

# COQ elettronica

## RadioAmatori Hobbistica • CB

### UBC 760 XLT

N. 287 - pubblicazione mensile - sped. in abb. post. gr. III/70 - N. 11



# uniden

Ricevitore 66 ÷ 956 MHz  
100 memorie



# YAESU FT-4700 RH

## UNA SOLUZIONE PROFESSIONALE PER COMUNICARE!

Per lungo tempo l'OM è stato abituato a considerare l'apparato "tutto in uno", il che è tutt'altro che conveniente nelle installazioni veicolari, dove il fattore spazio è prioritario. Con questa soluzione solo il pannello frontale è collocato accanto al posto di guida, mentre il ricetrasmittitore andrà ubicato in prossimità dell'antenna. Si ottengono in tale modo due vantaggi: lunghezza molto breve della linea di trasmissione e deterrenza al furto. L'apparato, compatibile alle emissioni in Duplex su due bande contemporanee (144-432 MHz), eroga 50W di potenza in VHF e 40W in UHF. Ciascuna banda operativa è dotata di 10 memorie con possibilità di registrarvi, oltre la frequenza operativa, pure i toni

sub-audio per il Tone Squelch (FTS-8 opzionale). IL pannello operativo allacciato mediante il cavo di 3 metri YSK-400 è dotato di due grandi visori a cristalli liquidi color ambra (uno per banda) con l'indicazione dei vari parametri operativi. La luminosità può essere graduata a seconda delle necessità ambientali. Anche i vari controlli sono adeguatamente illuminati e situati in modo tanto conveniente che danno un tocco di naturalezza operativa. La doppia ricezione con Squelch indipendenti permette di controllare l'attività su una banda anche comunicando sull'altra; l'operatore inoltre potrà avvalersi di vari incrementi di sintonia, da 5 a 25 kHz, effettuare la ricerca in frequenza o abilitare il canale

prioritario. La potenza a RF può essere ridotta a 5W per le comunicazioni locali, il consumo è contenuto: 3 o 10A. La temperatura operativa infine riflette il progetto adattato alle esigenze veicolari: da -20°C a +60°C. Diversi accessori a disposizione rendono l'uso ancora più versatile. Consultate il Vostro rivenditore più vicino!



ELCO ELETTRONICA s.r.l.

Conegliano tel. 0438/64637 r.a. - Verona tel. 045/972655  
Belluno tel. 0437/940256 - Feltre tel. 0439/89900  
Riva del G. tel. 0464/555430 - Pordenone tel. 0434/29234

# ICOM IC-901 E:

## ottimizzazione dell'impianto veicolare

Assenza di ingombri vistosi, ampio spettro operativo multi-modo, queste le peculiarità di punta che rendono l'apparato preferibile alle altre soluzioni.

- Versione normalizzata: 140-150 MHz FM; 430-440 MHz FM
- Opzioni:
  - 144 SSB con UX-S92E;
  - 430 SSB con UX-S94
- Ricezione dai 500 kHz ai 950 MHz con UX-R91E
- Potenze RF elevate: 50W VHF; 35W UHF

- Bande opzionali per: 28-30 MHz; 50-54 MHz; 220-225 MHz; 1.24-1.3 GHz.
- Pannello operativo staccabile dal corpo del ricetrasmittitore e collegabile con cavi lunghi 3, 5 (in dotazione) o 20 metri. Quest'ultimo è in fibra ottica.
- Funzionamento in Full Duplex
- Ascolto contemporaneo su due bande
- Paging: possibilità di ricevere messaggi selettivi e personalizzati con indicazione della stazione di origine

- Squelch DTMF
- 10 memorie per banda
- Tutte le possibilità di ricerca
- Sintonia (FM) con incrementi di 5, 10, 12.5, 20, 25 kHz
- Eccezionale stabilità in frequenza:  $\pm 10$  ppm
- Ampia temperatura operativa:  $-10^{\circ}\text{C} \div +60^{\circ}\text{C}$

*Le possibilità esulano dal servizio radiantistico!*

*Sono realizzabili reti anche complesse per difesa civile, emergenza, ed altre attività similari.*



EDITORE  
edizioni CD s.r.l.

DIRETTORE RESPONSABILE  
Giorgio Totti

REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE, ABBONAMENTI, PUBBLICITÀ  
40131 Bologna - via Agucchi 104  
Tel. (051) 388873-388845 - Fax (051) 312300  
Registrazione tribunale di Bologna n. 3330 del 4/3/1968. Diritti riproduzioni traduzioni riservati a termine di legge. Iscritta al Reg. Naz. Stampa di cui alla legge n. 416 art. 11 del 5/8/81 col n. 00653 vol. 7 foglio 417 in data 18/12/82. Spedizione in abbonamento postale - gruppo III  
Pubblicità inferiore al 70%

La "EDIZIONI CD" ha diritto esclusivo per l'ITALIA di tradurre e pubblicare articoli delle riviste: "CQ Amateur Radio" "Modern Electronics" "Popular Communication" "73"

DISTRIBUZIONE PER L'ITALIA  
SODIP - 20125 Milano - via Zuretti 25  
Tel. (02) 67709

DISTRIBUZIONE PER L'ESTERO  
Messaggerie Internazionali  
via Rogoredo 55  
20138 Milano

ABBONAMENTO CQ elettronica  
Italia annuo L. 72.000

ABBONAMENTO ESTERO L. 85.000  
POSTA AEREA + L. 90.000  
Mandat de Poste International  
Postanweisung für das Ausland  
payable à / zahlbar an  
edizioni CD - 40131 Bologna  
via Agucchi 104 - Italia  
Cambio indirizzo L. 1.000

ARRETRATI L. 5.000 cadauno

MODALITÀ DI PAGAMENTO: assegni personali o circolari, vaglia postali, a mezzo conto corrente postale 343400.

STAMPA GRAFICA EDITORIALE srl  
Via E. Mattei, 106 - 40138 Bologna  
Tel. (051) 536501

FOTOCOMPOSIZIONE HEAD-LINE  
Bologna - via Pablo Neruda, 17  
Tel. (051) 540021

Manoscritti, disegni, fotografie, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

La Casa Editrice non è responsabile di quanto pubblicato su annunci pubblicitari a pagamento in quanto ogni inserzionista è chiamato a risponderne in proprio.

# CQ

## radioamatori hobbistica-CB

### elettronica

## SOMMARIO

novembre 1990

Tone squelch sub audio - Arsenio Spadoni .....	17
I CANALI ALFA CON L'ALAN 48 - Franco Trementino .	26
ANTENNA BOOSTER - Fabio Veronese .....	31
Breve panoramica sui generatori di tempo e frequenza campione - Luciano Paramithiotti .....	38
TIME DIVISION MULTIPLEX .....	46
DOV'È IL SEGNALE? .....	52
ADATTATORE UNIVERSALE DI TENSIONE PER PORTATILI VHF/UHF .....	58
UN ECONOMICO FREQUENZIMETRO AUDIO .....	62
ROSmetro & WATTmetro - Ivo Brugnera .....	66
RIPARAZIONE DI UN AMPLIFICATORE A FET - Corradino Di Pietro .....	74
Computerizziamo il baracchino - II <sup>a</sup> parte .....	82
RAPPORTI DI RICEZIONE IN BANDA LF-VLF - Roberto Arienti .....	92
Botta & risposta - Fabio Veronese .....	98

#### INDICE DEGLI INSERZIONISTI:

A&A	72
ALTER	34
BERTONCELLI	89
BOTTAZZI	16
CRESPI	90
C.R.T. ELETTRONICA	55
C.T.E. INTERNAT.	12-51-79-3 <sup>a</sup> copertina
DAF	11
D.B. ELETTRONICA	43
DE PETRIS & CORBI	42
DUAL	54
DVR	102
ECO ANTENNE	120-121-122-123
ELCO	2 <sup>a</sup> copertina
ELECTRONICS	117
ELECTRONIC SYSTEM	35-36-37
ELETTRA	88
ELETTRONICA ENNE	64
ELETTRONICA FRANCO	96
ELETTRONICA PAVESE	113
ELETTRONICA SESTRESE	108
ELETTRONICA ZETABI	50

ELETTROPRIMA	5-114	MAREL ELETTRONICA	90
E L T ELETTRONICA	56-80	MAS-CAR	10-106-112
ELTE	72	M & G	96
EOS	63	MELCHIONI	1 <sup>a</sup> copertina-61
EPI	81	MOSTRA DI GENOVA	80
ERE	107	MOSTRA DI VERONA	114
ESI	7-8	M.T.E	14
FONTANA	42	NEGRINI ELETTRONICA	78-110
FONTANINI	119	NO.VEL	24-25
FRANCOELETTRONICA	34	NUOVA FONTE DEL SURPLUS	118
FUTURA ELETTRONICA	73	PENTATRON	71
GALATÀ	57	RADIOCOMMUNICATION	111
GM ELETTRONICA	30-49	RADIOCOMUNICAZIONI 2000	60
HARD SOFT PRODUCTS	116	RADIOELETTRONICA	44-45
JUNIOR ELETTRONICA	28	RADIOSYSTEM	115
I.L. ELETTRONICA	103	RAMPAZZO	8-9
ITALSECURITY	100	RUC	65
KENWOOD LINEAR	126-4 <sup>a</sup> copertina	SPARK	101-118
LAMPITELLI	91	TEKO	64
LED ELETTRONICA	13	TELEXA	97
LEMM ANTENNE	29	TRONIKS	15
MARCUCCI	2 <sup>a</sup> copertina-3-10-13-14	VI-EL	3-23-104
	16-55-81-91-113-117-119	ZETAGI	124-125

# Elettroprima il paradiso del Radioamatore

*Fondato Brunel*

MA LO SAPETE CHE  
IL MONDO È IN SINTONIA  
CON KENWOOD



TH-26E 144 MHz  
TH-46E 430 MHz

**NOVITÀ**



- 20 memorie multifunzione più canale di chiamata
- Scanner multifunzione
- 4 memorie per codici DTMF di 15 cifre
- Potenza uscita RF da 20 mW a 5 W
- Microfono con controlli a distanza (opzionale)

TH-27E 144 MHz  
TH-47E 430 MHz

**NOVITÀ**



- Nuovo sistema di scansione multifunzione
- 40 canali più canale di chiamata
- Potenza uscita RF da 20 mW a 5 W
- DTSS
- DTMF

TH-77E  
DUAL-BAND

**NOVITÀ**



- Il più piccolo ricetrasmittitore duo-banda con caratteristiche uniche nel suo genere come il doppio ascolto in 430 MHz, scanner e doppia funzione, funzioni pager e DTSS incorporate. Potenza uscita RF da 0,5 W a 5W. Microfono con comandi a distanza (opzionale).

**IL MODEM 2/3** della ELETTRPRIMA adatto al VIC 20 e al Commodore 64/128, vi permette la ricetrasmisione in RTTY a varie velocità con lo schift 170 a toni bassi. Può essere facilmente applicato su tutti i ricetrasmittitori HF, CB, VHF, UHF, nei diversi modi: SSB, AM, FM. La sintonia è facilitata da un nuovo sistema di led messi a croce. Il MODEM 2/3 come il precedente modello 1/3 permette di ricevere oltre ai programmi RTTY radioamatoriali, anche quelli commerciali, delle agenzie di stampa, ecc. avendo anche lui la selezione di schift a 170/425/850 Hz. Tutto questo con il software dato a corredo, mentre con altri opportuni programmi si potrà operare anche in AMTOR e in ASCII. Si presenta con una elegante mascherina in plexiglass serigrafata che copre anche i vari led colorati indicanti le varie funzioni. Per il C64/128 c'è pure la memoria di ricezione e consenso stampante. **L. 220.000**

**CASSETTE CW PER VIC 20 e C64/128** - Adatta alla ricetrasmisione in CW le nostre interfacce 1/3 e 2/3 per il Commodore 64/128, è pure previsto l'uso della stampante. Per il VIC 20 non occorre nessuna espansione di memoria. **L. 20.000**

#### ACCESSORI:

**CONNETTORE / ADATTATORE PER USER PORT DEL C 64/128** - Adatta le nostre Interfacce 153 e 2/3 ad altri programmi aventi le uscite e le entrate su contatti diversi (COM-IN; KANTRONICS; ZGP; TOR; NOA; ecc.). Nella richiesta specificare il programma. **L. 30.000**

# KENWOOD

APPARECCHIATURE PER RADIOAMATORI



**ELETTRPRIMA** S.A.S.  
TELECOMUNICAZIONI - OM

Via Primaticcio, 162 - 20147 MILANO  
P.O. Box 14048 - Tel. (02) 416876-4150276  
Fax 02/4156439

# CITYPHONE XL 500



## IN AUTO LO STESSO NUMERO DI CASA, O D'UFFICIO

CITYPHONE XL 500 è un telefono professionale per auto che ha gli stessi costi di utilizzo di un normale apparecchio via cavo.

Questo perché la base, collegata in parallelo al vostro impianto telefonico, trasferisce via radio all'unità in auto tutte le caratteristiche di funzionamento del telefono d'ufficio o di casa.

Dall'unità mobile è possibile telefonare e ricevere chiamate entro un comprensorio di influenza

della base (mediamente una grande provincia) come se si utilizzasse un normale apparecchio.

CITYPHONE XL 500 è predisposto per essere usato come interfonico, il che consente la comunicazione auto/base senza occupare la linea telefonica.

**Per praticità ed economicità può essere installato come linea ausiliaria affiancando un telefono per auto tradizionale.**



CITYPHONE XL 500 CON POCA SPESA LA MASSIMA RESA

Prodotto e distribuito da: **ELECTRONIC STUDIO ITALIA**

# CITYPHONE XL 400

L'installazione è molto semplice: i cavi in dotazione sono precollegati alla slitta contenente l'unità mobile; un manuale di istruzione esemplifica il tutto con disegni illustrativi.

L'XL 400 è estraibile dalla sua plancia; è possibile quindi predisporre più vetture con l'impianto pronto all'uso. Questa caratteristica lo rende estremamente versatile, trova ad esempio una valida collocazione nella nautica da diporto, dove per le ottime condizioni in cui viene ad operare risulta notevolmente ampliato il suo raggio d'azione.

Utilizzando un'apposita plancia autoalimentata, è inoltre possibile portare la linea telefonica in sedi occasionali o periferiche, (es.: capannoni, cantieri, seconda casa, ecc.).

L'XL 500 è la nuova versione dell'XL 400: consente di trasferire tutti i componenti, ad eccezione della cornetta, in un'unica soluzione nel baule dell'auto. La linea più compatta offre indiscutibili vantaggi in praticità, estetica ed efficienza.

## **CODICI DI SICUREZZA**

Per evitare contatti sbagliati ed eventuali intrusioni sulla propria linea.

Ogni apparecchio viene quarzato anche su frequenze differenziate per la distribuzione su territorio nazionale.



## **ATTESA ED INTERFONO**

Se volete conversare in interfono, senza occupare la linea telefonica, o per chiamate interne, mentre occupate la linea, potete premere il tasto di attesa e, mantenendo in linea la chiamata, parlare in interfono.

## **FUNZIONAMENTO**


L'unità base, collegata in parallelo alla linea telefonica tramite i terminali di casa o dell'ufficio, tramite un sofisticato interfaccia-trasmettitore, invia, via radio all'unità portatile, il segnale di linea e le telefonate in arrivo, per cui è possibile rispondere o chiamare come dalla propria sede.

## **PORTATA**

Il raggio di copertura della base, è mediamente 25/150 km. In pratica un'intera città o più: secondo le condizioni orografiche della zona e l'altezza del suolo a cui è installata l'antenna.

Utilizzato nella nautica da diporto, la portata è triplicata poiché il segnale non incontra ostacoli.

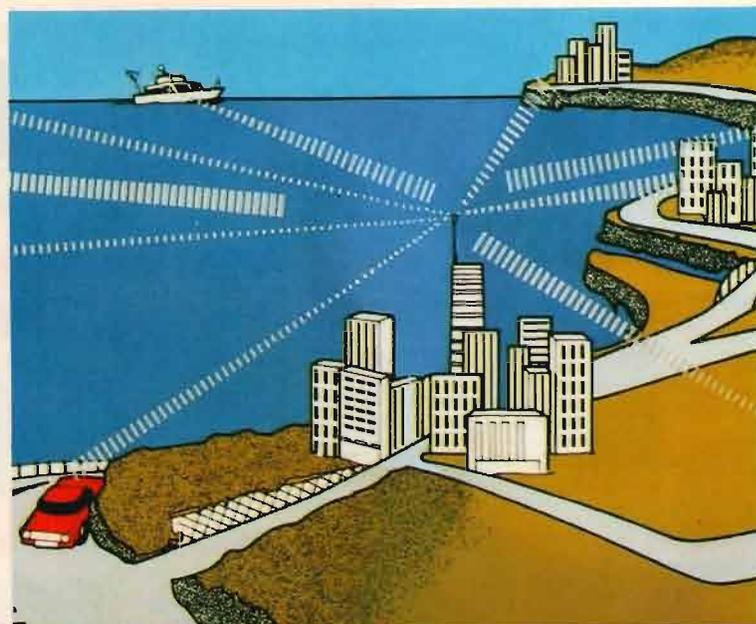**Disponibilità  
per Concessionari ed installatori**



Tel. (049) 71.73.34 - 896.07.00

Teletax (049) 89.60.300

Sede: Via Monte Sabotino, 1  
P.O. BOX 71  
35020 PONTE SAN NICOLÒ  
(PADOVA) ITALY

# F.lli Rampazzo

*import • export*

Fondata  
nel 1966


KX-F 220



TELEFONI  
RISPONDITORI  
CON FAX KX-F 100



KX-F 120

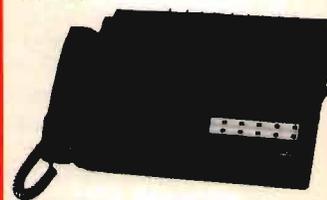

KX-F 80



TELEFONI  
RISPONDITORI  
KX-T 1450 / 1455



KX-T 1470




KX-T 1000



SISTEMA DI CONTROLLO  
TELEFONICO KX-T 30810  
E CONSOLE TELEFONICA  
KX-T 30830



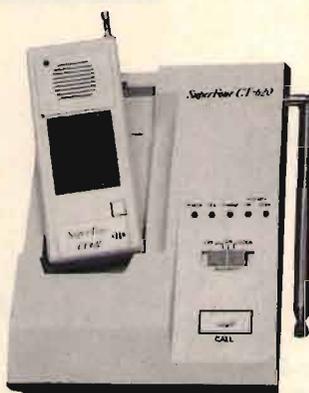
SUPERFONE CT 620  
TELEFONO SENZA FILI TASCABILE



KX-T 1740



SUPERFONE CT 3000

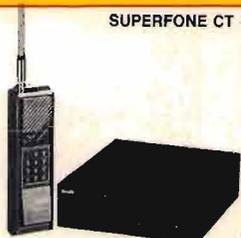

ASTATIC




PRESIDENT JACKSON



ICOM IC-228 H  
GENERAL HIGH POWER VERSION



INTEK 49 PLUS

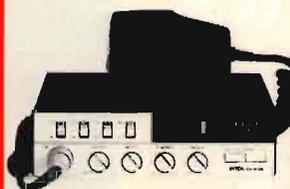

MIDLAND ALAN 48



PRESIDENT LINCOLN



RZ-1 COPRE LA GAMMA DA 500 kHz A 905 MHz  
RICEVITORE A LARGA BANDA



ABBIAMO INOLTRE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE: KENWOOD - YAESU - ICOM - ANTENNE C.B.: VIMER - C.T.E. - SIGMA APPARATI C.B.: MIDLAND - MARCUCCI - C.T.E. - ZETAGI - POLMAR - COLT - HAM INTERNATIONAL - ZODIAC - MAJOR - PETRUSSE - INTEK - ELBEX - TURNER - STÖLLE - TRALICCI IN FERRO - ANTIFURTO AUTO - ACCESSORI IN GENERE - ecc.

SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO

Tel. (049) 71.73.34 - 896.07.00

Telefax (049) 89.60.300

Sede: Via Monte Sabotino, 1  
P.O. BOX 71  
35020 PONTE SAN NICOLÒ  
(PADOVA) ITALY

# Elli Rampazzo

*import • export*

Fondata  
nel 1966

TELEFONO SIEMENS MINISSET 280



TELEFONI  
PANASONIC KX-T 2322 / 2342

KX-T 2356



GE SYSTEM 10



TELEFONI  
PANASONIC  
KX-T 2335 / 2355



KX-T 2366




GOLDATEX SX 0012



JETFON V603 7 KM / V803 10 KM



KX-T 3000

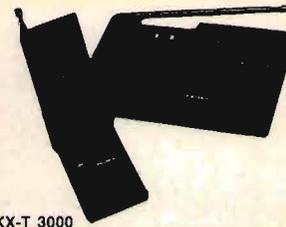

SUPERFONE  
CT 505 HS



KX-T 4200



TELEFONI CON RISPONDITORE KX-T 2427 / 2429

TELEFONI  
A 2 LINEE  
KX-T 3122 / 3142



TELEFONI  
CON RISPONDITORE  
KX-T 2365 / 2390



TELEFONI  
SENZA FILI  
PANASONIC  
KX-T 3800 / 3823



**CERCHIAMO AGENTI REGIONALI**

**PER RICHIESTA CATALOGHI INVIARE L. 3.000 IN FRANCOBOLLI PER SPESE POSTALI**

# YAESU FT-411E/811/911B

## Fantastici sotto ogni aspetto !

Entrambe le versioni VHF e UHF sono identiche nel loro aspetto esterno e pur ricalcando le peculiarità dell'ormai classico FT-23, presentano sostanziali innovazioni unite all'ermeticità ed alla leggerezza.

Governati dal microprocessore costituiscono l'avanzamento più spinto verso la miniaturizzazione integrale conservando ed implementando con nuove le già note funzionalità operative degli apparati portatili.

- Gamma operativa eccezionalmente ampia:
  - 140 ÷ 174 MHz
  - 420 ÷ 470 MHz
  - 1240 ÷ 1300 MHz
- 5W di potenza RF (con l'alimentazione data dal pacco batteria FNB-12).
- 16 tasti multifunzioni.
- 2 VFO.
- 46 memorie d'uso generale.
  - 2 per impostarvi i limiti della ricerca.
  - 1 per il canale di chiamata.
- 10 memorie con i numeri più usati emessi con il DTMF.
- Ricerca: entro tutta la banda operativa, entro dei



limiti di banda; entro le memorie con possibilità di escludere quelle non richieste.

- Visore illuminato e completo di tutte le indicazioni.
- "Beep" ad ogni variazione di frequenza con tonalità a seconda del senso dell'incremento.
- Incrementi selezionabili fra 5, 10, 12.5, 20 e 25 kHz
- Passo di duplice programmabile.
- Tutte le funzioni del microprocessore abitualmente già scontate.
- Encoder/Decoder per i toni CTCSS (con l'unità opzionale FTS-17).
- Visore e tasti illuminati dal retro.
- Efficace "Power Save": riduzione a soli 7 mA della corrente in ricezione predisposta in attesa.
- Eccezionale varietà di accessori.

*Perchè non averli  
sempre appresso?*

**YAESU**  
**marcucci** S.p.A.  
Via F.lli Bronzetti, 37 - Milano  
Tel. 7386051

**MAS. CAR.**

Via Reggio Emilia 30/32A  
00198 Roma-tel. 06/8845641-8559908

# RADIOAMATORI ALT!

## IL NUOVO PUNTO-VENDITA marcucci A BARI E':



**Migliora le tue comunicazioni**  
70125 BARI - C.so A. De Gasperi, 401 - Tel.080/414648 - 413905

### TROVERETE INOLTRE:

Apparati HF-VHF-DUOBANDA

Antenne - Amplificatori - Apparati

CONTROLLO ED ASSISTENZA APPARATI  
CON STRUMENTAZIONE PROFESSIONALE

come collegare **A** con **B**  
escludendo

**C\***

\*C = CAVI = COSTI



## MODULI RICEVITORI/TRASMETTITORI

# DM0515 (VHF) e DM0530 (UHF)

### LA VIA PIÙ BREVE ED ECONOMICA PER COLLEGARE DUE PUNTI

I moduli trasmettitori/o ricevitori miniaturizzati Maxon sono usati in migliaia di applicazioni in tutto il mondo. Sono progettati per fornire segnali da un punto all'altro con la più bassa distorsione ed il più alto grado di affidabilità.

**Vantaggi:**

**Piccoli e leggeri** (60 x 133 x 20 mm - 190 gr. max)  
**Modulari** Elevata flessibilità e semplicità anche per la manutenzione in campo.  
**CEPT** Le specifiche tecniche soddisfano la normativa CEPT  
**Potenza** Variabile tra i 2 e 5 Watt e, cosa più importante, il basso costo.



I moduli Maxon sono un'eccellente alternativa ai costosi sistemi che fanno uso di linee di cavi.

**Applicazioni tipiche sono:**

Radioemergenza per autostrade • Sistemi di allarme • Sistemi di informazione meteorologica • Controllo flusso oleodotti • Sistemi di controllo e comando in genere • Controllo di irrigazioni • Gestione dell'energia • Controllo di sorveglianza e sistemi di acquisizioni dati • Trasmissioni dati di postazioni per il controllo sismico • Sistemi per il trattamento delle acque • Controllo di processi.

Ingegneri specializzati sono a disposizione per le Vs. specifiche applicazioni.

Per maggiori informazioni telefonate a:

CTE International • Divisione Professionale - 42100 Reggio Emilia - Italy - Via R. Sevardi, 7 (Zona ind. Mancasale) Telefono 0522-47441 (r.a.) 516660 - Telex 530156 CTE I - Fax 47448

# ICOM IC-2SET/IC-4SET minuscoli e versatili !

Eccezionalmente flessibili con una grande varietà di funzioni, costituiscono l'essenza che possa richiedere l'Old Timer oppure il W. Tutto è stato studiato per l'estrema semplificazione ed immediatezza all'uso. Ma la novità che li distingue sta nel fatto di possedere il proprio pacco batterie interno (7.2V 0.3A/h) che si comporta quale riserverta; esaurito quello esterno se usato, niente più QRT!

- VHF - 140 ÷ 160 MHz  
UHF - 430 ÷ 440 MHz con incrementi di 5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 50, 100 kHz oppure da 1 MHz.
- Ampia temperatura operativa: -10°C ÷ +60°C
- Pacchi di batterie sinterizzati di nuovo tipo assicurano 5W di uscita RF con piccoli volumi e lunga autonomia.
- Ricevitore molto sensibile (0.18µV).
- Ricerca con VFO e salto di frequenze non richieste.
- Ricerca fra le memorie con eventuali salti.
- Tastiera per il DTMF ed impostazioni in genere.
- Autospegnimento.
- Power Save.
- Canale prioritario.
- Ascolto sulla frequenza d'ingresso del ripetitore.
- Indicazione dell'ora (0-24h) e funzioni temporizzate. L'apparato si accenderà da solo all'ora dello sked.
- 48 memorie per frequenza, passo di duplice, toni sub-audio.
- 10 memorie DTMF per l'auto-patch.
- Occultamento delle memorie.
- Illuminazione del visore con durata di 5 secondi oppure fissa.



- Possibilità di "Paging" con il Code Squelch. Permette di indirizzare specifiche stazioni equipaggiate con una codifica tramite il DTMF. Richiede l'opzione UT-49. Allo stesso modo si potranno ricevere solo le chiamate necessarie. Si udrà un "beep" (escludibile) quando le tre cifre ricevute (e simili a quelle preregistrate) sbloccheranno il decoder DTMF. Il visore indicherà chi ha chiamato anche in assenza dell'operatore. Richiede il decoder opzionale UT-50.
- Necessità del tono sub-audio per accendere il ripetitore? Basterà installare l'opzione UT-51.
- Tono da 1750 Hz.
- Incredibili nelle dimensioni: 49 x 103 x 33 mm compresa la batteria interna.
- Collegamenti locali e sporadici? Il pacco BP-82 è l'ideale (7.2V 0.3A/h); lunga autonomia? BP-84 (7.2V 1A/h); grande potenza? BP-85 (12V 0.3A/h). Alimentazione di riserva sempre pronta? BP-90, contenitore di 6 pilette stilo a secco.
- Uso veicolare? Alimentate gli apparati dalla sorgente in continua (6 ÷ 16V) usufruendo dell'apposita presa.
- Estesa gamma di accessori.
- Linea gradevole ed arrotondata.

***Basta vederli  
per esserne conquistati!***



**LEO  
ELETTRONICA**

di  
**Donnalioia Giacomo**

**Via A. Diaz 40/42  
72017 Ostuni (BR)  
tel. 0831/338279**

# COSA C'E' OLTRE IL CLASSICO LIMITE DELLE ONDE CORTE? TUTTO DA SCOPRIRE SINO AD 1 GHz CON LO YAESU FRG-9600

Ecco il ricevitore che soddisfa la nuova tendenza mondiale sull'ascolto di quanto succede sulle VHF/UHF: una moltitudine di servizi, dall'aeromobile ai radiotaxi ed altri, il cui ascolto provoca le reazioni più varie: dal tragico nel caso di emergenze alla... più grande ilarità.

Il ricevitore può essere predisposto quale "scanner" per la ricerca in frequenza di segnali AM, FM, SSB e durante tale processo - più o meno rapido a seconda dell'incremento impostato (7 a disposizione) - si potranno registrare in memoria le frequenze il cui traffico è ritenuto interessante per esplorare successivamente soltanto queste ultime e farne un'altra cernita. In questo apparato è possibile selezionare pure i requisiti per l'arresto della ricerca: non soltanto per portante

ma pure in presenza di modulazione, evitando in tale modo la maggior parte degli arresti.

Un esteso visore bicolore indica lo stato operativo: frequenza, VFO o memoria, selettività, demodulazione, livello del segnale ricevuto ecc. E' compreso pure un orologio che, opportunamente programmato, accenderà e spegnerà il ricevitore nonché il registratore per il controllo dell'emissione in assenza dell'operatore. Sul retro è disponibile la presa RS-232C per l'allacciamento al PC mediante l'interfaccia opzionale. E l'interessante di questo ricevitore consiste nell'esclusiva alimentazione con 12V c.c., il che si presta all'installazione veicolare con tutti i vantaggi applicativi che ne derivano.

- Ricezione continua da 60 a 905 MHz estendibile a 1300 MHz ed

ampliabile verso il basso sino a 500 kHz tramite due convertitori opzionali debitamente inseribili mediante un'unità commutatrice.

- Stadio aggiuntivo di amplificazione ad alta frequenza
- Ricezione dei segnali TV con l'apposita unità video
- Interfaccia per calcolatore
- Alimentatore da rete
- Antenna a stilo in dotazione

Perché non provarne uno dal rivenditore YAESU più vicino?



**M.T.E.**

**MAGAZZINO  
TEMPERINI ELETTRONICA**

**Via XX Settembre 76  
06100 Perugia - tel. 075/64149**



**AEA**

**NAVICO®**

## N O D O P A C K E T

### **PK-88** PACKET RADIO CONTROLLER

Struttura in metallo, compatto e curato nei particolari, collaudato ed affidabile, continuamente aggiornato, è ideale come base, portatile, e digipeater.

Micro Zilog Z80, demodulatore AMD 7910 con ROM e RAM da 32K come hardware; l'uscita è del tipo RS-232 a 25 pin con modem interno escludibile per l'uso dei modem esterni veloci o da satellite.

Il software è compatibile con il protocollo TCP/IP e il modo HOST consente

l'utilizzo di programmi sofisticati. È fornito di MAILBOX interno su EPROM.

### **AMR1000S** RICETRASMETTITTORE VHF

Essenziale, facile nell'uso, ergonomico. Derivato dai modelli per la nautica ove il nome NAVICO (GB) è ben conosciuto per le attrezzature professionali, il ricetrasmittitore VHF, radioamatoriale, offre ottime caratteristiche elettriche in uno chassis robusto nato per l'uso in mare. La potenza è 25 W.

**TRONIK'S**

TRONIK'S SRL • Via Tommaseo, 15 • 35131 PADOVA  
Tel. 049 / 654220 • Fax 049 / 650573 • Telex 432041

# YAESU FT-736R

**Non vi sfuggerà il segnalino più debole in VHF/UHF !**

Ecco la stazione completa compatibile a tutti i modi operativi nelle bande radiometriche: 144 MHz, 430 MHz e 1200 MHz. Già come acquistato, l'apparato è autosufficiente su 144 e 430 MHz ed è compatibile alla SSB, CW, FM. Due appositi spazi liberi possono accomodare dei moduli opzionali che l'OM potrà scegliere secondo le proprie necessità:

50 MHz ad esempio, per controllare l'E sporadico (l'estate è la stagione appropriata) oppure la promettente banda dei 1.2 GHz, tutta da scoprire. Apparato ideale per il traffico oltre satellite radiometrico (transponder) in quanto è possibile procedere in Full Duplex ed ascoltare il proprio segnale ritrasmesso. I due VFO usati in questo caso possono essere sincronizzati

oppure incrementati in senso opposto in modo da compensare l'effetto Döppler e rilevarne la misura. Potenza RF 25W (10W sui 1.2 GHz); tutti i caratteristici circuiti per le HF sono compresi: IF shift, IF Notch, NB, AVC con tre costanti, filtro stretto per il CW ecc. 100 memorie a disposizione per registrare la frequenza, il passo di duplice, il modo operativo ecc. Il TX comprende il compressore di dinamica; possibilità inoltre di provvedere all'alimentazione in continua del preamplificatore posto in prossimità dell'antenna, tramite la linea di trasmissione. Possibilità di alimentare l'apparato da rete o con sorgente in continua ed in aggiunta tanti accessori opzionali: manipolatore Iambic; encoder/decoder

CTCSS, AQS, generatore di fonemi per gli annunci della frequenza e modo operativo, microfoni ecc.

E' disponibile  
l'unità opzionale  
**FEX-736-50A**  
per la nuovissima banda  
dei 6 metri

*Perché non andare  
a curiosare dal  
rivenditore più vicino?*

**YAESU**  
**marcucci** S.P.A.  
Via F.lli Bronzetti, 37 - Milano  
Tel. 7386051



**BOTTAZZI**  
BOTTAZZI GIUSEPPE & C. SNC

RICETRASMISSIONI  
SEGRETERIE TELEFONICHE  
TELEFONIA - TELEFAX - CENTRALINI

P.zza Vittoria 11  
20122 Brescia  
tel. 030/46002-42267

# Tone squelch sub audio


*Come realizzare un efficace tone squelch facendo uso della tecnica CTCSS ovvero miscelando al normale segnale audio toni codificati di frequenza bassissima. Utilizzabile anche come chiave elettronica*

• *Arsenio Spadoni* •

Il cosiddetto "tone squelch" è un dispositivo che attiva la sezione di BF del radiorecettore quando in ingresso giunge una nota di BF opportunamente codificata. Ciò consente di ascoltare esclusivamente le comunicazioni a noi dirette oppure quelle che ci interessano. Questa tecnica è oggi largamente diffusa sia a causa dell'affollamento delle frequenze che per motivi di sicurezza. Facendo ricorso a rice-trasmittitori muniti di tone squelch è possibile, lavorando sempre sulla stessa frequenza, comunicare con un utente specifico senza che gli altri ascoltino la comunicazione. Questa tecnica, ad esempio, è utilizzata dalle forze dell'ordine: la centrale può comunicare con una singola pattuglia, con un gruppo di pattuglie o con tutti gli equipaggi a seconda del codice utilizzato. Fino ad alcuni anni fa i tone squelch sfruttavano frequenze audio che potevano essere codificate o meno. I primissimi circuiti del genere lavoravano con semplici toni che, se riconosciuti dai "tone decoder" montati nei ricevitori, consentivano la comunicazione. Quasi tutti i dispositivi del genere utilizzavano come tone decoder il noto LM567. Successivamente, per aumentare il numero di combinazioni e per ottenere una maggiore sicurezza di funzionamento, le singole note audio ven-

nero sostituite con sequenze di toni (DTMF, CCIR, ZVEI, EIA eccetera); in altri casi i segnali audio vennero codificati digitalmente. Queste tecniche, nonostante risultino ancora largamente utilizzate, sono state superate dal sistema CTCSS (Continuous Tone Controlled Squelch System) che utilizza segnali di frequenza talmente bassa da non poter essere percepibili

dall'orecchio umano. Tali segnali vengono trasmessi contemporaneamente al normale segnale di modulazione senza che ciò determini alcun inconveniente. In realtà i segnali potrebbero essere uditi qualora la banda passante del ricevitore fosse sufficientemente ampia. In pratica, essendo la risposta in frequenza generalmente compresa tra 300 e 3.000 Hz, i toni non vengono

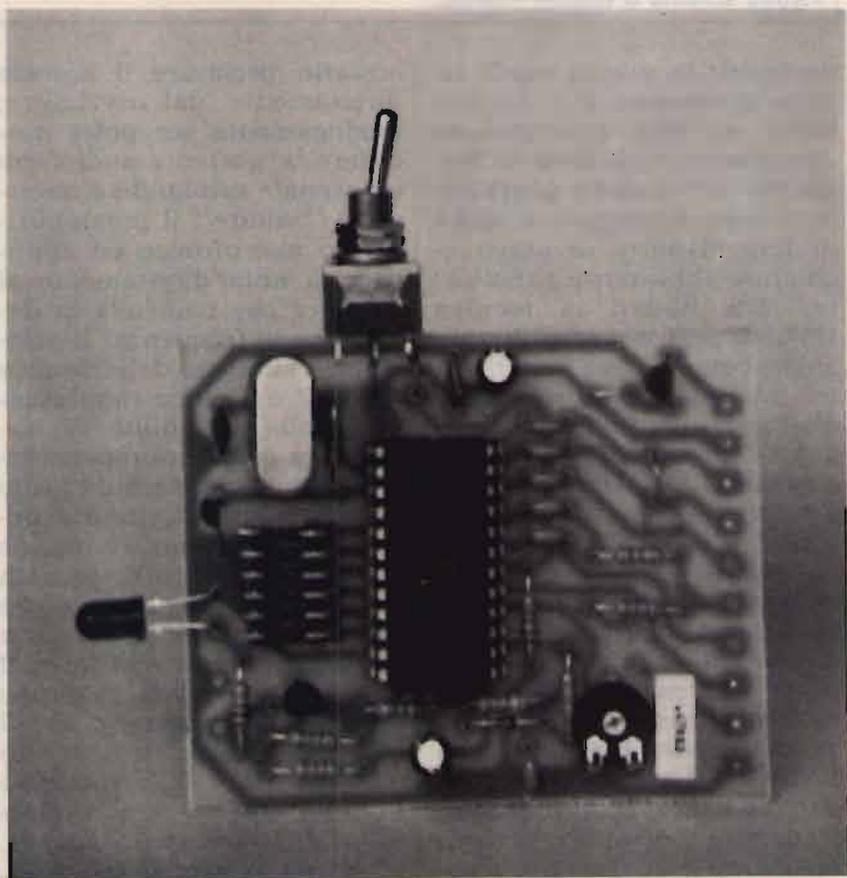

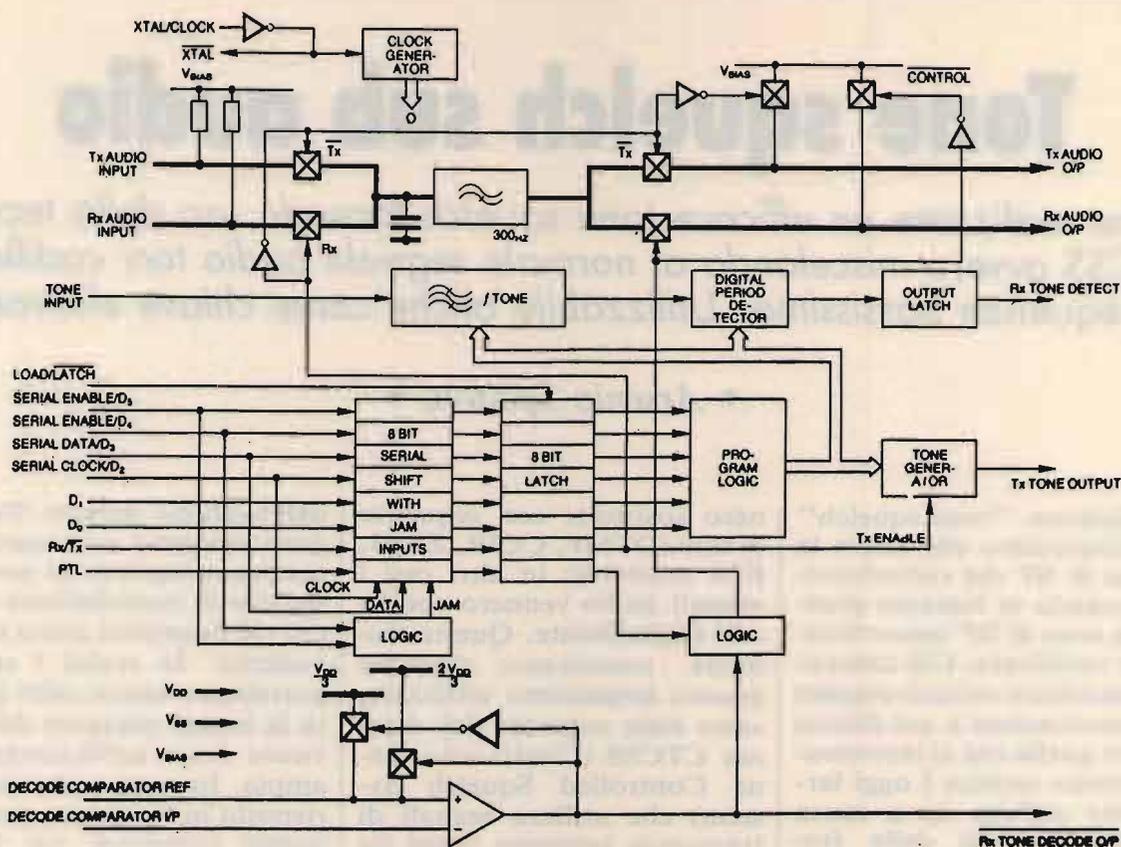


figura 1  
FX365 schema a blocchi interno.

percepiti. In questo modo risulta abbastanza difficile stabilire se una trasmissione comprende una nota a frequenza sub-audio e quale codice viene impiegato a meno di non disporre di apparecchiature abbastanza sofisticate. Tra l'altro la tecnica CTCSS può essere utilizzata anche come chiave per attivare un qualsiasi dispositivo elettronico. A tale scopo vengono solitamente utilizzate sequenze DTMF che però possono essere facilmente identificate in quanto la frequenza delle note utilizzate rientra nello spettro audio. È sufficiente registrare su nastro la sequenza utilizzata per poter poi "entrare" facilmente nel sistema, addirittura senza neppure disporre di una tastiera DTMF. Se invece il sistema di controllo si basa su frequenze sub-audio, per poter identificare il codice è ne-

cessario prelevare il segnale direttamente dal rivelatore; analogamente per poter modulare la portante audio con un segnale sub-audio è necessario "saltare" il preamplificatore microfonico ed applicare la nota direttamente al trimmer che controlla la deviazione in frequenza. Il principale vantaggio della tecnica CTCSS è dunque rappresentato dalla possibilità di trasmettere contemporaneamente sia il normale segnale audio che il codice. Il circuito descritto qui di seguito consente di realizzare un tone squelch con tecnica CTCSS che potrà facilmente essere applicato a qualsiasi ricetrasmittente. Il circuito comprende sia il tone squelch vero e proprio che il codificatore da utilizzare in trasmissione. Il dispositivo impiega un integrato prodotto dalla britannica CML (Consumer Microcircuits Li-

mited) che svolge tutte le funzioni. Prima di analizzare il funzionamento del nostro tone squelch è consigliabile spendere qualche altra parola su questa particolare tecnica. Come si può vedere nell'apposita tabella, i 38 toni utilizzati (in altri casi sono 42) spaziano tra 50 e 250 Hz circa. Le frequenze sono dunque molto vicine le une alle altre ed è perciò molto importante che sia il generatore di toni che il tone decoder utilizzino un oscillatore quarzato. È altresì fondamentale per il buon funzionamento del sistema che la frequenza del segnale microfonico non scenda sotto i 300 Hz in modo da evitare "battimenti" col segnale sub audio. Come si vede in tabella, ad ogni frequenza corrisponde una "parola" di sei bit. È evidente che, essendo 38 i toni generati, non vengono sfruttate tutte le possibili


Truth Table della programmazione dei toni.

Nominal Freq. Hz	FX365 Frequency	$\Delta f, \%$	Programme Inputs					
			D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub>
67.0	67.05	+0.07	1	1	1	1	1	1
71.9	71.90	0.0	1	1	1	1	1	0
74.4	74.35	-0.07	0	1	1	1	1	1
77.0	76.96	-0.05	1	1	1	1	0	0
79.7	79.77	+0.09	1	0	1	1	1	1
82.5	82.59	+0.10	0	1	1	1	1	0
85.4	85.38	-0.02	0	0	1	1	1	1
88.5	88.61	+0.13	0	1	1	1	0	0
91.5	91.58	+0.09	1	1	0	1	1	1
94.8	94.76	-0.04	1	0	1	1	1	0
97.4	97.29	-0.11	0	1	0	1	1	1
100.0	99.96	-0.04	1	0	1	1	0	0
103.5	103.43	-0.07	0	0	1	1	1	0
107.2	107.15	-0.05	0	0	1	1	0	0
110.9	110.77	-0.12	1	1	0	1	1	0
114.8	114.64	-0.14	1	1	0	1	0	0
118.8	118.80	0.0	0	1	0	1	1	0
123.0	122.80	-0.17	0	1	0	1	0	0
127.3	127.08	-0.17	1	0	0	1	1	0
131.8	131.67	-0.10	1	0	0	1	0	0
136.5	136.61	+0.08	0	0	0	1	1	0
141.3	141.32	+0.02	0	0	0	1	0	0
146.2	146.37	+0.12	1	1	1	0	1	0
151.4	151.09	-0.20	1	1	1	0	0	0
156.7	156.88	+0.11	0	1	1	0	1	0
162.2	162.31	+0.07	0	1	1	0	0	0
167.9	168.14	+0.14	1	0	1	0	1	0
173.8	173.48	-0.19	1	0	1	0	0	0
179.9	180.15	+0.14	0	0	1	0	1	0
186.2	186.29	+0.05	0	0	1	0	0	0
192.8	192.86	+0.03	1	1	0	0	1	0
203.5	203.65	+0.07	1	1	0	0	0	0
210.7	210.17	-0.25	0	1	0	0	1	0
218.1	218.58	+0.22	0	1	0	0	0	0
225.7	226.12	+0.18	1	0	0	0	1	0
233.6	234.19	+0.25	1	0	0	0	0	0
241.8	241.08	-0.30	0	0	0	0	1	0
250.3	250.28	-0.01	0	0	0	0	0	0
Notone	Notone	—	0	0	0	0	1	1
Serial Input Mode			x	x	Clock	Data	0	1

combinazioni del bus dati (che sono complessivamente 64). La tabella mette anche in evidenza le frequenze effettivamente generate dal nostro circuito che, come si vede, si discostano di pochissimo dai valori standard. Come dicevamo poco fa, quasi tutte le funzioni del nostro tone squelch sono affidate ad un integrato della CML, precisamente al chip contraddistinto dalla sigla FX365J. Come si può vedere dallo schema interno, si tratta di un dispositivo particolarmente complesso che, tra l'altro, può essere controllato anche tramite microprocessore. Oltre al coder/decoder l'integrato dispone di un mixer per miscelare tra loro il segnale audio ed i subtoni e di appositi filtri passa alto e passa banda per

separare tra loro questi due segnali. Al pin 1 va collegata la tensione positiva di alimentazione (5 volt) mentre ai pin 2 e 3 fa capo l'oscillatore quarzato ad 1 MHz da cui dipendono tutte le temporizzazioni del circuito. Al terminale 4 fa capo il controllo di latch mediante il quale è possibile memorizzare i livelli logici dei sei bit di controllo e delle linee PTL e TX/RX. Nel nostro caso, essendo il pin collegato permanentemente al positivo, i latch risultano "trasparenti". In altre parole le funzioni svolte dall'integrato vengono controllate direttamente dai livelli logici applicati alle linee di controllo. Ai pin 5, 6, 7, 8, 9 e 10 fa capo il bus dati mediante il quale, qualora il circuito venga fatto funzionare

in modo parallelo, è possibile selezionare il sub tono desiderato, sia in ricezione che in trasmissione. Il bus dati può anche essere programmato in modo seriale. Questa soluzione risulta tuttavia molto più complessa. Quanti intendono approfondire anche questo aspetto potranno consultare i data sheet dell'FX365J. Il terminale 11 deve essere collegato a massa mentre il pin 12 non va collegato ne' a massa ne' al positivo in quanto internamente polarizzato per un corretto funzionamento del decodificatore. Sul piedino 13 è presente il segnale logico di uscita: quando la frequenza del sub-tono in arrivo è identica a quella programmata, il livello logico passa da alto a basso. Ai terminali 14 e 15 fa capo la rete di controllo del comparatore interno che effettua la decodifica. Il sub-tono generato è presente sul 16. La forma d'onda del segnale è pressoché sinusoidale mentre l'impedenza di uscita è sufficientemente bassa. Al pin 17 fa capo il controllo RX/TX: se il livello di controllo è basso, il circuito funziona come generatore di subtoni, in caso contrario il dispositivo si comporta come decodificatore. Il controllo contraddistinto dalla sigla PTL (terminale n. 18) consente, in ricezione, di escludere il tone squelch dando la possibilità al segnale presente all'uscita del rivelatore di essere amplificato. Ai piedini 23/19 e 22/20 fanno capo i filtri passa alto attraverso i quali transitano rispettivamente i segnali audio in ricezione ed in trasmissione. Le due sezioni vengono ovviamente attivate dal controllo TX/RX e, per quanto riguarda la linea di ricezione, anche dal decoder interno e dal PTL. In pratica quando il dispositivo è in ricezione (PTT alto), il segnale audio applicato all'ingresso di questa sezione giunge in uscita esclusivamente se il subtono ricevuto corrisponde

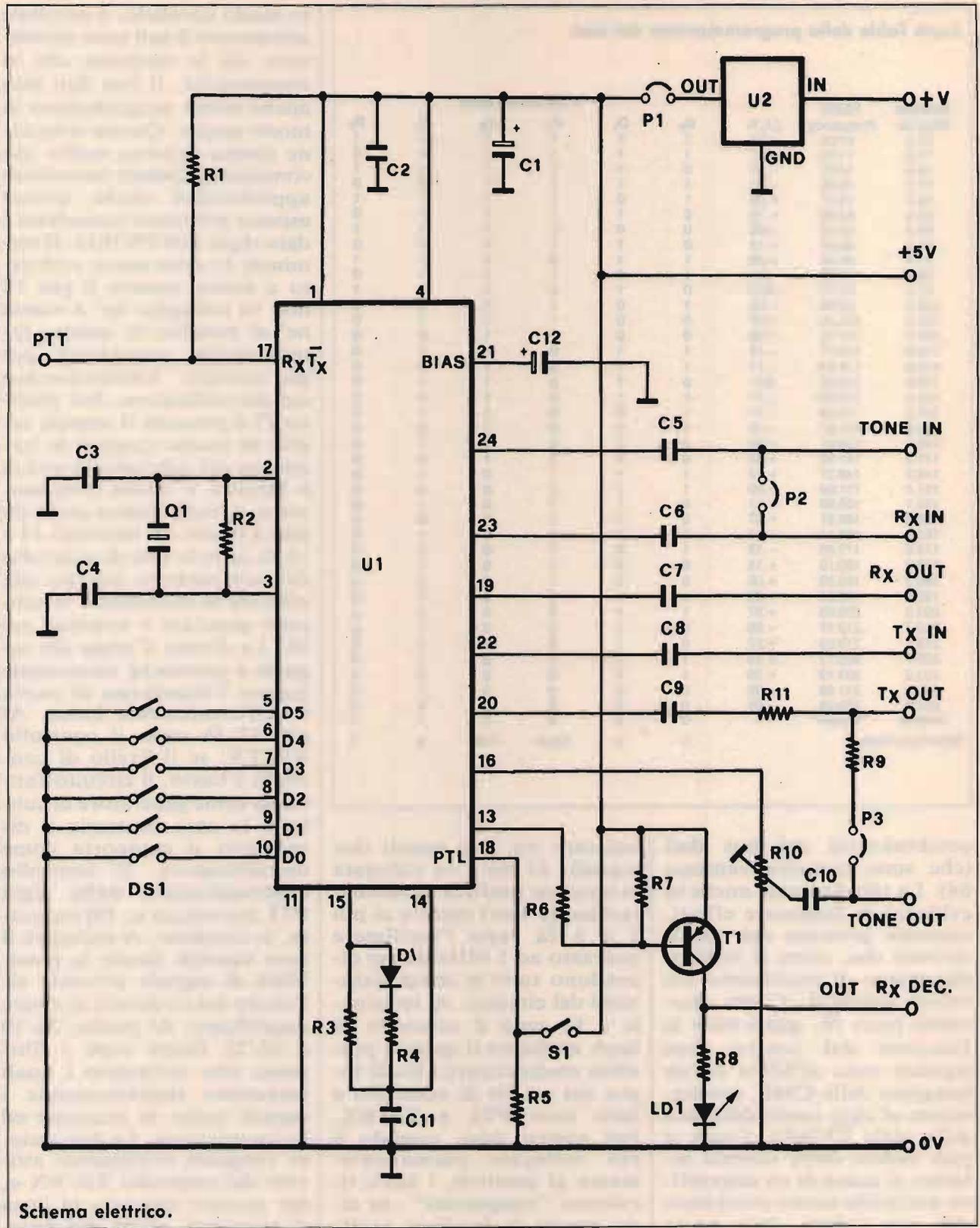

Schema elettrico.



con quello impostato tramite le linee di dati. Il segnale giunge all'uscita anche quando la linea PTL (press to listen) è attiva. Il circuito da noi realizzato si discosta di

pochissimo dallo schema applicativo dell'integrato FX365. La tensione di alimentazione a 5 volt viene fornita da un regolatore a tre pin che può essere eliminato qualora sia di-

sponibile una sorgente di alimentazione di tale valore. Il livello logico di uscita viene invertito mediante il transistor T1. In questo modo, quando il circuito riconosce il

## ELENCO COMPONENTI

R1:	22 kohm
R2:	1 Mohm
R3:	820 kohm
R4:	330 kohm
R5:	22 kohm
R6:	47 kohm
R7:	47 kohm
R8:	1 kohm
R9:	47 kohm
R10:	47 kohm trimmer
R11:	47 kohm
C1:	47 $\mu$ F 16 VL
C2:	10 nF
C3:	82 pF
C4:	33 pF
C5:	100 nF
C6:	100 nF
C7:	100 nF
C8:	100 nF
C9:	100 nF
C10:	470 nF
C11:	100 nF
C12:	1 $\mu$ F 16 VL
D1:	1N4148
T1:	BC327
U1:	FX365J
U2:	78L05
LD1:	Led rosso
DS1:	Dip switch 6 poli
Q1:	Quarzo 1 MHz
Varie:	1 CS cod. 201, zoccolo 12+12 pin.

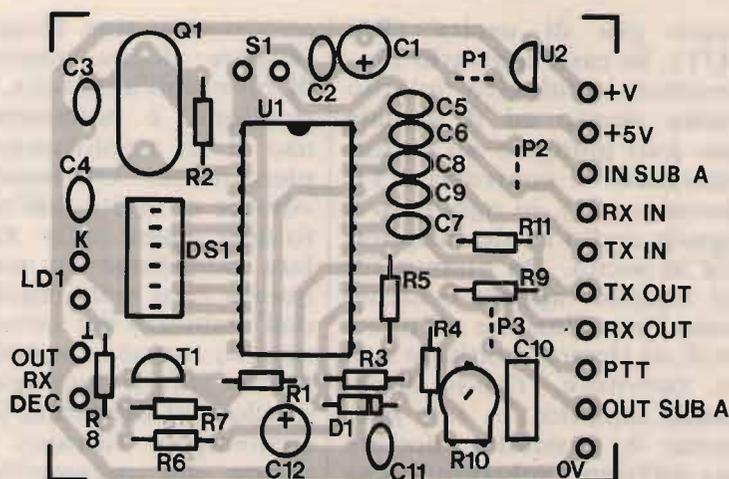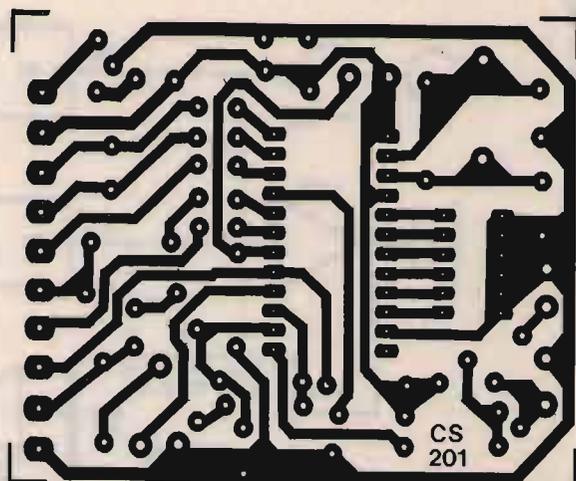


Disposizione componenti.

Il dispositivo è prodotto dalla ditta Futura Elettronica, Via Modena 11, 20025 Legnano (MI) tel. 0331/593209. La scatola di montaggio (cod. FE116) costa 105 mila lire mentre l'apparecchio montato e collaudato (cod. FE116M) costa 120 mila lire.

subtono in arrivo, l'uscita relativa presenta un livello logico alto. Tale fatto è evidenziato anche dall'accensione del led LD1. Il segnale audio in arrivo può essere inviato, realizzando il ponticello P2, sia al riconoscitore di tono (TONE IN) che all'ingresso della sezione di bassa frequenza (RX IN). Analogamente il subtono generato può essere miscelato (P3 chiuso) con il segnale di modulazione proveniente dal filtro passa-alto di trasmissione (TX OUT). L'ampiezza del

subtono può essere regolata mediante il trimmer R10. Completano il circuito pochissimi altri componenti tra i quali spiccano il quarzo da 1 MHz ed i deviatori collegati al bus dati. Tutte le linee di dato dispongono di una resistenza interna di pull-up. La realizzazione pratica di questo circuito non presenta alcuna difficoltà. Tutti i componenti sono stati montati su una basetta stampata di ridotte dimensioni (60x75 millimetri). Per il montaggio dell'integrato (in considerazione

anche dell'elevato costo) è consigliabile fare uso di uno zoccolo dual-in-line a 24 pin. Per verificare il corretto funzionamento del dispositivo sia in trasmissione che in ricezione è necessario realizzare due esemplari del tone squelch o, in alternativa, fare ricorso ad un generatore programmabile di subtoni. Come prima cosa è necessario verificare se il generatore di subtoni funziona correttamente. A tale scopo collegate la relativa uscita (tone out) ad un amplificatore HI-FI o con banda

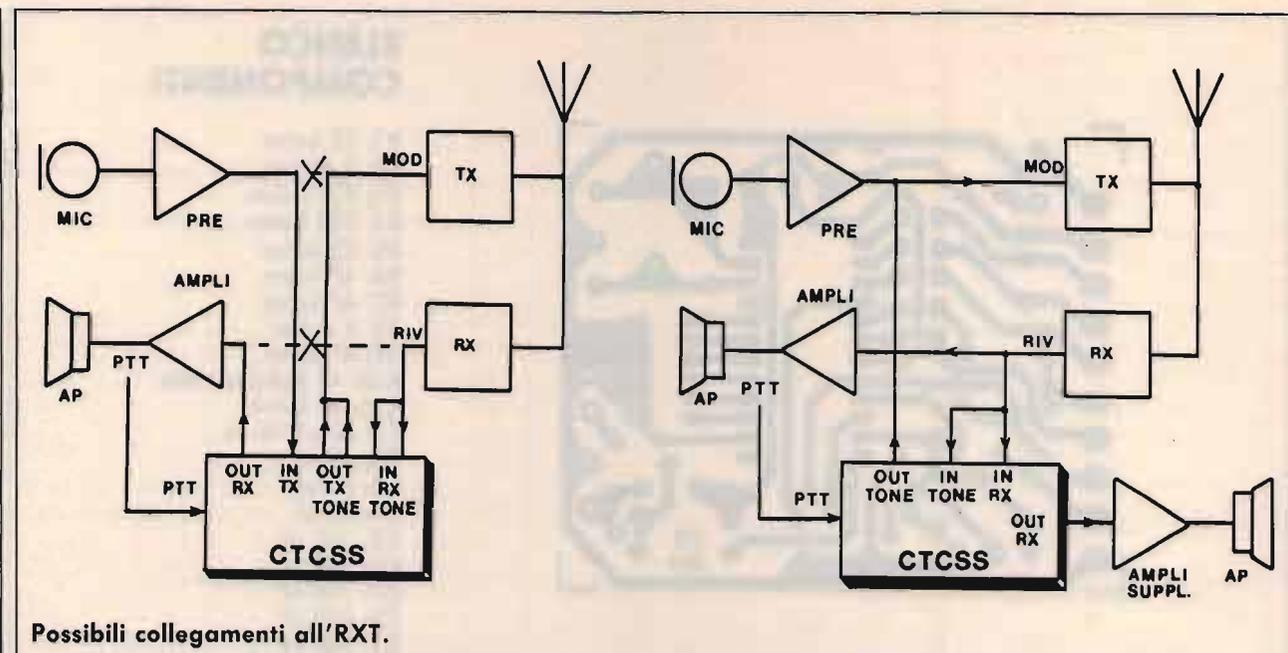

passante piuttosto ampia. Per generare i toni è sufficiente selezionare opportunamente i dipswitch (vedi tabella relativa) e collegare a massa il controllo PTT. In questa particolare configurazione il segnale audio applicato all'ingresso TX IN giunge sempre sulla relativa uscita (TX OUT) mentre il segnale applicato all'ingresso RX IN non può in alcun caso giungere all'uscita RX OUT, nemmeno attivando il controllo PTL tramite il deviatore S1. Verificato così il funzionamento del generatore, collegate la linea di uscita di una piastra (TONE OUT) all'ingresso della seconda basetta (TONE IN). Ovviamente il primo dispositivo va posto in trasmissione (RX/TX a livello basso) mentre il secondo va messo in ricezione (RX/TX a livello alto). Se i due codici sono identici, il led LD1 del ricevitore deve illuminarsi e l'uscita digitale della seconda piastra deve presentare un livello alto. Se i due codici differiscono anche di un solo bit, il secondo circuito resta inerte. Quando viene riconosciuta la nota in arrivo, l'eventuale segnale audio presente all'ingresso RX IN transita nel filtro interno ed è disponibile sul re-

lativo pin di uscita (RX OUT). In caso contrario l'interruttore analogico interno risulta aperto ed il segnale non può giungere all'uscita. Attivando il controllo PTL (deviatore S1), in ogni caso il segnale audio risulta disponibile in uscita. Da quanto fin qui esposto, appare evidente come l'installazione all'interno di un ricetrasmittitore o di un ricevitore, risulti abbastanza semplice. A tale proposito è possibile adottare due differenti soluzioni come si vede nelle illustrazioni. Nel primo caso il tone squelch è connesso in serie alle linee di BF utilizzate in ricezione ed in trasmissione. È fondamentale, per il buon funzionamento del sistema, che il segnale in arrivo venga prelevato direttamente dal circuito rivelatore mentre il segnale di modulazione vada applicato sul trimmer che controlla la deviazione in frequenza. In questo caso i segnali TONE OUT e TX OUT vanno miscelati tra loro montando il ponticello P3. Anche le linee RX IN e TONE IN vanno connesse tra loro realizzando sullo stampato il ponticello P2. Il tone squelch può anche essere applicato al ricetrans come illustrato nel secondo disegno. In

questo caso non bisogna effettuare alcuna interruzione di piste sull'apparato, ma in ricezione, è necessario fare uso di un amplificatore supplementare. Ovviamente il volume di uscita dell'apparato deve essere nullo. Particolare attenzione va posta in questo caso nella regolazione dell'ampiezza del subtono generato; questo segnale potrebbe infatti interagire con quello non filtrato (o insufficientemente filtrato) proveniente dal preamplificatore microfonico. Per questo motivo, quando possibile, raccomandiamo l'impiego della prima soluzione. Ricordiamo infine che questo circuito può essere utilizzato anche come chiave elettronica per controllare, sempre via radio, l'accensione o lo spegnimento di qualsiasi carico elettrico. A tale proposito è sufficiente collegare all'uscita digitale un relé oppure, per rendere ancora più completo il circuito, un bistabile. In questo modo il circuito si attiverà ogni qualvolta giungerà in ingresso il subtono programmato. Se completo di bistabile, il circuito resisterà attivo sino all'arrivo di un altro subtono.

# VI-EL VIRGILIANA ELETTRONICA s.n.c.

Viale Gorizia, 16/20

Casella post. 34 - 46100 MANTOVA - Tel. 0376/368923 - Fax 0376/328974

SPEDIZIONE: in contrassegno + spese postali

La VI-EL è presente alle migliori mostre radiostatiche

CHIUSO SABATO POMERIGGIO



**YAESU FT 767 GX** - Ricetrasmittitore HF, VHF, UHF in AM, FM, CW, FSK, SSB copert. continua; 1,6 ÷ 30 MHz (ricezione 0,1-30 MHz) / 144 ÷ 146/430 ÷ 440 (moduli VHF-UHF opz.); accordatore d'antenna automatico ed allmentatore entrocontenuto; potenza 200 W PeP; 10 W (VHF-UHF); filtri, ecc.



**YAESU FT 757 GX II**  
Ricetrasmittitore HF, FM, AM, SSB, CW, trasmissione a ricezione continua da 1,6 a 30 MHz, ricezione 0,1-30 MHz, potenza RF-200 W PeP in SSB, CW, scheda FM optional.



**YAESU FT 736R** - Ricetrasmittitore base All-mode bibanda VHF/UHF. Modi d'emissione: FM/USB/LSB/CW duplex e semiduplex. Potenza regolabile 2,5-60 W (optionali moduli TX 50 MHz 220 MHz 1296 MHz). Alimentazione 220 V. 100 memorie, scanner, steps a piacere. Shift ±600-±1600.



**TS 680** - VHF/UHF - RTX All Mode AM-FM-SSB CW - HF - VHF. Allm. 13.8 VDC copertura cont. da 1,6 ÷ 30 MHz e 50 ÷ 54 MHz. Pot. PeP. 200 W; memorie, scanners.

**YAESU FT 23**  
Portatile VHF con memorie. Shift programmabile. Potenza RF: da 1 W a 5 W a seconda del pacco batterie. Dimensioni: 55 x 122 x 32.



**YAESU FT-411**  
Ricetrasmittitore VHF in FM 140-174 MHz, 46 memorie DTMF e VOX.

**YAESU FT 73**  
Portatile UHF 430-440 MHz con memorie. Shift programmabile. Potenza RF: da 1 W a 5 W.

**YAESU FRG 9600**  
Ricevitore a copertura continua VHF-UHF/FM-AM-SSB. Gamma operativa 60-905 MHz.



**ICOM IC-R100** - Ricevitore a vasto spettro 100 kHz a 1856 MHz FM/AM. **ICOM IC-R1** - Ricevitore portatile AM/FM a vasto spettro 100 kHz a 1300 MHz 100 memorie.



**TS 440 S/AT**  
Copre tutte le bande amatoriali da 100 kHz a 30 MHz - All Mode - Potenza RF - 100 W in AM - Acc. Incorp.



**TS 940 S/AT** - Ricetras. HF - All Mode. Accordatore aut. d'antenna - 200 W PeP.



**YAESU FT-4700 RH**  
Ricetrasmittitore bibanda VHF/UHF. Potenza 45 W full duplex FM. Alimentazione 12 ÷ 15 V DC. 140 ÷ 150 MHz 430 ÷ 440 MHz. Possibilità di estendere le bande da 138 ÷ 174 MHz e 410 ÷ 470 MHz.




**ICOM IC 2400**  
45 W bibanda veicolare 144-430 MHz. **ICOM IC 2500**  
45 W bibanda veicolare 430-1200 MHz.

## NOVITÀ


**ICOM IC 2SE/ET** - Ricetrasmittitore VHF - UHF - 48 memorie. **YAESU FT 470** - Ricetrasmittitore bibanda VHF - UHF.



**YAESU FT 212 RH FT 712 RH**

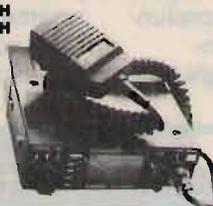

**YAESU FT-411/811 NOVITÀ 1969**

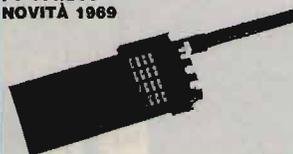

## ICOM



**ICOM ICR 7000**  
Ricevitore scanner da 25 MHz a 1000 MHz (con convertitore opz. da 1025-2000 MHz), 99 canali in memoria, accesso diretto alla frequenza mediante tastiera o con manopola di sintonia FM-AM-SSB.



**ICOM IC3220E**  
Ricetrasmittitore duobanda VHF/UHF, 20 memorie per banda - 45 W.



**ICOM IC-725**  
Ricetrasmittitore HF compatibile a tutti i modi operativi. Apparato di ridotte dimensioni particolarmente adatto per impieghi veicolari (o applicazioni simili) e molto interessante per le sue funzioni.

**ICOM IC 24 ET**  
Ricetrasmittitori portatili VHF/UHF FM 5 W 40 144-148 MHz 430-440 MHz con ascolto contemporaneo sulle 2 bande.



**ICOM IC-229 H GENERAL HIGH POWER VERSION.**




**NOVITÀ TS 790 E** - All Mode tribanda



**TM-731E**  
Ricetrasmittitore bibanda 50W VHF 40W UHF 28 memorie - funzione trasponder.



**NOVITÀ TM 75H** - Bibanda

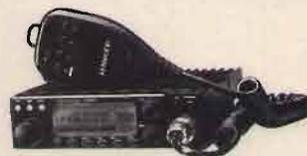

**TM 701** - Bibanda **TM 231/431**



**RZ-1**  
Nuovo ricevitore a larga banda. Copre la banda da 500 kHz a 905 MHz.

# Standard C5608 e C5608D, gli unici al

# SUPREMAZIA

**Standard C5608 e C5608D** sono i bibanda full duplex che portano grandi innovazioni nel mondo della radiistica amatoriale.

Diversi solo per la potenza massima d'uscita che è di 10W per il modello C5608 e di 50W in VHF e 40 in UHF per il C5608D, hanno caratteristiche molto sofisticate, alcune addirittura impensabili prima d'ora. Leggere per credere.


**Standard C5608/D**, unici al mondo, invece del normale microfono, sono dotati di un rivoluzionario terminale microfonico che, oltre a controllare a distanza e in modo completo gli apparati permette il monitoraggio di tutti i parametri operativi di entrambe le bande in successione. Ma c'è di più, il collegamento è fatto con normali cavi e connettori a 8 poli, perciò basta una comune prolunga microfonica per poter installare gli apparati in luoghi an-

che molto lontani dal terminale. Niente di più facile e sicuro.

**Standard C5608/D** sono anche gli unici a poter ricevere simultaneamente due segnali nella banda UHF, funzione indispensabile per monitorizzare due segnali, e in particolare l'ingresso e l'uscita di un ponte. Naturalmente possono trasmettere su una banda e ricevere contemporaneamente sull'altra o ricevere nello stesso tempo segnali VHF e UHF.

**Standard C5608/D** hanno i doppi comandi di volume e squelch di tipo tradizionale e disposti in modo simmetrico, il display LCD è doppio e dotato di un doppio S/RF-Meter ognuno con 8 valori di indicazione. Come se non bastasse, tutti i parametri operativi possono essere impostati separatamente per ogni banda.

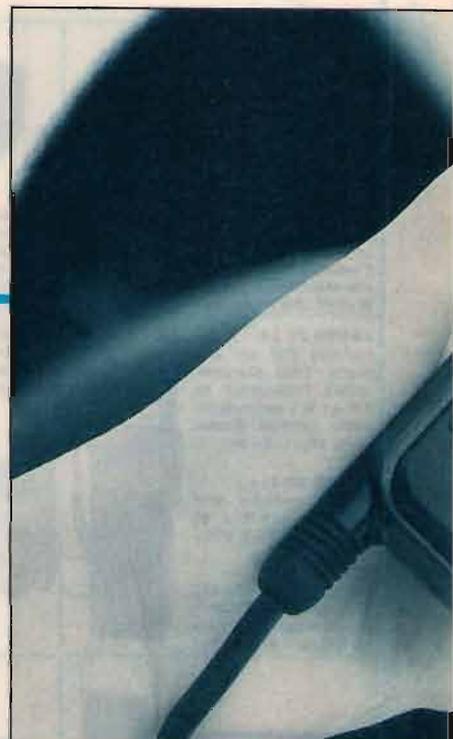Ogni cosa è studiata per facilitare l'uso di questi apparati e con-



sentire un rapido apprendimento delle funzioni controllate.

**Standard C5608/D**, per usi consentiti, hanno la possibilità di espandere le bande in ricezione con comando diretto da tastiera, senza alcun intervento hardware.

**Standard C5608/D** sono gli unici veicolari a poter ricevere la banda aeronautica in AM e quella



# mondo dotati di terminale microfonico

## CONFERMATA



della telefonia cellulare in FM.  
**Standard C5608/D** sono dotati di ben 20 memorie per ogni banda



con possibilità di registrare valori di CTCSS e shift diversi.

**Standard C5608/D** sono dotati del tono a 1,750 Hz e della funzione trasponder di serie, per questo non necessitano di alcuna scheda opzionale.

**Standard C5608/D** possono selezionare diversi incrementi di frequenza e tutti i passi di canalizzazione esistenti: 5 - 10 - 12,5 - 20 - 25 - 50 kHz e 1 MHz.

**Standard C5608/D** hanno un nuovo tipo di memorie DTMF a 15 caratteri che ne permette tanto l'uso come pager, con il CTD5600 opzionale, quanto l'accesso alle interfacce telefoniche.

**Standard C5608/D**, in banda radioamatoriale, hanno una sensibilità di 0,112  $\mu$ V in VHF e 0,158  $\mu$ V in UHF per 12 dB SINAD. La loro potenza d'uscita in BF è di 3W con il 10% di distorsione massima.

**Standard C5608/D** permettono la scelta tra diverse potenze di trasmissione e precisamente 10/5/1W sia in VHF che in UHF per il modello C5608, 50/10/3W in VHF e 40/10/3W in UHF per il modello C5608D.

**Standard C5608/D**, nella banda VHF, hanno il circuito tracking che garantisce costanza di sensibilità al variare della frequenza, con in più il valore di IF maggiorato per la drastica riduzione delle interferenze create dai segnali immagine.

**Standard C5608/D** dispongono di due accessori opzionali, il CTD5600 che è il doppio encoder/decoder DTMF per l'uso degli apparati anche come cercapersone selettivi e il CTN5600 che è il doppio encoder/decoder CTCSS.

STANDARD SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE CARATTERISTICHE INDICATE SENZA PREAVVISO.

**Novel è l'unico Importatore Ufficiale dei prodotti Standard in Italia. Il Certificato di Garanzia Novel, che accompagna ogni apparato, è il documento che attesta la rispondenza alle specifiche europee e dà diritto all'assistenza gratuita per un anno in tutta Italia.**

# NOVEL

Importazione Ufficiale, vendita e assistenza tecnica:  
Via Cuneo, 3 - 20149 Milano - Dealers Hotline: 02 / 4982990  
Tel: 02 / 4981022-433817 - Fax: 02 / 4697427 - Tlx: 314465

# I CANALI ALFA CON L'ALAN 48

TABELLA PER L'ALAN 68S

• IK60KM, Franco Trementino •

Come sappiamo dalla tabella allegata vediamo che nella banda standard dove opera l'Alan 48 (CQ 1/90) ci sono altri 5 canali e precisamente 3/A 7/A 11/A 15/A 19/A detti canali Alfa.


Ora, per poter operare su questi canali bisogna spostare o in avanti o indietro tutta la

banda di 10 kHz.

Si possono usare diversi circuiti però il più affidabile e il più preciso è quello di affidarci ad un oscillatore quarzato. La frequenza di oscillazione deve essere di 15.370 come circuito si può utilizzare uno schema classico, già usato sull'Alan 68S come oscilla-

tore supplementare. **Foto 1-2** il circuito oscilla molto bene anche con transistor BC237C di facile reperibilità. Oltre lo schema elettrico, viene pubblicato anche il circuito stampato. (Schema **figura 8** pag. 31 CQ gennaio 90).

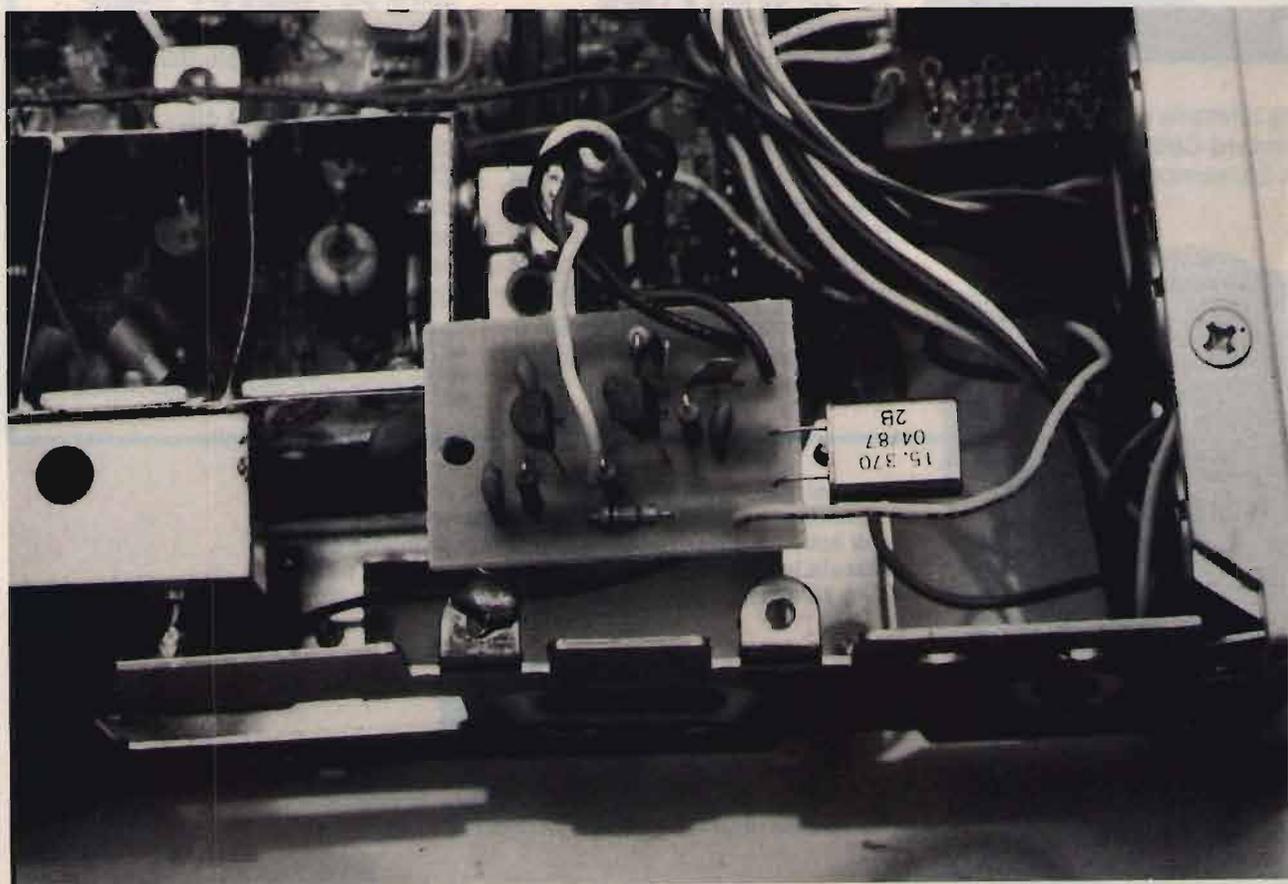Come interruttore di alimentazione si possono utilizzare




Particolare per aggiunta canali Alpha.



CANALI — 40				CANALI STANDARD				CANALI + 80			
CH.	TRASM.	RICEZ.	CH. OMOL.	CH.	TRASM.	RICEZ.	CH. OMOL.	CH.	TRASM.	RICEZ.	CH. OMOL.
- 1	26.515	26.060		1	26.965	26.510	1	41	27.415	26.960	
- 2	26.525	26.070		2	26.975	26.520	2	42	27.425	26.970	
- 3	65.535	26.080		3	26.985	26.530	3	43	27.435	26.980	
				3/A	26.995	26.540					
- 4	26.555	26.100		4	27.005	26.550	4	44	27.455	27.000	
- 5	26.565	26.110		5	27.015	26.560	5	45	27.465	27.010	
- 6	26.575	26.120		6	27.025	26.570	6	46	27.475	27.020	
- 7	26.585	26.130		7	27.035	26.580	7	47	27.485	27.030	
				7/A	27.045	26.590					
- 8	26.605	26.150		8	27.055	26.600	8	48	27.505	27.050	
- 9	26.615	26.160		9	27.065	26.610	9	49	27.515	27.070	
- 10	26.625	26.170		10	27.075	26.620	10	50	27.525	27.070	
- 11	26.635	26.180		11	27.085	26.630	11	51	27.535	27.080	
				11/A	27.095	26.640					
- 12	26.655	26.200		12	27.105	26.650	12	52	27.555	27.100	
- 13	26.665	26.210		13	27.115	26.660	13	53	27.565	27.110	
- 14	26.675	26.220		14	27.125	26.670	14	54	27.575	27.120	
- 15	26.685	26.230		15	27.135	26.680	15	55	27.585	27.130	
				15/A	27.145	26.690					
- 16	26.705	26.250		16	27.155	26.700	16	56	27.605	27.150	
- 17	26.715	26.260		17	27.165	26.710	17	57	27.615	27.160	
- 18	26.725	26.270		18	27.175	26.720	18	58	27.625	27.170	
- 19	26.735	26.280		19	27.185	26.730	19	59	27.635	27.180	
				19/A	27.195	26.740					
- 20	26.755	26.300		20	27.205	26.750	20	60	27.655	27.200	
- 21	26.765	26.310		21	27.215	26.760	21	61	27.665	27.210	
- 22	26.775	26.320		22	27.225	26.770	22	62	27.675	27.220	
- 23	26.805	26.350		23	27.255	26.800	23	63	27.705	27.250	
- 24	26.785	26.330		24	27.235	26.780		64	27.685	27.230	
- 25	26.795	26.340		25	27.245	26.790	24	65	27.695	27.240	
- 26	26.815	26.360		26	27.265	26.810	25	66	27.715	27.260	
- 27	26.825	26.370		27	27.275	26.820		67	27.725	27.270	
- 28	26.835	26.380		28	27.285	26.830		68	27.735	27.280	
- 29	26.845	26.390		29	27.295	26.840		69	27.745	27.290	
- 30	26.855	26.400		30	27.305	26.850		70	27.755	27.300	
- 31	26.865	26.410		31	27.315	26.860		71	27.765	27.310	
- 32 A	26.875	26.420	26	32	27.325	26.810		72	27.775	27.320	
- 33 B	26.885	26.430	27	33	27.335	26.820		73	27.785	27.330	
- 34 C	26.895	26.440	28	34	27.345	26.830		74	27.795	27.340	
- 35 D	26.905	26.450	29	35	27.355	26.840		75	27.805	27.350	
- 36 E	26.915	26.460	30	36	27.365	26.850		76	27.815	27.360	
- 37 F	26.925	26.470	31	37	27.375	26.860		77	27.825	27.370	
- 38 G	26.935	26.480	32	38	27.385	26.870		78	27.835	27.380	
- 39 H	26.945	26.490	33	39	27.395	26.880		79	27.845	27.390	
- 40 I	26.955	26.500	34	40	27.405	26.890		80	27.855	27.400	

figura 6

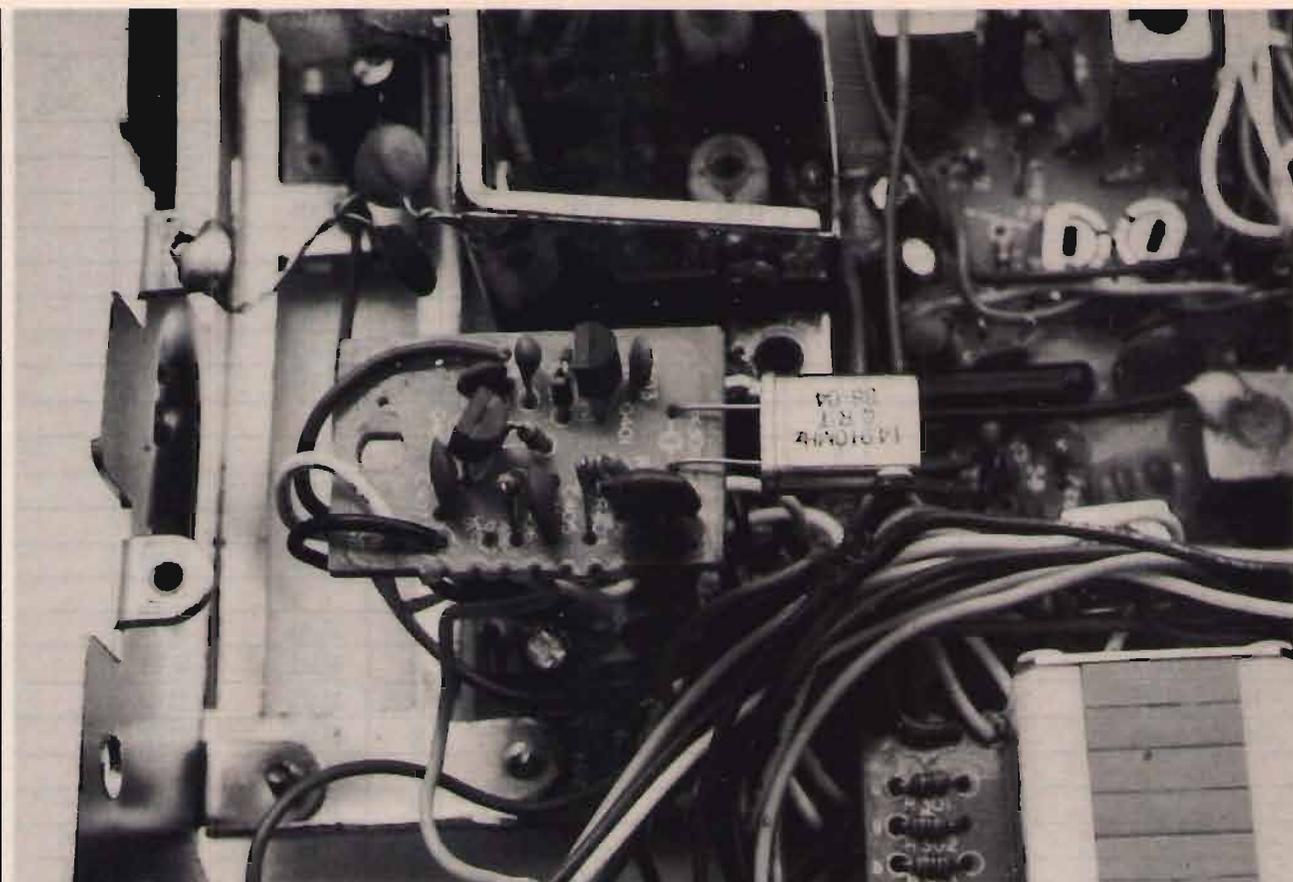Canalizzazione "positiva" e "negativa" della CB.  
Sono evidenziati i problemi di sovrapposizione dei canali discussi nel testo.



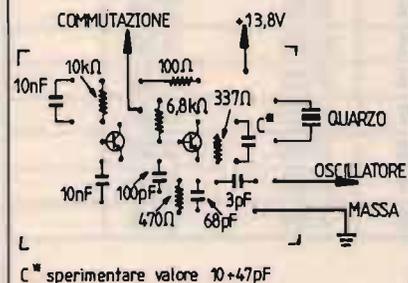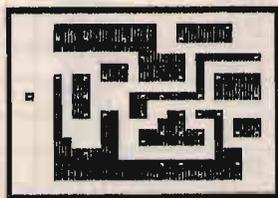**Aggiunta canali:** - 40 con quarzo da 14,910 MHz  
+ 80 con quarzo da 15,810 MHz.



diversi sistemi. Il classico è il deviatore fill-out presente nel frontale dell'apparecchio. Per utilizzarlo bisogna eliminare il circuito del filtro audio e usarlo per dare alimentazione al circuito.

Una volta montato non c'è bisogno di alcuna taratura in quanto i canali Alfa sono già compresi nella banda ove opera l'Alan 48.

Per i punti di connessione riferirsi all'articolo sulla modifica a 120 canali. (Alan 48) Selezionare con il commutatore il canale Alfa desiderato e dare alimentazione al circuito, cambiando il quarzo con il 14.910 si avranno altri 40 canali negativi **foto 3** inserendo il 15.810 si avranno i canali da 41-80.

**CQ**

## MODEM RTTY CW - AMATOR

alla  
**ELECTRONICS JUNIOR**

via C. Maffi, 32  
56127 PISA  
Tel. 050/560295

Compatibili RS 232 - TTL progettati per tutti i computers. 3 modelli premontati o scatolati a partire da L. 185.000 I.V.A. compresa spedizione postale ovunque.

**Electronics Junior Pisa un tecnico al Vostro servizio.**

# ANTENNE Lemm

Lemm antenne  
de Blasi geom. Vittorio  
Via Santi, 2  
20077 Melegnano (MI)  
Tel. 02/9837583  
Telex: 324190 LEMANT-I

h. 8.000 mm.

## SUPER 16 $3/4 \lambda$ cod. AT 107

Frequenza: 26-28 MhZ

Pot. Max: : 3.000 W

Imp. Nom. : 50  $\Omega$

Guadagno oltre 9,5 db

SWR. Max.: 1,2  $\div$  1,3

agli estremi

su 160 CH

Alt. Antenna: 8.000 mm.

$3/4 \lambda$  Cortocircuitata

La SUPER 16 è una  $3/4 \lambda$  con un h sopra l'anello di taratura di mm. 8.335.

Per questa antenna è stato usato materiale in lega di alluminio ad alta resistenza con uno spessore da 2,5 a 1 mm. in alto.

L'antenna è costruita in anticorodal a tubi telescopici con bloccaggio a ghiera.

L'isolante è in fibra di vetro che si mantiene inalterato nel tempo.


La taratura può essere effettuata sia sull'anello (già tarata) sia agendo sulla lunghezza della stessa per variare la frequenza: allungare per i canali sotto, accorciare per i canali sopra.

La parte fissa di accordo è già montata all'origine. I tubi sono segnati alla misura prestabilita.

Per l'installazione si consiglia di inserire il tubo N. 1  $\varnothing$  35 direttamente in un palo come risulta dalla figura sul fronte.

Considerata l'altezza dell'antenna controventarla con cavetti di nylon.

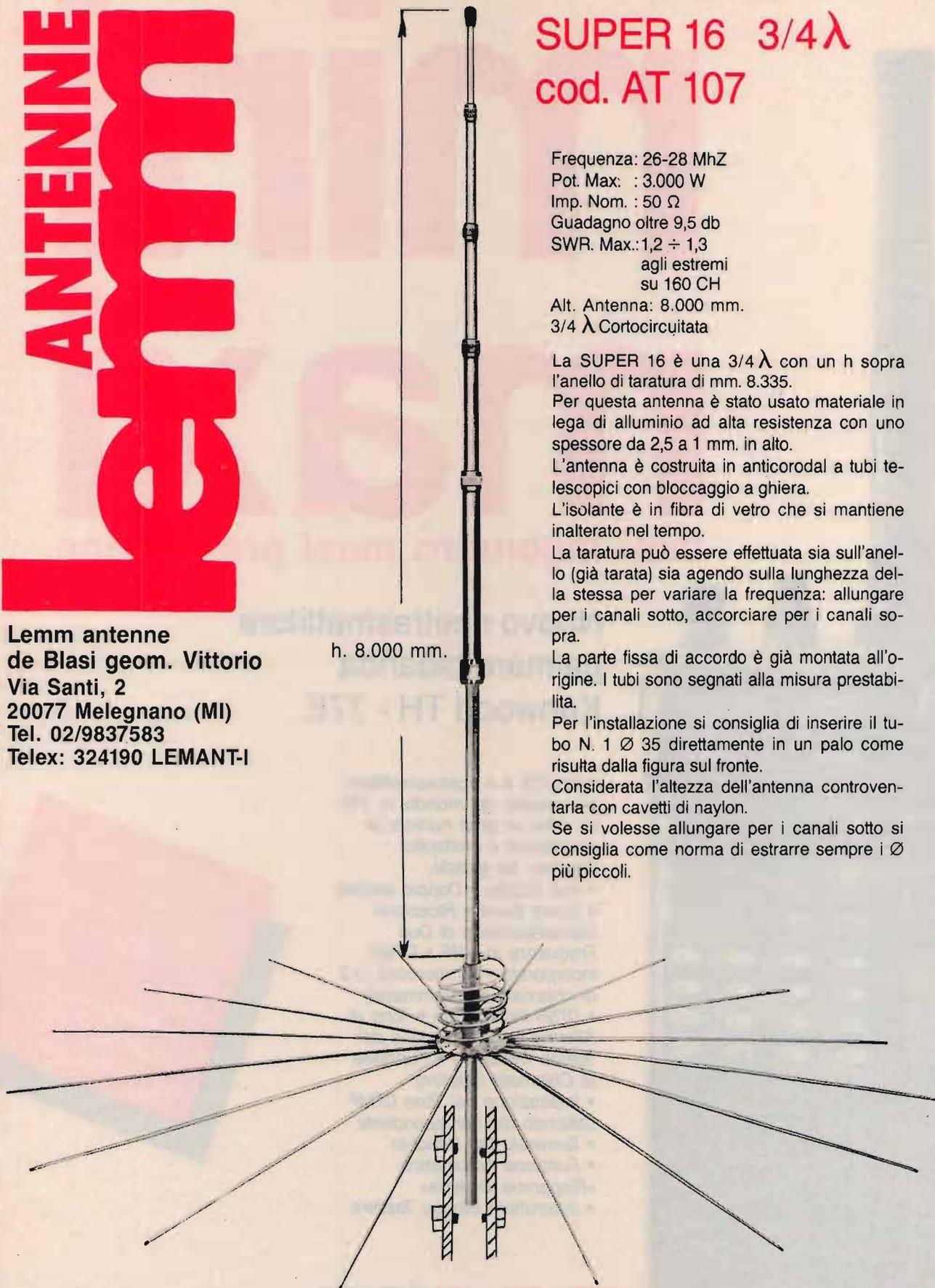Se si volesse allungare per i canali sotto si consiglia come norma di estrarre sempre i  $\varnothing$  più piccoli.



Antenne  
**lemm**

Nuovo catalogo generale antenne inviando L. 1.000 in francobolli

Antenne  
**lemm**

# mini maxi

mini ingombro maxi prestazione

Nuovo ricetrasmittitore  
palmare bibanda  
Kenwood TH - 77E

*Il TH-77E è il ricetrasmittitore più piccolo del mondo. In 175 cc offre un gran numero di prestazioni e molteplici funzioni, tra queste:*

- Full Duplex • Doppio ascolto
- Cross Band • Ricezione Contemporanea di Due Frequenze in UHF • DTMF incorporato • 40 memorie (+2 di chiamata programmabili)
- DTSS incorporato • Tono di Allarme con indicazione del Tempo Trascorso • Funzione di Chiamata Selettiva
- Indicazione del Tono DTMF utilizzato dal corrispondente
- Terminale DC Direct-In
- Funzione Automatico «Risparmio Batteria»
- Interruttore Blocco Tastiera

- Doppio ascolto in banda UHF  
- A banda larghissima!  
- Con DTMF e 1750 di serie (tone squelch opzionale)  
- 42 memorie

**GM**

**elettronica**

20154 Milano Via Procaccini 41  
Tel.02/313179 Fax 33105285

**RICETRASMITTENTI ACCESSORI**

# ANTENNA BOOSTER

Superamplificatore HF

• Fabio Veronese •

**Finalmente un preamplificatore d'antenna in grado di migliorare in modo tangibile la qualità della ricezione dei segnali in onde corte, indipendentemente dal tipo di antenna e di ricevitore impiegati. Indispensabile per chi opera in condizioni non ottimali — in città, con antenne interne eccetera — questo "pre" schiuderà nuovi orizzonti alla vostra attività di DXer!**

Chiunque possiede un ricevitore — non importa se OM, CB e BCL — avrà prima o poi provato a costruire e utilizzare un preamplificatore d'antenna. Nella stragrande maggioranza dei casi, il risultato si sarà rivelato deludente: e perché il preamplificatore ... non preamplificava, e il ricevitore risultava ancora più "sordo" di prima, e perché

amplificava troppo e, soprattutto, male, introducendo rumori, fischi d'intermodulazione oppure facendo apparire la locale RAi in onde medie nel bel mezzo delle OC.


In realtà, la progettazione di un buon preamplificatore non è cosa semplice, poiché si deve intervenire su un segnale RF di livello forzatamente basso e applicarlo a un siste-


ma piuttosto complesso, come è qualsiasi ricevitore per HF, senza alterarne il funzionamento. Questo implica la necessità di tener presenti alcuni punti fermi, prescindendo dai quali il preamplificatore d'antenna non può che funzionare male:

— il **guadagno**, pur senza essere esorbitante, deve comunque risultare notevole, onde garantire un reale aumento della sensibilità globale;

— la **cifra di rumore**, vale a dire il rapporto tra amplificazione data al segnale utile e quella del rumore dei dispositivi di amplificazione ivi compreso quello generato dall'amplificatore stesso, deve essere contenuta nel minimo possibile;

— la **banda passante**, cioè l'arco di frequenza entro il quale si ottiene l'amplificazione, non può essere troppo ampia e, il che è lo stesso, il preamplificatore deve essere dotato, all'ingresso, di un circuito di sintonia. Ciò consente da un lato di evitare fenomeni d'intermodulazione tra i segnali più forti, dall'altro di dare una mano alle caratteristiche di sensibilità del ricevitore. Molti preamplificatori d'antenna, invece, sono *aperiodici*, privi di circuiti accordati, in quanto amplificano indistintamente tutti i segnali provenienti dall'antenna. Risultato: al ricevitore perviene un bailamme di radiofrequenza dal quale è improbabile che si possa ricavare

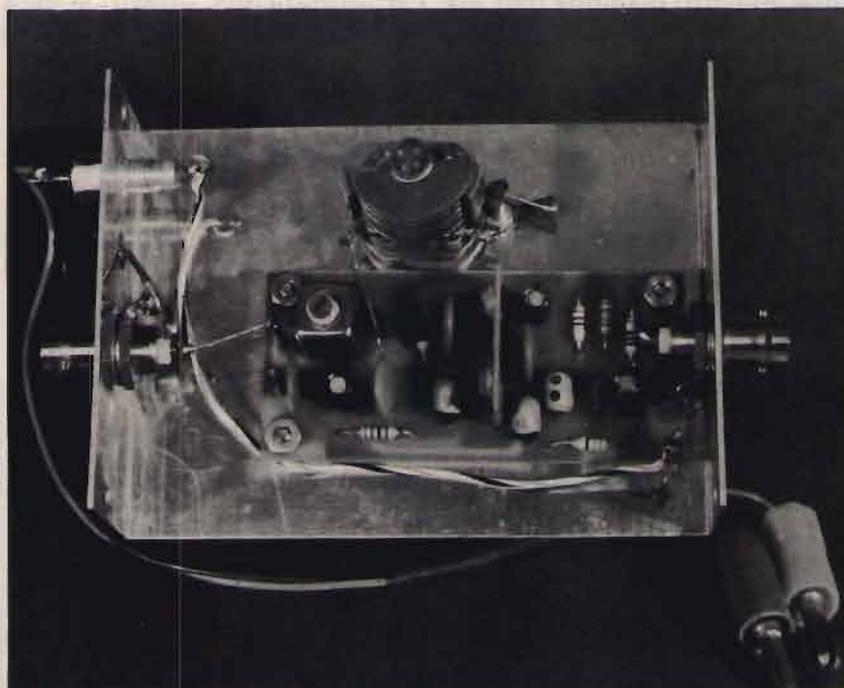

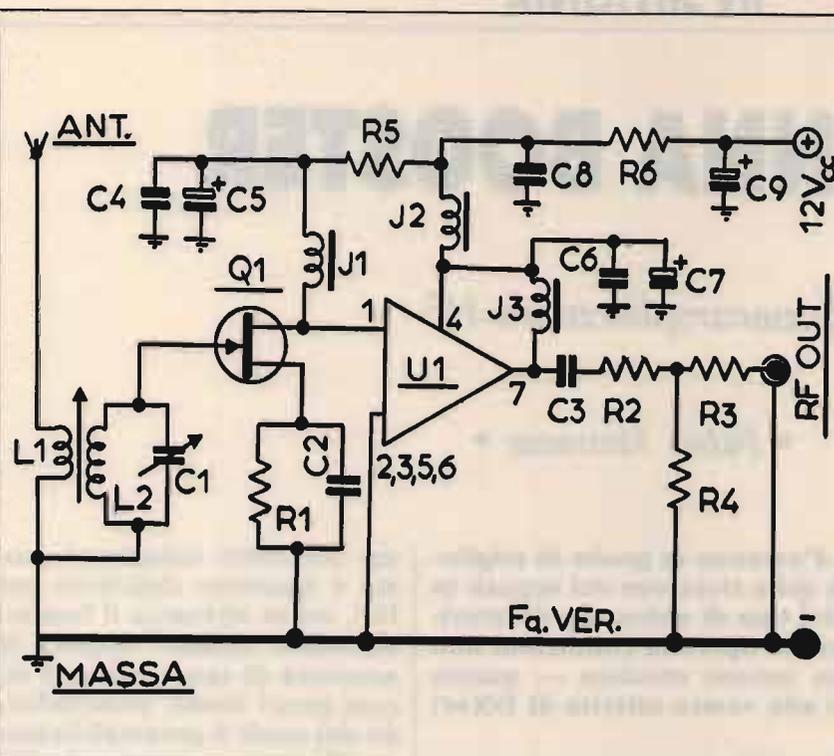

**ELENCO DEI COMPONENTI**

- R1: 470 Ω
- R2: 10 Ω
- R3: 10 Ω
- R4: 120 Ω
- R5: 100 Ω
- R6: 33 Ω
- C1: condensatore variabile in aria da 50 pF massimi
- C2, C6, C8: 47 nF ceramici
- C3: 4,7 nF ceramico
- C4: 100 nF ceramico
- C5, C7, C9: 1 μF, elettrolitici verticali o al tantalio
- L1: bobina d'antenna (v. testo)
- L2: bobina di sintonia (v. testo)
- J1, J2: impedenza RF miniatura da 47 μH
- J3: impedenza RF miniatura da 1 μH
- Q1: BF245
- U1: circuito ibrido SH120
- 2: connettori BNC da pannello
- 1: contenitore metallico

**figura 1**  
**Schema elettrico dell'Antenna Booster, preamplificatore HF con circuito ibrido.**

Alimentazione: 12 Vcc (9 ÷ 13,5 Vcc).

qualcosa di intelligibile; — le **impedenze** d'ingresso e d'uscita devono risultare compatibili, rispettivamente, con quelle della discesa d'antenna e dell'ingresso del ricevitore, al fine di ottenere il massimo trasferimento del segnale RF dall'una all'altro.

Nell'elaborare il progetto dell'Antenna Booster, nel preamplificatore HF che andiamo a illustrare, si sono tenute ben presenti tutte queste caratteristiche. Il **guadagno** è infatti pari, in media, a circa 25 dB, il che significa amplificare di una ventina di volte l'ampiezza del segnale d'ingresso. E poiché la **cifra di rumore** è inferiore a 2 dB, si può star certi che anche i segnalini più deboli, quelli da 0,1 e 0,2 μV, verranno "tirati fuori" dalla nebbia del rumore e saranno percettibili anche con un RX di media sensibilità.

Per la presenza di un **circuito accordato** all'ingresso, la banda passante risulta limitata a 1,5 ÷ 2 MHz: si potrà così

amplificare solo la porzione di frequenza: che interessa e ridurre, invece la risposta dell'RX a tutto il resto. Le **impedenze d'ingresso e d'uscita**, identiche, valgono circa 50 ohm, il che garantisce un adattamento ottimale (per apparati e antenne a 52 ohm) o, comunque, più che soddisfacente (per apparati e antenne a 75 ohm) con tutte le apparecchiature commerciali e con la gran parte delle autocostruite. Una delle caratteristiche più interessanti dell'An-

tenna Booster è, infatti, proprio quella di poter essere utilizzata tanto con ricevitori modesti — il rigenerativo, la radiolona da salotto, il vecchio surplus — che con apparati moderni. Anche in quest'ultimo caso, infatti, si avrà un ulteriore miglioramento delle prestazioni senza inconvenienti di alcun genere.

**FUNZIONA COSÌ**

Lo schema elettrico dell'Antenna Booster è riprodotto in

**tabella 1.**  
**Dati avvolgimento delle bobine L1/L2**

Banda (MHz)	N° spire L1	N° spire L2	Note
2 ÷ 6	10	50	Filo rame smaltato 0,2 mm
6 ÷ 12	8	35	Filo rame smaltato 0,2 mm
12 ÷ 18	6	20	Filo rame smaltato 0,2 mm
18 ÷ 30	4	12	Filo rame smaltato 0,6 mm

**Nota:** la bobina L1 deve essere avvolta sopra la L2, sul lato collegato al C1.

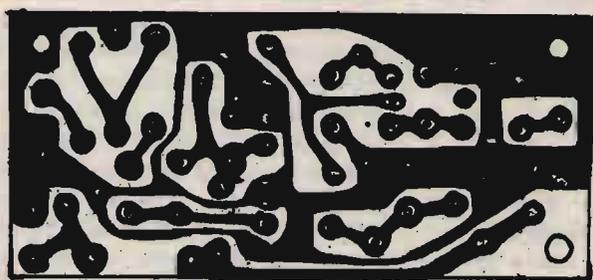


figura 2  
Circuito stampato dell'Antenna Booster,  
in scala 1:1.

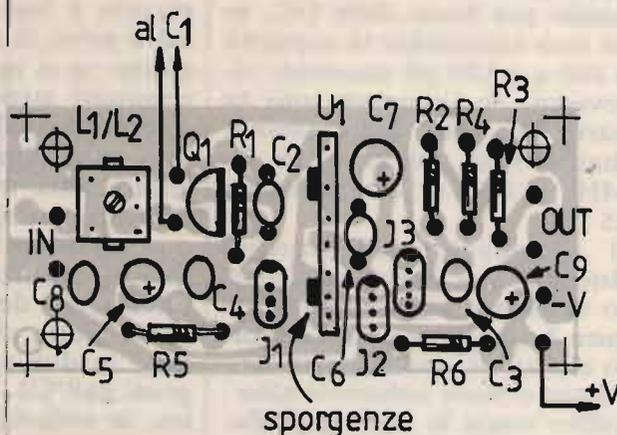


figura 3  
Piano di montaggio dell'Antenna Booster.

figura 1. I segnali captati dall'antenna — non importa se interna o esterna — pervengono alla bobina d'antenna L1 e da questa, per induzione, alla L2, che, con il condensatore variabile C1, forma il circuito accordato d'ingresso mediante il quale è possibile sintonizzare il preamplificatore sulla frequenza desiderata. Da qui, il segnale RF raggiunge direttamente il gate di Q1, un Fet impiegato come preamplificatore. Il guadagno di questo primo stadio è individuato dal resistore R1, mentre C2 funge da bypass verso massa per la radiofrequenza. Il segnale amplificato risulta invece disponibile sul source: l'impedenza J1 gli impedisce di riversarsi sull'alimentazione, efficacemente disaccoppiata dalla rete costituita da R5, C4, C5. Dal source di Q1, il segnale radio perviene all'ingresso (piedino 1) del circuito ibrido SH120, cuore del nostro preamplificatore. L'ibrido SH120 non è un vero e proprio circuito integrato, bensì un completo stadio amplificatore a 2 transistori (chiaramente visibili dall'esterno) realizzato con microcomponenti e immerso in materiale ceramico dal quale fuoriescono 7 terminali per i collegamenti esterni. In realtà, di esterno all'SH120

occorre ben poco: i piedini 2, 3, 5 e 6 vanno a massa, il 4 serve per l'alimentazione, somministrata attraverso l'impedenza J2, e dal 7 si ricava, finalmente, il segnale amplificato, che si preleva attraverso C3 e che perviene all'uscita attraverso il paritore resistivo formato da R2, R3 e R4, avente il compito di garantire il corretto adattamento d'impedenza. L'alimentazione del circuito ibrido risulta disaccoppiata da R6, C8 e C9. Inoltre, poiché anche il pin 7 deve ricevere la tensione d'alimentazione, si è provveduto a un ulteriore disaccoppiamento mediante l'impedenza J3 e il tandem capacitivo C6/C7: in questo modo, il pericolo di auto-oscillazioni viene a essere del tutto scongiurato.

## IN PRATICA

La maggioranza dei componenti richiesti per l'Antenna Booster è facilmente reperibile. Qualche problema potrebbe invece derivare proprio dall'ibrido SH120, di produzione SGS, che da sempre non è prontamente reperibile nei piccoli centri e presso i rivenditori meno forniti. Se non si riuscisse proprio a trovarlo, è possibile rimpiazzarlo con l'OM361 di produzione

Philips: è però necessario rivedere il circuito stampato. Il Fet Q1 è un BF245: sarebbe meglio non sostituirlo con altri, e in questo caso ci si accerti della corrispondenza tra le piedinature.

La dissipazione degli elettrodi del BF245, visto da sotto, è: drain a sinistra, source al centro, gate a destra (DSG) indipendentemente dalla Casa produttrice.

Le bobine L1/L2 devono essere autocostruite: le loro specifiche variano a seconda della banda entro la quale ci si vuol sintonizzare, e anche con la capacità massima di C1. È consigliabile racchiudere i due avvolgimenti entro lo schermo metallico di una vecchia media frequenza, dal quale fuoriesca superiormente il solo nucleo di taratura. Lo schermo in questione dovrà essere collegato alla massa del preamplificatore.

Nella **tabella 1** si danno alcune indicazioni per l'avvolgimento delle due bobine, su un nucleo da 6 mm con filo di rame smaltato da 0,3 ÷ 0,5 mm; tali dati si riferiscono a un variabile C1 da 50 pF massimi, e sono comunque da ritenersi indicativi.

Il condensatore variabile C1 dev'essere del tipo in aria, possibilmente di buona qualità. Se si pensa di utilizzare il

preamplificatore solo sulle bande più basse delle OC, se ne può aumentare la capacità a 100 e a 150 pF massimi; viceversa, se interessa solo la parte più alta della gamma (bande OM dei 21 e dei 28 MHz, CB) ci si può limitare a 25 pF.

Il montaggio dell'Antenna Booster avrà luogo sul circuito stampato riprodotto in **figura 2**. Specie se non si è molto esperti dei montaggi in RF, è bene evitare soluzioni alternative come le basette preforate e astenersi da modifiche al percorso delle piste, soprattutto per quanto riguarda quelle di massa. È anche consigliabile incidere il c.s. su vetronite monofaccia piuttosto che su bakelite o formica: si otterranno così una maggiore solidità meccanica e minori perdite di radiofrequenza. Se non si ricorre alla fotoincisione, si faccia uso degli appositi caratteri trasferibili e, per le zone più ampie delle piste di massa, di smalto per unghie e di una soluzione satura di polistirolo espanso in trielina per smacchiare.

Le saldature devono essere piccole e lucide, ma soprattutto prive di aloni di disossidante: se si notassero, vanno eliminati strofinando il lato saldature della basetta con uno spazzolino da denti bagnato nella trielina. Il Fet e l'ibrido temono il calore, e devono essere inseriti secondo quanto indica il piano di montaggio della **figura 3**: la parte piatta di Q1 deve guardare le due sporgenze emergenti dall'U1. Si osservi, inoltre, la polarità degli elettrolitici.

Il modulo ultimato deve essere inserito in un contenitore metallico che lo schermi dalla radiofrequenza ambientale, collegate alla massa del circuito. Per l'ingresso e l'uscita, si utilizzeranno 2 connettori BNC e PL da pannello. Il positivo dell'alimentazione verrà introdotto mediante un condensatore passante da 1000 pF (non indicato a schema) applicate al contenitore, dal quale, mediante una paglietta d'ancoraggio, si ricaverà il collegamento per il negativo.

## COLLAUDO & IMPIEGO

Collegato il preamplificatore all'antenna e la ricevitore, si applicherà la tensione di 12 V prelevata da un buon alimentatore stabilizzato (non da pile); poi, sintonizzate l'RX su una frequenza opportuna, si agirà sul C1 fine a rilevare sullo S'-Meter (e a orecchie, in assenza di quest'ultimo) la massima amplificazione. Si agirà poi sul nucleo della L1/L2 fino a centrare l'escursione di sintonia del pro entro i limiti di frequenza desiderati. Per quest'ultima operazione sarebbe opportuno far uso di un generatore RF modulato, ma in sua vece, si potranno utilizzare le emittenti a frequenza nota presenti in aria. In condizioni di funzionamento normale, l'assorbimento di corrente non dovrebbe oltrepassare i 25 mA: un assorbimento nettamente superiore dovrà essere considerato come sintomo di un'anomalia di funzionamento.

**CQ**



## 160 CANALI + 5 ALFA CON L'ALAN 48

Basetta L. 48.000. Commutatore 5 posizioni L. 20.000. Roger beep a 5 note regolabili L. 39.000. Basetta di potenza 30 W L. 59.000. Basetta espansione canali per 77/102 e President Herbert L. 39.000. 2SC1815 L. 300 - 2SC2078 L. 3.000 - 2SC2166 L. 3.500 - 2SC1969 L. 5.500 - 2SC2314 L. 2000 - 2SD837 L. 2.000 - LC7120 L. 10.000 - TA7217AP L. 3.500 - TA7205AP L. 3.000 - MN3008 L. 25.000 - MN3101 L. 4.000 - MRF422 L. 55.000 - MRF455 L. 28.000. Importazioni dirette materiale Standard *richiedere quotazioni telefonicamente.*


Non si accettano ordini inferiori a L. 50.000. Spedizioni in contrassegno più L. 8.500 per spese postali. Per ricevere gratis il listino prezzi delle modifiche e ricambi CB telefonateci il Vs indirizzo.

**FRANCOELETTRONICA - Viale Piceno, 110 - 61032 FANO (PS) - Tel. e Fax 0721/806487**


# SCRIVETE O TELEFONATE OGGI PER

# RICEVERE CATALOGO RADIO ANTICHE

SE VI INTERESSATE DI

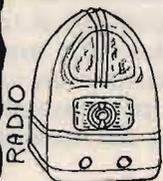

RADIO

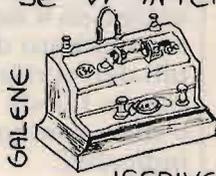

GALENE



VALVOLE

LIBRI & RICAMBI



ISCRIVETEVI ALLA:

# ALTER

VIADI ACILIA, 242/00125 ROMA  
TEL. (06) 6056085/FAX 6054595  
Orario soci: LUNEDI/VENERDI 8,30/19,00



# ELECTRONIC SYSTEMS ELECTRONIC SYSTEMS

V. dello Stadio ang. V.le G. Marconi - 55100 Lucca - Tel. 0583/955217 - Fax 0583/953382


## TRANSVERTER MONOBANDA LB1



### Caratteristiche tecniche mod. LB1

Alimentazione .....	11÷15 Volts
Potenza uscita AM .....	8 watts eff.
Potenza uscita SSB .....	25 watts PeP
Potenza input AM .....	1÷6 watts eff.
Potenza input SSB .....	2÷20 watts PeP
Assorbimento .....	4,5 Amp. max.
Sensibilità .....	0,1 µV.
Gamma di frequenza ...	11÷40-45 metri
Ritardo SSB automatico.	

## TRANSVERTER TRIBANDA LB3

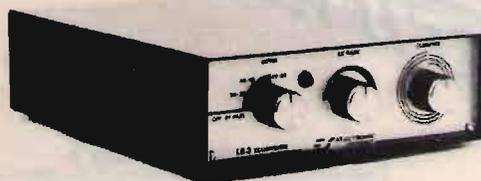

### Caratteristiche tecniche mod. LB3

Alimentazione .....	11÷15 Volts
Potenza uscita AM .....	8 watts eff.
Potenza uscita SSB .....	25 watts PeP
Potenza input AM .....	1÷6 watts eff.
Potenza input SSB .....	2÷20 watts PeP
Assorbimento .....	4,5 Amp. max.
Sensibilità .....	0,1 µV.
Gamma di frequenza ...	11÷20-23 metri
	11÷40-45 metri
	11÷80-88 metri

### Caratteristiche tecniche mod. 12100

Amplificatore Lineare Banda 25÷30 MHz.  
 Ingresso 1÷6 watts AM, 2÷15 watts SSB  
 Uscita 20÷90 watts AM, 20÷180 watts SSB  
 Sistemi di emissione: AM, FM, SSB, CW  
 Alimentazione 11÷15 Vcc 15 Amp. max.  
 Classe di lavoro AB  
 Reiezione armoniche: 30 dB su 50 Ohm resistivi  
 Dimensioni: 9,5x16xh.7 cm.


MOD. 12100



### Caratteristiche tecniche mod. 12300

Amplificatore Lineare Larga Banda 2÷30 MHz.  
 Ingresso 1÷10 watts AM, 2÷20 watts SSB  
 Uscita 10÷200 watts AM, 20÷400 watts SSB  
 Sistemi di emissione AM, FM, SSB, CW da 2÷30 MHz.  
 Alimentazione 12÷15 Vcc 25 Amp. max.  
 Corredato di comando per uscita a metà potenza  
 Classe di lavoro AB in PUSH-PULL  
 Reiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi  
 Dimensioni: 11,5x20xh.9 cm.


MOD. 12300

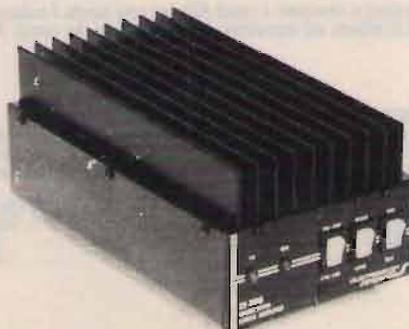

### Caratteristiche tecniche mod. 24100

Amplificatore Lineare Banda 25÷30 MHz.  
 Ingresso 1÷6 watts AM 2÷15 watts SSB  
 Uscita 20÷100 watts AM, 20÷200 watts SSB  
 Sistemi di emissione: AM, FM, SSB, CW  
 Alimentazione 20÷28 Vcc 12 Amp. max.  
 Classe di lavoro AB  
 Reiezione armoniche: 30 dB su 50 Ohm resistivi  
 Dimensioni: 9,5x16xh.7 cm.


MOD. 24100

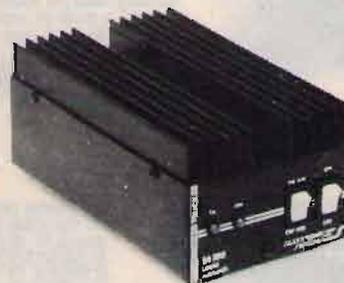

### Caratteristiche tecniche mod. 24600

Amplificatore Lineare Larga Banda 2÷30 MHz.  
 Ingresso 1÷10 watts AM, 2÷20 watts SSB  
 Uscita 10÷250 watts AM, 20÷500 watts SSB  
 Sistemi di emissione: AM, FM, SSB, CW da 2 a 30 MHz.  
 Alimentazione 20÷30 Vcc 20 Amp. max.  
 Corredato di comando per uscita a metà potenza  
 Classe di lavoro AB in PUSH-PULL  
 Reiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi  
 Dimensioni: 11,5x20xh.9 cm.

MOD. 24600

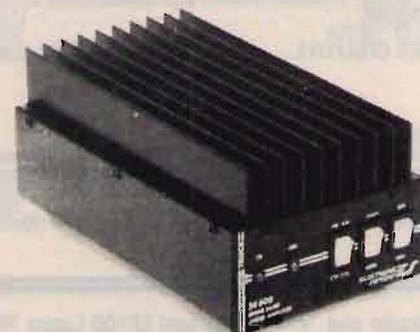

### TELECOMANDO ENCODER DECODER T2

Il telecomando prevede l'azionamento di due relè in maniera ciclica (set reset) o impulsiva a seconda del codice inviato. Codice di azionamento a cinque cifre di bitoni standard DTMF a norme CEPT.

Il telecomando può anche rispondere dell'avvenuto evento o comunicare lo stato dei relè e può eseguire la funzione di trasponder, tutte le funzioni sono gestite da microprocessore 68705 e transceiver DTMF a filtri attivi 8880. Dimen. 90x52 mm.

ALIMENTAZIONE ..... 9-15Vdc 200 mA  
TEMPO durata del singolo bitono ..... standard CEPT  
TEMPO durata interdigit ..... standard CEPT  
PORTATA RELE ..... 1A  
CODICI NUMERICI ..... 5 cifre DTMF  
SELETTORE CODICI ..... 16 possibilità

### CHIAMATA SELETTIVA KEYSSEL

Chiamata selettiva a 255 codici diversi, selezione tramite due selettori a 16 posizioni e a cinque cifre DTMF secondo le nuove normative CEPT.

Attuazione del relè sulla schedina per 4 secondi e accensione del led di memoria di evento e possibilità di invio del codice di conferma o di chiamata. Dimensioni 90x52 mm.

ALIMENTAZIONE ..... 9-15Vdc 200mA  
CODICE DI CHIAMATA ..... 5 cifre  
TEMPO DEL SINGOLO BITONO ..... 70ms+20%  
TEMPO DI INTERDIGIT ..... 70ms+20%  
PORTATA RELE ..... 1A  
SELETTORE POSIZIONI ..... 16\*16

### TORNADO

Modifica canali digitale progettata esclusivamente per questi tipi di apparati: TORNADO e STARSHIP permette di ottenere 132 canali senza fare sostanziali modifiche all'apparato.

Oltre ai 120 canali standard si ottengono 4 canali Alfa per ogni banda. I collegamenti si fanno interponendo la scheda sul connettore del commutatore dei canali. Dimen. 33x43 mm.

### TONE SQUELCH TOSQ1

Scheda di codifica e decodifica di tono subaudio secondo lo standard internazionale e a norme CEPT da 67 a 250 Hz, la scheda prevede la possibilità di bloccare la BF e farla passare solo con presenza di tono corrispondente oppure la rivelazione della presenza del tono stesso. Dimen. 30x33 mm.

ALIMENTAZIONE ..... 6-15Vdc 7mA  
LIVELLO DI INGRESSO ..... 0,2-1Vpp  
RITARDO DI AGGANCIO ..... 100ms  
RITARDO DI SGANCIO ..... 200ms

### MOD48

Modifica canali per apparati omologati Midland Intek Polmar ecc., aggiunge due gruppi di canali a quelli già esistenti e permette di ottenere 102 canali dagli apparati con 34 canali o 120 canali dagli apparati a 40 canali. Dimen. 25x25mm.

ALIMENTAZIONE ..... 5-13Vdc  
FREQUENZA DI RIFERIMENTO can alti ..... 15.810KHz  
FREQUENZA DI RIFERIMENTO can bassi ..... 14.910KHz

### CS45

Transverter per 45metri permette di trasformare qualsiasi ricetrasmittitore CB che abbia le bande laterali in un ricetrasmittitore per onde corte sulla gamma 40-45 metri, si inserisce all'interno degli apparati. Dimen. 55x125 mm.

ALIMENTAZIONE ..... 11-15Vdc  
POTENZA DI USCITA ..... 30W pep  
FREQUENZA OPERATIVA ..... FQ.CB.-20,680MHz

### ECHO COLT+BEEP

Scheda di effetto echo da installare all'interno di tutti i tipi di ricetrasmittitori; permette di far modulare gli apparati con la caratteristica timbrica del COLT 8000, è dotato inoltre del beep di fine trasmissione. Dimen. 100x25mm.

ALIMENTAZIONE ..... 11-15Vdc  
DELAY REGOLABILE ..... 100ms-1Sec



### VS/2

Scrambler codificatore e decodificatore di voce di tipo analogico digitale invertitore di banda rende intellegibile la conversazione fra due stazioni da parte di chi è in ascolto sulla stessa frequenza, dotato di amplificatore di bassa frequenza.

ALIMENTAZIONE ..... 11-15Vdc  
LIVELLO DI INGRESSO ..... 30mV  
POTENZA DI BASSA FREQUENZA ..... 2W



### ECHO K 256

Echo digitale ripetitore, con ritardo di eco regolabile che permette di ripetere anche intere frasi, questo modello sostituisce il già famoso K 128 con caratteristiche migliorate e capacità di memoria doppia (256Kb anziché 128Kb) che permette di avere una qualità di riproduzione HI-FI nonché il comando FREEZE che permette di congelare una intera frase e farla ripetere all'infinito. Collegabile a qualsiasi tipo di ricetrasmittitore o riproduzione voce.

ALIMENTAZIONE ..... 11-15 Vdc  
RITARDO DI ECO ..... 100ms-3 Sec  
BANDA PASSANTE ..... 200Hz-20KHz



### KEY SEL/5

Chiamata selettiva a 5 bitoni DTMF a norma CEPT collegabile a qualsiasi apparato ricetrasmittente permette di chiamare o ricevere comunicazioni indirizzate selettivamente o a gruppi. Segnalazione di evento con sblocco automatico e memoria; uscita per azionamento clacson.

ALIMENTAZIONE ..... 11-15Vdc  
SELEZIONE CODICI SINGOLI ..... 90  
SELEZIONE CODICI GRUPPI ..... 10  
IMPOSTAZIONE ..... SELETTORE A PULSANTI

## INTERFACCIA TELEFONICA DTMF/ $\mu$ PC e $\mu$ PCSC



### GENERALITÀ

Le interfacce telefoniche DTMF/ $\mu$ PC e  $\mu$ PCSC SCRAMBLER sono la naturale evoluzione dei modelli che le hanno precedute esse si avvalgono della moderna tecnologia dei microprocessori che ne rendono l'uso più affidabile e flessibile ed aumentano le possibilità operative

### FUNZIONI PRINCIPALI

- 1) - Codice di accesso a quattro o otto cifre;
- 2) - Possibilità di funzionamento in SIMPLEX, HALF o FULL DUPLEX.
- 3) - Ripetizione automatica dell'ultimo numero formato (max 31 cifre)
- 4) - Possibilità di rispondere alle chiamate telefoniche senza necessità di digitare il codice di accesso;
- 5) - Funzione di interfono
- 6) - Con l'interfaccia  $\mu$ PCSC è possibile inserire e disinserire automaticamente lo SCRAMBLER dalla cornetta

La DTMF/ $\mu$ PC e MPCSC SCRAMBLER dispongono inoltre, della possibilità di future espansioni grazie ad uno zoccolo interno cui fanno capo i segnali del BUS del microprocessore che governa il funzionamento dell'interfaccia; le possibili applicazioni sono molteplici come per esempio, il controllo di dispositivi elettrici esterni.

Oltre ad espletare le funzioni dei modelli precedenti, la principale novità della DTMF/ $\mu$ PC e della  $\mu$ PCSC SCRAMBLER consistono nel poter accettare codici d'accesso a 8 cifre (anche ripetute), rendendo il sistema estremamente affidabile dato l'enorme numero di combinazioni possibili (cento milioni).

Se tuttavia dovesse risultare scomodo ricordarsi le 8 cifre del codice, è prevista la possibilità del funzionamento a sole quattro cifre come nei modelli d'interfaccia precedenti.

Un'ulteriore novità consiste nella possibilità di rispondere alle chiamate telefoniche senza la necessità di formare il codice d'accesso (utile se lo si deve fare manualmente), mentre ciò è escludibile se si dispone di un dispositivo che genera automaticamente le cifre del codice (per esempio la nostra cornetta telefonica automatica) liberando l'utente da un compito talvolta impegnativo.



## LONG RANGE DTMF sistema telefonico completo

Con il sistema L.R. DTMF potete essere collegati al vostro numero telefonico per ricevere ed effettuare telefonate nel raggio massimo di circa 200 km. (a seconda del territorio su cui operate).

### La base del sistema comprende:

- mobile RACK
- alimentatore 10A autoventilato
- RTX Dualbander UHF-VHF 25W
- interfaccia telefonica  $\mu$ PCSC
- antenna Dualbander collinare alto guadagno
- filtro duplex

### L'unità mobile è così composta:

- RTX Dualbander UHF-VHF 25W
- cornetta telefonica automatica con tasti luminosi e SCRAMBLER
- antenna Dualbander
- filtro duplex

## NUOVA CORNETTA TELEFONICA AUTOMATICA

Questa cornetta telefonica, unica nel suo genere, è stata realizzata dalla Electronic System per facilitare l'uso dei sistemi telefonici via radio veicolari.

Le caratteristiche principali di questa cornetta sono:

- tastiera luminosa
- sedici codici programmabili a 4 o 8 cifre che vengono trasmessi automaticamente quando si solleva il microtelefono.
- codice di spegnimento automatico che viene trasmesso abbassando il microtelefono.
- possibilità di memorizzare fino a 16 numeri telefonici.
- chiamata selettiva per uso interfonico o telefonico con avviso acustico
- memoria di chiamata interfonica
- possibilità di multiutenza
- inserimento ON-OFF dello SCRAMBLER

Su richiesta è possibile fornire la versione normale con tastiera DTMF.



# Breve panoramica sui generatori di tempo e frequenza campione

• Luciano Paramithiotti •

## INFORMAZIONI GENERALI

Da sempre l'uomo ha cercato dei riferimenti di tempo che gli permettessero di calcolare intervalli tra due cicli, i quali potevano ad esempio essere il mutare delle stagioni.

Da quei giorni, e per una tecnologia in continuo sviluppo, si è cercato di misurare tempi e frequenze con metodi sempre più precisi arrivando, sino a misurare le dimensioni di un atomo quale componente mi-

nimo in natura.

Ma andiamo con ordine; per generare campioni di frequenza esistono quattro modi più comunemente usati, questi sono:

- 1) oscillatori elettromeccanici sul principio del diapason;
- 2) oscillatori a quarzo;
- 3) oscillatori controllati con celle di rubidio gassoso;
- 4) oscillatori controllati con tubi all'atomo di cesio.

I primi tre sono chiamati secondari, mentre l'ultimo, primario. La differenza è che i

campioni secondari hanno bisogno di periodiche calibrazioni mentre gli altri non lo richiedono.

## OSCILLATORI A DIAPASON

Ormai in disuso per il costo elevato e la scarsa precisione, sono stati usati sino agli anni 60 (se ne può vedere un esempio in **foto 1**). Essi funzionano con il principio del diapason che viene eccitato tramite



foto 1

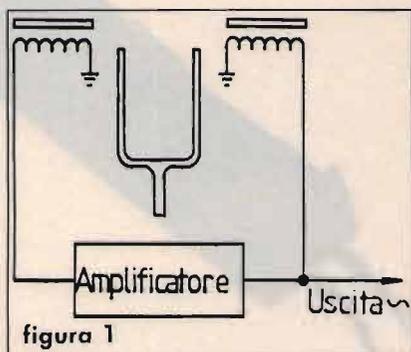


figura 1

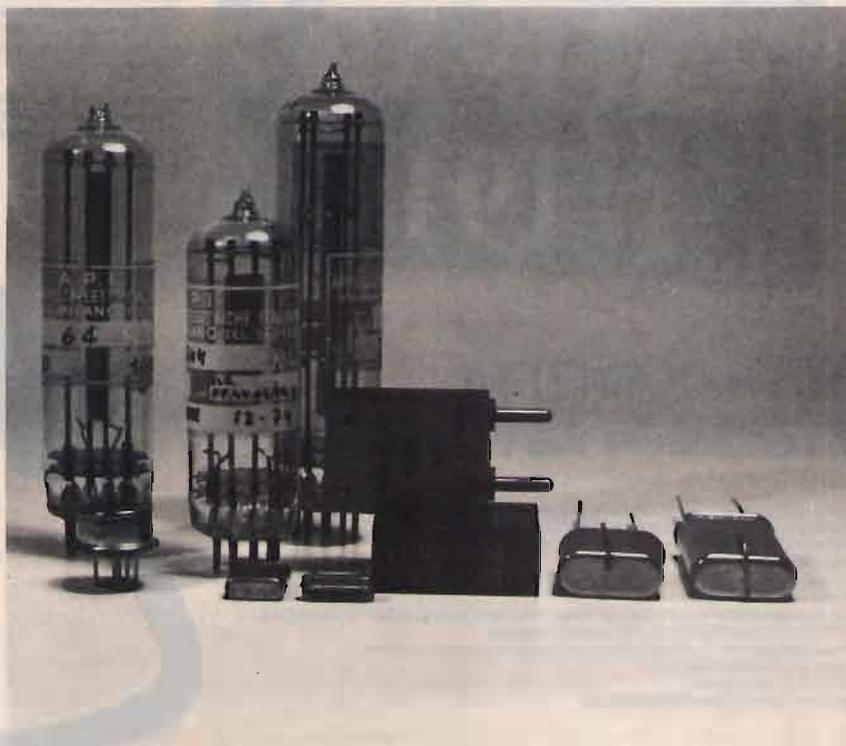


foto 2

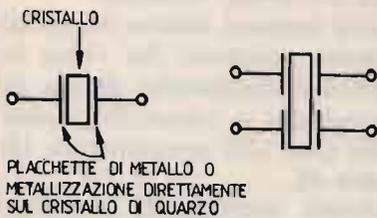


figura 2  
Placchette di metallo o metallizzate direttamente sul cristallo di quarzo.

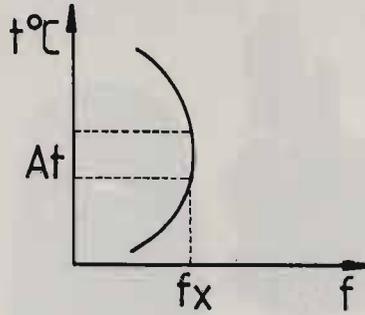


figura 3

due solenoidi ed un amplificatore che ha la funzione di mantenere l'oscillazione (figura 1).

Questo tipo di generatori, viste le limitazioni meccaniche, erano in grado di funzionare solo nella gamma audio.

## OSCILLATORI A QUARZO

Gli oscillatori a quarzo sono certamente il sistema più diffuso per ottenere un riferimento di frequenza; essi sono usati normalmente nei frequenzimetri, nei radioricevitori e trasmettitori, nei computer, nei televisori, negli orologi detti appunto al quarzo e in altre migliaia di applicazioni industriali e non. Le caratteristiche di questo elemento sono essenzialmente tre: il basso costo, l'eccellente stabilità a breve termine e la ottima purezza spettrale. Per contro, possiamo dire che gli oscillatori al quarzo hanno una cattiva stabilità a lungo termine, cioè "invecchiano" con un conseguente slittamento di frequenza con il passare degli anni. Nella foto 2 possiamo vedere un assortimento di quarzi campioni nei più svariati contenitori: da quelli classici in contenitore metallico a quelli in ampolla di vetro sotto vuoto. In figura 2 sono rappresentati i simboli grafici dei due principali tipi di quarzi, a due e a quattro reofori.

Per costruire un cristallo di quarzo per usi elettronici si parte dal minerale e lo si taglia con apposite macchine sino a farlo diventare un tondo o una striscia oppure un quadrato di spessore solitamente molto al di sotto del millimetro. Naturalmente le dimensioni dell'oggetto finito sono direttamente dipendenti dalla frequenza di oscillazione che si vuole ottenere, ma il lato più importante che ora interessa notare è l'angolazione del taglio rispetto alla struttu-

## Interruttore a bimetallo

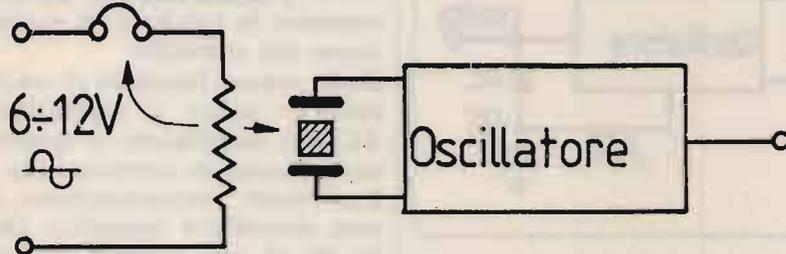


figura 4  
Riscaldatore a fornetto.

tabella 1

kHz	kW	SIGLA	LOCALITÀ	NAZIONE
16,00	750/60	GBR	Hailsham	GB
50,00	7	OMA	Vinohrady	TCH
50,00	10	RTZ	Irkutsk	URSS
60,00	13	WWVB	Colorado	USA
60,00	50	MSF	Teddington	GB
75,00	20	HBG	Neuchatel	SUI
77,50	50	DCF77	Mainflinger	FRD
2.500,00	1	OMA	Vinohrady	TCH
2.500,00	2	JJY	Tokio	J
2.500,00	1	RCH	Tashkent	URSS
2.500,00	1	FPI	Brasilia	B
2.500,00	4	ZUO	Pretoria	RSA
2.500,00	2,5	WWV	Colorado	USA
2.500,00	5	WWVH	Haway	USA
2.500,00		ZLF	Wellington	NZL
5.000,00	10	WWV	Colorado	USA
5.000,00	10	WWVH	Haway	USA
5.000,00	1	IAM	Roma	I
5.000,00	5	IBF	Torino	I
10.000,00	10	WWV	Colorado	USA
10.000,00	10	WWVH	Haway	USA
15.000,00	10	WWV	Colorado	USA
15.000,00	10	WWVH	Haway	USA
20.000,00	2,5	WWV	Colorado	USA



foto 3

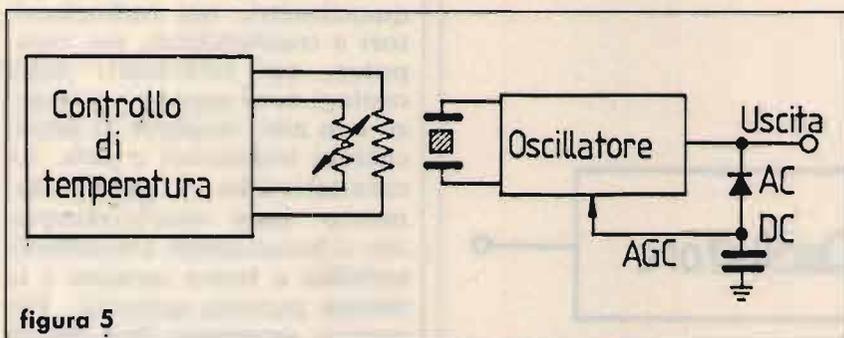


figura 5

ra del minerale originale. Infatti, a seconda dell'inclinazione del taglio rispetto alla struttura, variano le caratteristiche di comportamento del prodotto finito specialmente per quanto riguarda la sua risposta al variare della temperatura.

Questo ci spiega perché esistono quarzi che sono adatti per funzionare a temperatura ambiente ed altri che sono tagliati per funzionare a tempe-

rature di 50/60 gradi. Questi ultimi hanno infatti una ben precisa temperatura di inversione che forma una curva entro la quale, come si può vedere in figura 3, per una grande variazione ( $\Delta t = 1/2$  gradi) di temperatura la frequenza praticamente non varia.

Nonostante queste condizioni particolarmente favorevoli, si può ancora migliorare la precisione del generatore usando

un piccolo termostato per mantenere la temperatura il più possibile costante.

I più comuni hanno un riscaldatore resistivo che viene inserito e disinserto da un interruttore a bimetallo, sensibile cioè alla temperatura (figura 4).


Alcuni esempi di involucri termostatici li vediamo in foto 3. In foto 4 vediamo invece il generatore al quarzo di frequenza standard modello 105B prodotto dalla Hewlett Packard il quale ha una stabilità a breve termine di 5 pari per  $10^{12}$ .

Nello schema a blocchi (figura 5) vediamo che il quarzo è controllato con un circuito AGC per mantenere sempre costante la tensione di eccitazione del cristallo.

Della stessa famiglia di oscillatori, sono i cosiddetti TCXO: oscillatori a quarzo compensati in temperatura.

Essi sono entrocontenuti in una scatoletta metallica (foto 5) al cui interno si trovano alloggiati l'oscillatore ed una rete resistiva sensibile alla temperatura, la quale comanda un diodo varicap che compensa le variazioni di frequenza dovute al variare della temperatura ambiente (schema semplificato in figura 6).

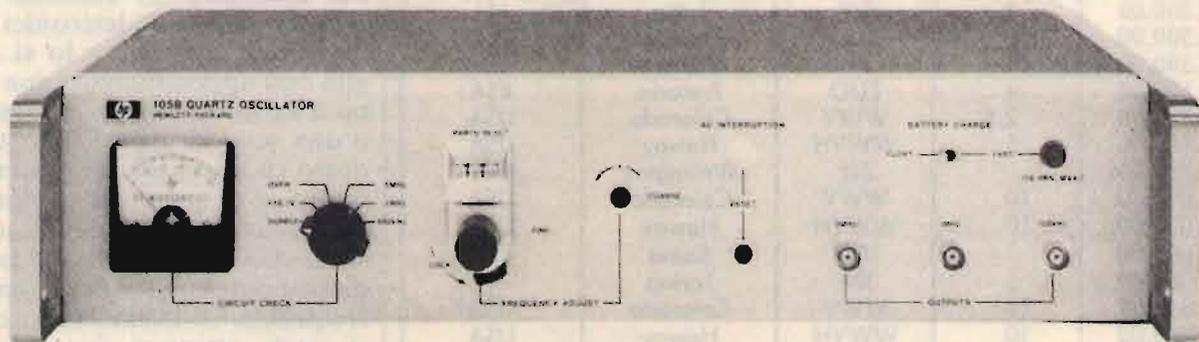Resta chiaro che qualsiasi oscillatore a quarzo, per preciso che esso sia, sarà sempre un campione secondario di frequenza.



105B

foto 4

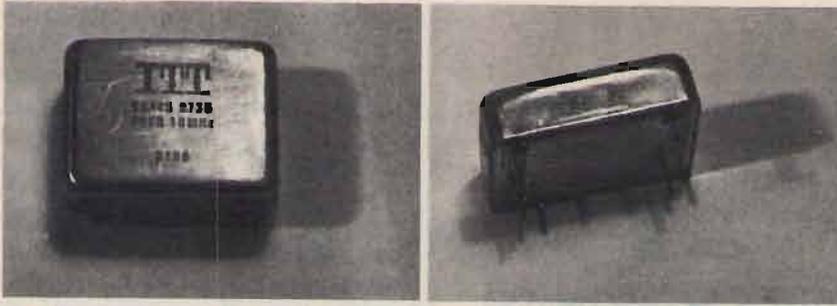


foto 5

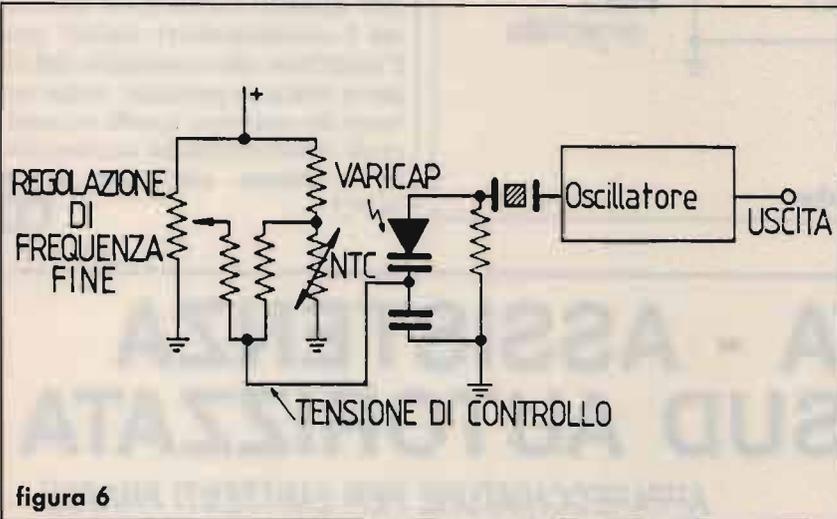


figura 6

## CAMPIONI AL RUBIDIO

In questo caso, si usa un tubo con vapori di rubidio che, una volta eccitati, generano una frequenza che è intrinseca alla composizione del gas. La frequenza generata, proporzionale alla miscela del gas ed alla pressione all'interno della cella,

serve a controllare in fase un oscillatore a quarzo con frequenze di solito comprese tra 1 e 5 MHz (sistema a P11). Con il rubidio si ottengono precisioni pari a 100 volte maggiori del miglior oscillatore al quarzo (stabilità a lungo termine migliore di  $1 \times 10^{-11}$  per mese). In **foto 6** vediamo il modello HP 5065A.

## CAMPIONI AL CESIO

I generatori di frequenza all'atomo di cesio, funzionano con lo stesso principio di quelli al rubidio, ma sono dei campioni primari di frequenza tanto che sono usati dal NBS (National Bureau Standard) quali unità campione di misura del tempo: il "secondo" è definito come la durata di 9192631770 periodi di transizione nell'atomo di cesio. Normalmente la vita media del tubo al cesio, prima di dover essere sostituito, è di poco superiore ai cinque anni (**foto 7**).

Questa carrellata è per capire ciò che esiste e, sembra incredibile, chiunque di noi può sfruttare questi strumenti. Le frequenze campione vengono infatti anche trasmesse via radio al fine di poter fare comparazioni e tarature.

Segue quindi un elenco di emittenti e notizie che saranno molto utili e tutti coloro che si accingono a tarare il ricevitore oppure la base dei tempi del frequenzimetro appena costruito (vedi *tabella 1*).

Molto interessante, ma non si possono autocostruire dei buoni e precisi marker? Certamente sì, ecco un tipico oscillatore utilizzabile per le misure del nostro laboratorio.



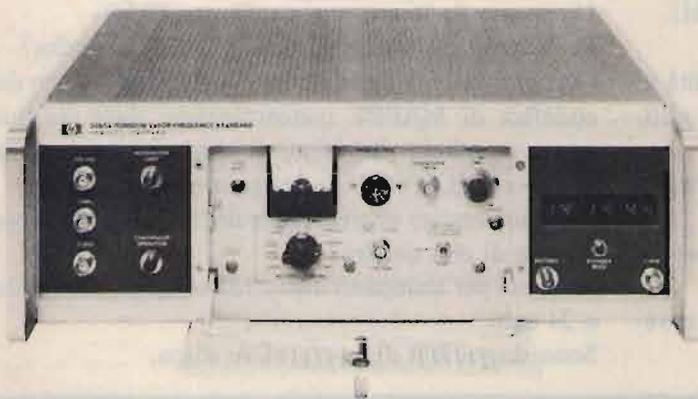


foto 6  
Generatore HP5061A al cesio con orologio digitale.

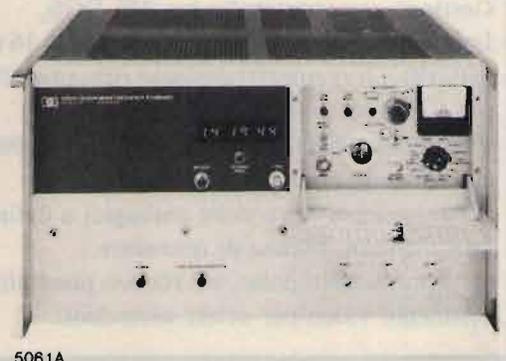

5061A

foto 7

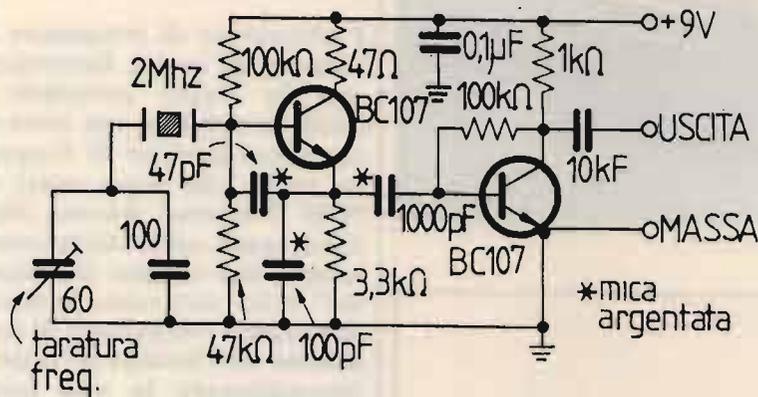

Schema elettrico del generatore Marker.

Escludendo a priori gli oscillatori TTL che sono sì, semplici, ma non molto adatti ad applicazioni di precisione, meglio adottare un circuito Colpitts, di facile costruzione e per niente critico. Naturalmente le regole sempre valide per una buona riuscita sono: montaggio ben fatto e con fili corti, uso di componenti di ottima qualità, specialmente per quanto riguarda il quarzo ed i condensatori siglati con l'asterisco che consiglio del tipo a mica argentata: sono invece da scartare quelli ceramici di caratteristiche sconosciute a meno che non siano NPO.

CQ

# VENDITA - ASSISTENZA CENTRO-SUD AUTORIZZATA

# DB

ELETRONICA S.p.A.  
TELECOMUNICAZIONI

APPARECCHIATURE PER EMITTENTI PRIVATE  
TELEVISIVE E RADIOFONICHE  
PONTI RADIO - ANTENNE - BASSA FREQUENZA  
MODULATORI - AMPL. DI POTENZA

## DE PETRIS & CORBI

C/so Vitt. Emanuele, 6  
00037 SEGNI - Tel. (06) 9768127

## INTERFACCE E PROGRAMMI PER IBM E COMPATIBILI

### METEOSAT ad ALTA DEFINIZIONE


Composto da interfaccia e software METEOPIÙ.  
Gestione computerizzata per MS DOS.  
Immagini VGA in formato 800 × 600/in 16 tonalità su 260.000 colori con 10 tavolozze richiamabili e modificabili con semplici procedure.  
Due animazioni a lettura facilitata fino a 99 immagini con autoaggiornamento automatico.  
Salvataggio su disco delle immagini a definizione totale anche in assenza di operatore.  
Gestione satelliti polari a 2 Hz con possibilità di rovesciamento video per orbite ascendenti.

### FACSIMILE METEO e TELEFOTO

Composto da interfaccia e software FAXI.  
Per scheda grafica CGA, HERCULES o migliori.  
Gestione dati fax radio in onde corte e lunghe con decodifica di MAPPE meteorologiche dalle stazioni meteo mondiali, ripetizioni di immagini dai Satelliti Meteo e TELEFOTO dalle agenzie stampa.  
Campionamento professionale di 2500 punti/riga con stampa di alta qualità.  
Routines per stampanti a 80 e 132 colonne, sia a 9 che a 24 aghi.  
Sono disponibili dimostrativi su disco.

FONTANA ROBERTO ELETRONICA - Str. Ricchiardo 13 - 10040 Cumiana (TO) - Tel. 011/9058124
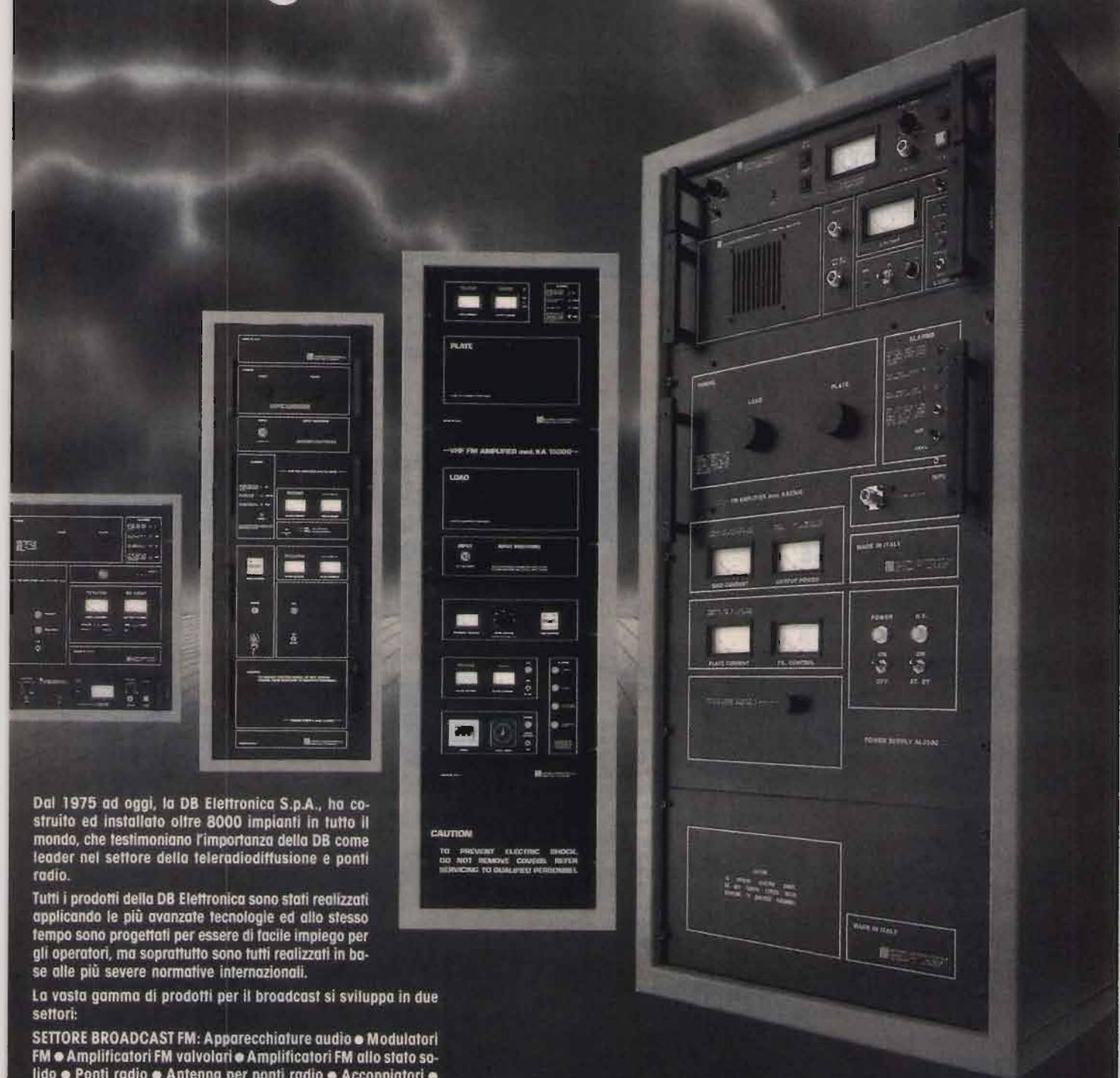
# Il mondo unito nel segno di DB Elettronica.



Dal 1975 ad oggi, la DB Elettronica S.p.A., ha costruito ed installato oltre 8000 impianti in tutto il mondo, che testimoniano l'importanza della DB come leader nel settore della teleradiodiffusione e ponti radio.

Tutti i prodotti della DB Elettronica sono stati realizzati applicando le più avanzate tecnologie ed allo stesso tempo sono progettati per essere di facile impiego per gli operatori, ma soprattutto sono tutti realizzati in base alle più severe normative internazionali.

La vasta gamma di prodotti per il broadcast si sviluppa in due settori:

**SETTORE BROADCAST FM:** Apparecchiature audio • Modulatori FM • Amplificatori FM valvolari • Amplificatori FM allo stato solido • Ponti radio • Antenna per ponti radio • Accoppiatori • Filtri passa-passo • Diplexers • Filtri in cavità • Antenna trasmittenti • Stabilizzatori di tensione alternata • Parti di ricambio ed accessori.

**SETTORE TELEVISIVO:** Modulatori televisivi • Trasmettitori-Convertitori IF/Canale • Convertitori canale/canale sintetizzati • Antenne ed Accessori • Amplificatori allo stato solido VHF-UHF • Amplificatori valvolari in cavità • Ponti di trasferimento a microonde.

Su richiesta invieremo una documentazione tecnica di tutta la nostra produzione e Vi illustreremo così in modo più dettagliato l'affidabilità, la corrispondenza alle normative internazionali e la forza delle nostre apparecchiature.

CAUTION  
TO PREVENT ELECTRIC SHOCK,  
DO NOT REMOVE COVERS. REFER  
SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.



DB Elettronica Telecomunicazioni S.p.A.  
Via Lisbona, 14 - Zona Industriale Sud  
35020 Camin - Padova (Italia)  
Telefono (049) 8700588 (3 linee)  
Fax (049) 8700747 - Telex 431683 DBE I

# RADIOELETRONICA

- APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
- RADIOTELEFONI
- CB - RADIOAMATORI
- COSTRUZIONE
- VENDITA
- ASSISTENZA

di BARSOCCHINI & DECANINI s.n.c.

Cod. Fisc. e Part. IVA n. 00186480463

BORGIO GIANNOTTI VIA DEL BRENNERO, 151 - LUCCA tel. 0583/343539-343612

## AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO LARGA BANDA 1÷30 MHz SATURNO 2 BASE



Potenza di ingresso: 7÷30 W AM/FM/SSB/CW  
Potenza di uscita: 100 W AM/FM - 150 W SSB/CW  
ALIMENTAZIONE: 220 Volt c.a.  
Dimensioni: 29x10,5x22 cm

## AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO LARGA BANDA 1÷30 MHz SATURNO 4 BASE



Potenza di ingresso: 5÷40 W AM/FM/SSB/CW  
Potenza di uscita: 200 W AM/FM - 400 W SSB/CW  
ALIMENTAZIONE: 220 Volt c.a.  
Dimensioni: 30x12x27 cm

## AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO LARGA BANDA 1÷30 MHz SATURNO 5 BASE



Potenza di ingresso: 5÷40 W AM/FM  
Potenza di uscita: 350 W AM/FM - 700 W SSB/CW  
ALIMENTAZIONE: 220 Volt c.a.  
Dimensioni: 33x14x31 cm

## AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO LARGA BANDA 1÷30 MHz SATURNO 6 BASE



Potenza di ingresso: 5÷100 W AM/FM/SSB/CW  
Potenza di uscita: 600 W AM/FM - 1000 W SSB/CW  
ALIMENTAZIONE: 220 Volt c.a.  
Dimensioni: 38x16x34,5 cm

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequenza di lavoro: 2÷30 MHz • Modi di impiego: FM AM-SSB-CW • Ros. di ingresso: 1,2-1 • Ros. di uscita: 1,1-1 • Impedenza di ingresso: 50 Ohm • Impedenza di uscita: 50 Ohm



SATURNO 2 M

**Potenza di Uscita a 13,8 VDC**  
FM AM-SSB-CW: 100-150-130 Watt • Alimentazione 13,8 VDC • Pilotaggio minimo: 0,5 Watt • Pilotaggio massimo 6-7 Watt • SSB / CW: 10-30 Watt

#### Corrente

Con tensione di alimentazione a 13,8 VDC: 10 Amp.

Dimensioni: 15x7x10 cm

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequenza di lavoro: 2÷30 MHz • Modi di impiego: FM AM-SSB-CW • Ros. di ingresso: 1,2-1 • Ros. di uscita: 1,1-1 • Impedenza di ingresso: 50 Ohm • Impedenza di uscita: 50 Ohm



SATURNO 4 M

**Potenza di Uscita a 13,8 VDC**  
FM AM-SSB-CW: 200-350-300 Watt • Alimentazione 13,8 VDC • Pilotaggio minimo: 2 Watt • Pilotaggio massimo 6-7 Watt • SSB / CW: 10-30 Watt

#### Corrente

Con tensione di alimentazione a 13,8 VDC: 18 Amp.

Dimensioni: 15x7x29 cm

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequenza di lavoro: 2÷30 MHz • Modi di impiego: FM AM-SSB-CW • Ros. di ingresso: 1,2-1 • Ros. di uscita: 1,1-1 • Impedenza di ingresso: 50 Ohm • Impedenza di uscita: 50 Ohm



SATURNO 5 M

**Potenza di Uscita a 13,8 VDC**  
FM AM-SSB-CW: 350-600-550 Watt • Alimentazione 13,8 VDC • Pilotaggio minimo: 2 Watt • Pilotaggio massimo 10 Watt • SSB / CW: 10-35 Watt

#### Corrente

Con tensione di alimentazione a 13,8 VDC: 40 Amp.

Dimensioni: 19x9,5x26 cm

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### SATURNO 5 M



Frequenza di lavoro: 2÷30 MHz • Modi di impiego: FM AM-SSB-CW • Ros. di ingresso: 1,2-1 • Ros. di uscita: 1,1-1 • Impedenza di ingresso: 50 Ohm • Impedenza di uscita: 50 Ohm

#### Potenza di Uscita a 24 VDC

FM AM-SSB-CW: 300-500-450 Watt • Alimentazione 24 VDC • Pilotaggio minimo: 2 Watt • Pilotaggio massimo 6-7 Watt • SSB / CW: 10-35 Watt

#### Corrente

Con tensione di alimentazione a 24 VDC: 20 Amp.

Dimensioni: 15x7x29 cm

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### SATURNO 6 M



Frequenza di lavoro: 2÷30 MHz • Modi di impiego: FM AM-SSB-CW • Ros. di ingresso: 1,2-1 • Ros. di uscita: 1,1-1 • Impedenza di ingresso: 50 Ohm • Impedenza di uscita: 50 Ohm

#### Potenza di Uscita a 24 VDC

FM AM-SSB-CW: 500-800-750 Watt • Alimentazione 24 VDC • Pilotaggio minimo: 2 Watt • Pilotaggio massimo 15 Watt • SSB / CW: 10-50 Watt

#### Corrente

Con tensione di alimentazione a 24 VDC: 40 Amp.

Dimensioni: 19x9,5x36 cm

# RADIOELETRONICA

- APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
- RADIOTELEFONI
- CB - RADIOAMATORI
- COSTRUZIONE
- VENDITA
- ASSISTENZA

di BARSOCCHINI & DECANINI s.n.c.

Cod. Fisc. e Part. IVA n. 00186480463

BORGO GIANNOTTI VIA DEL BRENNERO, 151 - LUCCA tel. 0583/343539-343612



**Finalmente!!!** Un'altra novità interessante per i CB.

## SCHEDINA DI POTENZA P.20 DA 50 W. PeP. PER TUTTI I BARACCHINI

DIMENSIONI: 37 mm x 74 mm

Questa scheda può essere inserita in qualsiasi tipo di ricetrasmittitore CB, consentendo di aumentare la potenza in uscita da 3 W ÷ 20 W e di conseguenza il livello di modulazione. Se misuriamo la potenza con un wattmetro e un carico fittizio mentre moduliamo, notiamo che questa passa da 20 W ÷ 40 W. Tutto questo sta a dimostrare il notevole rendimento di questa schedina sia in potenza che in modulazione.

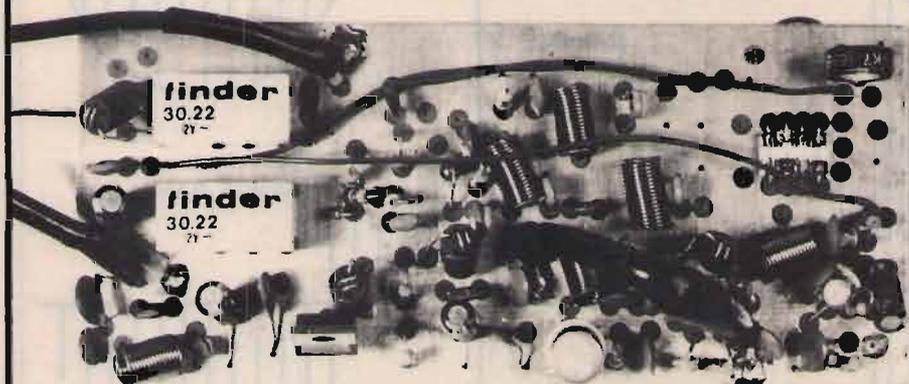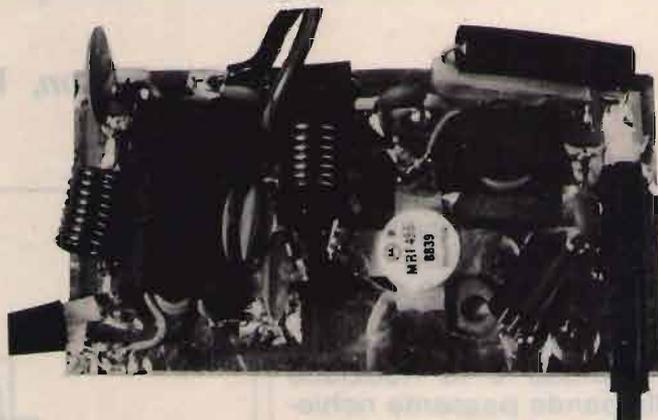**N.B.** Il funzionamento della scheda può essere inserito o disinserito a piacere, tramite un deviatore già esistente sul frontale del ricetrasmittitore CB.



## SCHEDA «P45»

Scheda 27 - 40/45 m. da installare all'interno degli apparecchi CB.

Potenza di uscita:  
20 W.

## RICETRASMETTITORE «SUPER PANTERA» 11-40/45-80/88 Tre bande con lettore digitale della frequenza RX/TX a richiesta incorporato

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- GAMME DI FREQUENZA: 26 ÷ 30 MHz  
6,0 ÷ 7,5 MHz  
3 ÷ 4,5 MHz
- SISTEMA DI UTILIZZAZIONE: AM-FM-SSB-CW
- ALIMENTAZIONE: 12 ÷ 15 Volt
- BANDA 26 ÷ 30 MHz**  
POTENZA DI USCITA: AM-4W; FM-10W;  
SSB-15W
- CORRENTE ASSORBITA: Max 3 amper
- BANDA 6,0 ÷ 7,5 3 ÷ 4,5 MHz**  
POTENZA DI USCITA: AM-10W; FM-20W;  
SSB-25W
- CORRENTE ASSORBITA: Max 5-6 amper
- CLARIFIER con variazione di frequenza di 12 KHz in ricezione e trasmissione. Dimensioni: cm. 18x5,5x23.



# TIME DIVISION MULTIPLEX

*Un moderno sistema di trasmissione che potrebbe rappresentare la nuova frontiera per i radioamatori*

© Bill Tipton, W4TAL ©

A causa del sempre maggiore affollamento delle gamme, i radioamatori hanno cercato sistemi che rendano più efficiente l'uso dello spettro.

Un metodo è la riduzione della banda passante richiesta da un segnale; per quanto concerne la fonia, ad esempio, la banda laterale unica (SSB) occupa metà spazio, 3 kHz, rispetto ai 6 kHz della modulazione di ampiezza (AM). Un sistema alternativo è la divisione di una stessa frequenza tra più segnali: il packet radio sfrutta con successo questo principio, controllando un canale e attendendo che sia libero prima di effettuare la trasmissione.

## Introduzione al TDM

In questo articolo prenderemo in esame il Time Division Multiplex (TDM), o multiplex a divisione di tempo, esaminando la tecnica di funzionamento, l'impiego, le caratteristiche della portante digitale e i vantaggi e svantaggi della metodica.

Il TDM rappresenta uno dei più recenti sistemi per economizzare sull'uso dello spazio disponibile nello spettro radio; come il packet, è una tecnica di comunicazione numerica che con-

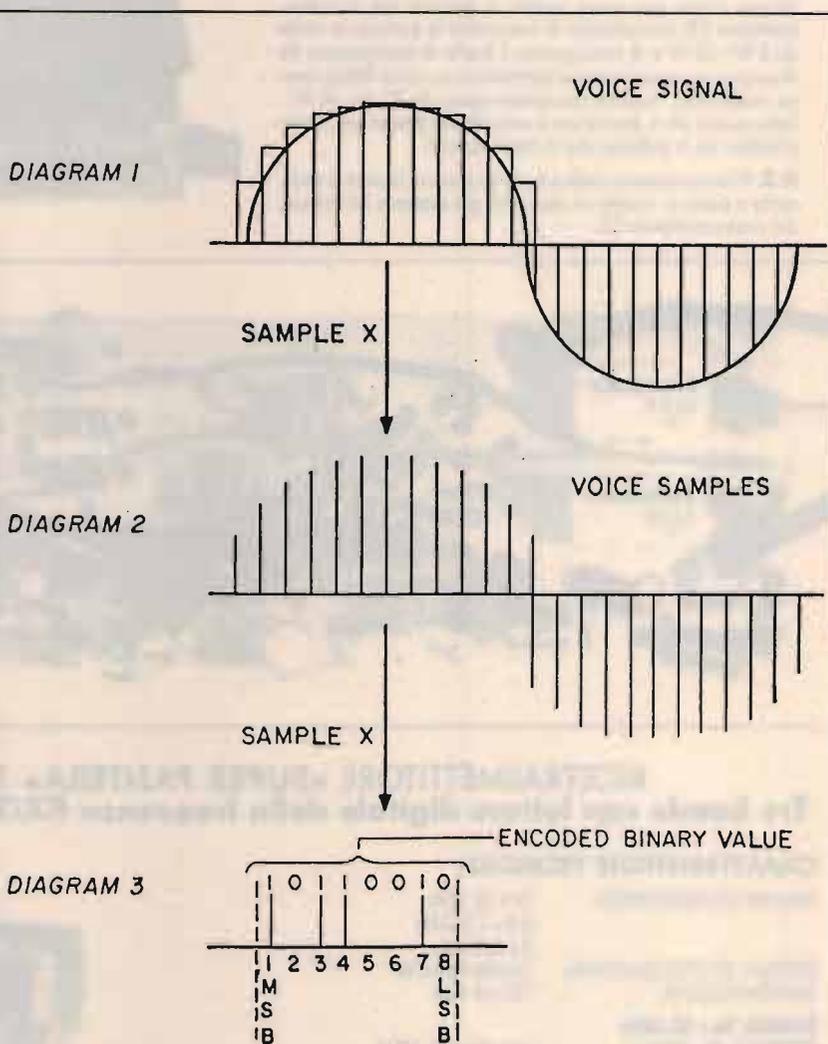


figura 1  
La tecnica TDM. Il segnale in fonia viene campionato (diagramma 1) e trasformato in una sequenza di impulsi quantizzati di livello proporzionale al valore dell'onda (diagramma 2). Il diagramma 3 mostra come a ciascun impulso venga attribuito un valore binario; MSB = most significant bit (bit più significativo), LSB = least significant bit (bit meno significativo).

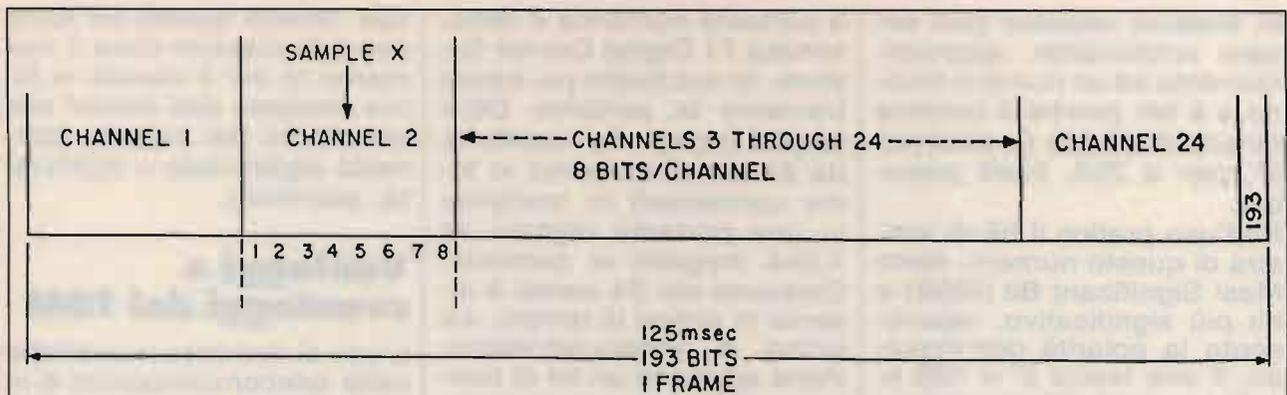


figura 2

Rappresentazione schematica di un gruppo TDM, composto da 24 canali da 8 bit; il 193° bit è un segnale di sincronizzazione.

sente ad un certo numero di canali per fonia o dati di condividere lo stesso circuito o la stessa linea. Esistono d'altra parte due importanti differenze tra packet e TDM. Per prima cosa il TDM, essendo un sistema sincrono, ovvero dipendendo da una precisa temporizzazione, consente la divisione molto più efficiente di una stessa frequenza nel dominio del tempo; in secondo luogo il TDM converte segnali vocali analogici in forma numerica, mentre il packet svolge il processo opposto, ricevendo dati digitali da una tastiera o da un programma e convertendoli in note audio analogiche per la trasmissione. Per il momento il TDM è principalmente utilizzato nelle reti telefoniche a portante numerica ed inoltre, con la tecnica denominata Time Division Multiple Access (TDMA), accesso multiplo a divisione di tempo, nelle comunicazioni via satellite.

## Brevi note sul telefono

Il telefono, come si trova nella maggior parte delle case e degli uffici, è uno strumento analogico, inserito nella rete telefonica per mezzo di una linea bifilare, il doppino, che lo collega alla centrale locale.

Questo collegamento via filo è concepito per lavorare con frequenze comprese nella gamma 0 - 4000 Hz (la voce umana sfrutta principalmente la gamma 500 - 3000 Hz), che costituisce la larghezza di banda del circuito.

Ciascun circuito telefonico consente il passaggio di un solo canale in fonia; su distanze brevi o medie (tra due città, tra due centrali, eccetera) i canali possono però essere combinati numericamente. Il segnale vocale viene convertito in forma digitale prima di entrare nel circuito; i dati numerici così ottenuti possono essere immagazzinati facilmente e richiamati in modo estremamente veloce, per essere immessi nel circuito sotto forma di piccole unità discrete nel momento in cui c'è spazio per la trasmissione. In questo modo, più segnali distinti dividono il tempo disponibile in un singolo canale di comunicazione.

Per poter ottenere questa divisione di tempo, ciascun segnale in fonia deve essere campionato con frequenza sufficiente a garantire la riproduzione fedele al terminale ricevente del circuito. Il campionamento si può paragonare allo scatto di una serie di fotografie, a distanza predeterminata tra di loro, di un segnale analogico; a ciascuna istantanea viene poi

assegnato un valore numerico. In base alla teoria di Nyquist, se il campionamento viene effettuato ad una frequenza pari al doppio della larghezza di banda del canale, l'informazione contenuta nel segnale vocale viene completamente conservata.

Il processo TDM inizia quindi col campionamento del segnale in fonia effettuato 8000 volte al secondo (2 x 4000 Hz, ovvero due volte la larghezza di banda del canale telefonico).

## Una linea per ventiquattro segnali

Fate riferimento alla figura 1. Ciascun canale in fonia (circuito telefonico) sottoposto a multiplex viene campionato (diagramma 1) e ne viene ricavata un'onda con modulazione impulsiva di ampiezza (diagramma 2). Per chiarezza, come segnale vocale è stata utilizzata una semplice onda sinusoidale.

Ciascuno degli impulsi di ampiezza variabile visibili in figura 1 costituisce un campione dell'informazione presente nel canale in fonia; ognuno di essi rappresenta un valore numerico, positivo o negativo, basato sulla sua posizione nell'onda. Il valore

di ciascun impulso può essere arrotondato, approssimandolo ad un numero binario a 8 bit; poiché il sistema binario è a base 2, esistono  $2^8$ , pari a 256, livelli possibili.

Nell'uso pratico il bit di sinistra di questo numero, detto Most Significant Bit (MSB) o bit più significativo, rappresenta la polarità dell'impulso, il che lascia  $2^7$  o 128 livelli possibili. L'assegnazione di un valore approssimato a ciascun impulso viene definita quantizzazione; in altre parole la quantizzazione è il processo tramite il quale la gamma dei valori possibili per una data onda viene suddivisa in una serie finita di livelli, utilizzati per rappresentare i vari punti che costituiscono l'onda stessa. Sebbene la quantizzazione produca valori solo approssimati degli impulsi, tale approssimazione è sufficientemente vicina al valore reale da consentire la conservazione dell'informazione vocale. Una volta effettuata la quantizzazione, il valore di ogni impulso viene codificato in un numero a 8 bit. I dati digitali a 8 bit di ciascun canale in fonia vengono prodotti 8000 volte al secondo (frequenza di campionamento); di conseguenza ogni canale viene trasformato in un segnale numerico a 64000 ( $8000 \times 8$ ) bit al secondo.

Successivamente, un certo numero di canali in fonia viene condensato in un singolo canale di comunicazione; in questo processo, detto di multiplex, temporizzazione e sincronizzazione assicurano l'identificabilità di ciascuno dei canali originari. La condensazione delle varie linee in un canale unico produce la portante numerica TDM.

### La rete a portante numerica

La rete telefonica americana

a portante numerica è denominata T1 Digital Carrier System. Al suo livello più basso troviamo la portante DS-1 (digital signal 1), costituita da 24 canali numerici in fonia condensati in multiplex in una portante digitale da 1,544 megabit al secondo. Ciascuno dei 24 canali è inserito in ordine di tempo, dal primo al ventiquattresimo; viene aggiunto un bit di temporizzazione e sincronizzazione, portando alla formazione di un gruppo di dati, o "frame", che contiene 193 bit  $[(24 \times 8) + 1]$ . Poiché i campionamenti sono 8000 al secondo, la frequenza di bit della portante è di 1.544.000 bit al secondo ( $8000 \times 193$ ). Questa struttura è illustrata in **figura 2**. Esistono ulteriori livelli di multiplex, che esulano però dallo scopo di questa discussione.

I canali vocali per il DS-1 vengono prodotti da un dispositivo di conversione TDM a partire da 24 canali in fonia selezionati. La commutazione elettronica tra i vari canali avviene nella centrale telefonica, in base alle necessità e alle richieste di circuiti del momento.

Il convertitore TDM, chiamato "channel bank", effettua il campionamento, la conversione analogico-numerica, la quantizzazione, la codifica e il multiplex, producendo una portante numerica DS-1 pronta per la trasmissione; in ricezione il procedimento viene invertito.

Il 193° bit di ogni gruppo fornisce, grazie alla ripetizione regolare del dato, un riferimento che consente la sincronizzazione della portante TDM; in questo modo il convertitore può identificare l'inizio di ciascun gruppo. Senza qualche metodo di identificazione del gruppo sarebbe impossibile ricostruire l'informazione nella sequenza appropriata e persino distinguere i singoli ca-

nali. Inoltre questo bit fornisce informazioni circa il momento in cui il canale in fonia contiene dati relativi alle condizioni del circuito (cornetta agganciata o sganciata, suoneria).

### Vantaggi e svantaggi del TDM

L'uso di tecniche numeriche nelle telecomunicazioni è in continua crescita dal 1960; microelaboratori e circuiti integrati le hanno rese economiche, efficienti e semplici. Il TDM fa parte di questa tendenza; in futuro possiamo aspettarci che sia lo stesso apparecchio telefonico ad effettuare la conversione analogico-numerica. Per il momento, il principale svantaggio delle tecniche digitali è il costo della connessione con le sezioni analogiche della rete telefonica.

### A quando l'uso amatoriale?

Sono attualmente disponibili circuiti integrati che codificano segnali numerici in flussi di bit DS-1 e decodificano i gruppi DS-1; funzionano tutti a livello digitale e richiedono una accuratissima temporizzazione a 1,544 MHz.


Il principale impiego del TDM è nelle reti di comunicazione telefonica e via satellite, dove sono possibili risparmi dovuti alla larga scala di utilizzo; d'altra parte il costo dei componenti necessari è in calo, così che presto dovrebbe essere possibile la sperimentazione amatoriale anche in questo settore delle telecomunicazioni numeriche.



## KENWOOD TS-790 E

**RICETRASMETTITORE ALL MODE CON POSSIBILITÀ DI OPERARE SU TRE BANDE (144 - 430 - 1200 MHz), DI CUI 2 CONTEMPORANEAMENTE, CON DOPPIO DISPLAY. POSSIBILITÀ DI FULL DUPLEX; 59 MEMORIE, IMPOSTAZIONE DELLE FREQUENZE DA TASTIERA.**

### ATV-790

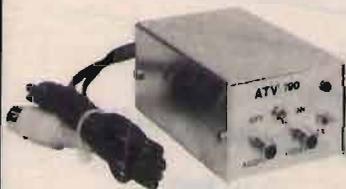

L'ATV-790 è un accessorio che permette la ricezione e la trasmissione TV amatoriale attraverso l'utilizzo del famoso transceiver KENWOOD TS-790 realizzato su specifiche indicazioni tecniche della casa. Non vi sono collegamenti o modifiche interne da effettuare sul Transceiver, le tarature effettuate garantiscono un perfetto funzionamento e una ricezione superba di IMMAGINI A COLORI a scansione veloce oltre ad una trasmissione di buona potenza circa 7W senza affaticare gli stadi finali. Si può spaziare su tutta la gamma concessa dei 1200 MHz ma per ovvie ragioni si consiglia la parte bassa.

**DATI TECNICI:**

Frequenza portante	287 .175 MHz	segnale video	ampiezza modulata
Soppressione armoniche	>35 dB	segnale audio	modulazione di frequenza
livello d'uscita	-27 dBm utili per una potenza di circa 7W	sistema colore	PAL
		consumo	70 mA

#### ANTENNA BIBANDA 144-430



SOLO  
cm. 7!


Per il vostro  
portatile!


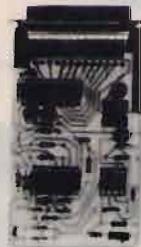
#### VOX TEK TWO


Trasforma il vostro ricetrans in «ponte» iso-frequenza con tutti i vantaggi relativi: assenza di cavità, facilità di spostarne la frequenza operativa (sia Iso che con Shift), uso di qualunque apparato VHF, UHF o CB.

INTERFACCIA  
FAX PER  
AMIGA RX-TX  
TELEFOTO,  
METEO, FAX  
SSTV



COMET!  
NEW!

#### DTMF5

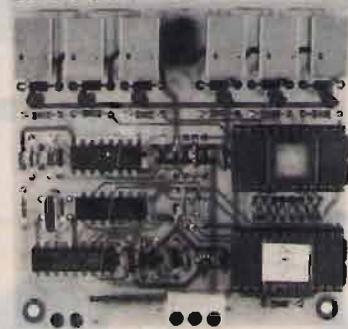

#### FUNZIONI LOGICHE:

- Codice di accesso programmabile su EPROM: 3 cifre.
- Autorisposta (il ricetrasmittitore risponde con un tono di 3 s. circa quando si attiva o disattiva un relay).
- Funzione di sicurezza: il D.DTMF5, in caso di tentativo di intromissione da parte estranea, si riposiziona come in partenza e richiederà nuovamente il codice di accesso.
- Funzione di reset (diseccitazione di tutti i relay).



Filtro anti disturbo per ricevitori scanner (attenuatore della banda 88-108) utilizzabile anche in trasmissione per apparati in 2 m.  
L. 60.000 + spese sped.

**SCONTI PER RIVENDITORI E  
VENDITA IN CONTRASSEGNO**

CA-62DB  
50MHz 5/8λx 2steps  
50-52 MHz, 6.5dB, 500W SSB,  
6.62m, 2.7kg

**GM**

**elettronica**  
20154 Milano

**RICETRASMITTENTI ACCESSORI**

Via Procaccini 41 Tel. 02/313179 Fax 33105285

**ELETTRONICA**

# ZETABI s.n.c.

**CENTRO ELETTRONICA MELCHIONI**

**VIA PENZALE, 10 - CENTO (FE) - TEL. 051/6835510**




**President Lincoln**



**President Jackson**



**Midland Alan 48**

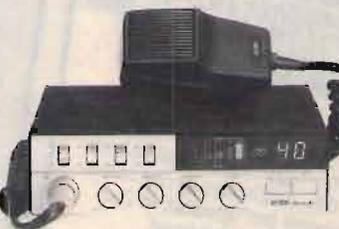

**Intek 49 Plus**



**Uniden Pro 310**

A richiesta RTX omologati modificati

*120 canali*

**Midland ALAN 48**

**Midland ALAN 44**

**Intek 49 Plus**

**Intek 19 Plus**

**Intek 548 SX**

**President HERBERT**

*102 canali*

**Midland ALAN 68 S**

**Midland ALAN 34 S**

**Zodiac M 5044**

**Zodiac M 5046**

**Intek Tornado**

Per tutti gli apparati installabile internamente!

- ROGER BEEP • ECO • MODIFICA CANALI •

Basetta di potenza con finale MRF 455 - 50 W Pep



**MIDLAND ALAN 18**



**MIDLAND ALAN 28**

**OMOLOGATI 40 canali AM-FM**



**President Herbert  
omologato 40 ch. o 120 ch.**




**Alan 80**




**Intek 505**

**Elettronica sì, ma... con ZETABI!**

# MIDLAND ALAN48 "night,"

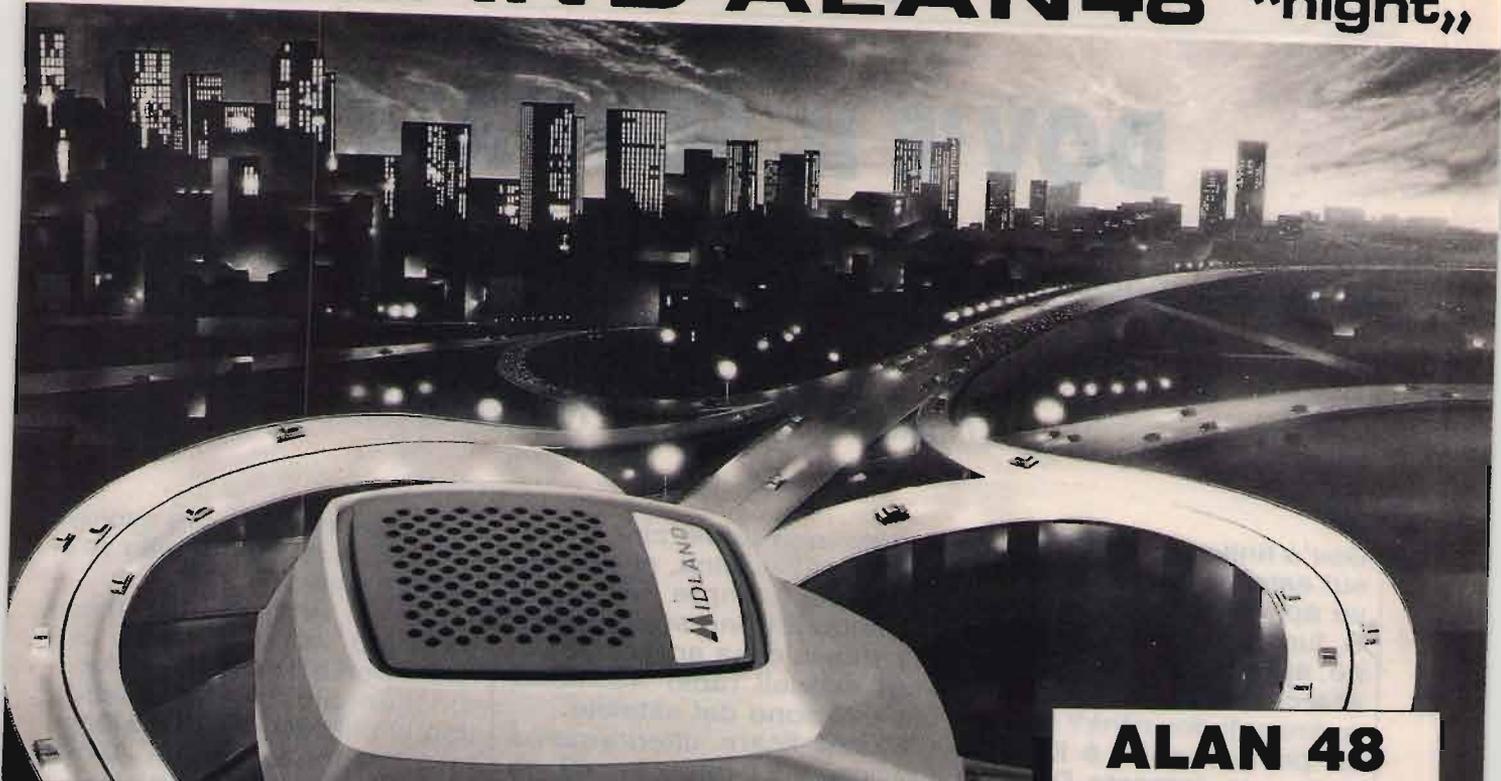

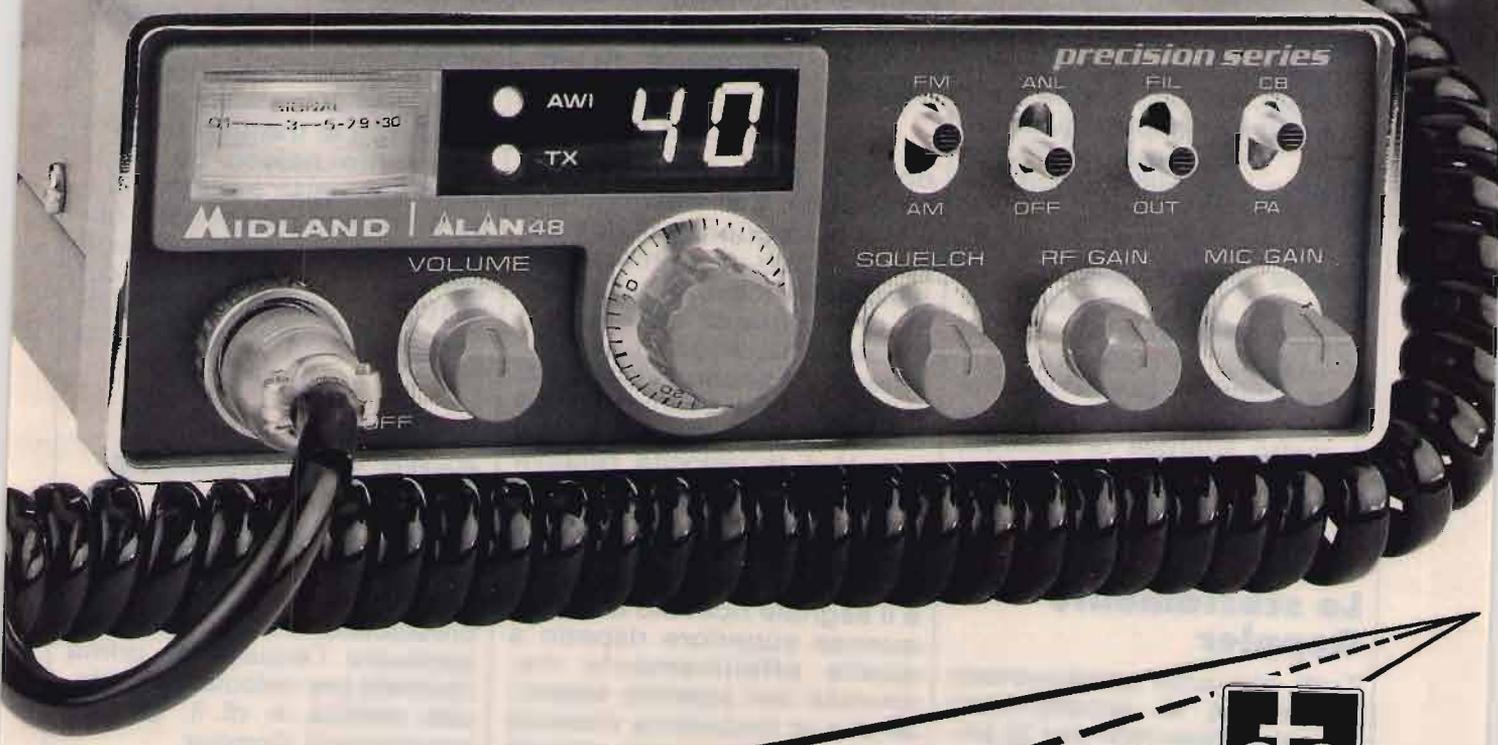**ALAN 48**  
CON ILLUMINAZIONE  
NOTTURNA  
OMOLOGATO  
40 CH • 4WAM • 4WFM



42100 Reggio Emilia - Italy  
Via R. Serrardi, 7  
(Zona Ind. Mancassale)  
Tel. 0522/47441 (ric. aut.)  
Telex 530156 CTE I  
Fax 47448

# DOV'È IL SEGNALE?

Le semplici regole per calcolare la giusta frequenza di accesso al satellite

© David G. Hart, AA6CQ/VE6 ©

Dov'è finito il vostro segnale sul satellite? Le vostre nuove apparecchiature in modo B funzionano alla perfezione, eppure fate ancora fatica a localizzare la vostra frequenza di *downlink*? La causa più probabile è il cosiddetto spostamento Doppler: una volta noto il valore della traslazione di frequenza, resta ancora da considerare l'ulteriore slittamento del segnale introdotto dall'effetto Doppler, fenomeno che non solo può rendere difficile localizzare la vostra stessa emissione e quindi iniziare un QSO, ma può anche farvi trasmettere sopra qualcun altro, problema comune quando il satellite è particolarmente affollato.

In questo articolo intendo chiarire alcuni aspetti dell'equazione dello scostamento Doppler (ebbene sì, anche con un po' di matematica), i suoi effetti e alcuni sistemi per localizzare al primo colpo il vostro segnale di discesa; per facilitare i calcoli troverete anche un semplice apposito programma in Basic.

## Lo scostamento Doppler

Tutti abbiamo sperimentato in pratica lo scostamento Doppler, descritto per la prima volta nel 1830 da Christian J. Doppler. Il fischio di un treno diventa sempre più

acuto man mano che il convoglio si avvicina, per diventare poi sempre più cupo quando il treno si allontana; la stessa cosa accade ai vostri segnali radio trasmessi in direzione del satellite.

A complicare ulteriormente le cose sta il fatto che voi, allo stesso tempo, trasmettete verso il satellite e ricevete dal satellite, per cui dovete considerare lo scostamento Doppler sia nel segnale di salita (*uplink*) sia in quello di discesa (*downlink*).

L'equazione che descrive l'effetto Doppler è la seguente:

$$f^* = f_0 \pm V_r / c (f_0)$$

dove  $f_0$  è la frequenza di emissione del trasmettitore e  $f^*$  è la frequenza di ricezione. Il segno  $\pm$  significa che il segnale ricevuto può essere di frequenza superiore o inferiore rispetto a quello trasmesso, a seconda che il satellite sia in avvicinamento o in allontanamento rispetto a voi.  $V_r$  è la velocità relativa del satellite e  $c$  è la velocità della luce.

Se il satellite sta muovendosi verso di voi,  $V_r$  è positivo e il segnale ricevuto avrà frequenza superiore rispetto a quella effettivamente trasmessa dal satellite stesso; anche la frequenza ricevuta dal satellite sarà più elevata di quella da voi effettivamente trasmessa. La differenza

di frequenza è dovuta esclusivamente all'entità della velocità relativa  $V_r$ .

Tipiche velocità relative massime sono di circa 4 km/s, pari a 14400 km/h; fortunatamente valori di questo tipo si riscontrano in genere in corrispondenza del perigeo, quando l'accesso al satellite è molto limitato.

Il valore della velocità relativa  $V_r$  è la chiave per conoscere la giusta frequenza di salita. Io calcolerò il valore di  $V_r$  basandomi sulle trasmissioni effettive del satellite; è possibile anche calcolare  $V_r$  partendo dai dati orbitali o dalla distanza tra voi e il satellite, ma si tratta di un procedimento noioso se effettuato con carta e penna. Sono comunque disponibili numerosi programmi che svolgono questi calcoli, tra cui ORBIT-II, software MS-DOS distribuito dall'americana AMSAT.

## Il calcolo dello scostamento

Tutti i principali satelliti sono dotati di un beacon; dato che la trasmissione dei beacon avviene su frequenze fisse prestabilite, è molto semplice applicare l'equazione prima riportata per calcolare la velocità relativa e, di lì, gli altri scostamenti Doppler.

Ad esempio, le frequenze dei beacon di Oscar 13 sono

145,985 e 145,812 MHz in modo B, 436,677 e 436,651 in modo L e 2400,664 in modo S. Sintonizzate una qualsiasi di queste emissioni e prendete nota della frequenza dove avviene effettivamente la ricezione, frequenza che non coinciderà con quella di trasmissione appena fornita.

Supponendo che ascoltiate il beacon in modo B su 145,813500 MHz, lo scostamento Doppler sarà di 1500 Hz. Per calcolare la velocità relativa inserite i due valori di frequenza nell'equazione prima riportata e risolvetele per  $V_r$ :

$$145813500 = 145812000 + V_r (145812000 / 300000)$$

$$V_r = 3,09 \text{ km/s}$$

Si noti che lo scostamento apparente di 1500 Hz non significa che anche la vostra frequenza di salita risulterà spostata di 1500 Hz: in effetti la vostra frequenza di accesso in modo B sarà affetta da uno scostamento di 4500 Hz.

Ad esempio: se ascoltate una stazione su 145,905 MHz, il satellite la starà in effetti ripetendo 1500 Hz più in basso, ovvero su 145,9035 MHz.

Dato che Oscar 13 in modo B funziona come un ripetitore invertente con frequenza di traslazione di 581,398 MHz, per trasmettere su 145,9035 MHz il satellite deve ricevere il segnale su 435,4945 MHz. In qualsiasi caso, la somma delle frequenze ricevuta e trasmessa dal satellite deve essere sempre 581,398 MHz.

## Lo scostamento della frequenza di salita

Poiché il satellite deve ricevere una frequenza di 435,4945 MHz, noi dobbiamo trasmettere un segnale che tenga in considerazione

lo scostamento Doppler.

Per calcolare la frequenza di trasmissione a terra ( $f_t$ ) inseriamo la frequenza di ricezione del satellite e  $V_r$  nella solita equazione e risolviamo per  $f_t$ :

$$435494500 = f_t + 3,09 (f_t / 300000)$$

$$f_t = 435490000$$

Di conseguenza, per ricevere su 145,905 MHz bisogna trasmettere su 435,490 MHz; lo scostamento della frequenza di salita è di 4500 Hz verso il basso mentre quello della frequenza di discesa è di 1500 Hz verso l'alto, con uno scostamento netto risultante di 3000 Hz verso il basso.

Avrete notato che lo scostamento totale è pari al doppio dello scostamento apparente del beacon, nella direzione opposta. In tutte le operazioni in modo B con Oscar 13 potete seguire questa semplice regola: *lo scostamento totale è pari al doppio dello scostamento del beacon, nella direzione opposta.*

Se la frequenza del beacon è spostata di 1000 Hz verso il basso, alzate di 2000 Hz la vostra frequenza di emissione.

Se voleste ascoltare il vostro segnale di discesa su 145,8 MHz, senza l'effetto Doppler dovrete trasmettere su 435,598 MHz; ma, poiché la frequenza del beacon è spostata di 2000 Hz in alto, la vostra frequenza di emissione dovrà essere spostata di 4000 Hz in basso, cioè su 435,594 MHz.

## Le regole in modo L e modo S

Utilizzando la formula dell'effetto Doppler si possono ricavare anche le regole per il modo L e il modo S.

Il modo L è anch'esso un ripetitore invertente, con frequenza di traslazione pari a 1705,356 MHz; la regola è

analogo a quella per il modo B, ma *lo scostamento totale è pari a 1,9 volte lo scostamento della frequenza del beacon, nella direzione opposta.*

Se il beacon appare spostato di 3000 Hz in alto, la vostra frequenza di trasmissione dovrà essere spostata di 5700 Hz in basso. Questa regola non è perfettamente corretta, ma dà risultati sufficientemente precisi per le operazioni satellitari. Il modo S è un ripetitore non invertente, con frequenza di traslazione di 1965,11 MHz, così che stavolta la regola è un po' diversa: *lo scostamento totale è pari a 1,2 volte lo scostamento della frequenza del beacon, nella stessa direzione.*

Se il beacon è spostato di 10000 Hz in alto, la vostra frequenza dovrà essere spostata di 12000 Hz in alto.

Queste regole non dipendono solo dal tipo di ripetitore invertente o non invertente, ma dalle frequenze di traslazione, dal tipo di ripetitore e dalle frequenze di salita e discesa.

## Facciamolo fare al calcolatore

Dato che le regole per i modi L e S non sono esatte, ho preparato un semplice programma Basic per il calcolo dello scostamento corretto; si presuppone che venga utilizzato il satellite Oscar 13.

Per usare il programma, fate girare la versione compilata o caricate il codice nel vostro interprete Basic.

Il software vi chiede il modo operativo (B, L o S) e la frequenza di ricezione del beacon; in seguito vi domanda la frequenza di ricezione sulla quale volete uscire; infine vi fornisce la frequenza corretta di trasmissione, insieme alla velocità relativa  $V_r$ . Ecco i passi dove vengono

```

10 ModeBB# = 145.812
20 ModeBT# = 581.398
30 ModeLB# = 435.651
40 ModeLT# = 1705.356
50 ModeSB# = 2400.664
60 ModeST# = 1965.11
70 CLS:Print "Copyright 1989 by David G. Hart, AA6CQ/VE6"
80 Print "OSCAR-13 Doppler Shift Calculator"
90 Print "Select Mode (B,L,S) ";
100 Mode$ = Input$(1):Print Mode$
110 Print "Enter Received Beacon Frequency (MHz) ";
120 Input RXBF#
130 Print "Enter Received Station Frequency (MHz) "
140 Print "To exit enter a number less than 14"
150 Input RxSF#
160 If RxSF# < 14.0 then GOTO 410
170 IF Mode$ = "S" or Mode$ = "s" then goto 230
180 IF Mode$ = "L" or Mode$ = "l" then goto 270
190 RV# = ((RXBF#-ModeBB#)/ModeBB#)*300000.0
200 SatTxF# = (RxSF#/(1+RV#/300000.0))
210 SatRxF# = ModeBT# - SatTxF#
220 GOTO 300
230 RV# = ((RXBF#-ModeSB)/ModeSB)*300000
240 SatTxF# = (RxSF/(1+RV/300000))
250 SatRxF# = SatTxF - ModeST
260 Goto 300
270 RV# = ((RXBF#-ModeLB)/ModeLB)*300000
280 SatTxF# = (RxSF/(1+RV/300000))
290 SatRxF# = ModeLT - SatTxF
300 Uplink# = (SatRxF#/(1+RV#/300000.0))
310 CLS
320 Print "YOUR UPLINK FREQ = " ;
330 Print Using "####.####";Uplink#
340 Print "Your Receive Freq = " ;
350 Print Using "####.####";RxSF#
360 Print "Relative velocity = " ;
370 Print Using "+####.###" ;RV#;
380 Print " km/s"
390 Print
400 GOTO 130
410 CLS:Print "Goodbye":END

```

effettuate le richieste e stampati i risultati del programma:

90 Selezionare il modo operativo (B, L, S)

110 Inserire la frequenza di ricezione del beacon (MHz)

140 Per smettere inserire un numero inferiore a 14

320 La vostra frequenza di salita è...

340 La vostra frequenza di ricezione è...

360 La velocità relativa è ... km/s

Questo programma dovrebbe funzionare su quasi tutti i calcolatori dotati di Basic.

Oscar 13 costituisce un nuovo affascinante modo per comunicare con il mondo dei radioamatori. Sintonizzando le frequenze dei suoi beacon potete impiegare le semplici regole prima descritte per localizzare sempre il vostro segnale al primo colpo, cosa particolarmente semplice in modo B.

73

DU AL



— Telecomunicazioni  
— Sistemi di sicurezza

ELETTRONICA

Via Sarzana, 558 - 19100 La Spezia - Tel. 0187/523257

#### INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E FORNITURE:

- Ricetrasmittitori ad uso CB/amatoriale VHF-UHF-HF
- Radiotelefoni ad uso nautico
- Radiotelefoni ad uso civile con realizzazioni di reti selettive DTMF-CCIR-ZVEI
- Car telephone simplex - semi - full duplex
- Telefonia - telefax

Assistenza tecnica professionale eseguita in laboratori qualificati

Consultate i NS. tecnici per qualsiasi problema legato ai ricetrasmittitori

# Lafayette Hawaii

## 40 canali in AM-FM



OMOLOGATO  
P.T.

### Il più completo ricetrans CB in AM più il monitoraggio diretto sul canale 9

Apparato veicolare incorporante tutte quelle funzioni necessarie alla messa a punto dell'impianto ed al funzionamento su autovetture o autocarri. Il ricevitore, con due stadi di conversione, comprende un circuito limitatore dei disturbi, nonché un soppressore dei disturbi. Il "Deltatune", sintonia fine con escursione ridotta con cui è possibile sintonizzarsi soddisfacentemente su emissioni non perfettamente alla frequenza del canale. Lo strumento indica l'intensità del segnale ricevuto e la potenza relativa di quello trasmesso. Mediante un selettore a levetta è possibile l'accesso immediato sul canale 9. Il controllo RF Gain è utile per ridurre l'amplificazione degli stadi in alta frequenza, in presenza di segnali locali e forti, mentre con lo SQL si potrà silenziare il ricevitore in assenza di segnale. Presente anche il controllo di tono ed il selettore di luminosità del visore. Appositi Led indicano lo stato della commutazione T/R. L'apparato può essere anche usato quale amplificatore di BF (PA). La polarità della batteria a massa non è vincolante.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

##### TRASMETTITORE

**Potenza RF:** 5 W max con 13.8V di alimentazione.

**Tipo di emissione:** 6A3.

**Soppressione di spurie ed armoniche:** secondo le disposizioni di legge.

**Modulazione:** AM, 90% max.

**Gamma di frequenza:** 26.295 - 27.405 KHz

##### RICEVITORE

**Configurazione:** a doppia conversione.

**Valore di media frequenza:** 10.695 MHz; 455 KHz.

**Determinazione della frequenza:** mediante PLL.

**Sensibilità:** 1  $\mu$ V per 10 dB S/D.

**Portata dello Squelch (silenzamento):** 1 mV.

**Selettività:** 60 dB a  $\pm$  10 KHz.

**Relezione immagini:** 60 dB.

**Livello di uscita audio:** 2.5 W max su 8 $\Omega$ .

**Consumo:** 250 mA in attesa, minore di 1.5A a pieno volume.

**Impedenza di antenna:** 50 ohm.

**Alimentazione:** 13.8V c.c.

**Dimensioni dell'apparato:**

185 x 221 x 36 mm.

**Peso:** 1.75 kg.

C.R.T.  
ELETTRONICA

Via Papale 49 - 95100 Catania  
tel. 095/441596

Lafayette  
marcucci S.p.A.

# ELT elettronica

Spedizioni celeri  
Pagamento a 1/2 contrassegno



SP 137  
Dimensioni:  
21 x 7 x 18 cm

## RICEVITORE PER SATELLITI SP 137

Ricevitore di nuova concezione, agile e completo che offre tutti i requisiti per la ricerca e l'ascolto dei satelliti polari e di Meteosat. Gamma coperta 130-140 MHz. Alta sensibilità (l'immagine risulta perfetta già con 1 microV di segnale); sono curati gli aspetti del rumore e della dinamica per mezzo di semiconduttori e di circuiti adatti al particolare uso; stadio di antenna a GaAsFET, secondo stadio a mosfet-cascode, miscelazione a mosfet-cascode. Scansione e sintonia elettronica, manuale e automatica con aggancio del segnale (riconoscimento del satellite). Scansione velocissima, per esempio in gamma 136-138 compie una escursione ogni 20 secondi; ogni volta che il ricevitore trova un segnale sosta un attimo, se non è un segnale utile continua la ricerca; circuito di protezione che permette di non perdere la sintonia per mancanza momentanea di segnale; dopo ogni ascolto la scansione viene ripristinata automaticamente o manualmente. L'uso dell'SP 137 è semplice e veloce: qualsiasi funzione viene interrotta e reinserita istantaneamente, non vengono usati valori fissi di memoria che tolgono elasticità alla ricerca e rubano minuti preziosi quando il satellite sta transitando. Indicazione digitale della frequenza; correzione automatica delle variazioni di frequenza dovute ad effetto doppler o ad altre cause (fino a 40 KHz). Indicatore digitale di intensità del segnale tarato in microV; indicatore digitale a zero centrale tarato in KHz; è possibile rilevare se il satellite si sta avvicinando o allontanando. Doppio bocchettone di antenna di cui uno alimentato (a richiesta tutti e due); filtro BF, relé per registratore esterno. Con questo ricevitore è possibile ascoltare tutti i passaggi anche con una semplice antenna fissa a dipoli incrociati. Non servono preamplificatori, nel caso che la estrema lunghezza del cavo ne consigli l'uso, accertarsi che la qualità sia adeguata alle prestazioni dell'SP 137. A richiesta forniamo solo le schede interne montate e tarate.

L. 570.000

## CONVERTITORE CO 1.7

Per Meteosat, uscita in gamma 137 MHz. Convertitore di nuova concezione dalle elevatissime prestazioni. Stadio di ingresso a GaAsFET, particolare circuito di miscelazione, oscillatore locale a PLL, alta sensibilità, non necessita di preamplificatori; alimentazione 12 V via cavo; il collegamento con l'antenna non è affatto critico, si possono usare 1-3 metri di cavo coassiale (anche comune cavo da TV del tipo con dielettrico espanso); con una normale parabola da 1 metro (18 dB sul dipolo) si ottengono immagini eccezionali; immagini buone anche con piccola yagi da 15 dB. Contenitore stagno.

L. 260.000

## TRANSVERTER 1296 MHz

Mod. TRV10. Ingresso 144-146 MHz. Uscita 1296-1298 MHz, quarzato. Potenza ingresso 0,05-2 W, attenuatore interno. Potenza uscita 0,5 W. Modi FM/SSB/AM/CW. Alta sensibilità. Commutazione automatica; in UHF commutazione a diodi PIN. Conversione a diodi HOT-CARRIER. Amplificatore finale composto da coppia di BFR96S. Monta 34 semiconduttori; dimensioni 15x10,5. Alimentazione 12-15 Volt. Anche in versione 1269 MHz.

L. 215.000

Mod. TRV11. Come il TRV10 ma senza commutazione UHF.

L. 202.000

## BOOSTER PER TRANSVERTER TRV10

Modi SSB, FM, AM, CW, completi di commutazione elettronica di alimentazione, di antenna e di ingresso; potenza di pilotaggio 0,5 W (max 1 W per il 12 WA); alimentazione 12-14 V; contengono un preamplificatore a due stadi con guadagno regolabile da 10 a 23 dB; NF 2 dB; completi di bocchettoni; alta qualità. Nelle seguenti versioni:

Mod. 3 WA potenza out 3 W

L. 145.000

Mod. 12 WA potenza out 12 W

L. 255.000

## AMPLIFICATORE 1296 MHz per TRV11

Modello 2WA; per 0,5 W d'ingresso, uscita 3,5 W a 14 Volt, 3 W a 13 Volt. Ingresso 0,25 W, uscita 3,2 W a 14 Volt, 2,7 W a 13 Volt. Finale BFQ68 pilotato da coppia di BFQ34T. Alimentazione 12-15 Volt. Anche in versione 1269 MHz. Adatto al TRV 11.

L. 115.000

## TRANSVERTER 432 MHz

Mod. TRV1, ingresso 144-148 MHz, uscita 432-436 MHz. Alta sensibilità in ricezione, potenza ingresso 0,1-10 W (attenuatore interno), uscita 4 W, modi FM/SSB/AM/CW. Transverter di alta qualità, esente dalla 3<sup>a</sup> armonica, doppia conversione in trasmissione.

L. 355.000

Già montato in contenitore metallico:

In scheda L. 299.000



L. 90.000

## CONVERTITORE CO-40

Ingresso 432-436 MHz, uscita 144-148 MHz, guadagno 22 dB. Dimensioni 14x6.

## FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE 1 GHz alta sensibilità 1000 FNC

Oltre come normale frequenzimetro, può venire usato come frequenzimetro programmabile ed adattarsi a qualsiasi ricetras. o ricevitore compresi quelli con VFO a frequenza invertita. La programmazione ha possibilità illimitate e può essere variata in qualsiasi momento. Alimentazione 8/12 V, 350 mA, sette cifre programmabili. Non occorre prescaler, due ingressi: 15 kHz-50 MHz e 40 MHz-1 GHz.

L. 230.000

Già montato in contenitore 21x7x18 cm. Molto elegante.

L. 270.000



## MOLTIPLICATORE BF M20

Serve a leggere le basse frequenze, in unione a qualsiasi frequenzimetro; non si tratta di un semplice amplificatore BF, ma di un perfetto moltiplicatore in grado di ricevere sull'ingresso frequenze anche di pochi Hz e di restituire in uscita moltiplicate per 1000, per 100, per 10, per 1. Per esempio la frequenza di 50 Hz uscirà moltiplicata a 50 KHz, per cui si potrà leggere con tre decimali: 50,000 Hz; oppure, usando la base dei tempi del frequenzimetro, di una posizione più veloce, si potrà leggere 50,00 Hz. Sensibilità 30 mV, alimentazione 12 V, uscita TTL.

L. 45.000

## PRESCALER PA 1000

Per frequenzimetri, divide per 100 e per 200, alta sensibilità 20 mV a 1,3 GHz, frequenze di ingresso 40 MHz - 1,3 GHz, uscita TTL, alimentazione 12 V.

L. 72.000

## RICEVITORE W 144R

RICEVITORE W 144R gamma 144-146 MHz, sensibilità 0,2 microV per -20 dB noise, sensib. squelch 0,12 microV, selettività  $\pm 7,5$  KHz a 6 dB, modo FM, out BF 2 W, doppia conversione, aim. 12 V 90 mA, predisposto per inserimento del quarzo oppure per abbinarlo al PLL W 144P, insieme al W 144T compone un ottimo ricetrasmettitore. Dim. 13,5x7 cm.

L. 160.000

## TRASMETTITORE W 144T

Gamma 144-146 MHz, potenza out 4 W, modo FM, deviazione  $\pm 5$  KHz regolabili, ingresso micro dinamico 600 ohm, alimentazione 12 V 750 mA.

L. 110.000

## CONTATORE PLL W 144P

Adatto per funzionare in unione ai moduli W 144R e W 144T, sia separatamente che contemporaneamente, step 10 KHz, comando +5 KHz, comando -600 KHz, comando per frequenza intermedia ai 5 KHz, commutazione tramite contraves binari (sui quali si legge la frequenza), led di aggancio, alimentazione 12 V 80 mA. I contraves non vengono forniti.

L. 115.000

## CONVERTITORE CO-20

Guadagno 22 dB, alimentazione 12 V, dimensioni 9,5x4,5. Ingresso 144-146 MHz, uscita 28-30 MHz oppure 26-28 MHz; ingresso 136-138 MHz, uscita 28-30 MHz oppure 24-26 MHz.

L. 70.000

## MODULO PLL mod. SM2

Adatto a rendere stabile come il quarzo qualsiasi VFO fino a 50 MHz, alimentazione 12 V, dimensioni 12,5x10 cm.

L. 110.000

Tutti i moduli si intendono montati e funzionanti - Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA

ELT elettronica - via E. Capecchi 53/a-b - 56020 LA ROTTA (Pisa) - tel. (0587) 484734

# TUTTO PER LA TELEFONIA MOBILE

L'autotelefono permette di comunicare con tutti gli abbonati della rete telefonica nazionale ed internazionale comodamente.

Qui di seguito alcuni modelli tra i più attuali:

## AUTOTELEFONO TRASPORTABILE

TMX



SKY LINK



## AUTOTELEFONO VEICOLARE

SE 920



6800X



## TELEFONO PERSONALE

CITY MAN



MICRO T.A.C



**FRANCESCO  
GALATÀ**

ELETTRONICA - ELABORAZIONE DATI

VIA CISA INTERNA, 33 - 19038 SARZANA (SP)  
P.O. BOX 42 - TEL. (0187) 62.58.77 - FAX 62.94.34

**Vendita  
per corrispondenza**

# ADATTATORE UNIVERSALE DI TENSIONE PER PORTATILI VHF/UHF

*Un semplice circuito per alimentare i ricetrasmittitori portatili con le più svariate tensioni continue o alternate*

© J. Robert Witmer, W3RW ©


Vi è mai capitato di trovarvi nel mezzo di un QSO con le batterie scariche e senza possibilità di sostituirle? Avete mai sentito la necessità di alimentare il vostro portatile in FM per un periodo prolungato di tempo, con le più varie tensioni disponibili, senza bisogno di ricorrere a un caricatore per batterie Ni-Cd?

La soluzione più classica è il ricorso alla presa casalinga dei 220 volt, oppure alla batteria della macchina, prelevandone la tensione dall'accendisigari; ma cosa fare quando nessuna di queste due possibilità è a portata di mano?

Il nostro adattatore è la risposta più flessibile al problema: funziona sia con la tensione di rete sia con quella dell'automobile, ma sfrutta anche qualsiasi voltaggio fornito dai più diversi alimentatori in corrente continua o alternata; in più, non avete nemmeno bisogno di preoccuparvi della polarità della corrente disponibile.

## Il circuito

Dallo schema di **figura 1** si nota che sono stati inseriti fusibili di protezione su entrambi i capi della linea di alimentazione, in modo da impedire l'accidentale salto di un fusibile bruciato; infatti, a seconda della polarità

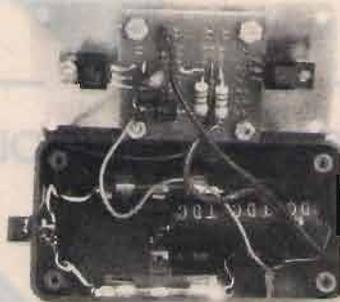

**figura 1**  
Il prototipo dell'adattatore universale di tensione.

delle masse impiegate nella vostra automobile e nel vostro portatile, un fusibile interrotto potrebbe essere superato attraverso la calza del coassiale.

Grazie al ponte di diodi a onda intera  $U_1$ , il nostro circuito può funzionare sia con correnti continue sia con correnti alternate. Le tensioni continue vengono correttamente presentate ai terminali di uscita positivo e negativo indipendentemente dalla loro polarità in ingresso, mentre quelle alternate vengono raddrizzate.

Subito dopo i diodi troviamo il condensatore principale di filtro,  $C_1$ , che permette di utilizzare anche tensioni raddrizzate a semionda che presentino un'ondulazione residua a 50 Hz anche intensa. È preferibile usare un componente con capacità elevata, che consente di

sfruttare anche semionde con bassa tensione di ingresso, sebbene in questi casi non ci si possano aspettare grandi risultati.

L'integrato 7808 effettua un ulteriore filtraggio, la cui intensità dipende dalla frequenza di ondulazione della tensione raddrizzata; il valore tipico a 120 Hz è di 60 dB e cresce con l'aumentare della frequenza in ingresso.  $U_2$  rappresenta il cuore dell'intero circuito. La necessità di ricorrere alle più svariate sorgenti di corrente ha determinato la scelta della tensione di uscita di 8 volt, che dovrebbe consentire il funzionamento della maggior parte dei portatili, con una ragionevole potenza di trasmissione (vedi tab. 1). D'altra parte, per poter lavorare correttamente, l'integrato ha bisogno di una differenza di potenziale di circa 3 V tra ingresso e uscita.

Il diodo D1 protegge  $U_2$  da brevi sovratensioni in uscita, mentre i condensatori  $C_2$  e  $C_3$  prevengono autooscillazioni dell'integrato.

La sezione di protezione contro tensioni eccessive, costituita da  $D_2$ ,  $Q_1$ ,  $R_1$  e  $R_2$ , è stata ricavata dallo schema di un adattatore descritto da Raymond Charland su QST 4/1981. Questo stadio evita danni al portatile FM nel caso di guasto di  $U_2$ , nonostante questo integrato

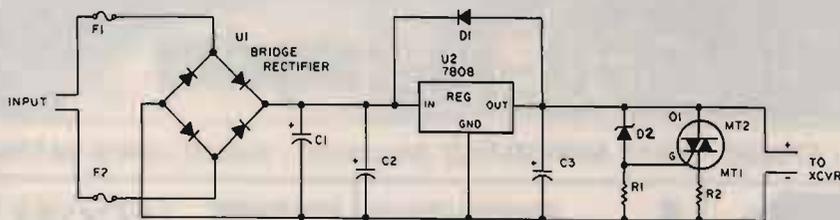


figura 2  
Schema del circuito.

tabella 1

RTX	Potenza	Tensione richiesta
ICOM IC-2AT	1-2 W	7-11 Vcc
YAESU FT-727	0,5-5 W	6-15 Vcc
YAESU FT-411	0,5-5 W	5,5-15 Vcc
KENWOOD TH-215A	5 W	7,2-16 Vcc

possegga adeguati circuiti interni di protezione contro cortocircuiti e temperature eccessive: qualora il portatile dovesse ricevere una corrente non livellata da  $U_2$ , potrebbe andare incontro a danni irreparabili.

Se la tensione in uscita dovesse superare gli 11,5 volt, il triac  $Q_1$  entrerebbe in conduzione, cortocircuitando in pratica l'uscita; in tal caso seguirebbe l'interruzione di  $F_1$  o di  $F_2$ , o di entrambi i fusibili, col conseguente distacco della tensione di ingresso.

$D_2$  determina la tensione di intervento del triac; se gli 11,5 V dovessero superare la corretta tensione di alimentazione del vostro portatile, scegliete uno zener di valore inferiore.

## Realizzazione pratica

Il prototipo dell'adattatore è stato inserito in un contenitore di plastica con coperchio metallico, ma può andar bene qualunque scatola di dimensioni tali da conte-

nerne il circuito e, in particolare, il condensatore elettrolitico  $C_1$ .

I portafusibili per  $F_1$  e  $F_2$  e il ponte di diodi  $U_1$  sono stati montati sul pannello posteriore, mentre  $C_1$  è stato inserito nel contenitore; tutti gli altri componenti sono fissati al coperchio metallico che funge anche da aletta di raffreddamento per  $U_2$ .

Preparate un cordone di alimentazione di lunghezza sufficiente e provvisto di un connettore adatto allo spinotto di alimentazione del vostro apparato. Prestate la massima attenzione a non invertire la polarità di questo connettore, perché in caso contrario tutti i circuiti di protezione del nostro dispositivo risulterebbero inutili a salvare il vostro portatile dalla errata tensione fornitagli!

## Uso pratico

Il nostro progetto è in grado di adattare la tensione fornita da un gran numero di fonti; in linea di massima vi occorrerà un alimentatore in grado di fornire un minimo di 12 volt e una corrente di in-

## ELENCO DEI COMPONENTI

$C_1$ : 4700  $\mu$ F, 35 V, elettrolitico  
 $C_2$ : 22  $\mu$ F, 35 V, elettrolitico  
 $C_3$ : 15  $\mu$ F, 25 V, elettrolitico al tantalio

$R_1$ : 1 k $\Omega$ , 1/4 W

$R_2$ : Due resistenze da 10  $\Omega$ , 1 W, in parallelo

$U_1$ : Ponte di diodi 100 V, 1,4 A

$U_2$ :  $\mu$ A-7808, stabilizzatore di tensione +8 V

$Q_1$ : Triac 400 V, 6 A

$D_1$ : Diodo al silicio 1 A, 200 PIV

$D_2$ : Zener 11,5 V, 1 W

$F_{1,2}$ : Fusibile 1,5 A.

tensità sufficiente per le esigenze del vostro apparecchio.

La tensione massima di ingresso del 7808 è di 35 volt e quindi, per sicurezza, è meglio non eccedere i 25 volt di ingresso. La protezione contro le sovratensioni assicurata dal triac  $Q_1$  è di 400 volt; pertanto, se malauguratamente doveste fornire a  $U_2$  un potenziale superiore a 35 V, determinandone la distruzione,  $Q_1$  dovrebbe comunque proteggere il vostro portatile.

Se l'adattatore non fosse in grado di fornire abbastanza corrente per la trasmissione a piena potenza, provate la posizione a bassa potenza. La presenza di un ronzio nel segnale trasmesso indica di solito un filtraggio inadeguato o una corrente di alimentazione insufficiente.

Se l'alimentatore si rivelasse troppo debole per l'uso in trasmissione, potete sempre impiegarlo in ricezione per risparmiare le batterie, oppure usarlo per la ricarica del pacco Ni-Cd.

# RADIOCOMUNICAZIONI elettronica - cb - om - computers

2000

Via Carducci, 19 - Tel. e Fax 0733 / 579650 - 62010 APPIGNANO (Macerata) - CHIUSO LUNEDI MATTINA

NEW  
CON ILLUMINAZIONE  
COMANDI NOTTURNA



ALAN 68S 34 CH AM-FM  
ALAN 48 40 CH AM-FM



INTEK STAR SHIP 34S AM/FM/SSB  
INTEK TORNADO 34S AM/FM/SSB  
GALAXY PLUTO 271 CH AM/FM/SSB



GALAXY URANUS  
PREZZO INTERESSANTE



ZODIAC M5044 34 CH AM  
ZODIAC M5046 34 CH AM-FM



PRESIDENT JACKSON 226 CH  
AM-FM-SSB - 10W AM - 21W PEP SSB



PRESIDENT LINCOLN 26 + 30 MHz  
AM-FM-SSB-CW - 10W AM - 21W PEP SSB

## BASETTE INSERIBILI INTERNAMENTE A TUTTI I RICETRASMETTITORI:

- Basette aumento canali per tutti i tipi di RTX omologati.
- Basette di potenza con finale MRF 455 - 50 W P.e.p.
- Beep a una nota con tono regolabile.
- Beep a quattro note.
- Eco digitale con beep.

## PACKET RADIO

### DIGIMODEM "ZGP"

- DUE VELOCITÀ SELEZIONABILI: 300 baud HF e 1200 baud V/UHF.
- VENGONO FORNITI GRATUITAMENTE 2 PROGRAMMI DIGICOM VERS. 4.01 - 2.0 - 099 - 3.1.

PER C/64 - PREZZO NETTO 128.000  
più manuale istruzioni in italiano (IVA inclusa)

TNC-22 "ZGP" TTL/RS 232  
NEW EPROM 3.0

**Kantronics**  
RF Data Communications Specialists

KAM  
KPC-4



YAESU FT 1000  
2 VFO - 100 kHz -  
30 MHz - All Mode -  
100 memorie



STANDARD C520/528  
VHF/UHF  
bibanda  
full duplex  
+ funzione  
trasponder  
RX 130-950 MHz  
5 W RF

Ultimo modello  
con nota  
1750 attivata

PREZZO  
INTERESSANTE!

ICOM IC-2400E  
Ricetrasmittitore  
bibanda VHF/UHF  
veicolare

ICOM



TS 440 S/A/T  
Copre tutte le bande amatoriali da  
100 kHz a 30 MHz - All Mode - Poten-  
za RF - 100 W in AM - Acc. incorp.

RINGO 50 MHz - 6 dB



KENWOOD TS 680 S  
Ricetrasmittitore HF - Opera su tutte le bande amatoriali  
da 500 kHz a 30 MHz e da 50 a 54 MHz.



TH-77E  
DUAL-BAND

NOVITÀ

Il più piccolo ricetrasmittitore duo-banda con caratteristiche uniche nel suo genere come il doppio ascolto in 430 MHz, scanner e doppia funzione, funzioni pager e DTSS incorporate. Potenza uscita RF da 0.5 W a 5W. Microfono con comandi a distanza (opzionale).

Kenwood



TS950SD - Ricetrasmittitore HF 100 kHz,  
30 MHz (RS) - Modi SSB-CW-AM-FM-FSK -  
Potenza 150 W output - Processore digitale  
del segnale (DSP) - Doppio ascolto e lettura  
- Filtri inseribili indipendentemente dal mo-  
do di ricezione - Accordatore automatico  
controllato dal microprocessore.

ALAN 18



NOVITÀ

ALAN 28



OPTIONAL: ESTRAIBILE STANDARD

SPEDIZIONI CONTRASSEGNO - VENDITA RATEALE SENZA CAMBIALI IN TUTTA ITALIA

# ZODIAC<sup>®</sup>

## MICROVOX

Ricetrasmittitore VHF FM  
49 MHz

Possibilità di utilizzo a  
mani libere mediante  
l'uso del Vox



Questo ricetrasmittitore è stato realizzato per collegamenti a breve distanza, ma consentendo all'operatore la massima libertà di movimento. Può essere usato anche senza VOX, come ricetrasmittitore a comando manuale. A corredo viene dato anche un microfono tipo Levallier ed un auricolare. La tensione di alimentazione è di 9,5 V. I comandi posti sul pannello superiore offrono la possibilità di regolare il livello di sensibilità del microfono (durante l'uso del VOX) e il volume.



MELCHIONI ELETTRONICA  
Reparto Radiocomunicazioni

Via P. Colletta, 37 - 20135 Milano - Tel. (02) 5794241 - Telex Melkio I 320321 - 315293 - Telefax (02) 55181914

# UN ECONOMICO FREQUENZIMETRO AUDIO

*Un utilissimo strumento di misura realizzabile con poche migliaia di lire*

© William Lazure, KB5CTH ©

Se vi divertite a realizzare circuiti elettronici, vi occorre un frequenzimetro audio stabile e sensibile; meglio ancora, poi, se questo strumento può essere autocostruito con minima spesa. Il progetto descritto in questo articolo soddisfa tutte queste condizioni ed è in grado di funzionare tra circa 60 Hz e 130 kHz.

## Il circuito

Il nostro strumento è in pratica un comparatore di frequenza, basato su un concetto simile a quello di un BFO. Il segnale in ingresso viene amplificato e inviato a un terminale dell'elemento visualizzatore, costituito da un semplice led; all'altro terminale viene applicata una frequenza generata dall'oscillatore interno del frequenzimetro. Quando il segnale esterno e quello interno sono identici in fase e frequenza, si elidono determinando lo spegnimento del led. La frequenza dell'oscillatore viene letta sulla scala del potenziometro di sintonia. L'oscillatore interno è costituito da un semplice temporizzatore/oscillatore NE555, configurato in modo astabile. Il deviatore  $S_1$  inserisce uno dei due condensatori che determinano la gamma di funzionamento del circuito, mentre il poten-



figura 1  
Schema del circuito.


ziometro  $R_2$  regola la frequenza all'interno delle gamme. La gamma bassa, corrispondente a  $C_1$ , va da 60 Hz a 3 kHz circa; quella alta, data da  $C_2$ , va da 2,5 kHz a 130 kHz circa. L'uscita di questa sezione è un'onda quadra con tensione di 3-5 volt.

Il segnale in entrata attraversa il potenziometro  $R_1$ , che ne regola l'ampiezza di ingresso all'amplificatore, costituito da un operazionale LM386 programmato per un guadagno di 20 (piedini 1 e 8 non collegati). All'uscita dell'amplificatore non esiste un condensatore di accoppiamento poiché l'integrato stabilizza automaticamente il livello del segnale ad una ten-

sione pari alla metà di quella di alimentazione.

Il segnale in uscita deve essere polarizzato positivamente rispetto a massa per il corretto adattamento con l'uscita dell'oscillatore, anch'essa polarizzata in modo analogo.

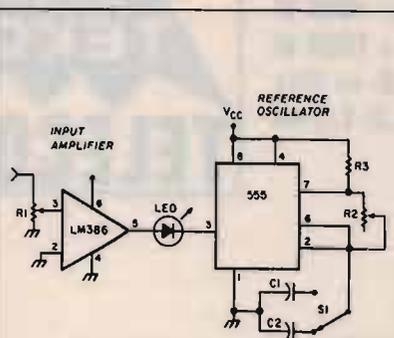Come visualizzatore potete usare qualunque tipo di led, dato che il circuito è in grado di produrre e sopportare una corrente fino a 200 milliampere; il consumo di corrente è comunque bassissimo, di modo che il frequenzimetro può essere alimentato con una batteria, di valore non critico poiché il NE555 fornisce un funzionamento costante con una vasta gamma di tensioni di alimentazione.



## ELENCO DEI COMPONENTI

LM386: Amplificatore operazionale LM386  
555: Temporizzatore/oscillatore NE555  
LED: Led di qualsiasi tipo

R<sub>1</sub>: Potenziometro lineare 10 kΩ  
R<sub>2</sub>: Potenziometro lineare 100 kΩ  
R<sub>3</sub>: 1 kΩ, 1/4 W

C<sub>1</sub>: 0,1 μF  
C<sub>2</sub>: 0,0022 μF

S<sub>1</sub>: Deviatore 1 via 2 posizioni.

## Realizzazione pratica

La costruzione non è critica. I condensatori possono essere ceramici, in mylar, o di altro tipo. Il potenziometro

R<sub>2</sub> deve essere lineare, non logaritmico. Le due sezioni del mio prototipo sono state realizzate su due schede separate, per consentire il montaggio in un contenitore di piccole dimensioni.

## Taratura

Per tarare il frequenzimetro vi occorre un oscillatore con frequenza di uscita nota. Sulla manopola del potenziometro dell'oscillatore interno, R<sub>2</sub>, va realizzata una scala di riferimento con una serie di divisioni. Regolate il potenziometro sulla prima tacca e sintonizzate l'oscillatore di riferimento fino ad ottenere il completo spegnimento del led; segnate sulla scala del nostro strumento il valore di frequenza corrispondente.

Ripetete la taratura per tutte le posizioni del potenziometro, su entrambe le scale di funzionamento.


Se non riuscite a ottenere lo spegnimento del led, controllate il livello del segnale in ingresso all'amplificatore; provate a modificare la regolazione del potenziometro di entrata R<sub>1</sub> e tornate a sintonizzare l'oscillatore: dovreb-

ste prima o poi riuscire almeno a far diminuire la luminosità del led. Infine, ritoccando finemente la posizione di entrambi i potenziometri, il led si spegnerà.

## Uso pratico

L'uso dello strumento è elementare: occorre soltanto regolare il potenziometro dell'oscillatore interno, R<sub>2</sub>, fino a ottenere lo spegnimento del led; la frequenza corrispondente sulla scala della manopola è la frequenza del segnale in ingresso. Questo frequenzimetro audio è un apparecchio di misura particolarmente utile, grazie anche alla sua versatilità e alla semplicità della realizzazione che non crea problemi di alcun tipo. Lascio trovare alla vostra immaginazione i suoi numerosi campi di impiego.

73

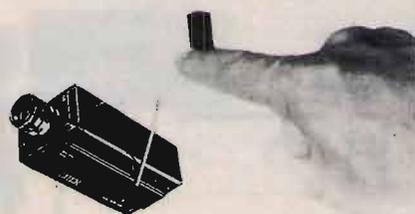


### MICROTRASMETTENTI IN FM

Si tratta di trasmettitori ad alta sensibilità ed alta efficienza. Gli usi di detti apparati sono illimitati, affari, vostro comodo, per prevenire crimini, ecc. la sensibilità ai segnali audio è elevatissima con eccellente fedeltà. Sono disponibili vari modelli con un raggio di copertura da 50 metri fino a 4/5 km, la frequenza di funzionamento va da 50 a 210 MHz.
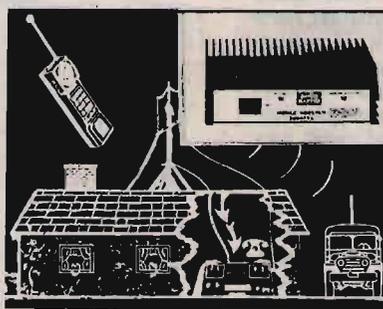
### MICRO RADIOTELECAMERA

Permette di tenere sotto controllo visivo un determinato ambiente via etere e senza l'ausilio di cavi, vari modelli disponibili con portate da cento metri fino a dieci chilometri, disponibili modelli video più audio.



### SISTEMI DI AMPLIFICAZIONE

Incrementano notevolmente la portata di qualunque telefono senza fili, vari modelli disponibili, con diversi livelli di potenza, trovano ampia applicazione in tutti i casi sia necessario aumentare il raggio di azione; potenze da pochi watt fino ad oltre 100 W.

## BLACK-OUT


Un problema risolto per sempre!  
A quanti non è successo di perdere preziose ore di lavoro per una improvvisa interruzione nell'erogazione di energia elettrica o per una banale caduta di tensione?




U.P.S. - 150-250-500-1000 W - Tensione di alimentazione 220 V ± 10% - Tensione di uscita 220 V ± 3% a pieno carico - Caricabatterie automatico incorporato - Tempo intervento: istantaneo - Rendimento 82% - Disponibili versioni LOW COST - Settori di applicazione: computer, teletrasmissioni, registratori di cassa, ecc.

**EOS**® GPO BOX 168 - 91022 Castelvetro  
TELEFONO (0924) 44574 - TELEX 910306 ES - ORARI UFFICIO: 9-12,30 - 15-18

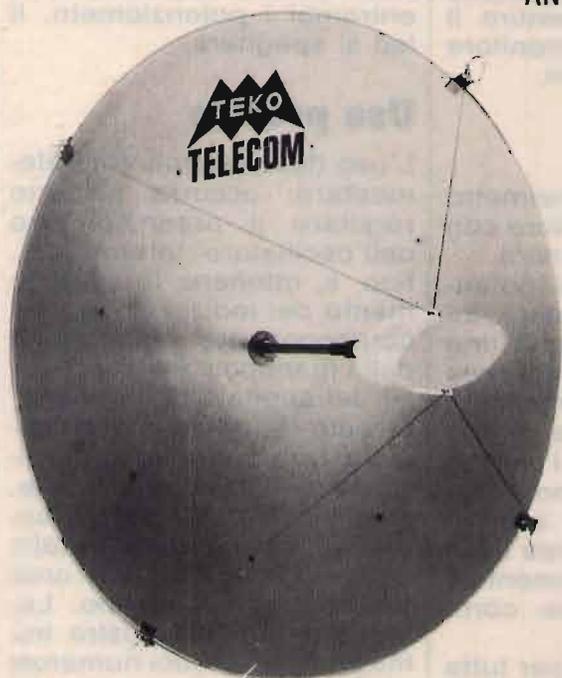TRASMETTITORI RIPETITORI TV VHF/UHF .5 ÷ 1000 W  
 RICETRASMETTITORI FM VHF 20 ÷ 1000 W  
 LINK VIDEO A MICROONDE 2-10-14 GHz  
 ANTENNE PARABOLICHE 1-1,2-1,5 mt



1,5 m PARABOLIC ANTENNA

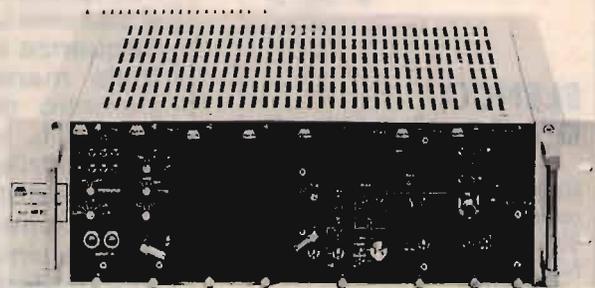

FM VHF 20W TRANSMITTERS

**TEKO TELECOM**

Via dell'Industria, 5 - 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)  
 Telefono 051/6256148 - Fax 051/6257670 - Telex 523041

## VIDEO SET synthesys STVM

**Nuovo sistema di trasmissione, ridiffusione e amplificazione professionale**


Trasmittitore televisivo ad elevata tecnologia dell'ultima generazione, composto da modulatore audio e video a F.I. europea con filtro vestigiale, e sistema di conversione sul canale di trasmissione governato da microprocessore con base di riferimento a quarzo, e filtro d'uscita ad elevata soppressione delle emissioni spurie con finale da 0.5 watt, programmabile sul canale desiderato; viene proposto in 3 versioni: banda IV, banda V, e bande IV e V, permettendo la realizzazione di impianti ove la scelta o il cambiamento di canale non costituisce più alcun problema. Il sistema STVM SINTHESYS, che a richiesta può venire fornito portatile in valigia metallica per impieghi in trasmissioni dirette anche su mezzi mobili, consente il perfetto pilotaggio degli amplificatori di potenza da noi forniti.

Si affiancano al sistema STVM SINTHESYS, il classico e affidabile trasmettitore con modulatore a conversione fissa a quarzo AVM con 0.5 watt di potenza d'uscita, i ripetitori RPV 1 e RPV 2, rispettivamente a mono e doppia conversione quarzata entrambi con 0.5 watt di potenza d'uscita e i ripetitori a SINTHESYS della serie RSTVM. Su richiesta si eseguono trasmettitori e ripetitori a mono e doppia conversione su frequenze fuori banda per transiti di segnale.

È disponibile inoltre una vasta gamma di amplificatori multi stadio pilotabili con 100 mW in ingresso per 2-4 Watt e in offerta promozionale 8 e 20 Watt; per vaste aree di diffusione, sono previsti sistemi ad accoppiamento di amplificatori multipli di 20 Watt caduno permettendo la realizzazione di impianti ad elevata affidabilità ed economicità.

Su richiesta disponibile amplificatore da 50 Watt.

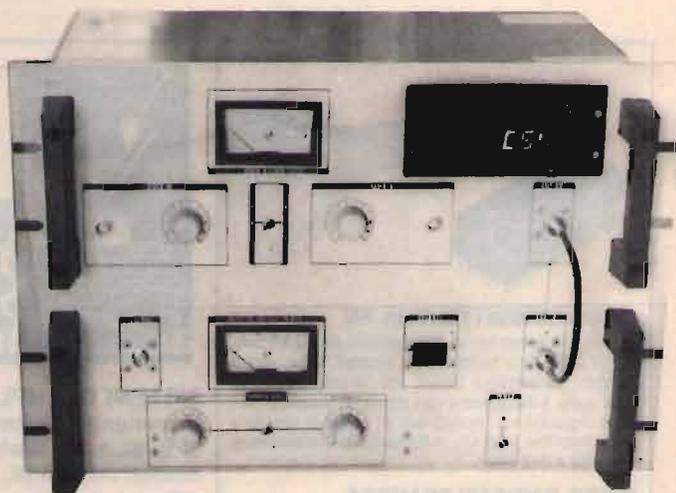Tutti gli apparati possono essere forniti su richiesta, in cassa stagna "a pioggia" per esterni.



**ELETTRONICA ENNE**

C.so Colombo 50 r. - 17100 SAVONA  
 Tel. (019) 82.48.07

ICOM PKW  
**BIRD**  
 KENWOOD  
 DIAMOND ANTENNA  
**hy-gain**  
**TELEX**  
 YAESU  
**Uniden** SR STANDARD



Inoltre disponiamo di:  
 QUARZI DI SINTESI - COPPIE QUARZI - QUARZI PER MODIFICHE - TRANSISTORS GIAPPONESI - INTEGRATI GIAPPONESI - TUTTI I RICAMBI MIDLAND  
 Per ulteriori informazioni telefonateci, il nostro personale tecnico é a vostra disposizione.  
 Effettuiamo spedizioni in tutta Italia in c/assegno postale.

# ROSmetro & WATTmetro

*Due strumenti al prezzo di uno!!*

• I6IBE IVO BRUGNERA •

Salute a voi tutti autocostruttori incalliti e non!!

Vi sarà capitato prima o poi di costruirvi un'antenna o di riparare un ricetrasmittitore, oppure di voler sapere quanta RF è disponibile all'uscita di quel trasmettitore o quanta "birra" tira fuori quel RTX. Bene se non disponete almeno di un ROSmetro e di un carico fittizio allora rinunciate, è meglio, risparmierete tempo salute e soldi. E allora che si fa? Semplice ... o li comprate


a suon di bigliettoni facendo la felicità dei MERCANTI, oppure.

AUTOCOSTRUITEVELI da soli, chissà quanti opteranno per la prima soluzione e correranno ad acquistarli? Con questo articolo invece ve ne fate DUE al prezzo di uno. E poi l'home made fa fine e poi lo sfizio è maggiore se si usano apparecchiature autocostituite con le proprie mani. Acquistando un ROSmetro mal che vi vada spendereste




almeno 100 mila lire per uno strumento che poco ha di professionale, si può essere ottimo in CB, ma scadente sui 144 MHz, avrà un'estetica impeccabile magari con tante lampadine e tante scritte, stesso discorso per il WATTmetro, ce ne sono moltissimi in giro, costano un occhio della testa e quanto a precisione se non sono strumenti professionali lasciano a molto a desiderare.

Quelli che vi presento sono molto economici, precisissimi, e possono essere usati indifferentemente sulle HF o sui 144 Mhz, la spesa è minima, due scatolette TEK0, uno strumentino da 100 ma (il mio è di recupero) un resistore da 25/50 watt, bocchettoni (chi non li ha nel cassetto?) ed una manciata di componenti, tanta buona volontà ed è fatta.

Avendo tutti i pezzi si costruiscono in un paio di ore e vi assicuro che i risultati saranno eccezionali, il tutto come dicevo prima con pochissima spesa, molti penseranno che trattandosi di strumenti di precisione l'autocostruzione sarebbe sconsigliabile ... niente affatto, anzi con più cura li costruite meglio funzioneranno, e poi l'uno tara l'altro, infatti per affinare la precisione di un ROSMETRO ci vuole un WATTmetro e viceversa, che aspettate allora ... si parte.

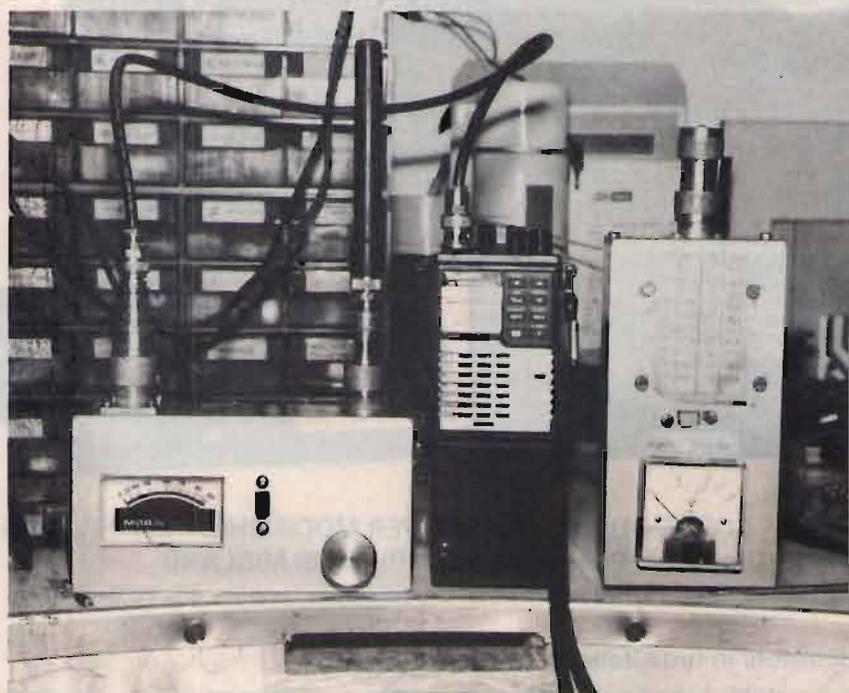

Prototipi finiti e "all'opera".

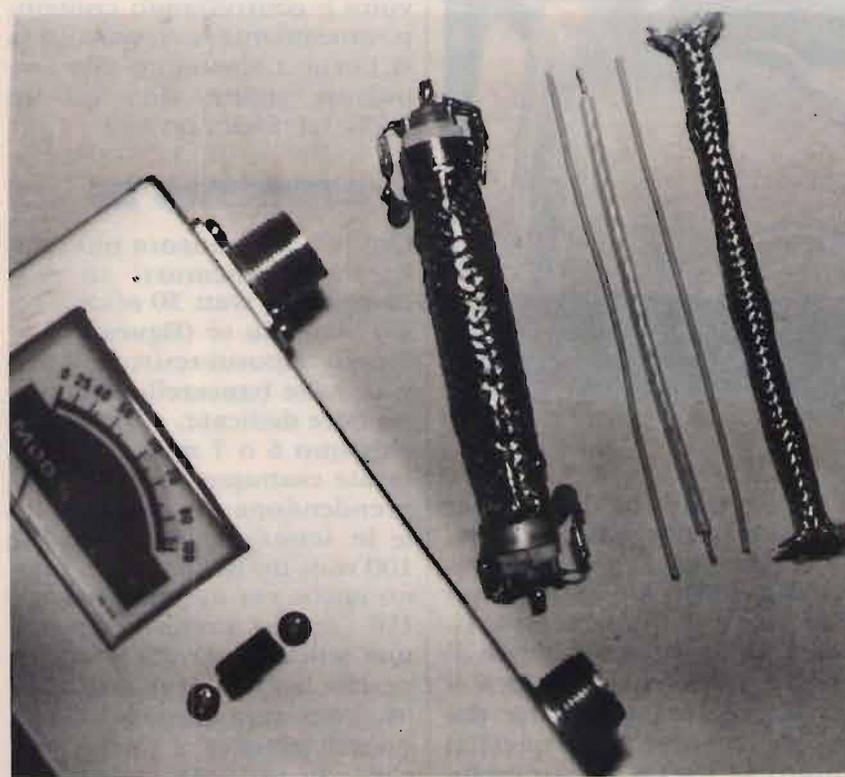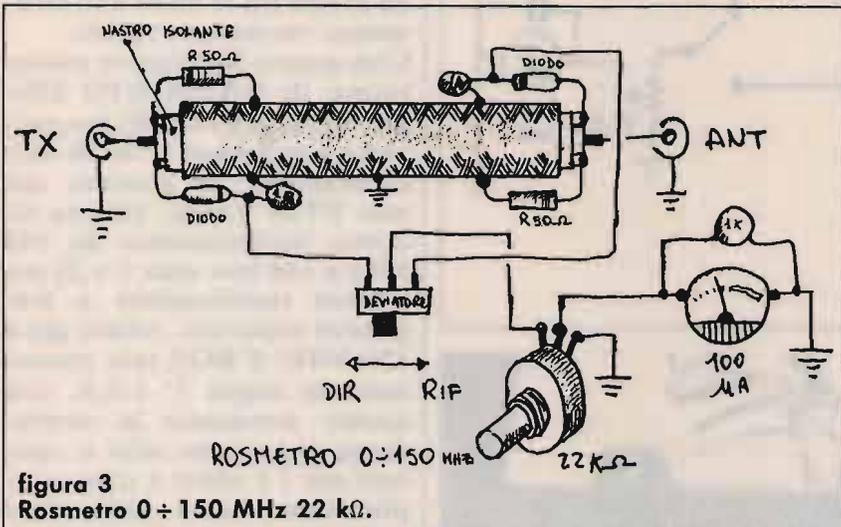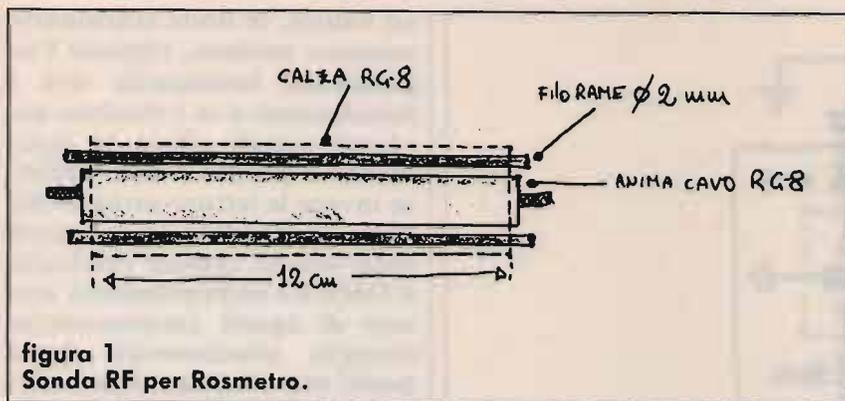



Particolari "esplosi".

## ROSMETRO

Facilissimo (e precisissimo)!! usa pochissimi componenti, due diodi, due resistori e tre condensatori oltre allo strumento ... si monta e quattro e quattr'otto lo schema lo trovate qui sotto, dacché è stato inventato è sempre lo stesso, l'unico componente degno di nota è la SONDA.

Chi la realizza disegnata su vetronite, chi volante, chi tonda e chi quadra, ma la funzione è sempre la stessa, si tratta di prelevare con due link che corrono paralleli a un conduttore centrale un piccolo campione di RF diretta e riflessa da inviare ad uno strumentino a bobina mobile per la visualizzazione .

La SONDA deve essere precisa, ben costruita con i rivelatori egualmente distanziati tra di loro, insomma un piccolo capolavoro. Farne una su stampato richiede tempo e spesso non è alla portata di uno sperimentatore, se si usa la PENNA le inevitabili sbavature rovinerebbero il lavoro a scapito della precisione dello strumento, la soluzione migliore e più pratica credo sia questa: si usa come conduttore centrale l'anima del cavo RG8, sul suo perimetro esterno verranno fissati con del nastro adesivo due fili di rame da 2 mm come in figura 1 e 2 ora isolate abbondantemente ed inserite il tutto dentro la CALZA schermata del RG8 facendo attenzione a

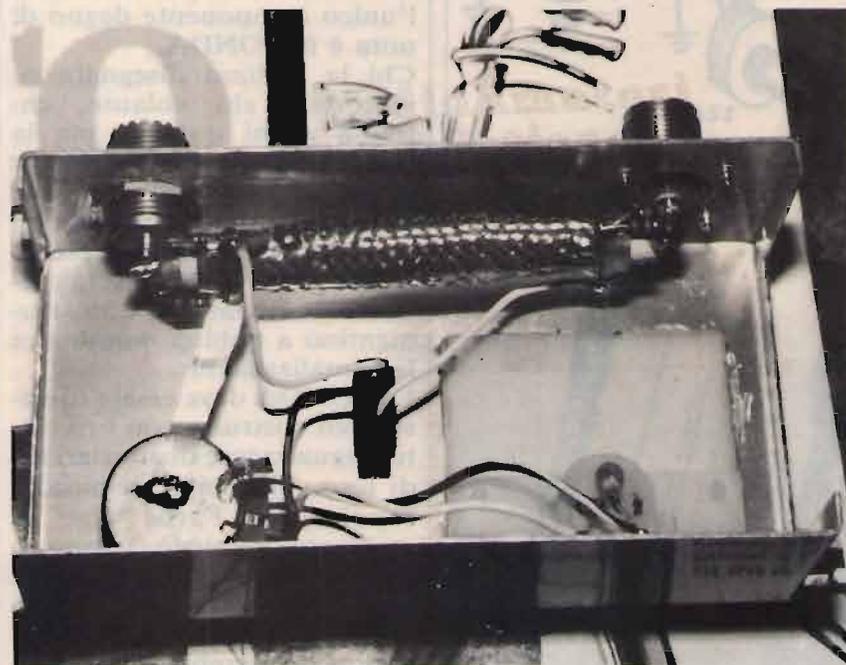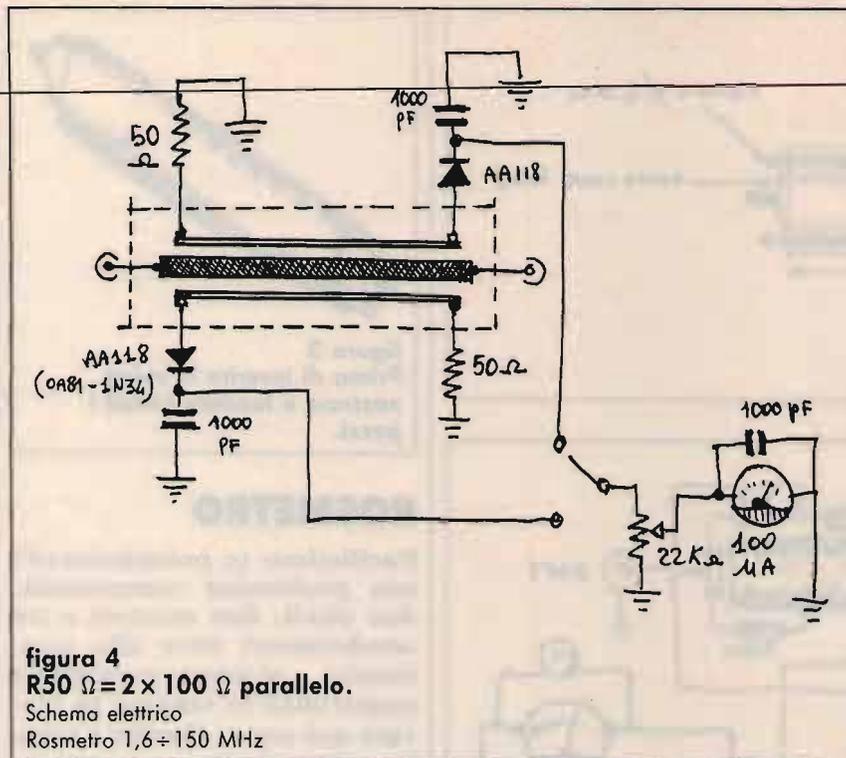

Assemblaggio interno Rosmetro.

non creare cortocircuiti tra i vari pezzi della sonda, per meglio capire date un'occhiata alle figure allegate (3) saldate ora i resistori, i diodi e i condensatori, collegate la sonda ai bocchettoni e date fuoco. Il controllo è facile, collegare ad uno dei bocchettoni un RTX e sull'altro bocchettone un CARICO FITTI-

ZIO (wattmetro) da 50 ohm di potenza adeguata, mandate la portante, regolate la sensibilità dello strumento con l'apposito potenziometro fino a farlo coincidere con il fondo scala, spostate ora il deviatore, lo strumento dovrebbe segnare 0 (o quasi!!) infatti se l'RTX ha un'uscita a 50 ohm il carico è dello stes-


so valore, le onde stazionarie saranno minime, ripetete l'operazione invertendo ora i bocchettoni e se i risultati saranno uguali allora lo strumento è pronto e ben tarato, se invece le letture saranno diverse controllate le posizioni delle sonde, oppure sostituite il DIODO corrispondente con uno di eguali caratteristiche (coppia selezionata), dopo pochi minuti sicuramente riuscirete ad equilibrare la sonda ed avrete tra le mani uno strumento veramente valido.

Con questo ROSmetro (misuratore di RAPPORTO ONDE STAZIONARIE) ho provato a misurare il ROS dell'antennino in gomma del mio FT23 Yaesu, ebbene risuona perfettamente da 143 Mhz a 146 (ros max 1:1,2) ma diviene inutilizzabile a frequenze superiori, infatti già a 150 MHz il ROS sale paurosamente sopra l' 1:3,0, con questo strumento la costruzione di antenne stilo o caricate per i 2 metri è cosa semplicissima basta abbondare nelle misure e poi accorciando un mezzo centimetro per volta e controllando contemporaneamente lo strumento la si porta a risuonare alla frequenza voluta fino ad un ROS 1:1 facile no'???
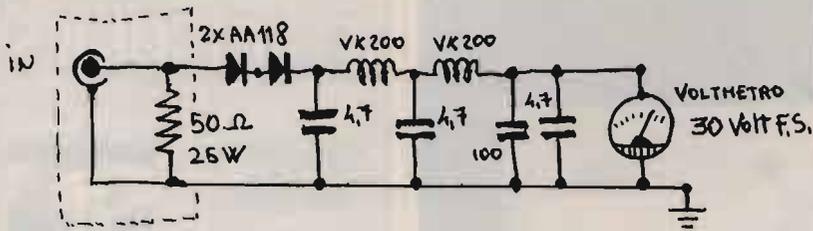
## WATTMETRO RF

Qui la cosa è ancora più facile, basta procurarsi un resistore da 25 watt 50 ohm il resto viene da sé (figura 5).

Questi appositi resistori li trovate nelle bancarelle nelle varie fiere dedicate, costano pochissimo 6 o 7 mila lire sono tarate esattamente a 50 ohm, prendendone 4 e disponendole in serie/parallelo otterrete 100 watt di dissipazione, buono anche per apparecchiature HF. Io ho preferito usarne una soltanto da 25 W anche perché la apparecchiature che uso non superano quasi mai questa potenza e anche perché con un solo resistore si possono fare misure momen-



Wattmetro RF 50 Ω  
Valori dei condensatori espressi in nF.

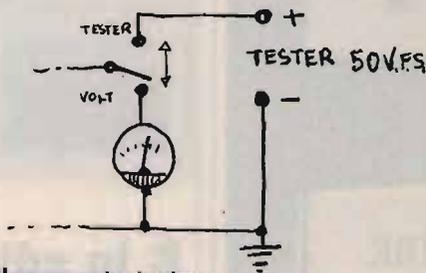


figura 5  
Modifica per collegamento tester.

TABELLA 1: WATTMETRO - Tabella conversione VOLT-WATT

WATT	VOLT	WATT	VOLT
1	8,9	11	29,6
2	12,6	12	30,9
3	15,4	13	32,2
4	17,8	14	33,4
5	20	15	34,7
6	21,9	16	35,7
7	23,6	17	36,8
8	25,3	18	37,9
9	26,8	19	38,9
10	28,2	20	40,0

tanee fino a 50 ÷ 70 Watt entro 10 secondi (utile per veloci tarature di potenza). Se reperire la resistenza di potenza adatta presenta un problema allora la potete sostituire con qualsiasi combinazione di resistori non induttivi di pari valore per esempio 9 resistori ad impasto da 470 ohm 3 watt.

Lo schema lo trovate qui sotto, è semplicissimo, non richiede spiegazione credo, fate collegamenti molto corti, aiutatevi con un ritaglio di stampato per fermare i componenti ma va bene anche volante, schermate la resistenza dissipatrice dal resto del circuito con un lamierino o un ritaglio di vetronite ramata su cui praticerete un foro per il passaggio dei diodi, montate la resistenza quanto più possibile vicino al bocchettone, le impedenze servono per evitare possibili rientri di RF che falserebbero la lettura dello strumentino che è un VOLT-METRO da 30 V fondo scala (max 12 watt) ... è previsto l'inserimento di un TESTER esterno per misurazioni superiori ai 30 volt attraverso un deviatore. Allego infine una tabella di conversione VOLT/WATT per rendere facile l'uso dello strumento evitando noiosi calcoli (incollala sul Wattmetro).

Per verificare il corretto funzionamento usare un ROSMETRO interposto tra RTX e WATTMETRO, se il ROS è minimo allora ... FUNZIONA.


Anche qui foto e schizzi chiariscono meglio dello scritto, ciao a tutti e buon lavoro.

**Note redazionali:**

L'autore propone una tabella di conversione watt/volt che rimane attendibile solo nel caso si adoperi un voltmetro identico a quello descritto in articolo e non specificatamente considerato come portata ohm/volt, per cui viene riportata una nuova tabella arrotondata con leggero difetto col presupposto che lo strumento atto alla misurazione sia un voltmetro elettronico dalla



Assemblaggio interno wattmetro.

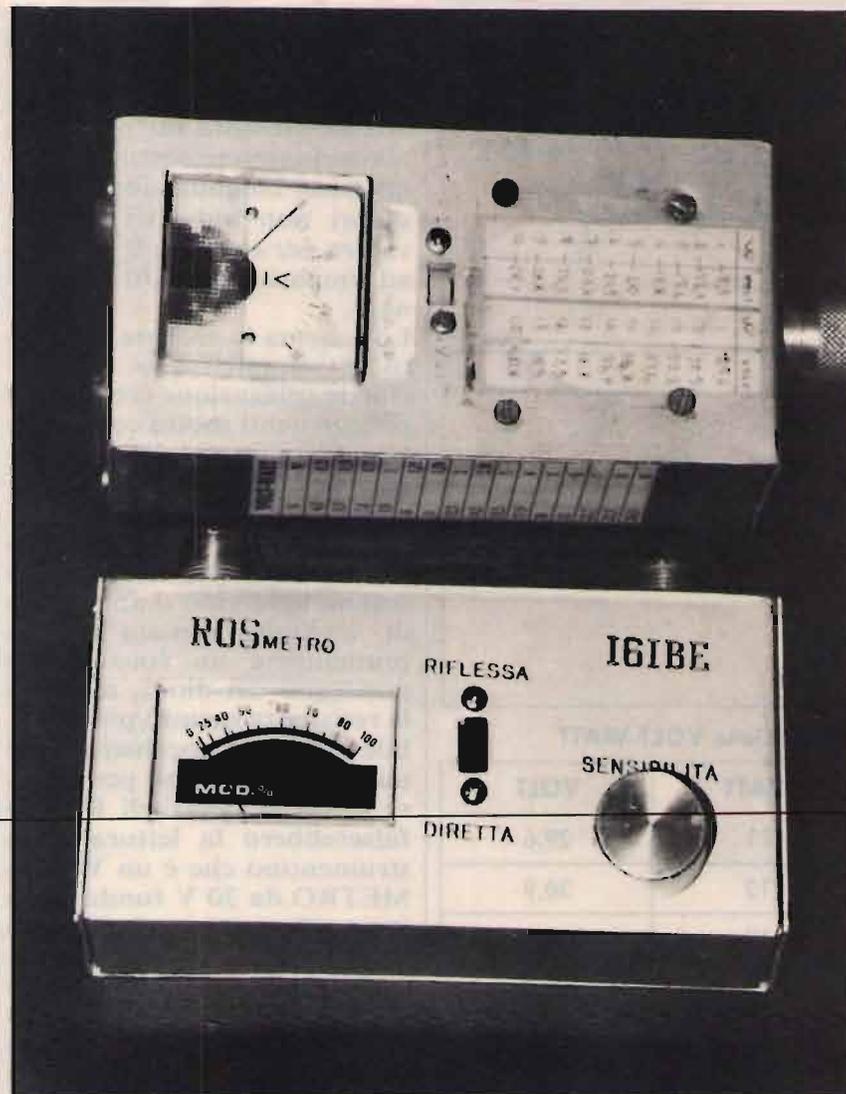

Rosmetro e Wattmetro completi di rifiniture.

Tabella di conversione aggiuntiva riferita alle note redazionali.

WATT	VOLT	WATT	VOLT
1	9,5	11	32,5
2	13,6	12	34
3	16,7	13	35,3
4	19,5	14	36,8
5	21,8	15	38
6	24	16	39
7	25,8	17	40,5
8	27,7	18	41,7
9	29,4	19	42,9
10	31	20	44,3

portata ohm/volt trascurabile. Per estendere la tabella a valori non contemplati si può far uso della formula:

$$W = \frac{(V + 0,4)^2}{R}$$

dove R rimane costante a 50 ohm  
 V = lettura in volt picco picco  
 W = valore incognito dei watt efficaci  
 0,4 perdita in volt dovuta alle due giunzioni dei diodi  
 1,41 = radice quadrata di 2 per risalire a watt efficaci

**CQ**

NOVEMBRE 1990 - L. 5.000  
**ELECTRONICS**  
 PROJECTS

- SIGNAL TRACER & INJECTOR
- RIVELATORE PER ULTRASUONI E RAGGI INFRAROSSI
- TX CW IN UN CUBO
- INTERFACCIA PER CUFFIA/MICROFONO
- GENERATORE LASER 2 mW



**È in edicola**  
**ELECTRONICS**  
 di **NOVEMBRE**  
 con:

- ALIMENTATORE SWITCHING
- SIGNAL TRACER & INJECTOR, il tuttofare di laboratorio
- GENERATORE LASER 2 mW KIT
- RIVELATORE per ULTRASUONI e RAGGI INFRAROSSI
- SPERIMENTIAMO e DIVERTIAMOCI con L'ALTA TENSIONE
- MODULARE A MANI LIBERE
- UN OROLOGIO DIGITALE DA CRUSCOTTO
- TX CW in un POLLICE CUBO
- ELECTRONICS HOT LINE
- INTERFACCIA PER CUFFIA/MICROFONO
- RICETRASMETTITORE IN MUSICASSETTA
- COMMODORE C64 e RADIOAMATORI

by Pentatron

# INSIEME PER DARE IL MEGLIO

Hameg ha riunito in un unico sistema tre elementi di assoluto valore.

L'oscilloscopio HM 604 con:

- 60 MHz 2 canali.
- Sensibilità 1 mV.
- Linea di ritardo.
- Base dei tempi da 2,5 sec. a 5 ns/div. ritardabile.
- Trigger fino a 80 MHz.
- 2° trigger dopo il ritardo.
- Separatore dei sincronismi TV attivo con possibilità di visualizzare i due semiquadri e le singole righe.
- Tester per componenti.
- Calibratore a 1 kHz e 1 MHz.



*Oscilloscopio HM 604,  
analizzatore di spettro  
HM 8028 e tracking  
generator HM 8038*

L'analizzatore di spettro HM 8028 utilizza l'oscilloscopio come display.

- La sua gamma di frequenza va da 500 kHz a 500 MHz e il livello medio di rumore è -99 dBm.
- Possiede una bassa deriva termica e un'elevata dinamica.
- La grande facilità d'uso e il prezzo assolutamente competitivo fanno dell'analizzatore HM 8028 lo strumento di punta del sistema.

A completare il set di misura c'è infine il tracking generator HM 8038 con uscita da +1 dBm a -50 dBm.

## HAMEG

QUALITA' VINCENTE  
PREZZO CONVINCENTE

Distribuito in Italia da: **Pentatron**  sede: TORINO Via Borgosesia 75/bis - 011/746769

Agenti: COGNENTO (MO) 059/341134 - TORINO 011/740984 - BRESCO (MI) 02/66501254 - ROMA 06/5891172  
FIRENZE 055/321126 - JESI (AN) 0731/543089 - NAPOLI 081/217679 - CADONEGHE (PD) 049/701177

## VENDITA E ASSISTENZA TECNICA RICETRASMETTITORI CB - TELEFONIA - ANTENNE - ACCESSORI

**MODIFICHE CB  
RIPARAZIONI**

**SPEDIZIONI  
IN TUTTA ITALIA  
ISOLE COMPRESSE**

**NOVITÀ**

LEMM  
CTE  
BIAS  
INTEK  
ZG


ELTELCO  
ELBEX  
MIDLAND  
LAFAYETTE  
AVANTI  
ECO



BEEP DI FINE TRASMISSIONE A 8  
NOTE MUSICALI ADATTABILE SU  
TUTTI I RICETRASMETTITORI C.B.

## Antenna direttiva 5 elementi larga banda

La prima direttiva a 5 elementi

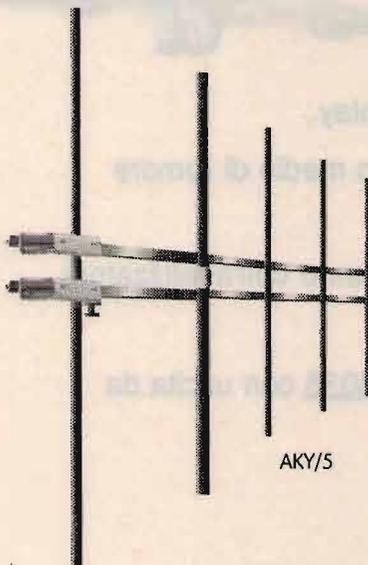

**Completamente larga banda !!!**



41100 MODENA - Via Notari, 110 - Tel. (059) 358058  
Telex 213458 - I - Fax (059) 342525

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequenze d' impiego	: 87,5 - 108 MHz
Impedenza	: 50 Ohm
Guadagno	: 9 dB Iso
Potenza	: Max 2 KW
V.S.W.R.	: 1,3 : 1 Max
Connettore	: UG58 oppure EIA 7/8
Peso	: 16 Kg. ca.

La direttiva AKY/33 è una eccezionale 3 elementi rinforzata ed allargata di banda; applicando ad essa i due elementi AKY/22 si ottiene la prima direttiva in acciaio a 5 elementi completamente a banda larga. Le parti possono essere fornite separatamente in quanto, data la intercambiabilità di esse, i due elementi di prolunga possono essere inseriti in seguito. La 5 elementi viene prodotta anche in versione VHF banda III per trasferimenti radio e TV Broadcasting.


# per il tuo hobby...



## RIPETITORE DIGITALE PER PONTI SIMPLEX

Per realizzare un ponte ripetitore facendo uso di un normale rice-trasmittitore anziché di una specifica apparecchiatura. Il segnale audio viene digitalizzato su RAM e successivamente ritrasmissione. Tempo di registrazione regolabile, possibilità di espandere il banco di memoria. In kit.

FE110 (kit) Lire 195.000

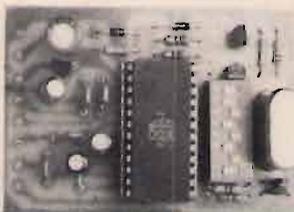


## SCRAMBLER RADIO CODIFICATO VSB

È la versione codificata (32 combinazioni) dello scrambler radio. Funzionamento half-duplex, tensione di alimentazione 8/15 volt. Il circuito utilizza la tecnica V.S.B. (variable split band). Per impostare il codice viene utilizzato uno dip-switch da stampato a 5 contatti.

FE291K (kit) L. 145.000

FE291M L. 165.000

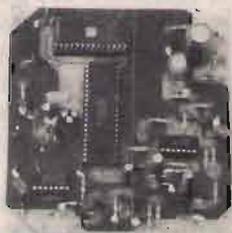

## IDENTIFICATIVO VOCALE PER PONTI RADIO

Per sostituire l'identificativo in codice morse con un messaggio vocale memorizzato in EPROM. La durata della frase può essere compresa tra 2 e 10 secondi. Il kit non comprende l'EPROM che deve essere richiesta a parte o approntata mediante un EProm Voice Programmer. Alimentazione 8/18 volt.

FE67 (kit) Lire 45.000



## REGISTRATORE DIGITALE CON RAM DINAMICA

Nuovissimo registratore/riproduttore low cost con RAM dinamica da 256K. Tempo di registrazione max 16 sec. Completo di microfono e altoparlante. Tensione di alimentazione 8/15 volt.

Facilmente adattabile come segreteria o risponditore telefonico.

FE66 (kit) Lire 62.000




## SCRAMBLER RADIO AD INVERSIONE DI BANDA

È il più piccolo scrambler radio disponibile in commercio. Le ridotte dimensioni ne consentono un agevole inserimento all'interno di qualsiasi RTX. Il dispositivo rende assolutamente incomprensibile la vostra modulazione impedendo a chiunque capti la comunicazione di ascoltare le vostre comunicazioni. L'apparecchio è compatibile con gli scrambler auto SIP. Dimensioni 26 x 30 mm, Val= 8/15 volt, funzionamento full-duplex.

FE290K (kit) L. 45.000

FE290M L. 52.000

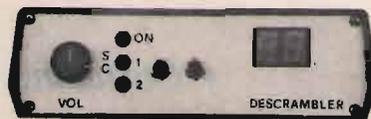

## DESCRAMBLER UNIVERSALE

Per decodificare trasmissioni radio scramblerate. Il dispositivo consente di rendere intelli-

gibili i segnali manipolati con scrambler ad inversione di banda o con tecnica VSB. In quest'ultimo caso il codice viene selezionato rapidamente mediante un doppio controllo slow/fast. Il dispositivo va collegato all'uscita di BF del ricevitore. Alimentazione dalla rete e ampli BF con AP incorporato.

FE296 (kit) Lire 235.000



## SCRAMBLER AD INVERSIONE DI BANDA ESTERNO

La soluzione ideale per i ricetrasmittitori di ridotte dimensioni che non consentono di effettuare alcuna modifica agli apparati. Lo scrambler è alloggiato all'interno di un contenitore plastico nel quale sono inseriti anche il microfono, l'altoparlante la pila a 9 volt. Il circuito utilizza uno scrambler ad inversione di banda controllato digitalmente. L'apparecchio va collegato alle prese EAR e MIC dell'apparato tramite due cavetti schermati.

Lo scrambler è munito anche di pulsante parla/ascolta.

FE294K (kit) Lire 78.000

FE294M (mont.) Lire 98.000

Disponiamo inoltre di numerosi dispositivi "parlanti" per le applicazioni più varie e siamo in grado di progettare qualsiasi apparecchiatura di sintesi vocale. Il funzionamento è completamente digitale e le frasi sono memorizzate in maniera permanente di EPROM.

**AVVISATORE CINTURE DI SICUREZZA.** Vi ricorda di allacciare le cinture di sicurezza alcuni secondi dopo aver messo in moto la vettura. Il circuito può essere installato facilmente su qualsiasi vettura collegando tre fili al blocchetto di accensione.

FE62K (kit) Lire 60.000

FE62M (montato) Lire 75.000

**SIRENA PARLANTE.** Prende il posto della sirena collegata all'impianto antifurto della vettura. In caso di allarme il circuito "urla" a squarciagola il seguente messaggio: "Attenzione, attenzione, è in atto un furto, stanno cercando di rubare questa autovettura". Potenza di uscita 20 watt. Altoparlante 4 ohm (non compreso).

FE63K (kit) Lire 68.000

FE63M (montato) Lire 80.000

**RIPRODUTTORE UNIVERSALE.** Consente di riprodurre qualsiasi messaggio audio registrato su EPROM da 64 o 256K. Due versioni: ad un messaggio ed a quattro messaggi. Potenza di uscita 0,5 watt, tensione di alimentazione 9/15 volt. I kit non comprendono le EPROM.

FE33/1 (1 messaggio kit) Lire 52.000

FE33/4 (4 messaggi kit) Lire 56.000

**AVVISATORE MULTIFUNZIONE.** Alla partenza ci invita ad allacciare le cinture di sicurezza, durante il tragitto ci avverte se sta per finire la benzina o se il motore funziona male, all'arrivo ci segnala, se non lo abbiamo già fatto, di spegnere le luci.

FE64K (kit) Lire 78.000

FE64M (montato) Lire 92.000

## L'AUTO IMPRECANTE

Basta un tocco sul pulsante ed ecco la battuta (o l'insulto) per ogni occasione. I quattro coloriti messaggi vengono riprodotti da un ampli da 20 watt.

FE65K (kit) Lire 84.000

FE65M (montato) Lire 98.000

## EPROM VOICE PROGRAMMER

Per memorizzare in maniera permanente su EPROM qualsiasi frase della durata massima di 16 secondi. Il circuito è adatto per i dispositivi parlanti che utilizzano l'integrato UM5100. Il dispositivo, che necessita di una alimentazione di 25 volt, è in grado di operare con EPROM a 64 o 256K, con Vp di 12,5 o 25 volt.

FE49K (kit) Lire 150.000

FE49M (montato) Lire 200.000

...questo è solo un piccolo esempio della vasta gamma di apparecchiature elettroniche di nostra produzione. Tutte le scatole di montaggio sono accompagnate da chiari schemi di montaggio e dettagliate istruzioni che consentono a chiunque di realizzare con successo i nostri circuiti. Per ricevere ulteriori informazioni sui nostri prodotti e per ordinare quello che ti interessa scrivi o telefona a:

**FUTURA ELETTRONICA C.P. 11 - 20025 LEGNANO (MI) - Tel. 0331/593209 - Fax 0331/593149.**

Si effettuano spedizioni contrassegno con spese a carico del destinatario.

# RIPARAZIONE DI UN AMPLIFICATORE A FET

• Corradino di Pietro IØDP •

Dopo aver discusso lo stadio amplificatore a FET siamo ora in grado di ripararlo, e ciò dovrebbe essere possibile anche a un "beginner". Trattandosi di un circuito audio, è sufficiente il normale tester. Con l'ausilio di due batterie possiamo verificare il funzionamento dinamico del FET.

## STADIO AMPLIFICATORE A FET

In figura 1 si vede lo stesso amplificatore che abbiamo montato sulla piastra sperimentale, dove i vari componenti sono sistemati senza sal-

dature, ciò permette di effettuare tante prove in pochissimo tempo.

Si tratta di un normalissimo amplificatore, a cui è collegato un microfono piezoelettrico ad alta impedenza. Dei vari componenti abbiamo discusso precedentemente. Per esempio, il primo condensa-

tore di accoppiamento ha un valore molto basso per tagliare le note basse; per la stessa ragione il resistore sul gate ha un valore piuttosto basso; in genere, questo resistore è molto più alto se questo taglio dei "bassi" non fosse desiderato, come nel caso di un amplificatore Hi-Fi.

Ammettiamo che questo stadio non funzioni; senza avere alcuna idea del perché. Si procederà come abbiamo fatto per la riparazione di un amplificatore audio a valvola e di un amplificatore a transistor bipolare: controllo dei vari componenti con l'ohmetro, controllo del FET e infine controllo sotto tensione. Precisiamo che lo stadio non è collegato ad altri stadi e che l'alimentazione è scollegata (interruttore S aperto). Allora si parte con la convinzione di trovare il guasto. Non è permesso dubitarne!

## MISURAZIONI OHMETRICHE

Iniziamo con il controllo dei componenti sul gate. Dopo aver sistemato l'ohmetro su  $\Omega \times 1000$ , colleghiamo i puntali come in figura 1, a sinistra. L'indice si sposta in avanti, per poi ritornare sulla posizione di riposo. Ricordiamo che l'ohmetro è in realtà un amperometro, il piccolo spostamento dell'ago ha indicato

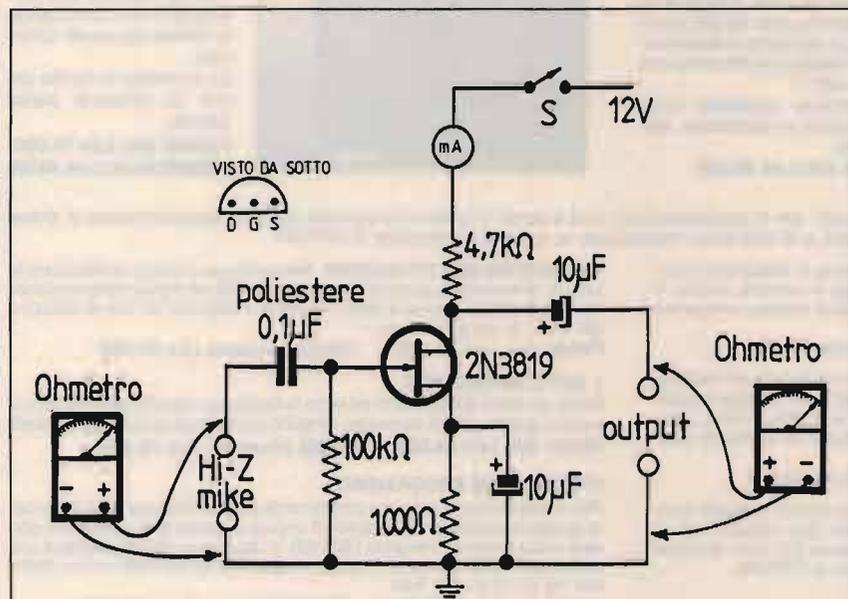


figura 1  
Misurazione ohmetrica dei vari componenti. Se i condensatori sono efficienti l'indice si sposta in avanti per poi tornare in posizione di riposo ( $\Omega \times 1000$ ). Per il FET possiamo misurare la resistenza diretta e inversa della giunzione gate-canale. Il funzionamento dell'ohmetro è stato discusso in CQ, giugno '89.

la corrente di carica del condensatore fornita dalla batteria dell'ohmetro. Siccome questo condensatore è piuttosto piccolo ( $0,1 \mu\text{F}$ ), lo spostamento dell'indice è limitato, ma percettibile, anche perché abbiamo usato la portata più alta. Se avessimo usato  $\Omega \times 10$ , l'indice non si sarebbe mosso e si poteva pensare che il condensatore fosse guasto. Per questa ragione si è dedicato un articolo al funzionamento dell'ohmetro ("Ohm e dintorni", Giugno '89).

Spostiamo il puntale positivo sul gate, la portata più adatta sarà  $\Omega \times 10$ , dato che dobbiamo misurare in pratica il resistore di source e la giunzione gate-source. In teoria, ci sarebbe anche il resistore da  $100 \text{ k}\Omega$  in parallelo, che però possiamo trascurare, a causa del suo alto valore. Ho misurato  $1500 \text{ ohm}$ ; spostando su  $\Omega \times 100$ , ho misurato  $2500 \text{ ohm}$ . Questo diverso valore è perfettamente regolare, se si ricorda che una giunzione è una resistenza ohmica non lineare, e anche questo è stato chiarito nell'articolo summenzionato sul funzionamento dell'ohmetro.

Le suddette due misurazioni non ci hanno però assicurato che il resistore da  $100 \text{ k}\Omega$  sia OK; avremo infatti ottenuto la stessa misurazione se detto resistore fosse interrotto o scollegato. Rovesciamo i puntali e misuriamo la resistenza di  $100 \text{ k}\Omega$ ; il FET non può influire sulla misurazione per la ragione che è inversamente polarizzato (resistenza di svariati Megaohm).

Rimettiamo i puntali come in figura, e andiamo a controllare i due componenti sul source. Se il condensatore non è in corto, misuriamo  $1000 \text{ ohm}$ ; se il condensatore fosse interrotto o dissaldato, avremmo avuto la stessa misurazione; per accertarsi che l'elettrolitico funzioni, distacciamo da massa il resistore, ora l'indice dello strumento si comporterà come nel controllo del con-

densatore d'accoppiamento (quello in poliestere da  $0,1 \mu\text{F}$ ). Essendo questo condensatore più grosso di quello di accoppiamento, si avrà uno spostamento dell'indice anche su  $\Omega \times 100$ .

Abbiamo terminato il controllo ohmetrico dell'input dello stadio; andiamo a vedere come vanno le cose sull'output, **figura 1** a destra.


Dopo aver controllato l'elettrolitico d'uscita come si è fatto con il condensatore d'entrata, spostiamo il puntale positivo sul drain, misuriamo circa  $1300 \text{ ohm}$  ( $300 \text{ ohm}$  è la resistenza del canale di questo transistor). Spostiamo il puntale positivo a monte del resistore di carico, la misura darà circa  $6000 \text{ ohm}$ ; infine, mettiamo il puntale a monte dello strumento, che accuserà un passaggio di corrente causata dalla batteria dell'ohmetro. Anche se questa ultima misurazione non è necessaria, essa ci ricorda che passa corrente nei componen-

ti sottoposti a misurazione ohmica.

## CONTROLLO "IN CIRCUIT" DELLA TRANSCONDUZZANZA

Dopo aver effettuato con l'ohmetro il controllo statico del FET, controlliamo il suo comportamento dinamico, cioè la sua transconduttanza. Nel nostro caso possiamo usare la tensione di alimentazione di  $12 \text{ V}$ . Sono sconsigliabili tensioni più elevate, è più prudente usare una batteria da  $4,5 \text{ V}$ , con la quale abbiamo tracciato la curva mutua, dalla quale abbiamo ricavato graficamente la transconduttanza.

Sistemata la batteria come in **figura 2**, si nota sull'amperometro il passaggio di una corrente minore di  $1 \text{ mA}$ . Ponticelliamo il resistore di  $4,7 \text{ k}\Omega$  seguirà un corrispondente aumento della corrente a  $1,5$

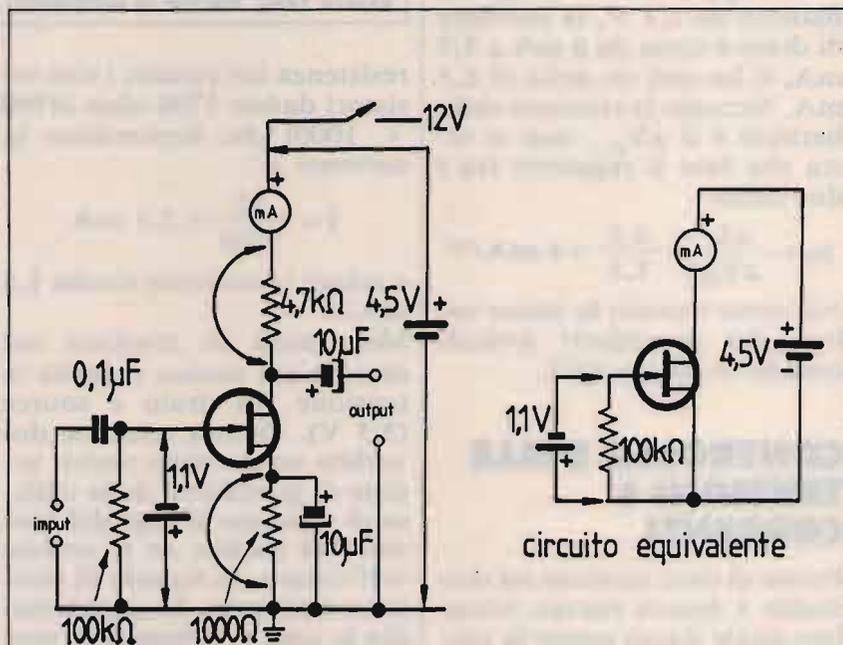

**figura 2**  
Controllo della transconduttanza. Si applica una batteria di  $4,5 \text{ V}$  fra drain e massa, dopo aver ponticellato i resistori di drain e di source. Si ottiene così la  $I_{DSS}$  (massima corrente). Poi si applica una batteria fra gate e massa. Il rapporto fra  $\Delta I_D$  e  $\Delta V_{GS}$  è la transconduttanza.


mA. Ponticelliamo anche il resistore di 1000 ohm sul source e questa volta la corrente di drain salterà a 9 mA. Questa corrente è la  $I_{dss}$ , la corrente di saturazione in mancanza di polarizzazione; abbiamo infatti bypassato il resistore di polarizzazione e conseguentemente la tensione è zero sul gate e sul source. Per poter calcolare la transconduttanza, dobbiamo polarizzare il gate con una batteria, la cui tensione non deve superare 1,5 V, altrimenti si rischia di spostare il punto di lavoro nelle vicinanze dell'interdizione, ciò porterebbe al calcolo di una transconduttanza errata. Il sottoscritto ha usato una NiCad leggermente scarica (1,1 V). Attenzione alla polarità di questa batteria: un errore manderebbe il transistor all'altro mondo, visto che adesso non c'è più il resistore sul source che avrebbe limitato la corrente. Tutto ciò lo si vede chiaramente nel circuito equivalente di figura 2. Con l'applicazione di questa batteria da 1,1 V, la corrente di drain è scesa da 8 mA a 3,5 mA, si ha così un delta di 4,5 mA. Siccome la tensione della batteria è il  $\Delta V_{gs}$ , non ci resta che fare il rapporto fra i due delta:

$$g_m = \frac{\Delta I_d}{\Delta V_{gs}} = \frac{4,5}{1,1} = 4 \text{ mA/V}$$

Abbiamo trovato lo stesso valore dei precedenti articoli usando lo stesso FET.

## CONTROLLO DELLE TENSIONI E CORRENTI

Prima di dare tensione ad uno stadio è buona norma calcolare quale dovrà essere la corrente normale. Questo calcolo lo abbiamo già fatto precedentemente. La corrente deve attraversare tre resistori in serie: il resistore di carico, la resistenza del canale drain-source e il resistore di emettitore. Anche trascurando la

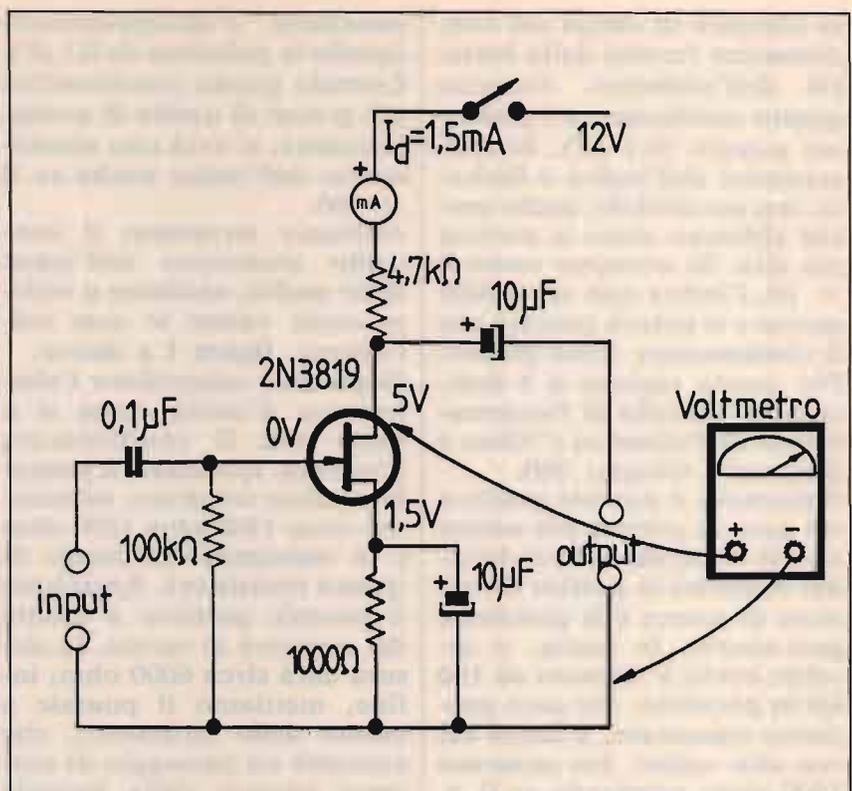

**figura 3**  
**Misurazioni voltmetriche.**  
 Controllare i punti dove deve esserci tensione e anche quelli dove non deve esserci. Se ci fosse anche una piccola tensione sull'output, il condensatore da 10 µF è in perdita. La tensione sul gate deve essere zero: notare la differenza con il transistor bipolare.

resistenza del canale, i due resistori danno 5700 ohm (4700 + 1000) che limiteranno la corrente a:

$$I = \frac{12}{5700} = 2,1 \text{ mA}$$

e infatti la corrente risulta 1,5 mA.

Misuriamo le tensioni sul drain e sul source e anche la tensione fra drain e source (3,5 V). Questa tensione dovrebbe essere sullo stesso ordine di grandezza della caduta di tensione ai capi del resistore di carico, se si volesse sull'output un segnale di massima ampiezza. In questo stadio la cosa non interessa, perché sul drain avremo un segnale di qualche centinaio di millivolt, se si pone mente al fatto che stiamo amplificando il debole segnale del microfono.

Ci si deve accertare che sul gate la tensione sia veramente

zero; il resistore di 100 kΩ ha lo scopo di tenere il gate a tensione zero. Se detto resistore fosse difettoso o scollegato, il circuito non sarebbe più stabile, il che sarebbe evidenziato dalla corrente che non sarebbe più fissa ma oscillerebbe, specialmente se si avvicina un dito al gate. Ci si accorgerebbe che il resistore di gate è scollegato anche senza l'ausilio di un milliamperometro. Se la corrente è instabile sarà instabile anche la tensione sul drain, comunque è più "didattico" osservare questa instabilità sul milliamperometro.

È opportuno misurare le tensioni anche nei punti dove essere debbono essere zero. Nel nostro caso, all'ingresso e all'uscita dello stadio: non è molto raro che i condensatori di accoppiamento siano "leaky" (in perdita).

Si ricorda che le misurazioni

voltmetriche alterano il circuito a causa della resistenza interna del voltmetro, specialmente sulle portate più basse. In questo circuito le tensioni misurate sono reali, e questo ce lo dice l'amperometro, che non si sposta quando si effettuano le misurazioni voltmetriche. Con un tester da 20.000 ohm per volt, portata 10 V f.s.

## RIPARAZIONE DI UN AMPLIFICATORE IGNOTO

La riparazione del circuito di **figura 1** è stata piuttosto semplice per il fatto che avevamo tutti i dati: schema con datasheet del FET, correnti e tensioni. Immaginiamo ora di dover riparare uno stadio del quale non sappiamo quasi nulla: non abbiamo lo schema e non sappiamo neanche la sigla del FET. Sappiamo soltanto che è lo stadio che amplifica un segnale proveniente da un microfono.

Con pazienza e con l'ohmetro si ricava lo schema. Per esempio, come identificheremo il gate? Dovrà essere il terminale del FET che va al microfono. Per essere sicuri di aver veramente individuato il gate, misuriamo la resistenza fra gate e source/drain. La resistenza diretta sarà bassa e la resistenza inversa sarà alta, anche se non sarà infinita per il fatto che ci sarà un resistore di alto valore sul gate. Anzi, la presenza di questo resistore di alto valore sarà una ulteriore conferma di aver trovato proprio il gate, dato che c'è solo un resistore di alto valore in un normale amplificatore a FET. Passiamo alla individuazione del source e del drain. Generalmente il resistore di carico è di valore superiore a quello di source. Ammettiamo che il FET ignoto sia rotto; anche qui non dovrebbero esserci problemi, poiché non si tratta di un transistor critico; ci possiamo


mettere un MPF 102, o un qualsiasi altro "small-signal FET".

Per concludere, è importante sapere come funziona un FET, come si controlla (controllo statico e dinamico) ed è anche necessario conoscere la funzione degli altri componenti dello stadio. Questa regola vale per qualsiasi riparazione.

Non vorrei dare l'impressione che lo scrivente sia un esperto nella riparazione di circuiti ignoti. La cosa mi è capitata raramente, perché ho riparato generalmente apparati autocostruiti e dei quali avevo tutti i dati. Siccome la maggior parte dei dilettanti usa apparati commerciali, è opportuno studiarseli prima che si verifichi il guasto. Ho notato che negli apparati moderni il libretto d'istruzione è avaro di dati, che però possono essere integrati da misurazioni effettuate dall'interessato. Forse qualcuno potrebbe aver

timore di mettere le mani dentro l'apparato, il che è perfettamente comprensibile. Il mio consiglio è quello di effettuare misurazioni esterne, cioè misurare l'assorbimento di corrente. Basta interrompere un amperometro in alternata sul cordone di alimentazione e osservare come varia la corrente. Ammettendo di avere un ricetrasmittitore, l'assorbimento sarà diverso in ricezione o in trasmissione. Ugualmente la corrente varierà se trasmettiamo o riceviamo in SSB o in FM. La corrente potrebbe anche cambiare sulle diverse bande. Anche restando su una banda, si potrebbe notare una variazione nell'assorbimento se ci si sposta da un estremo all'altro della banda.

In seguito a queste misurazioni esterne, si comincerà con le misurazioni interne, dopo aver individuato i vari stadi. Va da sé che si inizierà con parti non critiche, come l'ali-

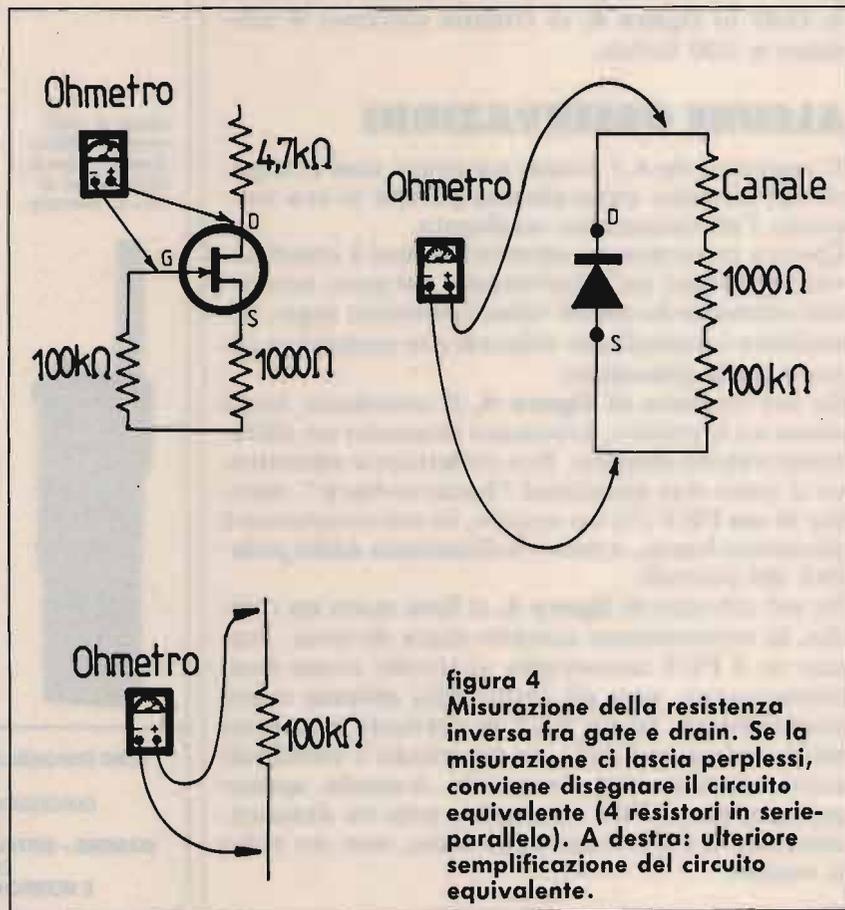

**figura 4**  
Misurazione della resistenza inversa fra gate e drain. Se la misurazione ci lascia perplessi, conviene disegnare il circuito equivalente (4 resistori in serie-parallelo). A destra: ulteriore semplificazione del circuito equivalente.

mentatore, gli stadi audio, ecc.

## IL CIRCUITO EQUIVALENTE

Con i semiconduttori le misurazioni ohmetriche possono lasciarci ... perplessi! A seconda della polarità dei puntali, il risultato può essere differente, a causa delle giunzioni che conducono oppure no. In caso di incertezza, può aiutare il circuito equivalente.

Come esempio, prendiamo in esame la misurazione della resistenza inversa fra gate e drain. Si misura circa 100 kohm, **figura 4**. Disegniamo il circuito equivalente. Abbiamo quattro resistori, in collegamento serie-parallelo. In un ramo abbiamo l'altissima resistenza inversa della giunzione. Nell'altro ramo abbiamo tre resistori: la piccola resistenza del canale, il piccolo resistore di source e il grosso resistore di gate. Adesso è più facile rendersi conto perché l'ohmetro indica 100 kohm. Se però si avessero ancora dubbi semplifichiamo ulteriormente il circuito equivalente. Il resistore di source e la resistenza del canale possiamo ometterli, perché essi sono molto piccoli rispetto al resistore da 100 kohm al quale sono in serie. Resta allora un semplice circuito parallelo formato dalla giunzione e dal resistore di gate. Ma la resistenza della giunzione è altissima rispetto al resistore di gate, e perciò la possiamo eliminare e, come si vede in **figura 4**, ci rimane soltanto il resistore a 100 kohm.

## ALCUNE OSSERVAZIONI

Il resistore da 4,7 kohm sul drain non compare nel circuito equivalente, perché si era supposto l'alimentazione scollegata.

Questa misurazione ohmetrica non è conclusiva; se ci fosse un'interruzione sul gate, avremmo ottenuto lo stesso valore ohmico: ergo, rovesciare i puntali per misurare la resistenza diretta della giunzione.

Se nel circuito di **figura 4**, il transistor fosse stato un bipolare, avremmo ottenuto un differente valore ohmico. Fra collettore e emettitore ci sono due giunzioni "back-to-back", mentre in un FET c'è un canale, la cui resistenza è piuttosto bassa, e non è influenzata dalla polarità dei puntali.

Se nel circuito di **figura 4**, ci fosse stato un triodo, la misurazione sarebbe stata diversa. Anche se il FET assomiglia al triodo come funzionamento, non gli assomiglia **affatto** come costituzione. In un FET le correnti circolano nello "stato solido", in un triodo i terminali sono separati dal "vuoto". Avendo spesso paragonato il FET al triodo, non va dimenticato che il FET è un solid-state, non un tubo a vuoto!

# NEGRINI ELETTRONICA

Strada Torino, 17/A - 10092 BEINASCIO (TO)  
Fax e Tel. 011/3971488 (chiuso lunedì mattina)

Via Pinerolo, 88 - 10045 PIOSSASCO (TO)  
Tel. 011/9065937 (chiuso mercoledì)

STANDARD C 528  
bibanda, full  
duplex, VHF/UHF  
5 W, 20 memorie  
130/170 MHz  
400/469 MHz



STANDARD  
C 150  
VHF  
130/174 MHz  
5 W



GARANZIA  
NOVEL.

ICOM IC 24ET  
ricetrasmittitore  
portatile bibanda  
UHF-VHF, 5 W  
40 + 40 memorie



SCANNER  
AOR 1000  
3/1300 MHz  
1000 memorie



NOVITÀ  
KENWOOD  
TH-77E  
bibanda  
5 W




SONO DISPONIBILI PIÙ DI 1000 ANTENNE PER TUTTE LE FREQUENZE  
DISTRIBUTORE: FIRENZE 2  
CONCESSIONARIO: MAGNUM ELECTRONICS - MICROSET  
CONCESSIONARIO ANTENNE:  
DIAMOND - SIRTEL - LEMM - AVANTI - SIGMA - SIRIO - ECO - C.T.E.  
CENTRO ASSISTENZA RIPARAZIONI  
E MODIFICHE APPARATI CB, NELLA SEDE DI BEINASCIO



CTE ALAN 38



ALAN 80A

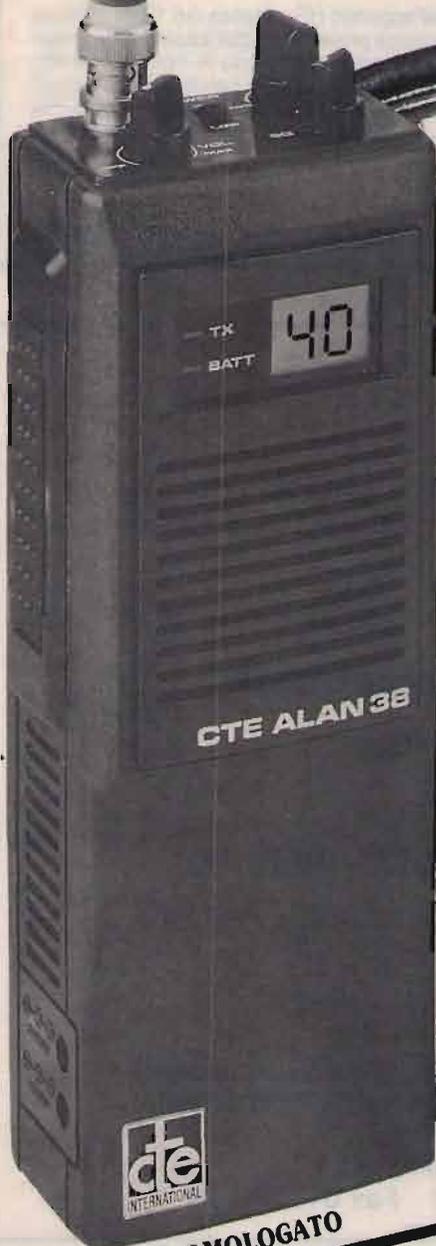

OMOLOGATO



OMOLOGATO

## POTENTI PICCOLI PRATICI

**CTE ALAN 38**  
 Frequenza di funzionamento: 26.965  
 27.405 MHz • N. Canali: 40 • Potenza  
 d'uscita: 5W input/1W input • Tipo  
 di modulazione: AM  
 • Tensione d'alimentazione: 12 VCC •  
 Antenna: Elicoidale  
 ricoperta con guaina in  
 gomma.


**MIDLAND ALAN 80A**  
 Frequenza di lavoro:  
 26.965-27.405 MHz • N° canali:  
 40 • Potenza: 4/1 W commutabili  
 • Alimentazione int.: pacco batterie •  
 Antenna elicoidale con guaina  
 in gomma • Canale 9 di  
 emergenza • Display a cristalli  
 liquidi • Vasta gamma di accessori



42100 Reggio Emilia - Italy  
 Via R. Sordani, 7  
 (Zona Ind. Mancasale)  
 Tel. 0522/47441 (ric. aut.)  
 Telex 530166 CTE I  
 Fax 47448
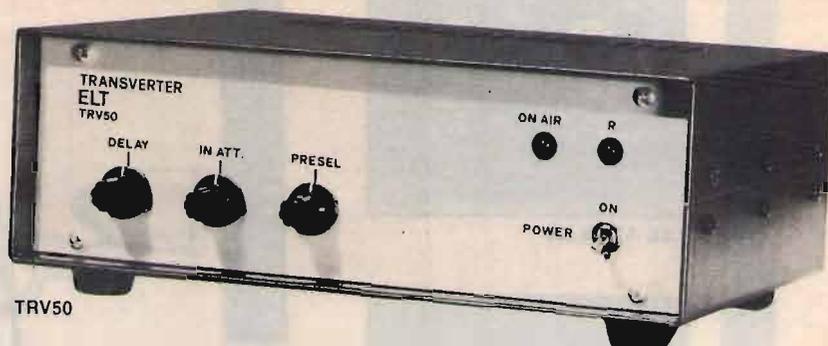
# ELT elettronica

Spedizioni celeri  
Pagamento a 1/2 contrassegno



*Nuova linea di transverter*

### **TRANSVERTER TRV50**

Uscita 50-52 MHz, ingresso 28-30 MHz. Circuito di moderna concezione dalle particolari caratteristiche del tutto nuove per un transverter. Non più dubbi o difficoltà sulla potenza di pilotaggio, il comando IN.ATT. permette di fornire al convertitore di trasmissione esattamente l'energia RF di cui abbisogna per qualsiasi valore di potenza pilota compreso da 0,1 a 10 W, ciò è ottenuto grazie ad un preciso attenuatore variabile a diodi PIN. Alta selettività VHF (200 KHz) ottenuta da un sistema filtrante a frequenza variabile comandato dalla manopola PRESEL. Potenza out 10 W; commutazione automatica per mezzo della radio frequenza oppure per mezzo di una tensione proveniente dall'apparato HF; regolazione frontale del ritardo di commutazione (da T a R); filtro P.B. in uscita; convertitori T ed R bilanciati; guadagno in ricezione 23 dB; NF 1,2 dB; stadio di ingresso a GaAsFET; alimentazione 12-14 V; tutti i modi. **L. 290.000**

### **TRANSVERTER TRV144**

Uscita 144-146 MHz, ingresso 28-30 MHz; per trasferire in gamma VHF le prestazioni dell'apparato HF; potenza out 10 W; potenza di pilotaggio 0,1-10 W; commutazione automatica ottenuta via RF o per mezzo di una tensione proveniente dall'apparato HF; regolazione del ritardo di commutazione (da T a R); filtro P.B. in uscita; convertitori T ed R bilanciati; guadagno in ricezione 22 dB; NF 1 dB; stadio ingresso a GaAsFET; comando preselettore; alimentazione 12-14 V; tutti i modi. Una delle caratteristiche salienti è la possibilità di regolare molto esattamente il pilotaggio, un comando frontale che agisce su un attenuatore variabile a diodi PIN permette di fornire al convertitore esattamente l'energia di cui ha bisogno, si può notare che la portante modulata VHF che ne risulta occupa una banda molto stretta, uguale a quella HF. **L. 340.000**

Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA

**ELT elettronica - via E. Capecchi 53/a-b - 56020 LA ROTTA (Pisa) - Tel. (0587) 484734**



## 10° MARC

**mostra attrezzature radioamatoriali  
&  
componentistica**

**FIERA INTERNAZIONALE DI GENOVA - PAD. "C"**

**15-16 DICEMBRE 1990**

**ORARIO: 8,30/12,30 - 14,30/19**

**ENTE PATROCINATORE:**

A.R.I. - Associazione Radioamatori Italiani - Sezione di Genova  
Salita Carbonara, 65/b - 16125 Genova - Casella Postale 347

**ENTE ORGANIZZATORE E SEGRETERIA:**

STUDIO FULCRO S.R.L. - Piazza Rossetti, 4/3

16129 Genova - Tel. 010/595586-561111 - Fax 010/590889

# Lafayette Colorado



## 40 canali Emissione in AM/FM

Molto facile da usarsi, l'apparato può essere usato anche quale amplificatore audio. Il ricevitore ha una funzione aggiuntiva alle soluzioni solite: la possibilità di una breve escursione attorno alla frequenza centrale.

I circuiti incorporano prodotti di tecnologia moderna con il risultato di efficienza ed affidabilità maggiori, basso consumo ed uso dei semiconduttori esteso anche alle indicazioni: file di barrette di Led indicano lo stato della commutazione, l'entità del segnale ricevuto e quello trasmesso. Il visore indica con due cifre il canale operativo. L'efficace circuito limitatore è oltremodo utile contro i vari disturbi impulsivi comuni nell'ambiente veicolare.

- APPARATO OMOLOGATO
- Soppressore dei disturbi impulsivi
- Luminosità variabile delle indicazioni
- Indicazioni mediante Led
- Ricevitore molto sensibile
- Selettività ottimale
- "Delta Tune"
- Visore numerico
- Compatto e leggero
- PA

**OMOLOGATO  
P.T.**



**Lafayette  
marcucci**

# Computerizziamo il baracchino

Il C.T.E. SSB 350 da 40 a... 225 canali senza aggiunta di quarzi,  
ovvero una modifica di canali al di fuori del consueto

2ª parte (segue dal mese precedente)

Vediamo adesso quali soluzioni si prospettano per avere l'indirizzamento dei canali in più.

La soluzione di un indirizzamento diretto dei vari piedini dell'MC 145106 ci costringerebbe a complicati calcoli per l'impostazione dei vari canali e alla messa in opera di almeno otto interruttori per inviare il +5 volt o lo zero ai vari piedini; inoltre l'indicatore dei canali non darebbe poi visualizzazioni adeguate alla bisogna, per cui scartata questa prima ipotesi, la seconda, che è quella poi da me adottata, è quella di inserire in circuito una EPROM. Sembrerà strano l'uso di un dispositivo tanto comune nei computers, progettato in pratica per essere usato con microprocessori, ma è proprio quello più adatto al nostro caso!

Infatti una EPROM, in particolare la 2716 che si può reperire a un costo irrisorio anche sul mercato surplus, con poche migliaia di lire, ha 11 piedini di indirizzamento in ingresso, siglati (vedi **tavola 3**) da A 0 a A 10, otto piedini in uscita, da O 0 a O 7 oltre ai pin di alimentazione positiva a +5 volt, la massa che collegheremo al negativo di alimentazione insieme al CE (Chip Enable), i pin OE e VPP che porremo entrambi a +5 volt. La particolarità della EPROM è di dare in uscita sui pin O 0-O 7 i numeri me-


morizzati nelle celle indirizzate tramite i pin di ingresso. Tutto questo, sia l'indirizzamento in ingresso che quello in uscita, li avremo in formato binario, cioè secondo potenze del 2 come già visto, per cui abbiamo la possibilità di memorizzare 2048 bit, il che ci darà in uscita dalla EPROM 256 combinazioni di 8 bit. Con un ingresso a 8 bit, proprio come quello che ci dà il nostro commutatore, più l'indirizzamento diretto mediante deviatori dei pin 23 (A  $8 = 2^8$ ), 22 (A  $9 = 2^9$ ) e 19 (A  $10 = 2^{10}$ ), potremo indirizzare oltre le celle da 91 a 135 che sono dirette dal commutatore, anche le stesse celle più 256 (pin A  $8 = 2^8$ ), più 512 (pin A  $9 = 2^9$ ) o più 1024 (pin A  $10 = 2^{10}$ ) e anche le varie combinazioni di questi tre pin, cioè  $2^8 + 2^9$ ,  $2^8 + 2^{10}$  eccetera. Se avremo avuto l'avvertenza di memorizzare nelle celle indirizzate il numero che noi vogliamo programmare in uscita per ottenere i canali desiderati, il baracchino ci darà la frequenza voluta corrispondente. Capisco che tutto questo discorso sugli indirizzamenti non sarà digeribilissimo per i più, specialmente alla prima lettura, per cui credo sia meglio eventualmente rileggerlo fino ad essere entrati nel meccanismo che si rivelerà a un più attento esame molto più facile del previsto. Tornando alla

nostra pratica, dovremo quindi memorizzare, secondo le scelte da me fatte di mettere a 1 il pin 22, equivalente a un peso binario di 512, per l'indirizzamento dei canali da -1 a -40, nelle celle da  $512 + 91 = 603$  a  $512 + 135 = 647$ , i numeri da  $90 - 45 = 45$  a  $135 - 45 = 90$  e guarda caso, avremo in uscita l'impostazione dei canali voluti. Facendo altrettanto per i vari canali delle bande A, D, E e F, ecco che ci ritroveremo con 220 canali disponibili sul nostro RTX adesso veramente SUPER. In pratica occorrerà programmare una EPROM 2716 con le cifre riportate in **tabella 3/A** e **tabella 3/B** e saremo pronti per il montaggio della piastrina sul nostro RTX.

Nella **tavola 5** viene riportato lo schema elettrico del circuito da realizzare.

Per montare il circuito, non credo si possano incontrare difficoltà di sorta, data la sua semplicità e dato che, si badi bene, sia le entrate che le uscite sono in corrente continua, quindi niente commutazioni sulla radiofrequenza ne qualcosa di simile.

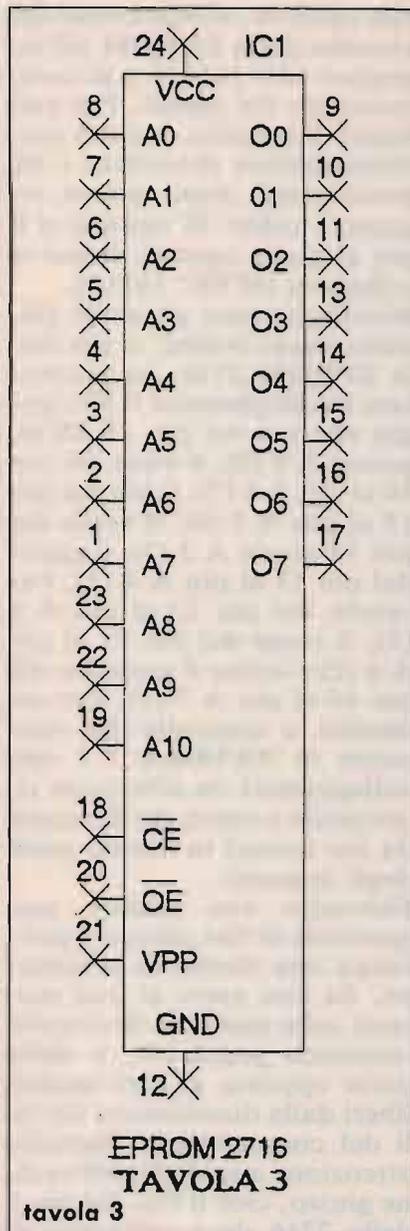Basterà infatti una volta in possesso del circuito stampato, saldare il SIP 1, che è poi un ponte di otto resistenze da 10 kohm in cui ogni resistenza ha un piedino in uscita e l'altro che fa capo comune con una nona resistenza da 10



kohm che va a un nono reoforo, facendo attenzione di inserirlo con il punto indicatore del pin comune verso la parte alta dello stampato; dove si trova lo stabilizzatore LM 7805, per intenderci! Saldare le altre tre resistenze da 10 kohm, lo stabilizzatore e la resistenza da 27 ohm che serve da limitatrice di corrente per lo stabilizzatore. In ultimo, per mio consiglio, metterei uno zoccolo a 24 pin per l'alloggiamento della EPROM. Qualora per qualcuno fosse di difficile reperibilità il SIP 1, può ovviare inserendo al suo posto 8 resi-

Indirizzo		Numero	Indirizzo		Numero	Indirizzo		Numero
BANDA A			BANDA B			BANDA C		
Canale	1	1627	1	603	46	91	91	
Canale	2	1628	2	604	47	92	92	
Canale	3	1629	3	605	48	93	93	
Canale	4	1631	5	607	50	95	95	
Canale	5	1632	6	608	51	96	96	
Canale	6	1633	7	609	52	97	97	
Canale	7	1634	8	610	53	98	98	
Canale	8	1636	10	612	55	100	100	
Canale	9	1637	11	613	56	101	101	
Canale	10	1638	12	614	57	102	102	
Canale	11	1639	13	615	58	103	103	
Canale	12	1641	15	617	60	105	105	
Canale	13	1642	16	618	61	106	106	
Canale	14	1643	17	619	62	107	107	
Canale	15	1644	18	620	63	108	108	
Canale	16	1646	20	622	65	110	110	
Canale	17	1647	21	623	66	111	111	
Canale	18	1648	22	624	67	112	112	
Canale	19	1649	23	625	68	113	113	
Canale	20	1651	25	627	70	115	115	
Canale	21	1652	26	628	71	116	116	
Canale	22	1653	27	629	72	117	117	
Canale	23	1654	28	630	73	118	118	
Canale	24	1655	29	631	74	119	119	
Canale	25	1656	30	632	75	120	120	
Canale	26	1657	31	633	76	121	121	
Canale	27	1658	32	634	77	122	122	
Canale	28	1659	33	635	78	123	123	
Canale	29	1660	34	636	79	124	124	
Canale	30	1661	35	637	80	125	125	
Canale	31	1662	36	638	81	126	126	
Canale	32	1663	37	639	82	127	127	
Canale	33	1664	38	640	83	128	128	
Canale	34	1665	39	641	84	129	129	
Canale	35	1666	40	642	85	130	130	
Canale	36	1667	41	643	86	131	131	
Canale	37	1668	42	644	87	132	132	
Canale	38	1669	43	645	88	133	133	
Canale	39	1670	44	646	89	134	134	
Canale	40	1671	45	647	90	135	135	

**tavola 3/A**

Indirizzo		Numero	Indirizzo		Numero	Indirizzo		Numero
BANDA D			BANDA E			BANDA F		
Canale	1	347	136	1371	181	1115	226	
Canale	2	348	137	1372	182	1116	227	
Canale	3	349	138	1373	183	1117	228	
Canale	4	351	140	1375	185	1119	230	
Canale	5	352	141	1376	186	1120	231	
Canale	6	353	142	1377	187	1121	232	
Canale	7	354	143	1378	188	1122	233	
Canale	8	356	145	1380	190	1124	235	
Canale	9	357	146	1381	191	1125	236	
Canale	10	358	147	1382	192	1126	237	
Canale	11	359	148	1383	193	1127	238	
Canale	12	361	150	1385	195	1129	240	
Canale	13	362	151	1386	196	1130	241	
Canale	14	363	152	1387	197	1131	242	
Canale	15	364	153	1388	198	1132	243	
Canale	16	366	155	1390	200	1134	245	
Canale	17	367	156	1391	201	1135	246	
Canale	18	368	157	1392	202	1136	247	
Canale	19	369	158	1393	203	1137	248	
Canale	20	371	160	1395	205	1139	250	
Canale	21	372	161	1396	206	1140	251	
Canale	22	373	162	1397	207	1141	252	
Canale	23	374	163	1398	208	1142	253	
Canale	24	375	164	1399	209	1143	254	
Canale	25	376	165	1400	210	1144	255	
Canale	26	377	166	1401	211	1145	0	
Canale	27	378	167	1402	212	1146	0	
Canale	28	379	168	1403	213	1147	0	
Canale	29	380	169	1404	214	1148	0	
Canale	30	381	170	1405	215	1149	0	
Canale	31	382	171	1406	216	1150	0	
Canale	32	383	172	1407	217	1151	0	
Canale	33	384	173	1408	218	1152	0	
Canale	34	385	174	1409	219	1153	0	
Canale	35	386	175	1410	220	1154	0	
Canale	36	387	176	1411	221	1155	0	
Canale	37	388	177	1412	222	1156	0	
Canale	38	389	178	1413	223	1157	0	
Canale	39	390	179	1414	224	1158	0	
Canale	40	391	180	1415	225	1159	0	

**tavola 3/B**

# MODCH16.PCB 11/88

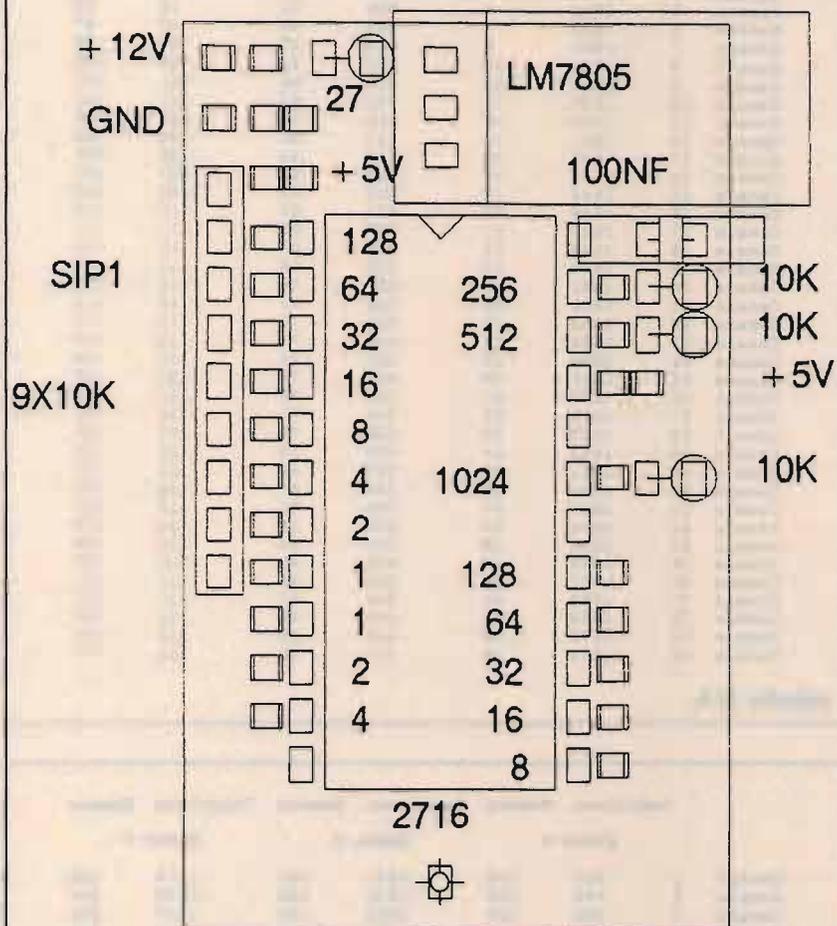


tavola 4

stENZE da 10 kohm nei fori lasciati liberi sullo stampato, collegare in parallelo i reofori liberi di tutte le resistenze e, con una nona resistenza da 10 kohm, collegarsi al circuito stampato nel punto dove avrebbe dovuto trovarsi il reoforo contrassegnato dal punto nel SIP 1.

In **tavola 4** è riprodotto lo schema di montaggio o, per gli anglofoni, il layout.

Come si vede il circuito è veramente poca cosa se si pensa a cosa avremmo dovuto fare per inserire quarzi e vari componenti per una normale modifica come era stata finora intesa generalmente.

Un'ultima cosa, resta un condensatore di by-pass per la radiofrequenza, un 100 nanofarad, da inserire vicino al pin di alimentazione della EPROM. Anche se il nostro circuito prevede solo tensioni in ingresso e in uscita, dato che stiamo lavorando attornati dalla radiofrequenza, una precauzione in più non guasta! Tutto questo è abbastanza inutile comunque dirlo, dato che ho già approntato un circuito stampato che è riprodotto in scala 1:1 dal tavolo saldature in **TAVOLA 6**.

Per il montaggio nel baracchino, fare riferimento alla **foto 1**, nella quale si vede il

flat cable di collegamento dal circuito della EPROM all'integrato MC 145106 e al commutatore dei canali. Per collegare il circuito avremo preventivamente dissaldato i fili preesistenti, dopo averne segnato i colori di ognuno e il pin al quale ognuno di essi si collegava all'MC 145106.

Ricollegheremo gli stessi fili, nello stesso ordine, ai pin della EPROM 2716. In particolare ricollegheremo il filo grigio che era sul pin 17 all'ingresso A 0 (8), il viola dal pin 16 al pin A 1 (7), il blu dal pin 15 al pin A 2 (6), il verde dal pin 14 al pin A 3 (5), il giallo dal pin 13 al pin A 4 (4), l'arancio dal pin 12 al pin A 5 (3), il rosso dal pin 11 al pin A 6 (2) e infine il marrone dal pin 10 al pin A 7 (1). Per comodità e controllo ho riassunto in **TAVOLA 7** i vari collegamenti da effettuare riportando i colori dei fili come da me trovati in buona parte degli apparati.

Dovremo ora saldare uno spezzone di flat cable a 8 poli, lungo una decina di centimetri, da una parte ai pad presenti sulla piastrina di circuito stampato preparata, e dalla parte opposta ai fori lasciati liberi dalla dissaldatura dei fili del commutatore, facendo attenzione a saldarli nell'ordine giusto, cioè il filo del pin 9 della 2716 deve collegarsi al pin 17 dell'MC 145106, il filo del pin 10 al pin 16 e così via fino al filo sul pin 17 che si collegherà al pin 10 dell'MC 145106. Occorrerà ora eseguire il collegamento dei deviatori. Si appronteranno per questo due treccie di filo fine da collegamenti, lunghe circa 35 centimetri, una a tre fili e una a due fili. Si provvederà quindi a saldare i tre fili della prima trecciola ai pin 23, 22 e al pad che si presenta libero subito accanto al pin 22; su questo pad è stata prevista una presa a +5 volt e provvederemo a saldare l'estremità opposta di questo filo al centrale del deviatore a tre posi-

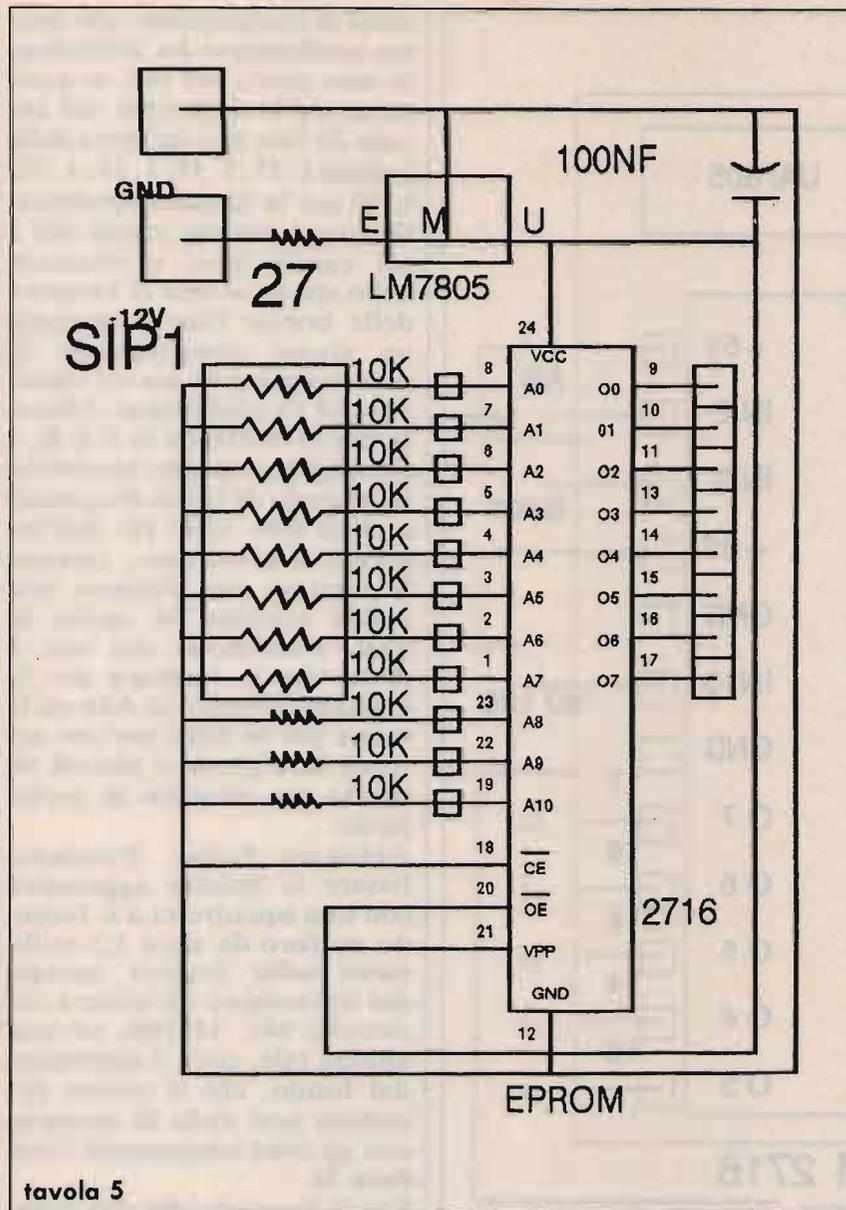


tavola 5

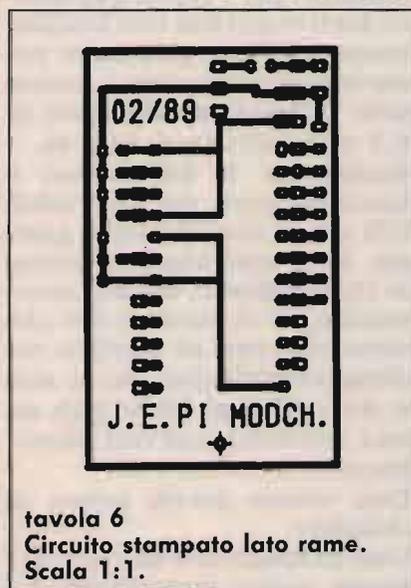


tavola 6  
Circuito stampato lato rame.  
Scala 1:1.

zioni con zero centrale che ci servirà per la preselezione dei canali. I restanti due fili della trecciola a tre fili sopradetta, li salderemo ai due refori esterni ancora liberi del deviatore ON-OFF-ON. Sarà questo il deviatore che ci permetterà la scelta fra canali sotto e canali sopra. L'altra trecciola, quella a due fili, andremo a saldarla sul pin 19 (2<sup>10</sup>) della 2716 e sul pad rimasto libero in alto a sinistra della EPROM, pad su cui ci sono i soliti +5 volt. Salderemo poi le estremità opposte di questi due fili al deviatore ON-OFF (a due posizioni questo) che ci servirà

per programmare la scelta fra i canali da 40 a 80 e da 80 a 120. Resta ancora veramente poco da fare, abbiamo quasi finito!

Ci serviremo di un'altra trecciola a due fili lunga circa 20 centimetri per collegare i due reofori in alto, sulla parte estrema sinistra dello stampato, rispettivamente al +5 volt quello più in alto e a massa il secondo; collegheremo il filo per il +12 volt di alimentazione del circuito all'interruttore di alimentazione dell'RTX che si trova dietro il potenziometro di volume, facendo attenzione di scegliere fra i due ancoraggi presenti, quello che presenta una tensione di 12 volt con l'apparato acceso, che altrimenti il nostro circuito sarebbe sempre sotto tensione, e collegheremo poi la massa su un punto qualsiasi del circuito stampato dell'SSB 350 che sia a massa; io collego il filo direttamente sullo schermo in metallo stagnato che racchiude tutta la parte del P.L.L. del baracchino, che sicuramente è una buona massa, ma ognuno può fare come meglio crede. Il montaggio è finito e finalmente possiamo passare a vedere se tutto funziona perfettamente.

Collegiamo adesso il nostro carico fittizio all'uscita antenna del baracchino, accendiamo se è disponibile il frequenzimetro digitale, giriamo l'interruttore di accensione dell'RTX e proviamo, dopo aver selezionato il canale 1 a leggere la frequenza segnata. Se tutto è a posto dovremo avere, con i commutatori l'uno in posizione centrale e l'altro in maniera da non inviare il +5 volt al pin 19 della EPROM, l'indicazione 26.965, corrispondenti al canale 1 e via via i vari canali normali. Se adesso inseriremo in circuito la modifica scattando i vari commutatori nelle varie posizione segnalate in **TABELLA 7**, avremo indicazione per i vari canali selezio-

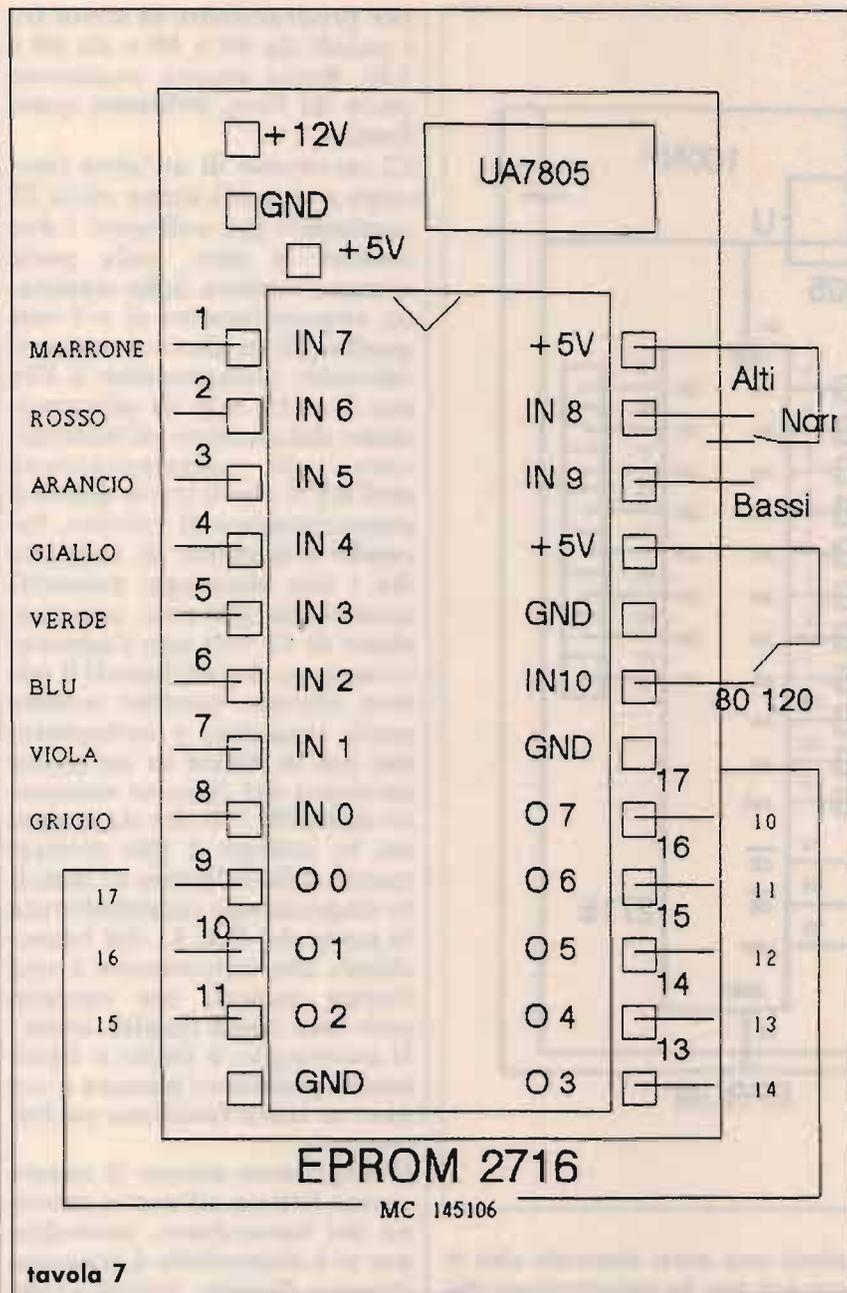


tavola 7

nati, solo che ci accorgeremo, se terremo sott'occhio con un wattmetro la potenza di uscita del baracchino, che allontanandoci dai 40 canali già preesistenti, la potenza scenderà notevolmente. Niente paura, era previsto anche questo, per cui, constatata la perfetta riuscita della modifica, passiamo al perfezionamento della stessa. Dovremo fare una piccola variazione. Il condensatore C 194 (vedi schema elettrico S.S.B 350 apparso nella puntata precedente) di accoppiamento delle

bobine L 37 e L 38, in basso al centro dello schema elettrico, deve essere sostituito con un condensatore da 33 picofarad. Per fare questo, localizzare C 194, che si trova nella parte mediana sinistra del circuito stampato dell'SSB 350 proprio a ridosso dei due schermi metallici che racchiudono le bobine L 37 e L 38 (vedi foto 2), dissaldare il condensatore da 18 picofarad presente e saldare al suo posto un condensatore come detto da 33 picofarad. Occorrerà adesso ritardare tutti gli

stadi di trasmissione, che questa sostituzione ha influenzato non poco, per cui, in posizione AM, dapprima sul canale 20 fare una taratura delle bobine L 37, L 38, L 35, L 32, L 30 per la massima potenza. Spostarsi poi sui canali alti e sui canali bassi e ritoccare nello stesso ordine la taratura delle bocine fino a ottenere un giusto compromesso di potenza in uscita sia sui canali alti che su quelli bassi. Mettere poi in funzione la S.S.B. e fischando o meglio inserendo un segnale di bassa frequenza a circa 800- 1000 Hz nell'ingresso microfonico, ripetere le tarature per ottenere una valida potenza in uscita in SSB. Attenzione che non è detto che la taratura per la massima potenza in AM sia la stessa per la SSB, per cui occorre fare prove e piccoli ritocchi per ottenere la perfezione.

Abbiamo finito. Possiamo fissare la basetta aggiuntiva con una squadretta a L facendo un foro da circa 3,5 millimetri sulla lamiera laterale del baracchino all'altezza del circuito MC 145106, ad una altezza tale, circa 2 centimetri dal fondo, che il nostro circuitino non vada in contatto con gli altri componenti (vedi foto 3).

Per il fissaggio dei due commutatori per i canali aggiuntivi, ho trovato due fori praticamente già fatti nella parte posteriore del baracchino, vanno solo allargati al diametro di 6,5 millimetri (vedi foto 4). Richiudere il baracchino e lanciarsi pure nei più validi DX che si trovano nelle gamme alte, specialmente vicino ai 28 megahertz, ma mi raccomando, al di sotto di essi che sono riservati al traffico radioamatoriale che, pur se non si dovrebbe, al limite può essere ascoltato, ma mai disturbato.

Due ultime parole prima di chiudere.

Una precisazione di carattere legale molto importante. La

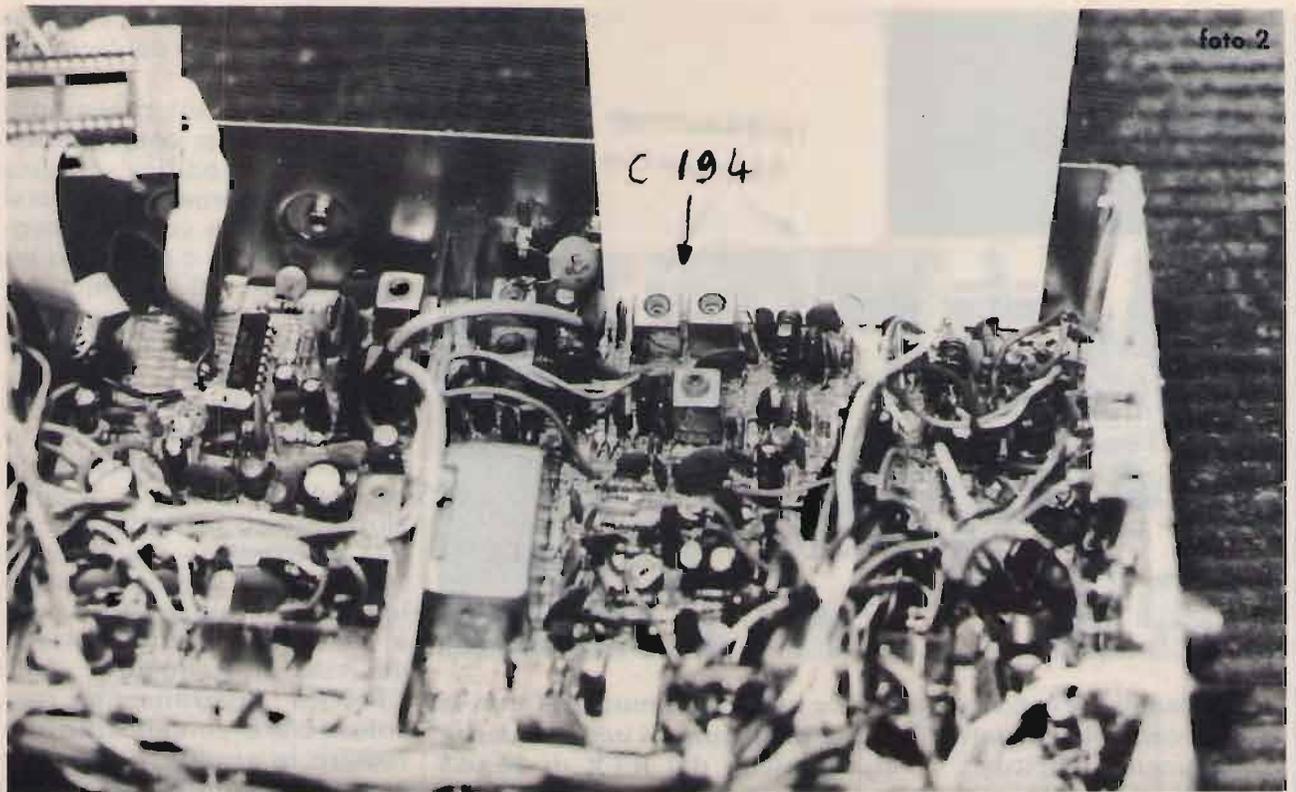


foto 2

modifica fa perdere al ricetrasmittitore i requisiti per i quali era stato omologato con le eventuali conseguenze del caso se scoperti, per cui, a buon intenditor poche parole. Infine una precisazione di ca-

rattere tecnico. La semplice inversione di un filo nel collegamento commutatore canali e EPROM o EPROM e C.I. MC 145106, o anche l'errore di memorizzazione di un numero nella memoria della

EPROM, portano a inevitabili malfunzionamenti e risultanti talmente strani da far credere in chissà quali disastri! Eventuali commutazioni su canali strani o la lettura di una unica frequenza al varia-



foto 3

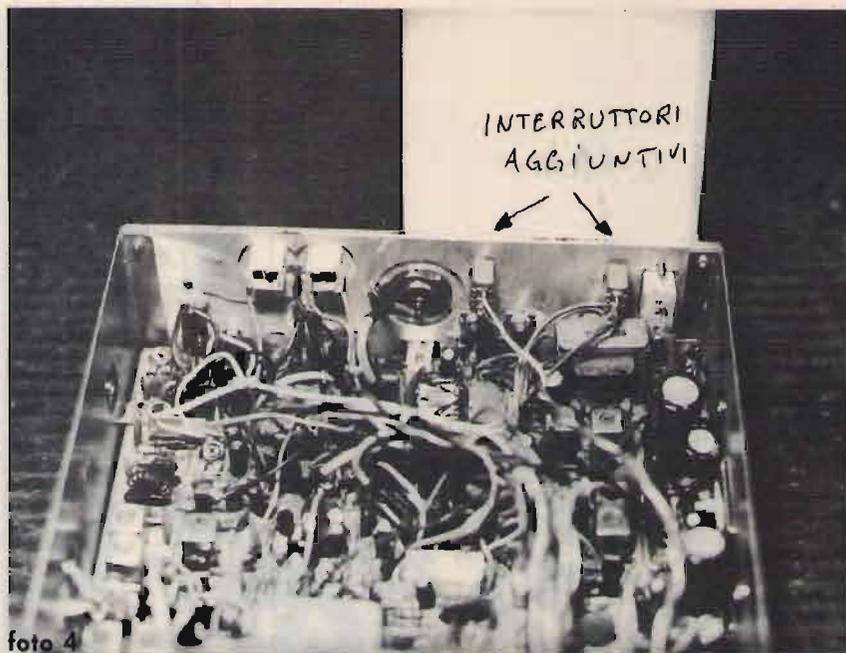


foto 4

re dei canali, devono portarci ad un controllo generale dei collegamenti effettuati o al controllo delle cifre memorizzate nella memoria programmabile; basti pensare che un errore di indirizzamento in ingresso alla EPROM portereb-

be in uscita il numero 0 con la conseguenza di una frequenza in uscita dal RTX di 26.065 MHz oppure una uscita di 255 con una frequenza da generare irraggiungibile dal V.C.O., quindi con una uscita di potenza nulla o in auto-

oscillazione e lettura completamente anomala del frequenzimetro.


Ciao gente, ci rileggiamo prossimamente; come già accennato, la modifica si presta a essere effettuata su diversi baracchini e la continua evoluzione tecnica e di lavoro mi consentono di promettere eventuali ulteriori miglioramenti operativi su altri tipi di apparecchiature, per cui, qualora ci fosse bisogno di delucidazioni, chiarimenti in merito a questo o altri tipi di baracchini, io sono a disposizione presso la Redazione di **CQ Elettronica** - via Agucchi 104 - 40131 Bologna. Sono inoltre disponibile per l'invio, a mezzo pacchetto postale, dei circuiti stampati e delle EPROM programmate, per coloro che eventualmente non fossero in grado di sopperire autonomamente. Ciao da ANGELO IK5JNN - PALLOTTINO in Pisa.

**CQ**

## ELETTRA

ZONA INDUSTRIALE GERBIDO - CAVAGLIÀ (VC) - TEL. 0161/966653
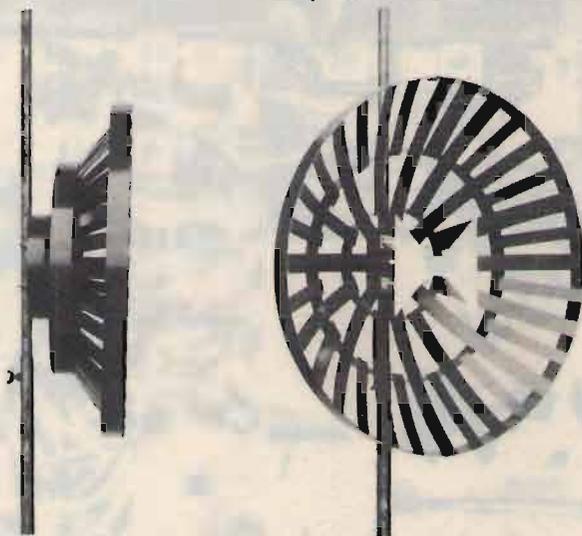
### ANTENNA PARABOLICA IN VETRORESINA PER RICEZIONE BANDA IV<sup>a</sup> e V<sup>a</sup> (su richiesta banda III<sup>a</sup>)



#### CARATTERISTICHE

- Diametro: 60 cm
- Guadagno: 14 dB
- Attacco dipolo con PL
- Peso 500 grammi
- Corredata di 5 metri di cavo a bassa perdita
- Indistruttibile alle intemperie
- Adatta per zone di difficile ricezione
- Ricezione ripetitori TV
- Completa di attacchi a polo
- Dato l'alto guadagno non necessita di nessun amplificatore
- Altissimo rapporto avanti-indietro

L. 65.000

**BRUZZI  
BERTONCELLI** s.n.c.

41057 SPILAMBERTO  
(Modena)  
Via del Pilamiglio, 1  
Telef. (059) 78.30.74

**CHIUSO  
IL  
LUNEDÌ**

**RICETRASMETTITORI**

KENWOOD  
ICOM  
YAESU  
STANDARD  
PRESIDENT  
MIDLAND  
LAFAYETTE  
ZODIAC  
ELBEX  
INTEK  
GALAXY

**ANTENNE**

KLM  
DIAMOND  
CREATE  
SIGMA  
SIRIO  
SIRTEL  
GTE  
AVANTI  
PKW  
DELTA LOOP

**AMPLIFICATORI**

HENRY RADIO  
AMERITRON  
KENWOOD  
ZETAGI  
BIAS  
GTE

**STRUMENTI**

DIAMOND  
KENWOOD  
DAIWA  
REVEX

*Quotazioni speciali per Kenwood-KLM*

**Offerte del mese!!!**

Standard C528/520 £.590.000 + IVA  
JRC JST 135 £.2.350.000 + IVA  
KLM KT 34 XA - KT34 A  
Kenwood TS 950SD  
Diamond X500  
Kenwood TS 440SAT

le  
migliori  
Marche  
alle migliori  
condizioni Interpellateci!

Antenna Delta Loop per tutte  
le frequenze da 7.0 a 432 MHz  
Novità 4 o 5 elementi 50 MHz

**Spedizioni in tutta Italia  
in 24 ORE!**



5 watt - 40 ch. AM/FM OMOLOGATO



5 watt - 40 ch. AM/FM OMOLOGATO

# OMAGGIO

# ESPLOSIVO

Acquistando uno di questi due apparati riceverai, compreso nel prezzo, un lineare 100 watt AM

**CRESPI ELETTRONICA** Corso Italia 167 - 18034 CERIANA  
☎ 0184 55.10.93 - Fax 0184 551593

**RICHIEDI IL CATALOGO COMPLETO INVIANDO L. 2000 IN FRANCOBOLLI**

## MAREL ELETTRONICA

Via Matteotti, 51 - 13062 Candelo (VC) - Tel. 015/538171

DA SETTEMBRE IL NUMERO TELEFONICO SARÀ VARIATO IN **015/2538171**

- FR 7A**     **RICEVITORE PROGRAMMABILE** - Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. Sui commutatori di programmazione compare la frequenza di ricezione. Uscita per strumenti di livello R.F. e di centro. In unione a FG 7A oppure FG 7B costituisce un ponte radio dalle caratteristiche esclusive. Alimentazione 12,5 V protetta.
- FS 7A**     **SINTETIZZATORE** - Per ricevitore in passi da 10 KHz. Alimentazione 12,5 V protetta.
- FG 7A**     **ECCITATORE FM** - Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. Durante la stabilizzazione della frequenza, spegnimento della portante e relativo LED di segnalazione. Uscita con filtro passa basso da 100 mW regolabili. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,8 A.
- FG 7B**     **ECCITATORE FM** - Economico. Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. LED di segnalazione durante la stabilizzazione della frequenza. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,6 A.
- FE 7A**     **CODIFICATORE STEREOFONICO QUARZATO** - Banda passante delimitata da filtri attivi. Uscite per strumenti di livello. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,15 A.
- FA 15 W**   **AMPLIFICATORE LARGA BANDA** - Ingresso 100 mW, uscita max. 15 W, regolabili. Alimentazione 12,5 V, 2,5 A. Filtro passa basso in uscita.
- FA 30 W**   **AMPLIFICATORE LARGA BANDA** - Ingresso 100 mW, uscita max. 30 W, regolabili. Alimentazione 12,5 V, 5 A. Filtro passa basso in uscita.
- FA 80 W**   **AMPLIFICATORE LARGA BANDA** - Ingresso 12 W, uscita max. 80 W, regolabili. Alimentazione 28 V, 5 A. Filtro passa basso in uscita.
- FA 150 W**   **AMPLIFICATORE LARGA BANDA** - Ingresso 25 W, uscita max. 160 W, regolabili. Alimentazione 36 V, 6 A. Filtro passa basso in uscita.
- FA 250 W**   **AMPLIFICATORE LARGA BANDA** - Ingresso 10 W, uscita max. 300 W, regolabili. Alimentazione 36 V, 12 A. Filtro passa basso in uscita. Impiega 3 transistor, è completo di dissipatore.
- FL 7A/FL 7B**   **FILTRI PASSA BASSO** - Da 100 e da 300 W max. con R.O.S. 1,5 - 1
- FP 5/FP 10**   **ALIMENTATORI PROTETTI** - Da 5 e da 10 A. Campi di tensione da 10 a 14 V e da 21 a 29 V.
- FP 150/FP 250**   **ALIMENTATORI** - Per FA 150 W e FA 250 W.

# Lafayette Wisconsin

## 40 canali in AM



OMOLOGATO  
P.T.

## Il moderno e compatto con indicatore di segnali LED.

Apparato di concezione moderna incorporante recenti soluzioni tecniche, completo di tutti quei circuiti indispensabili nell'impiego veicolare. L'indicazione del canale operativo è data da un visore a due cifre a 7 segmenti di grandi dimensioni. L'indicazione del segnale ricevuto e l'indicazione della potenza RF relativa trasmessa o la percentuale di modulazione sono indicate da una fila di 4 diodi Led. La configurazione del ricevitore è a doppia conversione ed incorpora pure il circuito di silenziamento. Una levetta posta sul pannello frontale permette di predisporre il funzionamento dell'apparato quale amplificatore di bassa frequenza. In tale caso sarà opportuno impiegare un altoparlante a tromba esterno. La custodia metallica non è vincolata all'alimentazione. Qualsiasi polarità di quest'ultima potrà essere così riferita a massa. Le minime dimensioni dell'apparato consentono un'efficace installazione pure nei mezzi più sacrificati.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### TRASMETTITORE

**Potenza RF:** 5 W max con 13.8V di alimentazione.

**Tipo di emissione:** 6A3 (AM).

**Soppressione di spurie ed armoniche:** secondo le disposizioni di legge.

**Modulazione:** AM al 90% max.

**Gamma di frequenza:** 26.965 - 27.405 KHz.

#### RICEVITORE

**Configurazione:** a doppia conversione.

**Valore di media frequenza:** 10.695 MHz; 455 KHz.

**Determinazione della frequenza:** mediante PLL.

**Sensibilità:** 1  $\mu$ V per 10 dB S/N.

**Portata dello Squeelch:** 1 mV.

**Selettività:** 60 dB a  $\pm 10$  KHz.

**Reiezione immagini:** 60 dB.

**Livello di uscita audio:** 2.5W max su 8  $\Omega$ .

**Consumo:** 250 mA in attesa, minore di 1.5A alla massima potenza.

**Impedenza di antenna:** 50 ohm.

**Alimentazione:** 13.8V c.c.

**Dimensioni dell'apparato:**

116 x 173 x 34 mm.

**Peso:** 0.86 Kg.



Lafayette  
marcucci SpA

# RAPPORTI DI RICEZIONE IN BANDA LF-VLF

• Roberto Arienti •

(II Parte)

Riprendiamo qui l'esame dei rapporti di ricezione in banda LF-VLF interrotto il mese precedente, nel quale è stato scorso un terzo circa della gamma 10-150 kHz.

Emissione fortissima con improvvisi sbalzi di intensità e notevole QSB (da 320 a 160 uA, con attenuaz. 10 dB), che hanno resa incerta la rilevazione della direzione di prove-

uA / 120-60 uA. Direzione 150-330°.

Emissione (b) 70.08 kHz, tre impulsi di PNM di intensità: 140 uA - 80 uA - 200 uA. Direzione 0-180°.

FREQUENZA	INTENSITÀ	DIREZIONE	TIPO	UTC
DATA: 24/01/90 50.0 kHz	240 uA	15-195°	Camp.	21.48

È la ben nota emittente cecoslovacca OMA, stazione campione di tempo e frequenza (Istituto Astronomico di Praga), che trasmette con una potenza di 20 kW da Podbrady, con servizio continuo nelle 24 ore.

**DATA 25/01/90**

**54.0 kHz - 160 uA**

**15-195° - PNM/PM - 22.05**

Breve emissione (meno di un minuto) di impulsi di PNM (portante non modulata) della durata di 25 ms, intervallati di 0.5 secondi. Poi portante modulata, con brusco calo di intensità ogni 0.5 secondi.

**DATA 26/01/90**

**60.0 kHz - 180 uA**

**120-300° - Camp. - 20.35**

Questa emittente inglese campione di tempo e frequenza è la nota MSF (National Physical Laboratory), che trasmette da Teddington con servizio continuo e potenza di 50 kW.

**62.5 kHz - 410 uA**

**120-300° - PNM - 20.50**

nienza.

**66.67 kHz - 120 uA**


**35-215° - PNM - 21.15**

Ho cercato su questa frequenza l'emittente campione russa RBU (Mosca), ma ho soltanto potuto ricevere questa PNM, con amplificazione 10 dB.

La banda 70-72 kHz ha riservato la sorpresa di presentarsi fitta di emissioni: ne ho ricevute ben 12, distanti in frequenza da un minimo di 80 Hz a un massimo di 300 Hz. Le trasmissioni si ripetono uguali ogni 20 secondi e consistono in impulsi di PNM, in regolari brusche diminuzioni di ampiezza di una PNM continua o in combinazioni di questi due tipi di emissioni. Ecco un esempio di schema di trasmissione, relativo alle frequenze 70.08 e 70.16 kHz.

Emissione (a) 70.16 kHz, tre segnali costituiti da una brusca diminuzione dell'intensità della PNM: 120-80 uA/120-40

Gli schemi a<sub>1</sub> e b<sub>1</sub> mostrano la relazione di tempo tra le due emissioni, prendendo come zero l'istante di inizio dei segnali a 70.16 kHz. Si vede chiaramente che le due trasmissioni sono correlate, infatti si alternano l'una all'altra ogni 10 secondi esatti. Molto probabilmente anche queste stazioni fanno parte di un sistema complesso di guida alla navigazione, assieme alle altre 10 captate alle frequenze: 70.38 - 70.46 - 70.54 - 70.62 - 70.70 (tutte con intervallo di 80 Hz) - 70.83 - 70.98 - 71.13 - 71.43 - 71.58 kHz (se avessi captato un'emittente a 71.28 kHz disterebbero tutte di 150 Hz). I segnali di queste stazioni non sono sempre uguali, ma si hanno variazioni nell'intensità e nel tipo di segnale, pur rispettando quasi sempre la sequenza temporale. Il periodo delle emissioni è sempre di 20 secondi e quasi sempre si trat-

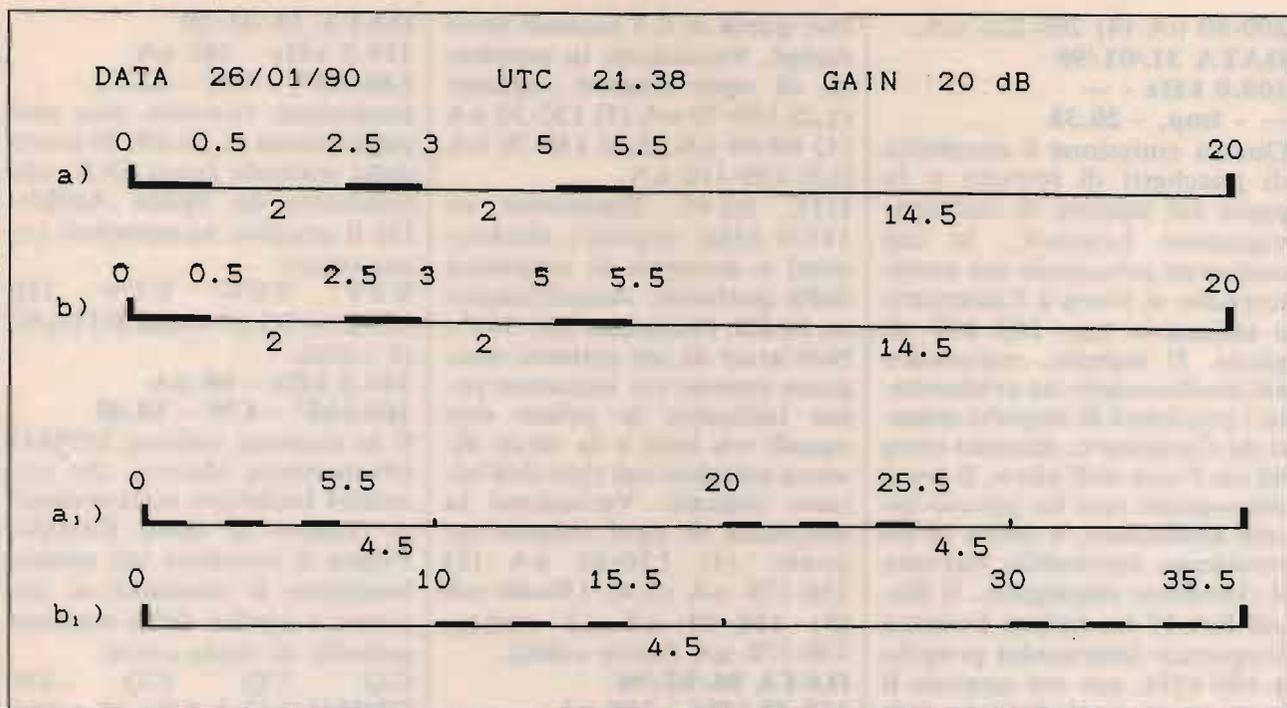

ta di singoli segnali di 0.5 sec intervallati di 2 sec. Data la piccolissima distanza in frequenza e il lungo periodo di 20 sec tra una serie di segnali e l'altra, è necessaria una certa pazienza nella ricerca e nella ricezione.

**DATA 30/01/90**

**75.0 kHz - 120 uA**

**130-310° - Camp. - 13.55**

È l'emittente svizzera HBG, campione di tempo, che trasmette da Neuchatel (Neuchatel Observatory) con la potenza di 20 kW. L'emissione è continua nelle 24 ore.

**77.5 kHz - 120 uA**

**165-345° - Camp. - 14.07**

Altra nota emittente campione di tempo di nominativo DCF77, che trasmette in servizio continuo da Mainflingen (Mainflingen Physikalisch Technische Bundesan-

stalt) in Germania, con la potenza di 12 kW.

**78.12 kHz - 410 uA**

**165-345° - PM - 14.12**

Portante modulata fortissima, ricevuta con attenuazione di 12 dB. Attenuando altri 20 dB, si evidenzia meglio una regolare ondulazione nell'intensità del segnale, di ampiezza 6 dB (160-80 uA) e periodo 1.1 secondi.

**82.66 kHz - 160 uA**

**135-315° - PNM - 17.25**

Emissione di impulsi di PNM, ricevuta con amplificazione di 20 dB, che alle 17.32 è passata a PNM continua.


Nella stretta banda 85-86 kHz ho ricevuto quattro emissioni simili a quelle della banda 70-72 kHz. Le frequenze sono le seguenti: 85.2-85.36-85.73-85.9 kHz.

Ecco lo schema di due tra-

smissioni:

UTC 22.00. Emissione su 85.2 kHz: regolari diminuzioni e aumenti di ampiezza della portante. Amplificazione 20 dB. Direzione 90-270°. I singoli segnali sono formati da due brevi impulsi, che durano assieme 20 ms, e da uno più lungo (totale 0.5 sec). Variazione in ampiezza di ogni singolo segnale: (1) 100-60 uA (2) 100-60-140-100 uA (3) 100-60 uA (4) 100-60 uA.

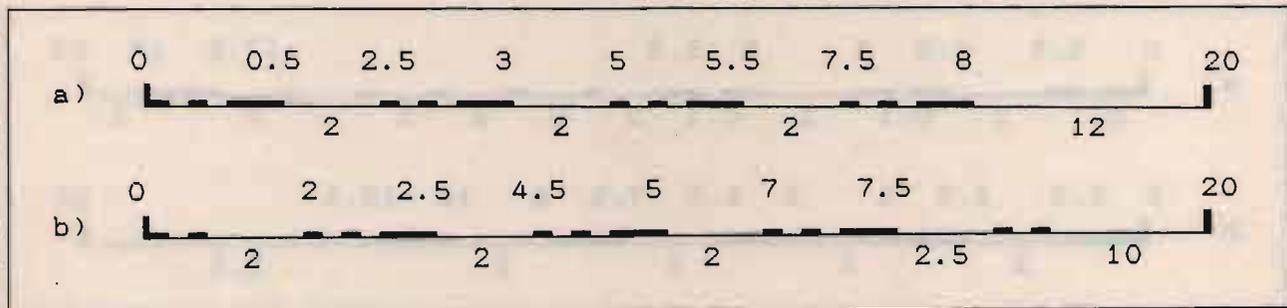UTC 22.55. Emissione su 85.73 kHz: regolari diminuzioni e aumenti di ampiezza della portante. Amplificazione 20 dB. Direzione 150-330°. I due segnali doppi all'inizio e alla fine durano 20 ms, mentre i tre centrali sono uguali a quelli su 85.2 kHz. Variazione in ampiezza di ogni singolo segnale: (2) 200-130 uA (3)



200-80 uA (4) 200-220 uA.

**DATA 31/01/90**

**100.0 kHz - —**

— - Imp. - 20.35

Questa emissione è costituita di pacchetti di impulsi e fa parte del sistema di radionavigazione Loran/C, la cui emittente principale nel mediterraneo si trova a Catanzaro e trasmette con 100 kW di picco. Il segnale, esaminato all'oscilloscopio ha evidenziato i pacchetti di impulsi emessi da Catanzaro, distanti circa 80 ms l'uno dall'altro. Il resto del segnale non ha potuto essere analizzato, a causa di un problema inevitabile inerente il ricevitore impiegato. Il Racal RA-17 ha infatti l'ultima frequenza intermedia proprio a 100 kHz, per cui quando il loop viene accordato su tale frequenza insorgono inneschi paragonabili all'effetto Larsen a frequenza audio; la lancetta dello strumento impazzisce e il segnale, mescolato a questa oscillazione, non può essere esaminato che superficialmente.

**DATA 01/02/90**

La banda 112-118 kHz ha evidenziato emissioni ancora simili a quelle in banda 70-72 kHz. Le frequenze captate sono le seguenti: 112.38 - 112.74 - 113.0 - 113.33 - 113.73 - 114.29 - 114.54 - 114.93 - 115.06 - 115.42 - 115.55 - 115.80 - 116.66 - 117.40; a piè di pagina lo schema di due di tali emissioni.

UTC 00.30. Emissione su 112.74 kHz: regolari diminuzioni di ampiezza della portante. Amplificazione 20 dB. Direzione 150-330°. I cinque segnali più brevi sono di 10

ms; quelli di 0.5 secondi sono doppi. Variazione in ampiezza di ogni singolo segnale: (1,2) 150-70 uA (3) 150-50 uA (4) 80-50 uA (5,6) 150-70 uA (12) 150-110 uA.

UTC 00.45. Emissione su 113.0 kHz: regolari diminuzioni e aumenti di ampiezza della portante. Amplificazione 10 dB. Direzione 165-345°. Nell'arco di un minuto vengono emesse tre sequenze come indicato; le prime due uguali tra loro e la terza diversa soltanto nel tipo dell'ultimo segnale. Variazione in ampiezza di ogni singolo segnale: (1) 150-30 uA (2) 150-170 uA (3,4) 150-40 uA (5) 150-40 uA (2 volte), 150-170 uA (terza volta).

**DATA 06/02/90**

**118.45 kHz - 220 uA**

**170-350° - CW - 17.31**

Emissione CW che ripete il nominativo IDQ/2/3/4/6. Si tratta di una emittente marittima nazionale con sede in Roma. Su questa frequenza si possono agevolmente ricevere in CW gli Avurnav, avvisi di pericolo o informazione ai natanti in transito lungo le nostre coste.

A volte dalle 19 alle 19.30 UTC è presente su 118.59 kHz una PNM molto forte (240 uA) che disturba la ricezione. Proprio grazie alla nota di battimento con IDQ, ho potuto verificare che gli abbassamenti notati in questa portante non erano dovuti a diminuzione di intensità, ma al fatto che questa emissione ha la strana caratteristica di cambiare frequenza a intervalli variabili (2-3') da 118.59 a 118.63 kHz.

**DATA 19/02/90**

**119.5 kHz - 160 uA**

**120-300° - CW - 22.10**

Emissione ricevuta con amplificazione di 10 dB. Si tratta della stazione greca SXA, che trasmette da Spata Attikis. Dà il proprio nominativo come segue:

VVV VVV VVV DE SXA/2/3G (3 volte) K13A5G (3 volte).


**147.3 kHz - 90 uA**

**165-345° - CW - 19.45**

È la stazione tedesca DDH47 (Pinnenberg Meteo), che trasmette bollettini meteorologici relativi al nord Europa. Prima di irradiare tali notizie trasmette il nominativo, assieme a quello della stazione gemella in onda corta:

CQ CQ CQ DE DDH47/147,3 kHz (3 volte) DDH9/11309 kHz (3 volte).

Spero che la presentazione di questi rapporti di ricezione sia servita di stimolo a quanti sono appassionati al radioascolto, cossicché anche le onde lunghe e lunghissime ricevano col tempo l'attenzione che in verità meritano. Sono a disposizione di quanti desiderassero ulteriori dettagli e mi sarebbe gradito uno scambio di informazioni e registrazioni in merito alla ricezione in queste gamme. Un progetto che sarebbe molto interessante attuare è un lavoro coordinato di ricezione da località diverse con antenna direttiva, che permettesse l'individuazione del luogo (o almeno della zona) di trasmissione mediante una semplice triangolazione, facilitando così grandemente l'identificazione delle emittenti captate; chi fosse

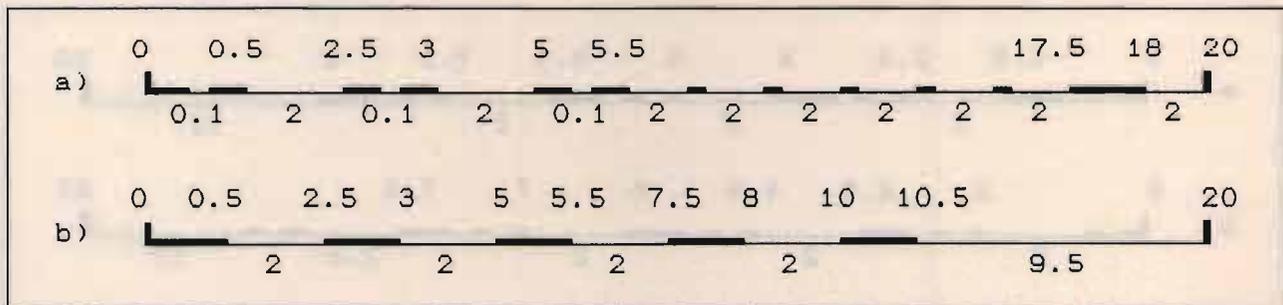

LOG BOOK - VLF		LOG BOOK - VLF	
FREQUENZA _____ kHz	DATA _____	UTC _____	
SCHEMA DI TRASMISSIONE (tempo in sec):		INTENSITA' _____	DIREZIONE _____
a) _____		TIPO DI EMISSIONE _____	
b) _____		CONDIZIONI DI LAVORO: GAIN _____ dB	B.W. _____ Hz BFO _____
c) _____		LOOP _____	ATTEN. _____ dB
d) _____		NOTE _____	
DIREZIONE a) _____	b) _____		
c) _____	d) _____		
INTENSITA' a) _____	b) _____	c) _____	d) _____
TIPO DI EMISSIONE _____			TAPE _____
CONDIZIONI DI LAVORO: GAIN _____ dB		B.W. _____ Hz	BFO _____
LOOP _____		ATTEN. _____ dB	
NOTE _____		TIPO DI EMISSIONE _____	
		CONDIZIONI DI LAVORO: GAIN _____ dB	B.W. _____ Hz BFO _____
		LOOP _____	ATTEN. _____ dB
		NOTE _____	
			TAPE _____
			TAPE _____

interessato me lo faccia sapere senz'altro.

Concludo proponendo lo schema di due moduli che ho preparato al computer, con i quali ho realizzato il mio Log Book per la ricezione in queste gamme. Se qualcuno desiderasse utilizzarli potrà averne senza problema una copia a grandezza naturale (A4) accludendo alla richiesta il francobollo per la risposta. Il primo modulo prevede la descrizione dello schema di trasmissione; il secondo è adatto a tutti gli altri tipi di emissione.

**CQ**

### TOP SECRET RADIO 2 (I misteri dell'Etere)

Stazioni militari americane, Artide e Antartide, le misteriose stazioni spia, VLF, FAX e altro ancora, in un libro che è l'ideale complemento di Top Secret Radio!

Top Secret Radio 2 offre una visione approfondita di argomenti poco conosciuti o controversi e svela alcuni tra i più appassionati misteri dell'etere.

Con centinaia di frequenze elencate, un manuale da leggere tutto d'un fiato e da tenere sempre accanto al ricevitore.

**L. 18.000**

# ELETRONICA FRANCO

## di SANTANIELLO

C.so Trapani, 69 - 10139 TORINO - Tel. 011/380409 ex Negrini

### GALAXY-PLUTO

1.084 canali in AM-FM-LSB-USB; 21 watt pep SSB; tasto +10 KHz per canali alfa; frequenzimetro digitale a 5 cifre; doppia sintonia FINE/COARSE; Rosmetro; roger beep disinseribile; noise blanker; circuito P.A.



### INTEK BA-27STELLAR

Tipo: 5/8 lambda - Impedenza: 50 ohm  
Frequenza: 26-29 MHz  
Polarizzazione: verticale SWR: 1.2 : 1.



### PRESIDENT HERBERT

Ricetrasmittitore CB - 27 MHz  
40 ch. AM/FM - Omologato.




DISPONIAMO DI APPARATI: SOMMERKAMP • PRESIDENT JACKSON • MIDLAND • INTEK • C.T.E. • RMS e modelli 11/45  
DISPONIAMO DI ANTENNE: VIMER • LEMM • ECO • C.T.E. • SIRIO • SIRTEL • SIGMA

Spedizioni in contrassegno

BROADCAST  
PONTI RADIO

**M & G** elettronica  
PRODOTTI PER TELECOMUNICAZIONI


AMATORIALE  
CIVILE

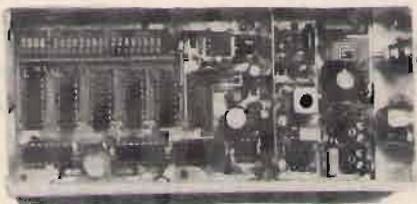

**PO 03** - TX FM 88-108 MHz. Potenza di uscita 200 mW. Pilota per i moduli finali PW 25 W-PW 300 W. Disponibile inoltre in bande di frequenze comprese tra 40 e 250 MHz. FM stretta o larga.



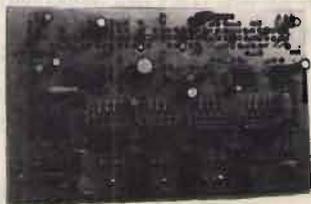**PA 03** - RX quarzato tarabile su freq. comprese tra 50 e 300 MHz. FM larga.  
**PA 06** - RX quarzato FM stretta con demodulazione a P.L.L.



**PA 01** - V.F.O. sintetizzato a passo di 10 ÷ 100 kHz. In unione ai Modd. PA 03 e PA 06 costituisce un ponte radio ricevente con uscita I.F. ÷ B.F. È fornito in contenitore metallico schermante con la possibilità di unire contraves o digi-switch.



**RTX 15 VHF** - Ponte ripetitore VHF completo. Disponibile in versione banda larga per radiodiffusione.



**PO 02** - TX quarzato FM banda stretta tarabile su frequenze fino a 300 MHz. Potenza 1÷4 W regolabili. Banda passante: 300-3000 Hz a -3 dB. Disponibile in unione a chiave DTMF e Tone Squelch.

via giardini, 12 - 28021 borgomanero (no) - tel. 0322/846810


### CONCESSIONARIO ICOM YAESU KENWOOD



**ICOM IC R7000**  
ricevitore a copertura continua VHF-UHF,  
99 memorie



**TS 950 S KENWOOD**

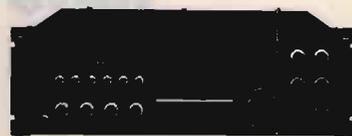

**ICOM IC 781**  
ricetrasmittitore multimodo HF, 150 W pep



**KENWOOD TS-440S/AT**  
ricetrasmittitore HF, da 100 KHz a 30 MHz,  
100 W/AM  
con accordatore d'antenna automatico



**IC 2400 ICOM**  
Transceiver doppio VHF/UHF



**ICOM IC 725**  
ricetrasmittitore HF, compatibile a tutti i modi  
operativi, 26 memorie

**HENRYRADIO • KANTRONICS • TELEREADER • AMERITRON • PRESIDENT • LAFAYETTE  
MICROSET • DRESSLER • STANDARD • HY GAIN • BENCHER • DIAMOND • MIDLAND  
ALINCO • UNIDEN • ZODIAC • MAGNUM • KENPRO • NOV.EL • CREATE • MALDOL  
FISHER • INTEK • DAIWA • REVEX • WELTZ • TONNA • COMET • SIRIO  
TAGRA • HOXIN • MAXON • JRC • AOR • SSB • ERE • CTE • ECO • KLM • RAC**

**ICOM IC 24ET**  
ricetrasmittitore  
portatile bibanda  
UHF-VHF, 5 W  
40 + 40 memorie



**YAESU FT-411 E**  
ricetrasmittitore  
VHF in FM  
140-174 MHz  
46 memorie  
DTMF



**NOVITÀ**  
**KENWOOD TH-77E**  
doppio ascolto,  
in 430 MHz,  
5 W



**ICOM IC 2 SET**  
144-148 MHz FM  
(ricezione  
118-135 MHz  
in AM)  
potenza RF 5 W  
48 + 1 memorie  
tastiera DTMF



**STANDARD C 528**  
bibanda, full  
duplex, VHF/UHF  
5 W, 20 memorie  
130/170 MHz  
400/469 MHz



**GARANZIA  
NOVEL**

**DA 25 ANNI A TORINO LA VOSTRA SODDISFAZIONE È LA NOSTRA REFERENZA**

# BOTTA & RISPOSTA

## Laboratorio di idee, progetti e... tutto quanto fa Elettronica

• a cura di Fabio Veronese •

### DELL'IMPEDENZA NON SI FASENZA

*Cara Botta & Risposta, possibile che non esista un dispositivo, ragionevolmente semplice, per misurare con precisione l'impedenza di un'antenna qualsiasi a una frequenza data?*

CB Ponciarello - Livorno


Mio caro "Ponciarello" naturalmente un circuito di questo tipo esiste, anche se non molto conosciuto presso gli hobbisti: figura 1.

Si tratta di un circuito a ponte nel quale la tensione continua raddrizzata dal diodo al Germanio D1, rilevabile ai capi di R2, viene confrontata con quella disponibile attraverso R6, che rappresenta la tensione RF applicata all'antenna, raddrizzata dal diodo D3. Il potenziometro R3 serve ad apprezzare il ponte, e la

posizione dell'indice della manopola a esso relativa fornirà, a taratura avvenuta, il valore dell'impedenza d'antenna incognita.

Per tarare il ponte, si applicherà all'ingresso l'RTX di stazione e, in uscita, un resistore da 52 ohm, 2W, di tipo anti-induttivo (può andar bene un carico fittizio con impedenza di 52 ohm). Attivato l'RTX, si agisce su R3 fino a azzerare il ponte, contrassegnando con la dicitura "52 ohm" la posizione assunta dall'indice della manopola. Si potrà poi ripetere l'operazione con resistori da 75 ohm e altri valori correnti: il ponte può misurare, senza modifiche, impedenze comprese tra 10 e 120 con frequenze fino a 200 MHz. Per la misura delle altre impedenze, oltre i 300 ohm, basterà eliminare R2 e cortocircuitare R4.

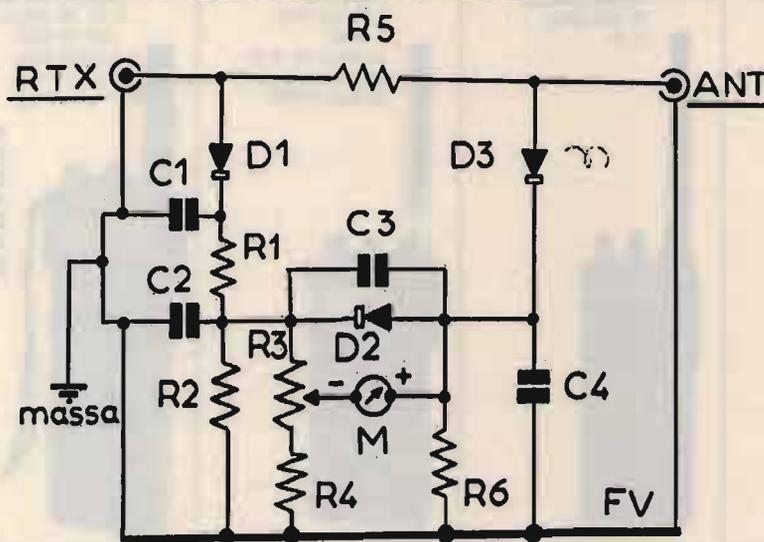A questo punto, basterà collegare in uscita l'antenna che si intende controllare, verificando in corrispondenza di quale posizione dell'indice di R3 si ottiene l'azzeramento di M.



### ELENCO DEI COMPONENTI (Resistori da 1/4 W, 5%)

- R1: 100  $\Omega$
- R2: 1 k $\Omega$
- R3: 1 k $\Omega$ , potenziometro lineare
- R4: 820  $\Omega$
- R5: 52  $\Omega$ , 20 ÷ 25 W, anti-induttiva
- R6: 4,7 k $\Omega$
- D1, D2, D3: AA117 o equivalenti
- C1, C2, C3, C4: 10 nF, ceramici
- M: strumento da 50 a 100  $\mu$ A f.s.

figura 1

Un semplice circuito a ponte per la misura dell'impedenza delle antenne mediante l'RTX.

Poiché l'impedenza è funzione della frequenza, i valori trovati saranno validi soltanto per la frequenza alla quale si è effettuata la taratura. Se, per esempio, si è tarato il ponte con un baracchino per i 27 MHz, non si potranno poi effettuare misure con un RTX per i 144 MHz, a meno di non tracciare una seconda scala di taratura.

Per alimentare il ponte si può comunque utilizzare qualsiasi sorgente di RF, purché di potenza compresa tra 0,25 e 10 watt.

## EAU DE C.S.

*Cara Botta & Risposta, ho qualche problema con gli altri membri della famiglia, che trovano molto sporchevole l'impiego della soluzione di percloruro ferrico che si utilizza per incidere gli stampati. Ne' posso dar loro torto: il percloruro macchia tutto in modo tremendo, ed è corrosivo e vele-*

*noso. Non esiste qualcosa di un po' più domestico, ma egualmente efficace?*

**Giancarlo Elli** - Verano Brianza (MI)

Mio caro Giancarlo, la risposta è affermativa: puoi usare il **persolfato d'ammonio**, che si usa come il percloruro ferrico ed è ugualmente efficace senza però presentare i problemi che cito. Unico problema: è un po' più difficile da reperire in commercio (puoi provare presso i fornitori di prodotti chimici per i laboratori) ed è anche un po' più costoso. Ma, si sa, la pace in famiglia val bene un piccolo sacrificio... oppure prova ad usare una soluzione di acqua ossigenata e acido cloridrico è velocissima!

## OSCILLOSCOPIO PRÊT A PORTER

Numerosi Lettori scrivono a B & R indicando misteriosissime (per me, almeno) sigle di tubi catodici miniatura, a 2 o 5 pollici, acquistati nel surplus, e pregandomi di fornir loro una qualche possibilità di applicazione pratica. Cerco di accontentarli fornendo, in **figura 2**, lo schema di un oscilloscopio di minima, e tuttavia dotato dei comandi essenziali di un vero **scope**: centraggio orizzontale e verticale, messa a fuoco e regolazione della brillantezza dello **spot** fluorescente. Lo strumento, concepito soprattutto come monitor della modulazione, può essere utilizzato con tutti i CRT surplus da 2 a 5" e, con i valori dati in figura, l'alimentazione in HT può variare tra 1500 e 2000 V. Per tensioni comprese tra 1000 e 1500 V, basta eliminare uno dei resistori da 680 kohm e collegare l'altro a un estremo del potenziometro R9. L'oscilloscopio-monitor deve essere costruito in un contenitore metallico; i potenziometri d'intensità e di fuoco sono sottoposti a forti tensioni, e perciò debbono risultare accuratamente isolati dal telaio.


## ONDE TEMPEST

*Cara Botta & Risposta, ho l'hobby di ascoltare le "broadcasting" in Onde Medie e Lunghe attraverso una buona autoradio, alimentata da un altrettanto buon alimentatore stabilizzato.*

*Ecco il problema: togliere il ronzio dell'alternata che, specialmente in Onde Lunghe, copre l'ascolto. Se la stessa autoradio la alimento a filo va benissimo ... ma il portafogli no!! È possibile fare qualcosa? Perché un radio-registratore alimentato a rete in Onde Lunghe va benissimo e l'autoradio, che è di migliore qualità, no?*

*Grazie e distinti saluti.*

**Mario Ruvoli** - Calderara di Reno (BO)

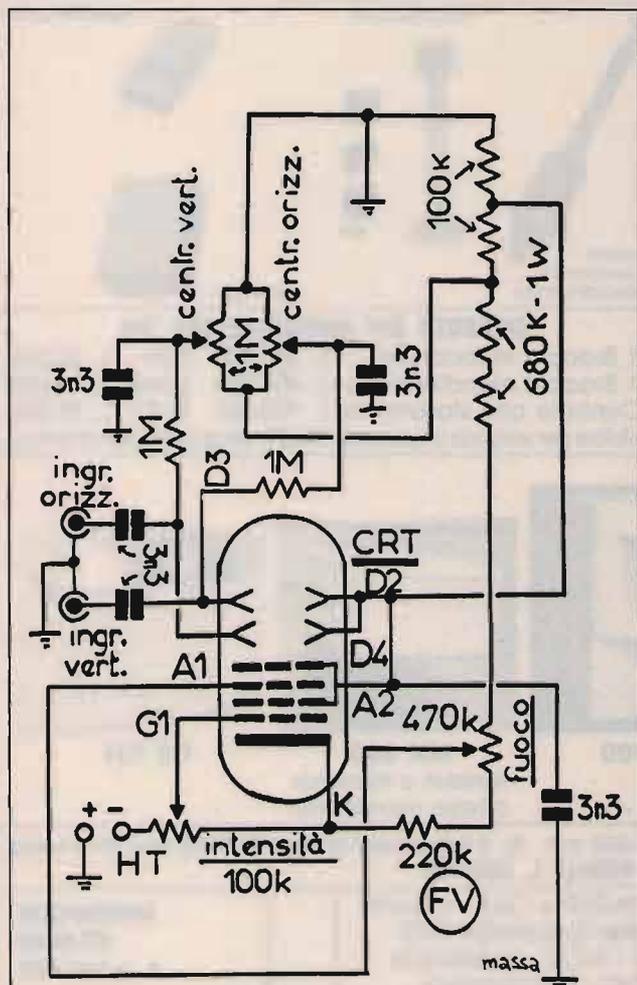

**figura 2**  
Un oscilloscopio-monitor di modulazione, adatto per i tubi catodici surplus da 2 a 7".

Mio caro Mario,  
 la gamma delle Onde Lunghe è, per sua natura, particolarmente vulnerabile da parte dei disturbi di natura statica, e questo — come tu stesso hai constatato — a prescindere dalla qualità del ricevitore. Il fatto che il radioregistratore sia meno rumoroso dell'autoradio potrebbe stare a indicare che il primo è meno sensibile della seconda, oppure le impedenze in gioco dei circuiti RF siano più basse. Però ... il fatto che l'autoradio sia rumorosa con l'alimentatore a silenziosa con le pile mi fa puntare l'indice accusatore sul tuo alimentatore stabilizzato, che, forse, non è così buono quanto credi: e il radioregistratore potrebbe essere più silenzioso semplicemente perché

dotato di un alimentatore migliore. Allora: prova a far funzionare la tua radio con un altro alimentatore, sicuramente efficiente, e i nodi, se ci sono, verranno al pettine. Se anche il tuo alimentatore risultasse davvero colpevole, non è detto che sia da buttare: aumentando il valore degli elettrolitici di filtro (fino a un massimo di 2200 o 4700  $\mu$ F, 16 o 25 V1) e ponendo in parallelo a questi e all'uscita dei condensatori ceramici da 100 pF, le cose dovrebbero migliorare. Come **extrema ratio**, potresti anche porre una grossa impedenza (il primario di un trasformatore d'uscita audio) in serie al positivo.

**CQ**

**ITS ITALSECURITY - SISTEMI E COMPONENTI PER LA SICUREZZA**

**00142 ROMA - VIA ADOLFO RAVÀ, 114-116 - TEL. 06/5411038-5408925 - FAX 06/5409258**

 ITS1 Monitor 12"	 Optiche	 Fotocellula	 Telecomandi
 ITS/2 2/3" telecamera	 Custodia	 Bracci meccanici oleodinamici	 Centrali

**SUPER OFFERTA TVcc '90**

- |                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| N. 1 Telecamera + N. 1 Monitor       | L. 550.000 |
| N. 1 Custodia                        | L. 140.000 |
| N. 1 Ottica 8 mm                     | L. 75.000  |
| New '90: CCD 0.3 Lux Ris > 480 linee | L. 690.000 |

**OFFERTA KIT AUTOMATISMI '90**

- |  |            |       |           |
|--|------------|-------|-----------|
| 1 Braccio meccanico  | L. 250.000 | Foto  | L. 50.000 |
| 1 Braccio oleodinamico   | L. 450.000 | Lamp  | L. 15.000 |
| Centrale con sfasamento  | L. 150.000 | TX-RX | L. 90.000 |
| Motore per serranda universale L. 185.000 ed ogni altro tipo di motore |            |       |           |

 <b>ITS 204 K</b>	 <b>IR IRIS</b>	 <b>ITS 9900</b>	 <b>MX 300</b>	 <b>ITS 101</b>
	Rivelatori a infrarossi passivi		Rivelatori a microonde a basso assorbimento	

**SUPER OFFERTA 90:** N. 1 Centrale di comando ITS 4001 500 mA - N. 4 Infrarossi Fresnell ITS 9900 con memoria 90° 15 mA - N. 1 Sirena Autoalimentata ITS 101 130 dB - **TOTALE L. 360.000**

 <b>SUPERFONE CT-505HS</b> L. 580.000	<b>Kit video:</b> TELECAMERA + MONITOR + CAVO + STAFFA + OTTICA L. 440.000 - <b>Inoltre:</b> TELECAMERE CCD - ZOOM - AUTOIRIS - CICLICI - TVCC - DISTRIBUTORI BRANDEGGI / ANTINCENDIO - TELECOMANDI - VIDEOSITOFONIA - TELEFONIA - <b>Automatismi:</b> 2.000 ARTICOLI E COMPONENTI PER LA SICUREZZA - <b>Telefonia</b> senza filo da 300 mt. a 20 Km. - <b>OCT 100 radiotelefono veicolare, sistema cellulare 900 MHz portatile</b> L. 1.700.00 + IVA - I PREZZI SI INTENDONO + IVA	 <b>SUPERFONE CT-3000</b> L. 1.300.000
<i>RICHIEDERE NUOVO CATALOGO '90 CON L. 10.000 IN FRANCOBOLLI</i>		



# OFFERTE E RICHIESTE

**VENDO** Gen Sincronismi TV Mod 504 Acron video inglese RX Rohde & Schwarz Mod. BN 15012 valvole portatili da 47 MHz ÷ 225 MHz N. 2 filtri in cavità da 150 ÷ 170 MHz.

Orazio Savoca IT9SVM - via Grotta Magna 18 - 95124 Catania

☎ (095) 351621 (0)

**CERCO** RX professionali con copertura 0.10-30 MHz prendo in esame l'acquisto di un ricevitore mai monomesso ed in perfette condizioni sotto ogni profilo. Tratterei preferibilmente COLLINS 651S-1 / DRAKE 4245 / RACAL 1217 / RACAL RA 6790 GM / ROCKWELL COLLINS 451S-1 / REDIFON 1830 / PLESSEY 1556 / JRC NRD 90. Massima serietà e dopo accordi prove e ritiro di persona.

Scrivere o telefonare a

Giuseppe Babini - via Del Molino 34 - 20091 Bresso (MI)

☎ casa (02) 66501403 - uff. (02) 9269301

**GELOSO** G209 R / G 212 TR / G 222 TR / **COMPRO** se in perfette condizioni, sono eventualmente disposto a CAMBI con altro SURPLUS in mio possesso.

Giuseppe Babini - via Del Molino 34 - 20091 Bresso (MI)

☎ casa (02) 66501403 - uff. (02) 9269301

**CERCO** informazioni su come usare il mio CBM64 per scopi CB e radiantistici. CERCO anche qualche programma su nastro per scopi già detti.

Antonio Amendola - via Montevideo 24 - 87100 Cosenza

☎ (0984) 31622 (14÷15 non oltre)

**VENDO** HF TS430 a L. 1.200.000, acc.a ntenna mt. 30.000 B Magnum L. 300.000, PC XT comp. IMB con HD 21 Mb a L. 1.400.000. Permuto con FT23.

Renato Moles - via Dei Frassini 7 - 85100 Potenza

☎ (0971) 53724 (ore pasti)

**VENDO** Canadian Wireless Remote Control NO1 integro completo di cuffie tasto microfono e manuale tecnico anni 42/43. Vendo manuali tecnici per RXTX Surplus.

Tullio Flebus - via Mestre 14 - 33100 Udine

☎ (0432) 520151 (non oltre le 2\*)

**VENDO** 3 corsi SRE TV radio TR anno 1969 L. 100.000 radio rivista dal 1975 al 1989 L. 100.000 Nobil 10 VHF L. 150.000 ricevitore HF da 550 a 30 MHz SSB in zona.

Renzo Cupolico - Rione Giacometti 10 - 87027 Paola (CS)

☎ (0982) 2433 (dalle 13 in poi)

**VENDO** stock apparati omologati Alan 27 Midland 40 canali AM/FM non usati imballati L. 220.000 cadauno 0183 / 60578 dopo ore 20.

Angela Cauteruggi - via Martiri Libertà 15 - 18100 Imperia

☎ (0183) 60578 (dopo ore 20)

**CAMBIO** montatura equatoriale motorizzata superpolaris telecomandata perfetta con RX o scanner o RTX pari valore.

Ugo Leopardi - via Giuseppe Botti 25 - 00119 Ostia Antica (ROMA)

☎ (06) 5219493 (14,30÷20,00)

**VENDO** RX Sony ICF 2001D un anno di vita L. 700.000 Irattabili.

Paolo Nicolai - viale Vittoria 2 - 19036 San Terenzo

☎ (0187) 970617 (dopo le 13)

**PAGO** Fotocopia libretto schema dell'apparato CB Major 200 Eco. Grazie.

Bruno Gazzola - via Saraina 16 - 37122 Verona

☎ (045) 524060 (ore pasti)

**CERCO** generatori AN/URM 191 e AN/URM127 - Test manual per AN/URM 127 anche fotocopia - CERCO piccoli RX/TX tipo PRT.4 - PRR.9 valvole subminiatura 6088 6611 6612.

Renzo - via Martiri di Cefalonia 1 - 20059 Vimercate (MI)

☎ (039) 6083165 (20÷21)

Generatore funzioni 0,1 Hz - 1 MHz nuovo **VENDO** L. 250.000. CERCO manuali Sweep Telonic 2003 - CERCO RMS voltmeter HP400E o HP 3400 A, o similare purché vera occasione.

Giovanni Giaon - via S. Marco 18 - 31020 S. Vendemiano

☎ (0438) 400806

**VENDO** Kenwood TS440S + AT + PS 430 FT227 Monitor YO100 Technoten T1000 Monitor. Rotore CDE Ham IV rev. Antenna veicolare HF RTX CB Herbert.

I3KQS Silvio Colella - Riva Canal Lombardo 1422 - 30015 Chioggia (VE)

☎ (041) 403384 (ore ufficio)


## SPARK

DI CARRETTA MAURIZIO

Via Provinciale, 59

41016 NOVI DI MODENA (MO)

Tel. 059 / 676736 - Fax 059 / 677384

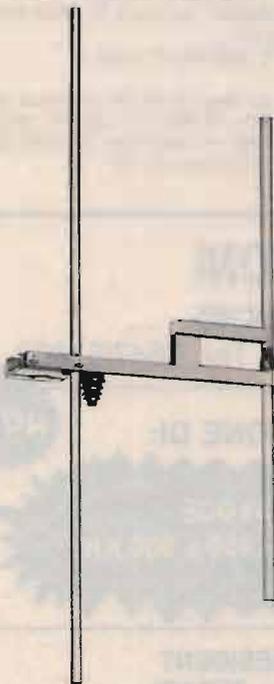

### ANTENNA PROFESSIONALE LARGA BANDA

PER TRASMISSIONE - 88 - 108 MOD. 3 FM  
140 - 170 MOD. 2 VHF

CARATTERISTICHE - YAGI 2 ELEMENTI

IMPEDENZA - 50 Ω

GUADAGNO - 3 dB su λ/2

MAX. POT. - 1000 W

RADIAZIONE - 170° VERTICALE  
80° ORIZZONTALE

**SPARK PRODUCE: ANTENNE - CAVITÀ - ACCOPPIATORI - FILTRI**

**VENDO** Radio Geloso del 1935 + RX 109 GRC + BC191 gruppo pettorale per stazione GRC Ricez. trasm. + radio Philips anni 30-40 con valvole rosse funzionante + valvole.  
Claudio Passerini - Castelbarco Lera 29 - 38060 Bretonico (TV)  
☎ (0464) 95756 (no dopo le 22)

**ACQUISTO, VENDO, BARATTO** radio, valvole, libri e riviste e schemari radio epoca 1920-1935. Procuo schemi dal 1933 in avanti. Vendo o baratto radio epoca 1936-1955 marca PHILIPS / PHONOLA / INCAR / MARELLI / KENNEDY / RCA / CGE / IRRADIO / GELOSO / MIVAR ecc. ecc. VENDO o BARATTO con materiale epoca '20/'35. Acquisto libri e riviste e schemari radio.  
☎ (010) 412392 (dopo le 20,30 mai prima)

**CERCO** amplificatore di bassa frequenza stereo a valvole anche da riparare. Cerco RTX Shimizu SS105.  
Sergio Sicoli - via Madre Picco 31 - 20132 Milano (MI)  
☎ (02) 2565472 (solo serali)

**JUMBO** CTE L. 200.000 valvole nuove; trasverter LB3 20, 40, 80 melri L. 150.000 nuovo; Frequenzimetro CTE FD-30 L. 70.000 nuovo; lineare CTE 737 12 V 80 W nuovo L. 50.000 vendo.  
Angelo Arpaia - via Greco 4 - 80044 Ottaviano (NA)  
☎ (081) 8278246 (ore 16-21)

**VENDO** analizzatore di spettro tipo Nelson Ross mod. PSA 532 AW 0,01-6,5 GHz perfetto con manuali L. 4.000.000 trattabili. Telefonare se veramente interessati.  
Marco Chechi - via Francesco Baracca 144 - 50127 Firenze  
☎ (055) 4377888 (sera dalle 20 in poi)

**VENDO** registratore valvolare INCIS TK6 N. 2 velocità 9.5 19 completo di due bobine da 14,5 CM. + micro funzionante ok comprese spese postali L. 200.000 annate CQ americane 1967/68/69/70/71/72 L. 20.000 annata in blocco L. 100.000 CQ Italia 1971/72/74/76/85/87 L. 20.000 annata in blocco L. 120.000.  
Angelo Pardini - via A. Fratti 191 - 55049 Viareggio (LU)  
☎ (0584) 47458 (16-21)

**CERCO** in buon stato possibilmente non smantellato il ric. trans. Hallgraffers SR400 I o II o III serie ciclone con alimentatore e manuale. Pago bene max serietà.  
Di Mauro Giovanni - via Calvario 2 - 95040 Camporotondo Etneo (CT)  
☎ (095) 520037

**VENDO** filtri JRC da 0,3 e 1,8 kHz per RX 515 filtro 600 kHz demodulatori T HB VR 4.000 Telereader 880 Universal M.900 antenna attiva sintonizzabile EGZ LFP 1 SE scheda RS 232 per 525 Datong SRB.  
Claudio Patuelli - via Piave 36 - 48022 Lugo (RA)  
☎ (0545) 26720

**ROTORE** HAM IV ultima serie **VENDO** L. 550.000. Registratore su carta Gulton L. 100.000 Drake PS7 alimentatore L. 600.000 Yaesu FRG 9600 con convertitore HF L. 850.000.  
Mauro Magni - via Valdinievole 7 - 00141 ROMA  
☎ (06) 8924200 (ore serali)

**CORSO "TECNICA DIGITALE"** Radio Elettra teorico e pratico in ottimo stato **VENDO** L. 300.000. Per C64 vendo "SPEED-DOS" + GEOS e manuale + molti Games e utili TY su dischetti tutto a L. 60.000.  
Piero Discacciati - via Nobel 27 - Lissone (MI)  
☎ (039) 465485 (serali e festivi)

**ECCEZIONALI** programmi radio RTTY CW FAX RTX SSTV funz. senza Modem per Spectrum L. 48.000 e C64 su cassetta o disco. Vendo trasverter 1296 3 Watt FM SSB, L. 270.000.  
Maurizio - via Leandro Porzia 12 - 00166 ROMA  
☎ (06) 6282625 (dopo le ore 16)

**ACCORDATORE** HF bobina variabile 1 kW 160-10 mt elementi celmajor **VENDO** L. 250.000 + alimentatore 9-15 V 8 amp. doppio strumento regolabile tensione corr. L. 100.000.  
Claudio Caldognetto - via BTG Valleogra 6 - 36100 Vicenza  
☎ (0444) 571173 (serali)

**BUG** con memoria veloc. regolabile 5 uscite input lasto verticale, **VENDO** L. 110.000 + converter 50 m Hz/28 MHz Braun premontato e tarato uscita per TX vert. L. 100.000.  
IK3MLF Claudio Caldognetto - via BTG Valleogra 6 - 36100 Vicenza  
☎ (0444) 571173 (serali)

**CONVERTER 50 / 28 BRAUN** L. 100.000. BUG memorie L. 110.000. Accordatore HF 10 / 160 bobina variabile L. 250.000. Alimentatore 8 AMP. 15 volt regolabili doppio strumento L. 100.000. Vendo.  
Claudio Cladognetto - via BTG Valleogra 6 - 36100 Vicenza  
☎ (0444) 571173 (serali)

Misuratore di campo TV **ACQUISTO** se in buono stato. Acquisto altresì ICOM R 7000; fare offerte scrivendo a: Furio Ghiso - Corso Italia 16/1 - 17014 Cairo Montenotte (SV)

MISURATORE DI CAMPO TV **ACQUISTO** se in buono stato. Acquisto altresì ICOM 7000, fare offerte scrivendo a: Furio Ghiso - Corso Italia 16/1 - 17014 Cairo Montenotte (SV)

**VENDO** apparati CB President Grant 120 can. AM FM SSB, 10 watt AM 21 SSB, non usati imbaltati garanzia bianca L. 270.000 cadauno.  
Angela Cauterucci - via Martiri Libertà 15 - 18100 Imperia  
☎ (0183) 60578 (dopo le 20)

**CERCO** RX professionali PLL RX Icom ICR 9000 monitor di stazione tipo Kenwood SM 220 o simili per visualizzare le ellissi nelle trasmissioni RTTY. **VENDO** Telereader CWR 880.  
Claudio Patuelli - via Piave 36 - 48022 LUGO (RA)  
☎ (0545) 26720

**VENDO** filtro SBR Daton demodulatori THB VR4000 telereader 880 Universal M 900 antenna Egz LpF 1 SW stampante parallela termica L. 150.000 scheda RS 232 per RX 525 filtri JRC da 0,3 e 1,8 kHz.  
Claudio Patuelli - via Piave 36 - 48022 Lugo (RA)  
☎ (0545) 26720

**VENDO o SCAMBIO** con mat. radio oscilloscopio Philips PM3221 L. 400.000 generatore di barre a colori RCA L. 30.000 vubulatore Metrix L. 300.000 Color Test Philips PM 5522 L. 400.000.  
Alberto Puma - viale Pietro Nenni 8 - 08015 Macomer (NU)  
☎ (0785) 72311 (ore pasti + 14,00)

**VENDO o CAMBIO** con mat. radio Vectorscope Pal Mod. 521 Tektro Nix L. 1.500.000 oscilloscopio Philips PM 3221 L. 400.000 stabilizz. di tensione 3 kVa L. 600.000.  
Alfonso Contini - via Uguaglianza 17 - 08015 Macomer (NU)  
☎ (0785) 21160 (ore ufficio)


**VENDO** antenna nuova Log periodi C-13-30 12 elementi lire 600.000. Alimentatore ZG 40 Amper L. 280.000. Cerco filtro attivo Daiwa 506k o Ere DAF8 o YC88 per 440. Cerco accordatore automatico per 440. Cerco 4080 vert.  
Antonello - 20051 Limbiate (MI)  
☎ (02) 9961188 (pomeriggio)

**GRUNDIG SATELLIT 3400** perfetto da vetrina con antenna attiva Zella SW4A come nuova vendo blocco L. 800.000 n.l. (la sola antenna adesso costa L. 400.000).  
Maggiolino Guida - via Pezzolo 3-B - 80069 Vico Equense (NA)  
☎ (081) 8798348 (14-15)

**CERCASI** copie progetto seguenti antenne Hygain Biggun414, Hygain 416, Hustler MS4, se dettagliati pago giusto prezzo.  
Antonello Rossi - via Vinci 6 - 53040 Acquaviva di M. Pulciano (SI)

**CERCO** standard C500 o altro bibanda, lineare HF, diretti-va 3 elementi. Vendo dipolo caricato 11 e 45 mt. Dispongo di molte valvole originali americane.  
Antonio Marchetti - via S. Janni 19 - 04023 Acquatraversa di Formia (LT)  
☎ (0771) 28238 (ore 17 in poi)

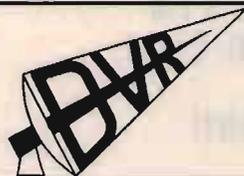**VENDO** due lineari CB BV 131 quasi nuovi. **CERCO** FT 212 RH 140-170 MHz e IC-2 Set 140-150 MHz.  
Gabriele Nesti - via Dello Scalo 12 - 50058 Signa (FI)  
☎ (055) 876218 (ore 20-22)



## D.V.R. TELECOMUNICAZIONI

di FRANCO IW4BYU e GIORGIO IK4LHG

Via Loreto, 10 - GAMBETTOLA (FO) - Tel. 0547/53802

**FORNITURA, ASSISTENZA, PERSONALIZZAZIONE DI:**

- Impianti CB e impianti nautici
- Impianti radioamatoriali HF, VHF
- Impianti radio per aziende su specifiche del cliente
- Radiotelefoni 450-900 MHz

**Kit VIVA VOCE**  
per radiotelefoni 450 e 900 KHz

**YAESU - ICOM - MIDLAND - LAFAYETTE - INTEK - PRESIDENT**  
**ACCESSORI E ANTENNE: SIGMA - SIRTEL - MAGNUM - ZETAGI**

**VENDITA E ASSISTENZA PRESSO IL PROPRIO LABORATORIO**

# STANDARD MANIA by:

**NOVITA'**

**Twin  
Bander  
VHF/  
UHF**

**C-520**  
con  
possibilità  
di espansione  
130-175  
410-470  
RX 330-380 e  
840-960 MHz



5 W a 13,8 V  
Vasta gamma di accessori

**INTRAMONTABILE**

**C-500**  
con possibile  
espansione  
130-170  
410-460  
FULL DUPLEX  
migliore  
sensibilità!  
best quality  
prezzo eccezionale



Tutti gli accessori  
disponibili a magazzino

**COMPACT  
SIZE**

**Il massimo  
dei mini  
palmari**

**C-112**  
TX 140-170  
RX 130-174  
2 metri  
RF 5 W  
sistema Pager  
nota 1750 Hz  
Mod. W 250



Misura 110 x 53 x 25

**FAVOLOSO**

**C-150**  
2 metri  
130-170 MHz  
RF 5 W!  
tastiera  
nota 1750 Hz



Misura 124 x 55 x 31  
Accessori disponibili

## AX-700

Ricevitore larga banda  
50-905 MHz AM/FM  
Il prezzo vi sorprenderà!

**SOLO  
995.000**



Analizzatore di spettro incorporato!  
Misura 180 x 75 x 180 peso 2,1 kg.

## VASTO ASSORTIMENTO DI ACCESSORI



RICHIEDETE IL NUOVO CATALOGO GENERALE (160 PAGINE) INVIANDO L. 5000 IN BOLLINI  
NUOVO CENTRO VENDITA: VIA ROMA, 46 - CARRARA (MS)



**I.L.ELETTRONICA** S.R.L.  
ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONE

VIA AURELIA, 299  
19020 FORNOLA  
(LA SPEZIA)  
☎ 0187 - 520600

Radio ricevente ITT Touring 120 onde CML bilanciamento stereofonico 2 altoparl. registrat. non usato imb. peso 4 kg **VENDO** L. 290.000. Non spedisco.

Giacomo Penso - via S. Antonio 25 - 18100 Imperia  
☎ (0183) 652019

Finali 88/108 100 W L. 700.000 finali 860/960 5W 550.000. Ponti radio a partire da L. 900.000 (860-960 MHz) **CERCASI** agenti x zone libere. Impianti radio anche usati.

Giulio Di Carlo - C. Sportivo 3 - 22075 Lurate Cacciuio (CO)

☎ (031) 491574 (14÷18 / 9÷11)

Finali FM da L. 500.000. Ponti radio 860 / 9600 da L. 900.000 ponti in genere da L. 1.500.000 20 W compressori finali fino a 2,5 kW. **CERCASI** agenti x zone libere imp. radio completi.

Giulio Di Carlo - via C. Sportivo 3 - 22075 L. Cacciuio (CO)  
☎ (031) 491574 (9÷11 / 14÷18)

**IL TUO C-64** ti insegnerà velocemente, a piccoli passi, il Codice Morse se gli caricherai il programma che io ti offro a pochi soldi.

Rocco De Micheli - via V. Cuoco 13 - 73042 Casarano (CE)  
☎ (0833) 505731 (dopo ore 21)

**VENDO** interfaccia telefonica completo di un Kenwood TH75E portatile con cornetta DTMF e un Yaesu FT4700RH. Usati solo tre mesi per acquisto telefono SIP. Pasquale Valenzano - via Montevergine 208 - 70018 Rutigliano (BA)  
☎ (080) 668139 (pranzo e serali)

**VENDO** Kit accordatore 10-60 mt. con variometro e mobile, 1000 Watt RF, per C64 interfaccia Fax Meteo, RTTY senza demodulatore con programmi su disco L. 200.000. Pasquale Arcidiaco - via Arduino 134 - 10015 Ivrea (TO)  
☎ (0125) 45254 (serali)

Manuale ed informazioni **CERCASI** su RTX, Ducati, RT716. Scrivere a:  
Livio La Ferla - via XIV Ottobre 77 - 96011 Augusta (SR)

**FT-77 SOMMERKAMP** completo di 11 e 45 lettura digitale AM-USB-LSB-CW. Molto compatto tipo 7B Yaesu. 20-30 Watt modulati L. 700.000.

Salvatore  
☎ (0824) 61107

**CERCO** demodulatore CWR685, ricevitore standard C6500 FRG7000 oltre ad altri tipi di demodulatori RTTY-CW FAX con monitor anche separato.

Rinaldo Lucchesi - via S. Pieretto 22 - 55060 Guamo (LU)  
☎ (0583) 947029 (dalle 8,00÷20,00)

**VENDO** Galaxi II 400 canali + lineare valvolare 100 AM 200 SSB + ZG HP 1000, questi due ultimi nuovi ancora imballati L. 600.000.

Umberto Conti - via Rigoni di Sotto 10 - 36012 Asiago (VI)  
☎ (0424) 462914 (dalle 20÷22)

**OSCILLOSCOPIO** 2 tracce 5 MHz Siemens, 100k. Oscill. da rip. 40k. + s.p. Cerco PRG C16. Drive comp. 1541 da sost. Testina, 100k. Cerco PRG RTX CW per C64 su cassetta.

I3PVE, Gildo Pavan - via B. Giovanna 47 - 36061 Bassano del Grappa (VI)

☎ (0424) 28690 (serali)

**VENDO** FT DX 505 Sommerkamp perfetto, Redifon R-50-M con alimentatore, generatore di frequenza 1-18 MHz con oscilloscopio incorporato Surplus.

Sante Pirillo - via Orti 9 - 04023 Formia (LT)  
Raffaele Reina - largo A. Favara 56 - 95100 Catania  
☎ (095) 482156 (ore 14,00)

**VENDO** IBM comp. AT286 16 MHz con drive 720k + drive 1, 2 m. + HD da 20 m. Scheda Ega-Dos 4.01 e numerosi programmi con imballo e garanzia L. 2.100.000 intr.

☎ (0771) 270062

**VENDO** borsa fotografo con Zenit e con obiettivi 50 35 135 mm. filtri, staffa; cambio vecchissimo proiettore a manovella + 3 film con ricevitore Surplus.

Filippo Baragona - via Visitazione 72 - 39100 Bolzano  
☎ (0471) 910068 (solo ore pasti)

**VENDO** RTX VHF Yaesu FT-411 con adattatore 12 V in perfette condizioni L. 450.000, spese postali a mio carico. Cerco RX Kenwood R600-R1000 e tasto CW Junke.

Alberto  
☎ (0444) 571036 (ore serali)

**CERCO** amplificatore B.F. stereo a valvole anche da riparare. Cerco RTX Shimizu 105.

Sergio Sicoli - via Madre Picco 31 - 20132 Milano  
☎ (02) 2565472 (solo serali)

**VENDO** due radio da comodino anni 60 a valvole VL 220 estetica e funzionamento OK L. 200.000 cadauna. 1° Philips B1250A in bachelite verde onde medie e corte. 2° Siemens RR 6942 in legno onde medie corte TV MF. Cerco rivista Break anno 1979 n° 12.

Angelo Pardini - via A. Fratti 191 - 55049 Viareggio (LU)  
☎ (0584) 47458 (17÷20)

**VENDO** ricevitore scanner Yaesu FRG960, 60÷900 MHz AM-FM-SSB, 3 mesi di vita ma usato pochissimo. Imballo e manuali originali. Prezzo interessante.

Roberto Doro - via Sicilia 10 - 31100 Treviso  
☎ (0422) 260458

**VISORE NOTTURNO ELETTRONICO** vendo binocolo portatile 1.4 kg. con tubo intensificatore di luce II° generazione per vedere di notte con la sola luce delle stelle.

Bartolomeo Vaccaro - via Smareglia 1 - 34170 Gorizia  
☎ (0481) 34194 (solo serali)

**VENDO** antenna attiva Ara 1500 L. 250.000. FRG 9600 2 mesi di vita con scheda video lieve difetto estetico L. 700.000. Cerco mini Zodiac 6 CH quarzali.

Giorgio De Pace - via Toorino 22 - 12040 Veza d'Alba (CN)

☎ (0173) 65105 (ore pasti)

**TELESCRIVENTE TE 300 E TE 315** vendo anche in blocco o permuta con apparecchiature elettroniche. Vendo valvole qualsiasi tipo anche d'epoca e zoccoli.

Salvatore Saccone - via San Ciro 15 - 90124 Palermo  
☎ (091) 6302516 (pranzo e cena)



**VI-EL** VIRGILIANA ELETTRONICA

# PEARCE - SIMPSON SUPER CHEETAH

## RICETRASMETTITORE MOBILE CON ROGER BEEP

### 240 canali ALL-MODE AM-FM-USB-LSB-CW

**Potenza uscita:**  
AM-FM-CW: 5W - SSB: 12W PeP  
**Controllo di frequenza**  
sintetizzato a PLL  
**Tensione di alimentazione**  
11,7 - 15,9 VDC  
**Meter illuminato:**  
indica la potenza d'uscita  
relativa, l'intensità  
del segnale ricevuto e SWR


**Canali:** 240 FM, 240 AM, 240 USB, 240 CW  
**Bande di frequenza:**

**Basse:** A. 25.615 - 26.055 MHz  
B. 26.065 - 26.505 MHz  
C. 26.515 - 26.955 MHz

**Alte:** D. 26.965 - 27.405 MHz  
E. 27.415 - 27.855 MHz  
F. 27.865 - 28.305 MHz



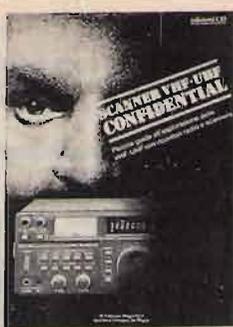**VI-EL VIRGILIANA ELETTRONICA** s.n.c. - Viale Gorizia 16/20 - Casella post. 34 - 46100 MANTOVA - Tel. 0376/368923  
SPEDIZIONE: in contrassegno + spese postali / La VI-EL è presente a tutte le mostre radiantistiche



NOVITÀ

**TOP SECRET RADIO 2**  
I MISTERI DELL'ETERE



COMPILATE IL MODULO CON LE FORME DI PAGAMENTO PRESCELTE E SPEDITELO IN BUSTA CHIUSA A EDIZIONI CD VIA AGUCCHI, 104 - 40131 BOLOGNA

Descrizione degli articoli	Quantità	Prezzo di listino cad.	Prezzo scontato 20% = abbonati	Totale
<b>ABBONAMENTO CQ ELETTRONICA 12 numeri annui</b> <i>A decorrere dal mese di</i>		<del>1.200.000</del>	<b>(57.000)</b>	
<b>ABBONAMENTO ELECTRONICS 12 numeri annui</b> <i>A decorrere dal mese di</i>		<del>1.050.000</del>	<b>(44.000)</b>	
<b>ABBONAMENTO CQ ELETTRONICA + ELECTRONICS</b> <i>A decorrere dal mese di</i>		<del>1.270.000</del>	<b>(89.000)</b>	
QSL ing around the world		16.500	<b>(13.200)</b>	
Scanner VHF-UHF confidential		15.000	<b>(12.000)</b>	
L'antenna nel mirino		15.500	<b>(12.400)</b>	
Top Secret Radio		14.500	<b>(11.600)</b>	
Top Secret Radio 2		18.000	<b>(14.400)</b>	
Radioamatore. Manuale tecnico operativo		14.500	<b>(11.600)</b>	
Canale 9 CB		15.000	<b>(12.000)</b>	
Il fai da te di radiotecnica		15.500	<b>(12.400)</b>	
Dal transistor ai circuiti integrati		10.500	<b>(8.400)</b>	
Alimentatori e strumentazione		8.500	<b>(6.800)</b>	
Radiosurplus ieri e oggi		18.500	<b>(14.800)</b>	
Il computer è facile programmiamolo insieme		8.000	<b>(6.400)</b>	
Raccoglitori		15.000	<b>(12.000)</b>	
<b>Totale</b>				
Spese di spedizione solo per i libri e raccoglitori L. 5.000				
Importo netto da pagare				

**MODALITÀ DI PAGAMENTO:**

assegni personali o circolari, vaglia postali, a mezzo conto corrente postale 343400 intestati a Edizioni CD - BO

FORMA DI PAGAMENTO PRESCELTA: BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA

Allego assegno     Allego copia del versamento postale sul c.c. n. 343400     Allego copia del vaglia

COGNOME \_\_\_\_\_ NOME \_\_\_\_\_

VIA \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

CITTA \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_

**OFFRO:** apparati scriventi telegrafici in ottone: RX Collins 388, 392, GRC9, WS48, SP68, frequenz. T74, FR-4, appa-  
 ti tedeschi Torn. E.b, kW Ea, E10a, ma non vendo, scambio  
 solo. Cerco: RX Racal 17, apparati a valigetta ex007, docu-  
 mentaz. app. italiane periodo bellico.  
 Giovanni Longhi - via Gries 80 - 39043 Chiusa (BZ)  
 ☎ (0472) 47627

**COMPRO QUALSIASI PROGRAMMA** per radioascolto  
 per Amiga (Fax, calcolo antenne, Meteo ecc.) e arretrati  
 CQ 4/86-5/86-12/87-1/88-5/88.

Mauro  
 ☎ (0341)496937 (20÷21)

**VENDO** ampl. lineare ZGB507 300 W in AM/FM e 600 W  
 in SSB con potenziometro, modulazione perfetta a lire  
 390.000 (come nuovo). Vendo ECHO ES880 Daiwa L.  
 100.000.  
 Marco Zarrì - via Andrea Costa 7 - 40016 San Giorgio di  
 Piano (BO)  
 ☎ (051) 897694 (ore pasti)

**VENDO** Upconverter 0÷30 MHz da collegare ad app.  
 VHF L. 300.000, TX ATV L. 120.000. Alim. 12 V-1,8 A L.  
 50.000, Tester Digit L. 100.000, valvola 4CX150 + zocco-  
 lo cer. L. 100.000.  
 Sebastiano Cecchini - piazza Allende 1 - 27015 Landriano  
 (PV)  
 ☎ (0382) 64304 (dalle 19÷21)

**CAMBIO** automodelli R.C. elettrici strada e fuoristrada par-  
 recchi ricambi nuovi; con RX RTX HF VHF UHF CB Sur-  
 plus o altro. Vendo monitor colori 14" o cambio.  
 Mauro Riva - via Manenti 28 - 26012 Castelleone (CR)  
 ☎ (0373) 56501 (8÷12,30 15÷18)

**VENDO** amplificatore lineare 26÷28 MHz, 350 W-AM/700  
 W-SSB, valvolare (monta 5 tubi EL-509) a L. 400.000 trat-  
 tabili.  
 Francesco Spilotros - viale 2 Giugno 10 - 40064 Ozzano  
 dell'Emilia (BO)  
 ☎ (051) 799729 (20÷22)

**LINEARE CB 1000 W** monta due valvole 811, alimenta-  
 tore 13,6 Volts 40 ampere RX tedesco RP49, 6÷220 V con  
 antenna amplificata Sony 20 db RX TX Marino Labes VHF  
 FM 12-24 V.  
 Andrea De Bartolo - viale Archimede 4 - 70126 Bari  
 ☎ (080) 482878 (ore serali)

**VENDO** Kenwood TR2600 VHF portatile con chiamata  
 Ascii, Yaesu FT2700 RH VHF + UHF, Yaesu FT290R VHF  
 FM e SSB, ripetitore VHF sintonia continua con subtoni.  
 Paolo Mazzeletti - via Fratelli Bronzetti 26 - 25121 Brescia  
 ☎ (030) 43492 (12,30÷14,30)

**CERCO** schema elettrico e manuale uso portatile Som-  
 merkamp FT 207R.  
 Giuseppe Quirinali - via Mantova 13 - 26100 Cremona  
 ☎ (0372) 431715 (20÷20,30)

**VENDO** caricabatteria Icom BC35 con pacco batteria PB8  
 staffa per IC02 n. 2 antenne in gomma per 144 e 160  
 MHz, tutto a L. 200.000.  
 Natale Morasso - via S. Marino 131-2 - 16127 Genova  
 ☎ (010) 263828 (pomeridiane)

**VENDO** per BC312 cavi nuovi originali alimentazione con  
 PL114 Amphenol e antenne nuove USA stilo A131A m.  
 3.28 per BC-1000.  
 Tullio Flebus - via Mestre 14 - 33100 Udine  
 ☎ (0432) 520151 (non oltre le 20,30)

**CERCO** ricevitore Kenwood R600. Cerco manuale con  
 schema del ricevitore Kenwood R2000. Vendo RX Ken-  
 wood RZ1 RTX Yaesu FT757. No spedizioni.  
 Domenico Baldi - via Comunale 14 - 14056 Castiglione  
 (AT)  
 ☎ (0141) 968363 (ore pasti)

**CERCO** valvole con zoccolo a 4, 5, 6 o 7 piedini (70, 78,  
 75, 2A5, 42, 58 ecc.). Telefonare o spedire elenco.  
 Paolo Pieroni - via Arezzo 10 - 53040 Montepulciano Sla-  
 zione (SI)  
 ☎ (0578) 738113

**VENDO** i seguenti apparati: FR500DX, G4220, G4215,  
 TH45E, IC04E, linea Geloso. 5.000 quarzi CBE sintesi va-  
 rie anche per RTX HF, Standard VHF C58 con SSB. Pace  
 5 Watt 6 CH senza quarzi 10.000 ca.  
 Antonio Trapanese - via Tasso 175 - 80127 Napoli  
 ☎ (081) 667754 (serali)

**VENDO** CB Harver 40 CH AM/FM + alimentatore +  
 rosmetro-wattmetro + Mike amplificato + ricevitore porta-  
 tile (banda 54÷176 MHz) anche con banda CB (CH 1÷80)  
 a L. 180.000.

Daniela - b.go S. Giovanni 992 - 30015 Chioggia (VE)  
 ☎ (041) 494679 (14÷15 solo feriali)

**VENDO** RX Scanner Yaesu FRG9600 + convertitore  
 FC965 completo antenna alimentatore, istruzioni italiano,  
 inglese, imballaggi, perfetto nuovo.  
 Cesare Vallini - via G. Reggiani 2 - 06049 Spoleto (PG)  
 ☎ (0743) 45077 (ore pasti)

**VENDO** CB 40 CH 4 W AM Lafayette Pro 2000 ottime  
 condizioni con imballo originale L. 100.000.  
 Enzo Minutolo - via Eugenio Curiel 6 - 41012 Carpi (MO)  
 ☎ (059) 681018 (ore pasti)

**VENDO** TS830S (perfetto) + VFO esterno (non Kenwood)  
 + pilota e finali scorta L. 1.500.000 inoltre 12 annate  
 (1978-89) Radio Rivista e Radio Kit L. 200.000.  
 I42X0, Walther Venturi - via Milano 15 - 40139 Bologna  
 ☎ (051) 490394 (ore pasti)

**VENDO** CB 40 CH 4 W AM Lafayette PRO2000 in eccel-  
 lenti condizioni L. 100.000.  
 Enzo Minutolo - via Curiel 6 - 41012 Carpi (MO)  
 ☎ (059) 681018 (ore pasti)

**ANTENNE PROFESSIONALI** larga banda 87,5-108 FM  
 Yagi, 3 elementi potenza 1500 W, 50 Ω, guadagno 5,5 db  
 (riferito al dipolo a 8/2) connettore 7/16", acciaio inox, iso-  
 latori Inteflon, linee interne in ottone argentato.  
 Lorenzo Dioguardi - via D'Avalos 96 - 65100 Pescara  
 ☎ (085) 65750

KENWOOD

TH-27E

Palmare VHF  
compatto e  
leggero  
40 memorie +  
canale prioritario  
CTCSS-DTSS  
Tono 1750 Hz  
49x121x40 mm  
Peso gr. 360  
Possibilità di  
espansione di  
banda a richiesta

TH-77E

Il più piccolo  
palmare bibanda  
VHF/UHF  
40 memorie  
DTSS  
DTMF  
PAGER  
5W RF  
58x145x295mm  
Peso gr. 430

NOVITÀ  
SETTEMBRE  
"90"

DATA LA GRANDE RICHIESTA SI CONSIGLIANO PRENOTAZIONI

di A. MASTRORILLI  
00198 ROMA - VIA REGGIO EMILIA, 32/A  
TEL. 06/8845641-8559908 FAX 858077 TLX 621440

**VENDO O SCAMBIO** cavità RF 200÷400 MHz con 2x4x150 A amplificabile a 432 MHz. Transverter I2 SG 8W vendo L. 650.000 (1296 MHz). Dispongo di 4CX250R, 4CX250B, YL1056, YD1270.  
Erminio Fignon - via Dell'Omo 8 - 33086 Montebelluna (PN)  
☎ (0427) 798924

**VENDO** monitor F.V. Apple originale; Disk Drive Multitech per IIE; alcuni dischi da 5 P. Telescrivente TG7 da ripulire! Tutto a L. 200.000.  
Marco Calistri - località Smotta 1 - 51010 Montecatini Terme (PT)  
☎ (0572) 67016 (pranzo, cena)

**VENDO** palmare CB Alan 38, come nuovo, a lire 100.000.  
Paolo Zanette - via Resel 65 - 31010 Pianzano (TV)  
☎ (0438) 38216 (ore 14,00÷22,00)

**CERCASI** circuito stampato cruscotto alfetta 2000 TD anno 1981 mese aprile. Telefonare.  
Antonio Serani - via Andrea Costa 24 - 66100 Pisa  
☎ (050) 531538 (12÷14 20÷22)

**OFFRO** L. 50.000 per schemi apparati: oscilloscopio HP150A, generatore CRC TBF-GB-860: compro parti complesso AN-BLR1 o AN-SLR2 e relativa monografia.  
Gabriele Carosi - viale Cavour 178 - 53100 Siena  
☎ (0577) 283694 (20,00÷21,00)

**VENDO** Lafayette Petrusse Hy Power + portante preamplificata il tutto nuovo a L. 350.000. No perditempo!  
Andrea Santoro - via Conciliazione 31 - 73025 Martano  
☎ (0836) 572007 (ore pasti)

**VENDO** generatore sinusoidale valvolare 5 Hz-600 kHz HP200 CD. Vendo generatore sinusoidale valvolare Rohde & Schwarz mod. SRM BN 4085 L. 130.000 trat.  
Mauro Azzolini - via Gamba 12 - 36015 Schio (VI)  
☎ (0445) 525923 (lasciare recap.)

**ZX SPECTRUM** + interfaccia 1 + 1 microdrive + PGM e manuali a lire 300.000 in blocco trattabili.  
Michele Del Pup - via Calmo 22 - 30126 Venezia Lido (VE)

**VENDO O PERMUTO** accordatore HF in Kit mancante contenitore ed altro materiale elettronico. Cerco rosmetro VHF UHF SHF, grazie!  
Enrico Giandonato - corso Umberto I° 32 - 66043 Casoli (CH)  
☎ (0872) 981106 (10÷13 17÷21)

**VENDO** RTX FT102, FV102 DM, Yaesu come nuovo usato in ricezione con schema AM FM e completo di filtri SSB senza microfono a miglior offerente.  
Enrico Mora - via A. Volta 20 - 17031 Albenga (SV)  
☎ (0182) 543805 (dalle 21,00 alle 22,00)

**VENDO** RX Kenwood DR500 completo di filtri opzionali 1.8 kHz e 6 kHz. Vendo inoltre preselettore attivo AM e Colpa a L. 100.000. Non spedisco.  
Moreno Petri - via Gusceri 49 - 55041 Camaione (LU)  
☎ (0584) 983677 (14,00÷16,00)

**PERMUTO** Fiat 131 ottime condizioni con apparati HF-VHF oppure ric. HF-VHF-UHF. Cerco microf. da tavolo Shure 444T.  
Silvano Candori - via Ginepri 62 - 40040 Rioveglio (BO)  
☎ (051) 6777505 (18÷21)

**VENDO** Icom ICR1 nuovo da 100 kHz a 1300 MHz AM/FM/FM larga 100 memorie.  
Renato Pizzini - via Centro 165 - 39030 San Cassiano-Badia (BZ)  
☎ (0471) 849505 (ore ufficio)

**VENDO** Iralluccio metri 10 (6+4) base quadrata cm. 80 per lato L. 600.000 (seicentomila) trattabile. Telefonare Angelo.  
Michelangelo Pavia - via Sopra gli Orti 3 - 66047 Villa S. Maria (CH)  
☎ (0872) 944230 (ore pasti)

**VENDO** 3 corsi SRE TV radio valvole radio transistor anno 68 annate RR dal 75 a tutto 89 Transceiver VHF Bobli 10 il tutto L. 350.000.  
I8KEW, Renzo Cupolillo - rione Giacometti B1 10 - 87027 Paola (CS)  
☎ (0982) 2433 (dalle 13)

**CERCO** FT 23 R oppure FT 73 funzionante per L. 200.000 trattabili zona Triveneto.  
Andrea Schincariol - via Giardino 4 - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)  
☎ (0434) 80111 (ore pasti)

**ANALIZZA. DI SPETTRO** TV EP738 Unahom, trasmettitore TV UHF Telettra da sistemare ex Rai con ant. a pannello vendo o cambio con TX radioamatoriali UHF.  
Mauro Pavani - corso Francia 113 - 10097 Collegno (TO)  
☎ (011) 7804025

**VENDO** computer mod. Philips MSX VG 8020 con manuali di istruzioni in italiano, registratore, il tutto in imballi originali + giochi ed Utility o cam. RTX.  
Giovanni Bruno - via G. Slazzone 10 - 90145 Palermo  
☎ (091) 204958 (pasti)

**VENDO** accordatore d'antenna 26÷28 MHz ZG M27 L. 20.000, spese a mio carico. Cambio President Jackson + Transverter 40÷45 con apparato HF FT101ZD o simile. Massimo Milazzo - via Vitt. Veneto 106 - 91011 Alcamo (TP)  
☎ (0924) 597141 (ore pasti)

**RTX PALMARE** "Kenwood" TH205, 5 W, 140-160 MHz, digitale, 3 mem. L. 260.000. RTX "Inlek K210" palmare 5 W, 140-160 MHz. L. 260.000. Corso "Tecnica digitale" Scuola Radio Elettra, completo, vendo L. 350.000.  
Piero Discacciati - via Nobel 27 - Lissone (MI)  
☎ (039) 465485 (serali e festivi)

**CERCO** valvole 833 811 quarzo 62 KC offerte a. Citare II. IOAEF, Alfredo Lautizi - via Delle Grazie 1 - 00040 Albano L. (RM)

**VENDO** radio guasti + pezzi elet. e varii.  
Fulvio Scarpa - fondo Versace 3TR34 - 89100 Reggio Calabria  
☎ 90369

**ARA-30** in buone condizioni cercasi. Fare offerta scritta.  
Rocco De Micheli - via Cuoco 13 - 73042 Casarano (LE)

## MODULI RADIO SINTETIZZATI VHF-UHF PER RICETRASMISSIONE VOCE & DATI

VERSIONE OPEN



**A BANDA STRETTA PER:**

Ponti ripetitori, telemetria, teleallarmi, rice-trasmittitori ecc.

**A BANDA LARGA PER:**

Ricevitori, trasmettitori e trasferimenti nella FM broadcasting. Trasmissione dati ad alta velocità (sino a 64 Kb/s) ecc.



VERSIONE PLUG-IN

Modelli monocanali con preselezione della frequenza tramite DIP-SWITCHS.

Modelli bicanali con preselezione della frequenza tramite jumper di saldatura e selezione del canale a livello TTL.

Modelli con Modem Entrocontenuto ed interfaccia RS - 232/TTL.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Versioni standard	Ricevitore	Banda stretta	Banda larga	Trasmittitore	Banda stretta	Banda larga
VHF-C 60/ 88 MHz	Sensibilità	0,3 uV per 20 dB sinad	1 uV per 20 dB sinad	Potenza uscita	4W (2W in UHF)	4W (2W in UHF)
VHF-D 85/110 MHz	Selettività	> 80 dB sul canale adiacente	> 60 dB sul canale adiacente	Risposta B.F.	300/3000 Hz	100 Hz/53 KHz
VHF-E 135/220 MHz	Immagine	> 90 dB (> 70 dB in UHF)	> 70 dB (50 dB in UHF)	Deviaz. di freq.	+/- 5 KHz	+/- 75 KHz
VHF-F 200/280 MHz	Intermodulazione	> 75 dB	> 75 dB	Attenuaz. armoniche	50 dB (70 dB in PLUG)	50 dB (> 70 dB in PLUG)
UHF 430/510 MHz	Soglia SQL	0,2/2 uV	0,5/3 uV	Attenuaz. spurie	> 90 dB	> 90 dB
A richiesta su qualunque banda operativa da 39 a 510 MHz	Potenza B.F.	0,2 W su 8 ohm	0,2 W su 8 ohm	Input B.F. lineare	10 mV	10 mV
	Risposta B.F.	300/3000 Hz	100 Hz/53 KHz	Input B.F. enfasi	50 mV	50 mV
	Stabilità	10 ppm (oven opt.)	10 ppm (oven opt.)	Input B.F. VCO	2 V	2 V
	Bloccaggio	> 90 dB	> 90 dB	Passo di sintesi	12,5 KHz	12,5 KHz
	Canalizzazione	25 KHz (12,5 opt.)	500 KHz	Potenza sul canale adiacente	< 75 dB	< 75 dB
	Passo di sintesi	12,5 KHz	12,5 KHz	Dimensioni	126x100x25 mm	126x100x25 mm
	Conversioni	1*/21,4 KHz 2*/455 KHz	1*/10,7 MHz 2*/6,5 MHz			
	Dimensioni	126x100x25 mm	126x100x25 mm			

OMOLOGATI DAL MINISTERO PPTT PER RICETRASMISSIONE VOCE & DATI



Via ex Strada per Pavia, 4  
27049 Stradella (PV)  
Tel. 0385/48139 - Fax 0385/40288

RETI RADIO PER TELEMETRIA,  
TELEALLARMI, OPZIONE VOCE&DATI  
CHIAVI IN MANO

**ACQUISTO** amplificatore HF Henry 5KC, Alpha 77, amp. LK-800NT o similari. Cerco inoltre filtro 500 Hz per Drake R4C. Vendo Kenwood TR751 VHF All Mode L. 900.000. Renato Maltana - via Pordoi 10 - 20010 Canegrate (MI) ☎ (0331) 401740

**VENDO** lin eare 10-80 m, autocostruito alim. separata 2X3-500Z nuovo. Vendo FT290R completo di borsa caricatore cinghia batterie interne al piombo usato poco. I5EAH, Bruno Bardazzi - via F. Ferrucci 382 - 50047 Prato (FI) ☎ (0574) 592736 (ore ufficio)

**CERCO** Kenwood TS440AT o Yaesu 757 con alimentatori originali. Vendo Lincoln scanner Uniden UBC200XLT nuovo ZGMB+4 usato + vari accessori CB della ZG. Nicola Bughignoli - via XXV Aprile 42 - 40018 S. Pietro in Casale (BO) ☎ (051) 810226 (tutto il giorno)

**VENDO** Satellit 500 Grundig ricevuto in regalo, solo provato garanzia ancora da timbrare L. 550.000 in trattabili. Corrado Agreiter - via IX Novembre 6 - 38037 Predazzo (TN) ☎ (0462) 51119 (ore pasti)

**VENDO** IC02E con imballo, perfetto funzionante al 200%, qualsiasi prova L. 350.000 + s.s. in contrassegno. Per Amiga n. 20 dischetti, giochi o utility in abbonamento L. 65.000 in contr. N. 7 Disk radio L. 60.000. Cerco PRG radio per Spectrum inoltre interf. FAX/SSTV Amiga, agg. BBS PK 232, qualsiasi cartuccia per C/64. TNX!!! Giovanni Samannà - via Manzoni 24 - 91027 Paceco (TP) ☎ (0923) 882848 (serali)

**VENDO** Turner+2 base + aliment. esterno L. 80.000. Vendo DX27 Zelagi L. 15.000. Vendo modulometro a led Zelagi a L. 20.000. Davide Albertin - via San Lorenzo 56/58 - 15020 S. Giorgio Monf. (AL) ☎ (0142) 806478 (20,00-21,30)

**CERCO** accessori Yaesu lettore YC601, WSR YS2000 FRG7 SP 101 FTV 650 Drake RV75 SP7 PS75 compress. proc. Grazie. Evandro Piccinelli - via M. Angeli 31 - 12078 Ormea (CN) ☎ (0174) 391482 (ore 20-23)

**VENDO** Eprom ZGP RTTY, CW, Ascii, Amtor per C64 L. 40.000. Altra CW, Ascii, RTTY per VIC20 L. 20.000. Microfono Yaesu MH138 per FT102 757 ecc. nuovo L. 35.000. Davide Copello - via Dell'Arco 45/2 - 16038 Santa Margherita Ligure (GE) ☎ (0185) 287878 (ore pasti)

**TL977 KENWOOD** completo valvole ottime condizioni cambierei con RX Icom ICR7000 uguali condizioni o vendo miglior offerente a partire da L. 2.000.000. Carlo ☎ (0861) 751796 (ore pasti)

**VENDO** Geloso RX215 funzionante da ritardare, mai manomesso L. 250.000. Egidio Moroni - via Chiossetto 9 - 21020 Casciago (VA) ☎ (0332) 222288 (18-21)

**ACQUISTO** stazione SCR 503 A (BC 973 A BC 1003A). Acquisito apparati Surplus. Annuncio sempre valido. Mauro Fattori - via Colombare 9 - 25015 Desenzano del Garda (BS) ☎ (030) 9911090 (19-21)

**CERCO** lineare HF direttiva 3 elementi standard C500. Vendo dipolo caricato 11 e 45 mt. RTX, ho molte valvole originali americane nuove e tanto Surplus al QTH. Antonio Marchetti - via S. Janni 19 - 04023 Acquafredda di Formia (LT) ☎ (04023) 28238 (dalle ore 17)

**VENDO** Modem Elettoprima RTTY, Amtor, Ascii, CW per C64/128 con programma a L. 150.000. Altro Modem ZGP Packet C64/128 con PRG Digicom L. 100.000. Paolo Soldatini - via Rocchino 2 - 16167 Genova ☎ (010) 321943 (15-15,30 19-20)

**CERCO** scheda 430 50 MHz per FT767 linea Drake 4 FT101ZD FT902DM. Vendo computer IBM comp. vero affare + soft verticale 18 AVT e Mosley RV4. Permuta soft IBM. Fabrizio Borsani - via Delle Mimose 8 - 20015 Parabiago (MI) ☎ (0331) 555684

**RADIO ITT FMLCM** stereo bilanciato 2 altoparlanti registratore misura 42x28x11 peso 4 kg. non usato integro vendo L. 265.000 solo li. sett. Giacomo Penso - via S. Antonio 25 - 18100 Imperia ☎ (0183) 652019

**VENDO** Surplus Avionica ARC 34-44-45; Collins 618-S4-51R-17L-5 R1 2. RX Nems Clarke valvolare 250-1000 MHz. Yaesu FRG 9600 60-905 MHz. Filo rame Costentana. Nicola Cioffi - viale Della Repubblica 167/B - 31100 Treviso ☎ (0422) 261424 (13-14 20-22)

**ACQUISTO** RX professionali Surplus. Esamino ogni proposta anche di apparati da riparare. Prediligo transistorizzati o misti 150 KC-30 MC. Scambio mat. elettr. Stelvio Zoffoli - via Monte Santo 51 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) ☎ (02) 6185528 (serali)

**CERCO** Icom 765 o simili solo se perfetti. Vendo scanner palmare Uniden UBC200XLT nuovo con imballo e garanzia valida fino al 31/7/91 o scam. con RTX decamertriche. Nicola Bugmignoli - via XXV Aprile 49 - 40018 S. Pietro in Casale (BO) ☎ (051) 810226 (sempre)

**VEDO** dir. CB + rotore L. 80.000, Mondial Special L. 70.000, BV 131, Roswatt ZG, Galaxi SSB L. 400.000, Micro pre regalo. Il rotore è completo di centralina e cavo. Giovanni Beloli - via Bisone 24 - 24034 Cisano B.sco (BG) ☎ (035) 781314 (festivi - pasti)

# KITS ELETTRONICI

novità

SETTEMBRE 90




**RS 266**

L. 37.000

### GENERATORE SINUSOIDALE

15 Hz ÷ 80 KHz

È un utile strumento dal quale si possono ottenere segnali sinusoidali con frequenza compresa tra 15 Hz e 80 KHz suddivisi in quattro gamme selezionabili con un apposito commutatore. Ad ogni posizione corrisponde l'accensione di un Led, così da indicare chiaramente in quale gamma è stato predisposto lo strumento. La regolazione fine della frequenza viene poi effettuata con un apposito potenziometro doppio. La tensione di alimentazione è del tipo duale e può essere fornita da due normali batterie da 9 V per radioloni. Il consumo per ogni batteria è di circa 12 mA.

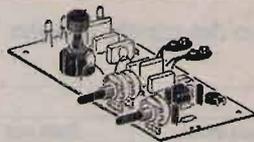


**RS 267**

L. 26.000

### SIMULATORE DI FUOCO CAMINETTO ELETTRONICO

Inserendo il dispositivo alla tensione di rete a 220 Vca e collegando alla sua uscita una lampada ad incandescenza, quest'ultima si accenderà in modo del tutto particolare (luce vibrante periodicamente interrotta e momentaneamente stabile) simulando le fiamme di un fuoco. Le sue applicazioni sono svariate. Può essere ad esempio usato per creare un finto caminetto, nel Presepio durante il Natale ecc. Per un buon finanziamento occorre applicare alla sua uscita un carico (lampada) non inferiore a 100 W. Il carico massimo è di 1000 W.

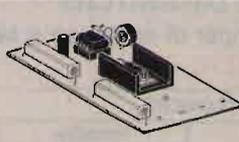

**RS 270**

L. 48.000

### VARIATORE LUCE AUTOMATICO PROFESSIONALE 220 V - 1000 W

Serve ad accendere o spegnere una lampada ad incandescenza in modo graduale. L'accensione o lo spegnimento della lampada avviene agendo su di un apposito deviatore. Tramite due potenziometri si regolano indipendentemente i tempi di accensione e spegnimento tra 0-2 minuti. È previsto per essere usato con la tensione di rete a 220 Vca. Il massimo carico applicabile è di 1000 W.



**RS 271**

L. 25.000

### PRO MEMORIA AUTOMATICO PER AUTO

Collegato all'impianto elettrico a 12 V della vettura mette in funzione un buzzer (con un suono acuto periodicamente interrotto) o un led lampeggiante ogni volta che si gira la chiave di accensione per mettere in moto, rammentando così di allacciarsi le cinture di sicurezza, di accendere le luci ecc. Premendo un apposito pulsante il dispositivo si azzererà, altrimenti l'azzeramento avverrà automaticamente dopo circa 40 secondi (modificabili). La sua installazione è di estrema semplicità: basta infatti collegare due soli fili. Il massimo assorbimento è di soli 16 mA. Quando la chiave non è inserita (motore spento), il dispositivo è completamente scollegato.




**RS 268**

L. 25.000

### AUTOMATISMO PER SUONERIA PORTA NEGOZIO

Sostituisce l'ormai vetusto contatto strisciante applicato alle porte dei negozi per azionare una suoneria nel momento che la porta viene aperta o nel momento che viene chiusa. Funziona con una tensione di alimentazione di 12 Vcc e il massimo assorbimento è di circa 70 mA a rete eccitata e di soli 3 mA a riposo. Il kit è completo di contatto magnetico e di micro relè i cui contatti (2 A max) possono fungere da interruttore a qualsiasi tipo di suoneria. Aprendo la porta il dispositivo mette in funzione la suoneria collegata soltanto per pochi istanti. Nel momento che la porta viene chiusa la suoneria entrerà in funzione per breve tempo.

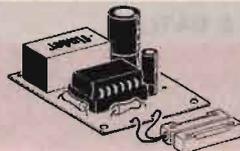


**RS 269**

L. 48.000
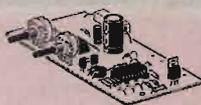
### DISPOSITIVO AUTOMATICO PER ALBA-TRAMONTO

Serve a far variare in modo continuo la luce di una lampada ad incandescenza dal minimo al massimo e viceversa. Sia il tempo di accensione che quello di spegnimento possono essere regolati tra 5 secondi e 2 minuti. Può trovare applicazioni in locali pubblici (ritrovi e discoteche) creando piacevoli effetti con fasci di luci colorate evanescenti e, durante le feste di Natale può essere usato per creare l'effetto giorno-notte nel Presepio. È alimentato direttamente dalla tensione di rete a 220 Vca e può sopportare un carico massimo di 500 W.



**ELSE kit**

Per ricevere il catalogo generale utilizzare l'apposito tagliando scrivendo a:

ELETRONICA SESTRESE srl  
VIA L. CALDA 33/2 - 16153 GENOVA SESTRI P.  
TELEFONO 010/603679-6511964 - TELEFAX 010/602262

07

NOME \_\_\_\_\_ COGNOME \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ CITTÀ \_\_\_\_\_

**VENDO** dipolo caricato 11 e 45 mt. Cerco lineare Ere 1200 p. o altro valvolare HF, direttiva 3 elementi Standard C500 o altro bibanda.  
Antonio Marchetti - via S. Jani 19 - 04023 Acquatraversa di Formia (LT)  
☎ (0771) 28238 (dalle ore 17)

**VENDO:** ricevitore scanner Black Jaguar, seminuovo (tre mesi di vita) causa inutilizzo a L. 400.000.  
Cesare Rizzoni - via Vanzo 17 - 38033 Cavalese (TN)  
☎ (0462) 20538 (solo serali)

**VENDO** P.A. 1296 MHz 150 W L. 1.300.000, 144 MHz 200 W L. 500.000, generatori di segnali ITT/Ferisol 10-436 MHz L. 180.000 perfettissimo, P.A. 432 MHz 25 W L. 270.000, P.A. 75 W L. 400.000, 432 MHz.  
IK5CON, Riccardo Bozzi  
☎ (0584) 617735 (ore pasti)

**SCAMBIO** software per Amiga, MS/DOS per IBM e compat. su Disk 5 1/4-3 1/2. Richiedere lista su Disk 3 1/2 o su carta allegando affrancatura.  
Eugenio Gianfrancesco - via Elio Vittorini 18 - 51030 Sanfelice (PT)  
☎ (0573) 41498 (ore pasti)

**VENDO** RX Kenwood R5000 con filtro SSB 1,8 kHz, computer C64 con programmi RTTY FAX CW SSTV, demodulatore autocostruito, RX Lafayette TR80 per VHF.  
Enrico Levrino - via Canavere 43 - 10071 Borgaro (TO)  
☎ (011) 4704133 (serali dopo le 20,00)

**MODEM TELEFONICO** OUT RS232 e Spectrum Home Made L. 50.000, TU RTTY Home Made L. 70.000 + interfaccia per Spectrum.  
Michele Del Pup - via Calmo 22 - 30126 Venezia Lido (VE)

**VENDO** ricevitore ICF 2001D L. 650.000 trattabili e completo di antenna attiva.  
Paolo Nicolai - via Vittoria 2 - 19036 San Terenzo (SP)  
☎ (0187) 980617 (sera da ore 20,00)

**VENDO** TNC Packet EAS230 VHF-HF PBBS e Mailbox ecc. per C64 con RS232-TTL-RTX Yaesu FT757GX perfetto a L. 1.200.000. Filtro passabasso TVI 250 W L. 40.000.  
Denni Merighi - via De Gasperi 23 - 40024 Castel S. Pietro T. (BO)  
☎ (051) 941366 (sera)

**CEDO** in blocco arr. CQ '90 N. El. n. 120/87, 136/90, 139/90 - R. Kit 2/90 - List. 1/89, 2/89, 3/89, 6/89 in cambio di materiale elettronico + enc. Tutto il calcio nuovissima L. 120.000, non spedisco.  
Valerio Taboga - via Jacopo Stellini 5 - 33010 Colloredo di Montalbano (UD)  
☎ (0432) 889463 (14-15)

**RTTY OLIVETTI** vendo: telescrivente T2B-SN, trasmettitore automatico di zona T2B-TA16, perforatore di zona T2B-PF2, in blocco a prezzo simbolico.  
Vittorio Miele - piazza Labriola 19 - 03043 Cassino (FR)  
☎ (0776) 308238 (ore ufficio)

**VENDO** computer monitor 80 Philips modello BM7522, cinescopio ambr. L. 100.000 int.  
Pio Adani - villa Toppi 16 - 66100 Chieti  
☎ (0871) 360766 (20,00-21,00)

**VENDO** computer mod. Philips MSX VG 8020 con manuali di istruzioni in italiano, registratore, il tutto in imballi originali + giochi ed Utility o cam. RTX.  
Giovanni Bruno - via G. Stazzone 10 - 90145 Palermo  
☎ (091) 204958 (pasti)

**CERCO** Yaesu FT23R FT411 a poco anche guasti Eco. Cerco Icom IC2 set. Vendo CB Lafayette Wisconsin L. 120.000. Cerco Yaesu FT212 RH anche guasto e a poco.  
Simone Bonini - via Colombarola 26/A - 15045 Sale (AL)


**CERCO** RX 51J4 con filtri mecc., SP-600JX, 51S1, 651S1. Cerco inoltre generatori AN/URM-25 F e AN/URM-191.  
Renzo Tesser - via Martiri di Cefalonia 1 - 20059 Vimercate  
☎ (039) 6083165 (20-21)

**ACQUISTO** blocchi di valvole radio nuove. Inviare offerte.  
Enrico Tedeschi - via Fanocle 30 - 00125 Roma  
☎ (06) 6056085 (sempre)

**VENDO:** demodulatori: THBVR400 per CW RTTY Universal M900 per CW RTTY Sitor A e B Fax antenna attiva sintonizzabile e Gz per OC filtro S B R Datong L. 150.000. Filtri JRC da 0,3 e 1,8 kHz 60 CQ.  
Claudio Patuelli - via Piave 36 - 48022 Lugo (RA)  
☎ (0545) 26720

**VENDO** valvole 4-1000 4-400 813 4-125 4X150 6336 EL34 6293 6V6 6F7 U415 A415 TU415 ARP12 3E29 AZ4 U418 89 6D6 EB34 RPBF EL38 6L6 EF39 5V3 EF37 RT2 5R4 65N7.  
Luis Camarda - via G. Reboa 1 - 19020 Fezzano (SP)  
☎ (0187) 901569 (serali 20-24)

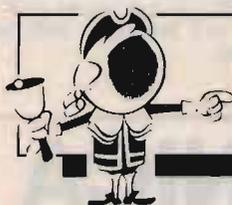**VENDO** interf. telef. 009 IC720A FT101 Maxon. 164 MHz antenne 88-108 MHz TX TV ant. TX TV base OM 144-148 FM SSB CW Bigger 1 Ecciter LB 80-110 MHz lineari XFM ed altro materiale per CB OM SWL.  
IK8HM, Pasquale  
☎ (81030) Nocelleto (CE)  
☎ (0823) 700130 (feriali 9-21)



# OFFERTE E RICHIESTE

## modulo per inserzione gratuita

- Questo tagliando, va inviato a **CQ**, Via Agucchi 104, 40131 Bologna.
- La pubblicazione è gratuita, le inserzioni aventi per indirizzo una casella postale sono cestinate.
- Per esigenze tipografiche e organizzative Vi preghiamo di attenervi scrupolosamente alle norme. Le inserzioni che vi si discosteranno saranno cestinate. Precedenza assoluta agli abbonati.

### UNA LETTERA IN OGNI QUADRATINO - SCRIVERE IN STAMPATELLO

Nome										Cognome											
via, piazza, lungotevere, corso, viale, ecc.										Denominazione della via, piazza, ecc.										numero	
cap					Località										provincia						
☎		prefisso								numero telefonico								( ore X+Y, solo serali, non oltre le 22, ecc.)			

**VENDO** accordatore d'antenna 26÷28 MHz ZG M27 L. 20.000, spese a mio carico. Cambio President Jackson + Transverter 40÷45 con apparato HF FT101ZD o simile. Massimo Milazzo - via Vitt. Veneto 106 - 91011 Alcamo (TP)  
☎ (0924) 597141 (ore pasti)

**RTX PALMARE** "Kenwood" TH205, 5 W, 140-160 MHz, digitale, 3 mem. L. 260.000. RTX "Intek K210" palmare 5 W, 140-160 MHz ☎ (085) 65750

**ANALIZZA. DI SPETTRO** TV EP738 Unahom, trasmettitore TV UHF Telettra da sistemare ex Rai con ant. a pannello vendo o cambio con TX radioamatoriali UHF. Mauro Pavani - corso Francia 113 - 10097 Collegno (TO)  
☎ (011) 7804025

**RTTY OLIVETTI** vendo: telescrivente T2B-SN, trasmettitore automatico di zona T2B-TA16, performatore di zona T2B-PF2, in blocco a prezzo simbolico. Vittorio Miele - piazza Labriola 19 - 03043 Cassino (FR)  
☎ (0776) 308238 (ore ufficio)

**VENDO** computer monitor 80 Philips modello BM7522, cinescopio ambr., L. 100.000 int. Pio Adani - villa Toppi 16 - 66100 Chieti  
☎ (0871) 360766 (20,00÷21,00)

**VENDO** RX Sony ICF 7600 DS 0.1-30 MHz con SSB/76, 108 MHz nuovo con alimentatore, ant. Ext., borsa, ecc., omaggio WRTH 1988 L. 300.000. Filippo Barbano - via Lanfranco 43 - 17011 Albisola Capo (SV)  
☎ (019) 480641 (dom. 11÷15)

**VENDO** parabola Unimesh Ø 3 m. 1 M., Pellini Ø 2 m vetroresina con base L. 650.000, Corolor-Chaparral L. 400.000, LNB 44 Hz L. 300.000, Uniden UST7007 L. 950.000 + s.s. IKSIVX, Roberto Rainis - strada delle Tolle 39 - 53100 Siena  
☎ (0577) 330152 (ore 20,30÷21,30)

**CERCO** RTX CB valvolari Tenko mod. 46T e 23 + originali non manomessi. Cerco inoltre SWR200 e manuali in italiano della linea Sommerkamp FR50B-FL50B. Ignazio Sgroi - via Sgroppillo 21 - 95027 San Gregorio di Catania (CT)  
☎ (095) 7121176

**CERCO** disperatamente schema elettrico frequenzimetro programmabile modello 5001 della Fei Elettronica oppure indirizzo della stessa. Attilio Sidorì - via F.lli Laurana 21 - 00143 Roma  
☎ (06) 5005018 (ore ufficio)

**VENDO** Yaesu FT2700RH Dualbande R, Yaesu FT290R portatile FM-SSB-Kenwood TR2600 portatile FM, n. 2 ripetitori VHF con subtoni, tutti come nuovi. **CERCO** RTX HF. Paolo Mazzeletti - via Fratelli Bronzetti 26 - 25121 Brescia  
☎ (030) 43492 (12,45÷14,45)

**CERCO** RTX 144 o bibanda 144/430 MHz All Mode solo se con dichiarazione di comprovate condizioni ottimali, massima serietà, scrivere o telefonare. Allero Mosca - via Manzoni 32 - 60128 Ancona  
☎ (071) 891529 (serali 20÷22)

**VENDO** CB Lafayette 26÷28 MHz con SSB + Wattmetro, rosmetro, match box 27/500 C.T.E. a sole lire 340.000 e Yaesu FT 203R a buon prezzo. Matteo Nacci - via del Voltone 24 - 47031 Rep. San Marino  
☎ (0549) 991562 (12,15÷13,00 19÷20)

**VENDO** President Lincoln 26-30 MHz compreso lineare 200 Watt possibilmente zona Salerno e provincia. Gabriele Somma - via Angrisani 6 - 84014 Nocera Inferiore (SA)  
☎ (081) 5176293 (ore 14÷16)

**VENDO O PERMUTO** ICR1 con Sony PRO80 FRG9600 Collins 51S1 ICR71 o similari. Cerco inoltre BC221 solo se vera occasione. Telefonare tutti i giorni. Rinaldo Lucchesi - via S. Pieretto 22 - 55060 Guamo (LU)  
☎ (0583) 947029 (8,00÷20,00)

**VENDO** RX Philips D2935 0.15-30 MHz AM SSB 87.5-108 FM lettura digitale freq. impostabile anche da tastiera 9 memorie perfettamente funzionante L. 240.000. Alessandro Brioschi - via Bach 7 - 20052 Monza (MI)  
☎ (039) 746684 (17÷20)

**VENDO** RTX President JFK 120 canali in AM/FM, non usato. Prezzo interessante, non spedisco, per informazioni telefonare. Gianfranco Conte - via Acchiardi 4 - 12020 Roccafranca (CN)  
☎ (0171) 916532 (8÷20)

**CEDO** annate RR 1972, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 85, 86, 87, 88, 89 per L. 300.000 + spese post., annata singola L. 30.000 + spediz. Intek 2 m. 140-170 MHz 300.000 nuovo. Gianfranco Bovina - via Emilia 64 - 04100 Latina  
☎ (0773) 42326 (solo serali)

**VENDO** annate R.R. dal 1972 al 1989 per L. 300.000 + spese sped., escluso anni 1981-82-83 annata singola L. 30.000, Drake TR4C con alim. e altop. L. 500.000, Intek KT 330 EE nuovo L. 300.000. Giancarlo Bobina - via Emilia 64 - 04100 Latina  
☎ (0773) 42326

**VENDO** RX Sony ICF 2001D con antenna attiva a L. 750.000 trattabili. Paolo Nicolai - viale Vittoria 2 - 19036 San Terenzo (SP)  
☎ (0187) 970617 (20÷24 13÷17)

**VENDO** Atari Mega2 monitor B.N., stampante Star NL10 come nuovo, L. 1.300.000 non trattabili. Danilo Lecis - via Segantini 5 - 21013 Gallarate (VA)  
☎ (0331) 798094 (serali)

**ICE32E** bibanda Fullduplex 138-174×420-460 MHz L. 450.000. Interfaccia telefonica DTMF-CTE Full Duplex universale L. 380.000 + omaggio tastiera DTMF. Teresio Simoni - via S. Bernardo 23 - 16030 Zoagli (GE)  
☎ (0337) 250650

# NEGRINI ELETTRONICA

Strada Torino, 17/A - 10092 BEINASCO (TO)  
Fax e Tel. 011/3971488 (chiuso lunedì matt.)

Via Pinerolo, 88 - 10045 PIOSSASCO (TO)  
Tel. 011/9065937 (chiuso mercoledì)



**Lafayette Indianapolis**  
L. 155.000 IVA compresa

**LAFAYETTE INDIANAPOLIS**  
Ricetrasmittitore CB AM-FM  
40 canali.



**Lafayette Springfield**  
L. 135.000 IVA compresa

**LAFAYETTE TEXAS**  
Ricetrasmittitore CB AM-FM  
40 canali.



**Lafayette Texas**  
L. 135.000 IVA compresa

**LAFAYETTE SPRINGFIELD**  
RTX CB veicolare in AM-FM  
40 canali 5 W.



**Lafayette Totem**  
L. 230.000 IVA compresa

**LAFAYETTE TOTEM**  
RTX CB per stazione fissa in  
AM-FM 40 canali.

Concessionari: **DIAMOND • SIRTEL • LEMM • AVANTI • SIGMA • SIRIO • ECO • CTE • MAGNUM**  
**MICROSET • STANDARD • NOVEL** Distributore: **ANTENNE FIRENZE 2**

**VENDITA RATEALE SENZA CAMBIALI E SENZA ANTICIPO AI RESIDENTI**

# STAZIONI CB PER TUTTE LE ESIGENZE A PREZZI SPECIALI

PREZZO SPECIALE



## TOTEM LAFAYETTE omologato 40 canali AM-FM STAZIONE BASE ALIMENTATA a 220 V

Nuovo apparato dalla linea gradevole e completamente automatizzato. Le varie funzioni operative sono indicate da un grande visore per mezzo di barrette gialle, verdi o rosse. Controllo d'amplificazione di alta frequenza, ubicato sul frontale. La selezione dei canali è ottenuta mediante i tasti «UP» e «DOWN». Accesso al canale 9 - Emergenza. Fra i vari canali inoltre può essere avviato il processo di ricerca ottenendone l'arresto in concomitanza di un segnale. Controllo di tono. Altoparlante, di notevoli dimensioni, è posto sul frontale. Alimentazione da rete: 220V - • Caratteristiche tecniche - N. di canali: 40 (da 26.965 a 27.405 MHz mediante circuito PLL • Alimentazione: 220 V c.a. Dimensioni: 210x240x90 mm • **Trasmittitore** - Potenza RF: 4W • Emissione: AM, FM • **Ricevitore** - Configurazione: a doppia conversione O-mologato punto 8 art. 334 CP.

L. 275.000

PREZZO SPECIALE



## LAFAYETTE «ILLINOIS» omologato 40 CH AM-FM

Dimensioni contenute per uso veicolare e estrema semplicità operativa. Classico commutatore rotativo con indicazione digitale del canale operativo, comandi frontali CB/PA e AM/FM.

**Trasmittitore:** potenza 5W RF con 13,8V di alimentazione, emissione in AM e FM gamma di frequenza 26.965-27.405 MHz.

**Ricevitore:** PLL a doppia conversione, 2,5W di BF. Completo micro e staffa. Dimensioni: 130x221x36 mm. Omologato punto 8 art 334 CP

L. 125.000

PREZZO SPECIALE



## NEW LAFAYETTE «INDIANA» - omologato - 40 canali-AM-FM SINTONIA DIRETTA DA MICROFONO

Apparato di piccole dimensioni con modernissimo sistema elettronico di sintonia con tasti Up-Down • Tasto per richiamo automatico del CH9 • Visualizzazione digitale del segnale in arrivo e della potenza in uscita. **Sintonia elettronica diretta con comandi UP-DW cambio canale posti sul micro.**

**Trasmittitore.** Potenza RF: 4W con 13,8 V di alimentazione • Tipi di emissione AM-FM • Gamma frequenza 26,965-27,405 MHz.

**Ricevitore.** Configurazione doppia conversione a PLL • Dimensioni apparato 130x221x36 mm. Omologato punto 8 art. 334 CP.

L. 160.000

PREZZO SPECIALE



## «CONNEX 4000 ECHO» 271 CH in AM-FM-USB-LSB-CW

Apparato sintetizzato completo di tutti i modi operativi per installazioni veicolari o fisse. La banda operativa si espande in sei bande di 40 CH con 1200 canali utilizzabili. È possibile uno scostamento fisso di 10 kHz ed una sintonia RX-TX indipendente. Circuiti separati per il limitatore di disturbi, rosmetro, RF gain e micro gain.

**ECHO RIPETITORE DISINSERIBILE E BIP di fine trasmissione.**

**Trasmittitore.** Circuito: PLL digitale 240 CH più CH ALFA • Frequenza: da 25,615 a 28,305 all mode • Potenza: RF 5W AM-FM 12W PeP SSB • Alimentazione: 13,8V. **Ricevitore.** Doppia conversione PLL digitale, sintonia fine • Dimensioni: 60x200x235 mm • Peso: 2,2 kg • Colore: grigio-argento.

L. 435.000

PREZZO SPECIALE



## LAFAYETTE «TYPHOON» 226 CH IN AM-FM-USB-LSB-CW

Apparato sintetizzato completo di tutti i modi operativi per installazioni veicolari o fisse. Data la potenza particolarmente indicato per il traffico a lunga distanza. Le frequenze utilizzabili si espandono in 5 bande da 40 CH + 26 ALFA. Sintonie separate RX o TX con comandi di RIT è CLARIFIER. Controllo RF per eliminare le interferenze. Strumento S'METER e lettura SWR con taratura f.s. per il controllo del ROS. Bip fine trasmissione disinseribile. ANL limitatore di rumore.

**Trasmittitore:** circuito PLL digitale gamma operativa da 26.065 a 28.315 kHz passi 10 kHz; potenza 21W pep SSB, 10W AM FM CW. Alimentazione 13,8V 5A. **Ricevitore:** PLL digitale doppia conversione con sintonia fine, clarifier ± 5 kHz, sensibilità 1µV per 10 dB S/D. Dimensioni: 60x200x235 mm. colore nero.

L. 310.000

IN OMAGGIO  
MB+4 ZG  
MICRO BASE  
PREAMPLIFICATO



IN OMAGGIO  
ANTENNA  
RALLYE



IN OMAGGIO  
ZG B150  
LINEARE 50/100W  
AM - FM



IN OMAGGIO  
ZG B300P  
LINEARE 70 - 200W  
AM-FM - 400W SSB



IN OMAGGIO  
ZG TM 999  
ROS-WATTMETRO  
ACCORDATORE



F. ARMENGI I4LCK

SEDE UNICA



radio  
communication s.n.c.

di FRANCO ARMENGI & C.

40137 BOLOGNA - Via Sigonio, 2 - Tel. 051/345697-343923 - Fax. 051-345103

catalogo generale  
a richiesta L. 3.000

APPARATI-ACCESSORI per CB  
RADIOAMATORI e TELECOMUNICAZIONI

SPEDIZIONI  
CELERI OVUNQUE

**LINEARI** 27 MHz non funzionanti o irripetibili per recupero componenti acquisto solo in zona Roma o Latina. Ritiro direttamente. Richiedere prezzo onesto.

Antonio Moroni - via Ragazzi del '99 8 - 00049 Velletri (RM)

☎ (06) 9628719 (non oltre le 21,00)

**VENDO** RX Kenwood 5000 con filtro stretto AM acquistato aprile '90, Yaesu FRG9600 + convertitore, Telereader CWR675E come nuovo. Il tutto L. 2.600.000.

Franco Materazzi - via Romella 5 - 41049 Sassuolo (MO)

☎ (0536) 885431 (19,00÷21,30)

**VENDO:** TS930S/AT, TS140S, TS680S, IC735, Drake TR7A + PS7 + VFO + alt., lineab, TR4C + VFO, TR4, FT225RD, scheda Mutek, FT726R, IC271A, TM701E, FT290R, FT23, IC2E, R2000 +VHF, FRG9600 + conv. HF, Satellit 1400SL, Daiwa PS30X411, filtri FL33, YK88C/SN, VFO SB644, scheda FMXT430, scheda 50 MHz per FT726R, Turner + 3, UT50, TSU6, freq. N.E. Over Malic, gen. Unaohm SG 121 con Sinad 10-240 MHz. I8YGZ, prof. Pino Zamboli - via Trieste 30 - 84015 Nocera Superiore (SA)

☎ (081) 934919 (21÷22)

**VENDO** RX Geloso MK3 con manuale + converter G4/163 L. 400.000. Vendo ricevitore Wells da 0-1000 kHz L. 500.000, demodulatore per Commodore RTTY CW L. 100.000, RX Grundig 3.400 L. 600.000.

Vincenzo - Torino

☎ (011) 345227 (20,00÷22,00)

**VENDO** compatibile IBM + HD 20 MB a L. 1.500.000, Yaesu FRG 9600 come nuovo a L. 700.000, Kenwood R2000 a L. 800.000. Qualsiasi prova a mio domicilio. Marco Saletti - via B. da Montelupo 5 - 50053 Empoli (FI)

☎ (0571) 72381

**ACQUISTO** valvole zoccolo europeo a 4 o 5 piedini a croce e libri del: Ravalico, Mecozzi, Montù, Banfi, Costa, Angeletti ecc. tutti d'epoca 1920-1940. Acquisto anche radio, altoparlanti a spillo e materiale radio sempre di epoca 1920-1935. Anche eventuali baratti e conguaglio.

☎ (010) 412392 (dopo le 20,30 mai prima)

**VENDO** molto materiale per radio libere Ecciter lineari, antenne ed altro. Vendo interfaccia telefonica 009 IC720A ed altri apparati CB OM - varie.

Lino Alfieri

☎ (0823) 700130 (9÷12 15÷21)

**VENDO** ricevitore Yaesu FRG7 sintonia da 0,5÷30 MHz tripla conversione, manuale originale, funzionamento perfetto, ottime condizioni L. 300.000.

Riccardo V. Brunetti - via Felice Amadori 1 - 00151 Roma

☎ (06) 5313504 (ore serali)

**CAMBIO** R21 Kenwood ancora in garanzia con apparato Yaesu 107 m. opp. 301 d. o simili, eventuale mio conguaglio. Vendo apparato 140-170 MHz mod. Intek KT330 Multiband L. 300.000. Oppure cambio con lineare valvolare. Gianni Zorzettig - via Spessa 16 - 34670 Capriva del Friuli (GO)

☎ (0481) 80097 (12÷13 18÷21)

**OFFRESI** RTX FT757II + FP757HD + FC7577 + manuali L. 1.700.000 tratt. Surplus BC603 + conv. VHF Geloso L. 70.000 RTX C5200D S7. VIU 50 W ex. L. 1.000.000 tratt.

Fiorenzo Fontanesi - s.s. Cisa 235 - 46019 Cappelletta di Virgilio (MN)

☎ (0376) 449018 (solo serali)

**VENDO** voltmetro selettivo mod. SPM6 Egen. PS6 da 6 kHz 18 MHz stato solido Wandel Gooltermann per amatori Surplus. Vendo R316A RT178 AN URM102 CU351 AR. Orazio Savoca - via Grotta Magna 18 - 95124 Catania

☎ (095) 651621

**VENDO** RTX VHF Yaesu FT411 + adattatore 12 V o cambio con RX HF: Kenwood R1000-R600. Cerco tasto CW Junker, filtro 500 Hz Kenwood YG/88C, RTTY Tecnoten T1000.

Alberto

☎ (0444) 571036 (solo serali)

**VENDO** mai usato FT411 RXTX 140-174 MHz + FNB10 + FNB11 + carica + batterie. NC29 + custodie per entrambi pacchi bat. + caric. batt. lento. Tutto L. 750.000 contanti.

IWOUFD, Marino Gobbi - via F.lli Cervi 18 - 07029 Tempio Pausania (SS)

☎ (079) 632050 (8÷22)

**VENDO** SWR2000 Kenwood + lineare Jumbo CTE L. 250.000 + Astatic 1104C L. 100.000 + Uniden 2020 con 11/45 L. 750.000. Cerco micro da palmo Turner + 20 + 3. Grazie.

Luigi Grassi - località Polin 14 - 38079 Tione di Trento (TN)

☎ (0465) 22709 (dopo le 19)

**PERFETTISSIMO VENDO** TS440SAT + alim. PS50, Mic e filtri opz. 500 Hz e 1,8 kHz. Oscilloscopio Hungchang OS650 50 MHz con sonde ottimo. Tutto con imballi orig. Francesco Zaccarini - via Gianettini 8 - 38056 Levico Terme (TN)

☎ (0461) 706319 (ore pasti)

**VENDO** Standard C5800 All Mode VHF come nuovo L. 700.000 + 2 portatili Intek 40c L. 300.000 alla coppia + Alan 350BC + Alan 48.

Giancarlo Cantagalli - via Zanelli 2 - 47100 Forlì

☎ (0543) 67731 (serali)

**CERCO** Sony 2001D Philips AL990 Grundig Sat. 650/500 Mark II o RX 0,1-178 MHz e simili con imballi occasione prezzo ragion. seminuovi inoltre collez. completa CQ. Offerte a:

Sabino Fina - via Cesinali 74 - 83042 Atripalda (AV)

☎ (0825) 626951 (ore pasti)

**VENDO** IC2RET 2 mesi di vita L. 600.000 + IC2SET L. 350.000 + RX Standard AX700 50-905 MHz L. 1.000.000 + antenna X50 Diamond L. 70.000.

Gaetano Corriero - via Carducci 8 - 21013 Gallarate (VA)

☎ (0331) 783237 (ore pasti)

**VENDO** in blocco RTX bibanda IC2RET + RX VHF Daiwa + RTX VHF Standard C78 + lineare 10 W VHF + interfaccia telefonica CTE + Duplexer + antenna bibanda Diamond X500 L. 1.500.000.

Gaetano Corriero - via Carducci 8 - 21013 Gallarate (VA)

☎ (0331) 783237 (ore pasti)

**VENDO** ricevitore N.E. LX650 per Meteosat e polari + Videoconverter N.E. LX554 come nuovo L. 600.000 trattabili.

Raffaele Di Libero - via S. Marco 9 - 03048 S. Apollinare (FR)

☎ (0776) 310934 (9÷13 ufficio)

**VENDO** Icom IC735 0.1-30 MHz e aliment. stab. 5-16 V 30 A in imballi originali, regalo roswattmetro, carico litzizio 1000 W, lineare VHF 40 W 12 V. Tutto come nuovo. Nicola D'Alba - lungomare IX Maggio 1/4 - 70123 Bari

☎ (080) 444128 (serali)

**PM3208** oscilloscopio Philips doppia traccia completo di sonde attenuabili, istruzioni, imballaggio originale, nuovo di 6 mesi vengo causa inutilizzo.

Riccardo Borelli - via Partigiani 16 - 27028 San Martino Sicconario (PV)

☎ (0382) 490139 (ore serali)

**VENDO** ricevitore VHF/UHF SX200 J.I.L. (catalogo Marcucci 1989) ottimo stato completo, regalo sincronizzatore per registratore L. 450.000 (prezzo listino L. 724.000). Francesco Accinni - via Mongrifone 3-25 - 17100 Savona

☎ (019) 801249 (ore serali)

**VENDO** Yaesu FT767 GX Cat System ed antenna GP 40. Gerardo Monte - via Neghelli 1 - 84095 Giffoni Valle Piana (SA)

☎ (089) 333956 (7,30÷16,30)

**AMPLIFICATORE LINEARE** VHF 140 150 MHz minimo 200 W RF. effettivi se valvolare e in ottime condizioni acquisto. Fare offerte dettagliando tipo valvole. Sergio Cairo - via S. Cristina 13 - 28013 Gallico (NO)

☎ (0322) 88458 (lasciare mess.)

**AOR AR-3000**

**NOVITA**



**Ricevitore-scanner a copertura continua nei modi di ricezione AM-FM-CW-USB-LSB. Campo di frequenza effettivo con continuità da 100 kHz a 2036 MHz. Alimentazione 13,8 V. Selettività e sensibilità eccezionali su tutte le bande.**

**MAS.CAR.**

di A. MASTRORILLI

00198 ROMA - VIA REGGIO EMILIA, 32/A  
TEL. 06/8845641-8559908 FAX 858077 TLX 621440

# ICOM IC-24 ET

## il bibanda dalle prestazioni avanzate

Ultra compatto e leggero è l'espressione di un incredibile balzo tecnologico, il che, all'atto pratico, si traduce in prestazioni avanzate.

- 20 memorie per banda registrabili con la frequenza operativa, passo di duplice, toni sub-audio, ecc. Una memoria aggiuntiva è dedicata al canale di chiamata.
- Orologio: indicazione oraria e funzioni temporizzatrici.
- Potenza RF disponibile in 4 livelli: 0.5, 1.5, 3.5, 5W.
- DTMF encoder con 4 memorie dedicate. Ciascuna memoria accomoda sino a 15 cifre. I dati registrati possono essere controllati sul visore.
- "Full Duplex" conseguibile sulle due bande.



- Power Save
- Tone Squelch opzionale
- Tante possibilità operative:
  - Ricerca entro tutto lo spettro operativo
  - Ricerca entro dei limiti di banda
  - Ricerca entro le memorie selezionate
  - Controllo prioritario
  - Incrementi di 5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 50 kHz
  - Indicazione contemporanea della frequenza Rx e Tx (durante il Full Duplex)
  - Illuminazione del visore temporizzata ecc.
- Vasta gamma di accessori.
- Soli 340 g con il BP-82.



**ELETTRONICA PAVESE**  
di Ramati Aldo & C.

Via Maestri Comacini 3/5  
27100 Pavia  
tel. 0382/27105

appuntamento a  
**Veronafiera**  
1990



**18°**  
**elettro**  
**expo**

24-25 novembre  
orario:  
8.30-12.30 / 14.30-19.00

mostra mercato di:

**ELETTRONICA**  
**RADIANTISMO**  
**STRUMENTAZIONE**  
**COMPONENTISTICA**  
**INFORMATICA**

Corrispondenza: PROMOSTUDIO c.p. 483 - 37100 Verona  
Segreteria e informazioni: PROMOSTUDIO s.a.s.  
via S. Salvatore Vecchio, 6 - 37121 Verona  
Tel. 045/30178 - Telefax 045/8006092



- **AZ di ZANGRANDO ANGELO**  
Via Buonarroti, 74 - 20052 Monza  
Tel. 039/836603
- **ITALTEC SRL**  
Via Circonvallazione, 34 - Verres (AO)  
Tel. 0125/920370
- **C.R.E.S.**  
C.so Ferrari, 162/164  
17013 Albissola Superiore (SV)  
Tel. 019/487727
- **RADIO VIP TELEX**  
Via Settefontane, 36 - Trieste  
Tel. 040/391012
- **ELECTROLUX SDF**  
Via XX Settembre, 69/A - Ferrara  
Tel. 0532/740365
- **G.S. ELETTRONICA S.A.S.**  
Via Zuccherificio, 4 - Este (PD)  
Tel. 0429/56488



**ELETTOPRIMA** S.A.S.  
TELECOMUNICAZIONI - OM

Via Primaticcio, 162 - 20147 MILANO  
P.O. Box 14048 - Tel. (02) 416876-4150276  
Fax 02/4156439



RADIO SYSTEM s.r.l.  
Via Erbosa, 2 - 40129 BOLOGNA  
Tel. e Fax. 051 - 355420

APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI CIVILI - NAUTICHE - AMATORIALI E CB - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA

*La nostra organizzazione offre una opportunità irripetibile a chi sceglierà, con il sistema di pagamento rateale, una delle seguenti combinazioni:*

A) **JRC** -**JST 135** completo di: **ALIMENTATORE NBD 520**  
**FILTRO CW 300 Hz-CFL 231**  
**E MICROFONO NVT57**  
**L. 181.000** al mese (\*)

B) **KENWOOD** -**TS 950/SC** completo di: **MICROFONO DA TAVOLO**  
**MC60/A E CUFFIE HS-6**  
**L. 312.000** al mese (\*)

C) **ICOM** -**IC 765** completo di: **MICROFONO DA TAVOLO SM-8**  
**E ALTOPARLANTE CON FILTRI SP 20**  
**L. 229.000** al mese (\*)

## REGALA

*Una settimana di soggiorno per due persone in Val Pusteria dal 5/1/91 al 12/1/91 o dal 12/1/91 al 19/1/91*  
**Prato Drava (S. Candido)**



## RESIDENCE

In stile tirolese, è situato all'inizio del paese a 2 chilometri dalla partenza degli impianti del comprensorio sciistico del Monte Elmo (skibus gratuito a 200 metri) e a pochi passi dalla pista da fondo.  
Gli appartamenti sono dotati di balcone, telefono, radio, piccola cassaforte a muro, televisione su richiesta.

# KENWOOD

**Kantronics**

**SR STANDARD**



**ELNOCOM**

**AMERITRON**

**DAIWA**

**TOKYO HY-POWER**

**ALINCO**

**NUOVA SEDE**

**TEN-TEC**

**dressler**



di  
Alessandro  
Novelli  
I6NOA

**AOR**

**WELZ**

**HENRY RADIO**

**hy-gain**

**ICOM**

**YAESU**

VIA PESCARA, n. 2 - 66013 - CHIETI-SCALO

Tel. 0871-560.100 - Fax. 0871-560.000

CHIUSO LUNEDI MATTINA

RECAPITO POSTALE  
C.P. 90 - 66100 CHIETI

**RICAMBI  
COMMODORE**

**STRUMENTI  
DI  
MISURA**

**TELECOMUNICAZIONI  
APPARATI - ANTENNE  
ACCESSORI**

**ELETTRONICA  
DIGITALE**

**COMPUTERS  
PERIFERICHE  
ACCESSORI  
TELEFAX**

**SISTEMI PER COMPUTERS  
PER  
RTTY-CW-ASCII-AMTOR  
FAX-SSTV-PACKET RADIO**

**PRODUZIONE  
DEMODULATORI  
MODEM-TNC  
CAVETTI-CARTRIDGES**

**PROGRAMMI COMPUTER  
PER  
APPLE - AMIGA  
COMMODORE - MS-DOS**

**ATTREZZATO LABORATORIO DI ASSISTENZA TECNICA  
RIPARAZIONE COMPUTERS ED APPARATI - VENDITA - PRODUZIONE**

«RICHIEDETE IL NOSTRO CATALOGO LINEA PRODOTTI PER COMPUTER ACCLUDENDO L. 2.000 IN FRANCOBOLLI»

# ICOM IC-2400E/IC-2500E

## i "transceivers" doppi VHF/UHF; UHF/1.2 GHz

Complicato, ma facile da usare, dà una sensazione diversa dai soliti bibanda, in quanto produce la gradevole impressione di usare due ricetrasmittitori distinti. La banda principale e la secondaria possono essere prontamente commutate, non solo, ma la secondaria pure modificata secondo le necessità del caso senza uscire dalla primaria.

- Indicazione simultanea delle bande su un grande visore a cristalli liquidi.
- "Full Duplex" usufruendo delle due bande.
- Ricezione contemporanea sulle due bande, meglio se con due altoparlanti differenti.

- 20 memorie per banda, compatibili alla registrazione della frequenza, modo duplex, tone encoder On/Off e relativa frequenza del tono.
- Ricerca: fra dei limiti in frequenza oppure fra le memorie; possibilità di saltare quelle non richieste.
- Tasti riconoscibili al tatto: la sicurezza nella guida non verrà ridotta!
- Controllo sul canale prioritario.
- Eccezionali gamme operative: 140~150/430~440 MHz; 430~440/1240~1300 MHz
- Canalizzazione: 12.5 kHz o 25 kHz.
- Estesa temperatura opera-

- tiva: da -10°C a +60°C
- Notevole stabilità in frequenza:  $\pm 10$  ppm.
- Alta potenza RF: VHF: 45W; UHF: 35W riducibili entrambi a 5W.
- Sensibilità spinta:  $< 0.18\mu\text{V}$  per 12 dB SINAD.
- Forte volume audio: 2.5W su  $8\Omega$
- Dimensioni: soli 150 x 50 x 195 mm
- Peso ridotto: 1.7 kg.

*Come farne a meno nella propria vettura?*



# SPARK

DI CARRETTA MAURIZIO

Via Provinciale, 59  
41016 NOVI DI MODENA (MO)  
Tel. 059 / 676736 - Fax 059 / 677384



## DOPPIA CAVITÀ FM

MOD. SPK/C1 - SPK/C3

- BANDA DI TARATURA - 85 - 110 MHz
- IMPEDENZA - 50 Ω
- CONNETTORI - C1=UG58  
C3=LC o EIA 7/8"
- PERDITA D'INS. - 0,25 dB REGOLABILE
- BANDA PASSANTE - 400 kHz a - 0,02 dB
- ATTENUAZIONE - - 25 dB a 2 MHz
- MAX. POT. - 1 KW (MOD. C1)  
3 KW (MOD. C3)

**SPARK PRODUCE: ANTENNE - CAVITÀ - ACCOPPIATORI - FILTRI**

## NUOVA FONTE DEL SURPLUS

Novità del mese:

### BINOCOLI RAGGI INFRAROSSI

TRANSCIVER RT 671 - 2÷12 MHz - 20÷120 W. out  
SSB/FSK con modulatore e dem. FSK. e RTTY.



NATIONAL R1490 - Ricevitore 2÷30 MHz stato solido,  
completo di filtro, notch, rete, 110 E 24 DC.

SOUTHCOM SC 130 - Ricetrasmittitore SSB. 2-12 MHz.  
20 Watt out, con lineare SC 200A, 200 W. out.

**SI RITIRANO APPARECCHIATURE.**

HUGHES - Aircraft ricetrasmittitore PRC - 74C - 2-18  
MHz SSB 20 W. out.



**SI ACCETTANO PERMUTE.**

COLLINS 618T - Ricetrasmittitore SSB - 400-700 W.  
out 2÷30 MHz in varie versioni.

COLLINS - Amplificatore 5482-4A, input. 28 DC - 2700  
W. 2-30 MHz sintonia automatica, power supply  
426-U2, accordatore antenna automatico, della serie:  
490T-9, 490T-1, 180L (-).

Ricevitore Collins serie 651-S1 e 651-F1 in vari  
modelli da 0 a 30 MHz • Racal RA 67-78 B RX  
da 0 a 30 MHz • Merlin Communication SR-2093  
20 MHz-500 MHz • RTX General Dynamics SC 901X  
da 2 a 30 MHz 120 Watt • Rockwell Collins HF-80.



**Via Taro, 7 - Maranello - Loc. Gorzano (MO) - Tel. 0536/940253**

# Versione compatta, costo contenuto qualità invariata!

**YAESU FT-747 GX:** privo degli automatismi dei modelli maggiori, ne conserva tutti i pregi circuitali.

Ottima la sezione ricevente caratterizzata dallo stadio mixer in ingresso con intrinseca protezione al sovraccarico. E' sintonizzabile da 100 kHz a 30 MHz, 20 memorie a disposizione, ricerca, doppio VFO, soppressore dei disturbi, filtro CW, RIT.

Basta aver recepito sin qua per afferrare il concetto dell'apparato trasportabile o veicolare, da usare con antenne già sintonizzate (quali quelle veicolari o

trappolate in genere).

Ovviamente, per frequenze diverse, è necessario un accordatore. Il quarzo di riferimento per il PLL può essere ottenuto in versione termostata.

L'alimentazione è da sorgente continua, il che lo rende compatibile all'alimentazione da accumulatore; va notato a proposito che lo stadio finale erogante 100 W di RF è montato su un cospicuo dissipatore raffreddato con circolazione d'aria forzata... questi sono i presupposti richiesti per il funzionamento in AMTOR da


mezzi veicolari o natanti in genere. Con la rete a disposizione l'alimentatore apposito fornisce comodamente la potenza richiesta. Semplice, pregevole ed attraente, può essere pilotato dal PC e corredato da una miriade di accessori.


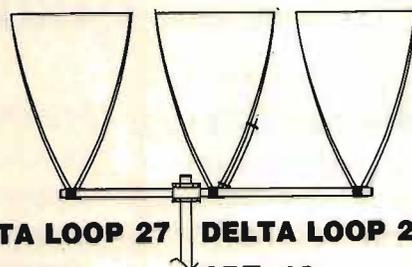
# ANTENNE C.B.




14020 SERRAVALLE (ASTI) - ITALY  
TEL. (0141) 29.41.74 - 21.43.17



**DELTA LOOP 27** **DELTA LOOP 27**  
**ART. 15** **ART. 16**


ELEMENTI: 3  
S.W.R.: 1:1,1  
QUADAGNO: 11 dB  
IMPEDEENZA: 52 Ohm  
LUNGHEZZA D'ONDA: 1  
ALTEZZA: 3900 mm  
MATERIALE: ALLUMINIO ANTICORRODAL

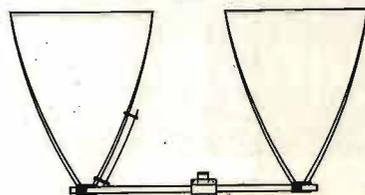ELEMENTI: 4  
S.W.R.: 1:1,1  
QUADAGNO: 13,2 dB  
IMPEDEENZA: 52 Ohm  
LUNGHEZZA D'ONDA: 1  
ALTEZZA: 3900 mm  
MATERIALE: ALLUMINIO ANTICORRODAL



**DELTA LOOP 27**  
**ART. 14**

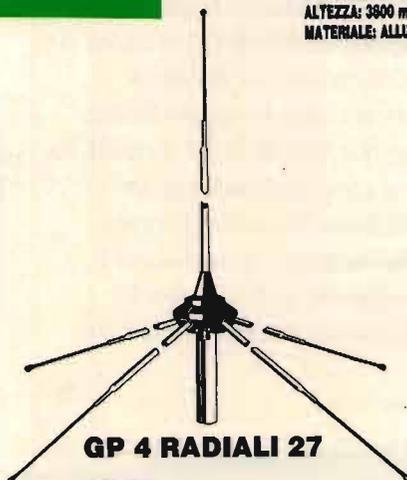ELEMENTI: 2  
S.W.R.: 1:1,1  
QUADAGNO: 9,8 dB  
IMPEDEENZA: 52 Ohm  
LUNGHEZZA D'ONDA: 1  
ALTEZZA: 3900 mm  
MATERIALE: ALLUMINIO ANTICORRODAL





**GP 4 RADIALI 27**  
**ART. 2**

S.W.R.: 1:1,1  
POTENZA MAX: 1000 W  
MATERIALE: ALLUMINIO ANTICORRODAL  
PESO: 1300 g  
ALTEZZA STILO: 2750 mm

**ROMA 1 5/8 - 27 HHZ**  
**ART. 7**

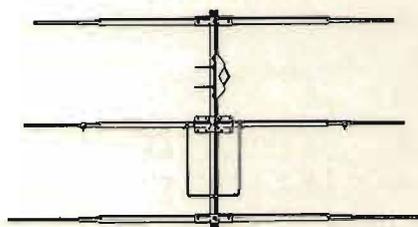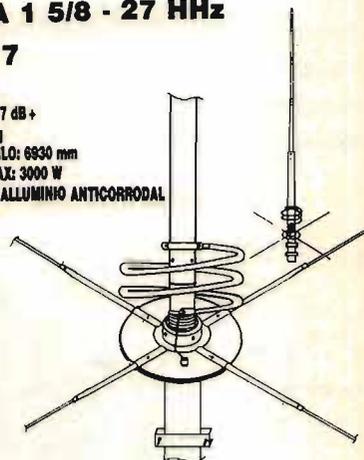S.W.R.: 1:1,1  
QUADAGNO: 7 dB +  
PESO: 3300 g  
ALTEZZA STILO: 6930 mm  
POTENZA MAX: 3000 W  
MATERIALE: ALLUMINIO ANTICORRODAL




**DIRETTIVA YAGI 27**  
**ART. 8**

ELEMENTI: 3  
QUADAGNO: 8,5 dB  
S.W.R.: 1:1,2  
LARGHEZZA: 5500 mm  
BOOM: 2900 mm  
PESO: 3900 g  
MATERIALE: ALLUMINIO ANTICORRODAL

**TIPO PESANTE**  
**ART. 10**

ELEMENTI: 3  
PESO: 6500 g

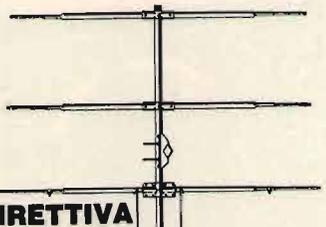


**DIRETTIVA YAGI 27**  
**ART. 9**

ELEMENTI: 4  
QUADAGNO: 10,5 dB  
S.W.R.: 1:1,2  
LARGHEZZA: 5500 mm  
LUNGHEZZA BOOM: 3950 mm  
PESO: 5100 g  
MATERIALE: ALLUMINIO ANTICORRODAL

**TIPO PESANTE**  
**ART. 11**

ELEMENTI: 4  
PESO: 8500 g

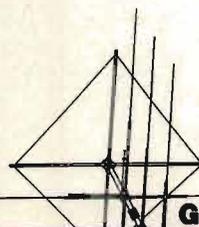


**GALAXY 27**  
**ART. 13**

ELEMENTI: 4  
QUADAGNO: 14,5 dB  
POLARIZZAZIONE: DOPPIA  
S.W.R.: 1:1,1  
LARGHEZZA BANDA: 2000 Kc  
LARGHEZZA ELEMENTI: 5000 mm  
LUNGHEZZA BOOM: 4820 mm  
MATERIALE: ALLUMINIO ANTICORRODAL

**GP 3 RADIALI 27**

**ART. 1**


S.W.R.: 1:1,1  
 POTENZA MAX: 1000 W  
 MATERIALE: ALLUMINIO ANTICORRODAL  
 PESO: 1100 g  
 ALTEZZA STILO: 2750 mm

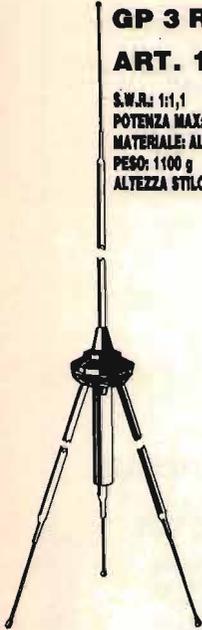

**THUNDER 27**

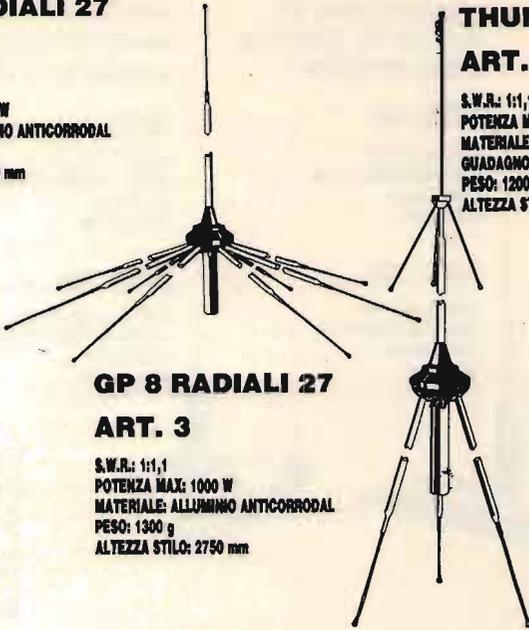**ART. 4**

S.W.R.: 1:1,1  
 POTENZA MAX: 1000 W  
 MATERIALE: ALLUMINIO ANTICORRODAL  
 GUADAGNO: 5 dB  
 PESO: 1200 g  
 ALTEZZA STILO: 1750 mm



**GP 8 RADIALI 27**

**ART. 3**

S.W.R.: 1:1,1  
 POTENZA MAX: 1000 W  
 MATERIALE: ALLUMINIO ANTICORRODAL  
 PESO: 1300 g  
 ALTEZZA STILO: 2750 mm

**RINGO 27**

**ART. 5**


S.W.R.: 1:1,1  
 POTENZA MAX: 1000 W  
 GUADAGNO: 6 dB  
 PESO: 1300 g  
 ALTEZZA STILO: 5500 mm  
 MATERIALE: ALLUMINIO ANTICORRODAL



**WEGA 27**

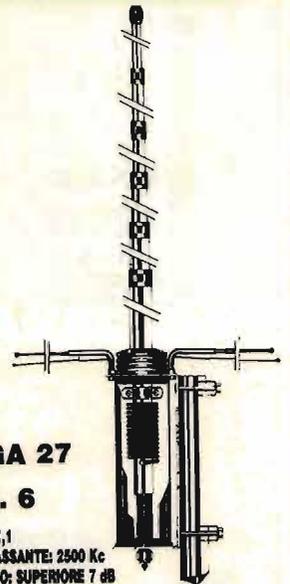**ART. 6**

S.W.R.: 1:1,1  
 BANDA PASSANTE: 2500 Kc  
 GUADAGNO: SUPERIORE 7 dB  
 PESO: 3700 g  
 ALTEZZA STILO: 5950 mm  
 LUNGHEZZA RADIALI: 1000 mm  
 MATERIALE: ALLUMINIO ANTICORRODAL



**LUNA ANTENNA 27**

**ART. 39**

BANDA PASSANTE: 1800 Kc  
 ALTEZZA: 3200 mm  
 GUADAGNO: 6 dB  
 MATERIALE:  
 ALLUMINIO ANTICORRODAL



**DELTA 27  
 ANTENNA PER  
 BALCONI, INTERNI,  
 CAMPEGGI, ROULOTTES,  
 IMBARCAZIONI,  
 UFFICI, ECC.**

**ART. 19**

ALTEZZA: 1000 mm  
 S.W.R. MAX: 1:1,5  
 LARGHEZZA BANDA: 3000 Kc  
 POTENZA: 250 W  
 PESO: 650 g



**BOOMERANG 27 corta**

**ART. 20**


ALTEZZA: 1550 mm  
 S.W.R.: 1:1,2  
 POTENZA MAX: 350 W  
 PESO: 700 g



**BOOMERANG 27**

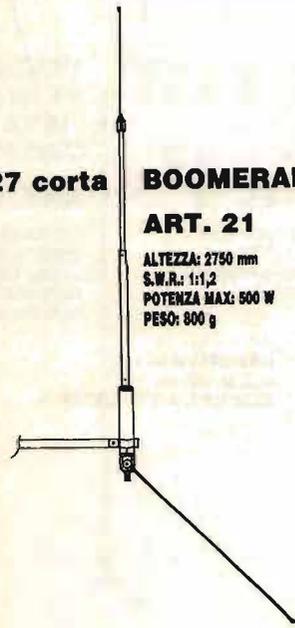**ART. 21**

ALTEZZA: 2750 mm  
 S.W.R.: 1:1,2  
 POTENZA MAX: 500 W  
 PESO: 800 g



**BASE MAGNETICA  
 PER ANTENNE ACCIAIO**

**ART. 17**

DIAMETRO BASE: 105 mm  
 ATTACCO: SO 239  
 CAVO: 3500 mm



**BASE MAGNETICA UNIVERSALE  
 adatta per tutti i tipi di antenne.**

**ART. 38**

DIAMETRO BASE: 105 mm  
 FORO: 11 mm





**PIPA 27  
ART. 22**

S.W.R.: 1:1,5 MAX  
POTENZA: 40 W  
ALTEZZA: 690 mm  
PESO: 80 g

**VEICOLARE 27  
ACCIAIO CONICO**

**ART. 23**

ALTEZZA: 1320 mm  
FORO CARROZZERIA: 11 mm  
CAVO: 3500 mm  
ATTACCO: PL



**VEICOLARE 27  
ACCIAIO CONICO**

**ART. 24**

ALTEZZA: 1620 mm  
FORO CARROZZERIA: 11 mm  
CAVO: 3500 mm  
ATTACCO: PL

**VEICOLARE 27  
ACCIAIO CONICO  
CON SNODO**


**ART. 25**

ALTEZZA: 1320 mm  
FORO CARROZZERIA: 11 mm  
CAVO: 3500 mm  
ATTACCO: PL



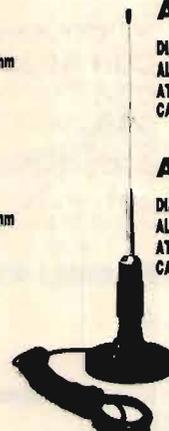**ART. 26**

ALTEZZA: 1620 mm  
FORO CARROZZERIA: 11 mm  
CAVO: 3500 mm  
ATTACCO: PL



**ANTENNA  
MAGNETICA 27  
ACCIAIO CONICO**

**ART. 28**

DIAMETRO BASE: 105 mm  
ALTEZZA ANTENNA: 1320 mm  
ATTACCO: PL  
CAVO: 3500 mm

**ART. 29**

DIAMETRO BASE: 105 mm  
ALTEZZA ANTENNA: 1620 mm  
ATTACCO: PL  
CAVO: 3500 mm

**VERTICALE  
CB.  
ART. 199**

QUADAGNO: 5,8 dB  
ALTEZZA: 5500 mm  
POTENZA: 400 W  
PESO: 2000 g



**VEICOLARE  
27 IN FIBRA  
NERA  
TARABILE**

**ART. 29**

ALTEZZA: 840 mm  
MOLLA: INOX  
SNODO: REGOLABILE  
CAVO: 3500 mm

**ART. 31**

ALTEZZA: 1340 mm  
MOLLA: INOX  
SNODO: REGOLABILE  
CAVO: 3500 mm



**VEICOLARE  
27 IN FIBRA  
NERA  
TARATA**

**ART. 30**

ALTEZZA: 950 mm  
LUNGHEZZA D'ONDA: 5/8  
SISTEMA: TORCIGLIONE  
SNODO: REGOLABILE  
CAVO: 3500 mm



**VEICOLARE  
27 IN FIBRA  
NERA  
TARATA**

**ART. 32**

ALTEZZA: 1230 mm  
SISTEMA: ELICOIDALE  
MOLLA: INOX  
SNODO: REGOLABILE  
CAVO: 3500 mm



**VEICOLARE  
27 IN FIBRA  
NERA  
TARATA**

**ART. 33**

ALTEZZA: 1780 mm  
SISTEMA: ELICOIDALE  
MOLLA: INOX  
SNODO: REGOLABILE  
CAVO: 3500 mm



**VEICOLARE  
HERCULES 27**

**ART. 34**

ALTEZZA: 1780 mm  
STILO CONICO:  $\varnothing$  10 ÷ 5 mm FIBRA  
SISTEMA: ELICOIDALE  
MOLLA: INOX  
SNODO: REGOLABILE  
CAVO: 3500 mm  
FIBRA RICOPERTA NERA - TARATA

**ANTENNA  
DA BALCONE,  
NAUTICA,  
CAMPEGGI E  
DA TETTO  
MEZZA ONDA  
Non richiede  
piani  
riflettenti**

**ART. 200**


QUADAGNO: 5 dB  
ALTEZZA: 2200 mm  
POTENZA: 400 W  
PESO: 1900 g



**DIPOLO 27**

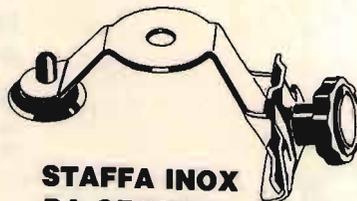**ART. 43**

FREQUENZA: 27 MHz  
LUNGHEZZA TOTALE: 5500 mm  
COMPLETO DI STAFFA E CENTRALE



**STAFFA INOX  
DA GRONDA**

**ART. 41**

FORO: 11 OPPURE 15,5

# ANTENNE PER 45 E 88 M.



**MOBILE ANTENNA  
11/45m IN FIBRA NERA**

**ART. 101**


ALTEZZA: 1800 mm  
45m: REGOLABILE  
11m: TARATA



**VEICOLARE 11/45M  
CON BOBINA  
CENTRALE SERIE  
DECAMETRICHE**

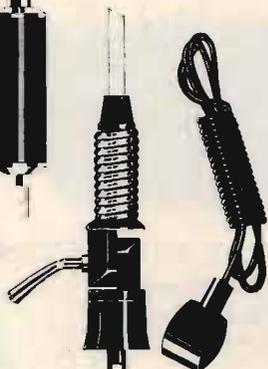**ART. 103**


ALTEZZA: 1500 mm  
45m: REGOLABILE  
11m: REGOLABILE



**VEICOLARE  
45/88m  
IN FIBRA  
NERA**

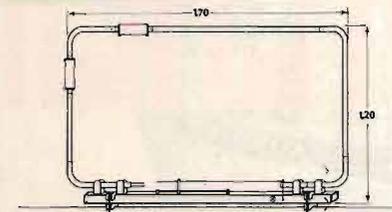**ART. 104**

ALTEZZA: 1850 mm  
45m: REGOLABILE  
88m: REGOLABILE



**BALCONE TRAPPOLATA  
11/15/20/45m**

**ART. 44**

S.W.R.: 1:1,2  
IMPIEDENZA: 52 Ohm  
LARGHEZZA: 1700 mm  
ALTEZZA: 1200 mm  
PESO: 2500 g

**VERTICALE 11/45m**

**ART. 106**

ALTEZZA: 5900 mm  
S.W.R. 11m: 1:1,1  
S.W.R. 45m: 1:1,1  
PESO: 2750 g



**VERTICALE 45/88**

**ART. 107**

ALTEZZA: 4500 mm  
S.W.R. 45/88: 1:1,2

**ANTENNE PER APRICANCELLI**

modelli e frequenze  
secondo esigenze cliente



**DIPOLO FILARE 45m**

**ART. 111**

LUNGHEZZA: 22000 mm  
PESO: 900 g  
S.W.R.: 1:1,2



**DIPOLO FILARE  
TRAPPOLATO**

**11/45**

**ART. 113**

LUNGHEZZA: 14500 mm  
S.W.R. 11/45m: 1:1,2  
MATERIALE: RAME  
PESO: 1450 g

**DIPOLO  
TRAPPOLATO  
45/88m**

**ART. 109**

LUNGHEZZA: 20000 mm  
S.W.R. 45/88: 1:1,2  
PESO: 1800 g  
MATERIALE: RAME

**DIPOLO  
TRAPPOLATO  
45/88m**

**ART. 108**

LUNGHEZZA: 30000 mm  
S.W.R.: 1:1,3 o meglio  
PESO: 1700 g  
MATERIALE: RAME


**DIPOLO  
CARICATO  
45m**

**ART. 112**

LUNGHEZZA: 10500 mm  
S.W.R.: 1:1,2  
PESO: 900 g  
MATERIALE: RAME


# ZETAGI

# POWERLINE

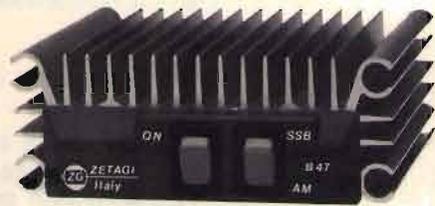
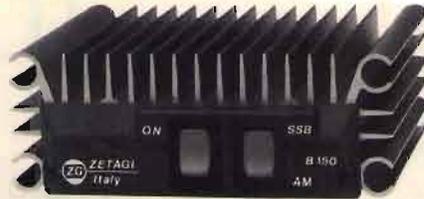
### B 47 per mobile

Frequenza: 26 - 30 MHz  
Potenza d'ingresso: 1 - 6 W AM 12 SSB  
Potenza d'uscita: 30 W AM 60 SSB  
Alimentazione: 12 - 14 V 5 A  
Dimensioni: 100 x 160 x 40 mm



### B 150 per mobile

Frequenza: 26 - 30 MHz  
Potenza d'ingresso: 1 - 6 W AM 12 SSB  
Potenza d'uscita: 50 - 100 W AM 150 SSB  
Alimentazione: 12 - 14 V 12 A  
Dimensioni: 100 x 100 x 40 mm



### B 303 per mobile

Frequenza: 3 - 30 MHz  
Potenza d'ingresso: 1 - 6 W AM 12 SSB  
Potenza d'uscita: 70 - 150 W AM 300 SSB  
Alimentazione: 12 - 14 V 20 A  
Dimensioni: 165 x 160 x 70 mm



### B 300 P per mobile

Frequenza: 3 - 30 MHz  
Potenza d'ingresso: 1 - 10 W AM 20 SSB  
Potenza d'uscita: 70 - 200 W AM 400 SSB  
Preamplificatore incorporato  
Alimentazione: 12 - 14 V 22 A  
Dimensioni: 180 x 160 x 70 mm



### B 750 per mobile

Frequenza: 3 - 30 MHz  
Potenza d'ingresso: 1 - 12 W AM 25 SSB  
Potenza d'uscita: 70 - 700 W AM 1300 SSB  
Alimentazione: 24 - 28 V 40 A  
Dimensioni: 165 x 350 x 100 mm



### B 550 P per mobile

Frequenza: 3 - 30 MHz  
 Potenza d'ingresso: 1 - 10 W AM 20 SSB  
 Potenza d'uscita: 70 - 250 W AM 500 SSB  
 Preamplificatore incorporato  
 Alimentazione: 12 - 14 V 35 A  
 Dimensioni: 260 x 160 x 70 mm



### B 1200 per mobile

Frequenza: 3 - 30 MHz  
 Potenza d'ingresso: 1 - 7 W AM 14 SSB  
 Potenza d'uscita: 150 - 1200 W AM 2KW SSB  
 Alimentazione: 24 - 28 V 60 A  
 Dimensioni: 200 x 500 x 110 mm



### 501 P per mobile

Frequenza: 3 - 30 MHz  
 Potenza d'ingresso: 1 - 10 W AM 20 SSB  
 Potenza d'uscita: 70 - 300 W AM 500 SSB  
 Preamplificatore incorporato  
 Alimentazione: 24 - 28 V 24 A  
 Dimensioni: 260 x 160 x 70 mm



### B 507 per base fissa

Frequenza: 20 - 30 MHz  
 Potenza d'ingresso: 1 - 7 W AM 15 SSB  
 Potenza d'uscita: 80 - 300 W AM 600 SSB  
 Alimentazione: 220 V 50 Hz  
 Dimensioni: 310 x 310 x 150 mm



### B 2002 per base fissa

Frequenza: 20 - 30 MHz  
 Potenza d'ingresso: 1 - 10 W AM 20 SSB  
 Potenza d'uscita: 80 - 600 W AM 1200 SSB  
 Alimentazione: 220 V 50 Hz  
 Dimensioni: 310 x 310 x 150 mm



# ZETAGI SPA



Via Ozanam, 29  
 20049 CONCOREZZO (MI)  
 Tel. 039/6049346  
 Tlx 330153 ZETAGI I

# KENWOOD

**TH-77E** *Ricetrasmittitore palmare,  
ultracompatto bibanda per 2m/70cm*



**Per i radioamatori**  
*Cuore e... tecnologia*

## *Il Più Piccolo Del Mondo*

*In soli 175 cc mette a disposizione tutta la tecnologia ed esperienza  
della ricerca Kenwood nel campo amatoriale*


## **TH-77E**

è

Full Duplex • Doppio ascolto in VHF/UHF • Cross Band • Ricezione contemporanea di 2 frequenze in UHF • DTSS incorporato • 40 memorie programmabili (+ 2 di chiamata) • Tono di allarme con indicazione del tempo trascorso • Funzione di chiamata selettiva • Indicazione del tono DTMF utilizzato dal corrispondente • Shift per ripetitore standard e programmabile con possibilità di "reverse" • Terminale per alimentazione esterna a 12 V cc • Funzione automatica risparmio batteria • Interruttore blocco tastiera • 5 W di potenza RF in VHF e UHF con la batteria PB-8 (12 V), 2 W/VHF o 1,5 W/UHF con batteria PB-10 (7,2 V) • Ampia copertura di frequenza del front-end.
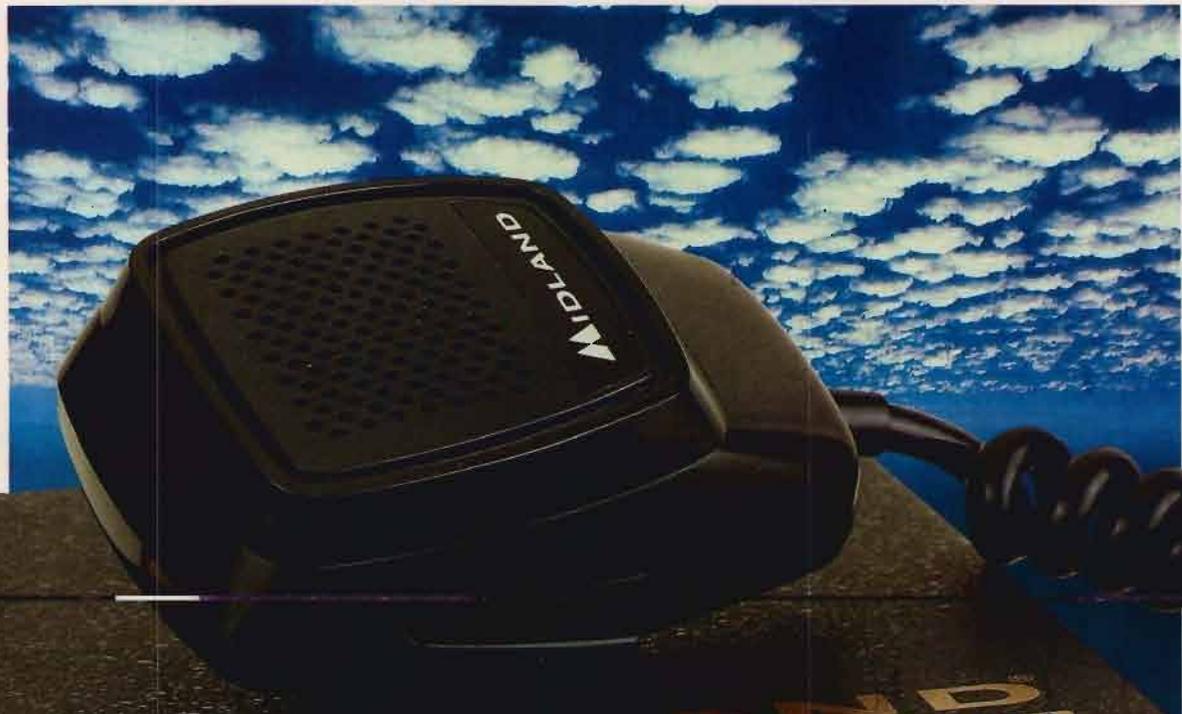
# MIDLAND ALAN 18

Apparato completo e di dimensioni compatte grazie alla sua estetica accattivante e bilanciata, ben si adatta all'interno di qualsiasi mezzo mobile. Dispone di MIC GAIN - controllo di guadagno del microfono per avere una modulazione sempre perfetta; LOC/DX: per avere la massima sensibilità su segnali più deboli; CH 9: commutazione automatica del canale d'emergenza • Frequenza di funzionamento: 26.965-27.405 MHz • N canali: 40 • Potenza Max AM: 4.5 W • Potenza Max FM: 4.5 W • Tensione d'alimentazione: 13.8 Vcc.



42100 Reggio Emilia - Italy  
Via R. Sordani, 7  
(Zona Ind. Mancasale)  
Tel. 0522/47441 (ric. aut.)  
Telex 530156 CTE I  
Fax 47446

# KENWOOD

**Per i radioamatori**  
*Cuore e... tecnologia*



144 MHz **TH-26E/TH-46E** 430 MHz

*Ricetrasmittitori FM palmari*

*Elevate prestazioni racchiuse in estrema compattezza.  
Il microfono aggiuntivo SMC-33 dotato di telecomando permette una  
ampia flessibilità di operazione*

Tone squelch • DTSS • 3 potenze d'uscita: 5 W; 0,5 W e 20 mW (per comunicazioni a breve distanza con lunghissima autonomia) • 20 memorie • Un canale di chiamata programmabile • Tono di allarme • Auto spegnimento • Shift ripetitori (standard + 10 programmabili) • Tono 1750 • Alimentazione esterna da 6 a 16 V cc • Ricerca (SCAN) multipla • 6 valori di "step" di frequenza • Ampia gamma di batterie opzionali • Predisposizione per il modulo CTCSS (TSU-7) e DTMF (DTP-1 + DTU-1) • Ampia copertura di frequenza del front-end.