

Sperimentare Computer

Copia riservata agli abbonati

con l'elettronica e il

APRILE 1985 L. 4000

4

MEMORIE DI MASSA

SPECIALE
SUI SUPPORTI MAGNETICI
PER COMPUTER

ANTEPRIMA
SINCLAIR C5
L'AUTO ELETTRICA

Spedizione in Abb. Postale Gruppo III/70 - ANNO XVIII



NOVITÀ
LO SPECTRUM
CON IL KIT
DIVENTA PLUS


 **BASF**



OFFICE DATA PRODUCTS

UN BEST SELLER DAL 1978

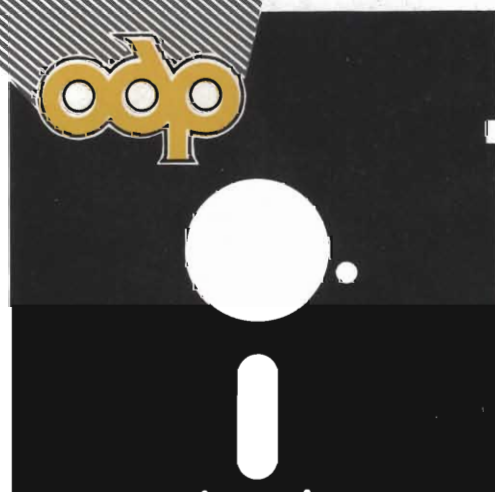Quattro milioni di dischetti ODP venduti in Italia dal 1978 fanno del dischetto ODP un best seller dell'informatica. Un successo determinato dall'alta affidabilità del dischetto ODP, risultato della tecnologia e della ricerca più avanzata. Per questo scegli un best seller, scegli ODP. ■



 **datamatic**
TRATTA BENE IL TUO CALCOLATORE

DATAMATIC S.p.A. - 20124 Milano - Via Volturmo, 46 - Tel. (02) 6073876 (5 linee r.a.)
Filiale ROMA: Via Città di Cascia, 29 - Tel. (06) 3279987 (4 linee r.a.)



ALLA SCOPERTA DELL'APPLE IIc

di F. WAGNER DOBLER

Il libro, rivolto ad utilizzatori professionali e hobbistici, espone in dettaglio le disponibilità e le capacità dell'Apple IIc, incluso il suo hardware, le sue periferiche, le sue possibilità grafiche e l'uso di elaboratori di testo, tabelloni elettronici ed altre utilità software. Nel testo è compreso un esame delle specifiche hardware della macchina, un'analisi della documentazione ed una parte dedicata all'implementazione dei linguaggi di programmazione BASIC, LOGO, PASCAL, PILOT ed assembler 65C02. Il sistema operativo è trattato in dettaglio; cura particolare è stata dedicata al confronto fra l'Apple IIc e il suo predecessore Apple IIe. Il presente libro costituisce un'inesimitabile guida di riferimento per coloro che si propongono di acquistare l'Apple IIc e desiderano un obiettivo giudizio delle sue capacità, oppure per coloro che, già possedendolo, sono interessati ad ulteriori informazioni pratiche sulle sue possibili applicazioni.

Pag. 144

Cod. 9301 L. 16.000

APPLE MACINTOSH: IL COMPUTER MAGICO

di E.S. CONNOLLY e P. LIEBERMAN

In un unico volume uno sguardo all'Apple Macintosh: lo strumento che farà salire vertiginosamente la vostra produttività nel lavoro.

Nel libro troverete:

- Come si può rendere più efficiente un calcolatore da tavolo
- Come il MacPensiero incrementa la produttività
- Che cosa sta dietro alle MacWindows
- Come ottenere il massimo dal Mouse
- L'uso di MacWriter, MacPaint e di tutti gli altri MacTools
- Quale altro software è disponibile per il Macintosh
- Come funziona il microprocessore 68000
- Tutto sui drives per mini-floppy.

Inoltre imparerete come comunicare con il Macintosh e come creare menù che parlino da soli.

Se ne possedete un esemplare o se intendete acquistarne uno, questa guida costituirà il vostro indispensabile e sapiente amico.

Pag. 192

Cod. 9350 L. 20.000

IL 68000: PRINCIPI E PROGRAMMAZIONE

di LED J. SCANLON

Questo libro illustra le caratteristiche del microprocessore 68000 e fornisce le nozioni fondamentali per la sua corretta programmazione.

In particolare vengono illustrate:

- il Cross MacroAssembler della Motorola
 - il set di istruzioni del 68000 con i suoi 14 modi di indirizzamento
 - le potenti istruzioni aritmetiche per moltiplicazione e divisione
 - programmi esemplificativi per la gestione delle liste e delle tavole numeriche.
- Vengono inoltre illustrate le funzioni dei 64 piedini del 68000 IC e i supporti periferici interfacciabili con esso. Conclude il volume una breve descrizione degli altri processori appartenenti alla famiglia del 68000, con particolare riguardo per il 68008, utilizzato nei personal computer dell'ultima generazione.

Pag. 256

Cod. 9850 L. 20.000

LA PRIMA VOLTA CON APPLE

di R. COOK e T. HARTNELL

Se non avete mai programmato un computer prima d'ora e vi piacerebbe imparare in poche ore, ecco il libro adatto a voi. Probabilmente già disporrete di gran parte, se non di tutto, del software che vi serve; ma vi sarete anche resi conto che è bene saperne un po' di più, magari per far colpo sugli amici, insegnare qualcosa ai vostri bambini o creare da soli qualche programma per lavoro o per gioco. Questo libro vi spiega come far tutto ciò in pochissimo tempo. All'inizio vedremo i pochi comandi che servono per lavorare con il disco di sistema, cioè per dare il via al computer.

Il tutto avverrà sotto il vostro controllo a partire dalle prima pagina del primo capitolo del libro. Passeremo poi in rassegna i termini più importanti per la programmazione e alla fine, avrete in mano una piccola raccolta di programmi che vi terranno occupati con Apple per qualche settimana.

Pag. 100

Cod. 9300 L. 16.000

Cedola di commissione libraria da inviare a: JCE - Via dei Lavoratori, 124 - 20092 Cinisello B. - MI

Descrizione	Cod.	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
ALLA SCOPERTA DELL'APPLE IIc	9301		L. 16.000	
LA PRIMA VOLTA CON APPLE	9300		L. 16.000	
IL 68000: PRINCIPI E PROGRAMMAZIONE	9850		L. 20.000	
APPLE MACINTOSH: IL COMPUTER MAGICO	9350		L. 20.000	

Desidero ricevere i libri indicati nella tabella, a mezzo pacco postale, al seguente indirizzo:

Nome

Cognome

Via

Città

Data C.A.P.

SPAZIO RISERVATO ALLE AZIENDE. - SI RICHIEDE L'EMISSIONE DI FATTURA

PARTITA IVA

PAGAMENTO:

Anticipato, mediante assegno bancario o vaglia postale per l'importo totale dell'ordinazione.

Contro assegno, al postino l'importo totale.

AGGIUNGERE L. 3.000 per contributo fisso spedizione. I prezzi sono comprensivi di I.V.A.


IL NUOVO

Oltre al connettore di espansione, ed al connettore per collegare i Microdrive supplementari, il

Pulsante di reset

Permette di cancellare il contenuto della memoria del computer senza scollegare l'alimentazione.

Connettore di estensione Microdrive

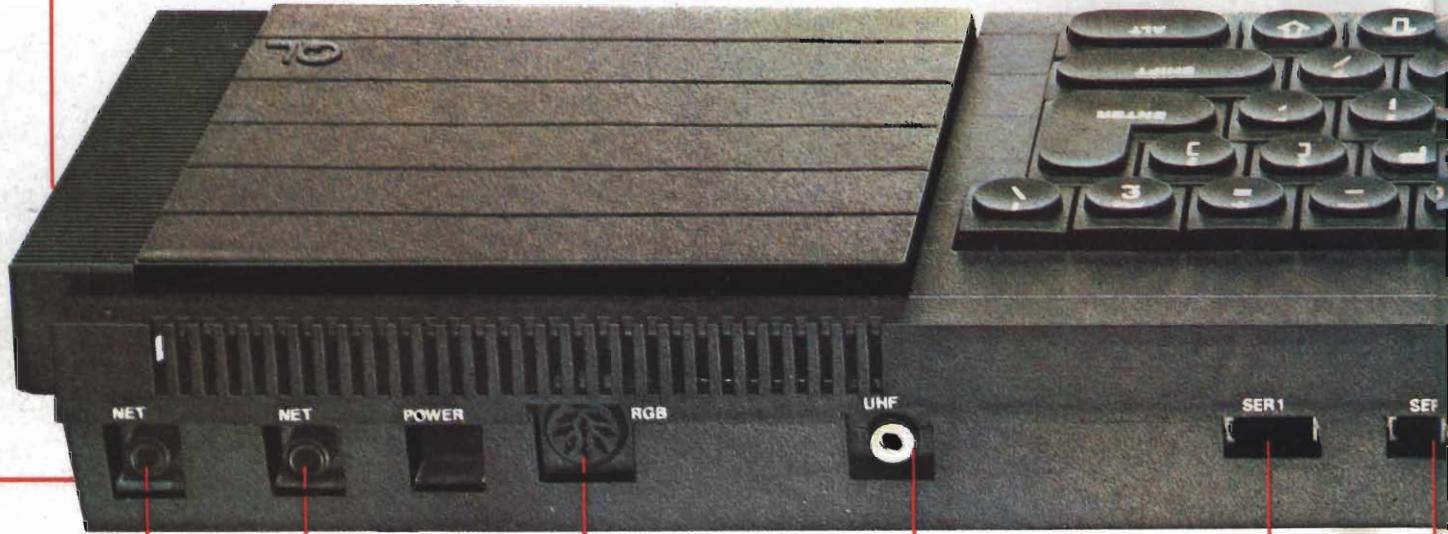

Interconnessione in reti locali: QLAN

Un collegamento per comunicazioni ad alta velocità per intercollegare fino a 64 computer Sinclair QL oppure ZX Spectrum. I dati vengono trasferiti lungo la rete ad una velocità di 100 kbaud, ed i protocolli garantiscono che le stazioni interessate siano pronte prima di inviare i dati. I dati possono essere anche distribuiti, tramite la rete, a tutti i computer in ascolto.

Porta monitor

Il Sinclair QL permette una risoluzione molto elevata quando è collegato ad un monitor. Sono disponibili due modi: 512 x 256 pixel, con quattro colori - nero, bianco, verde, rosso (oppure 4 gradazioni di grigio); 256 x 256 pixel, con 8 colori (oppure 8 sfumature di grigio; e lampeggiamento.

Il numero dei caratteri sullo schermo è determinato dal numero dei pixel, ma è disponibile una scelta di set di caratteri. Il formato normale è di 85 colonne per 25 righe.

Possono essere usati sia monitori a colori (RGB) che monocromatici.

Porta TV

I modi di visualizzazione su TV sono gli stessi di quelli per il monitor, ma il formato normale è di 40...60 colonne, a seconda del software.

Possono essere usati sia televisori a colori che B/N.

Versione Inglese

PACCHETTI SOFTWARE IN DOTAZIONE



QL - QUILL
Elaborazione testi



QL - ABACUS
Spreadsheet



QL - ARCHIVE
Gestione archivio dati - database


SINCLAIR QL

Sinclair QL ha altre 9 porte per periferiche, chiaramente configurate sul pannello posteriore.

Connettore cartuccia ROM

Accoglie una cartuccia QL ROM, ed è sufficiente inserirla: possibilità di aggiungere fino a 32 K di ROM.

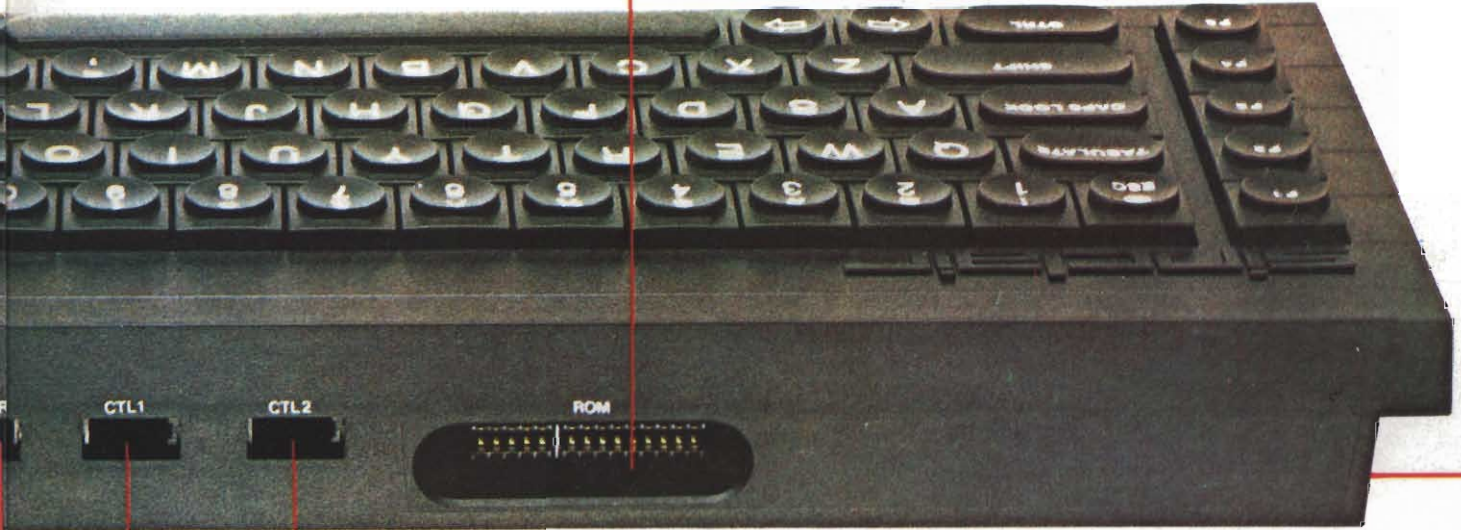Connettore di espansione per la scheda di memoria a 0,5 Mbyte e periferiche di prossima presentazione.



RS-232-C

Due interfacce standard per comunicazioni con periferiche come stampanti e modem. Permette di trasmettere a velocità che vanno da 75 a 19.200 baud, oppure di trasmettere e ricevere in duplex completo secondo sette velocità, fino a 9600 baud (un'interfaccia in parallelo per stampante sarà disponibile come accessorio facoltativo).

Joystick

È previsto il collegamento di uno o due joystick per giochi, oppure per controllare il cursore. Il controllo del cursore può anche essere effettuato mediante quattro tasti separati sulla tastiera.

ORA C'E'

REBIT
COMPUTER

A DIVISION OF G.B.C.

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA

Per ulteriori informazioni scrivere a:

REBIT Computer — CASELLA POSTALE 10488 - MI

Nome


Cognome

Via

Città

Data

C.A.P.

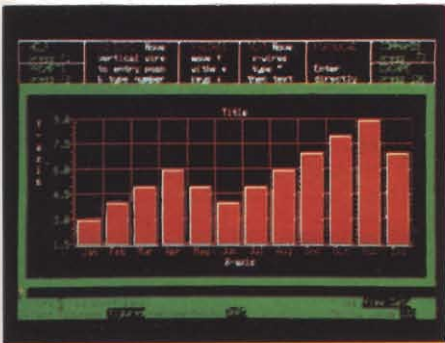

QL - EASEL
Grafica commerciale



Direttore responsabile
RUBEN CASTELFRANCHI

Direttore
CESARE ROTONDO

Redattore Capo
MARCO FREGONARA

Segretaria di redazione
ENZA GRILLO

Comitato di redazione
GIANCARLO BUTTI
ALESSANDRO BARATTINI

Consulenza tecnica e
progettazione elettronica
FABIO VERONESE
SALVATORE RIEFOLI
GIUSEPPE CASTELNUOVO

Grafica e impaginazione
FRANCO TEDESCHI
FABRIZIO CONTI
GIANNI DE TOMASI

Direttore della pubblicità
ALDO ARPA

Fotografia
LUCIANO GALEAZZI
AMICI ALBERTO

Gli inserti "Sinclub"
e "A tutto Commodore"
sono a cura di
CESARE ROTONDO
MARCO FREGONARA

Corrispondente dagli USA
DANIELA GRANCINI

Corrispondente da ROMA
GIOMMARRIA MONTI

Hanno collaborato a questo numero

AMEDEO BOZZONI
ANGELO CATTANEO
ROBERTO CHIMENTI
EDGARDO DI NICOLA-CARENA
ENRICO FRANCESCHETTI
FRANCO FRANCA
ALDO GALLERINI
SEVERINO GRANDI
PIERO LOMAZZI
ALBERTO MONTI
ELIO PEDRANTI
DANIELE RIEFOLI
SIMONE ZENDRINI

Contabilità
M. GRAZIA SEBASTIANI
CLAUDIA MONTU'
GIOVANNA QUARTI

Abbonamenti
ROSELLA CIRIBELLI
ORIELTA DURONI

Spedizioni
PINUCCIA BONINI
PATRIZIA GHIONI

Direzione, Redazione,
Amministrazione
Via dei Lavoratori, 124
20092 Cinisello Balsamo - Milano
Tel. (02) 61.72.671 - 61.72.641

Sede Legale
Via V. Monti, 15 - 20123 Milano
Autorizzazione alla pubblicazione
Trib. di Monza n. 258 del 28.11.74

Pubblicità
Concessionario in esclusiva
per l'Italia e l'Estero
SAVIX S.r.l.
Tel. Milano (02) 61.23.397
Tel. Bologna (051) 58.11.51

Fotocomposizione
LINEACOMP S.r.l.
Via Rosellini, 12 - 20124 Milano

Stampa
Eicograf S.p.A.
Via Nazionale, 14
20050 Beverate di Brivio (Co)

Diffusione
Concessionario esclusivo per l'Italia
SODIP - Via Zuretti, 25 - 20125 Milano

Spediz. in abbon. post. gruppo III/70
Prezzo della Rivista L. 4.000
Numero arretrato L. 5.500

Abbonamento annuo L. 39.500
Per l'estero L. 59.500

I versamenti vanno indirizzati a:
Jacopo Castelfranchi Editore
Via dei Lavoratori, 124
20092 Cinisello Balsamo - Milano
mediante l'emissione di assegno
circolare cartolina vaglia o utilizzando
il c/c postale numero 315275

Per i cambi d'indirizzo allegare
alla comunicazione l'importo di
L. 500, anche in francobolli, e indicare
insieme al nuovo anche il vecchio
indirizzo.

* Tutti i diritti di riproduzione e
traduzione degli articoli pubblicati
sono riservati.



Mensile associato all'USPI
Unione Stampa
Periodica Italiana

Sperimentare Computer

con l'Elettronica e il

Aprile 1985



In copertina:
Floppy Disk
della BASF
distribuiti
dalla DATA BASE.

Fotografia:
Studio Teorema
G. Melocchi

EDITORIALE	9
NOVITA' Ultimissime dal mondo	11
ATTUALITA' L'auto elettrica di CLIVE SINCLAIR	16
SPECIALE Memorie di massa	18
SINCLUB	33
PERSONAL COMPUTER Spectrum: con il kit diventa PLUS	77
HARDWARE & HOBBY Un raggio di sicurezza	84
Amplifica lo Spectrum	88
Contagiri per scooters	92
Un personal per frequenzimetro	100
Supersonda TTL	104
Dimensionamento dei componenti negli alimentatori	106
ASSISTENZA TECNICA ZX Interface 2	98
PROGETTO INTERNAZIONALE Generatore di ottave vobulato	114
MI È VENUTA UN'IDEA	119
FILO DIRETTO	123
MERCATINO	127

9^a INTERNAZIONALE ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA INTEL 85

LA RASSEGNA MONDIALE DELLE NOVITÀ
nelle specializzazioni

**ELETTROTECNICA • ILLUMINAZIONE ED AUSILIARI • MACCHINE ED ATTREZZATURE
GRUPPI ELETTROGENI • PICCOLI ELETTRODOMESTICI • ELETTRONICA**

1640 case italiane ed estere esporranno su 42.000 m² di area ripartita in 6 settori

25 • 29 MAGGIO 1985
QUARTIERE FIERA MILANO

Entrate: Porta Edilizia - Porta Agricoltura - Porta Carlo Magno - Porta Domodossola

Padiglioni: 7 • 7A • 13 • 14 • 16 • 18

L'INTEL 85 PRESENTA
IL FUTURO DELL'ELETTROTECNICA E DELL'ELETTRONICA



sprotezionismo


Se è vero che le parole servono per descrivere e rendere conto dei fenomeni che popolano la realtà attorno a noi, non deve stupire il fatto che le novità di maggior rilievo determinino la nascita di parole nuove o di nuove eccezioni di quelle già esistenti. Niente di strano, allora, se l'avvento del computer per tutti ha portato con sé una piccola schiera di neologismi. Un programma non si scrive e neppure si redige, ma si digita. E poi, magari, lo si salva: non dai marosi o dagli artigli di una belva, ma dalla scomparsa dai circuiti di memoria della macchina; la quale, da quando non è più di dominio assoluto dei camici bianchi, è sempre meno calcolatore o elaboratore ed è, invece, sempre più computer o personal. Il peggio, però, arriva quando ci si imbatte in termini inglesi italianizzati alla valachevaibene: listare e scrollare - rispettivamente da to list o to scroll, e non nel significato consueto - e addirittura formattare e mergiare, talmente bruttine da sembrare persino in odor di parolaccia. Verba volant, scripta manent: e la perla della situazione l'abbiamo scoperta, bella e stampata, sulle pagine di una certa rivistina dove il mattatore di una rubrica declamava entusiasta la sua abilità nello "sproteggere" i programmi di videogames su cassetta in modo da poterli copiare a piacimento. Furberia da sagra paesana, e un'ulteriore violenza alla povera lingua italiana che, invece, avrebbe mille bellissime parole adatte per supplire a qualsiasi rozzo anglicismo. Di rimpiazzare "sproteggere" non ce n'è bisogno: è vietato fare cose di questo tipo, e i lettori di Sperimentare lo sanno tutti. E non ne hanno neppure la tentazione, visto che i programmi più belli sono tutti lì, pronti da digitare, sulle pagine di Sinclub e nell'inserito A tutto Commodore. "Sproteggano" pure gli altri: per chi ama davvero il computer e lo sa usare in modo intelligente, c'è Sperimentare.



DCD 2240 (22")

DCD 2740 (27")

BARCO

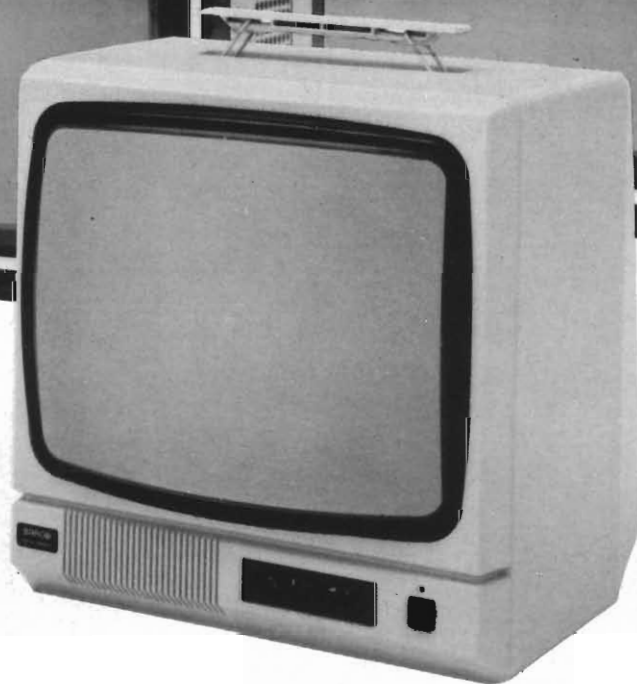

DCD 1640 (16")

LA NUOVA SERIE DEI MONITORI A COLORI DCD

DCD - La nuova serie dei monitori a colori che la Barco mette a Vostra disposizione per aiutarVi a risolvere problemi di collegamento sia alle tradizionali sorgenti di segnali video sia ai personal computer più diffusi.

Ogni modello dispone infatti di un numero di ingressi video tale da soddisfare ogni esigenza: video composito PAL, RGB Analogico, RGB TTL, ingresso audio, connettore J8 per videoregistratore.

La famiglia DCD

DCD 1640 (16") e DCD 2240 (22") per la Vostra workstation.

DCD 2740 (27") uno strumento audiovisivo indispensabile per l'addestramento, fiere, meeting. La serie DCD è anche disponibile in versione Quadristandard.



COMPUTER GRAPHICS DIVISION

MILANO: Via L. da Vinci, 43 - 20090 Trezzano S/N
Tel. 02/4455741/2/3/4/5 - Tlx: TELINT 1312827

ROMA: Via Salaria, 1319 - 00138 Roma
Tel. 06/691.7058-691.9312 - Tlx: TINTRO 161438T



ULTIMISSIME DAL MONDO

a cura della Redazione

MACINTOSH AUMENTA L'EFFICIENZA DELLE IDEE

Macintosh, il nuovo personal computer di Apple, è un potente strumento di lavoro in grado di far risparmiare fino a un terzo del tempo normalmente impiegato nelle più comuni attività dell'ufficio. Potente e versatile, Macintosh non chiede molto in cambio, neanche in termini di spazio. La sua base, tastiera compresa, occupa meno di un foglio di carta, rendendolo adatto a qualsiasi scrivania.

Ma il risparmio di tempo non è l'unico vantaggio che l'uso di Macintosh comporta. Vi è anche una maggiore qualità del lavoro.

Impaginazione, grafica, schedatura, tutto come risultato del lavoro svolto con Macintosh. E se non si ha voglia di usare la tastiera, Macintosh offre l'ormai noto mouse, il cui scorrimento su di un piano permette l'esecuzione di qualsiasi operazione.



Macintosh è uno strumento piuttosto flessibile. È sufficiente cambiargli l'applicazione e lo si adatta ad una nuova situazione, per realizzare oltre alle classiche operazioni anche altre nuove. Tra le molteplici applicazioni già pronte per Macintosh eccone alcune. MacWrite è un potente programma per l'elaborazione testi che, tra l'altro, consente di scegliere lo stile e le dimensioni del carattere stampato. Per le pianificazioni vi è il MultiPlan, il foglio elettronico che molti manager già utilizzano, mentre per migliorare le relazioni e presentazioni di dati vi è MultiChart, uno strumento per creare grafici di



notevole versatilità. Con MacProject realizzare i diagrammi Pert è un'operazione immediata, in quanto il programma si occupa di effettuare tutti i calcoli necessari alla valutazione dei tempi, dei costi e delle risorse dedicate alle singole attività del progetto.

Infine per gli archivi, CFS: schedario può far dimenticare le classiche schede e

FileVision è un nuovo concetto di archivio grafico: basta indicare uno degli elementi dell'immagine presente sul monitor per ottenere tutte le informazioni ad esso relative.

Macintosh offre dunque strumenti all'efficienza, e lavora all'esecuzione impeccabile delle idee, per lasciare a chi lo utilizza il piacere di crearne di nuove.

AI LETTORI

Tutti i giorni riceviamo richieste di numeri arretrati perchè spiega il lettore, "la rivista era già esaurita in edicola". Ed è vero. Perché allora non abbonarsi, liberandosi dal pensiero del ritardo? Le giornate sono piene di piccoli problemi, uno in meno serve a dare un pò di sollievo. A parte il risparmio sulla spesa. Ora, poi, c'è l'offerta speciale da non lasciar perdere. Da questo momento fino al 31 dicembre 1985, l'abbonamento a due riviste: "Sperimentare" + "EG Computer" costa solo Lire 45.000. Bisogna approfittarne! Ricordatevi che il conto corrente postale è 315275 intestato alla JCE, Cinisello B. (MI).

**INTERVISTA CON
IL DR. ROLANDO BIANCARDI,
DIRETTORE DI DIVISIONE
MEMORIE MAGNETICHE NASHUA**

Cosa significa, per Nashua, qualità?

Qualità è una parola molto usata e abusata. Tutti sono pronti a promettere la migliore qualità. Per Nashua qualità è invece parte integrante della produzione sta ad indicare migliori prestazioni, estrema affidabilità e anche grande precisione.

Abbiamo notato nella Vostra pubblicità una sigla QCS, che significa?

Quality Control Statistico. La Nashua grazie alla sua filosofia del "Quality Control" assicura prodotti di ineguagliabile precisione tecnologica applicando il controllo statistico alla sua produzione. È lo stesso concetto che ha rivoluzionato l'economia giapponese sostituendo un'immagine media con una solida reputazione legata all'eccellenza qualitativa dei prodotti.

In parole semplici?

In parole semplici si tratta di questo: "Il collaudo di un prodotto finito può solo separare il buono dal cattivo, è un metodo dispendioso e di scarsa affidabilità. Per ottenere una "qualità consistente" bisogna produrre ogni singolo prodotto nel modo giusto.



Il Dott. ROLANDO BIANCARDI è il Direttore di Divisione Memorie magnetiche della NASHUA



Come è possibile ciò?

Dicevamo che Nashua considera il controllo statistico della qualità come parte integrante del processo produttivo, letteralmente si tratta di centinaia di diagrammi che controllano tutte le variazioni di un processo produttivo.

Questi diagrammi assicurano che ogni disketta rientri nelle specifiche qualitative previste. Ogni disketta viene certificata e testata per soddisfare pienamente le richieste dei sistemi. Ne risulta una qualità sempre costante nel tempo.

Sostenete le parole, come si suol dire, con i fatti?

La Nashua sostiene le parole con le massime garanzie dà infatti 5 anni di garanzia sui difetti di fabbricazione a partire dalla data di acquisto. Se una disketta Nashua risulterà difettosa per vizi di fabbricazione l'acquirente ha la possibilità di ritornare la disketta al rivenditore e la stessa gli verrà sostituita gratuitamente. Nella logica Nashua è compreso anche questo.

**PROGRAMMI INFORMATICI
AVANZATI NELL'AMBITO
DEL PROGETTO TECNOPOLIS**

Nell'ambito del progetto Tecnopolis, la nuova "città informatica" che sta nascendo nei pressi di Bari, sono state avviate iniziative comuni tra l'Università degli Studi di Bari, il CSATA (Centro Studi e Applicazioni in Tecnologie Avanzate) e la IBM Italia. Tali iniziative comprendono il collegamento dei sistemi informatici del CSATA e dell'Università alla rete internazionale EARN, che la IBM ha realizzato in collaborazione con il mondo accademico europeo; piani di ricerca per la realizzazione di nuove soluzioni in aree quali la gestione del territorio con sistemi di elaborazione delle immagini; contatti e corsi di formazione in vista del trasferimento di nuove tecnologie informatiche nelle strutture di Tecnopolis. Questi progetti, che proseguono la collaborazione da tempo in atto tra i centri universitari e di ricerca di Bari e la IBM Italia, rappresentano un contributo allo sviluppo e alla diffusione di creazione di un polo d'incontro tra università e industria che operi come stimolo e punto di riferimento per gli operatori economici del Meridione.

I temi e le finalità della collaborazione sono stati illustrati da Luigi Ambrosi, Rettore dell'Università di Bari, Ennio Presutti, Direttore Generale della IBM Italia, Aldo Romano, Presidente del CSATA e Carlo Gulminelli, responsabile della IBM Italia per i settori Università e Ricerca.

Il collegamento a EARN (European Academic and Research Network), una rete di elaboratori che interessa circa 250 università e centri di ricerca europei, è destinato a rendere più facile lo scambio di informazioni tra Università di Bari, CSATA e il mondo universitario e scientifico italiano e internazionale. Oltre alle possibilità di comunicazione immediata con tutti i nodi italiani ed europei, EARN consentirà anche l'accesso alla rete statunitense BITNET, che comprende 130 elaboratori dislocati nei principali istituti universitari e di ricerca americani. L'accesso alla rete avverrà attraverso il collegamento tra il principale nodo italiano di EARN, localizzato a Roma presso la Direzione di Ricerca Scientifica della IBM Italia, e il CSATA, che fornirà a sua volta i servizi di rete al consorzio di università meridionali che ad esso fanno capo.

È stato inoltre già avviato un progetto congiunto per lo sviluppo di programmi di gestione del territorio attraverso tecniche di elaborazione delle immagini. Queste tecniche permettono di trattare immagini riprese da satelliti o da aerei con filtri speciali per rilevare, per esempio, tipi di coltura o di insediamento. Possono essere impiegate per la produzione di mappe, per costituire banche di dati delle risorse territoriali, per pianificare interventi sul territorio. Lo scopo principale del progetto è realizzare soluzioni software di facile impiego, con differenti gradi di complessità, che rendano possibile la diffusione di queste tecniche presso enti locali di diverse dimensioni. A


questo fine verranno sperimentati sia sistemi sofisticati per l'elaborazione d'immagini a colori sia personal computer con capacità grafiche. Il progetto ha inoltre l'obiettivo di realizzare corsi e supporti che consentano il rapido apprendimento di queste nuove tecniche.

Altri temi di collaborazione in esame riguardano attività comuni per ampliare e approfondire la conoscenza in altre aree avanzate dell'informatica quali la gestione di centri d'elaborazione complessi, la robotica, l'automazione di attività editoriali interne alle aziende, la progettazione automatica e la modellistica industriale, le possibili applicazioni industriali dell'elaborazione delle immagini, l'informatica medica. In questi campi è in corso una fase di acquisizione di conoscenze, che comprende anche visite di ricercatori presso università estere e laboratori IBM; ad essa seguirà la sperimentazione di tecnologie avanzate nei diversi settori.

Il trasferimento di know-how che queste attività potranno produrre si completerà con un articolato programma di formazione. In quest'ambito la IBM Italia contribuirà a pianificare corsi a diversi livelli. Accanto a settimane di "alfabetizzazione" informatica, destinate cioè a fornire nozioni di base alla popolazione studentesca, saranno sviluppati corsi sull'impiego di strumenti informatici come mezzi didattici. Inoltre, in collaborazione con altre università straniere, verranno organizzati seminari di studio sui temi di ricerca sviluppati.

ZOCCOLI NIF

Gli zoccoli privi di forza di inserzione (No Insertion Force = NIF) costituiscono un passo avanti rispetto a quelli con forza di inserzione zero (ZIF), anche se in realtà il risultato è il medesimo. Al contrario degli zoccoli ZIF, che sono voluminosi ed ingombranti con la loro leva di blocco, i NIF della Dage sono dotati di una base incernierata, che sporge di circa 1,5 mm dal corpo del circuito integrato. Una volta in-

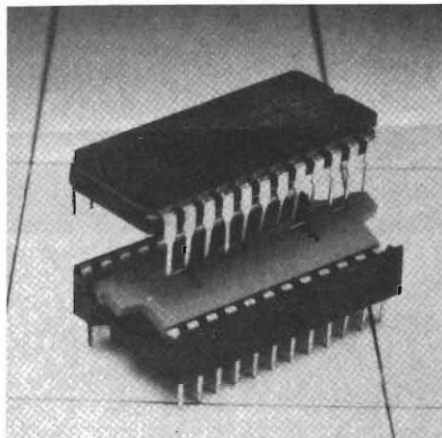

serito il chip, una leggera pressione sulle alette sporgenti della base provoca lo scatto della cerniera ed il blocco dei piedini del circuito integrato nella loro sede. Sono disponibili versioni per componenti a 24, 28, 40 o 48 piedini. Gli zoccoli hanno un'altezza di soli 5 mm, con contatti in lega di rame - berillio, placcati con stagno - piombo, oppure a seconda delle necessità con oro.

Dage Eurosem, Rabans Lane, Aylesbury, Bucks - HP 19 3RG.

MODULO DIGITALE PER 16 UTENTI TELEFONICI

Il "Peripheral Board Controller" PEB 2050 (PBC), realizzato dalla Siemens, programmabile per selezione a tastiera, televideo, telefax, videotel e trasmissione dati, rappresenta un componente chiave per i sistemi telefonici digitali della prossima generazione.

Il PEB 2050 controllato da un microprocessore centrale, gestisce fino a 16 utenti tramite linee PCM. Per apprendere rapidamente le complesse funzioni del PEB 2050, è disponibile un "User board" (STU 2050) che raggruppa in un unico modulo il PEB 2050, il microcomputer (SAB 8031) e relativi accessori.

Due moduli di questo tipo e due integrati Codec (che digitalizzano segnali audio analogici o che viceversa li ricavano da quelli digitali) consentono di realizzare un sistema di prova per 16 utenti pronto all'uso.

Opportuni "Highways" (PCM) collegano i moduli.

MC 68020 IL CALCOLATORE SU CHIP

La Motorola ha presentato il suo nuovo microprocessore a 32-bit, MC68020, "il calcolatore su chip" che, secondo la società, è il dispositivo a prestazioni più elevate fra i microprocessori di questo tipo oggi esistenti sul mercato e rappresenta lo stato dell'arte nel settore.

Il dispositivo, inoltre, è l'unico microprocessore oggi in commercio che vanta un'architettura sia interna che esterna a 32-bit; è stato progettato utilizzando l'avanzata tecnologia HCMOS (High-performance Complementary Metal Oxide Semiconductor) al fine di ottenere contemporaneamente alte prestazioni e basse dissipazioni. Il chip è il risultato di un impegnativo programma di sviluppo che ha richiesto molti anni di ricerca (60 anni-uomo) e investimenti di parecchi milioni di dollari.

I microprocessori sono piccoli e complessi dispositivi a semiconduttore usati nelle più sofisticate applicazioni elettroniche, dai computer alle automobili, dalle apparecchiature per telecomunicazioni ai robot, ai simulatori di volo fino ai sofisticati sistemi di navigazione.

200.000 transistori su una piastrina di silicio di 9 millimetri e mezzo di lato che danno una potenza di calcolo pari a quella fornita da un grosso computer: questo è l'MC68020.

"Non c'è niente che sia paragonabile a questo super-chip" ha commentato Gary Tooker, Executive Vice President e Direttore Generale del Semiconductor Products Sector della so-

cietà. "In termini di prestazioni, l'MC68020 costituisce un salto di qualità e mette a disposizione di una gamma vastissima di apparecchiature elettroniche la potenza di calcolo di un grosso calcolatore".


Secondo Tooker l'avanzamento tecnologico rappresentato dal nuovo microprocessore a 32-bit MC68020 consente di creare tutta una gamma di nuove possibilità applicative. "Il campo di utilizzo del 68020 finisce dove si esaurisce l'immaginazione dell'utilizzatore".

"La caratteristica chiave" ha continuato Tooker, "è rappresentata dal fatto che anche questo nuovo dispositivo si allinea alla politica aziendale di fornire potenze di elaborazione sempre più sofisticate a costi accettabili".

Velocità, prestazioni complessive e maggiore capacità di indirizzamento rappresentano i principali vantaggi di cui dispone l'utilizzatore di microprocessori a 32-bit. Ricorrendo ai numeri, il 68020 consente l'accesso ad oltre 4 miliardi di bytes di dati e la gestione o l'elaborazione di 32 processi informativi separati ogni 180 milionesimi di secondo (180 nanosecondi).

Se misuriamo la velocità di elaborazione in termini di milioni di istruzioni per secondo (MIPS), l'MC68020 opera mediamente a 2/3 MIPS con punte oltre gli 8 MIPS: il che lo colloca nella fascia di prestazioni offerte da alcuni potenti computer.

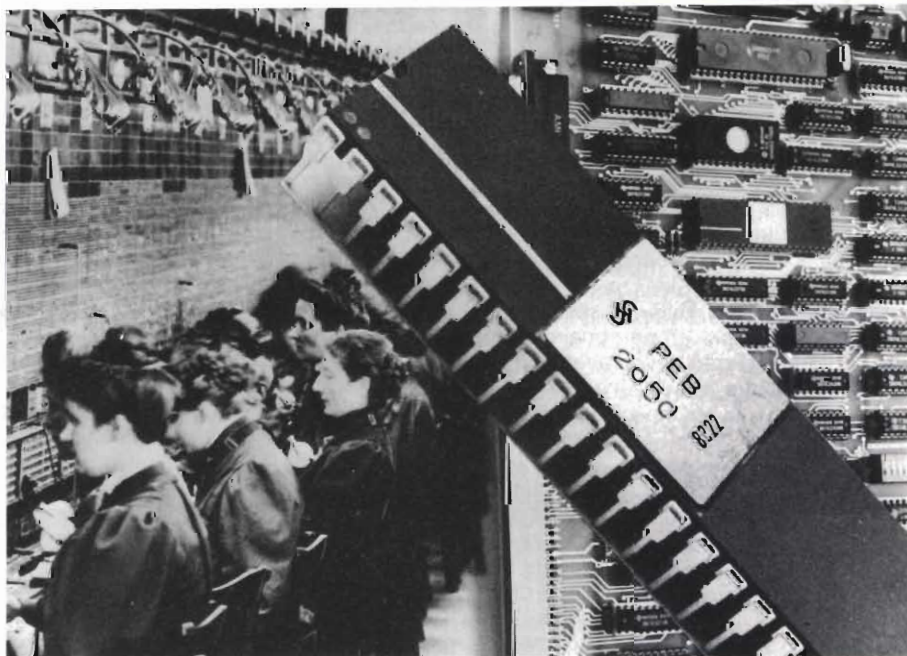Rispetto ai microprocessori attualmente impiegati nei personal computer ad alte prestazioni, l'MC68020 consente una capacità di calcolo quattro volte superiore.



Il micro computer SAB 8031 e il PEB 2050 sono raggruppati in un unico modulo, l'"User Board" STU 2050.

CREAZIONE DI MODELLI DI IMPIANTI MEDIANTE CALCOLATORE

La progettazione o il rinnovamento di un impianto possono essere effettuati con le tecniche di creazione di modelli mediante calcolatore utilizzate dal sistema della casa britannica Istel. Il computer si serve di capacità grafiche animate per rappresentare l'impianto in funzione, visualizzando i processi in forma accelerata per illustrare perché e come possono sorgere dei problemi. Prima di prendere delle decisioni di vasta portata, anche dal punto di vista degli investimenti, è pertanto possibile studiare gli effetti sulle variazioni della capacità produttiva, sugli arresti delle macchine, sulla scarsità di materiale, sull'instradamento e sull'ordine di esecuzione delle operazioni.



JACK APLIN NOMINATO VICE-PRESIDENTE DEL GRUPPO GOULD

Milano. La Gould Inc. di Rolling Meadows, Illinois (USA) ha annunciato che il Consiglio di Amministrazione ha nominato Robert Jack Aplin vicepresidente del gruppo per i prodotti medici, con specifica responsabilità della Divisione Strumentazione Medica.

Aplin, in precedenza vicepresidente della divisione marketing della American Hospital Supply Corporation, sarà alle dirette dipendenze di Harry A. Caunter, vice-presidente esecutivo per i prodotti elettronici.

William T. Ylvisaker, presidente ed amministratore delegato della Gould Inc., ha detto: "Il mercato degli stru-

menti medici continua ad essere un settore importante per la Gould. La creazione di questa nuova posizione è una ulteriore dimostrazione del costante impegno della Gould nell'espansione della propria posizione di mercato nel settore della strumentazione medica sia negli Stati Uniti che a livelli internazionali.

La notevole esperienza di Aplin sia sulla tecnologia degli strumenti elettronici che nel marketing internazionale, consentirà alla Gould di espandere la sua penetrazione nel settore medico e di seguire più da vicino quei segmenti di mercato in più rapida crescita".

Aplin sarà responsabile di tutte le attività della Gould nel campo medico, include le unità operative di Oxnard, California; Dayton, Ohio; Bilthoven,

Olanda e Tokio.

La Gould è il principale produttore dei sistemi per la misurazione della pressione sanguigna e per la diagnostica cardiopolmonare computerizzata.

La Gould Inc. progetta, produce e commercializza in tutto il mondo mini-computer, strumenti elettronici, sistemi per l'automazione industriale, materiale elettronico per la difesa, semiconduttori ed altri strumenti elettronici.

Nel 1983 la società ha sviluppato un fatturato complessivo di 1324,8 milioni di dollari.

In Europa, alla Gould fanno capo 46 unità di produzione, di ricerca, di commercializzazione, di vendita ed assistenza, che impiegano oltre 3.000 dipendenti.

COME ACQUISTARE IL DISCHETTO GIUSTO?

Non si può pensare di trovare il dischetto adatto per il proprio computer solo conoscendone il formato.

I criteri da tenere sempre presenti per l'acquisto sono sette; questi suggerimenti indispensabili per comperare dei floppy per il computer vengono forniti da Heinz Ritter della divisione Tecnologia dei Dati della BASF.

DOMANDA: "Sig. Ritter, di solito quando la gente compra un personal computer, si rifornisce solo dei dischetti necessari a cominciare a farlo funzionare.

Ad un certo punto ha bisogno di altri floppy; come si trova il dischetto giusto per il proprio computer?"

RITTER: "La nostra forza di vendita al dettaglio trova come supporto informativo la cosiddetta lista delle compatibilità.

Per esempio nelle 350 pagine del manuale della BASF è indicato l'uso di ca. 500 differenti FlexyDisk da 8", 5,25", 3,5" per quasi 6.900 diversi tipi di computer. Un'occhiata a questo volume di consultazione è sufficiente per trovare il FlexyDisk

adatto nel 99% dei casi. Nel manuale non sono inclusi solo modelli di computers veramente "esotici", per così dire, o quelli che sono stati appena annunciati al momento della stampa".

DOMANDA: "Cosa devo fare se il mio computer non è citato o se il mio negoziante non ha la lista delle compatibilità?"

RITTER: "Lei deve rilevare i dati tecnici del floppy disk driver o l'indicazione del tipo di dischetto fornito dal fabbricante; ma attenzione, una cosa per volta: il primo criterio è sapere se il drive monta una testina singola o doppia".

DOMANDA: "Lo si può scoprire anche solo guardando il dischetto?"

RITTER: "Sì certo: l'indicazione del tipo riporta un "1" se si tratta di un dischetto a singola faccia e un "2" nel caso di un floppy a doppia faccia.

Inoltre nel formato 8" il foro indice nei dischetti a doppia faccia è più lontano dal centro di quanto non lo sia in quelli a doppia faccia".

DOMANDA: "Come può un profano distinguere i dischetti da 8" da quelli da 5,25"?"

RITTER: "In entrambi i casi il dischetto è



quadrato. Il lato del FlexyDisk da 8" misura 20 cm. quello nella versione da 5,25" misura 13 cm.

DOMANDA: "Cosa bisogna ancora tenere presente?"

RITTER: "Il terzo criterio è la densità di registrazione necessaria per il sistema, mentre il quarto è la densità di traccia.

GRAFICA A BASSO COSTO DELLA TEKTRONIX

La Tektronix ha annunciato il terminale Tek 4106, un'estensione della Serie 4100 costituita da terminali grafici di alta qualità e costo contenuto. Il Tek 4106 ha una risoluzione di 640 x 480 punti, selezione interattiva dei colori, supporto di segmenti fino a 4000 vettori e compatibilità VT 100.

Esso risulta particolarmente adatto all'analisi di dati, ai grafici complessi ed ai diagrammi commerciali più sofisticati.

Il Tek 4106 supporta fino a 16 colori contemporaneamente selezionabili da una tavolozza di 64 tinte diverse. Esso è dotato di un'interfaccia interattiva per il colore che permette all'operatore di selezionare e combinare i colori sullo schermo con un set speciale di tasti funzionali. Qualsiasi colore rappresentato sullo schermo può venire modificato utilizzando questi tasti. L'operatore può anche scegliere in un menù i colori più comunemente usati.

Le caratteristiche di input grafico comprendono il "rubber banding", la grigliatura, il riempimento delle aree ed un cursore definito dall'operatore. Il 4106 supporta inoltre anche i segmenti, permettendo così di trattenere localmente elementi selezionati dall'immagine, ridisegnarli e modificarli.

Per poter fornire un'impedenza funzionale tra grafici ed alfanumerici, il sistema comprende un'area di dialogo a se stante. Le informazioni alfanumeriche vengono presentate in otto colori separati su quest'area senza interferire con la parte grafica. I caratteri maiuscoli e minuscoli nell'area di dialogo hanno attribuito definibili che comprendono il colore di primo piano, il colore di fondo, le sottolineature, il grassetto, il lampeggio lento e l'inversione dell'immagine. Per una rapida consulta-


zione, tutto il testo è memorizzato in un buffer che può contenere fino a 100 linee, esaminabili in successione mediante scrolling. Sullo schermo, da 13" molto chiaro e luminoso l'utilizzatore può visualizzare contemporaneamente, a sua scelta, da 2 a 32 linee.

Il terminale Tek 4106 ha un disegno ergonomico ed una tastiera a basso profilo separabile secondo lo standard DIN. La tastiera prevede il set completo di caratteri ASCII, una serie numerica da 14 tasti, quattro tasti funzionali speciali ed otto tasti programmabili per funzioni dedicate. Tutti i tasti sono programmabili usando i comandi di macro-definizione del terminale. Un joydisk, sempre sulla tastiera,

permette il posizionamento del cursore sullo schermo e lo scrolling dei testi.

La rapidità delle operazioni grafiche ed alfanumeriche è ottenuta tramite la CPU Intel 80186 adottata dal sistema.

Il supporto software comprende la compatibilità coi programmi scritti per i terminali della Serie 4100, inoltre è possibile la compatibilità verso l'alto con i terminali della Serie 4110 e l'utilizzo di software grafici Tektronix come il PLOT 10 GKS e la libreria grafica interattiva PLOT 10. Il terminale è anche compatibile con software realizzati da altri fornitori tra cui il SASGRAPH e l'ISSCO DISPLA del SAS Institute, e l'UNIRAS degli European Software Contractors.

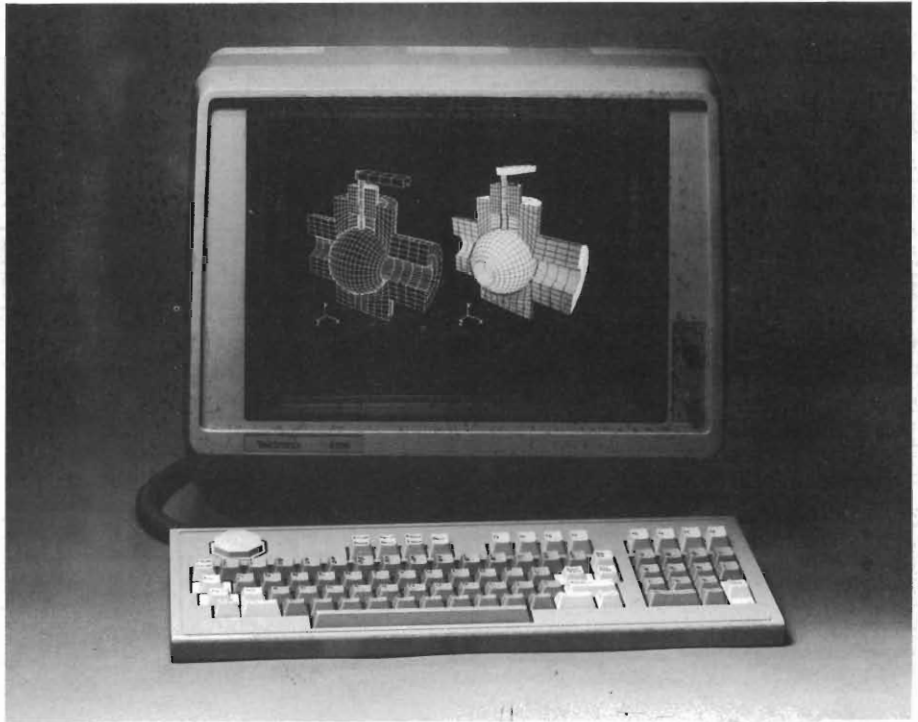

Ci sono dischetti a singola o doppia densità di registrazione. I cosiddetti HD - ad altissima densità di registrazione - non possono essere utilizzati su tutti i sistemi da 5,25". Il numero di tracce fisse è indicato in pollici sul raggio. Il numero standard è di 48 o 96 tpi (tracks per inch = tracce per pollice).

Si possono anche usare dischetti di qualità superiore per impieghi dicamo inferiori ma mai viceversa. Per esempio un FlexyDisk da 96 tpi lavora anche su un drive a 48 tpi mentre nel caso contrario non c'è la garanzia che il lavoro risulti 100% error free".

DOMANDA: "Il quinto criterio riguarda le settorizzazioni?"

RITTER: "Il FlexyDisk settorizzato soft differisce da quello settorizzato hard. I dati sul dischetto sono suddivisi in settori; si può visualizzare ciò immaginando una torta che è stata tagliata in tante fette della stessa grandezza. Nel caso della settorizzazione soft, con lunghezza dei settori variabile, i punti di identificazione sono registrati magneticamente, ossia non sono visibili ad occhio nudo. La settorizzazione hard è individuabile dai fori disposti a co-

rona intorno al foro centrale. Girando a mano il dischetto nella sua custodia (facendo molta attenzione) se si vede passare ad ogni giro un solo foro indice attraverso la piccola apertura nella custodia si tratta di un dischetto settorizzato soft; se viceversa compare un certo numero di fori, il dischetto è settorizzato hard. Nei sistemi i fori sono rilevati fotoelettricamente quando passano davanti all'apertura della custodia del disco magnetico. Ogni dischetto ha per lo meno un foro: il foro indice per l'identificazione della traccia iniziale".

DOMANDA: "Il sesto criterio riguarda l'anello di rinforzo?"

RITTER: "Alcuni produttori di micro-computer raccomandano di utilizzare i floppy con anelli di rinforzo, che sono rinforzati con un anello di plastica adesiva applicato attorno al foro centrale senza però coprire gli eventuali fori di settorizzazione. I FlexyDisk BASF possono essere acquistati con o senza anello di rinforzo.

I nostri nuovi FlexyDisk SCIENCE, destinati ad un'utenza con particolari esigenze di alte prestazioni, sono commercializzati solo con l'anello di rinforzo".

DOMANDA: "Chi non vuole formattare ed inizializzare i dischetti da sé, può acquistarli preinizializzati?"


RITTER: "Questa formattazione è la principale ragione che ha messo in condizione la BASF di offrire 500 versioni diverse di FlexyDisk. Ci sono produttori di sistemi che utilizzano solo versioni standard, perciò i FlexyDisk BASF con speciale inizializzazione costituiscono quindi un'alternativa.

Inoltre, molti vendono dischetti con il loro marchio acquistandoli però neutri da rinomati produttori come ad esempio la BASF, e personalizzandoli in seguito. Questo fatto incrementa l'assortimento BASF da 500 dischetti tecnicamente differenti a 600 versioni disponibili. A questo punto chiunque conosca i sette criteri che ho citato è sicuro di trovare il dischetto giusto in negozio. L'utente alle prime armi con pochissima esperienza che vuole essere tranquillo scelga i dischetti SCIENCE citati in precedenza. Danno un margine notevole di sicurezza sia per quanto riguarda la manipolazione sia per l'uso su sistemi con condizioni operative non ottimali.

L'AUTO ELETTRICA DI CLIVE SINCLAIR



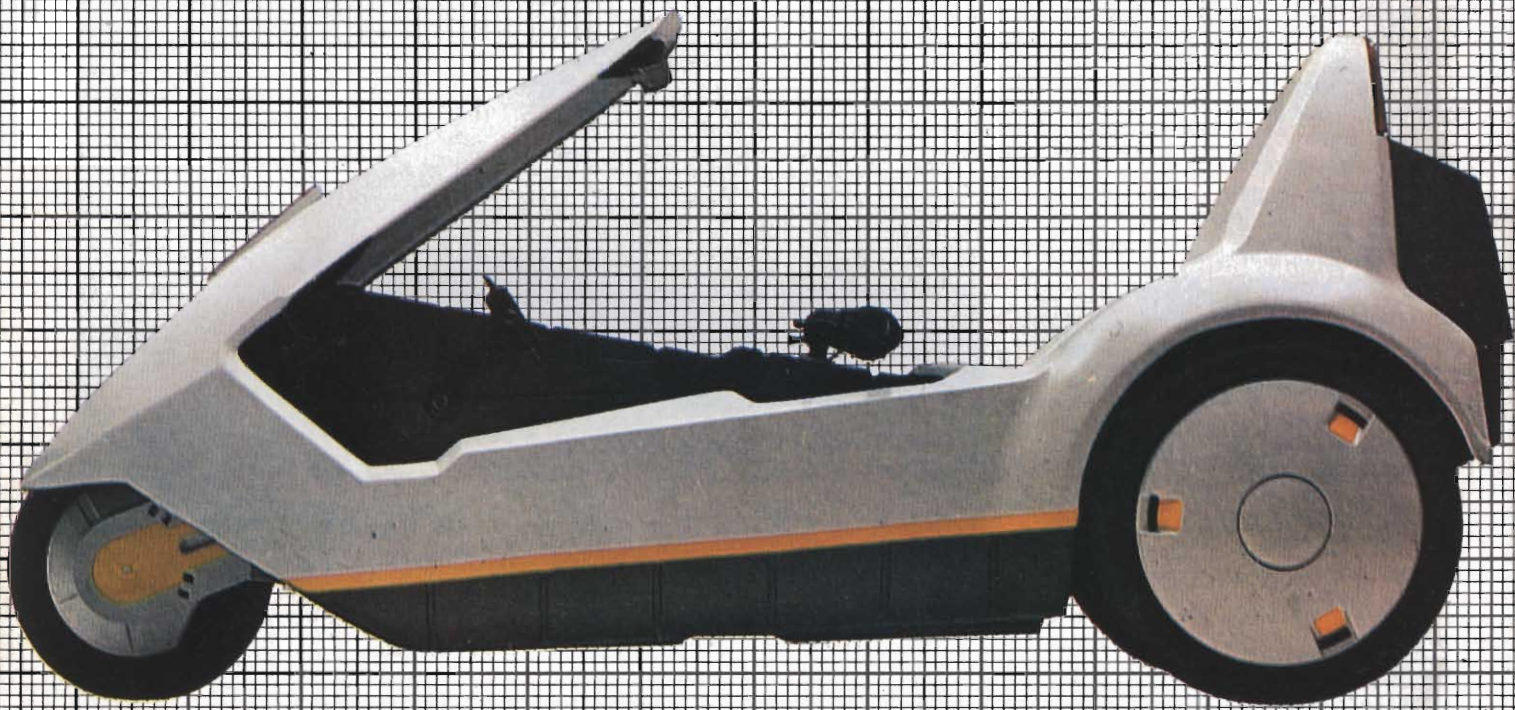La presentazione dell'auto elettrica C-5 della Sinclair, avvenuta recentemente a Londra, ha colmato la curiosità creatasi fino a quel momento attorno a un prodotto di cui si preannunciò l'alto contenuto tecnologico. Dedichiamo per onor di causa alla spider Sinclair questo breve articolo nel quale non è stato possibile nascondere una certa delusione e un po' di perplessità.



di Giancarlo Butti

Quando Sir Clive Sinclair, presentò il suo micro ZX 80, primo computer al mondo ad infrangere la barriera del costo elevato, non ci si rese subito conto che stava per iniziare una nuova era nel mondo dell'informatica.

L'esperienza acquisita con tale macchina, permisero a Sinclair di progettare nel giro di pochi anni macchine sempre più complesse, mantenendo però contenuto il costo delle spese.

Sono così nati lo ZX 81, lo Spectrum, ed il QL.

Si potrebbe paragonare la situazione attuale del C5, la vetturina elettrica prodotta dalla Sinclair Vehicles, come la versione su strada dello ZX81.

Per molti aspetti rivoluzionari, per altri,

ancora in fase embrionale, la C5 può essere considerata un banco di prova delle future tecnologie e soluzioni, che secondo le previsioni ed i desideri dello stesso Sinclair, dovrebbero permettere di disporre intorno al novanta, di un'auto elettrica ad uso familiare.

La C5, è una vettura individuale, molto simile alle normali moto a tre ruote, che ogni tanto fanno la loro comparsa sulle riviste specializzate nel settore.

La macchina presenta però alcune particolarità che la rendono unica nel suo genere, o perlomeno la pongono in una posizione di avanguardia rispetto alle concorrenti.

Innanzitutto la linea avveniristica della vetturina, presenta tutte quelle soluzioni di aerodinamicità e confort che sono emerse dai più recenti studi del settore.

Si notano infatti le ruote piene, la carenatura del muso, la continuità fra parafrangente e ruota.

Rendere l'auto più aerodinamica che sia possibile, è stato infatti uno dei punti principali del lavoro di ricerca svolto alla Sinclair. L'aspetto aerodinamico, non è però la cosa più importante, se teniamo conto della bassa velocità che la macchina può raggiungere.

Molto più importante è il problema del peso; per risparmiare energia è necessario realizzare una macchina che sia la più leggera possibile, in modo tale da richiedere minor energia per la movimentazione.

Per risolvere questo problema, i tecnici della Sinclair, avvalendosi anche della collaborazione di quelli della Lotus Cars, hanno messo a punto una semplice struttura ad Y, realizzata in acciaio molto resistente e leggera.

Su questa semplicissima struttura viene montata la scocca, realizzata in polipropilene, che in pratica costituisce l'elemento principale della vettura.

La configurazione della scocca è tale, da

capovolgere quelli che sono i tradizionali sistemi di guida.

Lo sterzo, di tipo meccanico, viene comandato da un braccio, mobile come sui normali motocicli, la cui posizione risulta però alquanto inusuale, venendosi a trovare sotto le gambe del guidatore. Ovviamente è necessaria una certa pratica, per potere adattarsi a questo tipo di guida.

I comandi vengono impartiti tramite delle leve poste sul manubrio, anch'esse sono di tipo motociclistico.

Il veicolo, è anche dotato di pedali, che tramite una catena, permettono di azionare le ruote come sulle normali biciclette, consentendo all'utilizzatore di raggiungere la meta, anche nel caso la batteria, fosse completamente scarica.

Nonostante l'apparente fragilità, la macchina è estremamente resistente, ed è stata sottoposta a severi collaudi e prove, da parte dei tecnici della Sinclair, nel proprio centro di ricerca ed anche in strutture esterne, quali la Motor Industry Research Association, e la British Aerospace.

L'impegno finanziario e lavorativo, per poter giungere alla realizzazione della macchina, sono stati rilevanti, e l'elegante aspetto della macchina, dove ogni particolare è stato curato e l'economia di acquisto ed esercizio stanno a dimostrarlo.

Creata principalmente per gli spostamenti quotidiani in città, l'auto permette di trasportare oltre al passeggero-guidatore, anche un certo carico nell'apposito bauletto, posto alle spalle del guidatore.

Le limitate dimensioni della macchina permettono di trovare con estrema facilità un parcheggio. L'obbligo di avere 14 anni, come unico requisito per utilizzarla, si presume la renderanno molto popolare presso un pubblico giovane, anche a causa del costo contenuto della stessa, che è identico a quello del QL.

Ovviamente questo prezzo vale per la versione base.

La Sinclair ha pensato però anche ai clienti più esigenti, creando degli optional, che si possono montare con estrema facilità. Fra questi optional troviamo le frecce, gli specchietti, retrovisori, un telone da utilizzare nei giorni di pioggia, ed un dispositivo per aumentare la visibilità notturna della macchina (che è dotata di apposite fasce laterali).

Per i più esigenti in fatto di comfort, troviamo anche un'imbottitura per il sedile, ed anche una "riduzione" per i più piccoli. Dal punto di vista meccanico, la C5, è estremamente semplice. Un motore elettrico, in presa diretta mediante riduzioni ad ingranaggi a basso attrito, muove le ruote posteriori del veicolo, traendo energia da un'unica batteria ricaricabile posta in prossimità del sedile.

Il conducente può, tramite una chiave, escludere la possibilità di accendere il motore.

I freni sono di tipo ciclistico e vengono comandati dalle leve sul manubrio. Motore e batteria, sono il vero cuore della macchina, e sono la parte più rivoluzionaria della stessa.

Il motore elettrico per sua natura è un

motore ad alto rendimento. I tecnici della Sinclair hanno ulteriormente migliorato questo rendimento, utilizzando anche un controllo elettronico dello stesso.

La batteria è stata appositamente realizzata. Esternamente sembra una normale batteria d'auto da 12 V, ma in realtà a differenza di queste ultime, permette una sequenza carica-scarica, molto più lunga (un centinaio di volte).

I tempi di ricarica, che avviene tramite un apposito alimentatore che si inserisce semplicemente nelle prese di casa, è di 8 ore. L'autonomia della macchina è di 20 miglia, corrispondenti all'incirca a 32 chilometri, e la velocità massima è di 24 KM/h.

Purtroppo le informazioni fornite dalla Sinclair, su questi due importanti elementi non sono numerose.

A conclusione di questa breve presentazione, forniamo una scheda con le principali caratteristiche della macchina.

Lunghezza: 1744 mm

Larghezza: 744 mm

Altezza: 795 mm

Peso senza batteria: 30 kg

Peso massimo trasportabile: 150 kg

Volume bagagliaio: 28 L

Motore: 250 W di potenza a 4100 radianti per minuto

SCATOLA DEL CAMBIO: la riduzione di velocità, avviene con un rapporto di 13 : 1

BATTERIA: 12 Volt


5 ore di autonomia a 36 Ah

Peso: 15 kg


Raggio di sterzata minimo: 5800 mm

Lo spaccato del motore elettrico dello C-5, non mostra nessun elemento di rilevante importanza tecnologica.

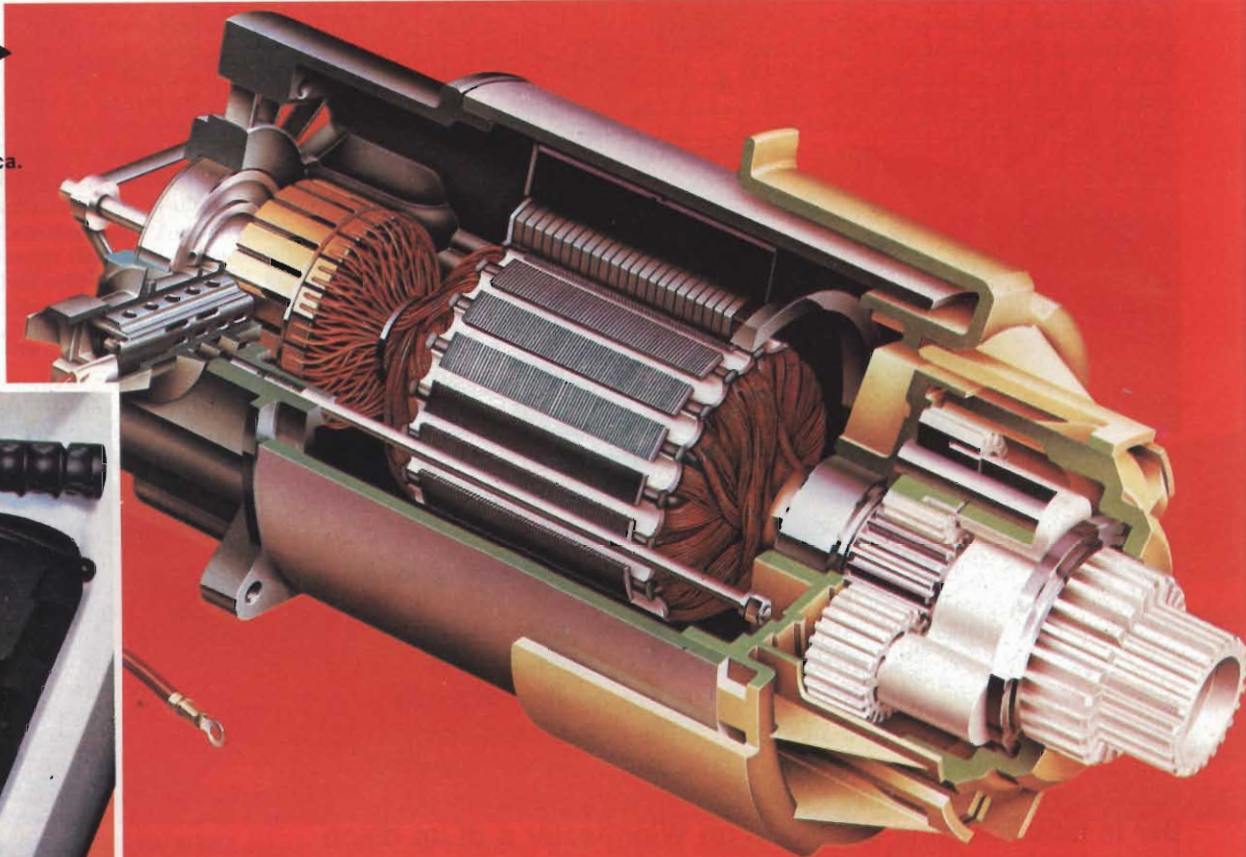La batteria è facilmente sostituibile con un'altra di scorta.



MEMORIE DI MASSA

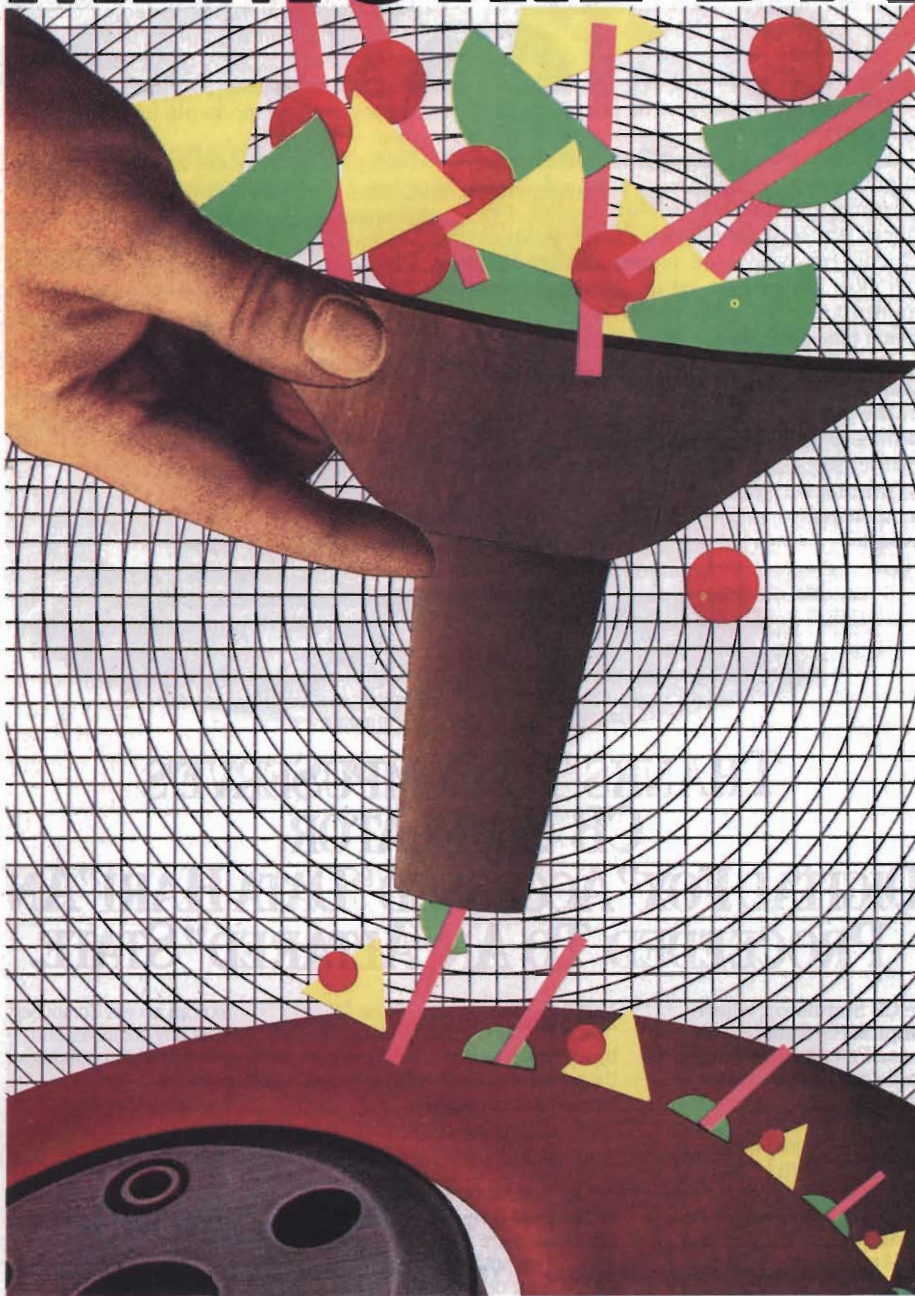

Nonostante l'enorme sviluppo che i computer hanno avuto in questi ultimi anni, con particolare riferimento al settore di personal e micro, la rivoluzione dell'informatica non avrebbe potuto avere luogo (e non potrà continuare) se parallelamente allo sviluppo dei computer non si fosse avuto un analogo sviluppo della memoria di massa. Cassette, floppy, dischi rigidi, dischi ottici, memoria e semiconduttori vengono analizzati in questo articolo il cui obiettivo è fare il punto sull'attuale situazione del settore e su ciò che ci riserva l'immediato futuro. Molti forse saranno sorpresi dalla tecnologia richiesta per la fabbricazione ed uso di un Winchester o di un disco laser, per la cui realizzazione sono necessarie le conoscenze di settori diversi che vanno dall'elettronica all'aerodinamica alla meccanica alla chimica alla fisica ...

L'evoluzione dell'informatica, cresciuta in fretta in questi ultimi anni, non ha investito solo il settore dei computer, e quindi tutto ciò che riguarda microprocessori, linguaggi, e accessori.

Un settore, altrettanto importante, anche se forse poco noto, è stato coinvolto da questa rivoluzione, ed anzi se tale settore non riuscirà a tenere il passo con l'evoluzione dei computer, si creeranno dei grossi problemi.

Stiamo parlando delle memorie di massa, di quei supporti per lo più magnetici sui quali gli utilizzatori di qualsiasi computer, registrano i propri dati e programmi, e senza le quali l'esistenza stessa del computer non potrebbe sussistere.

Memorie di massa, siano esse di tipo magnetico, ottico, a semiconduttore, a bolle, costituiscono attualmente il problema maggiore nell'evoluzione dell'informatica di largo consumo, se è vero, come è banale constatare acquistando un qualsiasi micro, che ad esempio un drive, costa quanto, o più del computer al quale deve essere collegato.

Se da un lato il problema riguarda la macchina che serve a registrare o recuperare i dati, e cioè il drive, dall'altro, riguarda i supporti fisici dell'informazione; e cioè i dischetti, le cassette, o i micronastri che siano.

Se un microprocessore, è già qualcosa di impressionante, (se si tiene presente il fatto che pochi cmq ospitano centinaia di migliaia di componenti), ancor più impressionante è ad esempio il discorso relativo all'interazione fra testina di lettura e dischetto.

Il solo pensare che la testina in un winchester, sorvola la superficie del dischetto ad un'altezza di 2 millesimi di millimetro, sfruttando la propria forma aerodinamica, che la rende simile ad un aliante, che tale testina atterra e decolla, come un aereo, e che la presenza di una particella di polvere può avere effetti disastrosi sulla superficie del disco stesso, da un'idea di cosa ci sia dietro a tutto ciò.

Il computer al confronto, con tutte le sue parti fisse, e inamovibili, sembra una cosa banale a realizzarsi.

I MICROCOMPUTER

La memoria di massa utilizzata più sovente con i micro, è costituita dal registratore casalingo con il quale si utilizzano normali cassette magnetiche.

Solo recentemente aziende come la Memorex, hanno realizzato delle cassette apposite per la registrazione di programmi e dati.

Considerando comunque la bassa velocità di trasferimento dati, da memoria di massa a computer e viceversa (che in genere si aggira sui 2000 baud), non è necessario disporre di cassette di eccezionale qualità.

In genere qualunque cassetta utilizzata per la musica, può essere utilizzata anche con il computer.

L'avvento dei micro, ha portato però i costruttori a realizzare nuovi formati. Abbiamo così le C-10, le C-20, le C-6, e via dicendo, che permettono la registrazione di un singolo programma per lato, evitando di dover perdere tempo nella ricerca dello stesso.

È interessante osservare come la capacità della cassetta, vari in questo caso proporzionalmente alla velocità di trasferimento dei dati (la baud-rate) dal computer al registratore.

Una C-90 ha una capacità di ben 850 K, se utilizzata con uno, Spectrum.

Per gli utenti più sofisticati, sono disponibili cassette con nastro senza fine, con le quali è possibile avere una gestione di file sequenziali simile a quella di un dischetto.

In molti casi il registratore, che funge da memoria di massa, è realizzato appositamente per il computer.

Questo fatto comporta da un lato la necessità di acquistare un prodotto che verrà utilizzato solo per quello scopo, e che è comunque un costo aggiuntivo a quello del computer stesso.



I micronastri per i microdrive Spectrum, sono un sistema ibrido fra i nastri tradizionali ed i dischi. Di quest'ultimi conservano la velocità di accesso, mentre dei primi, la possibilità di gestire solo file sequenziali.

D'altra parte, questo tipo di soluzione, permette al costruttore, di prevedere alcuni comandi quali il MOTOR-ON e il MOTOR-OFF, per la gestione del registratore da parte del computer stesso, permettendo anche in questo caso una gestione dei file, altri-

menti difficile a realizzarsi.

In altri casi, il registratore di casa purché abbia le entrate e uscite richieste, è adattissimo allo scopo, purché non sia troppo sofisticato o stereo.

Parrà strano, ma risulta, che peggiore è il registratore, migliore è la registrazione dei dati (ovviamente c'è un limite a tutto).

In alcuni casi, come sul MSX della SONY, o l'M-10 della Olivetti, è prevista la gestione completa del registratore da parte del computer, purché il registratore, (che può essere qualsiasi), disponga oltre che di un'entrata e di un'uscita, anche di un comando REMOTE.

In questo caso che ci pare sia il migliore, è possibile effettuare quel tipo di gestione dei dati ai quali si faceva prima riferimento.


Registratore e cassette, una volta che si sia trovato il giusto livello di registrazione, sono piuttosto affidabili.

Le cassette dovrebbero come noto essere tenute lontane da campi magnetici o fonti di calore, o comunque in luoghi le cui condizioni garantiscano la perfetta conservazione del nastro.

I vantaggi delle cassette rispetto agli altri tipi di memoria di massa, sono il costo contenuto, la solidità, la facilità di duplicazione che può avvenire da registratore a registratore, la quantità dei dati che può essere registrata su di una singola cassetta (vedi la C-90).



I microfloppy, da 3,5", costituiscono il nuovo standard al quale le varie case costruttrici fanno riferimento. Una delle prime macchine ad utilizzarli è stata il Machintosh. Anche l'MSX della Sony, l'Hit Bit usa questi dischetti, le cui caratteristiche principali, oltre alle limitate dimensioni, sono il sistema di protezione, realizzato con un contenitore di plastica rigida, ed un sistema di chiusura, che permette di accedere al disco solo in fase di lettura/scrittura.

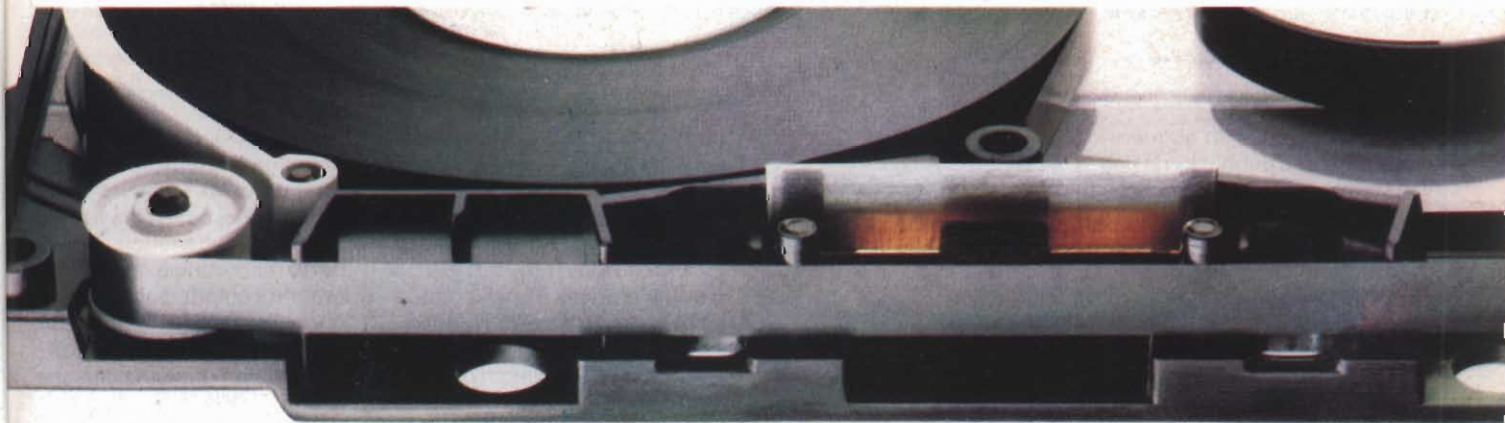

Il nastro magnetico, è stata una delle prime memorie di massa per computer. Sotto forma di cassetta, viene attualmente utilizzato moltissimo nel settore dei micro computer. Il nastro magnetico viene ancora usato su grossi computer; e come sistema di back-up ad esempio sui dischi winchester. Il grosso handicap del nastro, è l'accesso sequenziale ai dati su di esso contenuti, che comporta tempi di accesso rilevanti. Esistono già anche nastri ottici, basati sullo stesso principio dei dischi ottici. Rispetto ai dischi, i nastri hanno il vantaggio di una grande quantità di dati registrabili, con un costo molto contenuto.



Anche il QL ha fra le proprie periferiche, delle memorie di massa tradizionali, quali i disk drive, con varie densità di registrazione, e i dischi winchester con ben 7,5 Mbytes di capacità. Il costo di queste periferiche supera spesso quello dell'unità centrale, a riprova di quanto sia determinante per lo sviluppo di un'informatica di massa, la realizzazione di sistemi di memorizzazione dati, a basso costo.

Per contro la velocità di trasferimento dei dati, e l'impossibilità di gestire in modo soddisfacente i dati, limitano l'uso delle cassette magnetiche ad applicazioni hobbystiche, semi-professionali, o professionali, limitatamente a settori nei quali ciò che conta maggiormente è l'elaborazione anche molto complessa di una limitata quantità di dati, piuttosto che la gestione di grandi quantità di dati.

Quindi il supporto magnetico, o più in generale il supporto sul quale si memorizzano i dati, non incide solo sul tempo richiesto per disporre di un determinato programma o dato, altresì sui possibili usi che di un computer si può fare in funzione della me-

moria di massa di cui dispone.

Infatti fino a che si dispone di una memoria che non consente una gestione dei file, è praticamente impossibile gestire un qualsiasi archivio, senza avere in memoria tutti i dati da elaborare.

Quindi se si dispone di un registratore a cassette, ciò che conterà di più sarà la memoria disponibile sul computer, mentre se si dispone di un floppy; questa passa in secondo piano.

Il discorso non è limitato alla gestione dei file, ma anche alla capacità di un computer di risolvere problemi più o meno complessi.

Se si dispone di un floppy, sarà possibile caricare in macchina solo le parti di un pro-

gramma interessate in quel momento all'elaborazione, e caricare le parti successive (che magari non sono fisse, ma variano a seconda del risultato ottenuto dalla prima elaborazione), solo quando necessario.

Un micro con pochi Kbyte, ed un dischetto, è quindi più potente che un computer con molti K, e una memoria a cassetta.

Teoricamente non ci sono limiti alla complessità di un programma che un micro può elaborare, se dispone della adatta memoria di massa, dalla quale caricare i pezzi di programma necessari, e sulla quale registrare i risultati parziali e totali dell'elaborazione.

La memoria di massa non è quindi un accessorio di un computer, ma ne costituisce



la forza e la ragione di essere.

Anche sui micro, se non si disponesse di una memoria esterna sarebbe necessario tenere acceso il computer sempre, o ribattere ogni volta il programma.

LA MEMORIA DEL COMPUTER

Anche il computer ha dentro di sé una memoria, o meglio più memorie (la ROM e la RAM), altrimenti sarebbe impossibile elaborare i dati, e sapere come farlo.

Questi tipi di memoria, sono a semiconduttore, e rispetto a tutti gli altri tipi di memoria hanno un grossissimo vantaggio: un tempo di accesso praticamente immediato, che si misura in nanosecondi.

Il trasferimento dei dati all'interno di queste memorie è talmente veloce, che si utilizzano parti delle stesse, come zona di transito temporaneo dei dati dal computer alle periferiche, o dal mondo esterno al computer (buffer).

Se sono così eccezionali, come mai non si usano sempre e solo tali memorie di massa?

Le ragioni principalmente sono due: sono memorie volatili, che necessitano cioè di alimentazione per mantenere i dati, ed in più costano parecchio.

Nondimeno il nuovo SONY MSX, dispone di una memoria di questo tipo della capacità di 4K, sulla quale è possibile registrare i propri dati, di più frequente consultazione.

La batteria interna consente ai dati di conservarsi per un periodo di 5 anni, (anche se dubitiamo che qualcuno tenga lo stesso tipo di micro, per un periodo così lungo).

I giapponesi, hanno intuito, che sebbene il costo di una di queste memorie di massa può essere rilevante, nondimeno non necessita di nessun tipo di apparecchiatura per la registrazione o recupero dei dati (ovvero quante di queste memorie posso acquistare con quello che risparmio non comprando un drive?).

Infatti, di norma, il rapporto di costo tra cartridge e cassetta, è di 3 a 1 o 4 a 1.

Il discorso del costo del drive è comunque un eccesso, ovviamente l'MSX si può interfacciare tranquillamente ad un registratore o ad un floppy.

Abbiamo accennato ai cartridge, e che cosa sono questi pezzi di plastica e silicio, se non dei semiconduttori.

A differenza delle RAM che devono essere alimentate questi cartridge contengono delle EPROM, sulle quali il programma è stato registrato una volta per tutte.

Chiunque abbia acquistato un cartridge per una consolle di videogiochi avrà certamente toccato con mano, il problema del costo di tale prodotto, molto più alto degli analoghi programmi su cassetta.

A parte la Sinclair infatti, che vende cartridge ad un costo circa doppio delle cassette, si ha un rapporto di 3 a 1 o di 4 a 1, fra cartridge e cassetta.

I vantaggi di un caricamento immediato dei dati, o meglio di un uso dei dati senza caricarli, (i cartridge in genere non occupano zone della memoria del computer), sono comunque rilevanti in molti casi, sia per l'uno che per l'altro motivo.


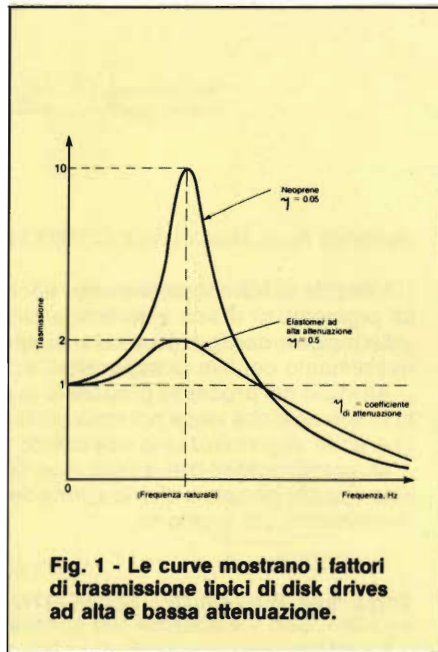


Fig. 1 - Le curve mostrano i fattori di trasmissione tipici di disk drives ad alta e bassa attenuazione.

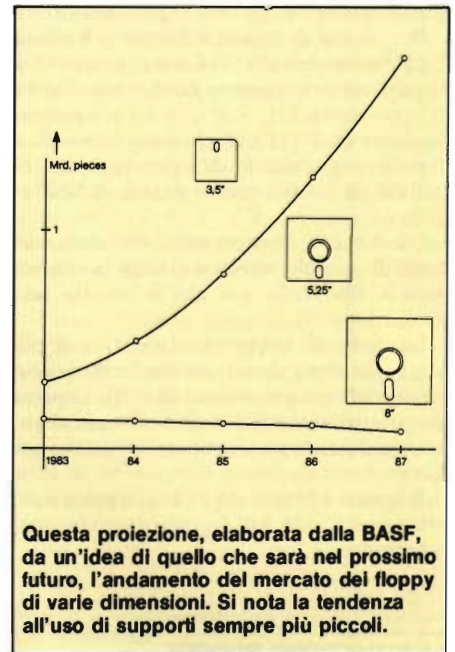

Questa proiezione, elaborata dalla BASF, da un'idea di quello che sarà nel prossimo futuro, l'andamento del mercato dei floppy di varie dimensioni. Si nota la tendenza all'uso di supporti sempre più piccoli.

I DISCHETTI

Il re dei supporti magnetici e non è il dischetto, sia esso da 14, 8, 5 1/4 o 3 1/2 pollici, normale, a doppia faccia, a doppia densità, winchester, microwinchester, singolo, impilato, con una o più testine di lettura, a registrazione orizzontale o verticale e così via.

La breve introduzione era volutamente bizzarra.

L'elenco delle possibili forme esteriori del dischetto costituiscono una babele, che al non iniziato può provocare solo terrore. Non è un'esagerazione.

Ogni giorno nuove soluzioni vengono proposte, e sebbene poi si definiscano gli standard, certo non è facile districarsi in


IL PROCESSO PRODUTTIVO DEL DISCHETTO MAGNETICO

Descriviamo ora le fasi della costruzione di un dischetto, prendendo ad esempio la produzione dei supporti BASF.

I dischetti magnetici sono composti da un supporto in lamina di plastica spalmato su entrambe le facce da una custodia protettiva.

Il microscopico ossido di ferro distribuito in maniera uniforme, si insedia nei pigmenti del film. Questo ossido viene magnetizzato.

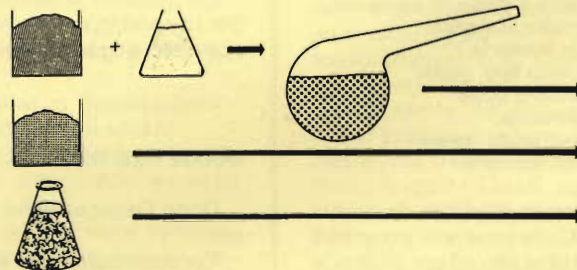Il dischetto BASF, che è l'unico supporto magnetico prodotto nella Repubblica Federale Tedesca, prima di uscire dalla fabbrica attraversa ben 12 fasi di produzione.



Prima fase: FABBRICAZIONE DELL'OSSIDO DI FERRO

Per produrre chimicamente l'ossido di ferro vengono utilizzate una miscela di ferro con una soluzione alcalina di soda caustica.

Le sue particelle sono lunghe meno di un millesimo di mm.

L'ossido di ferro è più adatto per la registrazione dei dati che non il ferro puro, impiegato nel 1934 per la produzione del primo nastro magnetico ad uso amatoriale.

segue

questo insieme di misure anglossassoni.

Noi, utenti di micro, abbiamo la fortuna di conoscere solo il 5" 1/4, e solo ora, perchè da poco nato, iniziamo a gradire la presenza del più compatto, e perchè no simpatico, dischetto da 3" 1/2, che la Sony è riuscita a imporre come standard, e che Apple ha installato già sul suo nuovo pupillo, il Macintosh.

Gli 8 e 14", restano nelle alte sfere, nei centri di calcolo, dove si circola in camice bianco, ma anche per essi è iniziata una risoluzione.

La corsa al sempre più piccolo, al più compatto al più denso, sta trasformando in modo radicale questi dischetti, che rispetto ai loro predecessori di uguale formato hanno in comune solo una cosa, il formato appunto.

Si hanno 1 Mbyte sul 3" 1/2, si parla di 40 Mbyte sul 5" 1/4, e di Gigabyte per i formati superiori.

LA SITUAZIONE DI OGGI

La miglior via per esaminare la situazione odierna nel campo dei floppy, e delle memorie magnetiche in generale, è esaminare quanto propongono alcune delle maggiori industrie del settore, lasciando stare IBM, la cui filosofia d'azione prevede in genere l'adozione di tecnologie molto ben sperimentate, e quindi non necessariamente le ultime disponibili.



I floppy da 5" 1/4 sono i più diffusi tra gli utenti di micro e personal computer. Nonostante l'offensiva scatenata dai dischi ottici, le memorie magnetiche di questo tipo, grazie a tecnologie innovative quali la registrazione verticale, avranno ancora per molto tempo la maggioranza del mercato.


La BASF, presenta dischetti di elevata qualità, da 5" 1/4, che sono stati progettati per mantenere i dati registrati per 20 anni, e al passaggio della testina sulla stessa traccia per ben 70 milioni di volte.

Dischetti realizzati quindi decisamente per applicazioni professionali.

La densità di registrazione è di 1/4 di Megabyte per dischetti a densità normale e 1/2 per densità doppia.

Questo nuovo prodotto, viene commercializzato con il nome di SCIENCE, che ne sottolinea l'uso professionale.

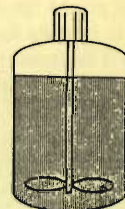Nel settore dei 3" 1/2, la BASF presenta dei dischetti, compatibili con i drive Sony,



Seconda fase: MISCELA DI OSSIDO E PIGMENTI

L'ossido di ferro in polvere per aderire al supporto deve essere miscelato con un pigmento di resina sintetica.

La miscela dei due elementi si presenta come un fluido marrone e costituisce il rivestimento del film di supporto.

All'inizio del processo produttivo la polvere di resina sintetica viene trasformata in solvente che viene poi mescolato con l'ossido di ferro e con un agente umido che aiuta la distribuzione dell'ossido.

Questo processo di miscelazione, conosciuto come dispersione, dura 48 ore, e solo dopo la completa distribuzione delle particelle di ossido è terminata la fase di rivestimento del supporto.


Terza fase: PULIZIA DEL SUPPORTO

La BASF come supporto per i dischetti usa un film di poliestere che ha uno spessore inferiore ad un decimo di mm.

Nella scelta del supporto viene posta particolare attenzione alla assoluta perfezione della superficie ed alla temperatura stabilita.

Il poliestere è una resina sintetica di plastica utilizzata ad esempio per fabbricare nastro adesivo, spoiler per automobili, barche in plastica ed anche fibre tessili.

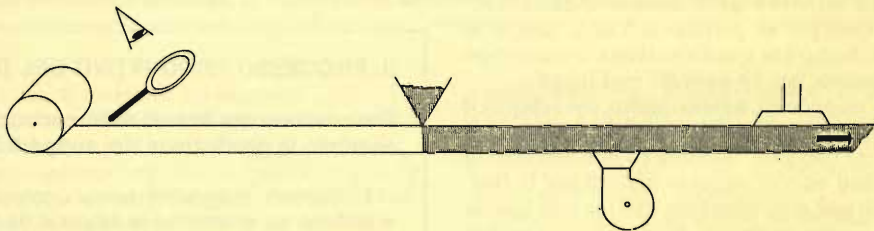Prima di essere rivestito di supporto deve essere completamente ripulito, tanto che vengono anche rimosse tutte le cariche statiche.



Quarta fase: RIVESTIMENTO DEL FILM

Il rivestimento formato dalla miscela di ossido di ferro e pigmenti sintetici viene sparso sul film di supporto che ha uno spessore di soli 1,5 millesimi di mm.

Le più piccole impurità, come ad esempio le particelle di sporco, del supporto magnetico devono rimanere lontane dalla testina magnetica.

Per rendere possibili le operazioni di lettura/scrittura, le macchine utilizzate per l'operazione di rivestimento sono installate in una "zona bianca" alla quale è possibile accedere solo con indumenti ed oggetti sterili.


Quinta fase: ESSICCATURA DELLA SUPERFICIE

Dopo l'essiccazione il rivestimento assume uno spessore di 2.5 millesimi di mm.

Per salvaguardare l'ambiente la BASF depura e ricicla i solventi che evaporano dai tunnel di essiccazione.

Sesta fase: CALANDRATURA DEL FILM MAGNETICO

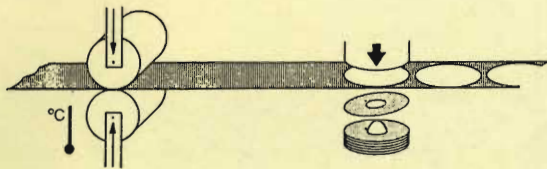Dopo il tunnel di essiccazione è la volta dei pesanti cilindri rotanti che hanno il compito di levigare e rendere compatta la superficie del dischetto. Questo per dare la possibilità alle testine di lettura/scrittura di aderire perfettamente al film magnetico.



Settima fase: FUSTELLATURA DEI DISCHETTI

Una macchina di precisione fustella, con una precisione al millesimo di mm., i dischetti nel diametro di 8", 5.25" e 3.5" dai fogli di film.

La misurazione accurata, specialmente del foro centrale di guida del dischetto, è di sostanziale importanza per l'affidabilità dello stesso.

Ottava fase: INGRASSAGGIO DEL DISCHETTO

Gli esperti della fabbrica di Willstätt utilizzano per lubrificare il dischetto una composizione segreta.

Il lubrificante riduce l'attrito tra la testina magnetica ed il dischetto, permettendo al dischetto una durata maggiore.



Nona fase: LUCIDATURA DELLA SUPERFICIE

In questa fase con l'utilizzo di cilindri ad ingranaggio viene lucidata la superficie del dischetto.

Gli esperti della BASF hanno adottato per questo particolare processo il termine inglese "burnish".

È importante che la levigatura non sia eccessiva per non causare danni alla testina magnetica.



Decima fase: SIGILLATURA DELLA CUSTODIA

Le custodie dei dischetti BASF sono costruite da un resistente foglio di PVC antistatico, rivestito internamente da un tessuto sintetico che viene fustellato nella forma del dischetto.




Undicesima fase: TEST PER "BITS" E "BYTES"

I controlli di qualità che seguono il processo produttivo sono le fasi più importanti nella fabbricazione del dischetto.

Tutti i dischetti sono testati per verificare l'affidabilità operativa; queste ispezioni sono totalmente automatizzate perciò non sono possibili errori umani.

I computer che testano scrivono su ogni traccia 1 o 0. Ciò permette in fase di lettura dei dati, la misurazione del segnale di uscita e la sua comparazione con gli standard BASF.

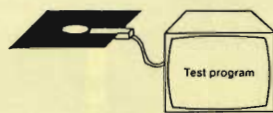
Se il segnale è di poco inferiore agli standard il dischetto non viene venduto.



Dodicesima fase: FORMATTAZIONE

Molti utilizzatori di dischetti richiedono dischetti preformati.

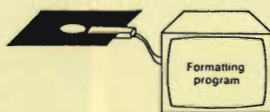La formattazione comprende l'inizializzazione che si può definire come la "disposizione degli spazi" sul supporto magnetico.



aventi una densità di 0,5 Mega su singola faccia e 1 Mega su doppia faccia.

Come si può notare oltre che verso il più piccolo si tende ad andare anche verso il più capiente.

Da notare che questi supporti vengono testati per condizioni di 100% error-free.

Nel campo dei winchester, la BASF presenta un drive da 5" 1/4 con capacità di 12 Megabyte, (non formattati), basato su due dischi a doppia faccia, con 4 testine di lettura.

Particolarmente interessante il fattore dimensioni, che sono di 40,6 x 146 x 203 mm; il tempo di accesso massimo, (197 msec), e la velocità di trasferimento dati (5 Mbit/s).

Un'altra novità è un drive che utilizza normali dischetti da 5" 1/4, che ha le dimensioni di un normale drive, ma che in realtà ospita due dischetti per 2 Mbyte complessivi.

LA TECNICA

L'interazione fra testina di lettura e disco magnetico, è uno dei principali problemi che viene preso in considerazione nella realizzazione delle memorie di questo tipo.

Infatti più vicina è la testina al disco (la testina non tocca mai il dischetto, se non in fase di atterraggio e decollo), minore può essere l'intensità del campo magnetico, necessario per la registrazione, e in conseguenza di ciò aumenta anche la densità di registrazione.

Si parla quindi di una densità di registrazione longitudinale (bit per pollice), e di una densità trasversale (tracce per pollice). Si è passati dagli anni 50 ad oggi, a densità di registrazione longitudinale da 100 a 15200 bit per pollice, e a densità trasversali da 20 a più di 800 tracce per pollice.

È evidente quindi che quello che prima era contenuto in una pila di dischetti, ora è memorizzato in un dischetto singolo.



Tuttavia questo aumento così vistoso della densità di registrazione è stato reso possibile solo grazie all'adozione di tecnologie sofisticatissime, che prevedono una distanza testina-disco di un paio di millesimi di millimetro, l'adozione di testine realizzate secondo la tecnologia in uso nella produzione dei semiconduttori, e un sofisticato sistema di posizionamento della testina.

Ovviamente tali densità di registrazione non si possono ottenere che su dischi winchester, che si differenziano dai normali dischetti, in quanto sono racchiusi in un ambiente particolare, nel quale non sono presenti particelle di polvere, le quali avrebbero effetti disastrosi, nel caso di impatto con la testina.

Secondo un paragone effettuato dalla rivista "Computer", se si paragona la testina ad un jumbo, si ha che la stessa vola a 3 cm dal suolo, ad una velocità di Mach 4.

In tali condizioni un capello umano, avrebbe le dimensioni di un condominio, ed anche un'impronta digitale, avrebbe dimensioni maggiori della distanza fra testina e disco.

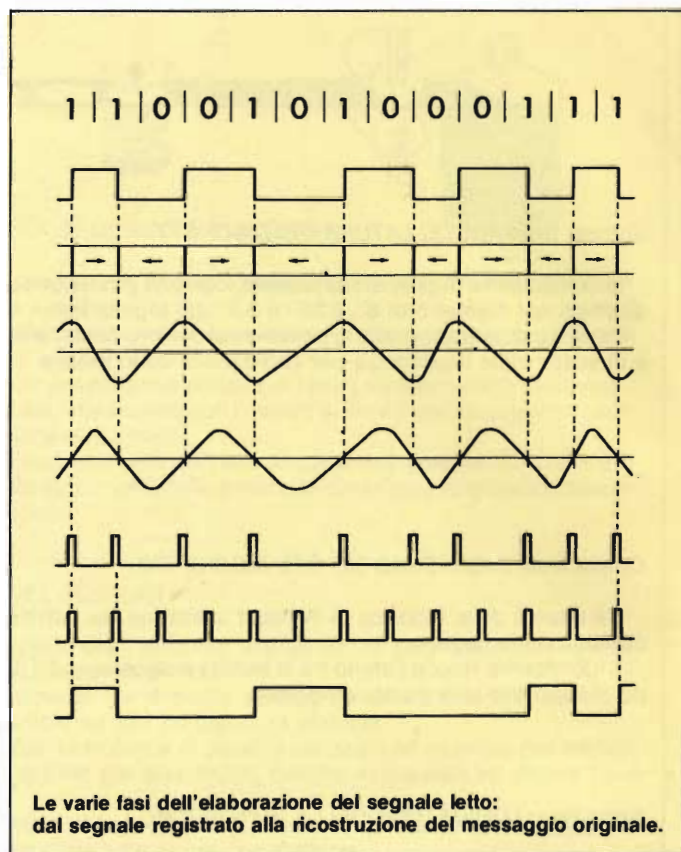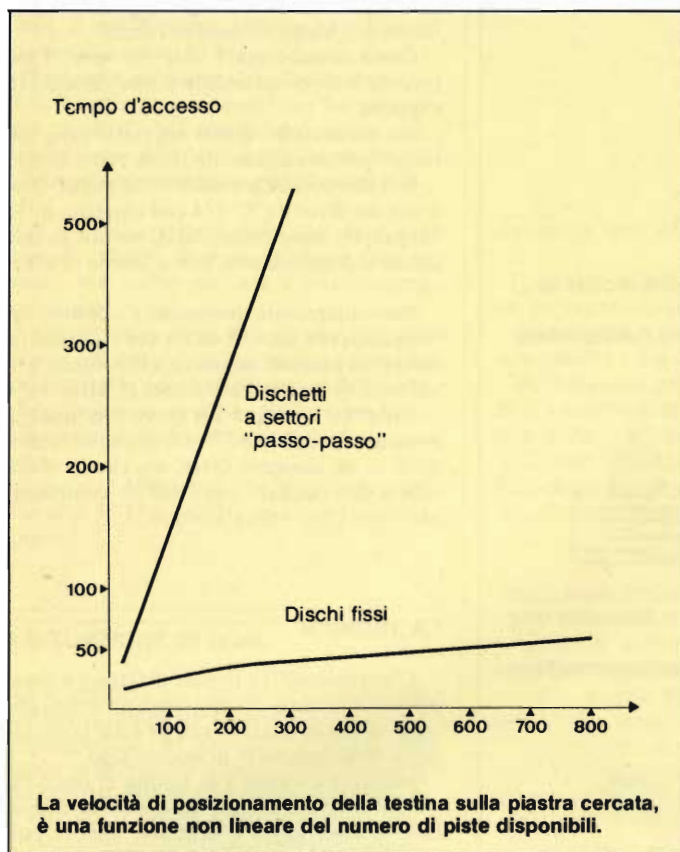Ci si rende conto quindi dell'enorme problema che i tecnici progettisti di tali apparec-



chiature devono affrontare allorchè si debba realizzare un contenitore ed un sistema di filtrazione in grado di evitare alla più piccola particella di polvere di entrare nonchè di eliminare quelle che si formano all'interno del contenitore stesso, ad esempio durante le fasi di atterraggio della testina (o di decollo), sulle apposite piste del disco.

Nei floppy normali, i problemi non sono così enormi, ma ci siamo vicini. La testina può volare in questi casi a un centesimo di millimetro dal disco, ed anche in questo caso un'impronta digitale è più grande della distanza testina-disco.

Ci si rende conto allora, del perchè anche i dischetti che normalmente maneggiamo per il nostro micro, debbano essere trattati con la medesima cura, e si deve evitare di toccarne la superficie con le dita.

Abbiamo detto che la testina vola sul disco, e per far ciò si sfruttano le proprietà aerodinamiche della stessa, progettandole a mo' di aliante.


Ma in queste condizioni, con le dimensioni che la testina deve avere, (e si parla sempre di frazioni di millimetro); entra in gioco un'altro problema, o meglio molti altri problemi, quali ad esempio, le tecniche di misu-

ra, o di visualizzazione della forma della testina stessa, oppure di realizzazione.


Concettualmente una testina è abbastanza semplice.

In fase di registrazione, variando la corrente nell'avvolgimento del nucleo, che costituisce la testina, si ha una variazione del campo magnetico, fra i due poli del nucleo stesso, e ciò comporta anche ad una variazione dello stato di magnetizzazione della zona sottostante la testina.

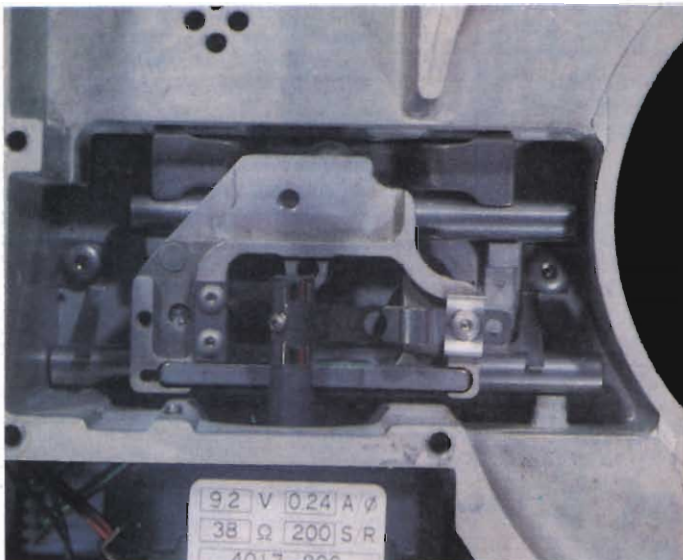In fase di lettura, queste variazioni del campo magnetico, provocano una variazione della corrente nella testina.



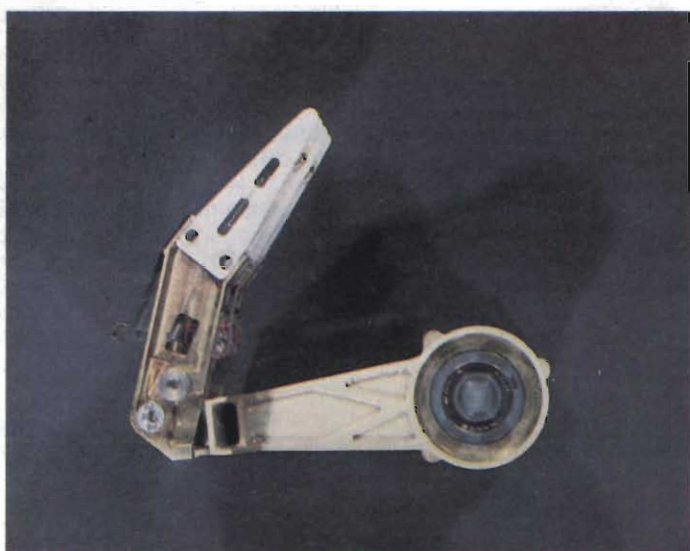Particolare del sistema meccanico di posizionamento di una testina su di un piccolo disco, mediante motore passo-passo.



Bracci e testine di lettura di un winchester. Questi bracci, si possono spostare in modo tale da consentire la rimozione dei dischi in caso di necessità.



Primo piano delle testine di lettura di un winchester non ancora sigillato. La realizzazione di sistemi di questo tipo, con più dischi impilati, è estremamente complessa, a causa del perfetto allineamento che i vari dischi devono avere.

Ovviamente, minore è la distanza fra i due poli, maggiore può essere la densità longitudinale di registrazione.

Ovviamente su dimensioni di millesimi di millimetro, le tecnologie tradizionali di produzione sono perdenti.

Fortunatamente abbiamo anni di esperienza nel campo dei semiconduttori, e tecnologie per la produzione degli stessi.

Ecco allora nascono le testine a film sottile, realizzate proprio con le stesse tecniche con cui si producono i microprocessori.

Già questo è un grosso passo avanti.

Un'altra evoluzione analoga, riguarda la superficie del dischetto che sta diventando anch'essa, a film sottile (thin film).

Infatti, volando la testina ad altezze sempre minori, diventa sempre più importante che la superficie del dischetto stessa sia esen-


te da imperfezioni, cioè la più liscia possibile.

Anche queste superfici, sono ottenute con la tecnica utilizzata per la realizzazione dei semiconduttori.

Questa metodologia di registrazione sostituirebbe le tradizionali tecniche di deposito degli strati attivi sul substrato.

Tali tecniche sono attualmente due: tecnica a spruzzo (SPRAY), e ad immersione rotante (SPIN), con le quali le particelle magnetiche, vengono depositate unitamente a collanti ed additivi.

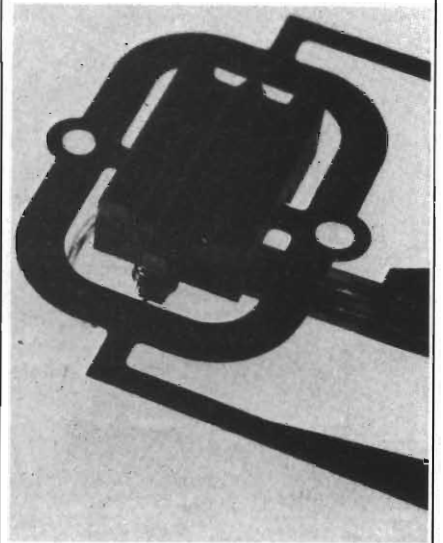Le tecniche convenzionali, non consentono di avere prodotti perfetti, ma lasciano delle aree non registrabili. La nuova tecnica, denominata SPUTTERING, permette di depositare sulla superficie del disco solo una leggera pellicola di materiale magnetico,



La testina di lettura, è costituita da un trasduttore di scrittura/lettura, montato su di una struttura fluttuante, denominata piattaforma. La piattaforma è montata su di un braccio ed è dotata di una certa libertà di movimento, utile soprattutto nelle fasi di atterraggio e decollo. Il trasduttore, è un circuito magnetico chiuso, interrotto solo dal traferro, la cui larghezza, determina la densità di registrazione. Le testine, possono essere realizzate con 2 differenti tecniche: circuito tagliato in un blocco di ceramica magnetica, con bobina realizzata con filo sottile, oppure testina thin film, realizzata con le stesse tecniche dei semiconduttori.





La produzione dei winchester deve avvenire in ambienti con una quantità di polvere libera molto bassa. Ecco il perché di questi laboratori, più sterili di una sala operatoria.

senza ne collanti ne additivi.

Un altro problema che si pone, aumentando la densità di registrazione, è il posizionamento della testina.

Infatti con una densità di 800 tracce per pollice, si ha che ogni traccia ha una dimensione di 0,03175 mm, decisamente piccola e difficile da distinguere delle tracce contigue.

Il posizionamento viene eseguito in genere con dei servomotori, estremamente precisi, e recentemente si sono utilizzati dei motori lineari, che altro non sono che motori elettrici convenzionali aperti, (il rotore e lo statore invece di essere delle circonferenze, sono dei segmenti).

Ovviamente la testina, è la parte più delicata di tutto il meccanismo, in quanto è relativamente semplice, far girare un dischetto, ma è molto più complesso, posizionare con la precisione richiesta, una testina, che si deve potere spostare longitudinalmente di due o tre pollici, a velocità elevatissima.

In alcuni casi si utilizzano delle piste di riferimento, per allineare la testina sulle varie tracce, e quindi parte del disco, (o un'intera facciata), deve essere dedicata a questi segnali di riferimento.

Ci si può rendere immediatamente conto, di quanto tali sistemi siano complessi e delicati, e come sia quasi un miracolo, che tanta tecnologia e complessità sia oggi accessibile praticamente ad ogni utente, anche di microcomputer.

Siamo giunti a microwinchester, dalle capacità enormi; 380 Mbyte in una scatola di pochi decimetri cubi.


Ma questo non è ancora nulla, può essere considerato ancora frutto della tecnologia tradizionale.

Le nuove prospettive della registrazione magnetica puntano sulla registrazione verti-



il primo winchester estraibile da 100 mm.

SQ312RD è la sigla di questo nuovo disk drive a cartuccia removibile prodotto dalla ditta californiana "SYQUEST". Le dimensioni di questa macchina sono estremamente ridotte (41.3 x 122 x 203 mm) grazie all'avanzata tecnologia adottata nella progettazione delle parti meccaniche (si noti in particolare l'ordine nella realizzazione interna del drive). La capacità di memorizzazione sui dischetti è di 10.0 e 12.75 megabyte (non formattato). Il disk drive è distribuito in Italia dalla COMPREL di Cinisello Balsamo.

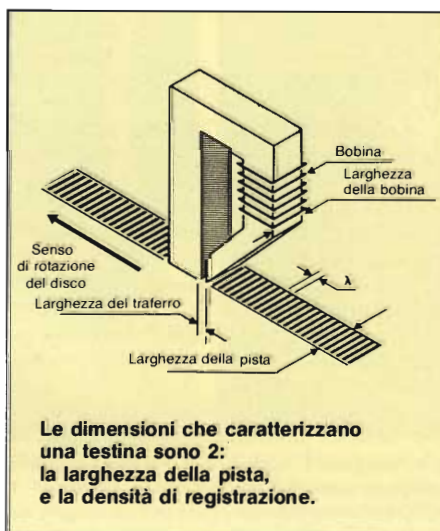

cale.

In parole povere, invece che agire su particelle disposte longitudinalmente, si agisce su particelle con l'asse perpendicolare alla superficie del disco.

Ovviamente in questo caso il numero di particelle magnetizzabili e quindi la densità di registrazione aumenta considerevolmente rispetto ai normali dischetti.

I giapponesi, hanno la leadership in questo campo e sono disponibili sul mercato floppy con capacità di 5 e 10 Mbyte, ed è prevista la realizzazione di floppy da 3" 1/2 con capacità di 3 Mbyte dunque la registrazione magnetica dei dati è tutt'altro che in crisi, nonostante l'attacco temibile delle nuove memorie di massa ottiche.

LA MEMORIA LASER

I dischi ottici, non sono più una novità, da

MANUTENZIONE

La manutenzione delle memorie di massa, è di fondamentale importanza in quanto la distribuzione o comunque qualsiasi forma di danneggiamento al supporto magnetico od ottico, comporta la perdita delle informazioni su di esso contenute, con conseguenze più o meno gravi per l'utente.

La prima precauzione da prendere è quindi la realizzazione di copie dei propri dischetti e nastri; da conservare accuratamente in ambienti adatti, e cioè lontano ad esempio da fonti magnetiche, da fonti di calore, dalla polvere.

I dischetti in particolare non hanno una durata eterna e sono più fragili che non i nastri magnetici. Sui micro, è consigliabile infatti avere delle copie dei programmi più importanti anche su nastro magnetico. I tempi di durata dei dischi, variano con il tipo di uso ai quali sono sottoposti. Generalmente i possessori di micro, non dovrebbero preoccuparsi eccessivamente di questo fattore, in quanto l'uso di uno stesso programma più volte al giorno, è piuttosto raro. Comunque i tempi di vita dei floppy variano, dal paio di mesi all'anno se gli stessi vengono usati ogni giorno. Esistono alcune regole da tenere presente per far durare a lungo i propri dischi e per evitare soprattutto di distruggerne il contenuto.

Fra queste regole, oltre alle già citate, ricordiamo: mai toccare la superficie del dischetto, in quanto come abbiamo visto, la distanza testina-disco, è inferiore allo spessore delle impronte digitali, non piegare i dischetti, non forzarli ad entrare nel drive, evitare di graffiare la superficie del dischetto, non scrivere con biro o matite appuntite sull'etichetta del disco. Inoltre non pulire i dischetti con alcunché, in quanto tale operazione è svolta automaticamente dal contenitore del dischetto.

Esistono in commercio numerosi prodotti per la manutenzione dei drive. Tali prodotti, servono soprattutto, per la pulizia delle testine di lettura/scrittura.



quando hanno fatto la comparsa sul mercato dischetti con registrata musica o immagini, acquistabili dal grande pubblico.

Il settore più interessato all'uso di questo tipo di memoria rimane comunque quello legato al settore EDP, (.....) nonostante questo tipo di sistema per la conservazione dei dati presenti rispetto alle memorie magnetiche degli enormi vantaggi, che lo rendono attraente sotto moltissimi altri aspetti.

Innanzitutto, la densità di registrazione dei dati sulla superficie di un disco ottico, è molto superiore a quella di un disco magnetico.

Per contro, attualmente, anche se ancora per poco, i dischi ottici sono utilizzabili una sola volta, non è possibile cioè cancellare l'informazione su essi registrata, in quanto la registrazione stessa avviene con tecniche distruttive.

Infatti, sebbene le tecniche di registrazione siano diverse, tutte si basano sulla creazione di zone che permettono al fascio di luce in lettura, di comportarsi in due modi diversi.

Ad esempio essere riflesso o no, oppure essere riflesso o disperso.

Per essere riflesso il raggio di luce deve incontrare una superficie riflettente.


Quindi è sufficiente fare un buco in questa superficie per far sì che il raggio lettore, non venga riflesso in quel punto.

Se si crea una gobba, sulla superficie del disco, si otterrà invece una dispersione del raggio che colpisce quella zona.

Ovviamente i due diversi comportamenti



I dischi ottici, stanno entrando in concorrenza con i tradizionali sistemi di registrazione magnetici, in quanto permettono di registrare una maggior quantità di dati, con molta più affidabilità, e permanenza nel tempo delle informazioni. Per contro, i sistemi attuali permettono quasi esclusivamente la registrazione dei dati per una sola volta. In altre parole, a differenza dei dischi magnetici sui quali si possano registrare dati "sopra" a dati già esistenti, sui dischi ottici è possibile registrare una sola volta.

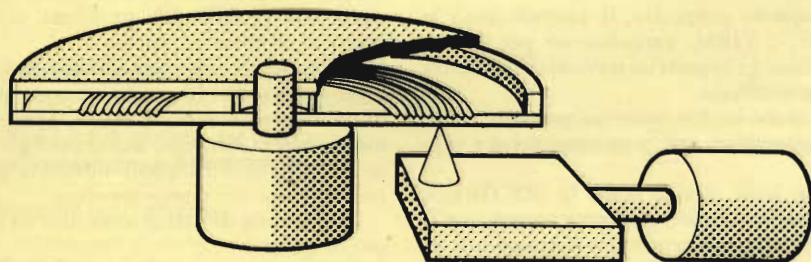

I principali elementi che costituiscono un drive ottico, sono il motore del drive, il complesso di lettura/scrittura e l'attuatore lineare.

del raggio, corrispondono ad uno 0 e 1.

Il raggio luminoso, non essendo qualcosa di materiale, può avere dimensioni piccolissime, e non essendo meccanico non crea gli stessi problemi di una testina magnetica.

Forse ne crea di diversi, in quanto essendo le densità di registrazione molto maggiori, si ha la necessità di sistemi di puntamento, o meglio posizionamento della testina molto più precisi.

La capacità dei dischi ottici si misura in Gbyte, tanto che striscettine di pochi cmq applicabili a normali carte di credito, possono contenere fino a 500 Kbyte di informazioni.

MICRODRIVES


Al di fuori di tutte le norme e di tutti gli standard, Clive Sinclair, ha creato per le sue macchine un tipo di memoria di massa alquanto strano, ibrido fra un nastro magnetico, di cui conserva la forma, e floppy, del quale invece ha acquisito velocità e capacità di azione.

Il micronastro della lunghezza di circa 5 m, è un nastro senza fine, raccolto in uno scatolino, dalle dimensioni contenutissime, di circa 5x3,5x0,5 cm, con una capacità non formattata di 100 Kbyte.

Anche il drive, è piuttosto insolito, sia per dimensioni, anch'esse contenutissime che per modalità di funzionamento.

La testina di lettura è infatti quella di un registratore, mentre un motorino, trascina il nastro. c

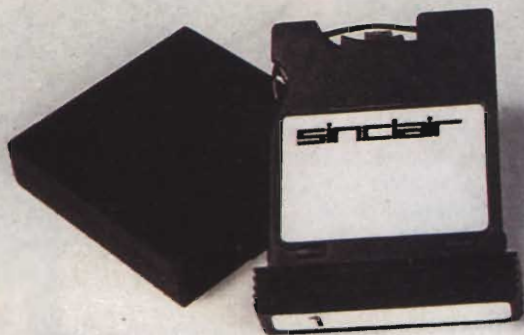Lo ZX MICRODRIVE mette a disposizione una grande quantità di memoria di massa a funzionamento molto più veloce delle tradizionali cassette. I Microdrive funzionano a cartucce di nastro mobili, ognuna delle quali può contenere un minimo di 85 Kbyte.



sequenziali, come sui dischetti, nonché l'overlay di programmi, che possono così risultare molto complessi.

Ovviamente non è possibile una gestione di file ad accesso diretto in quanto a differenza del dischetto, non è possibile stabilire la posizione fisica di un file attraverso le sue coordinate.

Considerando però il tipo di utenza di tale sistema, questo fatto, non pregiudica la bontà complessiva del sistema.

CONSERVARE I DATI

Non basta salvare i dati sui supporti magnetici, od ottici per essere sicuri di potere disporre di essi in qualunque momento.

È ovviamente anche necessario far sì che questi supporti con il loro prezioso contenu-

porti dal calore e dall'umidità.

Non bisogna dimenticare inoltre, che i supporti magnetici, costituiscono oggi quello che un tempo erano le informazioni e spesso i segreti, registrati su microfilm, o carta.

È quindi necessaria una loro protezione non solo da agenti atmosferici, o campi magnetici, o dal fuoco, ma anche dalla curiosità eccessiva dei concorrenti.

I contenitori diventano quindi simili a casseforti, capaci di difendere il loro prezioso contenuto.

CONCLUSIONI

Se avete letto con un minimo di attenzione questo articolo, che pur nei limiti concessi,

Polaroid

Polaroid Italia da 25 anni nel futuro



Oltre ai dischi e nastri ottici, sono disponibili striscioline dello stesso materiale utilizzato per la produzione di dischi, da applicare alle carte di credito. Ognuna di queste strisce può contenere da 500 K a 2 Mbytes di dati.

Questa carta è stata realizzata dalla:

TECHNICARD SYSTEM

TECHNICARD SYSTEM srl
21051 Arcisate (Varese)
Via Maja, 15
Casella Postale n. 7b

VALIDA PER L'INGRESSO AREA RISERVATA

Nonostante questa apparente fragilità, il sistema funziona permettendo di disporre di un'unità di memoria di massa veloce, ad un costo contenuto.

Questo è vero soprattutto se si utilizzano più microdrive, (se ne possono collegare fino ad 8), in quanto i microdrive sono collegati alla macchina (lo Spectrum), tramite un'interfaccia.

Due microdrive, sono invece presenti nel QL, come memoria di massa standard.

Purtroppo al costo contenuto del drive, non corrisponde un analogo basso prezzo per i supporti dei dati.

Per tale motivo, questo sistema, che ha tutte le carte in regola per diventare uno dei sistemi più economici per la memorizzazione dei dati per microcomputer, non ha quella diffusione che meriterebbe.

Il sistema, permette la gestione dei file

to, non vengano distrutti, o sottoposti a forze esterne capaci di alterarne il contenuto stesso.

A questo proposito, le aziende quali la BASF, o l'IBM, garantiscono per le loro macchine e supporti un servizio di assistenza e manutenzione.

Esistono inoltre numerosi prodotti, creati appositamente, per preservare drive e supporti.

Non solo; aziende come la SOCORED; realizzando apparecchiature e armadi; per la conservazione e protezione dei supporti, ad esempio dagli incendi, oppure da eventuali campi magnetici.

Anche il trasporto dei supporti da un luogo all'altro può creare problemi, e sempre la SOCORED, a questo proposito ha realizzato delle apposite valigette, antimagnetiche, in alluminio, in grado di proteggere i sup-

chiarisce più o meno quelle che sono le attuali condizioni e prospettive nel campo delle memorie di massa, vi sarete resi conto, di quali enormi difficoltà, problemi, ci siano anche al di là del computer.

Il computer, che viene attualmente visto come un semidio, è in realtà un componente di un sistema composto da moltissimi elementi, realizzati spesso con tecnologie molto più avanzate di quelle utilizzate per la realizzazione dei computer stessi.

Le memorie di massa sono solo un' esempio di questo.

Basti se non pensare alle stampanti, ai plotter e via dicendo, senza le quali l'evoluzione e la rivoluzione informatica non sarebbero possibili.

Giancarlo Butti

COSA NE PENSI?

TEST INDAGINE TRA I LETTORI DI SPERIMENTARE

Sperimentare cambia, o meglio, è cambiata.

Per anni ci siamo occupati esclusivamente di progetti di elettronica e solo da qualche mese abbiamo introdotto argomenti d'informatica di base applicata agli home computer. Anche la grafica e più in generale l'estetica della rivista, ha subito una metamorfosi.

Oggi che il processo di trasformazione si è assestato, chiediamo ai nostri lettori di esprimere un parere sui risultati raggiunti.

I vostri consigli ci aiuteranno a comprendere le vostre esigenze, offrendoci in tal modo la possibilità di operare delle scelte in sintonia con voi.

Compilate la seguente scheda secondo le indicazioni proposte, quindi inviatela a:

Sperimentare con l'Elettronica e il Computer

Via dei Lavoratori 124 - 20092 Cinisello Balsamo

Grazie per la preziosissima collaborazione.

Quanti anni hai?	A - meno di 15 <input type="checkbox"/>	B - tra 15 e 20 <input type="checkbox"/>	C - tra 20 e 30 <input type="checkbox"/>	D - più di 30 <input type="checkbox"/>		
Che attività svolgi	A - insegnante <input type="checkbox"/>	B - studente <input type="checkbox"/>	C - operaio <input type="checkbox"/>	D - impiegato <input type="checkbox"/>	E - altro <input type="checkbox"/>	
Leggi Sperimentare regolarmente?	A - sono abbonato <input type="checkbox"/>	B - sì <input type="checkbox"/>	C - no <input type="checkbox"/>			
Leggi Sperimentare in alternativa ad altre riviste?	A - sì <input type="checkbox"/>	B - no <input type="checkbox"/>				
Quali?						
Come hai conosciuto Sperimentare ?	A - attraverso un amico/collega <input type="checkbox"/>	B - attraverso l'esposizione in edicola <input type="checkbox"/>				
in altro modo:						
Da quanti anni conosci Sperimentare	A - da 1 <input type="checkbox"/>	B - da 1 a 5 <input type="checkbox"/>	C - da 5 a 10 <input type="checkbox"/>	D - da più di 10 <input type="checkbox"/>		
Esprimi il grado di interesse sui diversi settori di Sperimentare valore minimo 1 valore massimo 5	A - l'attualità	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>
	B - le prove hardware	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>
	C - Sinclub	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>
	D - A tutto Commodore	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>
	E - I progetti di elettronica	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>
Quali argomenti oggi non presenti nella rivista vorresti fossero trattati?						
Consideri positivo che l'inserito "A tutto Commodore" sia esterno alla rivista?	A - sì <input type="checkbox"/>	B - no <input type="checkbox"/>	C - ne sono indifferente <input type="checkbox"/>			
Qual'è il tuo giudizio sul livello del contenuto di Sperimentare	A - eccellente <input type="checkbox"/>	B - buono <input type="checkbox"/>	C - sufficiente <input type="checkbox"/>	D - scarso <input type="checkbox"/>		
Possiedi un computer?	A - sì <input type="checkbox"/>	B - no <input type="checkbox"/>				
Quale?	A - Commodore 64 <input type="checkbox"/>	B - VIC 20 <input type="checkbox"/>	C - Spectrum <input type="checkbox"/>			
	D - QL <input type="checkbox"/>	E - Apple II <input type="checkbox"/>	F - Olivetti <input type="checkbox"/>			
	G - Atari <input type="checkbox"/>	H - IBM <input type="checkbox"/>	I - MSX <input type="checkbox"/>			
altro:						



»qualimetric« su misura

Ogni calcolatore ha una sua fisionomia particolare. Lo si utilizza al meglio conoscendone tutte le peculiarità. La BASF grazie al know-how derivante dalle ricerche intensive, da particolari elaborazioni di ossidi e da una propria produzione e controllo ha sviluppato supporti magnetici che funzionano in armonia con il calcolatore. Questi prodotti su misura costituiscono l'argomento vincente e sono contrassegnati dal marchio BASF.



qualimetric

BASF
Qualità
su
misura

Il supporto magnetico BASF è il risultato di ricerche approfondite ed accurati controlli. Know-how nella chimica e nella fisica, autonomia nell'elaborazione delle materie prime e nella miscelazione di ossidi, esperienza nella cooperazione media-sistema, stanno alla base della ineccepibile qualità BASF.

DB
DATA BASE

20147 milano
viale legioni romane, 5
telefono 02-40303
telex 315206 DATBAS



BASF

ZX Spectrum Expansion System

L'alternativa della Sinclair ai floppy disc

Lo ZX Spectrum Expansion System contiene:

- **Uno ZX Microdrive** - Che amplia la possibilità dello ZX Spectrum in quei settori, come quelli della didattica e delle piccole applicazioni gestionali, dove è necessaria una veloce ricerca delle informazioni memorizzate su un supporto magnetico.
 - **Una ZX Interface 1** - Indispensabile per il collegamento dello ZX Microdrive. Incorpora una interfaccia RS 232 e un sistema di collegamento in rete locale.
 - **Quattro cartucce Microdrive comprendenti un programma di:**
 - Word processor «Tasword Secondo»
 - Masterfile filing system
 - Inventore di giochi
 - Le formiche giganti
 - Un programma dimostrativo del Microdrive per il perfetto funzionamento.
 - Documentazione per il collegamento, il funzionamento e altre descrizioni tecniche.
 - Cavi di collegamento allo ZX NET che può collegare fino a 64 computer ZX Spectrum o QL.
- Codice 41-7390-00**




In vendita presso
i rivenditori specializzati



SINCLAIR

MENSILE D'INFORMAZIONE

sinclair

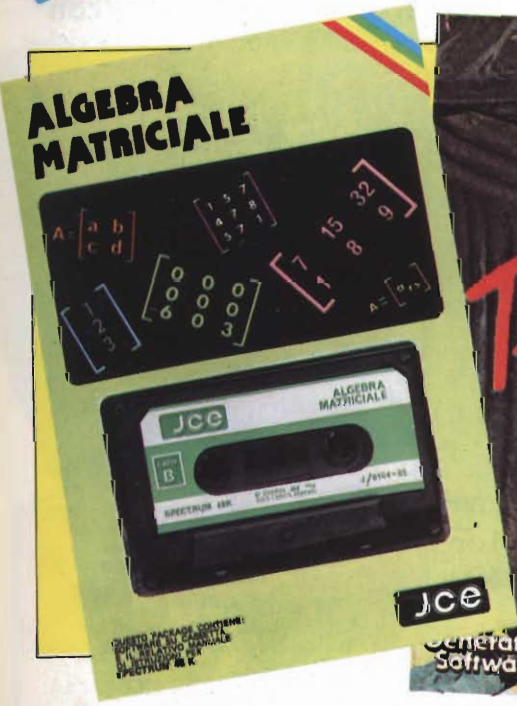

CONCORSO	34
POSTA	36
NOTIZIE	38
"Novità libri"	
"Qlub"	
"Il kit Spectrum +"	
TOP LIST	40
"Nuovi comandi per lo Spectrum"	
PUSH	44
"Corso elementare di linguaggio macchina"	

QL USER	48
"2ª puntata"	
"QL Assembler Development kit"	
"QL Watch"	
DIDATTICA	52
"Educare con lo Spectrum"	
ROUTINE	56
"Trasferimento video"	
"Come trasferire VU-File su microdrive"	
"Codeficatore"	
"Mappadrive"	
SINCLUB LIST	62
"Istogrammi"	
"Finanzacalc"	
SOFTWARE	68
"Taswide"	
"Algebra matriciale"	
"Eskimo Eddie"	
"Strangeloop"	
"Trashman"	
"Zenji"	
SINCLAIR CLUB	74



CONCORSO SINCLUB

Ultimo e nello stesso tempo più importante appuntamento con il Concorso Sinclub, dopo dieci mesi eccoci giunti alla proclamazione del vincitore.

Il successo di questo Concorso è stato indubbio sono stati infatti più di duecento i programmi inviati, con un livello di programmazione molto alto e di buon contenuto applicativo, ma il vero successo è stato determinato dalle parecchie migliaia di tagliandi inviati dai lettori per selezionare in varie fasi i diciotto programmi pubblicati.

Tra tutti questi tagliandi sono stati estratti otto Sinclair Spectrum 16 K che hanno premiato così i nostri fedeli lettori del contributo apportato al Concorso. Il Concorso Sinclub non muore comunque con la proclamazione del vincitore ma continuerà su queste pagine con la pubblicazione di tutti i programmi spediti gli altrettanto validi, che non sono stati selezionati più che altro per mancanza di spazio, e continua grazie anche alla RAI che trasmette i programmi nella sua trasmissione "Radiosoftware". Non perdetevi quindi i prossimi numeri di Sperimentare e di EG Computer perché vedrete altri fantastici programmi per tutti i gusti e per tutti gli impieghi.

CLASSIFICA FINALE

Eccoci arrivati alla classifica finale e alla proclamazione del vincitore del Concorso Sinclub determinata dai vostri numerosissimi tagliandi:

- 1° PREMIO** assegnato a FLAVIO BATTOLLA che con il programma "GEOMETRIA 1" ha ricevuto 1781 voti vince una settimana a Londra per due persone offerto dalla **TJAEREBORG-VACANZE STUDIO**
- 2° PREMIO** assegnato a MARIO PERICO che con il programma "TOTOCALCIO" ha ricevuto 1578 voti vince un monitor a colori con interfaccia per Spectrum offerto dalla **REBIT COMPUTER**
- 3° PREMIO** assegnato a RENZO MESSORI che con il programma "ALBA E TRAMONTO NEL MONDO" ha ricevuto 1423 voti vince una stampante SEIKOSHA GP 100 VC con interfaccia offerta dalla **REBIT COMPUTER**.

I premi di consolazione per i classificati dal quarto al sesto posto sono:

- 4° POSTO** SALVATORE SALERNO con il programma "FIXED CROSSING"
- 5° POSTO** ANDREA LOMBARDO con il programma "CAMPIONATO DI SERIE A"
- 6° POSTO** SANTIAGO BERMI con il programma "PUBBLI"

Consistono in tre libri JCE a ciascuno offerti dalla nostra casa editrice che possono scegliere tra quelli disponibili sul nostro catalogo.



IL PRIMO PREMIO È OFFERTO DA

TJAEREBORG - Vacanze studio.
Chi fosse interessato alle iniziative della TJAEREBORG, si riferisca a questi indirizzi:
V.le Premuda, 2
20129 Milano
Tel. 02/5400000-5400385.
Viale Mazzini, 4
00195 Roma
Tel. 06/374537.



1° PREMIO

VIAGGIO A LONDRA
DI UNA SETTIMANA
PER DUE PERSONE




2° PREMIO

MONITOR REBIT A COLORI
10 pollici più interfaccia

3° PREMIO

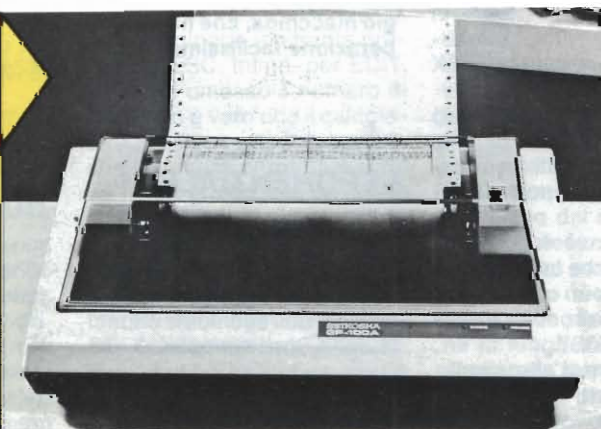STAMPANTE
SEIKOSHA
GP 100 VC,
più interfaccia



ULTIMI VINCITORI

Gli ultimi due fortunati vincitori del Concorso Sinclub relativi ai tagliandi dei mesi di Gennaio e Febbraio sono Gianluca Maurizi di Milano e Federico Galleani di Genova. I nostri due amici vincono gli ultimi Sinclair Spectrum 16K messi in palio tra tutti i numerosissimi lettori che hanno inviato il tagliando con la preferenza per la fase finale.

Gianluca ha venticinque anni, studia economia all'università Cattolica e di computer conosce ben poco ha infatti mandato il tagliando quasi per scherzo "rubando" la rivista da un amico. Dopo questa inattesa vincita si è promesso di imparare la

lingua del futuro "il BASIC" che sicuramente gli servirà sia nello studio che in una futura professione. L'altro fortunato vincitore è Federico, un esperto conoscitore del pianeta Sinclair di tredici anni già possessore di un 48K dotato di ogni tipo di periferica e di centinaia di programmi. Il nostro colloquio è stato molto interessante e ci potrebbe anche scappare una collaborazione con il Sinclub data la sua ampia conoscenza di programmazione e di hardware.

Con queste due ultime estrazioni abbiamo chiuso anche il capitolo del Concorso Sinclub dedicato ai lettori estraendo otto Sinclair Spectrum 16K tra tutti coloro che hanno inviato il tagliando dal Giugno 84 al Febbraio 85. Il successo del Concorso è stato proprio determinato dal massiccio invio dei tagliandi che hanno reso avvincente la selezione dei programmi migliori e appassionante la lotta per la vittoria finale. Ringraziamo infine tutti i nostri lettori e un cordiale arrivederci ad una prossima occasione.

DIDATTICA E INFORMATICA

Spett. rivista, desidererei un maggiore spazio sulla rivista ai problemi didattici e scolastici che riguardano l'informatica. Sono un insegnante di scuola media inferiore e entrerei volentieri in contatto con esperienze e sperimentazioni nelle scuole in particolare con l'utilizzazione dello ZX Spectrum. Cordiali saluti.

B. Manfredi
Via Pietro Canonica, 1/E
10136 Torino

SPECTRUM WRITER

Spett. Redazione, sono un fortunato possessore di un sistema Sinclair Spectrum, completo di Microdrive.

È a causa di quest'ultimo che mi è sorto il problema che ora vi espongo: avendo acquistato il W. P. edito dalla vostra casa: Spectrum Writer, ho pensato di trasferirlo su un cartridge, visto che tale programma è veramente eccezionale e che a me in particolare serve moltissimo.

Ma, una volta caricato il Basic, invece di caricare il programma vero e proprio in linguaggio macchina, si blocca tutto segnalando un errore del tipo: OUT OF MEMORY 13 : 4.

La linea indicata dall'errore è appunto quella di caricamento del CODICE.

Sicuro di un aiuto da parte vostra, vi ringrazio anticipatamente.

Distinti saluti.
Onesti Marco
Massa

Caro Marco, riportiamo la prassi per il trasferimento su cartridge del word processor Spectrum Writer. Questo programma è suddiviso in tre blocchi: in caricatore, il programma Basic e quello in linguaggio macchina. Carica il primo blocco in memoria e ferma il registratore quando si sta componendo la videata iniziale. A questo punto entra nel listato e apporta tutte le

modifiche che a te sembrano più opportune (nel tuo caso il caricamento di uno schermo di presentazione). A questo punto salva il tutto con il comando SAVE * "m"; 1; "nome" LINE 1 ed eventualmente fai anche una verifica è sempre consigliabile farla! Carica il Basic e salvalo con il comando SAVE * "m"; 1; "nome" LINE 13. Carica il linguaggio macchina e salvalo con il comando SAVE * "m"; 1; "nome" CODE 54784, 10751. Fai la verifica e prova a ricaricare il tutto. Avrai così un comodissimo word processor carico in pochi secondi.

STAMPA A 64 COLONNE

Spett. Redazione Sinclub Sperimentare, sono uno studente di Medicina che si interessa all'informatica ed ai suoi sviluppi sia per hobby, sia a scopo professionale, se qualche utente di Spectrum, medico o studente di Medicina, leggerà queste righe, prego costui di contattarmi, e a tale scopo vi pregherei di pubblicare il mio indirizzo per esteso, e devo aggiungere che le poche nozioni di hardware e Basic che possiedo le devo tutte alla vostra rivista, che ritengo ottima da tutti i punti di vista.

E veniamo al mio problema. Sono in possesso da poco tempo del programma Tasword II della Tasman, sulle istruzioni del quale ho letto che, premendo il tasto "P" in Extended Mode, si può ottenere la stampa del testo sulla ZX Printer.

Ora io mi domando: lavorando la ZX Printer su 32 colonne, come può quest'ultima stampare le 64 colonne su cui lavora Tasword?

Ed inoltre, se ciò è possibile, devo ritenere che la stampa su 64 colonne si può ottenere anche sulla Alphacom 32 e sulla Seikosha GP50S?

Come avrete senz'altro capito, sono in procinto di acquistare una stampante; potrei avere da voi un consiglio su quale delle

tre menzionate sopra dovrei rivolgere la mia attenzione, tenendo presente che le mie esigenze sono rivolte soprattutto al Word Processing e alla stampa di archivi?

Ancora. Secondo voi, come è stato realizzato Trasword su 64 colonne, si potrebbe elaborare un programma tipo Master File su queste benedette 64 colonne, oppure implementare il Sys sul Master File? Come fare?

Con l'occasione ne approfitto per mandarvi il tagliando del vostro favoloso concorso.

Nel ringraziarvi anticipatamente, distintamente saluto.

Alocchi Raffaello
Via F. Stilicone, 208
Roma

Caro Raffello il programma Tasword Two della Tasman contiene nel linguaggio macchina una routine che permette la visualizzazione testo a 64 colonne. Risulta pertanto automatica anche la stampa su qualsiasi stampante dotata di interfaccia centronics. Per quanto riguarda le piccole stampanti da te menzionate, esse possono stampare tranquillamente senza bisogno di un'interfacciamento particolare, noi usiamo tuttora la Seikosha GP50S. Per quanto riguarda Masterfile noi sinceramente non vediamo la necessità di portare un programma già così completo alla sua visualizzazione a 64 colonne. Ti ricordiamo che con Masterfile puoi scrivere a 32,42 o 51 colonne, il che non è indifferente. Per renderlo a 64 colonne dovrete intervenire sul linguaggio macchina, che non è un'operazione facilissima.

CIFRE SENZA ESPONENZIALE

Spett. Redazione, sono un vostro fedele lettore da molti mesi e vi scrivo per avere informazioni sull'eventuale capacità dello Spectrum 48K di eseguire eventuali calcoli commerciali con più di otto cifre significative, senza esporre le cifre con la E della notazione

esponenziale. Qualcuno mi ha detto che sarebbe possibile solo con un apposito programma in linguaggio macchina. Penso che questo problema sia comune a molti lettori, pertanto vi chiedo se potreste pubblicare un programma di questo tipo al fine di eseguire i calcoli suddetti.

Serravalle Vincenzo
Lama (TA)

Caro Vincenzo, il problema da te sollevato è un argomento di un certo rilievo al punto che verrà trattato in un ampio articolo su uno dei prossimi numeri della rivista. Per il momento ti anticipo che la soluzione si può ottenere anche in BASIC, e a prova di questo, guarda la breve routine che segue, per le somme di interi positivi molto grandi. Le routine come questa, pur non essendo estremamente veloci, danno ottimi risultati.

```
5000 REM somma di due interi positivi molto grandi
5010 INPUT "Primo nr.": P$, "Secondo nr.": S$
5020 LET T$ = "": LET R = 0
5030 IF LEN P$ < LEN S$ THEN LET S$ = "0" + S$
5040 IF LEN P$ > LEN S$ THEN LET P$ = "0" + P$
5050 FOR I = LEN P$ TO 1 STEP -1
5060 LET T = VAL (P$(I) - S$(I)) + R: LET R = 0
5070 IF T > 9 THEN LET T = T - 10: LET R = 1
5080 LET T$ = STR$ T + T$
5090 NEXT I
5100 IF R THEN LET T$ = STR$ R + T$
5110 PRINT T$
5120 STOP
```

BUG SUL QL

Vi scrivo perché vorrei che mi fosse fatta luce su alcuni punti. Ho un Sinclair QL versione JM (Print Ver\$ = JM) e vorrei sapere se quanto sto per elencare sono "cimici" di tale versione o difetti del mio modello. Nel dimensionamento di un

array-stringa l'ultimo numero in DIM rappresenta la lunghezza massima che una stringa può avere affinché possa stare in tale array; ora se tale numero è pari tutto Okay ma se è dispari la lunghezza massima è uguale a tale numero più 1 cioè in DIM A\$(2,6) possono stare 3 parole di 6 caratteri, in DIM A\$(2,3) possono stare 3 parole di 3+1=4 caratteri.

Altro problema. Nello slicing di array-stringa o di variabili-stringa non è possibile, al contrario di quanto dichiarato, omettere l'espressione numerica di partenza cioè, ad esempio, PRINT A\$(TO 5) non viene accettata ed è necessario un print A\$(1 TO 5). Inoltre vorrei sapere se sapete (scusate il gioco di parole) se

l'ordine di 10^{77} per intenderci quando, come è noto, $i \text{COS } x \leq 1$ xx). Il valore dichiarato è ± 60.000 .

Ed ora alcuni appunti ad un libro della vostra collana: "Alla scoperta del QL il Computer Sinclair" di Andrew Nelson. Premetto che ho acquistato tale libro con entusiasmo ed ho finito di leggerlo con una profonda delusione. Non parliamo degli errori di stampa che sono N con N $-\infty$, ma di altre "imprecisioni". Cominciamo con l'EDIT. In tale libro si dice che con EDIT si può lavorare in due modi detti di "inserimento" e di "modifica con sovrapposizione". Ora, il primo di tali modi, "inserimento", è quello realmente possibile sul QL mentre il secondo metodo non esiste sa-

Esempi: 10 DIM A(3); 10 DIM A(1,1); 20 A={5,6,8}; 20 A={{2,3} {7,5}} nel mio QL questo (purtroppo!!!) non è possibile.

Si parla anche di slicing di vettori numerici, ma anche questo (ri-purtroppo!!!) nel mio QL non è possibile:

esempio: 16 DIM A(1,1), B(1,1); 20 A = B (OTO 1, OTO 1) la line 20 dovrebbe assegnare tutti i valori della matrice A uguali a quelli della matrice B A(0,0) = B(0,6), A(0,1) = B(0,1)....

Vi sono poi anche inesattezze minori come INT (-28.789) = -28 invece di -29, il range di EXP è -512 ÷ 511, nel QL si ha un RANDOMISE (con la "ESSE") e non RANDOMIZE, DIM il QL lo scrive DIM e non Dimension, ecc. ecc.

A conclusione di questa mia dirò che, nonostante le eventuali attenuanti (tipo l'autore ha avuto a disposizione una diversa versione del QL, magari una di quelle con le ROM esterne...) non avreste dovuto tradurre e pubblicare un tale volume senza le dovute precisazioni che, inutile dire, avrebbero resa inutile questa mia lettera.

Certo di una vostra risposta porgo distinti saluti.

Gragrani Stefano
Lido di Camaiore (LU)

Ti ringraziamo per la tua lunga lettera di precisazioni e puntualizzazioni. Vediamo ora di procedere con ordine a risponderti, nei limiti del possibile.

Nel caso del dimensionamento degli array-stringa l'errore nel numero di caratteri delle stringhe è presente se è minore di 10 (oltre che dispari), se maggiore non si presenta. È vero che il numero di partenza nello slicing di stringhe è obbligatorio, anche perché l'elemento iniziale di una stringa dimensionata non può essere sottinteso dal momento che è sempre presente l'elemento di indice zero anche se non documentato né accettato come inizio dello slicing che contiene la lunghezza delle stringa assegnata (errato per n minore di dieci e dispari). Prova infatti a scrivere 10 DIM A\$(1,5):A\$(0)="ABCDEFGH":

A\$(0,0):A\$(0) e otterrai un bel "6 ABCDEF".

I limiti agli argomenti delle funzioni sono dovuti alle implementazioni delle routine di calcolo basate al solito su sviluppi in serie di funzioni troncate ad un certo ordine e alla discutibile scelta della rappresentazione dei numeri interni nelle memoria del QL. L'intento generale ci sembra sia quello dell'economia e del difficile sfruttamento del bus a 8 bit del microprocessore M68008.

Per quanto riguarda il libro "Alla scoperta del QL il computer Sinclair", l'opera originale conteneva molti più errori ed "imprecisioni" della traduzione italiana, anche perché era stata redatta prima ancora che il QL venisse distribuito in Inghilterra. Inoltre devi sapere che la produzione di un libro richiede tempi assai lunghi e per quanto riguarda le traduzioni ancora di più, poiché vi sono contratti per diritti internazionali da stipulare e rispettare. Pensa che l'autore ci ha inviato delle correzioni al libro, peraltro già rilevate ed effettuate in anticipo dal traduttore quando già era apparso nelle librerie la nostra traduzione! Per quanto è stato possibile il traduttore ha eliminato molti errori, addirittura ha rifatto degli interi capitoli, e non avendo a disposizione a tempo pieno la macchina, ma solo il manuale non ha potuto eliminarli tutti.

Il metodo in "overwrite/insert" così come quello in scroll orizzontale delle linee di editing si riferisce al Quill e non al SuperBasic. Tutte le altre "imprecisioni" da te riscontrate sono effettivamente vere e fanno parte appunto dei residui errori che non è stato possibile correggere: questo è il prezzo da pagare per avere comunque una guida in italiano, e so benissimo che questo forse per te non vale prima ancora del calcolatore!

In ogni caso ogni tuo contributo e osservazione sarà ben accetta nella nuova rubrica sul QL, nella quale potrai trovare molte risposte ai tuoi interrogativi ed anche qualche cosa in più.



avete delle ipotesi del perché la Sinclair abbia posto dei limiti al range delle funzioni trigonometriche SIN, COS, TAN, COT e precisare che i range dichiarati non esatti ed inoltre per il coseno bisogna anche stare attenti perché vi è un altro BUG:

SIN range $-65536 \div 65536$ dichiarato ± 60.000

TAN range $-32768 \div 32767$ dichiarato ± 30.000

COT range $-32767 \div 32768$ dichiarato ± 30.000 (tutto in radianti).

Ed in ultimo il coseno: il range di COS va da -65535 a +65535 però fornisce valori corretti solo per argomenti appartenenti a [-51471, +51471] per valori dell'argomento appartenenti a [-65535, -51472] e [51472, 65535] da dei valori completamente "sballati" (del-

rebbe sufficiente secondo l'autore, premere il tasto ALT per passare da una modalità all'altra; inoltre, sempre secondo l'autore ma non secondo il mio QL se si sta lavorando in EDIT su una linea e si cambia idea si può ripristinare la linea originaria inalterata premendo ESC. Infine, per EDIT, se viene ommesso il numero di linea non è vero che il calcolatore predispone per le modifiche la linea di programma che ha il numero più basso e cioè quella iniziale, il valore di DEFAULT è sempre 100.

Ancora. Non è vero che il RUN effettua un CLEAR, non è vero che RENUM ignora i RESTORE, non esiste sul QL il comando INVERSE. Si parla di vettori "LITERALS" per l'assegnazione dei quali si usano le presenti graffe:



TRASFORMA IL TUO SPECTRUM IN UNO SPECTRUM +

Tutti i possessori di uno Spectrum, sia esso 16 o 48 K, avranno la possibilità di trasformarlo nella versione Spectrum + con un semplicissimo Kit di montaggio.

La geniale iniziativa partita nel mese di Febbraio in Inghilterra è approdata in Ita-

lia e infatti a partire da questo mese presso tutti i rivenditori Sinclair sarà dis-

ponibile il Kit nelle due versioni. In quello per la versione 16 K oltre alla tastiera, al manuale in italiano ed a una cassetta dimostrativa, ci sarà anche l'espansione 32 K il tutto corredato da chiare istruzioni di montaggio al convenientissimo prezzo di 149.000 più IVA. La scatola di montaggio per il 48 K sarà in vendita al prezzo di 99.000 più IVA; tutti coloro che si troveranno in difficoltà avranno la possibilità di rivolgersi presso i centri di assistenza, una ventina, disseminati su tutto il territorio italiano.

L'ASSEMBLER PER LO ZX SPECTRUM

Autore: T. Woods
Editore: MC GRAW HILL
Prezzo: L. 18.000


Programmare in LM, o meglio in Assembler, è un po' il sogno di tutti coloro che smanettando sul computer, hanno da soli appreso la difficile arte di programmare.

Programmare in Assembler, sebbene sia complesso, dà delle soddisfazioni, che sicuramente la programmazione in BASIC, non permette di avere.

Per tutti i sinclaristi, possessori di uno ZX Spectrum, che vogliono avvicinarsi a questo nuovo modo di programmare è stato realizzato questo libro, che si presenta veramente bene. In quattordici capitoli, l'autore analizza i vari argomenti che portano il lettore all'apprendimento delle innumerevoli funzioni dello Z-80.

I primi due capitoli sono in-

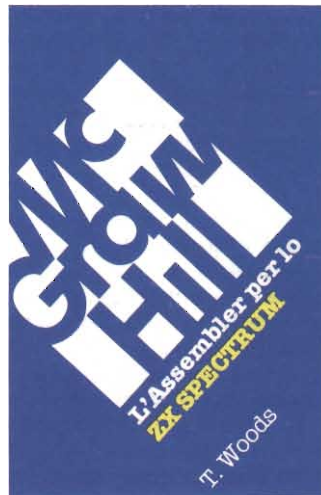troductivi, e parlano dello Spectrum in generale, dello Z-80 e dei vari linguaggi per il computer.



Con il secondo capitolo ci si addentra nel mondo dei bit e byte e dei vari sistemi di numerazione, decimale, binaria, esadecimale. Dal terzo capitolo in avanti ci si addentra nella programmazione in Assembler vera e propria.

In ogni capitolo vengono analizzati dei comandi, raggruppati a seconda della funzione da essi svolta, e accanto alle spiegazioni vi

sono programmi dimostrativi, realizzati con lo ZX Spectrum Machine Code Assembler, che permette la realizzazione dei programmi assembler, inserendo le istruzioni nelle REM di un listato BASIC.

Sebbene quindi questo assembler, può risultare poco adatto a effettivi lavori di programmazione assembler, è però adattissimo agli scopi didattici che il libro si prefigge.

Le istruzioni Assembler vengono infatti scritte nella loro forma mnemonica, evitando il trauma di una scrittura in esadecimale.

Anche l'impaginazione, che è molto curata, permette all'utente di districarsi con facilità all'interno dei vari comandi, permettendo una rapida ricerca dell'argomento prescelto.

Completano il volume una serie di appendici, comprendenti l'elenco delle istruzioni Assembler, un manuale d'uso del programma assembler, e fra gli altri l'elenco delle principali subroutine della ROM dello Spectrum.

LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI CON LO SPECTRUM

Autore: C.A. Street
Editore: MC GRAW HILL
Prezzo: L. 16.000

Lo Spectrum, ha delle potenzialità nascoste, che solo con la disponibilità, di adatti programmi possono essere adeguatamente sfruttate.

Una di queste possibilità è la gestione dei dati, delle informazioni e quindi la creazione ed uso soprattutto di archivi dati.

Lo scopo principale di questo libro è dunque la gestione dei file nelle sue varie forme, quali l'ordinamento, l'aggiornamento e la ricerca delle informazioni inserite nel computer.

Il volume non fa però riferimento solo allo Spectrum: infatti sebbene i programmi in BASIC siano realizzati per girare sulla macchina della Sinclair, accanto ad essi, sono riportati altri programmi, realizzati mediante

GLI ISCRITTI AL QCLUB HANNO RAGGIUNTO LE 10.000 UNITA'

Il QCLUB è lo speciale ufficio utenti per tutti i proprietari del Sinclair QL. Gli iscritti al QCLUB sono ormai più di diecimila e in via di continuo incremento, l'iscrizione annuale al QCLUB è di 35 sterline, circa 80 mila lire, e dà diritto a ricevere la rivista bimestrale QCLUB. Questa pubblicazione è senza dubbio il mezzo di informazione indispensabile per gli



utenti QL, possono infatti trovarvi tutte le novità hardware e software dedicate al QL presenti sul mercato, inoltre l'utilizzo e le applicazioni di tutti i programmi, scambi di idee, suggerimenti per un impiego professionale del QL e infine la cosa più "interessante" sconti del 20% sul software e periferiche dedicate. In ultimo ricordiamo che questa iniziativa partirà presto anche in Italia grazie alla REBIT distributore del Sinclair QCLUB.

un linguaggio strutturato, che sebbene non implementato sullo Spectrum, permette una più facile comprensione dei meccanismi che permettono al computer di svolgere le varie funzioni.



Il libro è diviso in 6 capitoli, nei primi due vengono analizzate alcune istruzioni del linguaggio BASIC, che spesso vengono trascurate negli altri manuali. Ad esempio si analizzano le istruzioni logiche, ed il miglior modo di utilizzarle delle stesse.

Nel terzo capitolo si parla invece di ricerca indicizzata, su come si immagazzinano i dati, su come si effettua la ricerca su stringhe, l'analisi di un file stesso, l'analisi delle frasi,...

Il quarto capitolo, è dedicato alla raccolta, controllo ed organizzazione dei dati.

Vengono esaminate delle routine di input, che permettono di effettuare dei controlli sui dati appena introdotti, per verificare se accettarli o meno, come ad esempio verificare che alla richiesta di una data, vengano effettivamente inseriti dei valori numerici che possano corrispondere ad essa.

Il quinto capitolo esamina invece le routine più adatte ad effettuare confronti ed ordinamenti.

L'ultimo capitolo parla invece della manutenzione dei file, e come effettuare delle modifiche e degli aggiornamenti degli stessi. Infine un'appendice, presenta una breve routine, che consente di aumentare le dimensioni degli array, di lunghezza fissa.

JOYSTICK INTERFACCIATO PER SPECTRUM

Eccoci di nuovo a parlare di accessori per computer e più precisamente di un nuovo joystick per Spectrum. Prodotto dalla "ALTAI" e distribuito in Italia dalla GBC italiana, questo nuovissimo joystick stupirà molti dei nostri lettori in particolar modo per il suo prezzo: L. 51.000!!!

Qualcuno potrà stupirsi ma il joystick è completo di interfaccia kempston direttamente collegabile al computer senza difficoltà grazie anche ad un lungo cavo che è stato montato direttamente all'"optional". Esteticamente classico ma non per questo non accattivante, il joystick dispone oltre le solite otto posizioni di movimento anche di un tasto per il fuoco e uno per un fuoco supplemento.

Logicamente non è il meglio che si può trovare oggi sul mercato, ma per tutti coloro che vogliono effettuare un acquisto ragionato senza spendere cifre astronomiche (cosa che il mercato



obbliga a fare!) il nostro consiglio cade proprio su questo "Altai" completo di interfaccia.

Nella prova pratica, il joystick, si è difeso egregiamente dimostrando anche spiccate caratteristiche difficilmente riscontrabili in strumenti con un prezzo sbalorditivo come questo. Sulla confezione si raccomanda di collegare l'interfaccia quando la spina di alimentazione del computer è disinserita, noi ve lo ricordiamo perché sappiamo che certi "errori" si pagano cari (in questi casi correte subito al più vicino centro di assistenza!). In poche parole, questo kit (joystick + interfaccia) non è superlativo, ma ha un rapporto qualità prezzo che spiazza tutti i concorrenti sul mercato.

TOP LIST



NUOVI COMANDI PER LO SPECTRUM

di Amedeo Bozzoni

In una macchina come lo Spectrum è possibile accedere al registro degli Interrupts utilizzando la programmazione in linguaggio macchina.

E chi conosce solo il BASIC non può sfruttare la potenza e la praticità d'uso che possono fornire questi dispositivi. Viene presentato, questo mese, un programma che cerca di colmare tale lacuna, fornendo al Basic Sinclair comandi ottenuti con gli interrupts quali ON ERROR e ON BREAK, che sono disponibili, ad esempio, nel Basic Microsoft. Il programma, completamente in linguaggio macchina, è protetto dalla RAMTOP e occupa gli indirizzi di memoria che vanno dalla locazione 63866 alla locazione 65449.

Per prima cosa battere il **listato 1** (caricatore esadecimale) e in seguito tutti i codici esadecimali del **listato 2**.

È praticamente impossibile digitare un codice inesatto perché al termine di ogni linea digitata, il caricatore sottopone l'utente ad una verifica e in caso di errore viene riproposta la linea di codici esadecimale che deve essere corretta.

Terminata la battitura dei codici, salva la routine con il seguente comando:

```
SAVE "ncom"CODE 63866,1583.
```

Per caricare la routine, nel caso in cui la volete usare, dovete dare il seguente comando:

```
CLEAR 63000: LOAD" CODE
```

La routine fornisce 10 nuovi comandi ai quali si può accedere attraverso lo statement REM.

Esiste un limite che impone un solo comando per ogni REM e tale statement deve essere l'ultimo della linea di programma.

Per predisporre questo nuovo utilizzo da parte del computer per le linee di REM, bisogna inizializzare il linguaggio macchina della routine con RAND USR 63866, posta all'inizio del programma.

Di conseguenza le REM potranno richiamare i nuovi comandi senza dover usare la funzione USR.

I 10 nuovi comandi disponibili sono:

- 1) AFTER
- 2) EVERY
- 3) DISABLE
- 4) ENABLE
- 5) DROP
- 6) ON ERROR GO TO
- 7) ON BREAK GO TO

8) ON BREAK GO SUB

9) IGNORE BREAK

10) RESUME

Ora cercheremo di spiegare separatamente la funzione di ognuno di essi.

Il comando più semplice della lista è IGNORE BREAK.

Come dice la parola stessa, questo comando forza il programma nel quale è inserito ad ignorare il tasto BREAK e quindi impedisce all'utente di bloccare lo svolgimento del programma.

Come esempio osservate il seguente programma e fatelo girare solo se non avete in memoria dati importanti perché risulterà impossibile dare il BREAK e l'unico modo per uscire dal programma sarà spegnere il computer (figura 1).

Da notare che IGNORE BREAK è stato scritto lettera per lettera e che al fine di utilizzare lo statement REM così come è stato concepito, bisogna scrivere come primo carattere dopo la REM, l'asterisco.

Il comando seguente, ON BREAK STOP, riporta alla normalità il tasto di BREAK.

Il programma esempio è in figura 2.

L'ultimo dei tre comandi che interessano il tasto di BREAK è ON BREAK GO SUB.

Questo comando è più potente rispetto ai due precedenti e permette ad esempio di richiamare una subroutine quando viene premuto il tasto di BREAK. Questo comando, al fine di permettere al programma di saltare alla linea specificata, deve essere seguito da un numero di linea valido.

A tale scopo è possibile introdurre sia il numero, sia la variabile che lo rappresenta ma, non sono ammesse espressioni matematiche che esprimono il numero di linea (ad es. $1000+10 = 1010$). L'applicazione di questo comando varia a seconda della fantasia del programmatore; in ogni caso l'applicazione più frequente consiste nel far seguire il comando RUN che fa ripartire il programma dal principio.

Il seguente listato mostra un esempio molto breve nel quale dopo aver premuto, solo per la prima, il tasto BREAK il programma prosegue alla linea 100 (figura 3).

Al fine di prevenire ciò che provoca la pressione del tasto di BREAK durante lo svolgimento di un programma, è possibile usare un'altro comando noto con il nome di IGNORE BREAK.

Alcuni Basic listano automaticamente la linea nella quale si è riscontrato un'errore durante lo svolgimento del programma, dando l'opportunità all'operatore di poter individuare e correggere la linea che impedisce il regolare svolgimento del programma.

Utilizzando il comando ON ERROR è

possibile aggiungere questa caratteristica al Basic Sinclair. Per fare questo è necessario conoscere a quale linea verrà trovato l'errore.

Per ovviare questo inconveniente basta inserire il comando DefFN v(a) =USR 63872 : RANDOMIZE USR 63866

L'intera routine che fornisce questa caratteristica è in figura 4.

FN v(9) provvede a fornire il numero dello statement che riguarda il comando errato e CHR\$ FN v(10) fornisce il codice alfanumerico dell'errore.

Il comando RESUME, da inserire al termine della routine di errore, permette la continuazione del programma nel caso in cui si è fermato per aver incontrato un errore, e deve seguire lo statement errato.

Nel caso in cui a RESUME segue il numero di linea alla quale il programma deve continuare, ricordatevi di non usare mai GO TO. Il programma che segue è un esempio di quanto detto finora.

Vedi figura 5.

La funzione principale di questo programma è, naturalmente, quella di manipolare gli interrupts. Tale manipolazione viene implementata nella forma dei seguenti comandi:

AFTER, EVERY, DISABLE, ENABLE e DROP.

Lo schema di funzionamento è fondamentalmente questo:

vi è un contatore disponibile al conteggio per una velocità di 50 unità al secondo, che rappresenta la velocità "FRAMES".

Utilizzando il comando AFTER voi

predisponete il contatore ad uno specifico valore. Immediatamente, il contatore inizia il conto alla rovescia verso lo 0. Quando il contatore raggiunge lo 0, il flusso del vostro programma viene temporaneamente deviato per una subroutine; così come se venisse inserito in una particolare parte del programma lo statement GOSUB.

La subroutine non termina, come ci si poteva aspettare, col comando RETURN, ma termina col comando CONTINUE.

La sintassi per il comando AFTER è la seguente: AFTER x, GOSUB y.

Esempio del presente comando in figura 6.

La linea 20 definisce il tempo per il conto alla rovescia: $9000 * 1/50$ secondi = 3 minuti. Le linee 100 e 110 rappresentano le subroutine che vengono richiamate quando sono trascorsi i 3 minuti.

Il comando EVERY viene usato allo stesso modo di AFTER.

Quando viene chiamata la routine di servizio degli interrupts - quindi si è trascorso il tempo prefissato - viene richiamata, il contatore viene automaticamente riportato al valore iniziale.

Programma esempio in figura 7.

Il comando DISABLE permette di interrompere il funzionamento di uno o di tutti i contatori. Il comando inverso ENABLE opera il funzionamento contrario e quindi ristabilisce il funzionamento dei contatori precedentemente disinseriti.

Programmino esempio in figura 8.

L'ultimo comando connesso agli inter-

```

1 REM * *****
  " IGNORE BREAK "
  "

10 RANDOMIZE USR 63866
20 REM IGNORE BREAK
30 GO TO 30
  
```

Fig. 1

```

1 REM * *****
  " ON BREAK GO SUB "
  "

10 RANDOMIZE USR 63866
20 REM ON BREAK GO SUB 40
30 GO TO 30
40 PRINT "Hai premuto il tasto
BREAK"
50 REM ON BREAK STOP
60 IF INKEY$="" THEN GO TO 60
70 RETURN
  
```

Fig. 3

```

1 REM * *****
  " ON BREAK STOP "
  "

10 RANDOMIZE USR 63866
20 REM * -----
  Per uscire da questo
  comando premi
  il tasto 'a'
  -----

30 REM IGNORE BREAK
40 IF INKEY$="a" THEN REM ON
BRAK STOP
50 GO TO 40
  
```

Fig. 2

```

1 REM * *****
  " ON ERROR GO TO "
  "

10 DEF FN v(a)=USR 63872: RAND
OMIZE USR 63866
20 REM ON ERROR GOTO 30
30 PRINT "Errore";CHR$ FN v(10
);"alla linea";FN v(8);";";FN v(
9)
40 PRINT
50 LIST FN v(8)
  
```

Fig. 4

TOP LIST

rups è DROP.

Analogamente al comando GOSUB, prima che venga chiamata la routine di servizio degli interrupts, la linea corrente e il numero degli statement vengono immagazzinati lontano sullo stack cosicché l'esecuzione del programma può continuare quando è terminata la routine di servizio.

Per salvare il resto dello stack in uno stato non equilibrato è possibile usare il comando DROP.

Questo comando costringe il computer

a prendere la prima informazione del suo stack e a distruggerla.

Quando il contatore conta all'indietro verso 0, il computer ricorda che una linea di programma sta per essere richiamata il cui numero di linee verrà collocato su un'altro stack ancora.

Se lo statement corrente è terminato, il computer ricorda il numero di linee che aveva memorizzato e richiama la routine di servizio degli interrupts. Vedi figura 9.

Diamo ora due informazioni che riguar-

dano gli utilizzatori in possesso dell'Interface I.

La prima riguarda i comandi OPEN # e CLOSE #, i quali non devono essere usati contemporaneamente all'uso del presente programma. In particolare questo programma sfrutta gli interrupts e quindi la compatibilità sopra citata riguarda i comandi che sono associati a tali dispositivi.

La seconda: ogni comando che si riferisce all'interfaccia I o ai microdrive deve essere seguito dal comando:

RANDOMIZE USR 63869: POKE 23728,0.

```

1 REM * *****
  " RESUME "
  "
10 DEF FN v(a)=USR 63872: RAND
OMIZE USR 63866
20 REM ON ERROR GOTO 40
30 LET a=b
40 REM RESUME
    
```

Fig. 5

```

1 REM * *****
  " ENABLE "
  "
10 RANDOMIZE USR 63866
20 REM AFTER 100,GOSUB 50
30 REM ENABLE 0
40 GO TO 40
50 PRINT "ENABLE"
60 STOP
    
```

Fig. 9

```

1 REM * *****
  " AFTER "
  "
10 RANDOMIZE USR 63866
20 REM AFTER 9000,GOSUB 1000
30 PRINT "L'esempio e' riferit
o al comandoAFTER"
40 LET a=INT (RND*1000)
50 LET b=INT (RND*1000)
60 PRINT a;" + ";b;" = ";a+b
70 FOR c=1 TO 100: NEXT c
80 POKE 23692,-1: REM *
  scroll automatico
90 GO SUB 40
1000 PRINT "L'esempio e' termina
to"
1010 STOP
    
```

Fig. 6

```

1 REM * *****
  " EVERY "
  "
10 RANDOMIZE USR 63866
20 LET min=0: LET sec=0
30 REM EVERY 50,GOSUB 70
40 LET a=0
50 PRINT AT 21,0;a: LET a=a+1
60 GO TO 50
70 LET sec=sec+1
80 IF sec>59 THEN LET min=min
+1: LET sec=0
90 PRINT AT 0,0;("0" AND min<1
0);min;" ";("0" AND sec<10);sec
100 CONTINUE
    
```

Fig. 7

```

1 REM * *****
  " DISABLE "
  "
10 RANDOMIZE USR 63866
20 REM AFTER 100,GOSUB 50
30 REM DISABLE 0
40 GO TO 40
50 PRINT "DISABLE"
60 STOP
    
```

Fig. 8

Listato 1

```

10 REM caricatore esadecimale
20 DEF FN h$(a)=CHR$(INT (a/1
6)+48+7*(a>159))+CHR$(a-16*INT
(a/16)+48+7*((a-16*INT (a/16))>9
))
30 DEF FN h(h$)=CODE h$-48-7*(
h$(1)>"9")
40 INPUT "Indirizzo d'inizio:"
; i
50 INPUT "Indirizzo finale:"; f
60 FOR n=i TO f STEP 8
62 PRINT n;" ";
65 LET tot=0
66 REM digitare tutti i dati r
elativi all'indirizzo considerat
o, interspaziandoli come in figu
ra 2
67 REM per es. all'indirizzo 6
3866 digitare la linea che compr
ende i dati da C3 a 21
70 INPUT a$
75 IF a$="FINE" THEN STOP
77 PRINT a$
80 FOR b=0 TO 7
90 LET z=FN h(a$(1))*16+FN h(a
$(2))
95 LET tot=tot+z
100 POKE (n+b),z
110 LET a$=a$(4 TO )
120 NEXT b
130 PRINT " = ";
140 INPUT t
145 REM verifica i codici inser
iti
150 IF t<>tot THEN PRINT "INSE
RIMENTO DATI ERRATO": GO TO 62
160 PRINT t
170 NEXT n
175 STOP
180 SAVE "CARICATORE" LINE 1
    
```


PUSH

CORSO ELEMENTARE DI LINGUAGGIO MACCHINA

a cura di Edgardo Di Nicola-Carena

5^a puntata

Nelle precedenti puntate abbiamo conosciuto varie tecniche che ci hanno permesso di acquisire una maggiore facilità nella programmazione, in Assembler, dello ZX Spectrum. Di esse ricordiamo, per la particolare importanza, il modo con cui stringhe di caratteri possono essere visualizzate sullo schermo e possono essere introdotte da tastiera oppure come eseguire semplici operazioni aritmetiche su numeri interi. Come il lettore può immaginare, gli argomenti che abbiamo trattato sono una piccola parte di quelli che dovremo affrontare, prima di poter scrivere e correggere interi programmi in 1/m.

Al fine di completare il quadro concernente la realizzazione di funzioni di input/output e di introdurre quello riguardante la memorizzazione e la gestione di liste di dati, analizziamo e commentiamo alcuni tratti interamente scritti da me in Assembler, in previsione di realizzare un intero *data-base*, con la funzione di una rubrica telefonica.

La prima parte (linee 10-380) è una subroutine che, se richiamata, disegna sullo schermo un *menu* classico.

Notiamo innanzitutto che, per comodità, assegniamo all'*etichetta* "PRINT" il valore esadecimale 203C, corrispondente all'inizio della subroutine che stampa una serie di caratteri (cfr. "PUSH", prima puntata). Chiariamo il concetto esatto di *etichetta* nel linguaggio Assembler. Si tratta di una costante, solitamente lunga un massimo di sei lettere, a cui si fa assumere il significato di un indirizzo a 16 bits. Bisogna qui precisare che l'uso delle etichette non risulta visibile nel cosiddetto *codice oggetto*, cioè nella sequenza di codici 1/m in cui il programma Assembler è trasformato.

Ciò significa che l'istruzione "CALL PRINT" è assemblata in un codice che seleziona nello Z80 il richiamo di una subroutine e l'indirizzo d'inizio a due bytes della subroutine e *non* un riferimento *indiretto* a tale indirizzo come avviene nel *codice sorgente*, cioè quello in linguaggio Assembler. Questo fatto ci permette di fare un uso indi-

INTRODUZIONE

COGNOME: SAVERIO

NOME: BONAZZOLI

N. TELEFONO: 812 41 67

CONTINUA < >

ARCHIVIO TELEFONICO

- 1 INTRODUZIONE
- 2 VISUALIZZAZIONE
- 3 RICERCA
- 4 FINE

PREMI IL TASTO CORISPONDENTE
ALL'OPZIONE DESIDERATA

203C	10 PRINT EQU	#203C
	20	
	30 ; VARIABILI	
	40	
9F47	50 S_BUFF DEFS	64
	60	
	70 ; MENU PRINCIPALE	
	80	
9F87 3E0F	90 MENU LD	A,15
9F89 328D5C	100 LD	(23693),A
9F8C 32485C	110 LD	(23624),A
9F8F CD6B0D	120 CALL	#0D6B
9F92 3E01	130 LD	A,1
9F94 D3FE	140 OUT	(#FE),A
9F96 3E02	150 LD	A,2
9F98 CD0116	160 CALL	#1601
9F9B 11A59F	170 LD	DE,TESTO1
9F9E 01AF00	180 LD	BC,FINET1-TESTO1
9FA1 CD3C20	190 CALL	PRINT
9FA4 C9	200 RET	
9FA5 170700	210 TESTO1 DEFB	23,7,0
9FA8 11021007	220 DEFB	17,2,16,7
9FAC 41524348	230 DEFM	"ARCHIVIO TELEFONICO"
9FBF 0D110610	240 DEFB	13,17,6,16,0


```

9FC4 160607      250      DEFB      22,6,7
9FC7 31202049   260      DEFM      "1 INTRODUZIONE  "
9FD9 160807     270      DEFB      22,8,7
9FDC 32202056   280      DEFM      "2 VISUALIZZAZIONE"
9FEE 160A07     290      DEFB      22,10,7
9FF1 33202052   300      DEFM      "3 RICERCA        "
A003 160C07     310      DEFB      22,12,7
A006 34202046   320      DEFM      "4 FINE          "
A018 11011007   330      DEFB      17,1,16,7
A01C 161302     340      DEFB      22,19,2
A01F 5052454D   350      DEFM      "PREMI IL TASTO CORISPONDENTE"
A03B 161505     360      DEFB      22,21,5
A03E 414C4C27   370      DEFM      "ALL'OPZIONE DESIDERATA"
380 FINET1
390
400 ; PARTE PRINCIPALE DEL PROGRAMMA
410 ; LEGGE IL TASTO PREMUTO E RICHIAMA
      LE RELATIVE ROUTINES
420
A054 CD879F     430 INIZIO CALL      MENU
A057 AF         440      XOR      A
A058 32085C     450      LD      (23560),A
A05B 3A085C     460 NON_PR LD      A,(23560)
A05E D631       470      SUB      49
A060 38F9       480      JR      C,NON_PR
A062 CA62A0     490      JP      Z,INTROD
A065 3D         500      DEC      A
A066 CA66A0     510      JP      Z,VISUAL
A069 3D         520      DEC      A
A06A CA6AA0     530      JP      Z,RICERC
A06D 3D         540      DEC      A
A06E C8         550      RET
A06F 18EA       560      JR      NON_PR
570
580 ; CANCELLA IL "BUFFER"
590
A071 21479F     600 D_BUFF LD      HL,S_BUFF
A074 11489F     610      LD      DE,S_BUFF+1
A077 013F00     620      LD      BC,63
A07A 3620       640      LD      (HL),32
A07C EDB0       650      LDIR
A07E C9         660      RET
670
680 ; INTRODUCE I DATI DA ARCHIVIARE
690
A07F 1122A1     700 IN_ROU LD      DE,TESTO3
A082 011300     710      LD      BC,TESTO4-TESTO3
A085 CD3C20     720      CALL     PRINT
A088 11479F     730      LD      DE,S_BUFF
A08B 011800     740      LD      BC,24
A08E CD3C20     750      CALL     PRINT
A091 1135A1     760      LD      DE,TESTO4
A094 011300     770      LD      BC,TESTO5-TESTO4
A097 CD3C20     780      CALL     PRINT
A09A 115F9F     790      LD      DE,S_BUFF+24
A09D 011800     800      LD      BC,24
A0A0 CD3C20     810      CALL     PRINT
A0A3 1148A1     820      LD      DE,TESTO5
A0A6 011800     830      LD      BC,TESTO6-TESTO5
A0A9 CD3C20     840      CALL     PRINT
A0AC 11779F     850      LD      DE,S_BUFF+48
A0AF 011000     860      LD      BC,16
A0B2 CD3C20     870      CALL     PRINT
A0B5 1160A1     880      LD      DE,TESTO6
A0B8 011700     890      LD      BC,FINET6-TESTO6
A0BB CD3C20     900      CALL     PRINT
A0BE 3E16       910 COGN  LD      A,22
A0C0 D7         920      RST      16
A0C1 3E05       930      LD      A,5
A0C3 D7         940      RST      16
A0C4 3E08       950      LD      A,8
A0C6 D7         960      RST      16
A0C7 1617       970      LD      D,23
A0C9 21479F     980      LD      HL,S_BUFF
A0CC CD7BA1     990      CALL     EDIT
A0CF 3826      1000     JR      C,EXIT
A0D1 3E16      1010 NOME LD      A,22
A0D3 D7        1020     RST      16
A0D4 3E0A      1030     LD      A,10
A0D6 D7        1040     RST      16
A0D7 3E08      1050     LD      A,8
A0D9 D7        1060     RST      16
A0Da 1617      1070     LD      D,23
A0DC 215F9F    1080     LD      HL,S_BUFF+24
A0DF CD7BA1    1090     CALL     EDIT

```

scriminato delle etichette, poiché sappiamo che tale uso non si ripercuote né sulla lunghezza né sull'efficienza del risultato finale. Il valore di ogni etichetta, cioè di ogni costante nel codice sorgente, può essere dato in due modi, il primo comunissimo ed il secondo al contrario piuttosto raro. Nei listati che abbiamo pubblicato, il testo Assembler è stato diviso graficamente in quattro zone: la prima riservata alle etichette che fungono da punti di riferimento all'interno del programma, la seconda ai nomi delle istruzioni, la terza all'operando od agli operandi (separati da una virgola), la quarta infine al commento. Si tratta di una divisione classica, adottata da tutti gli assemblatori. Le etichette presenti nella prima zona assumono il valore dell'indirizzo del primo byte, in cui viene codificata l'istruzione che si trova sulla sua linea, o nel caso quest'ultima sia assente, la prima istruzione che l'assemblatore trova dopo l'etichetta.

Questo è il modo più comune di definire delle etichette ed anche il più utile. Quando infatti dobbiamo portare l'esecuzione in un determinato punto del programma, non useremo mai riferimenti "diretti", in quanto ancora non sappiamo in quale punto una certa istruzione sarà assemblata. Inoltre se anche conosciamo il punto esatto in cui un'istruzione del programma si trova, non ci converrebbe comunque usarlo nei riferimenti poiché un piccolo cambiamento al programma, come l'introduzione o la variazione di un'istruzione, ci costringerebbe a rivedere buona parte di tali riferimenti.

Esistono pochissime eccezioni, anzi forse solo una: volendo creare un piccolo ritardo, proporzionale al valore del registro B, si può tranquillamente scrivere "DJNZ -1", cioè sottrai uno a B ed esegui un salto relativo al byte precedente, se B non è uguale a zero (cfr. "PUSH"), quarta puntata). Ma quando è stata eseguita tale istruzione, il byte precedente a quello su cui il contatore dell'esecuzione (program count) punta, è quello dell'istruzione stessa, dunque il riferimento è fatto proprio ad essa!

Il secondo modo di creare un'etichetta è quello mostrato in linea 10. L'etichetta si trova ancora nella parte più a sinistra del listato, ma non assume il valore dell'indirizzo attuale dell'assemblaggio (40000 nella fattispecie), bensì il valore #203C (il cancelletto prima del numero indica che è espresso in base esadecimale, anziché decimale). Ciò perché sulla stessa linea, nel campo delle istruzioni, non c'è una istruzione Z80, ma una *direttiva*, la EQU (abbr. di *equivalent to*, cioè "equivalente a"), che indica appunto che l'etichetta precedente deve avere il valore scritto dopo 'EQU'. Tale metodo si usa in tutti i casi in cui si desidera usare una costante per indicare un indirizzo che si trova all'esterno del codice oggetto.

Esistono ovviamente anche altre direttive molto importanti. La "DEFB" (abbr. *define bytes*, "definisce dei bytes") introduce nel codice oggetto serie di singoli bytes separati da virgole e, assieme a "DEFM" (abbr. di *define a message*, cioè "definisce un messaggio"), che introduce intere stringhe di caratteri, è ampiamente usata nei programmi Assembler per definire e stampare testi. Le stringhe di caratteri servono a defi-

nire le parole, mentre i codici permettono di indirizzare il cursore e cambiare gli attributi, in modo semplice ed efficiente, anche se in alcuni casi è più conveniente agire direttamente sulle variabili di sistema nel modo che vedremo.

Per quanto riguarda il sistema qui usato ricordiamo l'uso di tutti i caratteri di controllo (quelli minori di 32) disponibili, e quali funzioni hanno (b1 e b2 sono singoli bytes):

-6: stampa numeri o stringhe su due colonne (è il codice con cui viene interpretata la virgola in un'istruzione "PRINT" del Basic;

-8: fa retrocedere il cursore di uno spazio;

-13: porta il cursore all'inizio della riga successiva (come dopo ogni istruzione "PRINT" che non finisce con le virgolette);

-16, b1: fa sì che l'inchiostro sia del colore corrispondente a b1 (come "INK b1;" all'interno di una "PRINT");

-17, b1: come sopra, solo che riguarda la carta (come "PAPER b1;" in una "PRINT");

-18, b1: con b1=1 il lampeggiamento dei caratteri viene attivato, con b1=0 disattivato (come "FLASH b1;" in una "PRINT");

-19, b1: lo stesso con l'alta luminosità dei caratteri (come "BRIGHT b1;" in una "PRINT");

-20, b1: lo stesso con l'inversione di carta ed inchiostro (come "INVERSE b1;" in una "PRINT");

-21, b1: lo stesso con la sovrapposizione delle scritte (come "OVER b1;" in una "PRINT");

-22, b1, b2: posiziona il cursore alla linea b1 ed alla colonna b2 (come "AT b1, b2;" in una "PRINT");

-23, b1, b2: stampa tanti spazi da posizionare il cursore alla colonna b1.256*b2 modulo 32 (come "TAB b1.256*b2;" in una "PRINT").

Le modifiche degli attributi sono temporanee e memorizzate infatti in ATTR_T (abbr. di *attributes temporary*); ciò vuol dire che quando viene cancellato lo schermo con CALL #0D6B, gli attributi vengono riportati al valore permanente, contenuto invece in ATTR_P (abbr. di *attributes permanent*). Per cancellare lo schermo e determinare i suoi attributi iniziali è dunque necessario dare ad ATTR_P ed a BORDCR (abbr. di *border colour*, ma il nome qui non è significativo in quanto usiamo questa locazione solo perché contiene gli attributi della parte bassa dello schermo) il valore degli attributi prescelti (linee 90-120), dopodiché chiamare la subroutine #0D6B (linea 120). Subito dopo (linee 130-140) si può vedere come si può variare il colore del bordo, introducendo il valore corrispondente in A e dando una "OUT (#FE), A".

Purtroppo i limiti di spazio impostici non ci consentono di illustrare in dettaglio tutto ciò che aiuterebbe i lettori a comprendere meglio la parte di programma pubblicata questo mese. Si consiglia di studiare attentamente il listato aiutandosi con i *hard copy* e la spiegazione sommaria di ogni parte, che seguirà ora. Precisiamo comunque che le nozioni finora acquisite ed un pizzico di buona volontà sono senz'altro sufficienti a far capire ogni parte del programma.

La parte delle linee 390-560 richiama la su-

A0E2	38DA	1100		JR	C, COGN
A0E4	3E16	1110	TELEF	LD	A, 22
A0E6	D7	1120		RST	16
A0E7	3E0F	1130		LD	A, 15
A0E9	D7	1140		RST	16
A0EA	3E0D	1150		LD	A, 13
A0EC	D7	1160		RST	16
A0ED	160F	1170		LD	D, 15
A0EF	21779F	1180		LD	HL, S_BUFF+48
A0F2	CD7BA1	1190		CALL	EDIT
A0F5	38DA	1200		JR	C, NOME
A0F7	3E16	1210	EXIT	LD	A, 22
A0F9	D7	1220		RST	16
A0FA	3E14	1230		LD	A, 20
A0FC	D7	1240		RST	16
A0FD	3E14	1250		LD	A, 20
A0FF	D7	1260		RST	16
A100	112AA2	1270		LD	DE, TESTO7
A103	011000	1280		LD	BC, TESTO8-TESTO7
A106	CD3C20	1290		CALL	PRINT
A109	FDCB016E	1300	PAUSA2	BIT	5, (IY+1)
A10D	28FA	1310		JR	Z, PAUSA2
A10F	FDCB01AE	1320		RES	5, (IY+1)
A113	CD70A2	1330		CALL	C_CURS
A116	3A085C	1340		LD	A, (23560)
A119	FE0B	1350		CP	11
A11B	28C7	1360		JR	Z, TELEF
A11D	FE0D	1370		CP	13
A11F	209D	1380		JR	NZ, COGN
A121	C9	1390		RET	
A122	160500	1400	TESTO3	DEFB	22, 5, 0
A125	11011007	1410		DEFB	17, 1, 16, 7
A129	434F474E	1420		DEFM	"COGNOME:"
A131	11071000	1430		DEFB	17, 7, 16, 0
A135	160A0011	1440	TESTO4	DEFB	22, 10, 0, 17, 1, 16, 7
A13C	4E4F4D45	1450		DEFM	"NOME: "
A144	11071000	1460		DEFB	17, 7, 16, 0
A148	160F0011	1470	TESTO5	DEFB	22, 15, 0, 17, 1, 16, 7
A14F	4E2E2054	1480		DEFM	"N. TELEFONO: "
A15C	11071000	1490		DEFB	17, 7, 16, 0
A160	16140A11	1500	TESTO6	DEFB	22, 20, 10, 17, 1, 16, 7
A167	434F4E54	1510		DEFM	"CONTINUA <"
A171	11072011	1520		DEFB	17, 7, 32, 17, 1
A176	3E	1530		DEFM	">"
		1540	FINET6		
		1550			
		1560	; FUNZIONE DI INPUT		
		1570			
A177	00	1580	MAX_L	DEFB	0
A178	00	1590	LUNG	DEFB	0
A179	0000	1600	PUNT	DEFW	0
		1610			
A17B	1E00	1620	EDIT	LD	E, 0
A17D	CD7AA2	1630		CALL	SAVE
A180	FDCB30DE	1640		SET	3, (IY+48)
A184	112AA2	1650		LD	DE, TESTO7
A187	011000	1660		LD	BC, TESTO8-TESTO7
A18A	CD3C20	1670		CALL	PRINT
A18D	FDCB016E	1680	PAUSA	BIT	5, (IY+1)
A191	28FA	1690		JR	Z, PAUSA
A193	FDCB01AE	1700		RES	5, (IY+1)
A197	3A085C	1710		LD	A, (23560)
A19A	FE20	1720		CP	32
A19C	306F	1730		JR	NC, CARAT
A19E	37	1740		SCF	
A19F	FE08	1750		CP	8
A1A1	2017	1760		JR	NZ, KEY9
A1A3	CD83A2	1770	KEY8	CALL	LOAD
A1A6	7B	1780		LD	A, E
A1A7	A7	1790		AND	A
A1A8	28E3	1800		JR	Z, PAUSA
A1AA	1D	1810		DEC	E
A1AB	2B	1820		DEC	HL
A1AC	CD7AA2	1830		CALL	SAVE
A1AF	113AA2	1840		LD	DE, TESTO8
A1B2	011100	1850		LD	BC, TESTO9-TESTO8
A1B5	CD3C20	1860		CALL	PRINT
A1B8	18D3	1870		JR	PAUSA
A1BA	FE09	1880	KEY9	CP	9
A1BC	2017	1890		JR	NZ, KEY10
A1BE	CD83A2	1900	AVANTI	CALL	LOAD
A1C1	7A	1910		LD	A, D
A1C2	BB	1920		CP	E
A1C3	28C8	1930		JR	Z, PAUSA
A1C5	1C	1940		INC	E
A1C6	23	1950		INC	HL

A1C7	CD7AA2	1960	CALL	SAVE
A1CA	114BA2	1970	LD	DE,TEST09
A1CD	010F00	1980	LD	BC,TEST10-TEST09
A1D0	CD3C20	1990	CALL	PRINT
A1D3	18B8	2000	JR	PAUSA
A1D5	FE0A	2010	CP	10
A1D7	2005	2020	JR	NZ,KEY11
A1D9	CD70A2	2030	CALL	C_CURS
A1DC	A7	2040	AND	A
A1DD	C9	2050	RET	
A1DE	FE0B	2060	CP	11
A1E0	2005	2070	JR	NZ,KEY12
A1E2	CD70A2	2080	CALL	C_CURS
A1E5	37	2090	SCF	
A1E6	C9	2100	RET	
A1E7	FE0C	2110	CP	12
A1E9	201B	2120	JR	NZ,KEY13
A1EB	CD83A2	2130	CALL	LOAD
A1EE	7B	2140	LD	A,E
A1EF	A7	2150	AND	A
A1F0	289B	2160	JR	Z,PAUSA
A1F2	1D	2170	DEC	E
A1F3	2B	2180	DEC	HL
A1F4	CD7AA2	2190	CALL	SAVE
A1F7	115AA2	2200	LD	DE,TEST10
A1FA	010F00	2210	LD	BC,TEST10-TEST09
A1FD	CD3C20	2220	CALL	PRINT
A200	3E20	2230	LD	A,32
A202	3620	2240	LD	(HL),32
A204	1887	2250	JR	PAUSA
A206	FE0D	2260	CP	13
A208	CD70A2	2270	CALL	C_CURS
A20B	A7	2280	AND	A
A20C	C9	2290	RET	
A20D	FE7F	2300	CP	127
A20F	D28DA1	2310	JP	NC,PAUSA
A212	CD83A2	2320	CALL	LOAD
A215	77	2330	LD	(HL),A
A216	F5	2340	PUSH	AF
A217	3E12	2350	LD	A,18
A219	D7	2360	RST	16
A21A	3E01	2370	LD	A,1
A21C	D7	2380	RST	16
A21D	F1	2390	POP	AF
A21E	D7	2400	RST	16
A21F	3E12	2410	LD	A,18
A221	D7	2420	RST	16
A222	3E00	2430	LD	A,0
A224	D7	2440	RST	16
A225	3E08	2450	LD	A,8
A227	D7	2460	RST	16
A228	1894	2470	JR	AVANTI
A22A	11071002	2480	TEST07	DEFB
				17,7,16,2,18,1,21,1,32,18,
				0,21,0,8,16,0
A23A	15012008	2490	TEST08	DEFB
				21,1,32,8,8,16,2,18,1,32,18,
				0,21,0,8,16,0
A24B	15012012	2500	TEST09	DEFB
				21,1,32,18,1,16,2,32,18,
				0,21,0,8,16,0
A25A	15012008	2510	TEST10	DEFB
				21,1,32,8,8,21,0,18,1,16,2,
				32,18,0,8,16,0
A26B	15012015	2520	TEST11	DEFB
		2530	TEST12	
		2540		
		2550	; CANCELLA IL CURSORE	
		2560		
A270	116BA2	2570	C_CURS	LD
A273	010500	2580	LD	DE,TEST11
A276	CD3C20	2590	CALL	BC,TEST12-TEST11
A279	C9	2600	RET	PRINT
		2610		
		2620	; MEMORIZZA DE E HL	
		2630		
A27A	2279A1	2640	SAVE	LD
A27D	D5	2650	PUSH	(PUNT),HL
A27E	E1	2660	POP	DE
A27F	2277A1	2670	LD	HL
A282	C9	2680	RET	(MAX_L),HL
		2690		
		2700	; CARICA DE E HL	
		2710		
A283	2A77A1	2720	LOAD	LD
A286	E5	2730	PUSH	HL,(MAX_L)
A287	D1	2740	POP	HL
A288	2A79A1	2750	LD	DE
A28B	C9	2760	RET	HL,(PUNT)

broutine designata con MENU ed attende che venga premuto un tasto da 1 a 4, dopodichè si esegue il ritorno (opzione 4) o la diramazione alle parti relative ad ogni opzione, tutte assenti per il momento. Ci si abitua a fare spesso riferimento a parti ancora inesistenti del programma, perché ciò evita di perdere la testa in modifiche a subroutine costruite troppo presto e rivelatesi poi inadatte al compito che si voleva far loro svolgere. Questo metodo di programmazione è tutt'altro che raro e si chiama *top down*. Consocio di rivolgermi ad un pubblico già esperto di linguaggio Basic, ribadisco questi concetti che sono poco considerati quando si programma in un linguaggio relativamente facile ed interattivo, ma che sono determinanti in 1/m.


La parte delle linee 590-660 riempie di spazi il *buffer* (spazio di memoria che incomincia da "S_BUFF", lungo 64 bytes e definito in riga 50). Si noti come ciò viene fatto usando l'istruzione LDIR (cfr. "PUSH", seconda puntata). Lasciamo ai lettori il compito di scoprirne il meccanismo di funzionamento. La subroutine delle linee 670-1540 realizza l'introduzione delle stringhe da archiviare, dopo aver "editato" quelle già presenti nel *buffer* (linee 570-660). Prima di chiamarla è necessario aver già cancellato lo schermo e definito come 2 il flusso di uscita dei dati. Il sistema di introduzione dei dati nei vari campi è nello stile dei più moderni e sofisticati sistemi di introduzione, di cui abbiamo un esempio sullo Spectrum con il bellissimo programma della OCP "Finance Manager". Il cursore si può spostare liberamente anche tra i vari campi tramite l'uso delle frecce in alto ed in basso. Se viene premuto il tasto "enter" quando il cursore si trova dove è scritto "continua", l'esecuzione continua con l'introduzione dei dati in memoria. È anche per realizzare sistemi di così alta praticità d'uso che scegliamo il 1/m.

La subroutine delle linee 1550-2540 realizza ogni singola funzione di input e ricorda molto quella pubblicata nella terza puntata di "PUSH". Prima di chiamarla è necessario porre in HL l'indirizzo a partire dal quale deve essere memorizzata la stringa, ed in D la lunghezza massima che può avere la stringa. Al ritorno il *carry flag* è 0, se è stato premuto "enter" od il cursore in basso, ed è 1 se è stato premuto il cursore in alto.

Per le rimanenti parti (linee 2540-2760) è sufficiente la breve spiegazione che li precede. Un saluto a tutti coloro che mi seguono con grande interesse.

Spero che tutto ciò che non è ancora chiaro, sia chiarito con lo studio diretto dei listati pubblicati, poiché ad ogni puntata introdurremo nuovi e complicati concetti.

QL

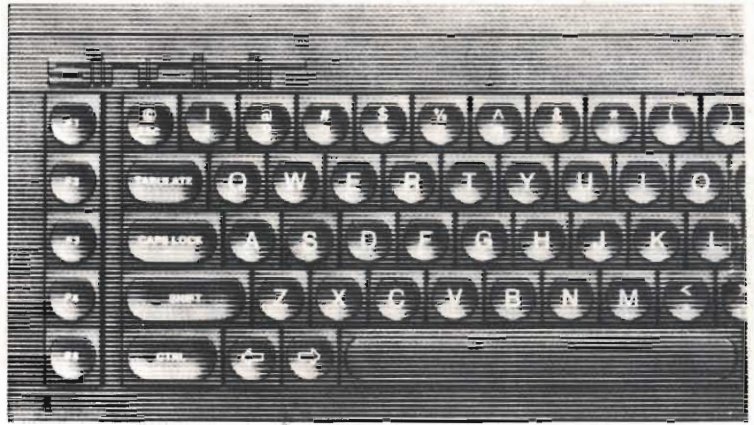

RUBRICA QL a cura di SEVERINO GRANDI

Il Puntata

Eccoci alla seconda puntata della nuova rubrica. Questa volta ci aspettano gli UDG, che per coloro che non hanno posseduto lo Spectrum sono i caratteri grafici definibili, non disponibili direttamente nel QL. Vedremo inoltre un programma per fare copie delle proprie cartucce, molto più efficiente e di semplice impiego di quello presente con il nome di "clone" nei programmi della Psion. E per concludere qualche parola sulle istruzioni legate al suono.

Eccovi subito il primo listato: Ed ora qualche commento. Le linee di DATA dalla 170 alla 210 contengono il programma in linguaggio macchina da caricare nelle 64 locazioni di memoria riservate da RESPR di linea 120. Questo programma provvede a predisporre lo spazio necessario a contenere gli UDG e viene richiamato dalla funzione udg che richiede come parametri: il canale nel

quale vogliamo vedere gli UDG, il codice ASCII del primo UDG ed il numero degli UDG da definire. Questa funzione fornisce l'indirizzo di partenza dal quale inserire in memoria (con POKE) le definizioni degli UDG stessi.

I caratteri devono essere definiti come nove linee (bytes) di otto pixels (bits) ciascuna, dei quali il primo e gli ultimi due sono sempre uguali a zero. Quindi i bytes che costituiscono le linee degli UDG devono essere numeri divisibili per quattro compresi fra 0 (=BIN 00000000) e 124 (=BIN 01111100). In pratica ciò significa che possiamo designare caratteri costituiti da 5 X 9 pixels.

Nell'esempio la linea 20010 definisce un carattere simile al cursore, un rettangolo pieno e così via fino alla 20070 che definisce il carattere 1/2. Notate come tutti i controlli dei caratteri funzionino regolarmente anche con gli UDG, ad esempio CSIZE di linea 30010.

Passiamo al secondo programma che consente di effettuare una copia della cartuccia da un drive all'altro con o senza cancellazione del contenuto della

cartuccia di provenienza.

Vediamo ora come è costruito. Dunque le linee fino alla 290 sono solo la presentazione del programma e la richiesta dei parametri per la procedura di copia che poi può funzionare autonomamente. L'unica nota interessante è l'uso dell'operatore "==" che, nel caso delle stringhe, non distingue fra maiuscole e minuscole (linee 220 e 250).

La procedura di copia richiede tre parametri interi: il numero del microdrive originale, quello del microdrive che conterrà la copia ed infine un flag per consentire o meno la cancellazione dei files originali (che avviene se il terzo parametro è diverso da zero).

Questa procedura, prima apre un file sul microdrive di destinazione attraverso il canale 3 per scriverci l'indice del nastro da copiare come file temporaneo (linee 1050-1060). Dopo averlo regolarmente chiuso, lo riapre in lettura e, trascurando i primi due record, che sono il nome della cartuccia e i settori liberi sui totali, copia nell'ordine i files prendendo i loro nomi dall'indice temporaneo fino al termine. La linea 1110 oltre a controllare il

```
100 CLS:STRIP 7:INK 0
110 AT 0,11:PRINT " c S. GRANDI 1985 "
120 AT 1,11:PRINT " copiatore "\
130 REPEAT parametri
140 CLS#0:INPUT#0:'MDRIVE sorgente'!ms%
150 INPUT#0:'MDRIVE destinazione'!md%
160 IF ms%*md%=2 THEN EXIT parametri
170 END REPEAT parametri
180 PRINT#0:'cancellazione files sorgenti?';
190 FLASH#0,1:PRINT#0;' ':FLASH#0,0
200 REPEAT risposta
210 R$=INKEY$(-1)
220 IF R$=='s' OR R$=='n' THEN EXIT risposta
230 END REPEAT risposta
240 PRINT#0:CHR$(8)&R$
250 r%=0:IF R$=='s' THEN r%=1
260 copia ms%,md%,r%
270 PRINT#0:'FINE COPIA'
280 STOP
290 :
1000 DEFINE PROCEDURE copia (m1%,m2%,elimina%)
1010 LOCAL a$,b$,c$,f$,files
1020 c$="mdv"&m2%&"cat_tmp"
1030 a$="mdv"&m1%&"_"
1040 b$="mdv"&m2%&"_"
1050 OPEN_NEW#3,c$
1060 DIR#3,a$
1070 CLOSE#3
1080 OPEN_IN#3,c$
1090 INPUT#3:f$:f$
1100 REPEAT files
1110 IF EOF(#3):EXIT files
1120 INPUT#3:f$
1130 PRINT 'Sto copiando ...'!f$
1140 COPY a$&f$ TO b$&f$
1150 IF elimina%:DELETE a$&f$
1160 END REPEAT files
1170 CLOSE#3
1180 DELETE c$
1190 END DEFINE copia
```



```

100 REMark UDG
101 REMark caricamento linguaggio macchina
110 RESTORE
120 a=RESPR(64)
130 FOR i=0 TO 46 STEP 2
140 READ x
150 POKE_W a+i,x
160 END FOR i
170 DATA 8302,48,-15620,40,-11839
180 DATA -19986,52,27676,8246,-30720
190 DATA 27926,8256,28672,-27703,9282
200 DATA 5251,21316,5444,1,28709
210 DATA 20035,20085,28922,20085
211 REMark .....
220 DEFine FunCion udg(canale,primo,nr)
230 LOCAL partenza
240 partenza=RESPR(2+9*nr)
250 CALL a,canale,partenza,primo,nr
260 RETURN partenza+2
270 END DEFine udg
271 REMark .....

9999 Remark esempio di 7 UDG da CHR$(161)
10000 car=udg(1,161,7)
10010 RESTORE 20010
10020 FOR i=0 TO 9*7-1
10030 READ z
10040 POKE(car+i),z
10050 END FOR i
20000 REMark definizione UDG 5 X 9 pixels
20010 DATA 124,124,124,124,124,124,124,124,124
20020 DATA 0,108,40,16,124,56,16,0,0
20030 DATA 0,24,60,36,60,36,60,0,0
20040 DATA 0,124,4,8,16,32,64,0,0
20050 DATA 0,48,8,8,8,48,0,0,0
20060 DATA 0,124,124,108,40,108,0,0,0
20070 DATA 0,68,68,72,16,44,68,72,12
20080 REMark fine definizioni .....
30000 REMark esempio di stampa dei 7 UDG
30010 CLS:CSIZE 3,1
30020 FOR i=161 TO 167
30030 PRINT CHR$(i),
30040 END FOR i
30050 STOP

```

```

100 REMark #####
110 REMark # piano elettronico #
120 REMark # c 1985 S. Grandi #
130 REMark #####
140 :
150 DATA 162,152,142,131,124,118,110,103,97,91,85,81
160 DATA 75,70,66,62,58,54,51,47,45,41,38,36
170 DATA 33,30,28,26,24,22,20,19,17,15,14,13
180 DATA 11,10,9,8,7,6,5,4,3
190 DIM nota%(45)
200 RESTORE

210 FOR i=1 TO 45:READ nota%(i)
220 t$="1234567890-qwertyuiop[]asdfghjkl;'zxcvbnm,./ "
230 CLS:PRINT TO 10;'PREMERE ESC PER FINIRE'
240 REPEAT suona
250 s$=INKEY$(-1):n$=s$ INSTR t$
260 IF n THEN
270 BEEP 4000,nota%(n)
280 ELSE: BEEP
300 END IF
310 IF CODE(s$)=27 THEN EXIT suona
320 END REPEAT suona

```

```

1 CLS
2 FOR I=1 TO 8
3 BEEP 0,RND(255),RND(255),5,3,-7,10
4 RECOIL 6,7,4,5,0,2,1,3:BEEP
5 END FOR I
6 :
100 FOR I=1 TO 10
110 BEEP 0,3:PAUSE 20
120 BEEP 0,10:PAUSE 20
130 END FOR I
140 BEEP
150 :
200 FOR suono=1 TO 9
210 a=RND(1 TO 15)
220 b=105-a
230 BEEP 20000,a,b,1,2,-9,RND(10 TO 15),1
240 REPEAT attesa
250 IF NOT BEEPING THEN EXIT attesa
260 END REPEAT attesa
270 PAUSE 10
280 END FOR suono
290 :
300 REPEAT blip
310 BEEP 0,2,44,7,1,15,11
320 IF NOT BEEPING THEN EXIT blip
330 END REPEAT blip
340 BEEP
350 :

```

```

400 FOR I=1 TO 3
410 FOR s=85 TO 20 STEP -.5
420 BEEP 5000,225-s
430 PAUSE .3
440 END FOR s
450 END FOR I
460 :
500 FOR I=1 TO 241 STEP 4
510 BEEP 3000,I
520 PAUSE 29/I
530 END FOR I

```

termine dei nomi dei files controlla anche che il nastro da copiare non sia vuoto, nel qual caso le operazioni terminano subito e senza errori. Altra osservazione è quella relativa all'uso della forma abbreviata di IF (linee 1110 e 1150), dove il THEN è stato sostituito da ":". Al termine viene eliminato l'indice temporaneo dal microdrive della copia. Terzo ed ultimo argomento di questa puntata è il suono.

La prima volta che ho provato ad usare l'istruzione di BEEP, abituato come ero sullo Spectrum, ho provato un po' di delusione, più che qualche lieve click non sono riuscito ad ottenere. Quando però ho incominciato a capire qualche cosa mi sono ricreduto. Nella sua forma più semplice BEE è seguito da due para-

metri (in verità come vedremo può anche essere usato senza): la durata e la nota. La durata può variare da -32768 a 32767, però per valori positivi ogni unità corrisponde solo a 72 microsecondi, perciò 32767 equivale a 2,4 secondi circa. Se si vuole una durata maggiore si deve ricorrere ai numeri negativi (-1 la più lunga e -32768 la più breve) oppure allo zero. In quest'ultimo caso la durata è infinita ovvero termina quando si incontra un altro BEEP. Riporto nel seguito un breve programma che simula una tastiera elettronica elementare. È interessante notare che le linee di DATA dalla 150 alla 180 contengono i valori per le note di quasi 4 ottave e il do centrale, che in effetti è circa 33.5 (contrariamente a quanto dice il manuale

sono accettati anche valori non interi), l'ho posto uguale a 33 in corrispondenza del tasto "A". Il BEEP senza parametri di linea 290 interrompe il suono se è stato premuto un tasto non definito, in generale questa istruzione è utile come comando diretto quando si è interrotto un programma mentre l'altoparlante continua a suonare quando si vuole farlo smettere.

È ovvio che il suono sul QL non è tutto qui, siamo solo all'inizio, però lo spazio stringe perciò vi lascio con una piccola serie di effetti sonori, con l'uso di più parametri per BEEP e con la funzione di BEEPING, che restituisce il valore 1 se il QL sta suonando e zero altrimenti. Arrivederci alla prossima puntata con un po' più di grafica e la recursività.

QL



QL Assembler Development Kit

Casa prod.: METACOMCO
Prezzo: L. 89.000 + IVA

Con i calcolatori relativamente nuovi si verifica al solito un periodo di carenza di software, ed il QL non sfugge a questa regola. A parte gli eccellenti programmi applicativi della Psion forniti in dotazione e lo stupefacente gioco degli scacchi tridimensionali della stessa casa inglese, non si trova molto, nemmeno in Inghilterra, paese di origine del QL. Tutti coloro che sono interessati a sviluppare software di un certo rilievo forse aspettavano attrezzature più agevoli quali appunto un assembler per poter programmare in linguaggio macchina.

Questo QL Assembler Development Kit della Metacomco, distribuito in Italia dalla Rebit Computers, è veramente all'altezza della situazione.

La confezione è composta da un voluminoso manuale di oltre 60 pagine e una cartuccia per microdrive che contiene uno Screen Editor (ed), 4 files per l'assembler (asm) e un adattatore di schermo (install).

Dunque, prima sorpresa, se i programmi (eccetto install che è in SuperBasic) si caricano con EXEC mdv1_nome, con CTRL C si entra e si esce da essi e/o dal SuperBasic. Poi l'editor, necessario per scrivere i programmi, è veramente a tutto schermo e potente: le linee possono essere fino a 256 caratteri (con scroll laterale) ed inoltre può essere usato liberamente per scrivere un qualsiasi testo ASCII e non solo listati assembler! Infatti, seconda sorpresa, ho provato con pieno successo ad elaborare un piccolo programma in SuperBasic, l'ho salvato con il nome-file "mdv2_prova", poi ritornando in SuperBasic (con CTRL C) l'ho caricato ed eseguito normalmente con LRUN. Volendo si può aggiungere al nome del file la desinenza "_exp" per caricarlo in Import sul Quill e stamparlo. Anche se per la stampa è più pratico usare COPY_N mdv2_prova TO SER1. Come detto prima, oltre allo screen editor sulla cartuccia vi sono altri 4 files che compongono il Macro Assembler: il modulo principale (asm) e 3 segmenti (_ovl), che vengono caricati in sovrapposizione (overlay appunto) al modulo principale.

Questo assembler accetta l'intero set di istruzioni Motorola e può produrre un programma in codice macchina del tutto rilocabile come è richiesto se si vuole eseguire in multitasking con EXEC; per ottenere ciò, infatti, esso fa uso automaticamente di indirizzamenti relativi in modo che il codice oggetto risulta del tutto indipendente dalla sua posizione in memoria.

Questo assembler a due passate dispone della completa espansione macro, dell'assemblaggio condizionato, delle direttive per i listati e l'impaginazione degli stessi, dei codici mnemonici standard della Motorola ed infine di oltre 160 messaggi di errore chiari e concisi (in inglese semplice).

L'ultimo file contenuto nella cartuccia è un programma in SuperBasic che serve ad adattare le finestre video al proprio televisore o monitor e può essere usato a sé anche nei vostri programmi. Semplice da usare ed utile ad evitare difficoltà di definizione delle finestre video. Dopo gli elogi vediamo gli aspetti meno positivi.

Innanzitutto mi ha deluso un poco l'assenza di un monitor e di un disassemblatore, che se ci fossero stati avrebbero reso l'insieme davvero insuperabile. Poi ho notato l'impossibilità di usare l'editor e l'assembler insieme per mancanza di spazio di memoria; questo inconveniente però vi dà l'idea della vastità dei programmi e quindi costituisce il prezzo da pagare per le enormi risorse che il Kit offre. Infine il voluminoso manuale mi sembra piuttosto parco di spiegazioni pratiche, come nel caso della stampa dei listati (listing file), che ho dovuto scoprire da solo. Dimenticavo, nel manuale vi sono anche 3 esempi di listati assembler che valgono la pena di essere visti. In conclusione questo Kit è un prodotto software di elevato livello professionale (cosa questa rispecchiata anche nel prezzo) che mette in grado i programmatori di produrre finalmente del software veramente valido per quel potente microcomputer che è il QL. La mia pagella può essere dunque:

risorse	8+	****
documentazione	7	***
prestazioni	8	****
valore complessivo	8-	****

QL WATCH

di Amedeo Bozzoni

Il SuperBasic, linguaggio del quale è dotato il QL, è abbastanza diverso dal Basic Sinclair dello Spectrum.

E, anche se l'utente dello Spectrum sarà avvantaggiato nell'apprendere più velocemente il SuperBasic, egli incontrerà sicuramente qualche difficoltà a diventare in breve tempo un esperto.

Tra le numerose capacità che offrono un elevato potenziale al programmatore, vi è anche la possibilità di definire le procedure.

Il programma presentato questo mese sfrutta tale caratteristica, e il risultato che si ottiene è la possibilità di riprodurre sullo schermo sia l'orologio digitale, sia l'orologio a lancette.

Il listato di questo programma mette in risultato anche un gran numero di altre caratteristiche proprie del SuperBasic.

Analizziamole insieme:

LINEE 200-340

Viene definita la procedura sincro.

La risoluzione grafica è relativa al MODE 4 (512 x 256 pixels) e mette in risalto tutto il potenziale grafico del QL. WINDOW 412, 256, 0, 0: questa istruzione crea una finestra di massime dimensioni.

BORDER 30: viene disegnato il bordo della finestra pari a 30 pixels.

CSIZE 3, 1: questa istruzione seleziona il set di caratteri aventi la massima larghezza.

CURSOR 0, 100: muove il cursore di 100 pixels all'interno della finestra.

SDATE 1985, 22, 3, o, m, s: il programma utilizza la funzione DATES per l'orologio ...

LINEE 350-600

Viene definita la procedura quadrante.

SCALE 200, -150, -100: questa linea ridefinisce il numero di linee grafiche della finestra portandole da 100 a 200. L'origine dell'angolo in alto a sinistra ha coordinate -150, -100 (così come il centro del quadrante dell'orologio analogico ha coordinate 0, 0).

Viene cancellato lo schermo e appaiono tre cerchi che rappresentano il quadrante dell'orologio.

La struttura FOR a_END delle linee 000-000 utilizza i comandi di grafica avanzata per disegnare la lancetta dei minuti sul quadrante alla posizione richiesta.

I numeri vengono disegnati dopo che è stato posizionato il cursore.

Q L W A T C H
L ' O R O L O G I O
P E R I L S I N C L A I R Q L
(C) 1 9 8 5 , A M E D E O B O Z Z O N I

```

110 REMark
120 REMark
130 REMark
140 REMark
150 sincro
160 quadrante
170 tempo
180 STOP
190 REMark .....
200 DEFine PROCedure sincro
210 MODE 4
220 WINDOW 512,256,0,0
230 PAPER 0
240 INK 7
250 CLS
260 BORDER 30
270 CSIZE 3,1
280 CURSOR 0,100
290 PRINT "ENTER"
300 PRINT "Ore.     Minuti. Secondi."
310 INPUT o,m,s
320 SDATE 1985,22,3,o,m,s
330 END DEFine
340 REMark .....
350 DEFine PROCedure quadrante
360 SCALE 200,-150,-100
370 BORDER 0
380 PAPER 7
390 INK 0
400 CLS
410 CIRCLE 0,0,85
420 CIRCLE 0,0,52
430 CIRCLE 0,0,4
440 FOR a=59 TO 0 STEP -1
450 LINE 0,0
460 TURNTO aX6
470 PENUP
480 MOVE 46
490 PENDOWN
500 INK 0
510 MOVE 2+3XNOT(a MOD 5)
520 END FOR a
530 FOR a=330 TO 0 STEP -30
540 n=3-a/30+12X(a/30>2)
550 x=60XCOS(aXPI/180)
560 y=63XSIN(aXPI/180)
570 CURSOR x-9X(n>9)+4X(n>11),y,-7,-9
580 PRINT n
590 END FOR a
600 END DEFine
610 REMark .....
620 DEFine PROCedure tempo
630 s1=99: m1=99: o1=99
640 tempopass$=""
650 REPEAT update
660 tempopres$=DATE$
670 IF tempopres$=tempopass$ THEN NEXT update
680 orologio
690 digitale
700 tempopass$=tempopres$
710 END REPEAT update
720 END DEFine
730 REMark .....
740 DEFine PROCedure orologio
750 s=tempopres$(19 TO 20)
760 m=.5X(s>29)+tempopres$(16 TO 17)
770 o=INT (5X(m/60+tempopres$(13 TO 14)))
780 IF o1<>o THEN lancette 7,o1,25
790 IF m1<>m THEN lancette 7,m1,35
800 lancette 7,s1,40: lancette 0,s,40
810 lancette 0,m,35: lancette 0,o,25
820 s1=s: o1=o:m1=m
830 END DEFine
840 REMark .....
850 DEFine PROCedure lancette (i, r, l)
860 LINE 0,0
870 TURNTO -6Xr+90
880 PENUP
890 MOVE 5
900 PENDOWN
910 INK i
920 MOVE l
930 END DEFine
940 REMark .....
950 DEFine PROCedure digitale
960 digit$=tempopres$(13 TO)
970 IF digit$(1)="0" THEN digit$(1)=" "
980 CURSOR 40,220
990 PRINT digit$
1000 END DEFine
1010 REMark .....

```

LINEE 620-720

Viene definita la procedura tempo. Questa procedura contiene la struttura REPEAT-END REPEAT.

Se il valore della funzione DATES sta cambiando e ciò avverrà ogni secondo, vengono richiamate le procedure orologio e digitale.

LINEE 740-830

Viene definita la procedura orologio. Questa procedura determina quale lancetta dell'orologio deve spostarsi (o

essere ridisegnata).

Se una lancetta deve muoversi, prima viene cancellata, ridisegnata con l'inchiostro bianco e successivamente viene disegnata la lancetta alla nuova posizione utilizzando l'inchiostro nero.

LINEE 850-930

Viene definita la procedura lancette. Tale procedura richiede tre parametri: il colore dell'inchiostro; l'angolo di spostamento rispetto al

centro del quadrante;

il lunghezza delle lancette da disegnare.

Le lancette vengono disegnate sfruttando i comandi di "turtle graphics" disponibili sul QL.

Questa procedura scrive il valore della variabile tempopres, necessaria per visualizzare l'ora dell'orologio a digitale.

Sperando di non aver dimenticato qualcosa, terminiamo l'articolo dando vi appuntamento il mese prossimo.

didattica

EDUCARE CON LO SPECTRUM

di Giancarlo Butti

Fra le varie applicazioni dei microcomputer, una delle poche considerata valida e duratura, e anzi punto di forza per le prossime generazioni di programmi, è quella della educazione.

Educare con il computer è molto meglio che educare con altri sistemi per dei motivi piuttosto semplici. Innanzitutto è lo studente che si autoistruisce, avendo un rapporto diretto ed interattivo con il proprio maestro computer, il quale oltre tutto non può essere troppo severo con i suoi allievi, pena il resettamento immediato del programma incriminato. Questa interazione fra uomo e macchina, permette anche ai più piccoli (addirittura bambini intorno ai 3 anni), di autoistruirsi senza annoiarsi, e senza che la creatività degli stessi venga repressa da schemi troppo rigidi.

I programmi educativi sono abbastanza diversi tra loro, a seconda della fascia di utenti ai quali si rivolgono.

Curiosamente, salvo rare eccezioni, quali i programmi della JCE, che trattano di argomenti a livello di scuola superiore, gli educational sono rivolti a degli utenti estremamente giovani. Esistono alcune collane di programmi realizzati con questo scopo, e noi abbiamo avuto modo di provare vari programmi, riscontrando in genere delle caratteristiche comuni fra gli stessi, prima fra tutti l'eccezionale qualità delle immagini grafiche che vengono presentate agli allievi, difficili da riscontrare anche in videogiochi, a meno che non si parli dei vari "JET PACK", "MUGSY" e via discorrendo.

Ovviamente l'uso di una tale tipo di grafica è giustificato dalla necessità di richiamare l'attenzione di chi osserva lo svolgersi del programma.

Questi educational sono sovente dei giochi, nei quali il corretto svolgimento di determinate operazioni comporta l'aumento di un punteggio.

In altri casi, non molto frequenti a dire il vero, il gioco è di tipo diverso, ovvero esiste un gioco principale che potrebbe essere utilizzato anche da solo, il cui

svolgersi è condizionato dalle risposte che si daranno alle domande che il computer porgerà, e che in genere, non hanno alcuna diretta attinenza con il gioco. Il livello dei programmi è piuttosto variabile, così come le difficoltà dello svolgersi degli stessi.

Bisogna riconoscere però che questi inglesi (la maggior parte degli educational sono infatti realizzati da software-house del Regno Unito) hanno moltissima fantasia nella creazione di questi programmi e nella ricerca dei temi utilizzabili negli stessi.

È giunto il momento di esaminare alcune di queste collane.

La prima è quella realizzata dalla Mac-

millan, e si caratterizza per l'elevata qualità delle grafiche, accompagnata da una varietà delle opzioni di ogni singolo programma.

In questa collana sono presenti 5 programmi dedicati all'apprendimento delle parole da parte di bambini di 5, 6 anni.

Infatti i programmi si chiamano LEARN TO READ, e sono dedicati esclusivamente a paesi in cui la lingua inglese è predominante, visto che non avrebbe senso insegnare a leggere ad un bambino utilizzando una lingua diversa dalla sua.

In questi programmi, si è in contatto con dei simpatici animaletti, che sono il pre-




testo per insegnare al bambino moltissime cose. Ad esempio inizialmente si imparano i nomi di questi animali; successivamente i colori che caratterizzano gli stessi, o ancora la posizione degli animali rispetto ad un oggetto, come ad esempio, il gatto che sta sopra la scala.... Gli altri programmi della collana, sono dedicati invece ad un pubblico più anziano, in quanto trattano di temi scientifici, anche se in forma del tutto particolare. Gli argomenti trattati sono ad esempio il magnetismo; le forze atmosferiche, la sopravvivenza, ovvero la lotta per la vita...

Il metodo con cui questi temi sono trattati, è quello del gioco, e a dire il vero, i giochi sono piuttosto complessi, tanto è vero che ci vuole una buona dose di esperienza per portare a termine la propria missione.

Ad esempio in GLIDER si è alla guida di un aliante che si deve portare da un punto all'altro di un paese, considerando però tutti i fattori influenzanti dell'atmosfera. Ad esempio la direzione del vento alle varie altezze, le variazioni di temperatura e di pressione, e le conseguenze che ne derivano.

Le rare volte che ho tentato di portare a termine la missione, mi sono inesorabilmente schiantato al suolo.

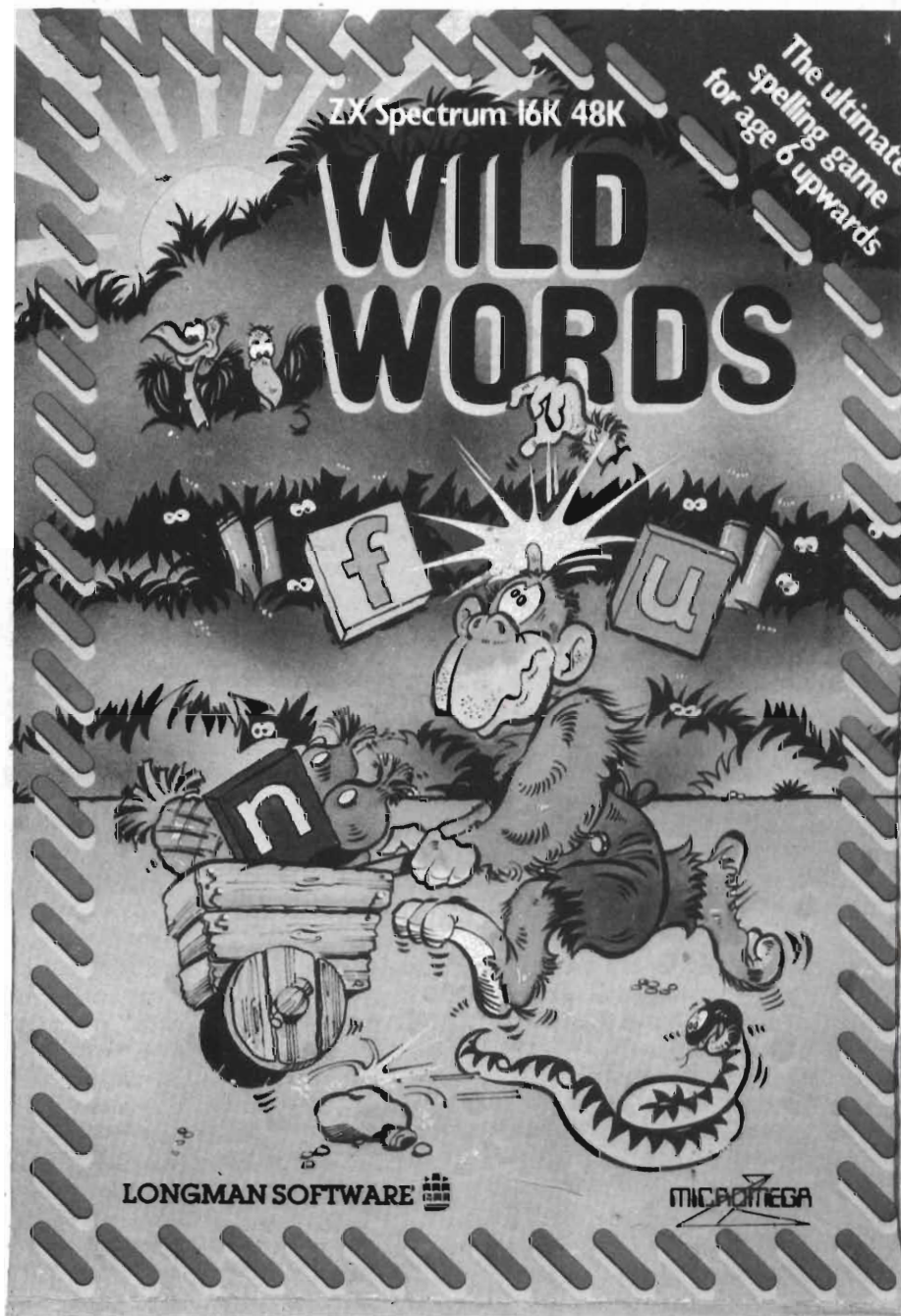In questo caso, il gioco è direttamente condizionato dall'argomento trattato,



ovvero per guidare l'aliante è necessario conoscere la fisica dell'atmosfera. Ma non sempre è così. In alcuni programmi di un'altra serie della ARGUS PRESS SOFTWARE, denominata Computer Tutor, il gioco non è direttamente collegato con l'argomento trattato.

Ad esempio in una complicatissima missione spaziale, il comandante di una nave, deve, o meglio può manovrare la sua astronave, solo se risponde esattamente a delle domande che riguardano una vasta serie di argomenti, come ad esempio, "Chi è quel re spodestato da Guglielmo il conquistatore?".

Considerando che le domande erano più o meno di quel tenore, e confessando la mia ignoranza sulla storia inglese, non ho potuto proseguire per molto

tempo nella difficile impresa.

La maggior parte dei programmi di questa serie sono realizzati con la medesima struttura.

A dire il vero non si sa quanto educativi siano i programmi di questo tipo, i quali presuppongono già la conoscenza di qualcosa. Un conto sarebbe avere un programma che tratti di storia inglese, e che poi verifichi che quanto abbiamo risposto è esatto.

Ovviamente se non si risponde nel modo esatto il computer ci rivelerà la soluzione del problema, e qualcosa si impara comunque.

A questo proposito, giova ricordare che i primi programmi dello Spectrum a giungere in Italia, furono gli educativi, per sottolineare quella che già allo-

didattica

ra era considerata l'applicazione più promettente del gioiello di casa Sinclair. Questi programmi, che si chiamano INVENTIONS, MUSIC, GEOGRAPHY, e via discorrendo sono ormai noti a tutti, in quanto hanno accompagnato la pubblicità dello Spectrum fin dai primi giorni della sua comparsa in Italia.

In questi giochi educativi, l'utente doveva rispondere ad una serie di domande. Nel programma INVENTIONS, era necessario associare ad ogni inventore la relativa invenzione.

Non esisteva però solo questa possibilità. Con una serie di ricerche incrociate, si scoprivano ed imparavano molte cose.

I giochi educativi della serie Computer Tutorial non sono però solo di questo tipo.

In alcuni casi, specie per i programmi realizzati per i più piccoli, c'è la possibilità di scegliere in un menù, quelle che sono le varie opzioni.

Ad esempio nel programma WHIZZ QUIZ, si parla di matematica, di logica, di grafica, di riconoscimento delle lettere.

C'è insomma la possibilità di scegliere fra vari argomenti.

Ovviamente questi argomenti non vengono trattati ad un livello eccezionalmente elevato, e la grafica è discreta, ma non paragonabile a quella dei prodotti della Macmillan.

Più interessante mi è parsa la serie di programmi, realizzata dalla LONGMAN SOFTWARE, che ha prodotto un buon numero di programmi dedicati soprattutto ai più giovani.

La grafica è estremamente curata e si pone ad un livello simile a quello delle Macmillan.

I temi trattati sono la grammatica e la matematica.

Il termine grammatica è forse errato, in quanto in questi programmi, si inizia a far conoscere le lettere ai più piccoli, successivamente si compongono le parole, e poi si utilizzano queste in altri giochi.

Anche per quanto riguarda la matematica si inizia con delle operazioni molto elementari, proponendo dei quesiti su

piccoli problemi di addizione, sottrazione...

È interessante osservare come questi programmi svolgono la loro funzione. Ad esempio nel programma dedicato al riconoscimento delle lettere, il nostro piccolo giocatore deve porre in salvo 5 astronauti, trasportandoli uno per uno sulla sua astronave al di là di un burrone che sbarra loro la strada.

Una volta caricato l'astronauta, il giocatore deve, con la sua astronave, dirigersi verso l'astronave madre, che ha la stessa lettera di identificazione della sua.

Il rendez-vous ha esito positivo solo se le lettere sono uguali, perchè in caso contrario la nave spaziale viene respinta.

Molto più divertente il gioco che permette di ricomporre delle parole. Una schiera di uccelli vola costantemente nella parte alta dello schermo, sganciando lettere in continuazione.

Una scimmia muovendosi con una rudimentale carricola, deve muoversi avanti ed indietro lungo la parte bassa dello schermo, cercando di raccogliere al volo le lettere che le servono per ricomporre la parola che appare in alto sul video.

Un altro programma molto bello a vedersi per l'accuratezza dei particolari, permette di associare delle parole agli oggetti.

In questo gioco un razzo deve essere rifornito di carburante per partire.

Nelle taniche di carburante, compaiono degli oggetti, e contemporaneamente sullo schermo appare una parola.

Se la parola corrisponde all'oggetto, allora si deve dire alla macchina che si è riconosciuto quell'oggetto, altrimenti che l'oggetto delle figura non è quello indicato dalla parola.

Per ogni risposta esatta, si ha il trasferimento di una tanica di carburante all'interno del razzo, mentre per ogni risposta errata si ha una sottrazione di carburante dal razzo.

Il numero degli oggetti da riconoscere è piuttosto elevato, e gli stessi sono rappresentati molto bene, ed è impressionante questo fatto, in quanto gli oggetti vengono disegnati al momento.

Un altro programma è dedicato al riconoscimento dei numeri. In questo caso, viene mostrata un'operazione matematica con il relativo risultato, ed il giocatore si deve muovere in una selva di numeri, alla ricerca di quello corrispondente al risultato. Molto bene è fatto il programma dedicato alle addizioni e sottrazioni. In questo caso una serie di oggetti, costituenti un operando dell'operazione, vengono inseriti in una gabbia. Successivamente viene proposta l'operazione numericamente. L'utente deve fornire la risposta, ed in caso essa risulti esatta, si ha nel caso dell'addizione l'entrata in scena degli elementi del secondo addendo, in modo tale che l'utente possa verificare che effettivamente la somma fra il primo addendo ed il secondo corrisponda a quella da lui indicata.

Nel caso della sottrazione saranno gli elementi del minuendo a scomparire di scena, uscendo da uno sportello della gabbia.

Contemporaneamente a queste operazioni, una scimmietta, avanza o indietreggia su di una palma, sulla quale fa bella mostra di sé un casco di banane. Ad ogni risposta esatta la scimmietta avanza; viceversa per ogni risposta errata, si ha un arretramento della scimmietta. Ogni volta che la scimmietta raggiunge il casco, all'utente è data l'opportunità di variare il gioco.

Molto probabilmente in commercio sono disponibili altri educational per lo Spectrum oltre alle collane qui citate. Ricordiamo brevemente, che oltre ai programmi della JCE, esistono alcuni programmi realizzati a suo tempo dalla Rebit e già presentati su questa rivista (Aritmetica 0-1-2).




Per chi volesse avere maggiori informazioni sulle applicazioni dei computer nell'educazione rimandiamo ad un articolo apparso su EG Computer, numero 9 del Settembre 1984, dal titolo "Maestro Computer". Ricordiamo che il tema dell'educazione tramite computer, era dominante quest'anno in alcune manifestazioni come ad esempio "Computer Play".

A questo tema non si interessano però solo gli utenti di micro e personal computer, come già si poteva osservare l'anno scorso nel corso della "Fiera Internazionale del libro scientifico" che annualmente si svolge presso la Fiera di Milano.

Quest'anno il tema di Computers in Education, era nientemeno che quello scelto dal CILEA (Consorzio Interuniversitario Lombardo per l'Elaborazione Automatica), per l'annuale concorso svolto a livello internazionale dallo stesso CILEA, in collaborazione con la Sperry.

SANDY

PRODOTTI
PER HOME E
PERSONAL
COMPUTER

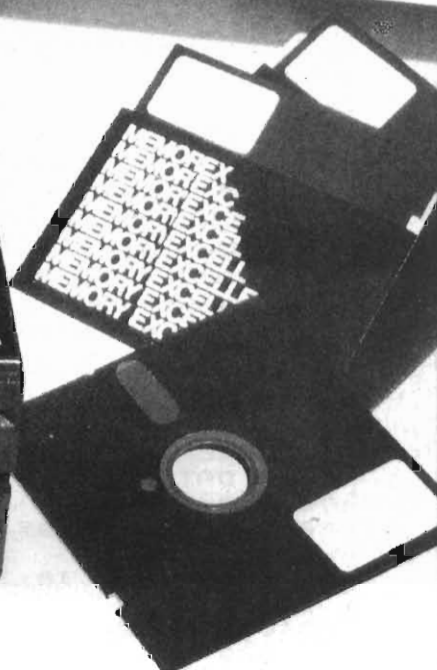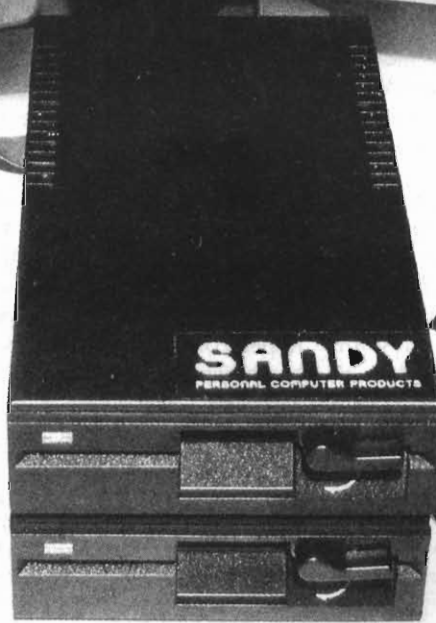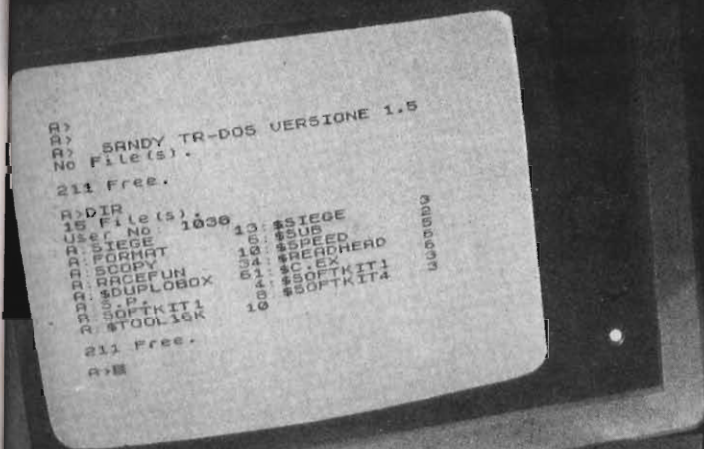

SINCLAIR ZX SPECTRUM & ACCESSORI

INTERFACE 1: inter RS232 indispensabile per il collegamento del microdrive.

MICRODRIVE: drive per micro cartucce originale Sinclair.

SUPERFACE: sint. vocale + gen. di suoni ampl. sonoro + interfaccia joystick e registratore.

TAVOLETTA GRAFICA: consente di costruire immagini grafiche in alta risoluzione.

TASTIERA: con pad. numerico può alloggiare alim. ed eventuali interfacce.

MODEM: rivoluzionario strumento di comunicazione tramite linea telefonica.

L. 165.000

L. 155.000

L. 145.000

L. 165.000

L. 140.000

L. 155.000

EPROM PROGRAMMER: può programmare 2716/2732/2764/27128 completo di software.

INTERF. RS232: adatta per collegare stampanti, modem, plotter ect...

INTERF. CENTRONICS: adatta per collegare qualsiasi stampante professionale.

INTERF. JOYSTICK: programm. senza ausilio di software ne hardware.

JOYSTICK:
ESPANSIONI 48K:

L. 270.000

L. 90.000

L. 120.000

L. 69.000

L. 23.000

L. 75.000

Per tutto il materiale non elencato (monitor, stampanti, software... ect) richiedere il catalogo.

IVA 18% ESCLUSA

NOVITÀ!!! FLOPPY DISK DRIVE PER SPECTRUM



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Versione da 3" e 5" da 100 a 800 kbytes
- Sistema operativo in rom non utilizza spazio in ram
- Possibilità di collegare fino a quattro drive con una interfaccia (3,2 megabytes)
- Facile conversione di programmi. Modello da 100 kbytes L. 610.000

BELLUNO - COL COMPUTERS P.zza S. Stefano, 1 tel. 0437-212204

NAPOLI - (LAMPITELLI) Vico Acitillo, 71 tel. 081-657365

NOVARA - S. ELIO Via S. Agostino, 20 tel. 0321-22786

TRIESTE - Computer Shop di GASPARIN Via P. Reti, 6 tel. 040-61602

VENDITA PER CORRISPONDENZA PRESSO:

SANDY

PERSONAL COMPUTER PRODUCTS S.R.L.
Via Monterosa 22 Senago (MI) tel. 02- 99 89 407

VENDITA DIRETTA PRESSO:

SANDY COMPUTER CENTER
VIA ORNATO 14 - TEL. 02-6473621
MILANO

ROUTINE

TRASFERIMENTO VIDEO

di Aldo Gallerini
commentato da Edgardo Di Nicola-Carena

Questa utile ed ingegnosa routine in L/M, speditaci dal lettore Aldo Gallerini, consente di trasferire il contenuto dello schermo nella memoria e, successivamente, di richiamarlo.

La particolarità che lo rende interessante è quella di ridurre il numero di bytes memorizzati, compattando le informazioni: dato che uno schermo, normalmente, occupa ben 6144 bytes più 768 per il colore, è poco pratico trasferire semplicemente la zona di memoria video perchè si ottiene subito un'eccessiva riduzione della memoria disponibile e, in ogni caso, il numero degli schermi memorizzabili sarebbe solo cinque.

L'idea iniziale è questa: nella memoria del video, specialmente quando la figura sullo schermo è molto semplice, le informazioni sono composte in gran parte da lunghe serie di zeri, che, al



momento del trasferimento, possono essere sintetizzate in pochi bytes. Questo permette, nella maggior parte dei casi, una notevole riduzione della quantità di memoria usata.

La realizzazione pratica di quest'idea è molto buona ed il listato, essendo molto semplice e lineare, può essere molto utile per coloro che si interessano di programmazione assembler. Lo pubbli-

chiamo interamente commentato. L'unico bug presente nella routine è il numero di bytes trasferiti: 6120 anziché 6144, ma la cosa non ha conseguenze nella quasi totalità dei casi, perchè la parte di schermo non copiata nella memoria è l'ultima linea in basso e, di solito, le ultime sedici righe sono sempre vuote.

Il listato Basic è stato fatto per permet-

```
1 REM PROGRAMMA PRINCIPALE
2 STOP
8000 REM L/M
8010 DATA 33,0,64,17,200,175,213,
,6,708
8020 DATA 24,197,6,255,126,254,0,
,40,902
8030 DATA 32,18,19,35,16,246,193,
,16,575
8040 DATA 240,62,0,18,19,18,19,2
13,589
8050 DATA 33,0,68,1,0,3,237,176,
538
8060 DATA 225,193,237,66,229,193,
,201,0,1344
8070 DATA 0,43,126,35,254,0,40,9,
507
8080 DATA 62,0,18,19,62,1,16,24,
204
8090 DATA 209,27,26,254,255,40,4,
,60,875
8100 DATA 18,24,199,19,62,0,18,1
9,359
8110 DATA 62,1,18,24,189,0,0,0,2
94
8120 DATA 0,33,200,175,17,0,64,1
26,615
```

```
8130 DATA 254,0,40,5,18,19,35,24
,395
8140 DATA 246,35,126,254,0,40,10
,71,782
8150 DATA 62,0,18,19,16,252,35,2
4,426
8160 DATA 230,35,17,0,68,1,0,3,3
74
8170 DATA 237,176,201,0,0,0,0,0,
614
8200 REM CARICAMENTO L/M
8210 RESTORE 8000
8220 FOR l=0 TO 16: LET sum=0
8230 FOR b=0 TO 7: READ d: LET s
um=sum+d: POKE st+l*8+b,d
8240 NEXT b: READ d: IF sum<>d T
HEN CLS: PRINT "ERRORE DI TRAS
CRIZIONE ALLA LINEA ";7990+1
0*l
8250 NEXT l: RETURN
8300 REM VIDEO-MEMORIA
8310 LET x=INT (loc/256): POKE s
t+4,loc-x*256: POKE st+5,x: LET
len=USR st: RETURN
8400 REM MEMORIA-VIDEO
8410 LET x=INT (loc/256): POKE s
```



```
t+90,loc-x*256: POKE st+91,x: LE
T len=USR (st+89): RETURN
8500 REM INIZIAL. LISTA
8510 LET nv=0: DIM i(30): LET i(
1)=st+136: LET mem=8600: LET ric
=8700: LET can=8800: RETURN
8600 REM MEMORIZZA VIDEO
8610 LET nv=nv+1: LET loc=i(nv):
GO SUB 8300: LET i(nv+1)=i(nv)+
len+768
8620 LET pieno=0: IF i(nv+1)>655
36 THEN LET nv=nv-1: LET pieno=
1
8630 RETURN
```

```
8700 REM RICHIAMA VIDEO
8710 IF nr>nv THEN RETURN
8720 LET loc=i(nr): GO SUB 8400:
RETURN
8800 REM CANCELLA VIDEO
8810 LET nv=nv-(nv>0): RETURN
8900 REM INIZIO
8910 CLEAR 29999: LET st=30000:
GO SUB 8200: GO SUB 8500: GO TO
1
9000 REM REGISTRAZIONE
9010 CLEAR: SAVE "trasfvideo" L
INE 8900: VERIFY "trasfvideo": S
TOP
```

tere a tutti ed in modo semplice di utilizzare la routine di trasferimento nei propri programmi. Una volta richiamate le subroutine 8200 e 8500, è attivato una specie di sistema operativo, che funziona così:

- "GO SUB mem" memorizza lo schermo in modo tale da essere identificato con un numero, che è quello degli schermi presenti fino a quel momento più uno. Dopo che la subroutine è stata richiamata, se la variabile "pieno" è stata posta ad uno, l'operazione è fallita per mancanza di memoria;
- "GO SUB ric" richiama lo schermo identificato dal numero contenuto nella variabile "nr". Non è ovvia-

mente possibile dare ad "nr" un valore superiore al numero degli schermi in memoria;

- "GO SUB can" cancella l'ultimo schermo memorizzato.

Questi comandi sono già sufficienti per essere usati in un programma proprio, in cui sia necessario memorizzare degli schermi. Il programma può essere aggiunto al listato Basic pubblicato. Richiamando la routine 9000, il programma viene registrato in modo tale che, dopo essere stato caricato, inizializzi le routine e mandi l'esecuzione alla linea 1.

Ogni altra applicazione può essere ottenuta tenendo conto di queste cose:

— la variabile con indice "i" contiene gli indirizzi d'inizio dello schermo in memoria;

— la variabile "nv" contiene il numero dello schermo memorizzati fino a quel momento;

— "GO SUB 8300" e "GO SUB 8400" trasferiscono i dati rispettivamente da video a memoria e viceversa, usando la variabile "loc" come indirizzo d'inizio dei dati in memoria.

Utilizzando questo programma, si potrebbe costruire un archivio di figure richiamabili in un momento oppure fare animazioni complesse, avendo a disposizione molti più di cinque schermi per realizzarla, e così via.

Listato della routine "TRASFERIMENTO VIDEO"

Questa prima routine trasferisce il contenuto del video a partire dalla locazione 45000. Quest'ultimo numero può essere cambiato a seconda delle necessità.

SALVA-VIDEO	LD	HL,16384	Carica in HL l'indirizzo d'inizio della zona video; e in DE l'indirizzo a partire dal quale si vuole trasferirla.
	LD	DE,45000	Salva DE nel 'machine stack'.
	PUSH	DE	Ora carica in B il numero dei bytes della zona video diviso 256, salva il contenuto di B nel 'machine stack', carica 255 in B. Il numero totale dei giri ottenuti da questi due 'loop' annidati è 24 x 255.
NEXT-LOOP1	PUSH	BC	Legge il byte sullo schermo. Se è uno zero, salta a
	LD	B,255.	
NEXT-LOOP2	LD	A,(HL)	
	CP	0	

JR	Z,SERIE-ZERI	SERIE-ZERI,
LD	(DE),A	altrimenti copia il contenuto nella memoria.
RICOMINCIA	INC	DE
	INC	HL
	DJNZ	NEXT-LOOP2
	POP	BC
	DJNZ	NEXT-LOOP1
	LD	A,0
	LD	(DE),A
	INC	DE
	LD	(DE),A
		Incrementa i puntatori della memoria e della zona video.
		Passa al byte successivo.
		Due zeri vengono aggiunti nella memoria come segno inequivocabile della fine della parte riservata alla memoria video.

Ora bisogna memorizzare gli attributi, che vengono trasferiti nella memoria così come sono, usando l'istruzione apposita LDIR. Prima di eseguire il ritorno dalla subroutine, viene assegnata al registro BC la lunghezza delle informazioni che sono state trasferite; tale indirizzo potrà essere utilizzato direttamente da BASIC come valore della funzione USR.

PUSH	DE	Viene salvato il primo indirizzo, dopo i dati dalla memoria video.
------	----	--

ROUTINE

	LD	HL,22528	In HI, viene posto l'indirizzo iniziale della zona degli attributi
	LD	BC,768	in BC, la lunghezza.
	LDIR		Il trasferimento rapido degli attributi viene eseguito.
	POP	HL	Viene calcolata la lunghezza dei dati,
	POP	BC	
	SBC	HL,BC	
	PUSH	HL	che è poi trasferita nel registro BC, dopodichè finisce.
	POP	BC	
	RET		Bytes inutilizzati.
	DEFB	0,0	
<p>Questa parte della subroutine è eseguita durante un trasferimento, ogni qual volta si incontrino degli zeri nella memoria video. Ogni serie di zeri viene trasformata in uno zero, seguito dal numero degli zeri stessi. Quando questo supera 255, la serie viene spezzata in un certo numero di serie da 255 ed una minore od uguale a 255. Ad es., incontrando 34 zeri, verrà trascritto nella memoria 0 34; incontrandone 600, verrà trascritto 0 255 0 255 0 90.</p>			
SERIE-ZERI	DEC	HL	Viene letto il contenuto dell'indirizzo precedente; se è zero, la serie è già stata indicata nella memoria e bisogna solo aumentare il numero degli zeri indicato;
	LD	A,(HL)	
	INC	HL	
	CP	0	
	JR	Z,PREC-ZERO	in caso contrario si inizializza la serie ponendo 0 1 nella memoria.
	LD	A,0	
	LD	(DE),A	
	INC	DE	
	LD	A,1	
	LD	(DE),A	
	JR	RICOMINCIA	Si riimmette nel ciclo principale.
PREC-ZERO	DEC	DE	Legge la precedente locazione sulla memoria,
	LD	A,(DE)	
	CP	255	se ha già raggiunto il valore 255,
	JR	Z,PIU-DI-255	inizia una nuova serie, altrimenti incrementa il valore letto e lo scrive nella
	INC	A	
	LD	(DE),A	

	JR	RICOMINCIA	memoria al posto di quello precedente. Si riimmette nel ciclo.
PIU-DI-255	INC	DE	Aggiunge 0 1 ai dati della memoria, iniziando una nuova serie.
	LD	A,0	
	LD	(DE),A	
	INC	DE	
	LD	A,1	
	LD	(DE),A	
	JR	RICOMINCIA	Si riimmette nel ciclo.
	DEFB	0,0,0,0	Bytes inutilizzati.
<p>Questa seconda subroutine, serve a richiamare una schermata, precedentemente memorizzata con il metodo appena illustrato. È più semplice e più corta della prima.</p>			
CARICA-VIDEO	LD	HL,45000	Carica in HL l'indirizzo d'inizio dei dati in memoria ed in DE quello della memoria video.
	LD	DE,16384	
NEXT-LOOP3	LD	A,(HL)	Un byte in memoria viene letto,
	CP	0	se è uno zero, si tratta o di una serie di zeri o del segnale di fine,
	JR	Z,SERIE-ZERI-2	altrimenti trasferisce il contenuto nella memoria video.
	LD	(DE),A	
	INC	DE	Incrementa i puntatori della zona video e della memoria e riprende il ciclo.
	INC	HL	
	JR	NEXT-LOOP3	Legge il byte successivo: se è un altro zero, salta alla parte finale, altrimenti scrive sulla zona video un numero di zeri uguale a quello letto.
SERIE-ZERI2	INC	HL	
	LD	A,(HL)	
	CP	0	
	JR	Z,FINE	Incrementa nuovamente il puntatore della memoria e riprende il ciclo.
	LD	B,A	
	LD	A,0	
NEXT-LOOP4	LD	(DE),A	
	INC	DE	
	DJNZ	NEXT-LOOP4	
	INC	HL	
	JR	NEXT-LOOP3	
FINE	INC	HL	Gli attributi vengono ora trasferiti dalla memoria in modo veloce.
	LD	DE,22528	
	LD	BC,768	
	LDIR		Si ritorna.
	RET		

COME TRASFERIRE VU-FILE SU MICRODRIVE

Molti lettori ci hanno chiesto se è possibile trasferire il programma VU-FILE della Psion's su microdrive. Nella forma normale non era possibile in quanto la parte di programma BASIC era troppo grande per essere inserita fra la fine dell'area di lavoro usata dal canale del microdrive e l'inizio del codice macchina. Fortunatamente molte istruzioni del programma BASIC di VU-FILE non

erano necessarie, cosicché, trasformando questo programma in modo da renderlo identico a quello del listato 1, il programma VU-FILE potrà girare anche su Microdrive.

Mettete una cassetta nuova sul Microdrive 1 e formattatela.

Adesso caricate in memoria la parte BASIC di VU-FILE con MERGE che eviterà la partenza automatica del programma. Modificate il programma fino a renderlo perfettamente uguale al listato suddetto. Una volta modificato il BASIC salvatelo con:

```
SAVE * "m";1;"VU-FILE" LINE 50
```

Adesso bisogna prendere il codice macchina (tralasciando la schermata del titolo) del nastro. Posizionate il nastro all'inizio del codice macchina e caricatelo con:

```
SAVE * "m";1;"VU-CODE" CODE  
25088,5774
```

e a questo punto il programma è interattivo sul microdrive. Per usarlo resettate lo Spectrum e caricate il programma da Microdrive che partirà automaticamente.

```
50 BORDER 1: PAPER 1: INK 7: C  
LEAR 25087:: LOAD * "m";1;"VU-COD  
E"CODE  
100 DIM f$(32): LET a=29785: GO  
TO USR 29721  
1000 CLS : GO SUB 6000: GO TO US  
R a  
1005 SAVE * "m";1;g$CODE s,l  
1100 VERIFY * "m";1;g$CODE
```

```
1200 GO TO USR a  
2000 CLS : GO SUB 6000: LOAD * "m  
";1;g$CODE s: GO TO USR a  
3000 LPRINT f$( TO 32): GO TO US  
R a  
6000 INPUT g$: LET f$( TO 10)=g$  
: LET s=CODE f$(11)+256*CODE f$(  
12): LET l=CODE f$(13)+256*CODE  
f$(14): RETURN
```

CODIFICATORE

di Simone Zandrini

Simone Zandrini, già autore del programma "TRUCCHI" apparso sul numero di gennaio della rivista, ci ha gentilmente inviato questa routine capace di alleviare le pene di tutti gli affezionati lettori che si dedicano alla digitazione dei programmi da noi pubblicati. Infatti capita spesso di ricevere lettere e telefonate per questo o quel programma che non funziona. Grazie a questa routine

d'ora in avanti tutti i programmi pubblicati avranno anche un codice al quale dovrà corrispondere quello dei programmi copiati dai lettori. Ma procediamo con ordine. Innanzi tutto è bene inserire questa routine nel computer e salvarla su cassetta in modo tale da averla sempre a disposizione. Il funzionamento della routine è molto semplice, dopo aver inserito il programma da voi scelto sulla rivista, basta mergiare "CODIFICATORE" e dare RUN 9998.

Dopo qualche secondo il computer vi mostrerà il numero di codice che dovrete confrontare con quello pubblicato

sulla rivista. È logico che se i due numeri non coincidono, c'è stato un errore di battitura da parte vostra. Per fare un primo esempio dell'utilità di questa routine riportiamo i codici esatti del programma che forse più di ogni altro ha fatto disperare i nostri lettori, si tratta del fatidico "TOTOCALCIO, ENALOTTO, TOTIP" di Mario Perico.

programma in L/M = 968857
programma principale = 6932133

Ed ecco le due linee che compongono la routine "CODIFICATORE":

```
9998 RESTORE 9998: CLEAR : RANDO  
MIZE : CLS : FOR Y=64000 TO 6403  
4: READ J: POKE Y,J: NEXT Y: POK  
E 64035,203: POKE 64036,92: FOR  
Y=64037 TO 64050: POKE Y,0: NEXT  
Y: LET J=0: FOR Y=1 TO 154: LET  
J=J+USR 64000: NEXT Y: PRINT AT
```

```
10,6;"IL CODICE E' : ";J  
9999 DATA 42,35,250,6,255,197,12  
6,229,50,37,250,42,37,250,237,75  
,39,250,9,34,39,250,225,35,193,1  
6,234,237,75,39,250,34,35,250,20  
1
```

MAPPADRIVE

Ecco una piccola utility capace di trasformare la mappa del microdrive in una vera e propria visualizzazione grafica.



Utilizzabile esclusivamente con un'interfaccia 1 e relativo microdrive, MAPPADRIVE è stato concepito per fornire un'analisi dettagliata di un numero illi-

mitato di cartridges, mostrando un mappa, espressa in quadrati 1/2 K, degli spazi di memoria occupata e di quelli liberi. Infatti ogni cartuccia è suddivisa in settori di 1/2 K o, più precisamente, in 512 bytes. La lettura vera e propria della mappa avviene attraverso la variabile "c" (vedi linee da 50 a 75) dove la lettura parte dall'indirizzo 23792 in avanti. Le linee 225 fino a 255 servono a


visualizzare graficamente i valori letti precedentemente (quadretti rossi se la parte di memoria è occupata; quadretti gialli se è libera). Vi ricordiamo che sono stati utilizzati due caratteri grafici (A, B) per la costruzione della mappa. Quindi prestate attenzione alla linea 175. Il programma non prevede la visualizzazione della memoria totale occupata dalla cartuccia, ma questa sarà

ROUTINE

un'operazione che potrete fare tranquillamente modificando qualche linea. La variabile "e" registra infatti l'ammontare totale della memoria disponibile sul cartridge. Quando avrete battuto tutto il programma, salvatelo con l'istruzione: SAVE * "m";1;"micromappa" LINE 1 in questo modo dovrete solamente inserire la cartuccia da analizzare (a caricamento effettuato) e premere "ENTER". Una volta analizzata una cartuccia, potrete vedere la mappa di un'altra semplicemente premendo "ENTER".

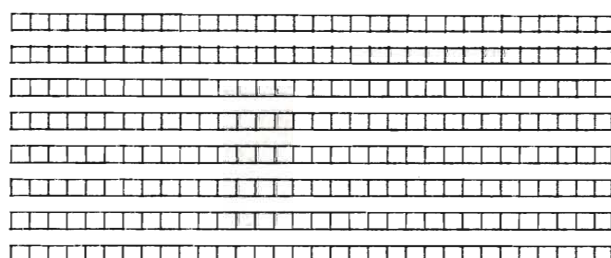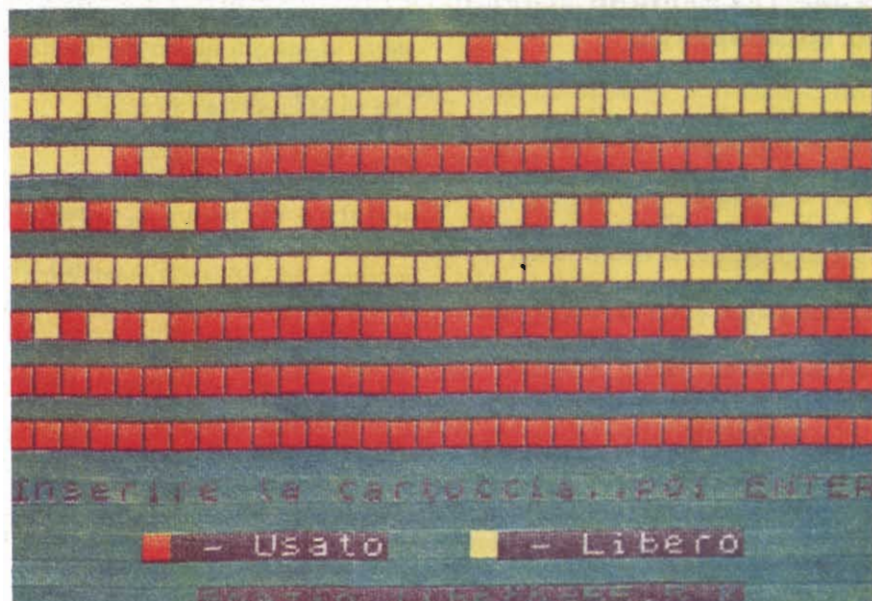

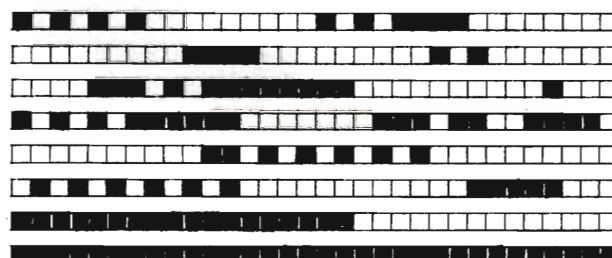Inserire la cartuccia..poi ENTER
 - Usato - Libero
 Spazio Libero=70,5 K



Inserire la cartuccia..poi ENTER
 || - Usato || - Libero
 Spazio Libero=63,5 K

```

10 REM Mappa Microdrive
15 REM .....© 1984
20 GO SUB 100
25 POKE 23693,40: BORDER 0: PA
PER 0: INK 7: CLS
30 GO SUB 150
35 OPEN #4;"m";1;"mapfile"
40 FOR a=0 TO 7
45 FOR b=0 TO 3
50 LET c=PEEK (23792+a*4+b)
55 GO SUB 225
60 PRINT AT a*2+1,b*8; OVER 1;
a$
65 NEXT b
70 NEXT a
75 CLEAR #
80 PRINT AT 21,21; INVERSE 1;e
;" K"
85 GO SUB 200
90 PRINT AT 21,21,AT 0,0; OVER
1;b$
95 GO TO 35
100 DIM a(8)
105 DIM b$(512)
110 FOR a=0 TO 7
115 LET a(a+1)=2+a
120 NEXT a
125 FOR a=0 TO 7
130 POKE USR "a"+a,128
135 POKE USR "b"+a,129
140 NEXT a
  
```

```

145 RETURN
150 FOR a=168 TO 56 STEP -16
155 PLOT 0,a: DRAW 255,0
160 PLOT 0,a-9: DRAW 255,0
165 NEXT a
170 FOR a=1 TO 15 STEP 2
175 PRINT AT a,0;"AAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB"
180 NEXT a
185 PRINT AT 19,5; PAPER 2;" ";
PAPER 0; INK 7;" - Usato"
190 PRINT AT 19,17; PAPER 6;" "
; PAPER 0; INK 7;" - Libero"
195 PRINT AT 21,7; INVERSE 1;"S
pazio libero= ";
200 PRINT AT 17,0;"Inserire la
cartuccia..poi ENTER"
205 IF INKEY$<>CHR$ 13 THEN GO
TO 205
210 PRINT AT 17,0,,
215 LET e=0
220 RETURN
225 LET a$=""
230 FOR d=7 TO 0 STEP -1
235 LET a$=CHR$ 17+CHR$ (6-4*(c
>=a(d+1)))+ " "+a$
240 IF c<a(d+1) THEN LET e=e+
5
245 LET c=c-a(d+1)*(c>=a(d+1))
250 NEXT d
255 RETURN
  
```


SINCLUB



ISTOGRAMMI

FINANZACALC

ISTOGRAMMI

del Gruppo Utilizzatori Computer Sinclair -
Napoli

Il programma presentatovi dal Gruppo Utilizzatori Computer Sinclair di Napoli sviluppa tre tipi di istogrammi: orizzontali, verticali e affiancati in tre dimensioni. Tutta la realizzazione di questo programma è stata finalizzata alla realizzazione di uno strumento facile da usare e di rapida utilizzazione. Il primo criterio applicato è stato quello di far

porre le domande dal calcolatore nel modo più chiaro possibile facendo sempre presente il numero di inserimento e, quando possibile, accoppiando ad ogni valore la relativa etichetta. Un altro accorgimento adottato, sempre per consentire un uso rapido, è stato quello di rendere possibile la copia su cassetta degli istogrammi. In ogni visualizzazio-

ne, infatti, è possibile eseguire uno "STOP" che permette l'uso dell'istruzione SAVE "NOME" SCREEN\$. Digitare CONTINUE per rientrare nel programma. Non diciamo altro e vi consigliamo di digitare l'intero programma e vederlo all'opera, sarà una vera sorpresa per molti di voi! Buon lavoro e buon divertimento.

```
0> REM © Enrico Franceschetti
20 REM
30 REM
40 REM Gruppo Utilizzatori
60 REM NAPOLI
70 REM
80 REM
90 REM -----
95 REM ISTRUZIONI PER
100 REM "ISTOGRAMMI"
110 REM -----
120 REM
130 REM
140 BORDER 0: INK 7: PAPER 0: C
LS
142 BEEP .5,10: PRINT AT 10,5;
FLASH 1: INK 6; PAPER 2; BRIGHT
1: "S T O P T H E T A P E"
144 LET p$="S T O P T H E T A
P E": PRINT AT 0,0: GO SUB VAL
"180": PRINT AT 21,0;"
";: GO SUB VAL "180"
146 BEEP .2,10: BEEP .1,10: BEE
P .5,15
149 PAUSE 400
```

```
150 GO TO 360
160 REM
170 REM Routine 64 caratteri
180 REM
181 LET l=LEN p$: LET p$=p$+("
" AND (INT (l/2)*2<>l))
183 FOR i=1 TO l STEP 2: POKE 2
3606,137: POKE 23607,237: BRIGHT
1: INK 7: PRINT p$(i);CHR$ 8;:
POKE 23607,240: BRIGHT 0: PRINT
OVER 1;p$(i+1);: NEXT i
185 POKE 23606,0: POKE 23607,60
: RETURN
360 REM
540 REM
550 REM Routine "Istruzioni"
560 REM
565 REM
570 CLS
580 LET p$="QUESTO PROGRAMMA HA
LO SCOPO DI PERMETTERE LA VISUA
LIZZAZIONE DI OGNI TIPO DI DATO, P
URCHE' RIDUCIBILE AD UNA SERIE N
UMERICA DA INSERIRE SU RICHIESTA
DEL CALCOLATORE.
```



```

590 PAPER NOT PI
600 CLS
610 PRINT AT VAL "1",NOT PI; IN
K VAL "6"; PAPER VAL "2";"
      ISTOGRAMMI

```

```

620 GO SUB VAL "180"
630 LET P$="ALCUNE PARTICOLARIT
A' DEVONO ESSERE PERO' ILLUSTRAT
E PER POTERE USUFRUIRE DELLE CAR
ATTERISTICHE DI QUESTO POTENTE P
ROGRAMMA STA-TISTICO.

```

DIVIDEREMO PERCIO'
 QUESTO SET DI ISTRUZIONI IN DUE
 PARTI: LA PRIMA RIGUARDERA'
 L'IMPOSTAZIONE GENERALE PER L'
 USO; LA SECONDA SARA' DE
 DICATA ALLE SPECIFICHE CARATTER
 ISTICHE DEI SINGOLI SOTTO PROGR
 AMMI."

```

640 GO SUB VAL "180"
645 PRINT AT VAL "21",VAL "0";
INK VAL "5";"Per la prima parte
premere P

```

```

650 PRINT #VAL "1";AT NOT PI,NO
T PI; INK VAL "5";"Per la second
a parte premere S Per caricare
ISTOGRAMMI premi L"

```

```

660 IF INKEY$="" THEN GO TO VA
L "650"

```

```

670 IF INKEY$="p" THEN GO TO U
AL "700"

```

```

680 IF INKEY$="s" THEN GO TO U
AL "910"

```

```

685 IF INKEY$="l" THEN GO TO U
AL "9999"

```

```

690 IF INKEY$<>"p" OR INKEY$<>"
s" OR INKEY$<>"l" THEN BEEP VAL
"1",-VAL "15": GO TO VAL "650"

```

```

700 LET P$="TUTTA LA REALIZZAZI
ONE DI QUESTO PROGRAMMA E' STATA
FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE
DI UNO STRUMENTO FACILE DA USARE
E DI RAPIDA UTILIZZAZIONE.

```

IL PRIMO CRITERIO A
 PPLICATO E' STATO QUELLO DI FAR P
 ORRE LE DOMANDE DAL CALCOLATORE
 NEL MODO PIU' CHIARO POSSIBILE F
 ACENDO SEMPREPRESENTE IL NUMERO
 DI INSERIMENTO E,QUANDO POSSIBIL
 E,ACCOPIANDODD OGNI VALORE LA R
 ELATIVA ETICHETTA.

```

710 PAPER NOT PI
720 CLS
730 PRINT AT VAL "1",NOT PI; IN
K VAL "6"; PAPER VAL "2";"
      ISTOGRAMMI

```

```

740 GO SUB VAL "180"
750 LET P$="UN ALTRO ACCORGIMEN
TO ADOTTATO, SEMPRE PER CONSENTIR
E UN USO RAPIDO,E' STATO QUELLO D
I RENDERE POSSIBILE LA COPIA SU
CASSETTA DE- GLI ISTOGRAMMI OTTE
NUTI MEDIANTE ARRESTO MOMENTANEO
DELL'ESECU- ZIONE DEL PROGRAMMA

```

IN OGNI VISUALIZZAZ
 IONE,INFATTI,E' POSSIBILE ESEGUI
 RE UNO "STOP"CHE PERMETTE L'USO
 DELL'ISTRUZIONE SAVE "NOME" SCRE
 EN\$,CON CUI SALVARE IL VIDEO SU
 CASSETTA,PER NON ESSERE COSTRET
 TI A REINSERIRE TUTTI I DATI,OGN

```

I VOLTA CHE SI DESIDERA RIVEDERE
L'ISTOGRAMMA"

```

```

760 GO SUB VAL "180"
770 PRINT #VAL "1";AT VAL "1",N
OT PI; INK VAL "4";"Per continua
re premi un tasto."

```

```

780 PAUSE NOT PI
790 CLS

```

```

800 LET P$="PER RIENTRARE NEL P
ROGRAMMA,APPENA SI E' ULTIMATA L
A REGISTRAZIONE DEL VIDEO,BASTER
A' DIGITARE "CONTINUE",E IMMEDIA
TAMENTE RIAP-PARIRANNO ALLE RIGH
E INFERIORI LE INDICAZIONI DI SC
ELTA FUNZIONIOCCORRE FAR PRESENT
E CHE QUALORA,PER QUALCHE MANOUR
A ERRATA,SI RENDESSE IMPOSSIBIL
E IL RIENTRO NELLO STESSO PUNTO
IN CUI SI E' ESEGUITO LO "STOP",
E SI VOLESSE RICOMINCIARE L'ESEC
UZIONE DALL' INIZIO,ANCHE SENZA
USARE IL "RUN",TUTTE LE VARIABIL
I VANNO COMUNQUE PERSE."

```

```

810 PAPER NOT PI
820 CLS
830 PRINT AT VAL "1",NOT PI; IN
K VAL "6"; PAPER VAL "2";"
      ISTOGRAMMI

```

```

840 GO SUB VAL "180"
850 LET P$="

```

CON UN MINIMO DI PRATICA,COMU
 NQUE,CI SI ACCORGERA' CHE E' ASS
 AI IMPROBABILE COMMITTERE ERRORI
 CHE COMPORINO TALI CONSEGUENZE
 . RIMANE TUTTAVIA CONSIGLIABILE
 IL REGISTRARE SUBITO SU NASTRO
 IL VIDEO CHE INTERESSA,PER NON C
 ORRERE RISCHI."

```

860 GO SUB VAL "180"
870 PRINT #VAL "1";AT NOT PI,NO
T PI; INK VAL "4";"Per la second
a parte premi S.

```

```

880 IF INKEY$="" THEN GO TO VA
L "870"

```

```

900 IF INKEY$<>"s" THEN BEEP V
AL "1",-VAL "15": GO TO VAL "870
"

```

910 LET P\$="IN QUESTA SECONDA P
 ARTE DELLE ISTRUZIONI FORNIREMO
 UNA ILLUSTRAZIONE SPECIFICA PER
 OGNUNO DEI TRE TIPI DI ISTOGRAM
 MI,OTTENIBILEMEDIANTE PRESSIONE
 DI UNO DEI TASTI SOTTOINDICATI.

PER OGNI ILLUSTRAZI
 ONE SARA' POSSIBILE POI LA STAMP
 A SU CARTA, PREMENDO ALLO STESS
 O MODO IL TASTO INDICATO

```

920 LET P$=P$+"ATTENZIONE ! PER
OTTENERE LA STAMPA DELLE ISTRUZ
IONI RIGUARDANTIGLI ISTOGRAMMI A
FFIANCATI OCCORRE COPIARE LE DUE
PAGINE SEPARATAMENTE . PASSANDO
DALLA PRIMA ALLA SECONDA INFATT
I,LA MEMORIA VIENE PULITA ."
930 PAPER NOT PI
940 CLS

```

```

950 PRINT AT VAL "1",NOT PI; IN
K VAL "6"; PAPER VAL "2";"
      ISTOGRAMMI

```

```

960 GO SUB VAL "180"
970 PRINT AT VAL "20",NOT PI; I
NK VAL "4";"Istogrammi Verticali

```


SINCLUB LIST

.....Uistogrammi Orizzonta
li.....0"

980 PRINT #VAL "1";AT NOT PI,NO
T PI; INK VAL "4";"Istogrammi Af
fiancati.....A";AT 1,NOT PI
;"Caricamento ISTOGRAMMI.....
.L"

990 IF INKEY\$="" THEN GO TO VA
L "970"

1010 IF INKEY\$="o" THEN GO TO U
AL "1200"

1020 IF INKEY\$="v" THEN GO TO U
AL "1050"

1030 IF INKEY\$="a" THEN GO TO U
AL "1350"

1035 IF INKEY\$="l" THEN GO TO U
AL "9999"

1040 IF INKEY\$<>"o" OR INKEY\$<>"
v" OR INKEY\$<>"a" OR INKEY\$<>"l"
THEN BEEP VAL "1",-VAL "15": G
O TO VAL "970"

1050 CLS

1060 LET P\$="GLI ISTOGRAMMI VE
RTICALI SONO (FRA QUELLI DISP
ONIBILI IN QUESTO PROGRAMMA) I
L GRAFICO CHE RENDE POSSIBILE LA
COMPARAZIONE DI UN MAGGIOR NUMER
O DI DATI,SONO INFATTI DODICI GL
I INPUT PREVISTI,INSIEME CON LE
RELATIVE ETICHETTE, CHE NON DOVRA
NNO COMUNQUE SUPERARE LA LUNGHEZ
ZA DI TRE CARATTERI,DATE LE LIM
TAZIONI DI SPAZIO DISPONIBILE.

..

1070 LET P\$=P\$+"L'USO DI QUESTA
OPZIONE E' DUNQUE MOLTO FACILE,A
NCHE PERCHE' LE DOMANDE CHE IL C
ALCOLATORE PONE SONO ESTREMENT
E CHIARE. PUO' ESSERE UTIL
E AGGIUNGERE CHE,ALLA DOMANDA CI
RCA IL VALORE MASSIMO DA ATTRI
BUIRE ALLA SCALA,SI PUO' ANDARE
OLTRE L'ULTIMO NUMERO INDICATO
FRA LE PARENTESI,E' IMPOSTABILE I
NFATTI UN NUMERO"

1080 LET P\$=P\$+"NON SUPERIORE A
9999 E, COMUNQUE, MULTIPLO DI 3
. PER IL RESTANTE
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA RESTA
SOLO DA RICORDARE LA POSSIBILIT
A' DI REGISTRARE L'ISTOGRAMMA OT
TENUTO TRAMITE LO "STOP" E IL C
OMANDO SAVE ""SCREEN\$ RIENTRAN
DO POI CON IL COMANDO "CONTINUE"
."

1090 PAPER NOT PI

1100 CLS

1110 PRINT AT VAL "1",NOT PI; IN
K VAL "6"; PAPER VAL "2";" I
STOGRAMMI VERTICALI "....

1120 GO SUB VAL "180"

1130 PRINT #VAL "1";AT NOT PI,NO
T PI; INK VAL "4";"Ist.Oriz. O

Ist.Aff. A COPY C Caricamento I
STOGRAMMI premi L"

1140 IF INKEY\$="" THEN GO TO VA
L "1130"

1150 IF INKEY\$="c" THEN COPY :
GO TO VAL "1130"

1160 IF INKEY\$="o" THEN GO TO U
AL "1200"

1170 IF INKEY\$="a" THEN GO TO U
AL "1350"

1180 IF INKEY\$="l" THEN GO TO U
AL "9999"

1190 IF INKEY\$<>"c" OR INKEY\$<>"
o" OR INKEY\$<>"a" OR INKEY\$<>"l"
THEN BEEP VAL "1",-VAL "15": G
O TO VAL "1130"

1200 CLS

1210 LET P\$="GLI ISTOGRAMMI ORIZ
ZONTALI PRESENTANO UNA SERIE DI
8 DATI CONTEMPORANEAMENTE,CON ET
ICHETTE DI 9 CARATTERI CIASCUNA.
ANCHE IN QUESTO PRO
GRAMMA E' NECESSARIO RISPONDERE A
LLE DOMANDE POSTE DAL CALCOLATO
RE, CHE RICORDERA' CONTEMPORANEAM
ENTE A QUALE INPUT SI E' ARRIVAT
I.

..

1220 LET P\$=P\$+"QUANDO VERRA' RI
CHIESTO IL VALORE MASSIMO DA FAR
ASSUMERE ALLA SCALA, NON CI SI
DOVRA' RITENERE VINCOLATI AL MAS
SIMO INDICATO IN PARENTESI,PERCHE
' SI POTRA' INSERIRE UN VALORE C
OMUNQUE NON SUPERIORE A 9999 E C
HE SIA MULTIPLO DI 2 .

L'IMPIEGO DEL PR
OGRAMMA DI CUI PARLIAMO E' SENZ'
ALTRO MOLTO AGE-VOLE GRAZIE ALLE
PRECISE INDICAZIONI CHE,DI VOLT
A IN VOLTA SONO FORNITE.RIMANE L
A POSSIBILITA' "

1230 LET P\$=P\$+"DI REGISTRARE SU
NASTRO L'ISTOGRAMMA OTTENUTO ME
DIANTE LO "STOP" E,SUSSEGUENTEME
NTE,CON L'ISTRUZIONE SAVE "" SC
REEN\$.

IL RIENTRO NEL
PROGRAMMA SARA' ASSICURATO DALL
'ISTRUZIONE "CONTINUE" BATTUTA S
UBITO DOPO AVER ULTIMATO IL SALV
ATAGGIO ."

1240 PAPER NOT PI

1250 CLS

1260 PRINT AT VAL "1",NOT PI; IN
K VAL "6"; PAPER VAL "2";" I
STOGRAMMI ORIZZONTALI "....

1270 GO SUB VAL "180"

1280 PRINT #VAL "1";AT NOT PI,NO
T PI; INK VAL "4";"Ist.Vert. U
Ist.Aff. A COPY C Caricamento I
STOGRAMMI premi L"

1290 IF INKEY\$="" THEN GO TO VA
L "1280"

1300 IF INKEY\$="c" THEN COPY :
GO TO VAL "1280"

1310 IF INKEY\$="v" THEN GO TO U
AL "1050"

1320 IF INKEY\$="a" THEN GO TO U
AL "1350"

1330 IF INKEY\$="l" THEN GO TO U
AL "9999"

1340 IF INKEY\$<>"c" OR INKEY\$<>"
v" OR INKEY\$<>"a" OR INKEY\$<>"l"
THEN BEEP VAL "1",-VAL "15": G
O TO VAL "1280"


```

1350 LET P$="QUESTA,FRA TUTTE QU
ELLE DISPONIBILI,E' FORSE L'OPZI
ONE CHE PRESENTA AL PRIMO IMPI
EGO LE MAGGIORI DIFFICOLTA',RIMA
NENDO PERO' SEMPRE DI SEMPLICE
USO . OCCORRE DUNQUE PRESTARE UN
PO' DI ATTENZIONE A QUESTA INTR
ODUZIONE,PER POTER POI USUFRUIRE
DI UNO STRUMENTO MOLTO VERSATI
LE .

```

```

1360 LET P$=P$+"GLI ISTOGRAMMI A
FFIANCATI SONO UN EFFICIENTE SIS
TEMA PER PARAGONARE UNA SERIE D
I DATI RELATIVI AD ARGOMENTI DIV
ERSI FRA LORO . PER FARE UN ESEM
PIO,IMMAGINIAMO DI DOVER VISUALI
ZZARE LE VENDITE DI AUTOMOBILI DE
LLA FIAT,DELLA LANCIA E DELLA AU
TOBIANCHI NEI PASSATI QUATTRO
ANNI:PER POTERLO FARE DOVREMO PR
IMA ACCOPPIARE I"

```

```

1370 LET P$=P$+"DATI RELATIVI AD
OGNI ANNATA,PER POTERLI PARAGON
ARE TUTTI RELATIVAMENTE ALLO STE
SSO PERIODO,E IN SEGUITO POTREMO
,ATTRIBUENDO AD OGNUNA DELLE NOT
E INDUSTRIE CITATE UN COLORE DIV
ERSO,VISUALIZZARE EFFICACEMENTE
LE DIVERSE CURVE DI VENDITA .

```

```

1380 LET P$=P$+"ANALOGAMENTE N
EL NOSTRO CASO,DOPO AVER INSERIT
O IL TITOLO DELL' ISTOGRAMMA,DOV
REMO INSERIRE IL NOME DEI TRE AR
GOMENTI I CUI DATI CARATTERISTICI
VOGLIAMO ESAMINARE,AFFINCHE' IL
COMPUTER POSSA ASSEGNARE I DIVE
RSI COLORI . SUCCESSIVAMENTE SI
INSERIRANNO I DATI VERI E PROPRI
E,IN ULTIMO,LE ETICHETTE DEI QU
ATTRO CAMPI IN CUI VERRANNO RAGGR
UPPATI I NUMERI FORNITI .

```

```

1390 PAPER NOT PI
1400 CLS
1410 PRINT AT NOT PI,NOT PI; INK
VAL "6"; PAPER VAL "2";" " IS
TOGRAMMI AFFIANCATI " "
1420 GO SUB VAL "180"
1430 PRINT AT VAL "21",VAL "27";
FLASH VAL "1"; INK VAL "2";"seg
ue"
1440 PRINT #VAL "1";AT NOT PI,NO
T PI; INK VAL "4";"Per continuar
e premi un tasto. Per COPY prem
i C .
1450 IF INKEY$="" THEN GO TO VA
L "1430"
1460 IF INKEY$="c" THEN COPY

```

```

1470 LET P$="DOPO AVER OTTENUTO
L'ISTOGRAMMA DESCRITTO,SI PRESEN
TA UN'ALTRA INTERESSANTE POSSIB
ILITA':E' INFATTI POSSIBILE VISU
ALIZZARE GLI STESSI DATI IN MODO
TRIDIMENSIONALE,SOLO PREMENDO U
N TASTO (T). QUESTA FORMA DI RAP
PRESENTAZIONE NON SI PRESTA AD E
SSERE IMPIEGA"

```

```

1480 LET P$=P$+"TA CON QUALSIASI
TIPO DI DATO,PERCHE' SE LE COLO
RNE DEL PRIMO ARGOMENTO SONO PIU'
BASSE DELLE SUCCESSIVE SI CORR
E IL RISCHIO DI COPRIARLE;SARA' C
OMUNQUE L'UTENTE CHE DI VOLTA I
N VOLTA POTRA' ADOPERARE LA RAP
PRESENTAZIONE CHE MEGLIO LO SODD
ISFA .

```

```

1490 LET P$=P$+" RESTA
SOLO DA RICORDARE CHE ANCHE QUI
E' POSSIBILE SALVARE SU CASSETT
A IL RISULTATO OTTENUTO, SIA BIDI
MENSIONALE CHE TRIDIMEN-
SIONALE SEGUENDO LE ISTRUZIONI GIA' PIU'
VOLTE CITATE. NON RIM
ANE CHE AUGURARE A TUTTI GLI UTI
LIZZATORI UN BUONO E PRO-FICUO L
AVORO.

```

```

1500 PAPER NOT PI
1510 CLS
1520 PRINT AT NOT PI,NOT PI; INK
VAL "6"; PAPER VAL "2";" " IS
TOGRAMMI AFFIANCATI " "
1530 GO SUB VAL "180"
1540 PRINT #VAL "1";AT NOT PI,NO
T PI; INK VAL "4";"Ist.Vert. U
Ist.Oriz. O COPY CPer caricare
ISTOGRAMMI premi L"
1550 IF INKEY$="" THEN GO TO VA
L "1540"
1560 IF INKEY$="c" THEN COPY :
GO TO VAL "1540"
1570 IF INKEY$="v" THEN GO TO U
AL "1050"
1580 IF INKEY$="o" THEN GO TO U
AL "1200"
1590 IF INKEY$="l" THEN GO TO U
AL "9999"
1600 IF INKEY$<>"c" OR INKEY$<>"
v" OR INKEY$<>"o" OR INKEY$<>"l"
THEN BEEP VAL "1",-VAL "15": G
O TO VAL "1280"
1610 PAPER NOT PI
1620 CLS
1630 PRINT AT NOT PI,NOT PI; INK
VAL "6"; PAPER VAL "2";" " IS
TOGRAMMI AFFIANCATI " "
1640 GO SUB VAL "180"
9999 LOAD ""

```

FINANZACALC

Roberto Chimenti

Il programma presentato qui di seguito, fa parte di un altro programma molto più lungo e complesso; originariamente indirizzato a chi doveva eseguire lunghi e ripetitivi calcoli di matematica finanziaria, trova in questa versione ridotta,

una sua collocazione più generale in quanto può servire egregiamente per i calcoli finanziari più semplici, quali: interessi, montanti e sconti.

Sono sicuramente questi i calcoli finanziari che tutti noi eseguiamo giornalmente, quando vogliamo calcolare la convenienza ad un investimento finanziario, sia pure sotto forma di semplice deposito bancario.

L'uso del programma è molto semplice, dopo aver dato RUN si presenterà un

menù di opzioni che consiste nella scelta del tipo di calcolo da effettuare e più precisamente:

- 1) Interesse semplice: è il calcolo dell'interesse che si può ricavare da un capitale, per periodi inferiori all'anno.
- 2) Interesse composto: è il calcolo dell'interesse che si può ricavare da un capitale per periodi superiori all'anno.
- 3) Montante semplice: è il calcolo per

SINCLUB LIST

conoscere la somma del capitale + interessi dopo un certo numero di giorni o mesi (sempre inferiori all'anno).

- 4) Montante composto: è lo stesso tipo di calcolo del precedente, con la differenza che questo si usa per periodi superiori all'anno.
- 5) Sconto semplice: non è lo sconto che si applica normalmente in commercio in quanto è uno sconto sugli interessi e non sul capitale. Caso tipico: si vuol

conoscere quanto si risparmia anticipando il pagamento di una cambiale rispetto alla scadenza (appare chiaro che se si paga anticipatamente, la banca dovrà detrarre gli interessi che non dovete pagare per il periodo che va dal giorno dell'estinzione del debito alla data in cui invece, si sarebbe dovuto ritirare l'effetto); si applica per periodi inferiori ad un anno.

- 6) Sconto composto: è lo stesso problema precedente, con la differenza che si applica per periodi superiori all'anno.

Una volta scelto il tipo di calcolo desiderato, viene chiesto se si desiderano calcoli a catena; rispondendo 'N' ogni calcolo verrà effettuato in maniera separata, rispondendo, invece, 'S' per ogni calcolo verrà fornito il risultato richiesto più il totale delle operazioni precedenti. La richiesta di INPUT dati viene effettuata in maniera molto semplice e cioè

viene richiesto prima di inserire il capitale, poi il saggio (che rappresenta la percentuale d'interesse con cui vanno trattate le cifre) ed a questo proposito è bene precisare che questo saggio va inserito come numero intero, il programma lo porterà automaticamente in valore %, così per inserire un saggio del 5% non bisogna battere 0,05, ma basterà battere solo il 5; ultimo dato richiesto è il periodo per il quale deve effettuarsi il calcolo e quindi basterà introdurre il numero di mesi desiderato (per i calcoli semplici) o il numero degli anni (per i calcoli composti).

Così com'è il programma può comunque essere facilmente modificato per propri usi particolari e si presta ad una notevole serie di applicazioni ad esempio: se vinco al totocalcio 1 miliardo e lo deposito in banca al 18%, potrò campare di rendita? A voi l'ardua sentenza (ed al fisco)

```

0> REM FINANZACALC By Roberto CHIMENTI -Napoli- T.081/617368
1 GO TO 5
2 SAVE "cfin" LINE 49
5 LET s=0: LET x=0: LET totale=0
10 BORDER 1: PAPER 1: INK 7:
CLS : PRINT TAB 10; INVERSE 1;
"FINANZACALC": PRINT " Il presente programma vi potrà far effettuare qualsiasi calcolo relativo ad interessi escontati."
11 PRINT : PRINT " L'uso del programma è molto comprensibile e con un poco di pratica potrete effettuare anche calcoli a catena."
12 PRINT : PRINT " In ogni caso l'autore del programma resta a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento; potrete contattarlo nelle ore serali allo 081/617368.": PRINT AT 20,10; FLASH 1;" BUON LAVORO!"
13 PRINT #1;" Premi un tasto per iniziare.": PAUSE 0
49 BORDER 0: PAPER 0: INK 7:
CLS
50 PRINT "*****"
*****
60 PRINT AT 2,10; INVERSE 1;
"MENU"
61 BRIGHT 1
62 PRINT AT 3,4;"1 - INTERESSE SEMPLICE"
64 PRINT TAB 4;"2 - INTERESSE COMPOSTO"
66 PRINT TAB 4;"3 - MONTANTE SEMPLICE"
68 PRINT TAB 4;"4 - MONTANTE COMPOSTO"
70 PRINT TAB 4;"5 - SCONTO SEMPLICE"
72 PRINT TAB 4;"6 - SCONTO COMPOSTO"
88 PRINT AT 18,1; BRIGHT 0;" SCEGLI - PREMI ""0"" PER FINIRE

```

```

E E VISUALIZZARE IL TOTALE"
89 PRINT AT 20,0;"*****"
*****"
90 INPUT n: IF n<0 OR n>6 THEN
HEN GO TO 90
95 IF n=0 THEN GO TO 112
96 CLS : PRINT AT 10,3;"Vuoi calcoli a catena? (S/N)"
97 INPUT LINE z$: IF z$<>"s" THEN GO TO 99
98 IF z$="s" THEN CLS : GO
SUB (n*500)+10: GO TO 49
99 GO SUB n*500
100 GO TO 49
110 REM STOP
112 CLS : PRINT AT 3,2;"Hai premuto per finire";AT 5,2;"Per far ripartire";AT 7,2;"PREMI GOTO 49";AT 13,9; FLASH 1;"FINE PROGRAMMA"
118 PRINT ;AT 19,2;"TOTALE OPERAZIONI . ";totale
120 STOP
500 REM C. INTERESSE SEMPLICE
502 BORDER 2: LET totale=0
510 CLS : PRINT AT 0,2;"CALCOLO INTERESSE SEMPLICE": GO SUB 9955
512 PRINT AT 4,0;"INSERIRE IL CAPITALE": INPUT c: PRINT AT 4,21;c
514 PRINT AT 6,0;"INSERIRE IL SAGGIO": INPUT s: LET s=s/100: PRINT AT 6,21;s
516 PRINT AT 8,0;"PER QUANTI MESI?": INPUT m: PRINT AT 8,21;m
530 LET x=(c*s)*m/12
535 PRINT AT 14,0;"L'INTERESSE E E ";AT 14,17;" . ";x
548 LET totale=totale+x
548 PRINT AT 17,0;"TOTALE PARZIALE = "; INVERSE 1;totale
550 PRINT AT 20,0;"VUOI ALTRI CALCOLI UGUALI? (S/N)"
560 INPUT r$: IF r$="s" THEN GO TO 505
561 IF r$="n" THEN RETURN
562 IF r$<>"s" OR r$<>"n" THEN

```



```

N GO TO 560
570 RETURN
1000 REM C. INTERESSI COMPOSTI
1002 BORDER 1: LET totale=0
1010 CLS : PRINT AT 0,2;"CALCOLO INTERESSE COMPOSTO": GO SUB 9955
1014 PRINT AT 4,0;"IMPOSTA IL CAPITALE": INPUT c: PRINT AT 4,21;c
1016 PRINT AT 6,0;"IMPOSTA IL SAGGIO": INPUT s: LET s=s/100: PRINT AT 6,21;s
1018 PRINT AT 8,0;"IMPOSTA GLI ANNI": INPUT a: PRINT AT 8,21;a
1020 LET x=(c*(1+s)a)-c
1024 PRINT AT 14,0;"L'INTERESSE E ";AT 14,17; INVERSE 1;x
1026 LET totale=totale+x
1028 PRINT AT 16,0;"TOTALE CALCOLI . ";totale
1030 PRINT ;AT 18,0;"VUOI ALTRI CALCOLI UGUALI? S/N": INPUT r$
1032 IF r$="s" THEN GO TO 1010
1034 IF r$="n" THEN RETURN
1036 IF r$<>"s" AND r$<>"n" THEN GO TO 1030
1040 RETURN
1500 REM C.MONTANTE SEMPLICE
1502 LET totale=0
1510 BORDER 3: CLS : PRINT TAB 2;"CALCOLO MONTANTE SEMPLICE": GO SUB 9955
1512 PRINT AT 4,0;"IMPOSTA IL CAPITALE": INPUT c: PRINT AT 4,21;c
1514 PRINT AT 6,0;"IMPOSTA IL SAGGIO": INPUT s: LET s=s/100: PRINT AT 6,21;s
1516 PRINT AT 8,0;"IMPOSTA I MESI": INPUT m: PRINT AT 8,21;m
1518 LET x=c*(1+s)m/12
1520 PRINT AT 14,0;"MONT.DI ";m;" MESI . "; INVERSE 1;x
1522 LET totale=totale+x
1523 PRINT AT 16,0;"VUOI ALTRI MONTANTI? S/N"
1526 INPUT r$
1527 IF r$="n" THEN PRINT AT 20,0; INVERSE 1;"TOTALE CALCOLI . ";totale: PAUSE 0: RETURN
1530 IF r$="s" THEN GO TO 1510
1532 IF r$="0" THEN GO SUB 9500: RETURN
1534 IF r$<>"s" AND r$<>"n" THEN GO TO 1526
1536 RETURN
2000 REM C. MONTANTE COMPOSTO
2005 LET totale=0
2010 BORDER 6: PAPER 0: CLS
2012 PRINT TAB 2;"CALCOLO MONTANTE COMPOSTO": GO SUB 9955
2014 PRINT AT 4,0;"IMPOSTA IL CAPITALE": INPUT c: PRINT AT 4,21;c
2016 PRINT AT 6,0;"IMPOSTA IL SAGGIO": INPUT s: LET s=s/100: PRINT AT 6,21;s
2018 PRINT AT 8,0;"IMPOSTA GLI ANNI": INPUT a: PRINT AT 8,21;a
2020 LET x=c*(1+s)a

```

```


2022 PRINT AT 14,0;"MONT.DI ";a;" ANNI . "; INVERSE 1;x: LET totale=totale+x
2024 PRINT AT 16,0;"TOTALE CALCOLI . ";totale
2026 PRINT AT 18,0;"VUOI ALTRI calcoli uguali? S/N"
2030 INPUT r$
2032 IF r$="s" THEN CLS : GO TO 2010
2034 IF r$="n" THEN RETURN
2036 IF r$<>"s" AND r$<>"n" THEN GO TO 2030
2040 RETURN
2500 REM C.SCONTO SEMPLICE
2502 LET totale=0
2510 CLS : PRINT TAB 4;"CALCOLO SCONTO SEMPLICE": GO SUB 9955
2512 BORDER 1: PAPER 0: PRINT AT 4,0;"IMPOSTA IL CAPITALE": INPUT c: PRINT AT 4,21;c
2514 PRINT AT 6,0;"IMPOSTA IL SAGGIO": INPUT s: LET s=s/100: PRINT AT 6,21;s
2516 PRINT AT 8,0;"IMPOSTA I MESI": INPUT m: PRINT AT 8,21;m
2518 LET m=m/12: LET x=c*(1/(1+sm))
2520 PRINT AT 14,0;"Sconto a ";m*12;" M. "; INVERSE 1;x
2521 PRINT AT 16,0;"VUOI ALTRI SCONTI? S/N"
2522 LET totale=totale+x
2524 INPUT r$
2530 IF r$="s" THEN GO TO 2510
2532 IF r$="n" THEN PRINT AT 10,0; INVERSE 1;"TOTALE CALCOLI . ";totale: PRINT AT 20,8; FLASH 1;"Premi un tasto": PAUSE 0
2534 IF r$<>"s" AND r$<>"n" THEN GO TO 2524
2578 RETURN
3000 REM C.SCONTO COMPOSTO
3002 LET totale=0
3010 BORDER 5: CLS : PRINT TAB 5;"CALCOLO SCONTO COMPOSTO": GO SUB 9955
3012 PRINT AT 4,0;"IMPOSTA IL CAPITALE": INPUT c: PRINT AT 4,20;c
3014 PRINT AT 6,0;"IMPOSTA IL SAGGIO": INPUT s: LET s=s/100: PRINT AT 6,20;s
3016 PRINT AT 8,0;"IMPOSTA GLI ANNI": INPUT a: PRINT AT 8,20;a
3020 LET x=c*(1/(1+s)a)
3022 PRINT ;AT 14,0;"Sconto di ";a;" ANNI . "; INVERSE 1;x
3024 LET totale=totale+x
3026 PRINT AT 16,0;"TOTALE CALCOLI . ";totale
3028 PRINT AT 18,0;"VUOI ALTRI sconti? S/N": INPUT r$
3030 IF r$="s" THEN GO TO 3010
3032 IF r$="n" THEN RETURN
3036 IF r$<>"s" AND r$<>"n" THEN GO TO 3028
3040 RETURN
9955 PRINT AT 2,0;" ";AT 12,0;" "; RETURN
9999 REM END

```


SOFTWARE

TASWIDE

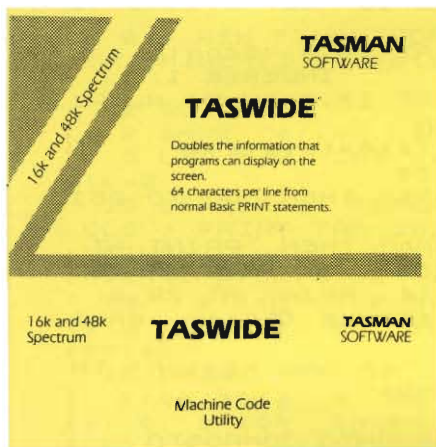Casa produttrice:
TASMAN SOFTWARE
Computer:
SPECTRUM 16-48 K
Prezzo: Non disponibile



A molti di noi, più di una volta, è sicuramente occorso di pensare ad un ampliamento dello schermo dello SPECTRUM in modo da ottenere, tenendo fermo magari il numero delle righe, una maggior quantità di caratteri sulle stesse. L'idea più semplice e più realizzabile con poca spesa è allora quella di utilizzare dei programmi che raddoppiano il numero delle colonne del normale schermo passando dalle attuali 32 a 64. La Tasman Software ha pronto per voi questo TASWIDE che risolve in modo eccellente questa vostra necessità; non solo il programma in questione è facilmente accessibile in qualunque momento lo desiderate, visto che lo si carica veramente in pochissimo tempo, ma è altrettanto semplicemente utilizzabile, grazie a pochi comandi che ora vedremo, e alla possibilità di passare rapidamente, da uno sviluppo a 64 colonne a quella normale con istruzioni alquanto elementari. È prevista dunque l'utilizzazione per le configurazioni a 16 e a 48 K del vostro computer, nel seguito noi ci riferiremo alla versione più potente, con le indicazioni per l'altra immesse tra parentesi. Per caricare il programma dalla cassetta che avete in dotazione, fate attenzione che il lato del nastro sia corrispondente alla confi-

gurazione che state utilizzando, dovete dapprima abbassare la RAMTOP con il comando CLEAR 63222 (30454) e, battute le funzioni LOAD ""CODE, avviate il registratore collegato. Dopo pochi secondi avete già a disposizione Taswide per ogni tipo di problema per il quale ve ne siete impossessati, sia esso per contenere un maggior numero di informazioni su di una stessa riga, o per utilizzare la virgola della PRINT su quattro colonne anziché le due solite, o ancora per ottenere la stampa di messaggi molto più lunghi di quelli a cui siete abituati. Un'ultima piccola richiesta che esso vi fa per girare è quella di premere, in determinati casi, il comando RANDOMIZEUSR 64300 (31532). Ovviamente si intende girare a 64 colonne mentre i casi particolari a cui si faceva riferimento sono quelli in cui si ritorna alle 32 colonne del sistema, cioè dopo comandi CLEAR, CLS, NEW, RUN e dopo il 'listing' automatico, quello cioè ottenuto con la pressione del tasto ENTER. Un'ottima soluzione è quella di inserire lo stesso comando all'inizio dei vostri programmi che necessitano di questo tipo di risoluzione grafica; sarete così certi, battendo RUN o GOTORIGA che lo contiene, che avete fatto tutto per predisporre il vostro SPECTRUM a fornire una stampa di 32 o 64 caratteri per riga. Eh sì, potete in qualsiasi momento passare dall'uno all'altro tipo di soluzione anche dall'interno di uno stesso programma o di una stessa istruzione. Il comando CHR\$ 3, infatti, permette di visualizzare uno schermo di 64 colonne per 22 righe, mentre CHR\$ 2 riporta il tutto alle normali condizioni. È pertanto facilmente intuibile come si possano ottenere immagini che miscelino i caratteri normali con quelli 'ridotti' definiti dagli autori del programma Taswide. I vantaggi di una riga suddivisa in 64 sezioni sono chiaramente innumerevoli, e vi permettono, ad esempio, di utilizzare comandi come AT o TAB, nelle istruzioni PRINT, con valori che cadono al di fuori del range solido riferito ad esse. Una linea di programma di questo tipo PRINT CHR\$ 3; "Taswide"; TAB 40; "Taswide"; AT 2,3; "Taswide" potrebbe far restare di sasso chi non conoscesse queste doti del programma; del particolare uso che si può fare della virgola nelle istruzioni PRINT, sempre all'interno di questo programma, abbiamo già parlato, e comunque è un risultato direttamente conseguente alla moltiplicazione per due del numero solito di colonne contenute nello schermo dello SPECTRUM. A questo punto non ci resta che augurare a tutti

voi un felice viaggio in quel 'nuovo mondo' dello SPECTRUM che vi si apre dinanzi. Naturalmente ve lo regala Tasman Software.

ALGEBRA MATICIALE

Casa produttrice:
JCE
Configurazione:
SPECTRUM 48 K
Supporto:
CASSETTA
Prezzo: L. 30.000



Molti studenti o professionisti, devono spesso risolvere problemi riguardanti l'uso delle matrici, fra cui il più classico è probabilmente la risoluzione di un sistema di equazioni mediante l'inversione di una matrice.

Effettuare queste operazioni a mano può risultare molto lungo e difficile, specie per taluni problemi.

La JCE, nella sua serie di programmi tecnici e matematici, ha pensato bene di sollevare da questa fatica, i possessori dello Spectrum, realizzando un package di programmi riguardanti le varie operazioni che si possono svolgere con le matrici.

Unitamente alla cassetta, un manualeto spiega, con alcuni brevi richiami di teoria, il significato di ognuno degli otto programmi di cui il package è composto.

Il programma della serie permette di calcolare la matrice inversa. Per chi non ha mai studiato le matrici, diremo, molto brevemente, che una matrice è costituita da una serie di numeri disposti su righe e colonne.

Basta avere presente gli array utilizzati nel BASIC (DIM a 5,5) dimensiona una matrice quadrata di 5 elementi per 5, cioè di 5 linee e 5 colonne, per avere un'idea delle matrici che si utilizzano in algebra.

L'inversione di matrice, permette di ottenere un'altra matrice che moltiplicata per la prima, dia come risultato la matrice unica. Al di là della teoria, come già abbiamo prima accennato, la matrice inversa permette di risolvere molto semplicemente e velocemente un sistema di n equazioni in n incognite.

In questo caso il numero massimo di equazioni, ovvero le dimensioni massime della matrice sono di 50 elementi.

Il secondo programma, calcola il determinante di una matrice, quadrata, e la traccia della stessa (cioè il prodotto degli elementi posti sulla diagonale della matrice).

Il terzo programma permette di calcolare il prodotto di due matrici. Ricordiamo che due matrici possono essere moltiplicate fra loro, solo se il numero delle colonne di una, è uguale al numero di linee dell'altra, e viceversa.

La moltiplicazione fra matrici, è un'operazione abbastanza complessa se eseguita manualmente, ma estremamente semplice è il farla eseguire al computer, grazie proprio alla disponibilità degli arrays.

Il quarto programma permette di calcolare la somma fra due matrici. Il quinto programma permette invece di calcolare sistemi di equazioni lineari algebriche della forma $Ax = b$, dove A rappresenta una matrice quadrata (n x n), x rappresenta il vettore delle incognite, e b, rappresenta il vettore dei termini noti. Il metodo utilizzato per risolvere questo tipo di problema è quello di Gauss, adatto per sistemi piuttosto piccoli.

Per risolvere sistemi più grandi, con più di 50 incognite, è possibile utilizzare un altro programma, presente nel package, che utilizza per la risoluzione del sistema il metodo di Gauss-Seidel. Il settimo programma della serie consente di calcolare gli autovalori di una matrice quadrata e reale.

La soluzione viene ottenuta risolvendo l'equazione $\det(A - L I) = 0$ dove I è la matrice unica, ed L un vettore lungo n, e contiene gli autovalori. Il metodo utilizzato non consente di effettuare i calcoli, se la diagonale principale di A contiene qualche elemento nullo. È interessante il fatto, che in caso vengano calcolati degli autovalori complessi, di questi viene fornita sia la parte reale che quella immaginaria.

L'ultimo programma, permette di effettuare la decomposizione ortogonale di una matrice rettangolare di n x m elementi.

La matrice deve essere reale affinché i calcoli possano essere eseguiti.

I programmi sono tutti realizzati in BASIC, e quindi facilmente listabili e modificabili.


Di particolare interesse è l'analisi del listato, soprattutto dei programmi complessi, quali quello per il calcolo delle matrici inverse, che si rivela essere di una semplicità estrema, grazie all'uso di particolari algoritmi.

I programmi sono molto brevi, per lasciare il massimo spazio della memoria, disponibile per i dati.

È comunque possibile, con banali istruzioni, e con l'aiuto di un toolkit, assemblare i vari pezzi in un unico grosso programma, il che può essere utile soprattutto per chi effettua diverse operazioni su di una stessa matrice, e non ha necessità di usare matrici molto grandi, il che capita nella maggior parte dei casi pratici.

ESKIMO EDDIE

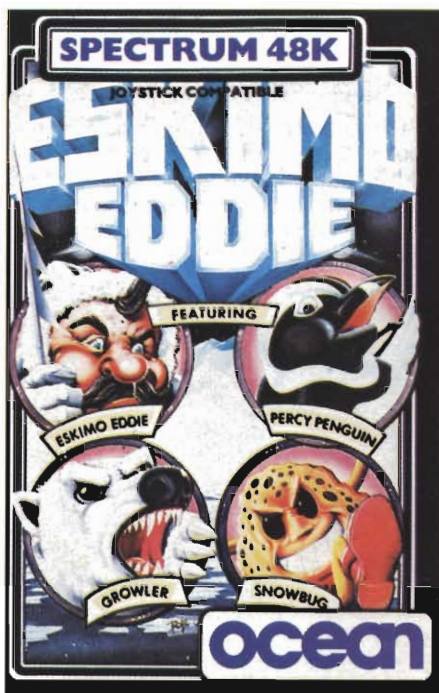Casa produttrice:
OCEAN
Computer:
SPECTRUM 48 K
Prezzo: L. 20.000



Tra le migliori case britanniche produttrici di software non si può non menzionare la OCEAN pronta a stupire il pubblico con proposte commerciali sempre più originali e "professionalmente" all'avanguardia. L'avventura che ci viene offerta con questo nuovo videogioco è ambientata in un paesaggio anomalo e sconosciuto a tutti coloro che non amano i cicli freddi. Stiamo naturalmente parlando di


quella zona che delimita il nostro globo e che prende il nome di circolo polare artico. I personaggi che incontriamo sono i più consoni e nello stesso tempo i più caratteristici di un habitat glaciale. Pinguini, iceberg e orsi bianchi saranno i vostri compagni e nello stesso tempo i vostri nemici nella missione umanitaria per la quale siete stati chiamati. Salvare un pinguino non è così facile come generalmente si è portati a credere, le avversità naturali costituiscono infatti un baluardo non indifferente. Cominciamo subito col dire che "ESKIMO EDDIE" non appartiene ai soliti "wargame" infatti a vostra disposi-



zione non avrete armi sofisticate ma solo ed esclusivamente la forza delle braccia.

EDDIE non dovrà fare altro che liberare PERCY, il pinguino, dalle grinfie degli orsi polari. Il primo livello di gioco vi propone limitate difficoltà anche se per liberare per ben tre volte PERCY occorre fare molta attenzione agli iceberg che scorrono velocemente sul vostro cammino e agli orsi che sbucano improvvisamente ai lati del rettangolo di gioco.

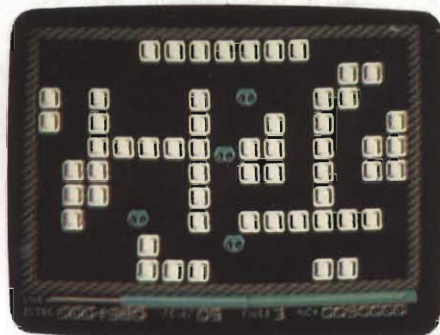Le difficoltà, che tali ostacoli costituiscono, sono accentuate dal fatto che il loro movimento è alternato e scoordinato. Un'ulteriore caratteristica di questa avventura polare è rappresentata dal limite di tempo a vostra disposizione visualizzato nella parte superiore dello schermo.



Alla fine dell'impresa, nella quale avrete a disposizione tre vite, il punteggio vi verrà assegnato in proporzione al tempo residuo.

Se riuscirete facilmente nel vostro intento passerete automaticamente al secondo livello di gioco. Qui vi troverete in un labirinto di ghiaccio in compagnia di

SOFTWARE

quattro cimici polari che vi daranno la caccia. Potete difendervi esclusivamente lanciando contro i vostri avversari i cubi di ghiaccio che compongono le pareti del labirinto. In questa seconda parte del gioco le difficoltà crescono notevolmente sia per la velocità con la quale le cimici si spostano sia per il fatto che una volta scagliato il cubo di ghiaccio EDDIE rimane immobilizzato fino a quando questi non incontra qualche ostacolo.

Naturalmente per ogni cimice colpita il vostro punteggio aumenterà di 500 punti.

La limitazione a soli due livelli di gioco può sembrare un punto a sfavore di questo videogame ma vi assicuriamo che le difficoltà che vi si presenteranno nel secondo livello saranno sufficienti a mettere a dura prova le vostre capacità.

Prendiamo ora in considerazione la parte grafica e sonora che accompagna egregiamente lo sviluppo di ESKIMO EDDIE. La parte superiore dello schermo offre oltre al tempo a vostra disposizione, analizzato precedentemente, anche il totalizzatore del punteggio più alto nonché quello che voi state effettuando, le vite rimaste, e il livello al quale state giocando. Gli effetti sonori riscontrano tutti i nostri consensi.

In conclusione non possiamo fare altro che complimentarci ancora una volta con la OCEAN, sempre pronta a divulgare materiale nuovo e originale. ESKIMO EDDIE forse la più interessante caccia polare degli ultimi tempi.

STRANGELOOP

Casa produttrice:
VIRGIN
Configurazione:
SPECTRUM 48 K
Supporto:
CASSETTA
Prezzo: L. 29.000

Strangeloop è il più entusiasmante gioco ultimamente apparso sul mercato! Si svolge in una fattoria computerizzata sul pianeta Plutone. Con un po' di fantasia, vi troverete al comando della suddetta, ma in un periodo particolare, infatti dovrete sedare una spaventosa rivolta. Un computer ribelle ha "traviato" tutti i suoi coetanei e in un batter d'occhio il tutto si è tramutato in una guerra sanguinosa. Passano i giorni tutti gli esseri umani presenti vengono atrocemente disintegrati, voi, impersonalizzerete l'eroico Marcus, prescelto per le sue super caratteristiche e per il suo incredibile curriculum. Egli vi attende con l'attrezzatura adatta a tal tipo di operazione, e se voi siete un "momentino in gamba" nessuno vi fermerà. Bisogna innanzitutto congratularsi con Char-

les Goodwin che è riuscito, dopo molta fatica a programmare un così riuscito video game. Ora in poche parole cercherò di illuminarvi le principali "regole del gioco". Innanzitutto voi potrete assaporare un caricamento fuori dal comune, il turbo-load, pensate bene, 3500 bit al secondo




circa il triplo di una comune registrazione. Dopo questo caricamento fulmineo, potrete ridefinire i tasti e con la semplice pressione dello 0 vi ritroverete nello strabiliante mondo dei Robots. I quadri di gioco sono ben definiti e grandi quanto una



videata, noterete facilmente che ogni stanza è protetta da vari micro robot, tra i quali troviamo gli sferici, piramidali e i più pericolosi (perché difficili da colpire) sono di forma longilinea, questi li conoscerete (naturalmente a vostre spese) durante il gioco.

Lo schermo di gioco potrebbe, ai più sprovveduti, sembrare un pochino complicato, ma andando con ordine tutto si può risolvere. Partirò descrivendovi la parte bassa, comprendente, i vari controlli. Trascurando il punteggio, troviamo una parte relativa alla sopravvivenza, compo-

sta da un livello di ossigeno, e da un visualizzatore di stato, o in termini più chiari, potrete in ogni istante vedere come siete "combinati": quanti colpi laser avete a disposizione, quanti elementi chiave avete trovato e quante volte i rivoltosi vi hanno colpito. L'ossigeno vi verrà meno sia perché lo consumerete, ma soprattutto quando i micro robot vi urteranno, a questo proposito vi consiglio di ricercare dei fusti con inciso il simbolo O (per ossigeno) che ripristineranno la scorta. I colpi laser inizialmente 99 potranno essere riguadagnati, raccogliendo tutte le campane, di preciso ogni campana equivale a 40 colpi, mentre elementi chiave vi attendono un po' d'appertutto. Questi servono per penetrare nella stanza principale, del generatore nucleare, se disattivato spegnerà tutti i computer e di conseguenza salverete Plutone dalla rivolta. I vari elementi che dovrete raccogliere per completare l'elemento base, sono ben 23, disseminati casualmente nelle varie stanze. Dire varie forse è dire poco, infatti considerando anche quelle segrete sono 240, tutte da visitare se vorrete superare l'impresa. Vi devo confidare che sfortunatamente in vostro aiuto nessuno vi attende, mentre i micro robot hanno dei "fratelli maggiori", simili

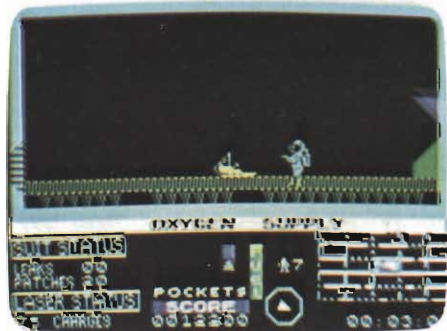

come forma, ma 10 volte più grandi, al minimo urto vi disintegreranno! Per distruggerli dovrete colpirli 30 volte, il che vi frutterà ben 5000 punti. Il vostro SPECTRUM vi darà un piccolo indizio o meglio vi indicherà con una freccia la direzione dove il nemico è più accentrato, li dovrete colpire, ma come sempre le decisioni più delicate spettano solo a voi. A destra in basso avrete un radar che vi segnala la vostra posizione e indicherà tutto quello che c'è intorno. Osservando questo, voi troverete il Jet Pac che vi aiuterà moltissimo, esempio quando difronte ai rulli trasportatori, potrete concedervi la gioia del volo e quindi spostarvi evitando così chissà quale terribile destino.

Tra gli altri oggetti che durante il cammino troverete ci sono certi bidoni che magicamente vi integreranno il pieno d'idrogeno, indispensabile come propellente del Jet Pac. Potrete trovare molte altre sorprese, ma a voi la gioia di scoprirle.

Per quanto riguarda il quadro di gioco, comunemente composto da uno a due piani, i quali nascondono varie insidie. Le

più fastidiose sono appunto i rulli trasportatori, ma anche delle botole, che aprendosi vi inghiottiranno. Molte altre sono pronte ad investirvi, insomma un viaggio che richiede nervi molto saldi. All'inizio del gioco voi avete una scorta di 8 vite che naturalmente non dovrete sperperare, altrimenti da certe stanze non vi vedrò più uscire! Il tutto è corredato da una sublime grafica che con riflessi e colori incredibili vi sbalordirà enormemente. Il suono è come il resto molto buono, ma soprattutto nella presentazione. A questo punto non mi resta altro da fare che augurarvi un buon divertimento, (che certamente non mancherà) e concludo consigliandovi di cimentarvi solo quando avrete un po' di tempo libero, perché ve ne servirà davvero molto.


TRASHMAN

Casa produttrice:
NEW GENERATION
SOFTWARE

Configurazione:
SPECTRUM 48 K

Supporto:
CASSETTA

Prezzo: Non disponibile

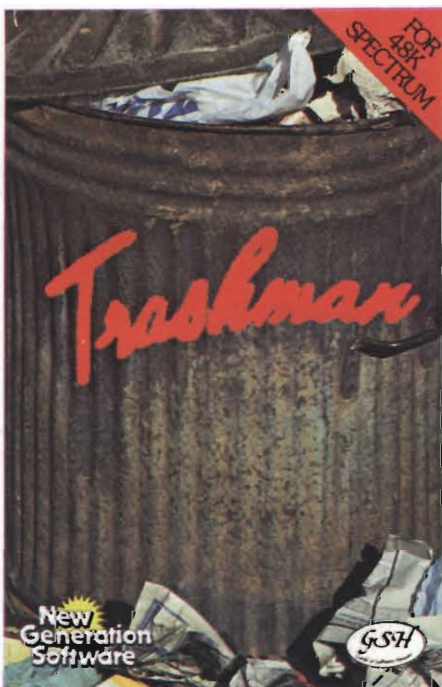


Siete abituati al traffico della metropoli? Ve la sentite di tenere pulita un'intera città? Se la risposta è sì, questo gioco fa per voi. Infatti dovrete raccogliere tutti i bidoni della spazzatura che troverete sul vostro cammino, per poi svoltarli nell'apposito furgone trita rifiuti che vi seguirà passo per passo. Dopo aver caricato il programma con il consueto procedimento, vi troverete davanti agli occhi un prospetto del

primo isolato da ripulire, in quest'ultimo vi sono delle villette, rappresentate in modo eccezionale, infatti non manca nessun particolare, ci sono finestre, porte, tegole, camini, e più in basso il verde giardino con aiuole e siepi e perfino le ombre delle case!!!

Ogni villetta ha un bidone della spazzatura, disposto sopra un selciato, sul quale voi dovrete camminare per non calpestare il prato, e quindi non litigare con il padrone di casa.

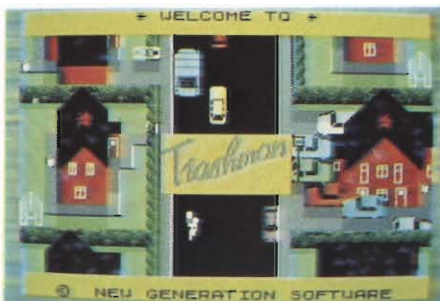Oltre alle villette c'è anche una strada, con relativi marciapiedi, molto affollata da



macchine che a folle velocità la percorrono. Bisognerà evitarle! Perché non penso che con la testa rotta, si possa completare il lavoro iniziato.

In questa vicenda, che si svolge nella città di Sacramento, non ucciderete nessuno, dovrete comportarvi, come se vi decidiate a fare un passeggiata in centro, stando attenti, attraversando le strade a non essere travolti dalle autovetture, e percorrendo i marciapiedi, di non scontrarvi con i bambini su i pattini a rotelle, mentre solitamente chi va piano va sano e lontano, qui, chi va piano, non conclude nemmeno il primo quadro! Questo dipende, dal fatto che siete in servizio, quindi vi viene assegnato un tempo di 300 secondi, visualizzato sotto la scritta BONUS, che potrete incrementare osservando le conosciute (almeno spero) norme di galateo.

Infatti entrando nei giardini delle case per prendere l'immondizia, non dovrete, per prima cosa, calpestare le aiuole, ma camminare sugli appositi sentieri. Se riuscirete a ritirare, scaricare e riportare il bidone senza far alcun danno, il padrone di casa vi sarà riconoscente e vi chiederà di entrare nella sua abitazione per consegnarvi una mancia, che naturalmente incrementerà il vostro BONUS di 50 secondi, non solo, certi vi chiederanno, (sapendo che voi sapete fare tutto) di sistemarli il televisore, (c'è anche una simpatica signora che vi chiederà di applicare, la nuova espansione di 4 Mbyte, al suo Spectrum), insomma vi stancherete un "sacco".

Vorrei informarvi che il solo tempo, stabilito da contratto (300 secondi), non vi sarà sufficiente, nemmeno per svuotare i primi 5 bidoni quindi, dovrete osservare rigorosamente quanto detto prima, in mo-

do che ogni villetta, vi possa fruttare 50 sec., e solo così il tempo vi basterà per portare a termine l'epica impresa. Nel primo quartiere i bidoni da ripulire sono 5, nel secondo 6, e così via fino al decimo quartiere, con la bellezza di 15 bidoni. Giunti a questo punto avrete ripulito tutta la città, dopo di che ... vi diciamo solo che la soddisfazione sarà grande.

Con l'aumentare del livello di difficoltà aumenta il numero delle ville da visitare, ma anche le difficoltà crescono, infatti nei primi quadri transitano solo autovetture, in quelli successivi troverete anche bambini in bicicletta e sui pattini che non dovrete urtare, per non ferirvi e quindi dover rallentare l'andatura. Questi non percorrono la strada, essendo pericolosa anche per loro, ma i marciapiedi. Prima le biciclette sul lato destro della carreggiata, e poi quelli che pattinano sulla sinistra. Non meravigliatevi se, durante il gioco, sentirete abbaiare e se vedrete qualcosa muoversi per il giardino e rincorrervi, è il cane del padrone, significa che state calpestando i fiori ed il proprietario, arrabbiatissimo vi manda contro il suo fidato amico, datevela a gambe, perché la famelica bestia vi azzannerà i polpacci, provocando così due effetti negativi: BONUS che se ne vanno in fumo, e voi feriti non riuscirete a correre per un determinato tempo.

Un'altra cosa che quasi mi dimenticavo, molto importante, quando si calpestando le aiuole il vostro tempo, inizialmente in secondi, si trasforma in decimi per il periodo trascorso fuori il sentiero, il mio consiglio è quello di rientrare il più velocemente possibile sul selciato. Se calpesterete l'er-



ba della villa, per la quale state lavorando, nessuno uscirà per ringraziarvi e dovrete arrangiarvi con il tempo fino alla prossima, cercando questa volta di non calpestare le aiuole.

Noterete che Trashman, da voi impersonato quando prenderà sopra le sue spalle il bidone pieno fino all'orlo, rallenterà notevolmente l'andatura (causa il contrappeso), complicando così l'attraversamento della strada. Naturalmente, quando lo avrete svuotato ricomincerete a correre. I vari quartieri e di conseguenza i vari livelli prendono il nome della strada che li attraverserà, il primo è chiamato "Montague Road", il secondo "Pulteney Road" e così via fino ad arrivare in strade

SOFTWARE

più lunghe e molto larghe, (come per esempio la quinta "Grove Street"), si giunge quindi al centro con enormi piazze.

Un altro suggerimento che posso darvi, è quello di stare calmi, con questo non voglio dire di addormentarsi ad ogni passo, ma di meditare e controllare bene le mosse scelte, infatti nessuno vi rincorre e gli unici errori che si possono commettere sono solo quelli di distrazione. Avvantaggiati naturalmente i "joystickiani", che potranno muoversi senza continuare a tenere sott'occhio i più che famosi "cursor key". La cosa che rende ancor più entusiasmante lo svolgimento del gioco è, la vostra elezione a spazzino dell'anno, infatti quando leggerete le istruzioni che man mano scorreranno sul video, vi sarà richiesto il vostro nome, in modo da rendervi i principali protagonisti. C'è anche la possibilità di giocare in coppia, scoprendo così chi ama maggiormente la natura.

Questo nuovissimo videogame è senz'altro uno dei migliori che la critica e il pubblico abbia mai avuto l'opportunità di valutare. La new generation software produttrice di Trashman, si assicura un posto d'onore nell'olimpico dei videogame "intelligenti". Niente battaglie spaziali, labirinti allucinanti, incontri con alieni no!

Qui la realtà è alla portata di tutti grazie anche ad una grafica che non conosce precedenti per lo Spectrum. Veramente eccellente sotto tutti i punti di vista.

ZENJI

Casa produttrice:

ACTIVISION

Configurazione:

SPECTRUM 48 K

Supporto:

CASSETTA

Prezzo: L. 29.000

Siete dei mistici? Le dottrine orientali vi interessano per come intendono la vita dell'uomo? Allora questo gioco fa per voi! Con questo prodotto, tra i primi della ACTIVISION adattati dalla SOFTWARE CONVERSION LTD. allo Spectrum, questa casa di Software ha abbandonato i vecchi cannoni che reggevano tutti i precedenti videogames per fare qualche cosa che si avvicina alla filosofia, senza peraltro abbandonare i tratti tipici che deve avere un buon programma per risultare avvincente (lo si potrebbe forse definire il primo videogame filosofico!).

Il primo aiuto per condurre l'acquirente di questo gioco sui sentieri mistici dello Zenji è dato dall'introduzione riportata nell'inserto illustrativo che si trova all'interno della confezione. Un passo attribui-

to ad un ipotetico Rokan, maestro di questa dottrina, datato 730 Dopo Cristo, dice: "Chiamiamo "Molti" tutti gli "Elementi". Vediamo che nell'ampia oscurità, oltre l'immaginabile, tutti gli "Elementi" ruotano tutti attorno alla "Fonte". Alcuni sono uniti, alcuni no. Quelli uniti alla "Fonte" sono verdi di energia, mentre quelli disgiunti sono di un vuoto grigio.



Colui che cerca deve unire i "Molti" all'"Uno", con ciò rendendo tutti gli elementi verdi grazie all'energia della "Fonte".

In quel momento, lo Zenji si presenta".

Si può allora dire che lo Zenji è come la vita: l'obiettivo del gioco (o della ricerca?), infatti, è di unire tutti gli elementi del labirinto, creando un indistruttibile sentiero



giatto sino alla Fonte pulsante; tutto questo evitando i desideri e le illusioni, e, soprattutto, facendo attenzione a non esaurire il tempo concesso per la ricerca.

Il giocatore è rappresentato da una testa che ruota muovendosi lungo i sentieri del labirinto, tentando di collegare tutti gli elementi. Procedendo nel gioco, le cose sono rese più difficili dalle Fiamme dei Desideri prima, e dalle Illusioni create dal

desiderio poi. Se ci si lascia toccare da tali debolezze si perde una delle teste ruotanti, lasciando incompleto il labirinto.

Se ciò accadesse, si è condannati a ripetere tutta la ricerca fatta sino a quel punto, ma con la speranza che si sia fatto tesoro degli errori commessi.

Si comincia con una testa impegnata nella ricerca e con quattro incarnazioni di riserva. L'esperienza, logicamente, ha fine quando non sia più possibile alcuna metempsicosi.

Per questo gioco è previsto l'utilizzo di un'ampia gamma di joystick. È inoltre possibile la presenza di due giocatori impegnati nella ricerca.

Il punteggio, per chi avesse interesse in ciò nonostante l'aspetto mistico del gioco, è così calcolato.

I punti sono assegnati allorché tutti gli elementi del labirinto siano stati collegati insieme (Zenji). Meno tempo si è impiegato, maggiore è il numero di punti concessi.

Quando si congiunge una parte del labirinto con un quadrato numerato, si riceve un bonus di 100 punti moltiplicato per il numero riportato sul quadrato.

Ogni incremento di 10.000 punti gratifica il giocatore di un'ulteriore vita a titolo di bonus.



Cosa si può dire, in conclusione, di questo programma?

Creando un'interazione indubbiamente unica tra il giocatore ed il gioco, si è creata una nuova esperienza, in cui la strategia di gioco non risiede nella prontezza di riflessi o in piani elaborati, ma sta tutta nell'avvertire quale sia la mossa migliore da farsi, fidandosi in buona parte della propria intuizione.

Benché l'obiettivo di ZENJI sia quello di riunire tutti gli Elementi alla Fonte, diventa chiaro, giocandoci, che per conseguire tale scopo si deve abbandonare qualunque piano logico, affidandosi a qualcosa di molto simile ad un "sesto senso"; il giocatore deve "sentire" la strada attraverso il labirinto, combinando l'intuizione con l'abilità.

Da ultimo si può citare la frase di un vecchio maestro di filosofie orientali riportata da Matt Hubbard il creatore di questo gioco, nel suo commento; "Non c'è conquista, non c'è logica. Usa la mente in modo diverso".

SINCLAIR CLUB

SINCLAIR CLUB DI ROMA

Nuovo Sinclair Club a Roma che porta ad un totale di dieci i Club affiliati al Sinclub nella capitale: un vero record. L'ultimo nato ha per ora solo sei iscritti ma visto il gran numero di sinclaristi a Roma non tarderà ad allargare il numero dei propri sostenitori. Le iniziative del Club non sono ancora ben definite ma siamo convinti che non tarderemo ad avere ulteriori notizie da parte dei nostri amici, il loro indirizzo è:

Sinclair Club di Roma
c/o Pezzola Fabrizio
Via Ripetta, 120
00186 ROMA
Tel. 06/3589943

ZX CLUB STABIA

Costituito a Castellamare di Stabia il locale Sinclair Club con una ventina di iscritti fino ad ora. L'attività dei nostri amici è per ora indirizzata alla raccolta di programmi per costituire una biblioteca software ad uso dei soci, alla stesura di un bollettino periodico sulle attività del Club; non poteva mancare infine la produzione di software originale. Per ulteriori informazioni il recapito è:

ZX Club Stabia
c/o Salvatore Esposito
Via G. Cosenza, 122
80053 Castellamare di Stabia (NA)
Tel. 081/8721645

SINCLAIR USER CLUB LECCE

Il Sinclair User Club Lecce nato da poco, in collaborazione con gli amici di Ferrara, conta per il momento 13 soci. Le finalità del Club sono le stesse degli amici emiliani: sviluppo di software originale e trasmissione dei dati tramite Modem con altri Club in Italia. Per ulteriori dettagli ed informazioni invitiamo tutti a mettersi in comunicazioni con:

Sinclair User Club Lecce
c/o Finelli Gianluca
Via Cavalieri di Rodi, 2/A
73014 Gallipoli (LE)
Tel. 0833/476874

SINCLAIR CLUB COMO

Si è costituito alle porte di Como un nuovo Sinclair Club che si prefigge di collaborare con gli altri Sinclair Club italiani e con i singoli utenti.

Scopi principali del Club sono lo scambio di Software, esperienze di ampliamento hardware, di modifiche e idee varie. I soci del Club sono per ora una decina, tutti studenti, con molta voglia di fare per cui invitiamo tutti i sinclaristi della zona di mettersi in contatto con:

Sinclair Club Como
c/o Mottin Giovanni
Via Frisia, 44
22100 Albate (CO)

SINCLAIR CLUB AILATI - SAVIGNANO

Il Sinclair Club Ailati è costituito da hobbisti di informatica e utenti di computer Sinclair. Gli scopi del Club sono favorire i contatti tra utenti degli elaboratori Sinclair con scambi di idee su software e hardware, esperienze e tutto ciò che ha a che fare con i computer Sinclair.

Il Club ha il compito di raccogliere i programmi, note, articoli, riviste dei soci in modo da creare una biblioteca utilizzabile da tutti i soci presso la sede del Club. I soci del Club sono per il momento solo quattro ma organizzatissimi e con idee molto chiare, li potrete trovare al seguente indirizzo:

Sinclair Club Ailati
c/o Marchi Renzo
Via Galdello, 12/8
41056 Savignano S/P (MO)
Tel. 059/731222

IN INGHILTERRA CON IL GRUPPO UTILIZZATORI SINCLAIR DI NAPOLI

Il Gruppo Utilizzatori Computer Sinclair di Napoli organizza per la prima settimana di Luglio un favoloso viaggio in Inghilterra, con visita guidata alla Sinclair Research di Cambridge, a cui possono partecipare tutti i possessori di home computer che siano interessati ad una simile escursione. La durata delle gite sarà di una settimana e il viaggio di andata e ritorno sarà

effettuato in aereo. Per ovvi motivi di organizzazione è necessario prenotarsi entro e non oltre il 10 maggio; per maggiori dettagli scrivere al:

Gruppo Utilizzatori
Computer Sinclair
c/o Roberto Chimenti
Via Luigi Rizzo, 18
80124 NAPOLI
o telefonare tutti i giorni dalle 14.00 alle 20.30
allo 081/7623121-617368

IL SINCLAIR CLUB BOLOGNA SI RINNOVA

Informiamo con la pubblicazione di uno stralcio del comunicato il cambio di indirizzo del Sinclair Club Bologna che interessa tutti gli iscritti e i Club ad esso collegato.

"Il Sinclair Club Bologna cessa di esistere come organizzazione di livello nazionale e si costituisce in gruppo locale di utenti di microcomputer in collaborazione con l'ARCI di Imola. Il materiale del Club verrà trasferito presso la sede dell'ARCI, dove sarà disponibile per chi ne è interessato, ogni Lunedì dalle 17 alle 19. Non ci saranno più quote associative e il bollettino non sarà più stampato periodicamente ma verrà ridotto a lettera con notizie di incontri e scambi che continuerà ad essere inviata a tutti coloro che risultavano soci nel 1984". A tutti coloro che avevano aderito verrà mantenuto, per chi vorrà, un collegamento postale e l'indirizzo sarà:

Sinclair Club Imola
c/o ARCI UISP
Via Tiro a Segno
40026 Imola (BO)

NUOVO STATUTO PER IL SINCLAIR NEW CLUB DI MONCALIERI

Anche il Sinclair New Club come il "grande" Sinclair Club Bologna non stamperà più il bollettino informativo per i soci causa l'elevato costo; al suo posto verrà spedita ai soci una piccola circolare senza fissa periodicità con notizie e iniziative del Club. Di conseguenza alla cessazione del bollettino la quota associativa si abbassa

a lire 6.000, le iscrizioni al Club, sorto nel Marzo 1983, saranno comunque ancora aperte a tutta Italia.

Il Sinclair New Club continuerà ad elaborare software ed aiuterà tutti nella stesura dei programmi, per accrescere così lo sviluppo del software poiché questo comporta una migliore conoscenza del computer.

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE E NATURA

Il Sinclair New Club, sorto nel Marzo 1983, ha natura di libera associazione di diritto privato, è apolitico e non ha scopo di lucro.

ART. 2 - SCOPI

Il S.N.C. ha lo scopo di:

- sviluppare software inedito;
- diffondere la conoscenza del computer;
- facilitare lo scambio di hard e soft;
- dare la possibilità ai soci di poter commercializzare il loro software valido ed inedito;
- redigere una piccola circolare informativa periodica.

ART. 3 - SOCI

Sono soci del Club le persone aventi un computer ZX SPECTRUM o ZX81 in regola col pagamento della quota annuale. La qualifica di socio ordinario è personale, non cedibile e non trasmissibile; la durata annuale e può essere rescissa solo per dimissione, sospensione od espulsione.

ART. 4 - DIRITTI

Tutti i soci hanno il diritto a partecipare alle attività del Club, ad avere una tessera che attesti l'associazione al Club, a ricevere la circolare, a usufruire della SOFTECA.

ART. 5 - DOVERI

I soci devono osservare le norme dello statuto del Club, ad offrire la massima collaborazione possibile, secondo la capacità di ciascuno, per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, a mettere a disposizione degli altri programmi, libri e proprie conoscenze in materia.

ART. 6 - QUOTA SOCIALE

La quota sociale è fissata ogni anno dal Club. Per il 1985 è di lire 5.000 e oltre a far divenire socio del Club, la quota dà il diritto di ricevere come omaggio adesivi e una cassetta con 5 programmi a scelta.

ART. 7 - CIRCOLARE & SOFTECA

La circolare non avrà periodicità fissa. In essa vi saranno scritte le ultime proposte del Club, gli annunci tra i soci e ogni tanto vi sarà qualche routine in L/M o un programma molto interessante. La softteca è una bank-soft a disposizione del socio il quale, mandando un programma non ancora in possesso del Club ne riceverà due in cambio.

ART. 8 - COLLABORAZIONI

Il Club è aperto a collaborazioni con altri Club o riviste del settore. Inoltre collaborerà sempre con SINCLUB.

Sinclair New Club
c/o Gentili G. Paolo
Via Turati, 10
11024 Moncalieri (TO)

MEETING SULL'HOME COMPUTER ORGANIZZATO DAL SINCLAIR CLUB TRENTO

Si è svolto a Trento in data 19/20 Gennaio scorsi il primo ZX Meeting 1985, organizzato dal locale Sinclair Club avente come tema l'Informatica Quotidiana. La manifestazione che ha avuto un notevole successo di pubblico e un buon risalto sulla stampa locale è stata gratificata anche dalla sede RAI di Trento che ha mandato in onda un servizio sulla terza rete. Lo scopo di questo incontro era quello di presentare una panoramica sui micro ed home computer e dimostrare le possibili applicazioni, tutto questo con la presenza di computer Sinclair QL e Spectrum, Commodore 64, 16 e Plus 4, MSX e APPLE e i relativi programmi applicativi e dimostrativi.

Noi del Sinclub non possiamo che plaudire iniziative di questo genere che promuovono la nostra causa, con l'occasione pubblichiamo lo statuto del Sinclair Club Trento e il suo recapito.

STATUTO

Il Sinclair Club Trento è una associazione spontanea di hobbisti di micro e home computer, con scopi culturale e ricreativi, senza fini di lucro, e non legata a ditte commerciali.

Le attività che il Club, nato un anno e mezzo fa, si prefigge sono:

- favorire i contatti tra utenti di micro-computer, principalmente Sinclair ZX, per scambio di idee, routines, esperienze ed ampliamenti hardware
- costituire una biblioteca con libri, riviste, programmi per computer a disposizione dei Soci

- preparare incontri e corsi di informatica
- segnalare ai Soci occasioni particolarmente vantaggiose per l'acquisto di materiale, collaborando con altri gruppi ed utenti.

Sono Soci del Sinclair Club coloro che ne facciano richiesta compilando un apposito modulo. Le richieste saranno confermate dalla Segreteria.

Ogni socio ha diritto ad usufruire della biblioteca, delle offerte che la Segreteria riuscirà ad ottenere e può contribuire all'attività del Club.

La direzione, il coordinamento e la promozione di iniziative sono affidate ad una Segreteria, costituita da 7 competenti regolarmente eletti dall'assemblea del Soci. La sede del Sinclair Club Trento in via Roma 57, a Trento è regolarmente aperta ogni mercoledì e sabato dalle ore 20.30.

Sinclair Club Trento
Via Roma, 57
38100 TRENTO
Capclub: Libardi Cornelio



SINCLAIR CLUB

Nome Club: _____

Sede: _____

Città: _____ Prov.: _____ CAP: _____

Telefono: _____

Capo Club: _____

Indirizzo: _____

Telefono: _____

N° Soci: _____

Note varie: _____

IL NUOVO SINCLAIR QL

A CASA VOSTRA SUBITO !!



LA PIU' ALTA TECNOLOGIA NELL'ELABORAZIONE PROFESSIONALE AL PIU' BASSO COSTO CON IL SINCLAIR QL

- Tutta la velocità e la potenza di elaborazione di un'architettura a 32 bit del microprocessore.
- Capacità di memoria: RAM 128 Kbyte espandibile fino a 640 K - ROM 32 K espandibile fino a 64 K.
- Due Microdrive incorporati per cartucce da almeno 100 K ciascuna.
- Porte per dispositivi I/O: monitor RGB o monocromatico, due seriali RS 232-C, due per joystick, una espansione ROM, una uscita a pettine a 40 poli e due per collegamenti in rete locale.
- Possibilità di multi-tasking con il nuovo sistema operativo QDOS.
- Nuovo linguaggio Sinclair SuperBASIC strutturato e ricorsivo.
- Display a caratteri di dimensioni modificabili fino a 25 righe per 85 colonne.
- Risoluzione grafica: fino a 512 x 256 pixels singolarmente indirizzabili.
- Quattro cartucce software eccezionale comprese nella fornitura: QUILL elaborazione testi, ARCHIVE database, ABACUS tabellone elettronico ed EASEL grafica commerciale.

- o Versione originale Inglese
- o Garanzia Italiana

Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo Totale
IL NUOVO SINCLAIR QL		L. 1.290.000	

Desidero ricevere il materiale indicato nella tabella, a mezzo pacco postale contro assegno, al seguente indirizzo:

Nome

Cognome

Via

Città

Data C.A.P.

SPAZIO RISERVATO ALLE AZIENDE - SI RICHIEDE L'EMISSIONE DI FATTURA

Partita I.V.A.


PAGAMENTO:
A) Anticipato, mediante assegno circolare o vaglia postale per l'importo totale dell'ordinazione.
B) Contro assegno, in questo caso, è indispensabile versare l'acconto di Lire 50.000 mediante assegno circolare o vaglia postale. Il saldo sarà regolato contro assegno.
AGGIUNGERE: L. 5.000 per contributo fisso. I prezzi sono comprensivi di I.V.A.

**l'unica organizzazione europea
per la spedizione di computer
e componenti elettronici**

EXELCO

Via G. Verdi, 23/25
20095 - CUSANO MILANINO - Milano

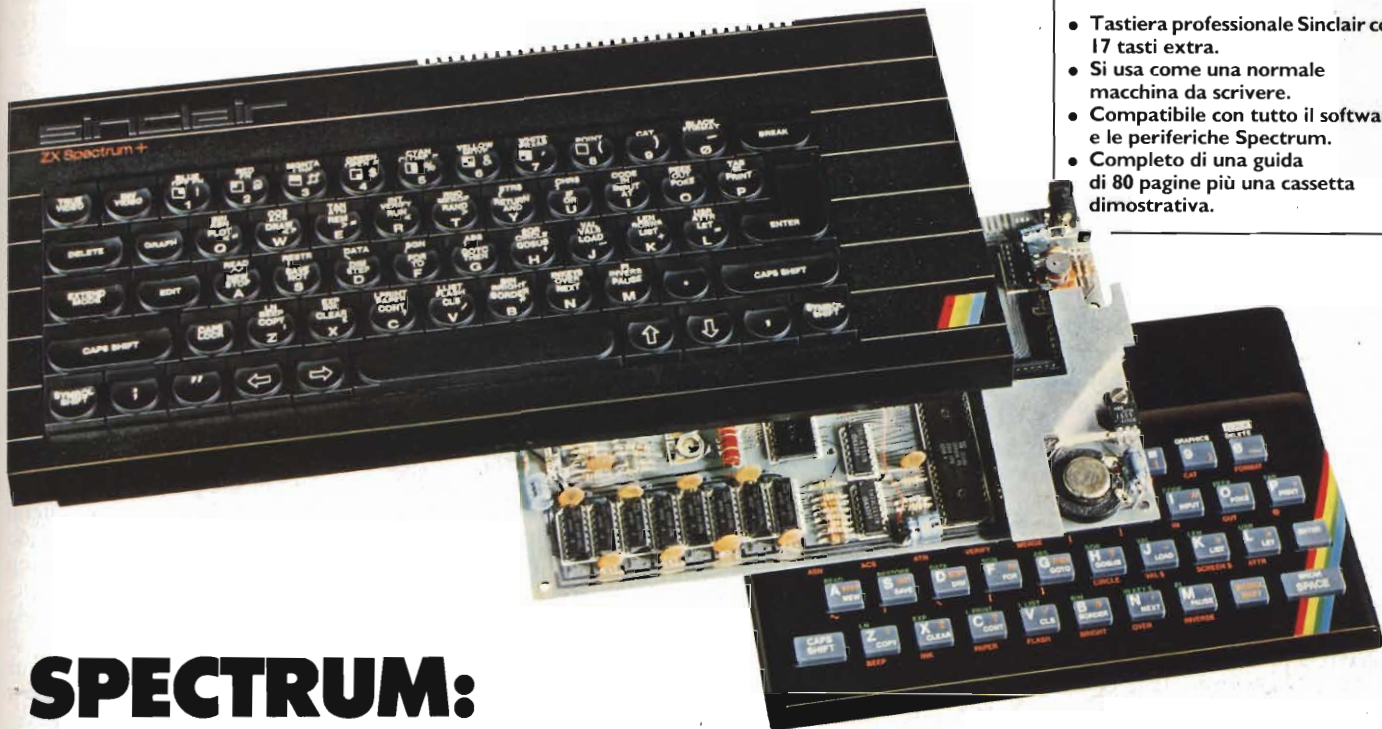SI ACCETTANO FOTOCOPIE DI QUESTO MODULO D'ORDINE



- Tastiera professionale Sinclair con 17 tasti extra.
- Si usa come una normale macchina da scrivere.
- Compatibile con tutto il software e le periferiche Spectrum.
- Completo di una guida di 80 pagine più una cassetta dimostrativa.

SPECTRUM: CON IL KIT DIVENTA PLUS

Proprio così: da oggi puoi vestire a nuovo il tuo Sinclair con questo superkit che ti offre, tra l'altro, una maxitastiera con 17 funzioni in più e la space bar, il reset automatico per non dover più intervenire sull'alimentazione e una speciale cassetta-guida che ti permetterà ...

Più bello dello Spectrum c'è solo Spectrum. Anzi, c'è Spectrum + - si dice Plus, all'inglese - il nuovissimo alter ego del Sinclair. Una nuova macchina? No, semplicemente un abito di lusso, o una carrozzeria fuoriserie se si preferisce, appositamente studiata per mettere ulteriormente in risalto le già notevoli doti del 48 K, rendendolo particolarmente idoneo ad applicazioni un po' speciali come il word processing e la redazione di programmi particolarmente estesi. È dunque giunta l'ora di gettar via o di svendere il fido Spectrum che si è goduto fino a oggi per sostituirlo subito con la versione Plus?

Absolutamente no: qualsiasi 48 K può essere trasformato nel giro di pochi minuti in un perfetto Spectrum + anche se di elettronica si sa poco o nulla. Poche saldature, e il gioco è fatto: e se non ci si fida troppo delle proprie ... virtù saldatricie, si può anche delegare il lavoro a chi se ne intende andando sul sicuro per un modico supplemento di spesa.

Con le dettagliatissime istruzioni accluse, però, sbagliare è virtualmente impossibile, e anche un bambino un po' sveglio dovrebbe poter portare in fondo a pieni voti l'operazione upgrading.

IL PIU' DEL PLUS

Già - si potrebbe dire a questo punto - ma non tutti gli Spectrum sono 48 K. Che fare con gli altri? Semplice: espanderli. E proprio per venire incontro alle esigenze di chi possiede un 16 K è prevista una versione speciale del kit che, oltre alla tastiera e all'accessoria necessaria per il Plus, comprende anche un'espansione di memoria tale da quartottizzare qualsiasi Spectrum.

Cuore dello Spectrum + è la maxitastiera innestata sul nuovo case in dotazione al kit. Il look è quello del QL e così pure, si può

dire, la filosofia che ne ha governato la progettazione funzionale, e la disposizione dei tasti rispecchia la classica QWERTY "computerizzata", quella cioè che si trova su quasi tutti i personal più grandi.

Quali le differenze rispetto alla vecchia tastiera gommacea?

Diverse: la prima, è più sostanziale, sta appunto nel fatto che questa è di solito materiale plastico e i tasti sono del tipo meccanico tradizionale. Il contatto e l'effetto relativo sono assicurati al primo tocco: così, si può procedere spediti e senza ripensamenti durante il word processing o la copiatura dei listati più lunghi, aiutati in questo anche dai due supporti retrattili che consentono, all'occorrenza, di disporre la macchina a leggio.

E QUEL NASTRO TI GUIDERA'

La nuova maxitastiera comprende 58 tasti diversi, 17 in più di quella originaria. L'aumento è dovuto, tra l'altro, all'introduzione di tasti specifici per i segni d'interpunzione, di una grande e comoda barra spaziatrice e, last but not least, di comandi di shift separati per i caratteri grafici e per i modi estesi. E un reset rapido consentirà infine di togliere di mezzo all'istante un programma indesiderato o erroneo senza dover andare a mettere le mani sull'alimentazione.

Qualche novità anche tra le vecchie conoscenze: l'Enter diviene un comodo tasto triplo e il Caps Shift una coppia di tasti doppi posta, per la massima comodità, ai due lati della tastiera. Anche il Break, ora indipendente dallo Space, diviene un tasto doppio posto in alto a destra.

Qualche aficionado dello Spectrum vecchia maniera, ormai assuefatto alla tastiera

tradizionale, potrebbe temere di non trovarsi a suo completo agio con la nuova, oppure di non saperne sfruttare fino in fondo le possibilità. Niente paura, a complemento del kit c'è un opuscolo di oltre 80 pagine dove tutto è spiegato per filo e per segno: in appendice, è perfino riportato un glossarietto dei più importanti termini del BASIC a beneficio dei meno esperti. Ma soprattutto c'è la cassetta-guida, che da sola illustra dal vivo tutte le nuove meraviglie. Il neoproprietario del Plus sarà insomma chiamato a toccare con mano tutte le funzioni disponibili, non solo con simpatici esercizietti ma anche con tre veri arcade games inediti nei quali il corretto impiego e la familiarità con la tastiera saranno conditio sine qua non per poter vincere.

AL LAVORO!

In definitiva lo Spectrum +, che naturalmente è in grado di interconnettersi con tutte le periferiche disponibili - Interface 1 e 2 e Microdrives -, offre un'alternativa stilisticamente e tecnologicamente competitiva con tutti i migliori personal del mercato attuale. E in più, è bene non dimenticarlo, tutto il software originale della Sinclair sarà d'ora

in poi pensato soprattutto per il Plus.

Qualcuno nutre ancora dei dubbi sulla semplicità pratica dell'upgrading dalla versione normale alla Plus? Sinceramente pensiamo di no. E in ogni caso, vogliamo entrare nei particolari dell'operazione non solo per fugare le ultime perplessità, ma soprattutto perché sia possibile realizzare concretamente quanto a portata di mano si trovino tutti i vantaggi sin qui dettagliati.

Si deve comunque tener presente che, anche nella remota eventualità che sorgessero dei problemi di un certo rilievo durante il lavoro, resta sempre la possibilità di impacchettare il "morticino" e spedirlo a un Centro di assistenza specializzato sempre a disposizione per completare il lavoro in vostra vece, rimediando magari qualche piccolo pasticcio, per un modico sovrapprezzo: l'indirizzo viene naturalmente fornito con il kit.

Prima di rimboccarsi le maniche e mettersi all'opera, sarà opportuno organizzarsi perché tutto possa filar liscio fin dal primo momento. Innanzitutto, gli attrezzi. È necessaria solamente un'utensileria assai ridotta: serve soprattutto un cacciavite con lama a croce (Philips) di piccole dimensioni.

Occorre poi un saldatore, anche se non lo si utilizzerà più di tanto. Se ci si dedica già alla sperimentazione elettronica, il saldatore che già si ha sul banco di lavoro andrà benis-

simo, diversamente ce se ne procurerà uno da 15-25 W: anche qualcosa in più se il ferro prescelto sarà dotato di controllo termostatico.

COSA C'È DENTRO

Altra premessa importantissima, la scelta del luogo dove mettersi a lavorare. Se già non si dispone di un angolo destinato alle cose dell'elettronica, si ricercherà un piano ben illuminato, perfettamente sgombro e sul quale, se necessario, si possano lasciare i ... lavori in corso se per qualche ragione si dovesse interrompere il montaggio del kit, senza che nessuno intrometta mani indiscrete o interferisca altrimenti. Fondamentale è che le parti fisicamente più piccole non possano andar disperse, e che i circuiti interni dello Spectrum, che verranno messi a nudo durante le operazioni di riassetto, non possano in alcun modo subire traumi meccanici o venire altrimenti contaminati da sporcizia o spruzzi di sostanze liquide. È bene non dimenticare che, proprio durante questa fase, lo Spectrum è fuori garanzia e che pertanto chi rompe adesso paga ...

E poiché anche l'occhio vuole giustamente la sua parte, sarà consigliabile evitare di

Figura 1, 2 e 3 - L'unico componente da aggiungere alla basetta dello Spectrum è una semplice resistenza da 22 kohm. Il suo posizionamento, però, varia da modello a modello. Per la versione 1, peraltro non molto diffusa in Italia, la si dovrà applicare direttamente sul lato rame dello stampato secondo le indicazioni date. Per le restanti versioni la si collegherà in parallelo a un resistore R68 già esistente saldandola direttamente ai terminali.

Il pulsante di reset dovrà essere collegato in parallelo al condensatore C27. Tale componente, nella versione 1, si trova sotto il dissipatore termico del regolatore di tensione annesso all'alimentatore. Tale aletta metallica dovrà perciò essere rimossa, come indica il testo, prima di procedere alle operazioni di installazione del pulsante. Ciò non risulta invece necessario per le altre due versioni: il C27 si trova nella posizione indicata dalla freccia.

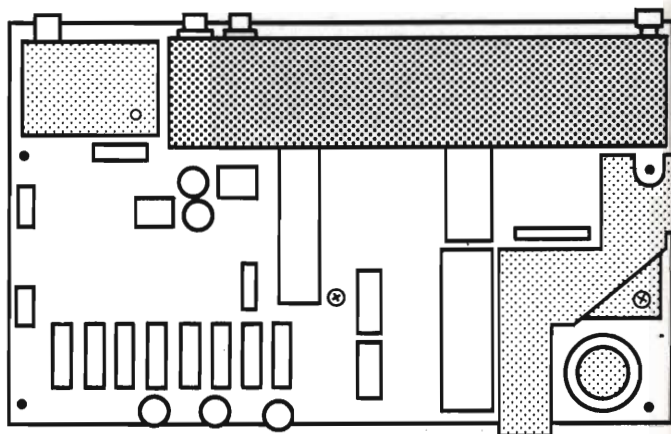
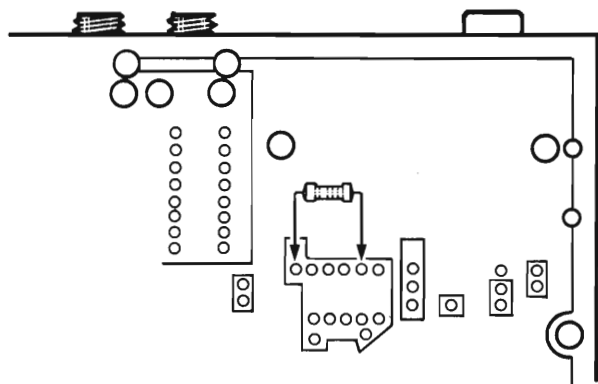


Figura 1A

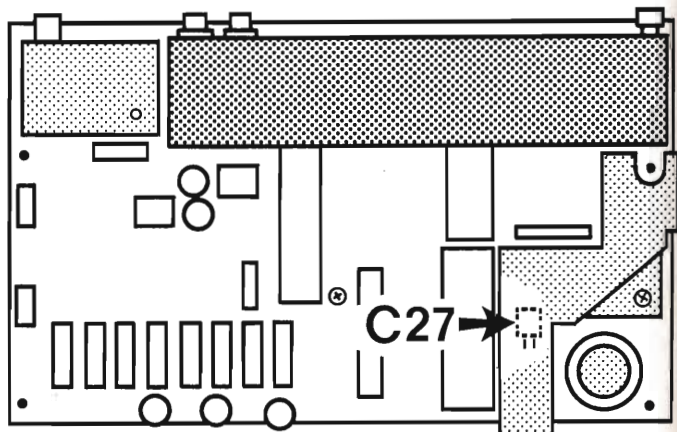


Figura 1B

graffiare o sciupare altrimenti gli elementi stampati del mobile, prevedendo un piano di appoggio morbido per queste parti.

L'estemporaneo banco di lavoro è a posto?

Se la risposta è affermativa, si può procedere con una seconda, non meno importante fase preparatoria: il censimento delle varie parti contenute nel superkit Plus. C'è forse pericolo che ne manchi qualcuna? No, naturalmente: ma una presa di confidenza preliminare con i vari componenti in gioco sarà molto utile per utilizzarli propriamente e a colpo sicuro al momento opportuno.

Ecco allora che cosa verrà alla luce aprendo la confezione:

- 1 tastiera speciale Plus completamente montata;
- 1 resistore da 22 K Ω (rosso-rosso-arancio-oro);
- 1 valva inferiore del mobile;
- 4 piedini in gomma;
- 1 interruttore con fili di collegamento pre-saldati;
- 1 dissipatore termico;
- 3 cuscinetti di schiuma grigia;
- 2 viti a testa rotonda, lunghe 6,5 mm;
- 1 vite svasata lunga 13 mm;
- 7 viti a testa rotonda lunghe 8 mm;
- 2 supporti a leggio;

- 2 molle in plastica;
- 1 manuale per l'utente dello Spectrum +;
- 1 cassetta-guida;
- 1 opuscolo con le istruzioni per il montaggio.

Nel kit è infine compresa anche una targhetta autoadesiva bianca su cui si ritrascriverà il numero impresso sul sigillo di garanzia dello Spectrum originale. Tale etichetta, applicata sul fondello del nuovo mobile, consentirà di non perdere il diritto alla garanzia residua, che riacquista la sua validità dal momento in cui il Plus comincia a funzionare regolarmente.

1 COME SMONTARE LO SPECTRUM

Preso la necessaria confidenza col contenuto del kit, si potrà passare senza indugio al montaggio.

Di seguito si illustrano, passo per passo, i vari momenti dell'assemblaggio.

Capovolgete lo Spectrum. Localizzate e svitate le cinque viti che tengono unite le due parti.

Girate nuovamente il computer nella sua

posizione normale e sollevate attentamente il coperchio.

Potrete vedere due sottili piattine che collegano tra loro il semiguscio superiore e quello inferiore. Queste si infilano in due prese nere situate sul circuito stampato nella metà inferiore del mobiletto: estraetele delicatamente ed appoggiate la parte superiore del mobiletto in altro luogo.

Il circuito stampato è formato da una sola vite, situata al centro della scheda e a circa un terzo del lato posteriore. Smontate questa vite ed il circuito stampato potrà essere sollevato. Mettete da parte il fondello.

Versione 1 Versione 2 Versione 3

Dovrete ora cercare il numero di serie del vostro Spectrum, che risulta impresso sul circuito stampato. Di solito, si trova lungo il lato frontale della scheda, ma nei primi modelli era applicato posteriormente.

Se il vostro Spectrum è una "Versione 1" oppure una "Versione 2", dovrete cambiare il dissipatore termico esistente con quello contenuto nel kit (vedi Passo 2). Per la "Versione 3" e successive, non sono necessarie modifiche, in quanto il dissipatore termico è situato in una posizione diversa (sul retro della scheda) in questo caso, potrete saltare al Passo 3.

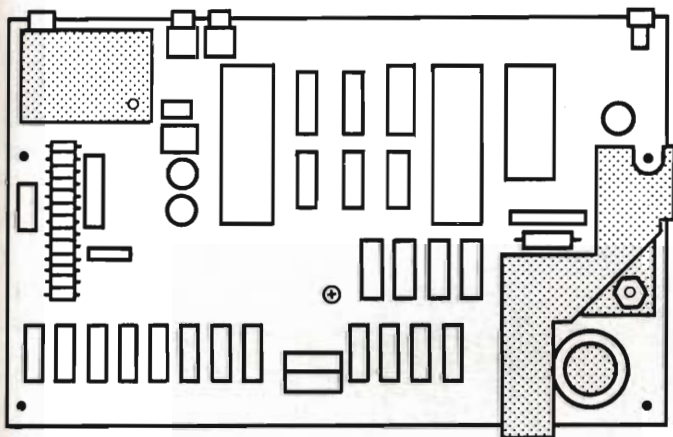


Figura 2A

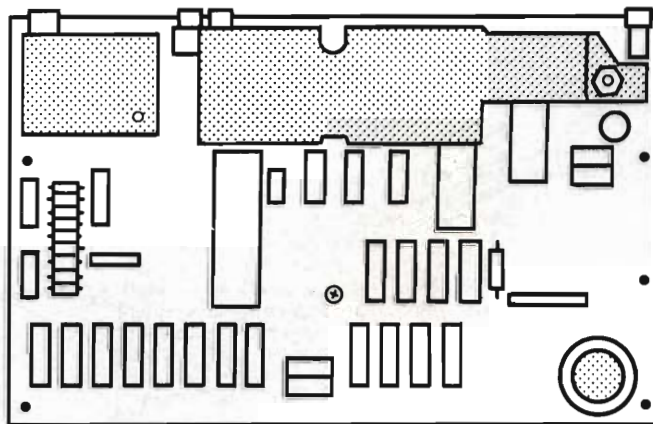


Figura 3A

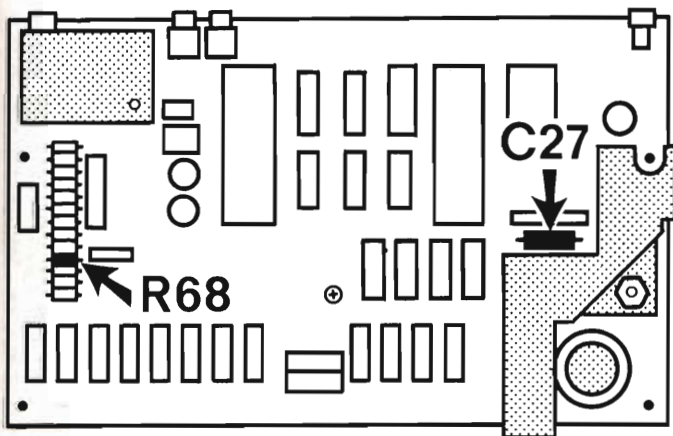


Figura 2B

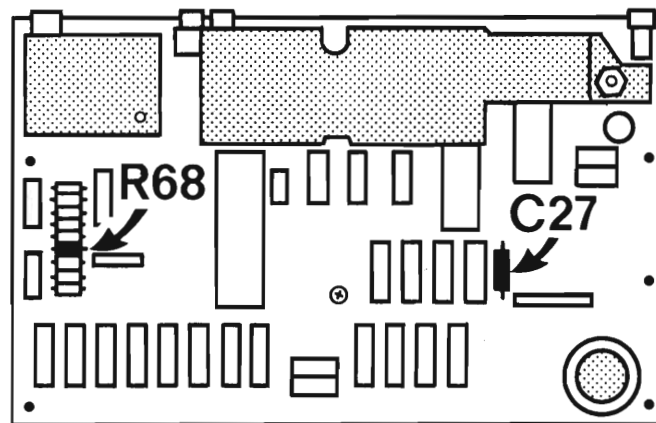


Figura 3B

2

SOSTITUZIONE DEL DISSIPATORE TERMICO (SOLO PER LA VERSIONE UNO E DUE)

Il dissipatore termico si trova nell'angolo inferiore a destra della scheda, ed è bloccato dalla vite di fissaggio del regolatore di tensione.

Per sostituirlo, è sufficiente allentare questa vite, facendo attenzione a non smarrire il dado e la rondella, smontando poi con attenzione il dissipatore termico.

Dovrà ora essere montato il nuovo dissipatore termico, a meno che l'apparecchio non sia una "Versione 1", nel qual caso dovrete montare prima l'interruttore di reset, passando direttamente al Passo 3. Se fosse presente un isolatore trinagolare di carta inserito tra il dissipatore e la scheda, ricordate di sostituirlo: non tutte le macchine lo hanno, quindi niente paura se non riuscite a trovarlo.

Stringete il dado di bloccaggio del regola-

tore, senza piegarne eccessivamente i terminali.

3

MONTAGGIO DELL'INTERRUTTORE DI RESET

L'interruttore di reset viene fornito con i suoi due fili già saldati. Tutto ciò che occorre fare è collegare l'altra estremità di questi fili al circuito stampato dello Spectrum. L'interruttore sarà sempre collegato ai capi del condensatore C27, ma la posizione di quest'ultimo varia a seconda della versione, e i modelli più recenti hanno già un punto dello stampato, predisposto per collegare questo interruttore.

Saldate dunque attentamente le estremità nude dei fili dell'interruttore di Reset ai terminali dello stesso C27, oppure alle piazzole previste sul circuito stampato.

È importante non lasciar cadere spruzzi di colofonia sul circuito stampato. Se le piste

del circuito stampato vengono cortocircuitate dalla lega saldante, infatti, il computer potrebbe non funzionare più correttamente.

Versione 1 Versione 2 Versione 3

4

IL COLLAUDO DELLA TASTIERA

È giunto il momento di collaudare il computer. Appoggiate il circuito stampato sul piano di lavoro, che deve essere di materiale isolante, per evitare cortocircuiti. Se non siete certi che la superficie sulla quale state lavorando sia isolante, interponete dei fogli di giornale.

Il circuito stampato deve essere posizionato in modo da guardare il lato componenti.

Prendete la tastiera Spectrum + e disponetela sul suo margine di fronte al circuito stampato, in modo che i tasti siano rivolti

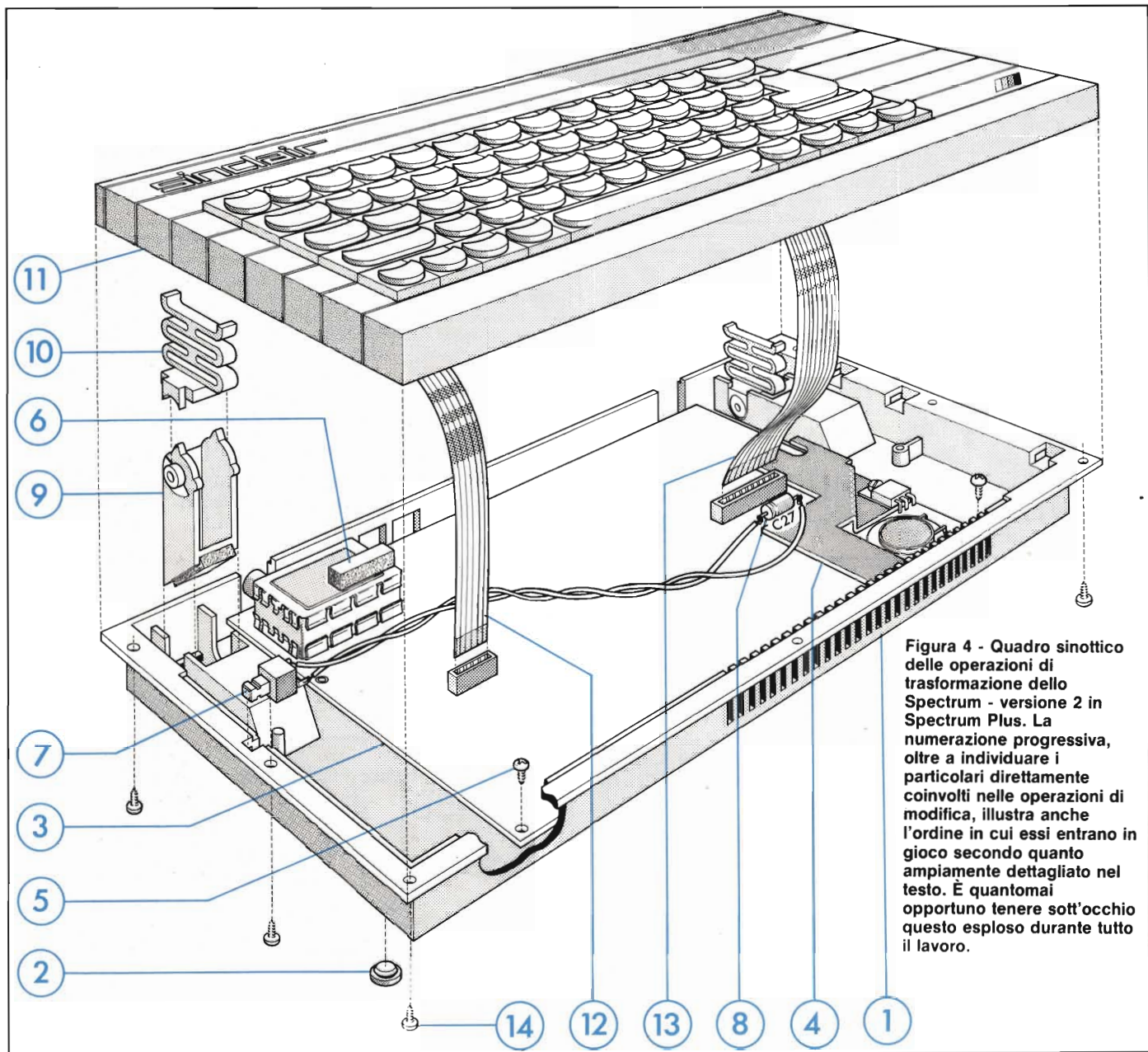


Figura 4 - Quadro sinottico delle operazioni di trasformazione dello Spectrum - versione 2 in Spectrum Plus. La numerazione progressiva, oltre a individuare i particolari direttamente coinvolti nelle operazioni di modifica, illustra anche l'ordine in cui essi entrano in gioco secondo quanto ampiamente dettagliato nel testo. È quantomai opportuno tenere sott'occhio questo esplosò durante tutto il lavoro.

verso di voi e la griglia di ventilazione verso l'alto.

Inserite ora i due cavi a piattina provenienti dalla tastiera, nella presa sulla scheda, nello stesso modo in cui erano collegate le piattine originali.

Osservate che una delle piattine ha 5 conduttori e va collegata alla presa di sinistra, mentre l'altra, ad otto conduttori, va alla presa di destra. Con il coperchio del mobiletto disposto in modo corretto, ciascuna piattina dovrebbe trovarsi esattamente allineata con la propria presa.

Cavo a piattina
Tastiera
Base

Per motivi di chiarezza, non è mostrata la tastiera.

Collegate il computer a un televisore e alimentatelo nel modo consueto.

Provate tutti i tasti, particolarmente STOP: se non appare sullo schermo la parola STOP, dovrete saltare al Passo 6.

5 COLLEGAMENTO DELLA RESISTENZA DA 22 K Ω

Scollegate il computer dall'alimentatore e dal televisore, sfilate le piattine della tastiera e localizzate il componente R68 sul circuito stampato. La posizione di questo componente cambia a seconda della versione per cercarlo si potranno usare gli schemi che mostrano i collegamenti dell'interruttore di reset. Saldare la resistenza ai capi di quella già montata, facendo la massima attenzione a evitare spruzzi di colofonia o cortocircuiti.

Le macchine della Versione 1 non prevedono la R68. Se possedete una di queste, dovrete collegare la resistenza sulla faccia inferiore della scheda. Lo schema mostra i punti di connessione. Collegate la resistenza in modo che risulti più aderente possibile alla faccia inferiore della scheda.

Ricollegate ora la tastiera e il circuito stampato, date corrente e provate nuova-

mente tutti i tasti. Quando funzioneranno regolarmente, potrete scollegare l'alimentatore e il televisore.

Estraete con precauzione i cavi a piattina dalle relative prese e metteteli da parte sia la tastiera che il circuito stampato.

6 MONTAGGIO DELLA PARTE INFERIORE DEL MOBILETTO

Appoggiate il fondello sul piano di lavoro, con il lato posteriore rivolto verso di voi. Premete a fare girare i quattro piedini di gomma (prima la testa conica) nei grandi fori rotondi sul fondo del mobiletto. Girate il fondello nella posizione normale, con la griglia rivolta verso di voi e appoggiate al suo interno il circuito stampato. Le prese dovranno essere allineate con le rispettive forature sul lato del mobiletto, mentre la scheda dovrà essere appoggiata sulle sporgenze di supporto che fuoriescono dal fondo. Le due viti di fissaggio (da 6,5 mm a testa

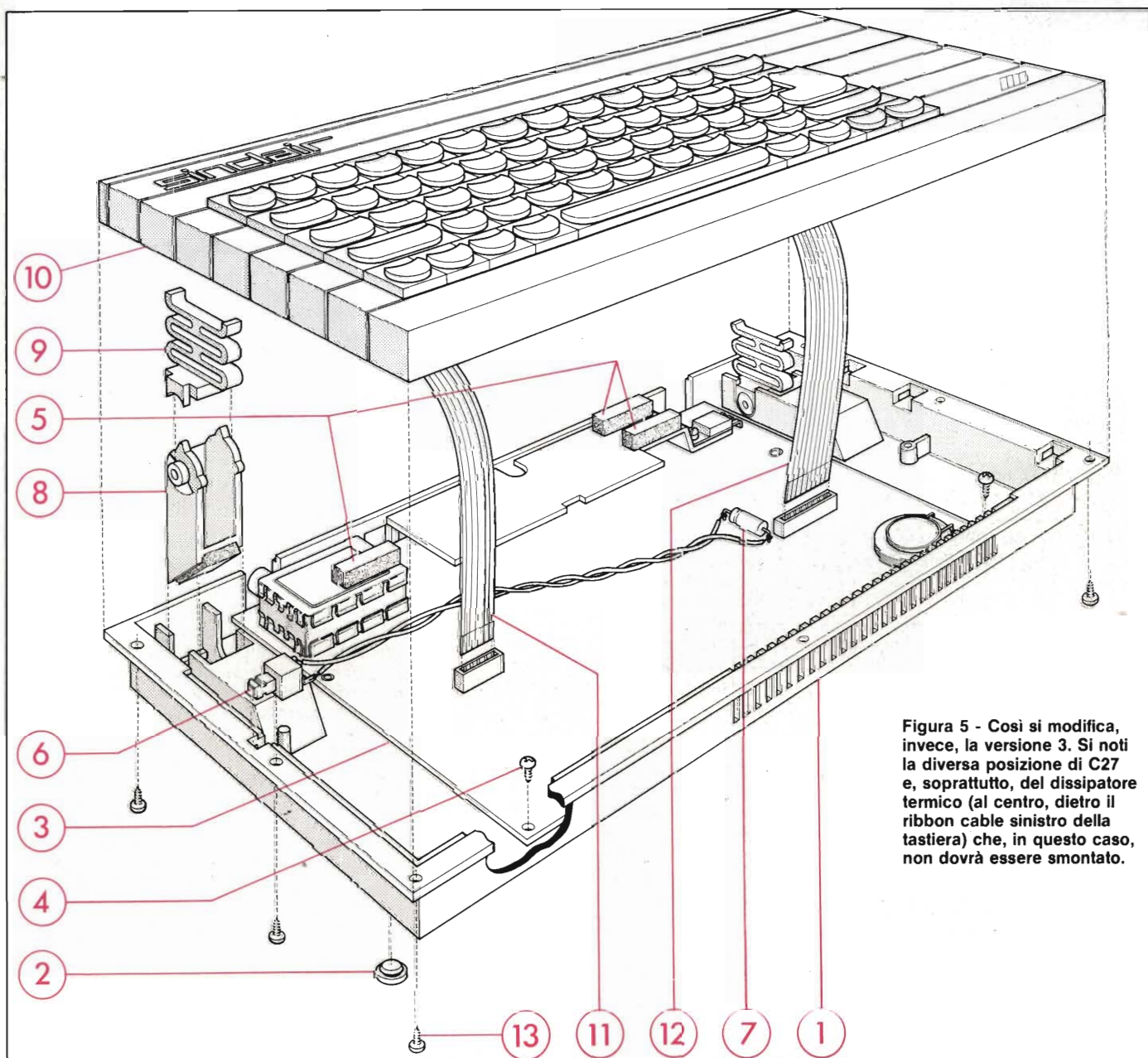


Figura 5 - Così si modifica, invece, la versione 3. Si noti la diversa posizione di C27 e, soprattutto, del dissipatore termico (al centro, dietro il ribbon cable sinistro della tastiera) che, in questo caso, non dovrà essere smontato.



Il superkit al gran completo: dall'alto in basso, si scorgono i due semigusci, la cassetta-guida, lo user-manual e i particolari meccanici tra i quali, in basso, il nuovo dissipatore termico e il pulsante di reset.

tonda) dovranno essere avvitate nelle sporgenze degli angoli anteriori.

L'interruttore di reset dovrà essere semplicemente forzato nell'alloggiamento previsto sul fianco sinistro del mobiletto.

Accertatevi di non pinzare qualche filo dietro al montante di appoggio.

I tre cuscinetti di gommapiuma grigia devono essere applicati al circuito stampato in modo da proteggere i connettori a piattina dallo sfregamento. Uno di essi dovrà essere sempre fatto aderire alla parte superiore del modulatore.

Sulla Versione 3 e successive, gli altri due cuscinetti dovranno essere montati sul dissipatore termico, come illustrato nello schizzo sottostante.

Se possedete la Versione 1 con 48 K di RAM incorporati, la memoria aggiuntiva verrà situata su una scheda extra situata dietro alla scheda principale, nella stessa posizione in cui si trova il dissipatore termico nella versione successiva. In questo caso, i due cuscinetti dovranno essere applicati alla scheda RAM, nella posizione illustrata. Non è necessario applicare questi cuscinetti alle Versioni 2, essendo sufficiente quello sovrastante il modulatore.

Le gambe ripiegabili verranno montate inserendole nelle apposite fessure praticate sul fondo del mobiletto. Le molle in plastica stampata vanno semplicemente appoggiate sopra i perni delle gambe. Non preoccupatevi se il tutto sembra poco stabile: il montaggio verrà irrigidito quando verrà disposto il coperchio del mobiletto.

Inserite nuovamente i cavi a piattina della tastiera posizionate il coperchio sulla parte inferiore del mobiletto. Accertatevi che le piattine della tastiera e i fili dell'interruttore di reset non vengano pinzati tra le due metà del mobiletto.

I cavi a piattina non devono mai essere piegati, in quanto potrebbero risultare danneggiati i conduttori stampati con influenza sul funzionamento del computer. Ciò avviene, per esempio, se la piattina di sinistra viene fatta appoggiare sopra il modulatore quando viene montato lo Spectrum 48 K (non lo Spectrum +): il cavo verrebbe pinzato tra il modulatore e la parte superiore del mobiletto quando le due parti vengono avvitate assieme.

Il computer può ora essere sottoposto all'ultimo collaudo e, se tutto va bene, la parte superiore potrà essere unita, mediante le viti, alla parte inferiore. Per questo scopo vengono usate le viti rimanenti. Le sette viti a testa tonda da 8 mm andranno situate intorno alla parte a sbalzo del coperchio; l'ultima vite rimanente dovrebbe essere quella svastata lunga 13 mm. Questa andrà nel fondo del mobiletto, sul fianco vicino allo slot di espansione.


Il vostro Spectrum + è ora completo: non resta, manuale alla mano, che andare alla scoperta delle sue meraviglie ... ■

SE QUALCOSA NON VA ...

... spesso basta poco per rimediare da soli. Ecco una rapida casistica dei contrattamenti più comuni, con le relative diagnosi.

Problema	Risposta
Nessuno dei tasti funziona.	Controllate se i cavi a piattina sono ben collegati.
Il tasto STOP non funziona.	Verificate se R68 è correttamente inserita (controllate il passo 5).
Appaiono sullo schermo figure casuali invece del messaggio di copyright.	Controllare se l'interruttore di reset è correttamente montato e non è in cortocircuito.
Il computer funziona per un poco e poi si inceppa.	Avete smontato il dissipatore termico per la modifica? è stato sostituito? controllate se la vite del regolatore è ben stretta.
La scheda non si adatta al fondo del mobiletto.	Controllare il numero di serie e modificate, se necessario, il dissipatore termico.
Le gambe di appoggio sono ancora lente quando il coperchio del mobiletto è chiuso.	Controllate se le molle sono inserite correttamente.
Le gambe sono rigide o bloccate.	Controllate che le gambe e le molle siano state montate correttamente.

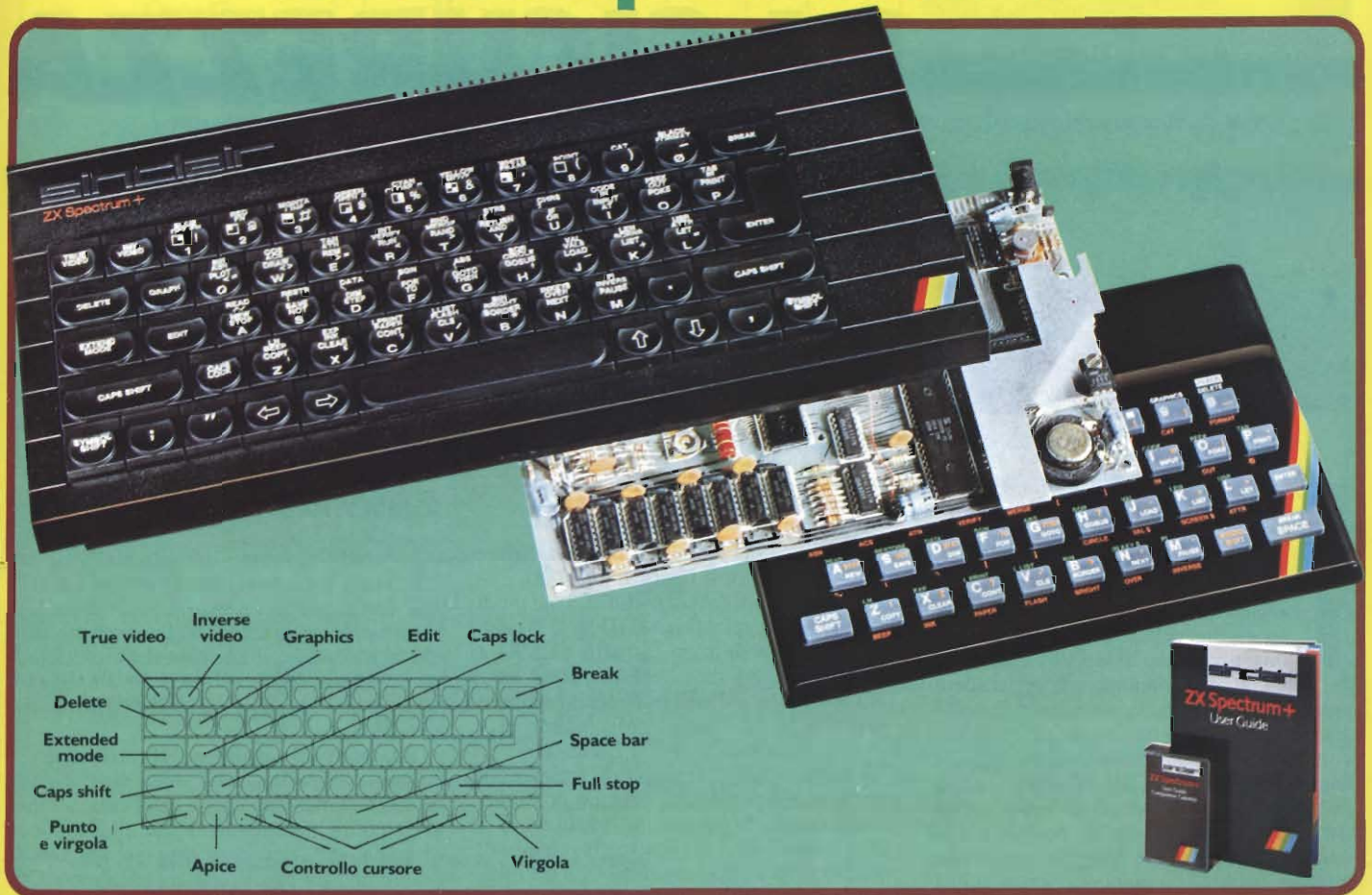Trasforma il tuo Spectrum in ZX Spectrum +



Ecco una novità stimolante per i possessori di Spectrum :
IL KIT ORIGINALE SINCLAIR, che promuove lo Spectrum al grado superiore.
 Non si richiede vasta esperienza . Basta saper saldare pochi fili.

CARATTERISTICHE:

- Tastiera professionale SINCLAIR con 17 tasti extra.
- Si usa come una normale macchina da scrivere.
- Compatibile con tutto il software e le periferiche Spectrum.
- Completo di una guida di 80 pagine più una cassetta dimostrativa.

**a casa
vostra subito !!**

Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo Totale
Kit 48K/Plus		L. 109.000	

Desidero ricevere il materiale indicato nella tabella, a mezzo pacco postale contro assegno, al seguente indirizzo:

Nome

Cognome

Via

Città

Data C.A.P.

SPAZIO RISERVATO ALLE AZIENDE - SI RICHIEDE L'EMISSIONE DI FATTURA
 Partita I.V.A.

PAGAMENTO:

- A) Anticipato, mediante assegno bancario per l'importo totale dell'ordinazione.
- B) Contro assegno, in questo caso, è indispensabile versare un acconto di almeno il 50% dell'importo totale mediante assegno bancario. Il saldo sarà regolato contro assegno.

AGGIUNGERE: L. 5.000 per contributo fisso.
 I prezzi sono comprensivi di I.V.A.

DIVIS.

EXELCO

Via G. Verdi, 23/25
 20095 - CUSANO MILANINO - Milano



UN RAGGIO DI SICUREZZA

Via quelle rozze chiavi: da oggi il codice segreto che aprirà, esso solo, le porte dei tuoi tesori è scritto su un'invisibile barriera all'infrarosso, trasmessa da un piccolissimo modulo elettronico che potrai tenere in tasca proprio come un vero chiavistello. Senza di esso, non ci saranno passepartout né "apriti Sesamo" che tengano ...

di Fabio Veronese

Le chiavi, eterno tormento dei distratti ed eterna delizia degli scassinatori: quel pezzettino di metallo, così facile da smarrire, da dimenticare o da rendere inservibile - una pressione maldestra, ed è già piegata o rotta - può essere altresì riprodotto con una disinvoltura inquietante. Col risultato che, se da un lato una chiave persa può lasciar fuori il legittimo proprietario dalla casa o dalla macchina, dall'altro una chiave rifatta permette di saccheggiarle con estrema facilità. E quando si resta chiusi fuori di casa sono, nella migliore delle ipotesi, dolori per il portafoglio: per rimuovere col trapano il cilindro di una modestissima serratura da porta d'ingresso il fabbro pretende non meno di 35 mila lire, e dopo ce ne vuole una nuova. Se invece si tratta di un modello di sicurezza, non resta che sfondare tutto con le immaginabili conseguenze

Ma - si potrebbe obiettare a questo punto - è possibile che nel pieno dell'era elettronica non si possa disporre di un sistema di apertura un po' meno rudimentale e un po' più sicuro?

Naturalmente sì, e con una spesa nettamente inferiore a quella di qualsiasi serratura meccanica minimamente affidabile.

In queste pagine verrà appunto descritto un circuito applicativo che impiega, uno speciale integrato studiato proprio per queste applicazioni, il MM53200N. Il progetto consiste di due sezioni: una "chiave" portatile ed una "serratura" fissa, che viene usata come interfaccia con un qualsiasi sistema di chiusura: una porta elettrica per garage, una serratura meccanica azionata mediante solenoide, un antifurto per auto o qualsiasi altro dispositivo che necessiti di essere attivato e disattivato. Si impiega la luce infrarossa per trasmettere un segnale codificato dalla chiave alla serratura, il che implica una portata piuttosto ridotta, da alcuni centimetri a circa un metro a seconda delle condizioni di illuminazione ambientale.

IL TRASMETTITORE

Lo schema del trasmettitore della chiave ottica è mostrato in figura 1.

IC1 viene usato per la codifica. Due diodi emettitori di raggi infrarossi (D2 e D3) sono pilotati dal Darlington formato da TR3 e TR4; TR2 funge da invertitore tra TR1 e TR3 cosicché i led verranno spenti quando l'uscita di IC1 è a livello basso, mentre saranno accesi quando sarà a livello alto.

Si ottiene così lo scopo di attivare gli emettitori IR per il minor tempo possibile, minimizzando la potenza assorbita.

D1 è una protezione contro l'inversione di polarità della batteria, mentre C2 e C3 livellano la tensione di alimentazione.

IL RICEVITORE

La parte ricevente del sistema, cioè la "serratura", è schematizzata in figura 2. D3 è un fotodiolo all'infrarosso polarizzato inversamente mediante R3. La corrente nel diodo dipende dall'intensità della radiazione infrarossa che lo colpisce. Un amplificatore con ingresso a fet (IC2) amplifica queste variazioni.

R4, R5 e C5 forniscono una tensione di riferimento pari a metà della tensione di alimentazione, che viene applicata all'ingresso non invertente, il che presuppone l'impiego di C3 per disaccoppiare l'ingresso invertente. R6 predispone il guadagno e C4 (limita il responso alle frequenze più alte).

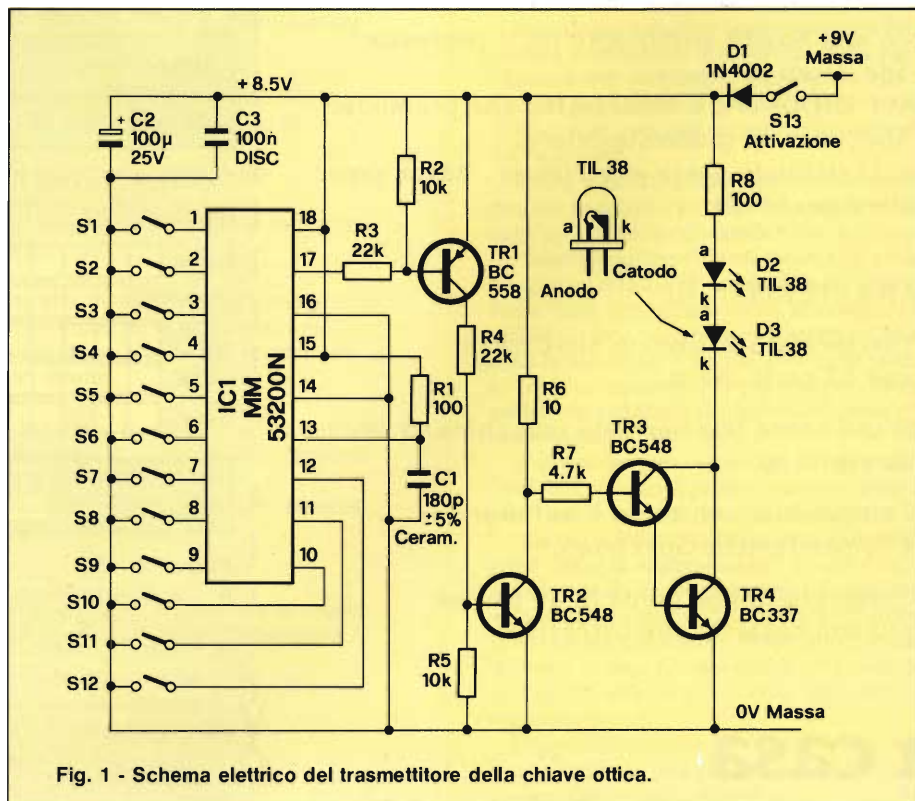


Fig. 1 - Schema elettrico del trasmettitore della chiave ottica.

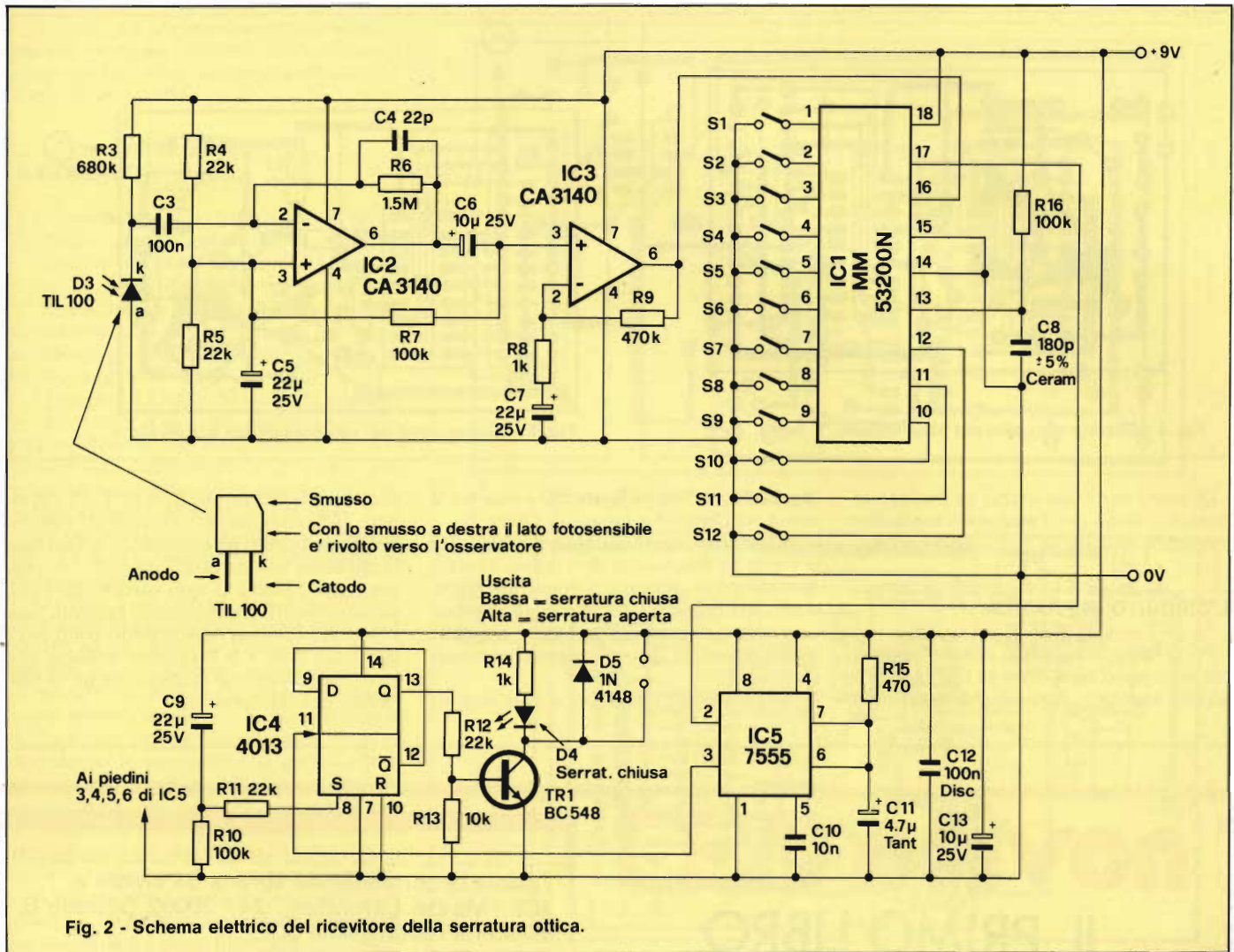


Fig. 2 - Schema elettrico del ricevitore della serratura ottica.

L'uscita di IC2 è applicata non invertente all'ingresso di IC3; R7 lo polarizza non alla metà della tensione di alimentazione, mentre C7 disaccoppia l'anello di reazione. R8 e R9 determinano il guadagno di questo stadio che è di circa 500 volte.

L'uscita ha così un'ampiezza sufficiente per alimentare direttamente l'ingresso di IC1, un altro MM53200N collegato in modo da funzionare come ricevitore.

L'ingresso di IC1 aziona un temporizzatore CMOS 7555 che fornirà un segnale d'uscita dalla durata minima di alcuni secondi quando la serratura verrà azionata. Questo impulso d'uscita fa commutare IC5, collega-

to come divisore per due. La prima pressione del tasto sbloccherà il sistema, mentre la successiva lo bloccherà nuovamente, una ulteriore lo sbloccherà eccetera. L'impiego di IC6 garantisce un isteresi di alcuni secondi tra ciascun azionamento della serratura, riducendo veramente a nulla le possibilità di successo di chi abbia l'opportunità e la pazienza di provare rapidamente tutte le 4096 combinazioni possibili.

L'uscita di IC5 manda in conduzione TR1, che fa accendere il led indicante la condizione di "serratura attiva", e fornisce anche un'uscita a collettore aperto in grado di pilotare un relé a bassa potenza o di azio-

nare altri servocircuiti. Per la commutazione di solenoidi o di relé di maggiore potenza, sarà necessario un opportuno circuito di pilotaggio.

C9, R10 ed R11 garantiscono che la serratura sia sempre chiusa quando viene applicata la tensione di alimentazione: un'ulteriore misura di sicurezza. Per far sì che la serratura si apra quando viene collegata l'alimentazione, sarà necessario scambiare tra loro i collegamenti ai piedini 8 e 10: il piedino 10 dovrà andare a R11, e il piedino 8 a massa.

L'ALIMENTATORE

A causa della limitazione relativa alla tensione di alimentazione di IC1, è stato previsto uno speciale regolatore a 9V, schematizzato in figura 3, che utilizza IC1, un dispositivo a 5V, che, grazie a un partitore resistivo inserito nel terminale comune fornisce un'uscita a 9V. La tensione d'ingresso a questo regolatore può variare tra +12e +24V c.c., e perciò permette di utilizzare la chiave optoelettronica anche su tutti gli automezzi e persino sui camion.

In tutti gli altri casi; si può adottare un comune alimentatore, ben stabilizzato, a 9V: ecco perché questa sezione, in un certo senso facoltativa non è stata inclusa nello stampato.

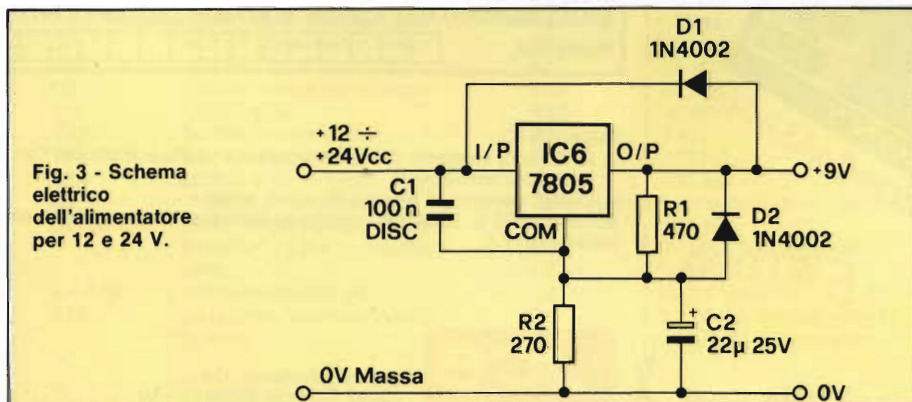


Fig. 3 - Schema elettrico dell'alimentatore per 12 e 24 V.

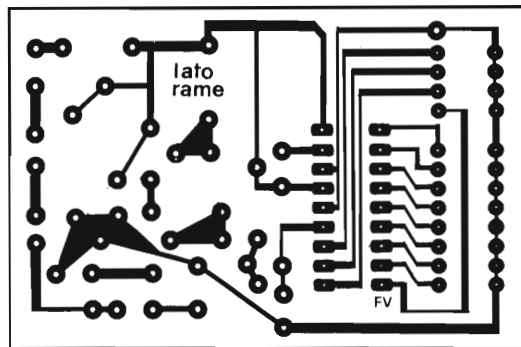


Fig. 4 - Circuito stampato del trasmettitore.

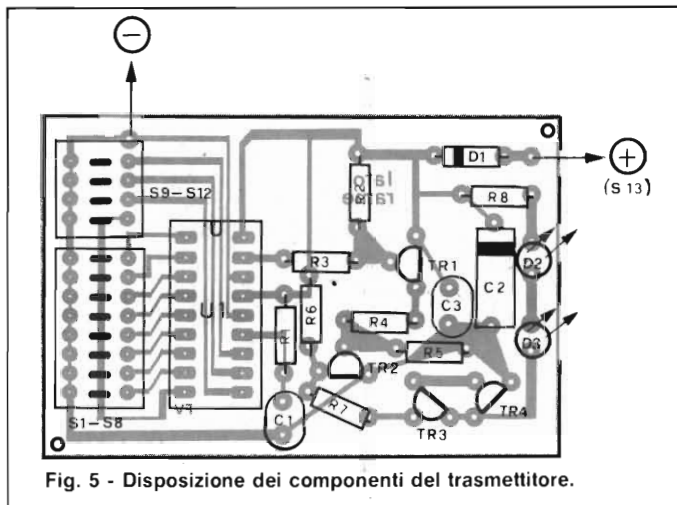


Fig. 5 - Disposizione dei componenti del trasmettitore.

Di solito non è necessario un dissipatore termico, a meno che il medesimo regolatore non debba pilotare un relè o altri circuiti.

IL CIRCUITO IN PRATICA

Per la realizzazione della serratura optoelettronica sono state previste due basette a circuito stampato, una per il trasmettitore

(figura 4 e layout in figura 5), e una per il ricevitore (figura 6 e layout in figura 7).

In entrambi i casi è consigliabile duplicare le tracce su due basette di vetronite ramata monofaccia di dimensioni opportune ricorrendo alla fotoincisione: con una certa dose di tempo e di pazienza sarà però possibile replicarle anche con gli appositi caratteri trasferibili.

Per l'eventuale regolatore si utilizzerà in-

vece un ritaglio di millefori di 4 o 5 cm di lato. Il montaggio dei componenti non richiede particolari precauzioni, se si eccettua la necessità di adottare l'apposito zoccolo per i due 53200 e di non surriscaldare col saldatore i vari semiconduttori presenti. Sulle basette del ricevitore, i punti contrassegnati con A-A e B-B saranno collegati tra loro, rispettivamente mediante un po' di filo isolato per collegamenti.

novita edizioni **Jce**

IL PRIMO LIBRO sull' MSX BASIC



Il nome **SONY** non ha bisogno di presentazioni, i personal **SONY** sono un'ulteriore segno della tradizione nipponica in campo elettronico. L'impiego dell'**MSX**, finalmente uno standard nel mare dei dialetti BASIC, con le risorse offerte nell'ambito del suono, della musica e della grafica, rende i computer **SONY HIT BIT** veri strumenti professionali. Il libro, accompagnato da una cassetta con i programmi, costituisce la guida fedele all'introduzione nel mondo dell'**MSX-BASIC** e dei dispositivi e periferiche che costituiscono il sistema **SONY**.

L.30.000

Cod. 9400

Cedola di commissione libraria da inviare a:
JCE - Via dei Lavoratori, 124 - 20092 Cinisello B. - MI
Inviatemi l'offertissima JCE:

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
IL LIBRO dell' HIT BIT MSX BASIC		L. 30.000	

Desidero ricevere il " IL LIBRO dell' HIT BIT MSX BASIC " indicato nella tabella, a mezzo pacco postale, al seguente indirizzo :

Nome

Cognome

Via

Città

Data C.A.P.

SPAZIO RISERVATO ALLE AZIENDE - SI RICHIEDE L'EMISSIONE DI FATTURA
Partita I.V.A.

PAGAMENTO:

- Anticipato, mediante assegno circolare o vaglia postale per l'importo totale dell'ordinazione
 - Contro assegno, al postino l'importo totale
- AGGIUNGERE L. 2.500 per contributo fisso spedizione. I prezzi sono con prensivi di I.V.A.

edizioni **Jce**

Via dei Lavoratori, 124
20092 Cinisello Balsamo - MI

Anche i più esperti dedicheranno infine qualche minuto, ultimato l'assemblaggio della componentistica, a un attento controllo del lavoro svolto.

IL COLLAUDO

La prima sezione da sottoporre alla prova del fuoco sarà il trasmettitore.

Durante la prova del circuito, si terrà presente che i diodi IR non emettono luce visibile; eventualmente si potrà sostituirli temporaneamente con normali led, che dovranno accendersi con leggero sfarfallio quando viene azionato S13.

I gruppi di 4 e 8 interruttori DIL, usati per programmare il circuito integrato sia nella chiave che nella serratura in modo da permettere una facile modifica del codice, potranno essere sostituiti con ponticelli di filo, saldati in modo da formare il codice.

Le configurazioni degli interruttori della chiave e della serratura devono naturalmente essere uguali.

I circuiti sono stati progettati per funzionare a una distanza compresa tra pochi centimetri ed un metro. Se l'ambiente è molto illuminato, specialmente con luce artificiale, la portata diminuisce. Se invece la chiave viene attivata molto vicino alla serratura, IC2 si satura distortendo la forma d'onda ed impedendo la rilevazione da parte di IC1. Qualora il dispositivo debba essere usato in queste condizioni, sarà opportuno diminuire il valore di R6, oppure interporre diversi strati di carta davanti a D3 sulla scheda della serratura, in modo da attenuare il segnale.

Il trasmettitore potrà infine essere racchiuso in un piccolo contenitore plastico su un'estremità del quale fuoriescano gli emettitori IR; il ricevitore potrà invece trovare posto nel contenitore del servomeccanismo adottato, sempre però in modo che i captatori infrarossi risultino debitamente esposti.

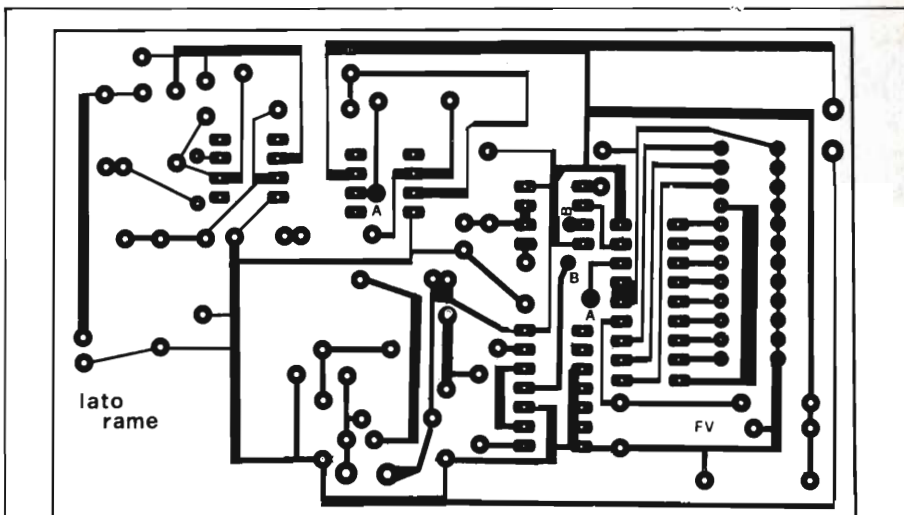


Fig. 6 - Circuito stampato del ricevitore.

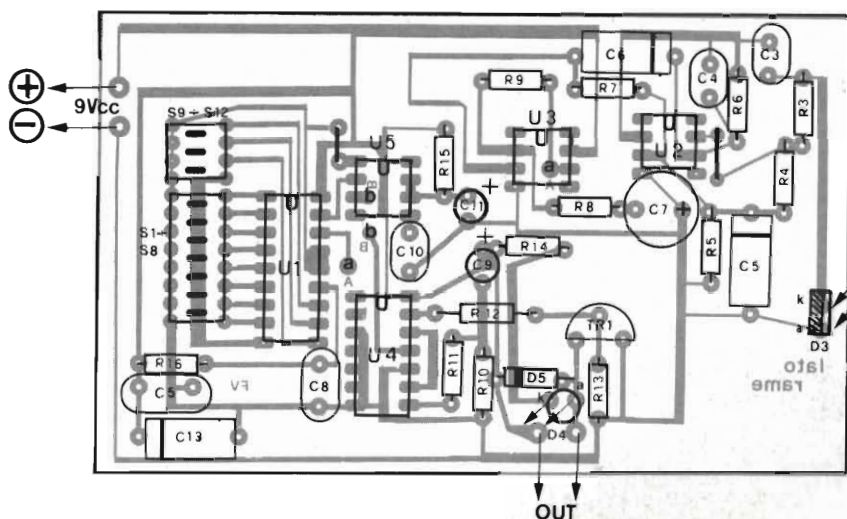


Fig. 7 - Disposizione dei componenti del ricevitore. I punti contrassegnati con A-A e B-B debbono essere collegati tra loro mediante filo isolato.

ELENCO COMPONENTI

Trasmettitore


R1	100 k Ω
R2	10 k Ω
R3	22 k Ω
R4	22 k Ω
R5	10 k Ω
R6	10 k Ω
R7	4,7 k Ω
R8	100 Ω
Tutti i resistori sono da 1/4 W, toll. 5%	
C1	180 pF, ceramico a disco
C2	100 μ F, 25 VI elettrolitico
C3	100 nF, ceramico a disco
IC1	MM53200N
TR1	BC558 o equivalenti
TR2-TR3	BC548 o equivalenti
TR4	BC337 o equivalenti
D1	1N4002 o equivalenti
D2-D3	diodi fotoemettitori all'infrarosso TIL38 o equivalenti
S1-S12	microinterruttori DIL
S13	pulsante normalmente aperto

Alimentatore e ricevitore

R1	470 Ω	C7	22 μ F, 25 VI elettrolitico
R2	270 Ω	C8	180 pF, ceramico a disco
R3	680 k Ω	C9	22 μ F, 25 VI elettrolitico
R4	22 k Ω	C10	10 nF
R5	22 k Ω	C11	4,7 μ F, 25 VI elettrolitico al Tantalio
R6	1,5 M Ω	C12	100 nF, ceramico a disco
R7	100 k Ω	C13	10 μ F, 25 VI elettrolitico
R8	1 k Ω	IC1	MM53200N
R9	470 k Ω	IC2-IC3	CA3140
R10	100 k Ω	IC4	CD4013
R11	22 k Ω	IC5	7555
R12	22 k Ω	IC6	7805
R13	10 k Ω	TR1	BC548 o equivalenti
R14	1 k Ω	D1-D2	1N4002
R15	470 k Ω	D3	fotodiodo all'infrarosso TIL100 o equivalenti
R16	100 k Ω	D4	led rosso
Tutti i resistori sono da 1/4 W, toll. 5%		D5	1N4148
C1	100 nF	S1-S12	microinterruttori DIL
C2	22 μ F, 25 VI elettrolitico		
C3	100 nF		
C4	22 pF, ceramico a disco		
C5	22 μ F, 25 VI elettrolitico		
C6	10 μ F, 25 VI elettrolitico		

AMPLIFICA LO SPECTRUM

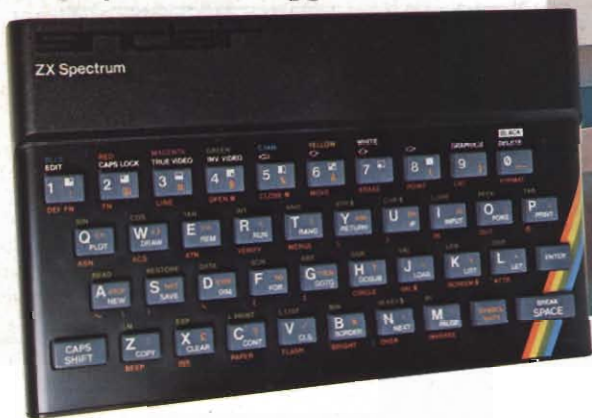Un caos infernale con i beep del tuo Spectrum, proprio come coi videogiochi dei bar e delle game rooms. Come? Ma con questo semplicissimo amplificatore transistorizzato, che puoi costruire tranquillamente anche se sei al tuo primo montaggio ...



Il videogioco dev'essere un po' rumoroso, altrimenti che videogioco è? E da questo punto di vista il beep di cui è dotato lo Spectrum, ottimale per la concentrazione necessaria per programmare o per utilizzare del software mentalmente impegnativo, risulta un po' troppo flebile, specie se si deve giocare in un ambiente già di per sé ricco di rumori di fondo come una casa familiare. Poco male: amplificare le note a onda quadra che il Sinclair è in grado di generare risulta davvero facilissimo, e quando la voce da Gargantua non serve più, basta tirar via lo spinotto per ritornare alla normalità.

IL PROGETTO IN TEORIA

Il circuito dell'AmpliSpectrum è visibile in figura 1.

Poiché, come si accennava, il Sinclair eroga solo onde quadre, si può ricorrere a una configurazione circuitale un tantino inconsueta, che consente sensibili risparmi energetici: quella dell'amplificatore switching.

Il segnale, prelevato dall'uscita EAR del computer, viene accoppiato tramite R1 alla base del transistor TR1, collegato come amplificatore con emettitore in comune; i due resistori R2 e R3, però, facendo sì che, mancando il segnale d'ingresso, lo stadio finisca

in interdizione. In tali condizioni, la tensione di collettore sale a 9 V e porta in interdizione anche TR2 e TR3: la sola corrente assorbita risulta quella che scorre in R2 e R3 collegate in serie, vale a dire circa 20 μ A a 9 V. Il resto, è come se fosse spento. Le cose cambiano, naturalmente, quando arriva il segnale d'ingresso: TR1 conduce in corri-

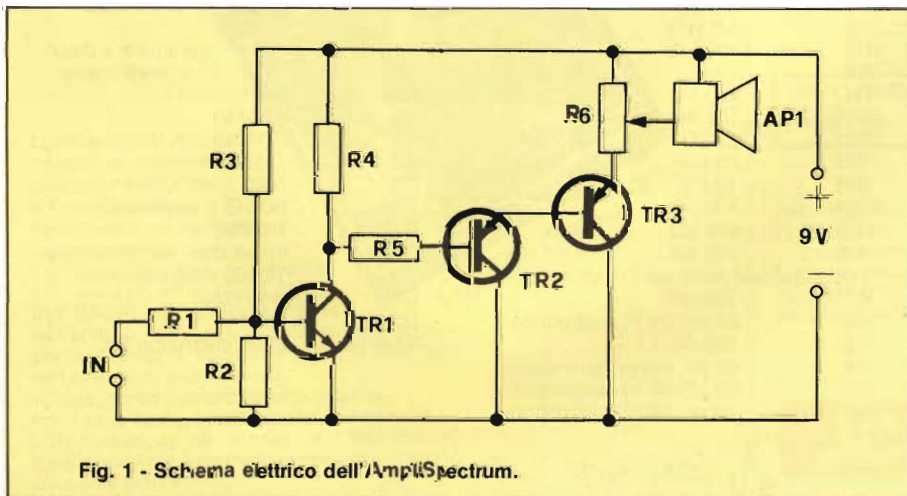


Fig. 1 - Schema elettrico dell'AmpliSpectrum.

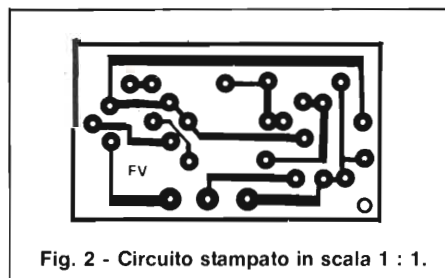


Fig. 2 - Circuito stampato in scala 1:1.

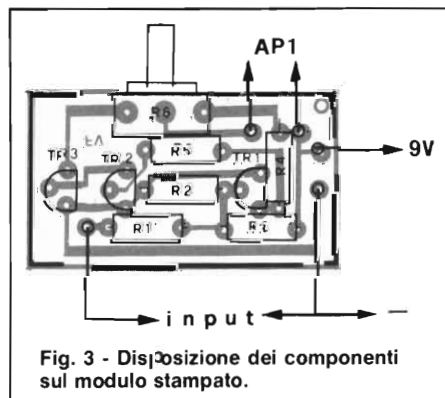


Fig. 3 - Disposizione dei componenti sul modulo stampato.

spondenza delle semionde positive del segnale e resta interdetto durante le negative. Nel primo caso, la tensione di collettore cade praticamente a zero, e il Darlington formato da TR2 e TR3 riceve una polarizzazione di base tramite R5: quel tanto che basta per far passare in pieno regime conduttivo il tutto e ritrovare sul potenziometro R6 quasi tutta la tensione di alimentazione.

In definitiva, ai capi di R6 si ritrova il segnale d'ingresso, largamente amplificato, e da qui lo si applica direttamente all'altoparlante. Data la sua funzione un po' particolare di controllo di volume ad alto livello, anche la natura di R6 risulta insolita: occorre qui un potenziometro antilogaritmico, visto che un lineare o un logaritmico comuni consentirebbero solo una regolazione del volume assai malagevole, tutta concentrata su un lato del comando.

IL PROGETTO IN PRATICA

L'AmpliSpectrum trova completamente posto su una piccolissima basetta a circuito stampato, la cui traccia è visibile in figura 2 e il layout dei componenti in figura 3.

Nessuna raccomandazione speciale è necessaria, se non forse quella di inserire correttamente e di non surriscaldare i tre transistor. Il modulo assemblato potrà essere inserito in un piccolo contenitore plastico oppure metallico (Teko 3B oppure Wall2), dal quale fuoriuscirà il solo perno di comando di RG, che si doterà dell'apposita manopola, più un eventuale interruttore di accensione e il jack audio per il collegamento allo Spectrum.

IL COLLAUDO

La prima cosa da fare sarà quella di collegare l'AmpliSpectrum al computer, e per questo andrà benissimo il cavetto di collegamento fornito con questo per il collegamento al registratore, oppure uno affine. Collegata la batteria, si collegherà un tester predisposto per la portata di 50 o 100 μ A in serie col ramo positivo dell'alimentazione: si dovranno leggere circa 20 μ A.

Verificato ciò, si comanderà un beep e si verificherà che venga riprodotto debitamente amplificato e che il controllo di volume funzioni.

Si potrà tranquillamente far uso di una pila miniatura da 9 V visto che verrà sollecitata solo nei momenti in cui sarà azionato il beep.

Fabio Veronese

ELENCO COMPONENTI

R1	= 10 k Ω
R2	= 22 k Ω
R3	= 470 k Ω
R4	= 4,7 k Ω
R5	= 2,2 k Ω
R6	= 470 Ω , potenziometro antilogaritmico
Tutte le resistenze sono da 1/4 W, 5%	
TR1	= BC184 o equivalenti
TR2-TR3	= BC214 o equivalenti
AP1	= altoparlante da 40-60 Ω

SONY. Betamovie BMC-100



BMC-100

Microfono incorporato "electret condenser".
Prese per: microfono esterno, telecomando, auricolare.
Possibilità di alimentazione a rete (c.a.) e con batterie auto.
Regolazione automatica del bilanciamento del bianco.
Zoom manuale e meccanico (da 9 a 54 mm).
Possibilità di riprese "MACRO".
Possibilità di riprese anche in condizioni di scarsa luminosità (illuminazione minima 35 lux).
Filtro a 2 passi incorporato per riprese in luce solare o artificiale.

L. 1.990.000
COMPRESO DI
ALIMENTATORE
E BATTERIA

La Sony per prima al mondo, ha riunito in un unico apparecchio portatile una telecamera a colori ed un videoregistratore Betamax. Poco più grande di una normale cinepresa di peso ridottissimo, Betamovie Sony è il massimo della semplicità.

Si carica con una normale cassetta Betamax da 30 minuti a 3 ore e 35 minuti di videoregistrazione.

Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo Totale
Betamovie BMC-100		L. 1.990.000	

Desidero ricevere il materiale indicato nella tabella, a mezzo pacco postale contro assegno, al seguente indirizzo:

Nome

Cognome

Via

Città

Data C.A.P.

SPAZIO RISERVATO ALLE AZIENDE - SI RICHIEDE L'EMISSIONE DI FATTURA
Partita I.V.A.

PAGAMENTO:

- A) Anticipato, mediante assegno bancario per l'importo totale dell'ordinazione.
B) Contro assegno, in questo caso, è indispensabile versare un acconto di almeno il 50% dell'importo totale mediante assegno bancario. Il saldo sarà regolato contro assegno.

AGGIUNGERE: L. 5.000 per contributo fisso.

DIVIS. I prezzi sono comprensivi di I.V.A.

EXELCO Via G. Verdi, 23/25
20095 - CUSANO MILANINO - Milano

SI ACCETTANO FOTOCOPIE DI QUESTO MODULO D'ORDINE

MULTIMETRO DIGITALE

MINI-SLIM TASCABILE DM-105



MULTIMETRO DIGITALE MINI SLIM

Mod. DM-105

Display LCD a 3,1/2 cifre

Tastiera di commutazione a 6 tasti per posizionamento delle portate.

Misure: Tensioni c.c., Correnti c.c., Tensioni a.c., Resistenze.

Alimentazione: 1 pila 9V

Peso: 195 g

Dimensioni: 130x75x28 mm

TS/3060-00

SPECIFICHE	PORTATE	RISOLUZIONE	PRECISIONE
Tensioni c.c.	da 2000 mV a 1000 V	da 1 mV a 1 V	±0,5 %
Correnti c.c.	da 2000 μ A a 2000 mA	da 1 μ A a 1 mA	da 0,75 % a \pm 1%
Tensioni a.c.	da 200 V a 750 V	da 100 mV a 1 V	±1,2 %
Resistenze	da 2000 Ω a 2000 k Ω	1 Ω 10 Ω 100 Ω 1 k Ω	da \pm 0,75 a \pm 1%

L. 87.000 ivato

DISTRIBUITO DALLA GBC

MSX

CON EXELCO A CASA VOSTRA SUBITO!!



MSX COMPUTER "YAMAHA" - YIS 503 F
 CPU: Z80 A (3,6 MHz)
 Memoria: 32 K ROM (BASIC) - 8 K RAM (minimo) - 64 K espandibili con sistema di bank switching
 Grafica: 256x192 punti - 16 colori
 Suono: 8 ottave a 3 generatori di tono
 Interfacce: FSK video e audio - joystick, cartridge e bus di espansione

L. 775.000



MSX COMPUTER "GOLDSTAR" - FC200
 CPU: Z80 (3,8 MHz)
 Memoria: 32 K ROM - 64 K RAM - 16 K RAM video
 Grafica: 256x192 punti - 16 colori
 Suono: 8 ottave a 3 generatori di tono
 Interfacce: FSK video e audio - CENTRONICS - 8 bit - Interfaccia parallela - joystick x 2 - cartuccia MSX x 2

L. 590.000



MSX COMPUTER "SONY" HB-75P
 CPU: Z 80 A
 Memoria: 32 K ROM (BASIC) - 16 K ROM (FIRWARE) 16 K RAM - 16 K RAM video
 Grafica: 256x192 punti - 16 colori
 Suono: 8 ottave a 3 generatori di tono
 Interfacce: RGB video e audio - CENTRONICS - 8 bit - Interfaccia parallela - cartuccia MSX x 2

L. 775.000



MSX COMPUTER "PHILIPS" - VG-8000
 CPU: Z80 (3,8 MHz)
 Memoria: 32 K ROM (BASIC) - 16 K RAM - 16 K RAM video
 Grafica: 256x192 punti - 16 colori
 Suono: 8 ottave a 3 generatori di tono
 Interfacce: video e audio - joystick x 2 - 2 slot per cartucce

L. 499.000

Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo Totale
MSX "YAMAHA" - YIS 503 F		L. 775.000	
MSX "GOLDSTAR" - FC200		L. 590.000	
MSX "SONY" - HB-75P		L. 775.000	
MSX "PHILIPS" - VG-8000		L. 499.000	

Desidero ricevere il materiale indicato nella tabella, a mezzo pacco postale contro assegno, al seguente indirizzo:

Nome

Cognome

Via

Città

Data C.A.P.

SPAZIO RISERVATO ALLE AZIENDE - SI RICHIEDE L'EMISSIONE DI FATTURA
 Partita I.V.A.

PAGAMENTO:

- A) Anticipato, mediante assegno bancario per l'importo totale dell'ordinazione.
 - B) Contro assegno, in questo caso, è indispensabile versare un acconto di almeno il 50% dell'importo totale mediante assegno bancario. Il saldo sarà regolato contro assegno.
- AGGIUNGERE: L. 5.000 per contributo fisso.


(i prezzi sono comprensivi di I.V.A.)

DIVIS.

EXELCO

Via G. Verdi, 23/25
 20095 - CUSANO MILANINO - Milano

CONTAGIRI PER SCOOTERS

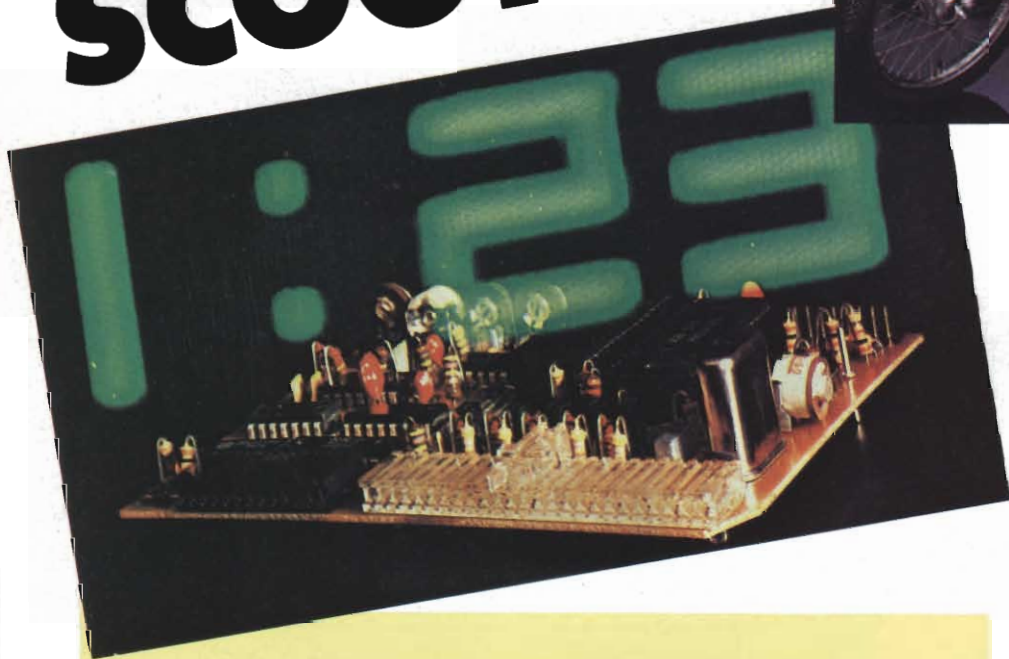

Ancora un contagiri, direte voi! Sì, ma questo è stato appositamente progettato per i motori monocilindrici a due tempi ossia, per dirla in parole povere, per i ciclomotori da 49,9 a 80 o 125 cm cubi di cilindrata. Generalmente i motori di bassa cilindrata non prevedono alcun contagiri, il quale è un dispositivo che, se proprio non utilissimo, conferisce quanto meno un certo "tono" a chi lo possiede. Allora, se possedete un ciclomotore, perché non realizzare questo circuito, se non per l'utilità, almeno per "far colpo"?

Come per qualsiasi tipo di contagiri, i dati vanno rilevati dalle puntine del ruttore. Diventa quindi indispensabile una correzione della forma del segnale prelevato affinché, all'entrata dei contatori, siano presenti fronti di salita più netti possibile: è il ramo di sinistra dello schema a blocchi di figura 1.

Il segnale di clock, fornito da un temporizzatore NE 555, consente di pilotare l'ingresso di attivazione, cioè di determinare la durata del ciclo di conteggio, di effettuare il periodico azzeramento dei contatori e di permettere la visualizzazione, facendo in modo che l'utente non sia disturbato dallo sfarfallio dei led durante l'intervallo di attivazione.

Di conseguenza, sul quadrante apparirà un solo punto lampeggiante che indica la velocità istantanea del motore; l'aggiornamento dei dati avviene in corrispondenza ad ogni lampeggiamento.

SCHEMA ELETTRICO

Prima di addentrarci nell'esame del circuito elettrico di figura 2, diamo uno sguardo alla sezione alimentazione. A causa del suo assorbimento, è impensabile alimentare il circuito con delle pile, che dovrebbero essere continuamente sostituite, perciò si è pensato di derivare l'energia necessaria di-

rettamente dall'impianto elettrico del ciclomotore stesso. Visto che il volano magnetico fornisce una corrente alternata di pessima qualità con molte irregolarità e disturbi, è indispensabile un circuito che la indirizzi, la filtri, la regoli ed infine la filtri di nuovo. Solo a queste condizioni si ottiene un'alimentazione che possa far funzionare il nostro circuito senza instabilità ed inconvenienti.

I diodi D1 e D2 provvedono al raddrizzamento: notate che si tratta di una rettificazione ad una sola semionda per poter unire la massa del dispositivo a quella del ciclomotore. C1 e C2 effettuano il primo filtraggio, quello grossolano, mentre la regolazione è affidata ad un circuito 7805, che eroga una tensione fissa, e quindi indipendente dalle fluttuazioni presenti al suo ingresso. Poiché il 7805 è stato studiato per erogare una tensione di 5 V, siamo dovuti ricorrere ad un piccolo stratagemma per ottenere all'uscita una tensione di circa 9,5 V. In pratica, è bastato innalzare il potenziale del suo terminale comune, collegato normalmente a massa, applicando in quel punto una tensione di circa 4,5 V, per mezzo del diodo zener e di R1 che lo polarizza. Così facendo si ottiene una tensione d'uscita che è la somma di quella presente sul terminale comune e di quella che il componente deve normalmente regolare.

La sezione viene infine completata con un secondo filtro messo a disposizione dai condensatori C3 e C4.

Passiamo ora a considerare il resto.

I segnali disponibili alle puntine del ruttore sono sicuramente inadatti ad essere utilizzati direttamente per visualizzare i dati. Questi segnali sono dapprima raddrizzati da D3, poi parzializzati attraverso il partitore di tensione formato dalle resistenze R3 ed R4, quindi integrati per mezzo del condensatore C5, ed infine inviati, tramite R5 ed R6, alla base del transistor T1.

Al terminale di collettore, risulta perciò disponibile un segnale di forma arrotondata che viene poi trasformato in un'onda rettangolare a fianchi ripidi, per mezzo di una delle porte NAND a trigger di Schmitt contenute in IC9.

All'uscita di questa porta, troviamo infatti una serie di impulsi stretti, utilizzati per far avanzare i contatori di un passo per ciascun giro del motore.

A questo punto sarà bene mettere a fuoco tutto quanto riguarda il periodo e la frequenza dei segnali provenienti dal ruttore.

Diversamente dal caso di un motore a 4 tempi ed "n" cilindri, dove si producono "n" scintille ogni due giri, oppure n/2 scintille ogni giro, in un motore monocilindrico a 2 tempi viene prodotta una scintilla per ciascun giro. Risulta subito evidente la semplificazione che ne consegue nell'operazione di messa a punto e di regolazione del nostro progetto.

Vediamo quindi come è stata concepita la parte fondamentale del dispositivo.

Essa è essenzialmente costituita da due contatori ben conosciuti dai nostri lettori con la sigla CD4017. La loro piedinatura, insieme a quella degli altri circuiti impiegati, è mostrata in figura 6. I due contatori sono montati in cascata, il che significa che in tutto abbiamo a disposizione un unico contatore a 18 uscite ottenuto per mezzo di una porta di IC9, collegata come invertitore, che attiva il secondo contatore (IC3) quando il primo (IC2) arriva alla fine del suo conteggio.

Il sistema viene pilotato dal segnale di sincronismo generato dal circuito integrato

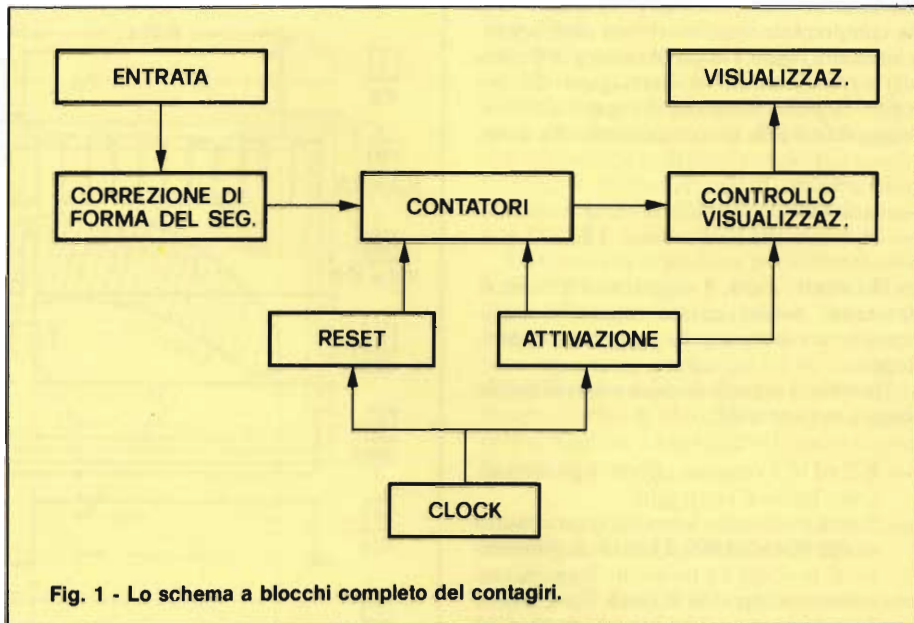


Fig. 1 - Lo schema a blocchi completo dei contatori.

IC8, che è un normale NE 555.

Questo segnale di clock ha lo scopo di assicurare il sincronismo interno del nostro contagiri. Il periodo di oscillazione è determinato da C6, R8, R9 e dal potenziometro RV1, di cui vedremo la funzione quando

tratteremo la messa a punto e le regolazioni al momento della taratura.

Questa base dei tempi ha lo scopo di controllare il periodo di attivazione dei contatori, la funzione di azzeramento ed infine quella di visualizzazione, per mezzo delle porte

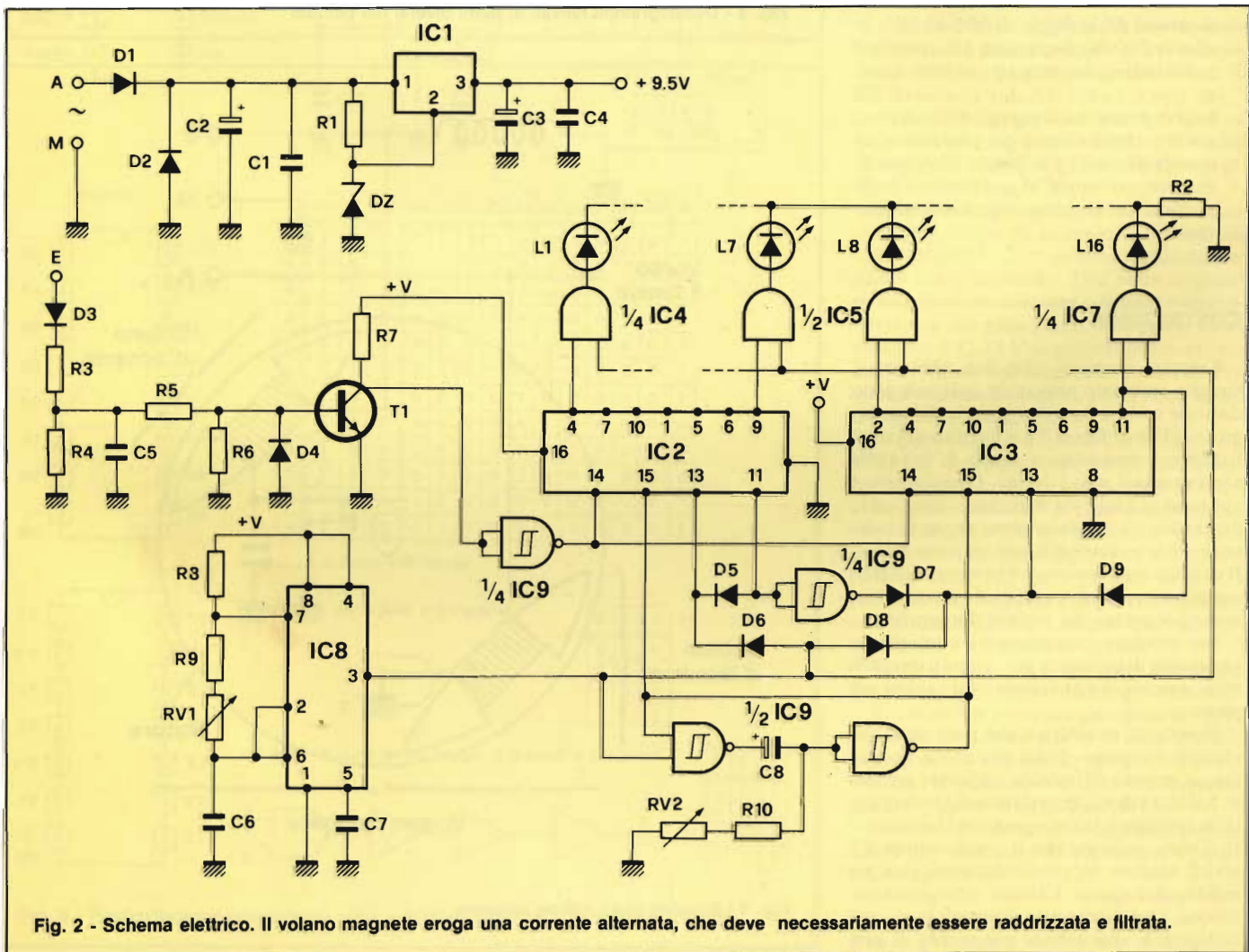


Fig. 2 - Schema elettrico. Il volano magnetico eroga una corrente alternata, che deve necessariamente essere raddrizzata e filtrata.

AND di IC4, IC5, IC6 ed IC7. Per facilitare la comprensione, dello schema date un'occhiata alla **figura 3** la quale mostra la durata dei segnali presenti nei diversi punti del circuito. Si può vedere che il segnale di clock viene definito da tre componenti, che sono:

- il periodo T;
- la durata del livello alto TA;
- la durata del livello basso TB.

Nel nostro caso, è soprattutto TB che ci interessa, perché questo intervallo corrisponde, come vedremo, al periodo di conteggio.

Quando il segnale di clock passa al livello basso, avviene che:

- IC2 ed IC3 vengono attivati e perciò può avere inizio il conteggio.
- Scatta un circuito temporizzatore basato su due porte di IC9. Questa temporizzazione produce un intervallo leggermente inferiore al periodo di clock T, e provoca l'azzeramento dei contatori alla fine del ciclo. È necessario che questa temporizzazione sia regolabile.
- Viene soppressa la visualizzazione, affinché i led non possano accendersi in successione durante il conteggio.

Quando il segnale di clock ritorna a livello alto, avviene che:

- si arresta il conteggio di IC2 ed IC3;
- si attiva la visualizzazione e si accende il led in corrispondenza ad una delle uscite di uno o l'altro dei due contatori. Un istante prima che il segnale di clock passi ancora a livello basso per una nuova sequenza di conteggio, il ciclo di temporizzazione, arrivando al suo termine, invia ai contatori un breve impulso di azzeramento.

COSTRUZIONE

I circuiti stampati sono due, abbiamo il circuito stampato principale, sul quale sono disposte tutte le funzioni proprie dei contatori, visibile in **figura 7** e il circuito di visualizzazione, mostrato in **figura 8**, sul quale sono montati solo i 16 led. Quest'ultimo è abbastanza facile da realizzare, con l'aiuto dei trasferimenti Mecanorma anche se si deve porre attenzione alla dislocazione dei led. Il circuito principale non è invece altrettanto semplice, per cui consigliamo la sua realizzazione per mezzo del metodo fotografico.

Nel montare i componenti, consigliamo vivamente di utilizzare per i circuiti integrati degli zoccoli che andranno così saldati per primi.

Passate al montaggio dei ponticelli, che evitano l'impiego di un circuito a doppia faccia, sempre difficile da realizzare per tutti. Saldate i diodi, rispettando la loro polarità, le resistenze, i condensatori ed i transistori. Tenete presente che il condensatore C2 andrà saldato in posizione verticale, per guadagnare spazio. Cablate nella giusta posizione, i led sul circuito di visualizzazione e collegate le due schede per mezzo di una

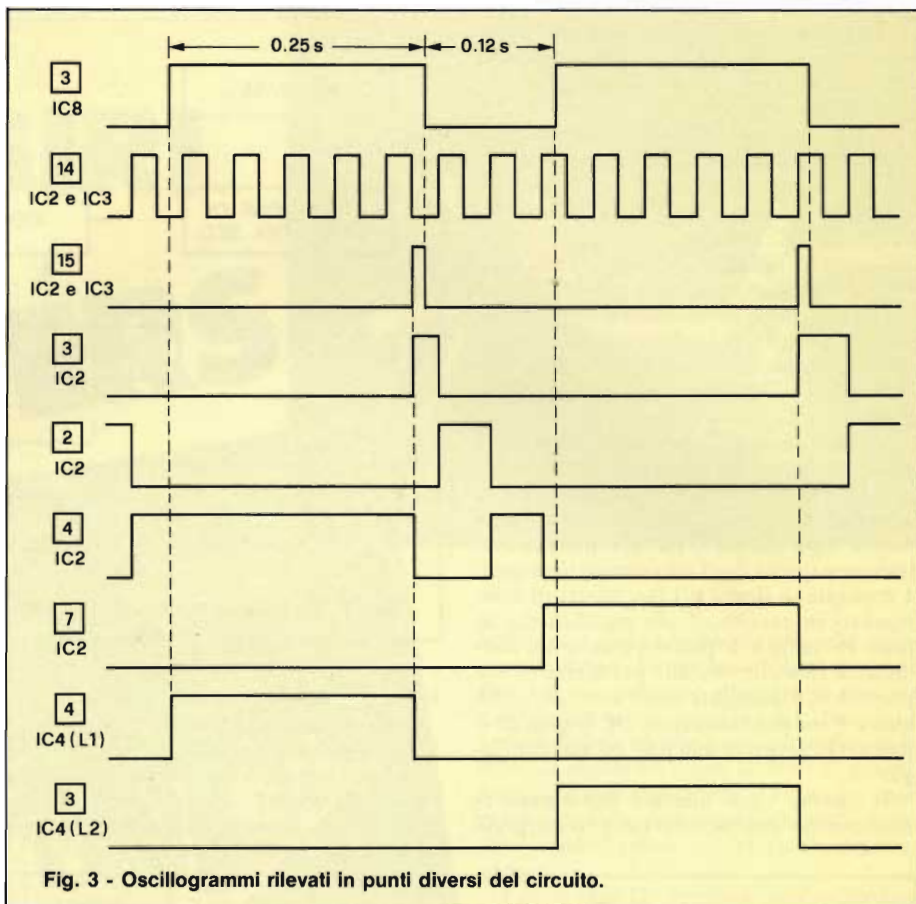


Fig. 3 - Oscillogrammi rilevati in punti diversi del circuito.


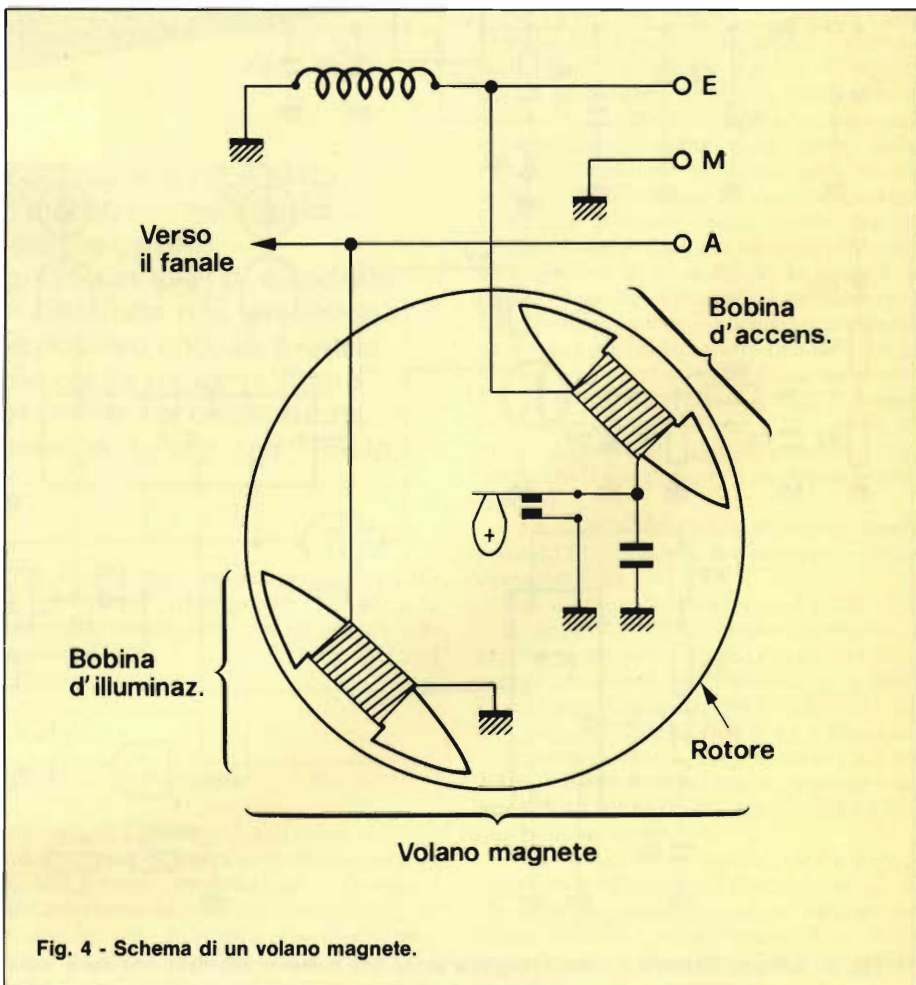


Fig. 4 - Schema di un volano magnete.

Fig. 5 - Dima di foratura del pannello relativo al contenitore del circuito di visualizzazione.

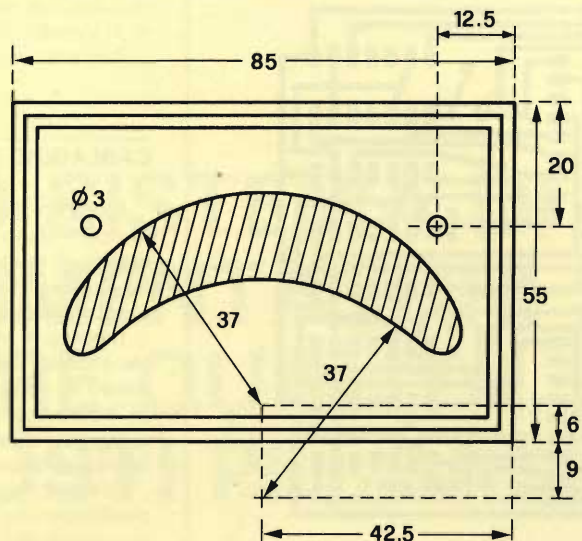

piattina multipolare a 17 fili. Sul circuito principale, questa piattina sarà saldata sul lato delle piste di rame, prima di inserire i circuiti integrati nei loro zoccoli.

Evitate assolutamente di commettere errori, ricontrollando più volte il cablaggio, specialmente il collegamento dei punti contrassegnati da numeri uguali sui due circuiti stampati, nonché di quello contrassegnato con "C".

La maschera di foratura per il contenitore è mostrata in figura 5, ma si tratta di un esempio a puro titolo indicativo, che non vi impegna nel caso aveste un'idea migliore.

In ogni caso, qualunque sia la soluzione scelta, bisognerà porre davanti alla finestrella una lastrina di plexiglas rosso per migliorare la leggibilità e garantire la tenuta stagna in caso di pioggia.

MESSA A PUNTO, REGOLAZIONE

Come già detto, il contagiri è predisposto per essere collegato ad un motore monocilindrico a 2 tempi ed il suo valore massimo visualizzabile è di 8500 giri/minuto. La prima regolazione da effettuare consiste nel posizionare RV1 in modo che abbia una resistenza di circa 70 kohm. Saldate poi un led in serie alla sua resistenza di limitazione (470 Ω circa), tra la massa e l'uscita dell'NE 555, che è il piedino 3 di IC8.

Date ora tensione al circuito e, con l'aiuto di un cronometro, regolate RV1 in modo da ottenere 162 pulsazioni del led al minuto. Fatto questo, passate alla regolazione di RV2.

Posizionate questo potenziometro ad un terzo della sua corsa, poi saldate un altro led di controllo al piedino 15 (reset) di uno dei due contatori.

Si tratta ora di regolare RV2, in modo da avere un tempo di accensione del led più breve possibile, con la stessa cadenza del primo led di controllo. Una volta ottenuto questo risultato, il vostro contagiri è funzionante ma, per collaudarlo, collegatelo al secondario a 12-15 V di un trasformatore rete che lavora ad una frequenza di 50 Hz. Per questa verifica, collegate i punti A ed M del circuito al trasformatore.

In queste condizioni, dovrà lampeggiare il LED L5, che corrisponde a 3000 giri/minuto. Se si accende invece un altro led, ritoccate la regolazione di RV1. Tutte le regolazioni vi sembreranno più semplici se avrete ben compreso i diagrammi di figura 3, nei quali il piedino 14 di IC2 ed il piedino 14 di IC3 ricevono una frequenza che corrisponde ad una lettura di 1250 giri/minuti, facendo illuminare L1 e L2 alternativamente.



Resta da dire che il contagiri può anche funzionare ad 11000 o 16000 giri/minuto.

Se desiderate misurare un regime di 11000 giri/min, posizionate RV1 a circa 25ohm, poi regolatelo in modo da ottenere all'uscita di IC8 197 pulsazioni al minuto. Regolate poi RV2, come fatto in precedenza.


Se invece desiderate misurare un regime di 16000 giri/min, dovrete modificare i valori dei componenti:

R8 = 56 kohm; R9 = 51 kohm;
R10 = 47 kohm.

NE 555

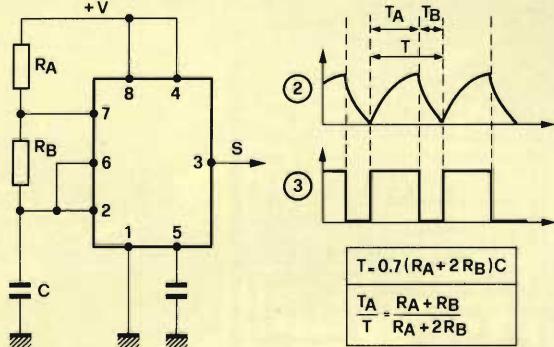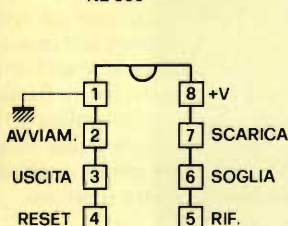


CD 4017

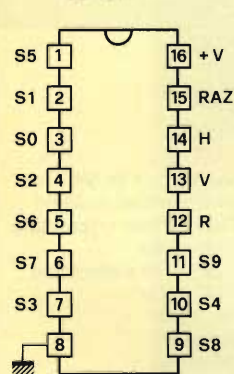


	H	V	RAZ	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	R
0	∩	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	∩	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	∩	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
3	∩	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
3	∩	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
4	∩	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
5	∩	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
6	∩	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
7	∩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	X	X	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	∩	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

X = Stato indifferente

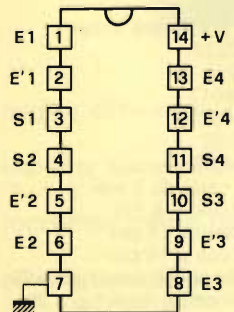


CD 4081 4 porte AND a 2 ingressi

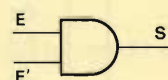

E	E'	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

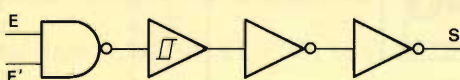CD 4093 4 porte NAND trigger di Schmitt a 2 ingressi



E	E'	S
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Fig. 6 - Piedinatura dei componenti attivi e richiami delle varie tabelle della verità.

Posizionate poi RV1 a circa 35 kohm, indi regolatelo in modo da ottenere 375 pulsazioni al minuto all'uscita di IC8.

Regolate in seguito RV2.

CABLAGGIO DEL CIRCUITO

La figura 4 mostra lo schema del circuito di un volano magnete per ciclomotore, uguale, è molto simile, per tutte le marche. La massa dei contagiri va collegata ad un punto qualsiasi del telaio della moto.

Il punto A (Alimentazione), fa capo al filo che esce dal volano magnete, che porta all'esterno la corrente necessaria per l'impianto di illuminazione.

Il punto E invece va al filo che esce dalla bobina di accensione.

In tutto, si tratta di collegare tre fili, il che, confessiamolo, non ci sembra davvero troppo complicato.

CONCLUSIONE

Eccovi dunque equipaggiati con un vero contagiri elettronico, che desterà certamente la meraviglia (e l'invidia) di molti vostri amici. La scatola con la scala dei led va fissata sul manubrio, vicino al contachilometri, mentre l'altro contenitore può essere sistemato per conto suo, in un punto qualsiasi della moto, per esempio sotto il sellino.

Ed ora, buon viaggio!

Angelo Cattaneo

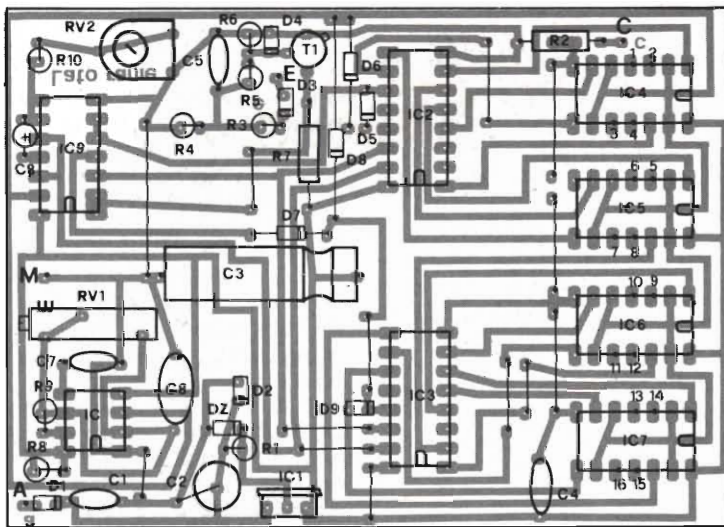
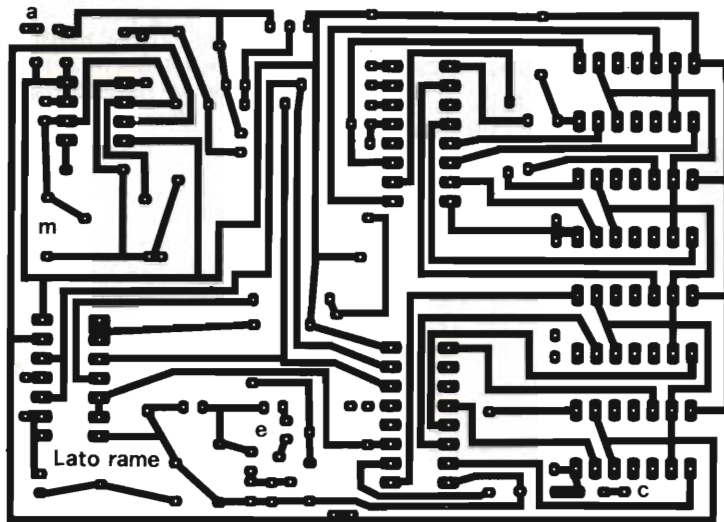


Fig. 7 - Circuito stampato principale visto dal lato rame e dal lato componenti.


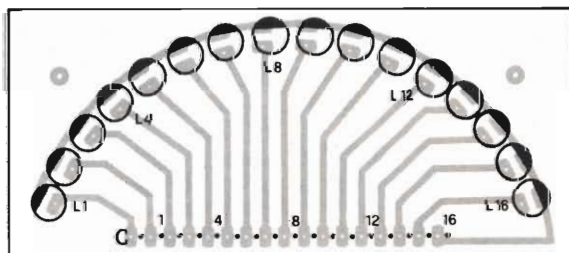



Fig. 8 - Circuito stampato del visualizzatore ricavabile con i trasferibili.

ELENCO COMPONENTI

R1	680 Ω
R2	330 Ω
R3	47 kΩ
R4-5-6-7	10 kΩ
R8	180 kΩ
R9-10	100 kΩ
Tutti i resistori sono da 1/4 W 5%	
RV1	100 kΩ trimmer multigiri
RV2	100 kΩ trimmer orizzontale
C1	100 nF mylar
C2-3	100 μF 63 V elettrolitico
C4	330 nF mylar
C5	47 nF mylar
C6	1 μF mylar
C7	10 nF mylar
C8	4,7 μF 25 V tantalio
D1-2-3-4	1N4004
D5-6-7-8-9	1N4148
Dz	4,7 V 400 mW zener
T1	2N2222
IC1	7805
IC2-3	CD4017
IC4-5-6-7	CD4081
IC8	NE555
IC9	CD4093
L1/16	led rossi da 5 mm
1	zoccolo a 8 pin
5	zoccoli a 14 pin
2	zoccoli a 16 pin
2	metri cavetto multiplo a 20
1	connettore maschio a 20
1	connettore femmina a 20
2	circuiti stampati
2	contenitori

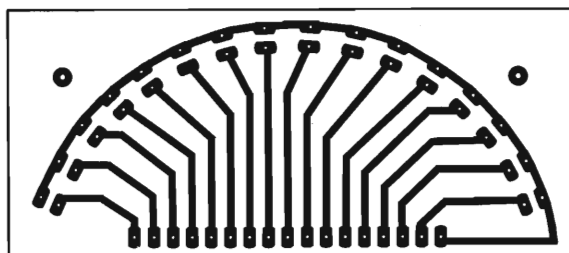

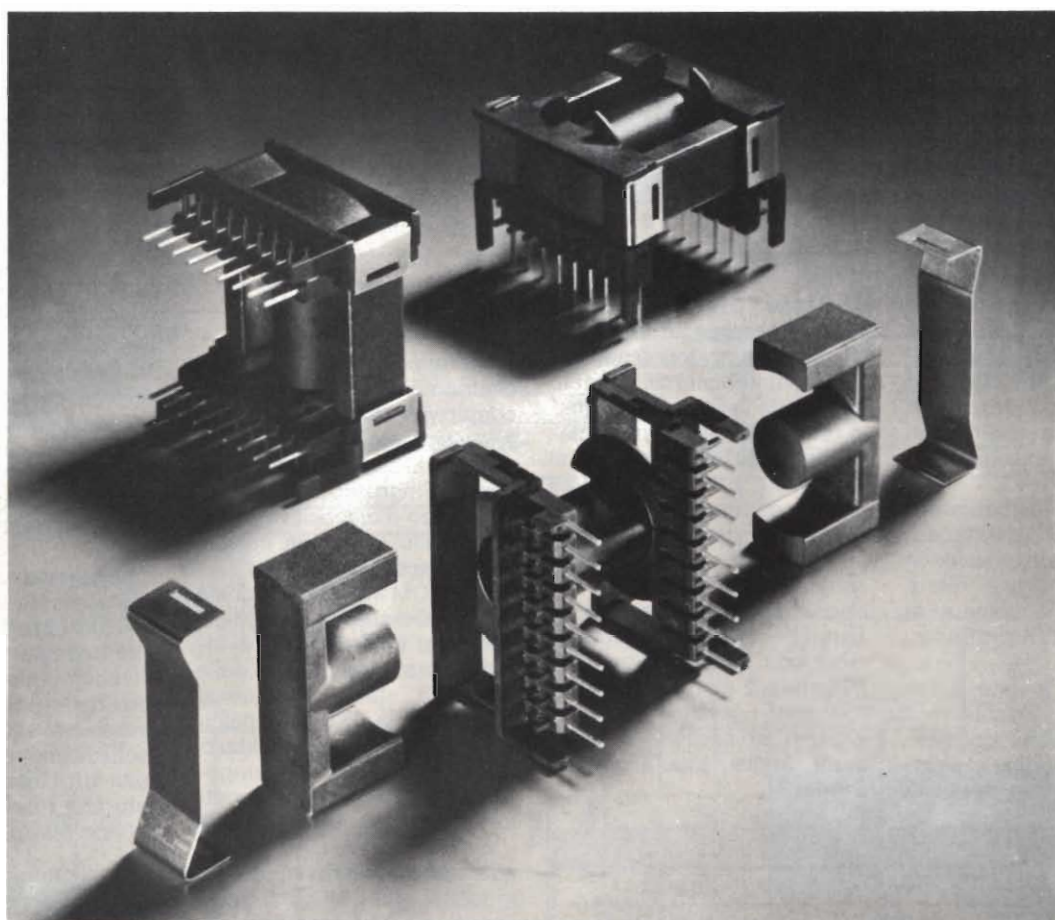NUOVO SISTEMA DI NUCLEI ETD PER ALIMENTATORI S.M.P.S: MIGLIORE QUALITÀ CON COSTI PIÙ BASSI




- miglior dimensionamento dei trasformatori e dei chokes
- estrema semplicità di assemblaggio (una sola operazione)
- rocchetto adatto per essere avvolto manualmente e/o con macchine automatiche
- serie articolata su 4 tipi base: ETD 34, ETD 39, ETD 44, ETD 49
- frequenze di funzionamento da 30 a 150 kHz con potenze fino a 350 W

ASSISTENZA TECNICA

ZX INTERFACE 2:

con lo Spectrum in pugno

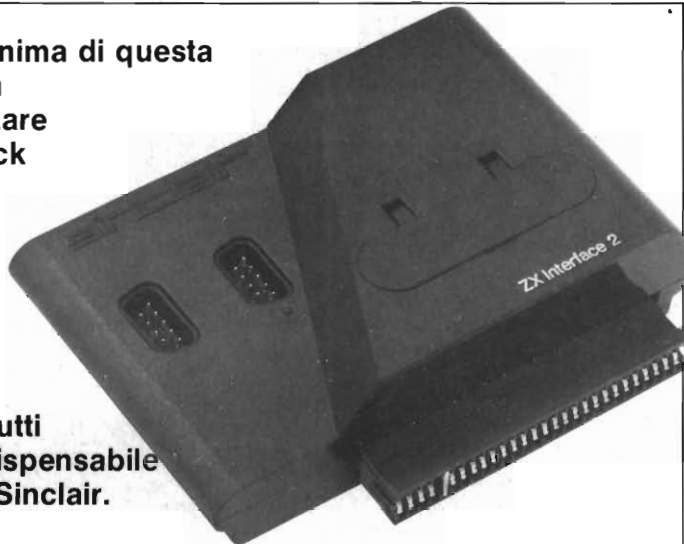Un solo integrato è l'anima di questa fantastica scatola nera che consente di utilizzare qualsiasi tipo di joystick con tutti i programmi da cassetta nonché con le cartucce ROM. E persino, volendo, di collegarsi contemporaneamente anche all'Interface 1 e alla ZX Printer. Ecco tutti i segreti di questo indispensabile complemento del tuo Sinclair.



Chi ha detto che lo Spectrum è piccolo? Nessun altro home computer del suo rango offre, oltre alle notevoli prestazioni della versione-base, la possibilità di espandersi con tanta disinvoltura.

Si è visto nei mesi scorsi come sia facile, con l'Interface 1, collegare tra loro fino a 64 macchine in una sola rete e utilizzarle proprio come si fa con gli elaboratori professionali.

L'Interface 2, invece, serve soprattutto per giocare. Ma per giocare sul serio, col massimo della comodità e sfruttando al meglio le possibilità

del Sinclair. Si tratta, come illustrano chiaramente le foto, di un semplice scatolino nero - il look è, naturalmente, intonato al resto della linea Spectrum - in grado di collegarsi direttamente sia all'Interface 1 che al connettore per le espansioni dello Spectrum, che è in grado di interfacciare qualsiasi joystick munito di connettore standard a 9 poli di tipo D, rendendo possibile l'impiego di cartucce ROM preprogrammate con giochi o altro. Con l'Interface 2 è anche possibile utilizzare i joystick con programmi su cassetta o collegarsi direttamente a una ZX Printer.

È FATTA COSÌ

L'Interface 2, il cui schema elettrico è riportato in **figura 1**, comprende un solo IC tuttofare assemblato su di un piccolo modulo assieme ai vari connettori d'ingresso e di uscita.

Quando il dispositivo è collegato allo Spectrum oppure all'Interface 1 e reca una cartuccia ROM inserita, il segnale ROMCS2 disabilita la ROM del computer e gli permette di interfacciarsi con quella della cartuccia stessa. In queste condizioni, la CPU del Sinclair fa uso dei suoi bus di indirizzo, dati e controllo per raggiungere la ROM attraverso il connettore delle espansioni.

L'integrato solitario contenuto nell'interfaccia è una ULA in tecnologia CMOS: si tratta, com'è ovvio, di uno speciale dispositivo custom. I bit d'indirizzo A0, A11 e A12 vengono utilizzati per i joystick, mantenendo a IORQ e a RD le loro funzioni normali. Le linee da K1 a K9 ricevono gli ingressi di controllo del joystick nel modo schematizzato dalla Tabella 1.

L'interfaccia viene alimentata direttamente dallo Spectrum che è in grado da solo di gestire anche l'Interface 1, la stampante e 8 microdrives contemporaneamente.

APRIRE E CHIUDERE

Desiderando curiosare un po' all'interno dell'Interface 2, basterà capovolverla e togliere le 4 viti con testa a croce che la mantengono chiusa. Sarà poi facile separare lo stampato sollevandolo delicatamente. Per richiuderla si dovrà naturalmente procedere al contrario, facendo attenzione a posizionare lo stampato nel verso giusto.

SE QUALCOSA NON VA

Tanto per cominciare, come si fa per verificare il corretto funzionamento dell'interfaccia? Niente di più facile: si sceglie una cartuccia ROM con un gioco di quelli ben movimentati e tale da comportare l'impiego di tutti i comandi, per esempio lo Space Raiders, ci si procura una coppia di joystick e, effettuati i collegamenti del caso, si controllerà che tutte le funzioni rispondano correttamente (alto, basso, destra, sinistra, fuoco).

Se qualche comando dovesse restare sordo alle sollecitazioni manuali, si ispezioneranno per primi lo stampato, a caccia di incrinature, rotture o altre anomalie che possano aver compromesso l'integrità delle piste ramate, e i connettori, verificando che tutti i contatti risultino funzionali.

Se non si riscontra alcun difetto visibile, si dovrà procedere alla sostituzione dell'ULA dopo aver tolto l'alimentazione.

L'integrato dovrà naturalmente essere inserito nel suo zoccolo rispettandone il corretto orientamento.

Qualora infine si riscontrassero delle noie con la stampante, ciò sarà da imputarsi esclusivamente a un discontinuità tra l'ingresso e l'uscita, dato che i collegamenti sono del tipo pin-to-pin.


Tabella 1.

Piedino	SK3	SK4	Funzione
1	K9	K4	ALTO
2	K8	K3	BASSO
3	K6	K1	SINISTRA
4	K7	K2	DESTRA
5	---	---	----
6	K0	K5	FUOCO
7	---	---	----
8	massa	massa	comune
9	---	---	----

I comandi da K1 a K9 corrispondono ai tasti dall'1 al 9.

ELENCO COMPONENTI

IC1 (ULA)=	circuito integrato MCE HT62001
SK1 =	connettore Pye a 28 poli
SK2 =	connettore Pye a 15 poli
SK3-SK4 =	connettore ITT-Cannon a 9 vie di tipo D
1 =	semiguscio superiore
1 =	semiguscio inferiore
1 =	coperchio
4 =	viti con testa a croce da 2.9 x 13 mm

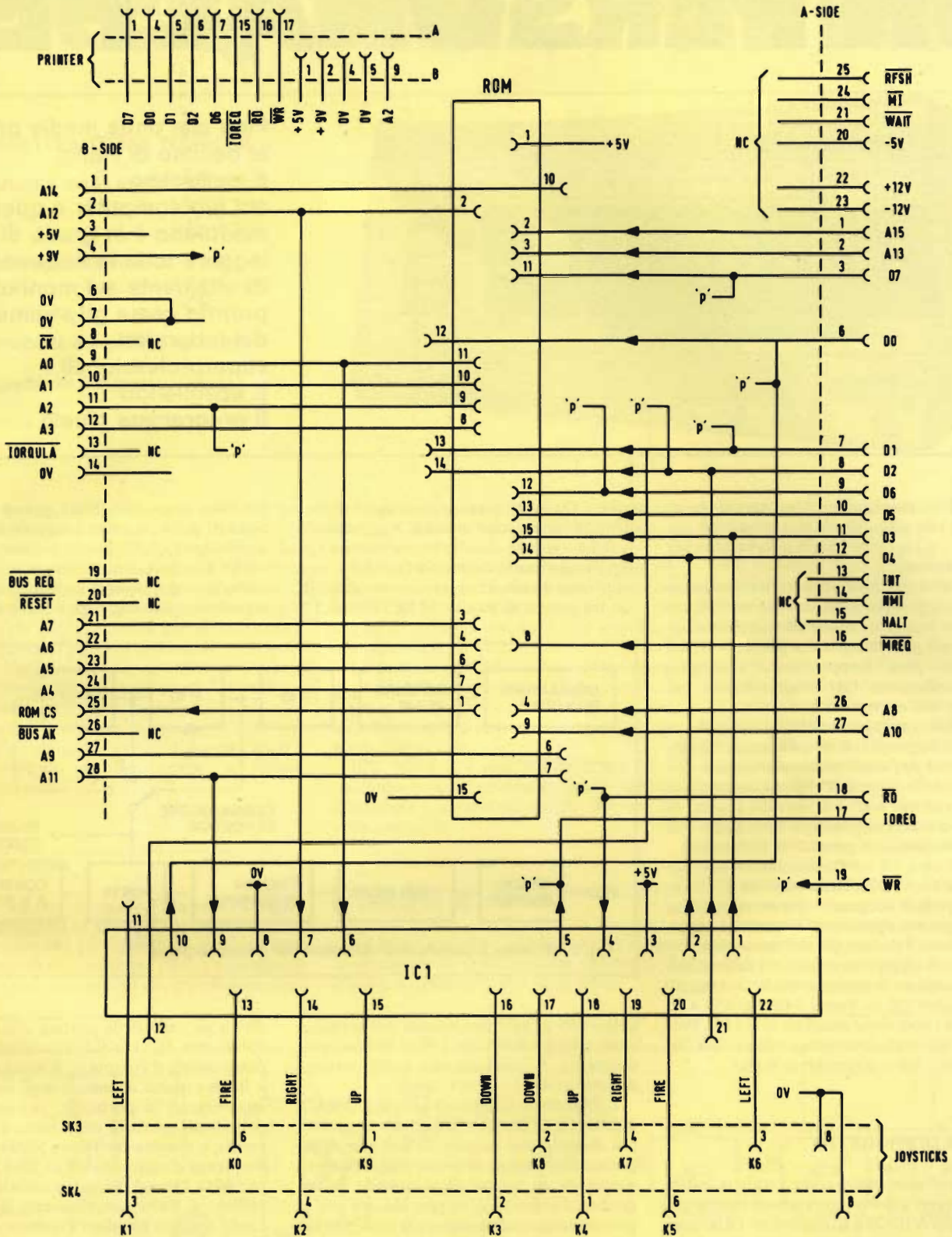

KEY:
 'p' = CONNECTION TO 'PRINTER' EDGE CONNECTOR
 NC = NO INTERNAL CONNECTION
 A-SIDE = COMPONENT SIDE

Fig. 1 - Lo schema elettrico dell'Interface 2.

UN PERSONAL PER



Fino alle onde medie precisi al decimo di Hertz: è facilissimo col tuo computer e questo moduletto è in grado di farti leggere tutte le frequenze direttamente sul monitor proprio come gli strumenti dei laboratori superprofessionali. E scegliendo il programma giusto ...

Frequenzimetro. Una parola che sa di sogni proibiti, soprattutto per gli sperimentatori più giovani e per gli squattrinati.

Realizzarlo da soli è impresa troppo ardua per la maggior parte dei comuni mortali, cui di solito mancano anche altre apparecchiature vitali per la messa a punto, e il suo acquisto "pesa" troppo rispetto ai budgets che mediamente si programmano per l'hobby dell'elettronica.

Difficile immaginare che la soluzione al problema è proprio lì, in quel computer dall'aria così apparentemente sorniona e distaccata dalle cose dell'elettronica tradizionale e con cui mai ci si sarebbe sognati di andare a caccia di bande passanti audio o di tarare oscillatori e generatori di funzioni.

Se in casa c'è un Commodore - non importa se 64 o Vic20, basta scegliere il software d'appoggio adeguato - questo circuitino e un programma parimenti elementare saranno sufficienti per compiere il miracolo e permettere di leggere direttamente sullo schermo la sospirata frequenza: anche con segnali debolissimi (20 m Vrms) e fino ai 655 kHz con una risoluzione massima di 0,1 Hz. Proprio come negli strumenti professionali, ma con tante, tante palanche in meno...

L'IDEA DI PROGETTO

Ma vediamo subito come è stato possibile raggiungere questo sorprendente risultato. Il computer VIC-20 e Commodore 64 posseggono una user port che rende disponibili otto linee di ingresso/uscita, più le linee di handshake. Una caratteristica comune a entrambe le macchine, meno nota e apparentemente meno comprensibile, è la presenza di una coppia di contatori/temporizzatori a 16 bit. Possono essere usati in diversi modi e in particolare è possibile impiegarne uno come divisore che offra un segnale d'uscita con una frequenza pari ad una frazione della frequenza di clock del computer adottato, e

usare l'altro per contare gli impulsi provenienti da un circuito esterno. Aggiungendo qualche semplice circuito logico esterno e gli opportuni circuiti di interfacciamento, sarà già pronto il nostro frequenzimetro digitale, con tre portate di misura: 6553,5 Hz, 65,535

tisce una buona sensibilità, poi un trigger di Schmitt per convertire il segnale ai normali livelli logici a 5 V. Questo circuito permette anche di evitare letture imprecise a causa di disturbi sovrapposti al segnale d'ingresso. Il segnale viene dunque applicato a una porta

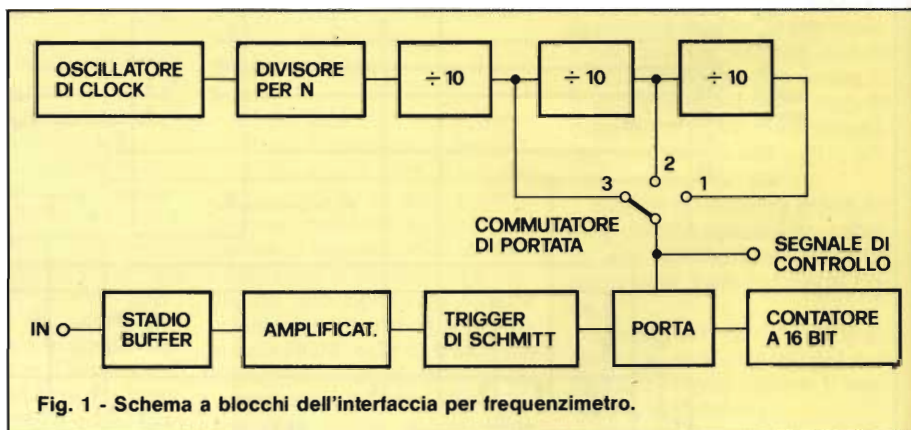


Fig. 1 - Schema a blocchi dell'interfaccia per frequenzimetro.

kHz e 655,35 kHz fondo scala con la risoluzione minima di 0,1 Hz, 1 Hz e 10 Hz rispettivamente. È necessario un livello minimo d'ingresso di $15 \div 20$ mV efficaci.

L'impedenza d'ingresso è di circa 300 k Ω , quanto basta per non disturbare neanche il più delicato dei circuiti. Il software comprende una routine di avviso che indica una situazione di sovraccarico quando la frequenza d'ingresso è troppo elevata per la portata scelta: ciò scongiura la possibilità di letture errate.

IL CIRCUITO IN TEORIA

In figura 1 è mostrato lo schema a blocchi: il segnale d'ingresso è dapprima applicato a un amplificatore-buffer, che fornisce al circuito un'elevata impedenza d'ingresso. Segue un amplificatore di tensione, che garan-

che, a seconda della portata usata, rimane aperta per 10, 1 o 0,1 secondi. Il segnale passa quindi al computer, dove un contatore a 16 bit registra il numero degli impulsi che attraversano la porta. Se, per esempio, il periodo di apertura della porta è di un secondo, e il contatore riceve 5000 impulsi, la frequenza d'ingresso sarà di 5000 Hz, ovvero 5 kHz. Quando vengono usate le altre due portate, si tratta semplicemente di moltiplicare o dividere per dieci il numero di impulsi ricevuto dal contatore, per ottenere la frequenza in Hz, e a ciò provvede egregiamente il software, che converte in kHz anche il responso delle portate più elevate.

L'oscillatore di clock è lo stesso del computer, e la sua frequenza dipende dal computer usato: 1,1082 MHz per il VIC20 e 980 kHz per il C64. Il contatore che divide per n è il secondo temporizzatore/contatore a 16 bit del computer. Il numero n altro non è che il doppio del numero scritto nel contatore.

FREQUENZIMETRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portate a fondo scala: 6553,5 Hz;
65,535 kHz;
655,35 kHz

Risoluzione minima: 0,1 Hz;
1,0 Hz
10 Hz

Sensibilità d'ingresso: 20 mVeff

Impedenza d'ingresso: 300 k Ω



In questo caso, il contatore è usato per dividere la frequenza di clock in modo da fornire una uscita di 50 Hz che viene applicata a una serie di circuiti divisori per dieci compresi nel modulo, in modo da ottenere 5 Hz, 0,5 Hz e 0,05 Hz. Un commutatore è usato per scegliere uno di questi tre segnali e collegarlo all'ingresso di controllo della porta suddetta.

Uno dei bit del registro di "interrupt" dell'interfaccia della user-port diviene alto quando il contatore raggiunge lo zero e il software eroga un avviso di sovraccarico e sopprimendo automaticamente le letture non corrette.

LO SCHEMA

Lo schema completo è illustrato in figura 2. Il gruppo R11, D1 e D2 forma un semplice limitatore che protegge lo stadio d'ingresso dai segnali troppo ampi. TR4 è un inseguitore di emittore nel cui circuito di polarizza-

zione di base è inserito il filtro formato da R9-R12-C5, che disaccoppia l'alimentazione.

TR3 e TR4 formano un amplificatore ad emittore comune di elevato guadagno: l'uscita di TR3 è accoppiata direttamente a un trigger di Schmitt standard, che impiega i transistori TR1 e TR2.

La porta è costituita da una delle sezioni di un 74LS08, una porta AND quadrupla a 2 ingressi. Per questo circuito è necessario una sola delle quattro porte; le rimanenti tre restano inutilizzate.

IC2, IC3 e IC4 sono i divisori per 10: si tratta di comuni contatori decimali 74LS90. Il modulo è alimentato dai 5V disponibili sulle user port.

Il montaggio della scheda è assolutamente facile ed a questo riguardo non dovrebbero sorgere problemi.

Nel realizzare il prototipo, usare di preferenza un box plastico magari dotato di pannello metallico sul quale fissare la presa jack e il commutatore.

Il circuito stampato sarà montato sulla base del contenitore usando viti M3; si seguirà poi il cablaggio da punto a punto.

L'unità verrà collegata al computer tramite uno spezzone di piastrina a cinque fili non più lungo di 1 metro. Per questo cavo dovrà essere praticato un foro d'uscita sul pannello posteriore del mobiletto. Onde effettuare poi il collegamento alla porta d'utente del Vic20 o del C64, dovrà essere usato un connettore a pettine da 2 x 12 poli, con passo dei contatti di 3,96 mm.

I collegamenti alla porta d'utente dei due computer sono mostrati in figura 3.

I listati dei programmi per i due computer sono riportati alla fine dell'articolo. Non ci sembrano necessarie particolari istruzioni per l'uso: basta non dimenticare la REM

IL CIRCUITO IN PRATICA

La figura 4 fornisce i particolari del circuito stampato in scala unitaria mentre la 5 illustra il cablaggio delle varie parti.

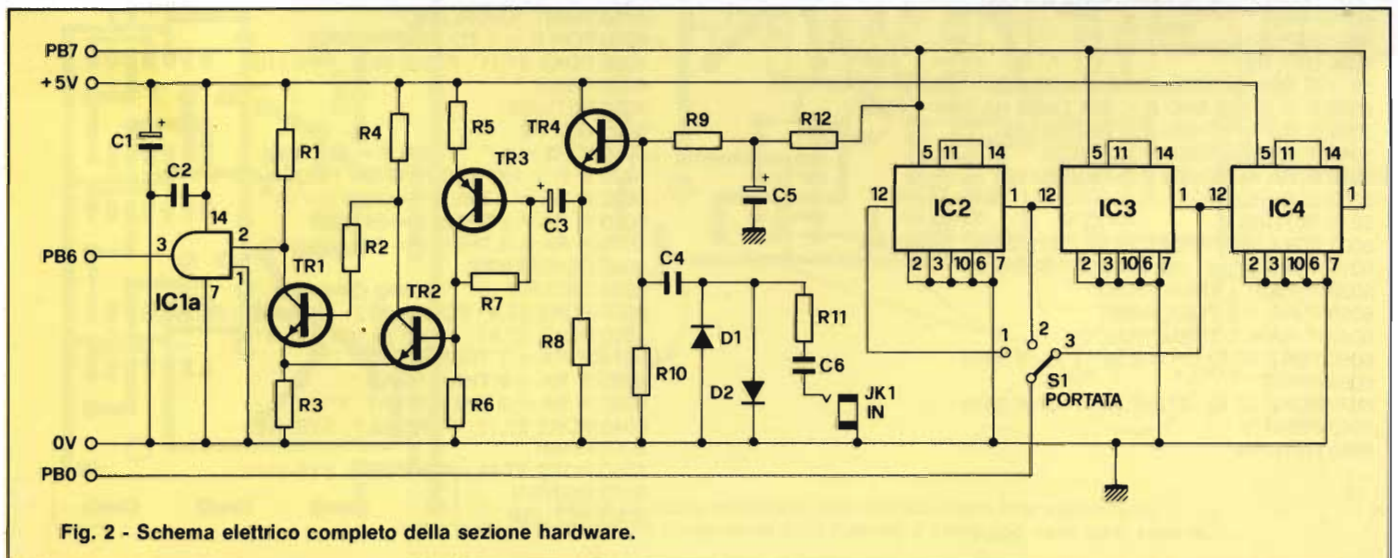


Fig. 2 - Schema elettrico completo della sezione hardware.

ELENCO DEI COMPONENTI

R1, R4, R6 = 1 k Ω
 R2 = 10 k Ω
 R3 = 100 k Ω
 R5 = 10 Ω
 R7 = 470 k Ω
 R9 = 560 k Ω
 R10 = 1 M Ω
 R11 = 4700 Ω
 R12 = 1500 Ω
 Tutte le resistenze sono da 1/4 W, 5%, a strato di carbone.

C1 = 100 μ F 10 VI elettrolitico orizzontale
 C2 = 100 μ F ceramico
 C3 = 10 μ F, 25 VI elettrolitico orizzontale
 C4, C6 = 100 nF poliestere
 C5 = 100 μ F, 10 VI elettrolitico verticale
 IC1 = 74LS08
 IC2 ÷ IC4 = 74LS90
 D1, D2 = 1N4148
 TR1, TR2, TR4 = BC549
 TR3 = BC559
 S1 = Commutatore rotativo 4 vie, tre posizioni
 SK1 = Presa jack da 3,5 mm

```

1 REM #####
10 REM COMMODORE 64 FREQUENCY METER
20 REM J.W.P. 2/84
30 POKE 56582,72
40 POKE 56583,38
50 POKE 56591,23
60 DEF FNV (C) = 65535 - (PEEK (56580) + 256 * PEEK (56581))
70 GOSUB 1000
80 GOSUB 2000
90 R = 133
100 GOSUB 3000
110 GOTO 100
120 END
1000 FOR BYTE = 2054 TO 2062
1010 READ D
1020 POKE BYTE, D
1030 NEXT BYTE
1040 RETURN
1050 DATA 166, 87, 164, 88, 24, 32, 240, 255, 96
2000 PRINT " ": REM SHIFT/CLR
2010 POKE 87,3 : POKE 88,14 : SYS 2054 : PRINT "FREQUENCY
    METER"
2020 POKE 87,5 : POKE 88,15 : SYS 2054 : PRINT "RANGE"
2030 POKE 87,12 : POKE 88,27 : SYS 2054 : PRINT "HZ"
2040 POKE 87,22 : POKE 88,4 : SYS 2054 : PRINT "CHANGE
    RANGE WITH FUNCTION KEYS"
2050 RETURN
3000 IF (PEEK (56577) AND 1) = 1 THEN 3000
3010 POKE 56580, 255
3020 POKE 56581, 255
3030 POKE 56590, 49
3040 IF (PEEK (56577) AND 1) = 0 THEN 3040
3050 IF (PEEK (56577) AND 1) = 1 THEN 3050
3060 IF (PEEK (56589) AND 1) = 1 THEN GOSUB 4000 : RETURN
3070 GOSUB 5000
3080 RETURN
4000 POKE 87,12 : POKE 88,17 : SYS 2054 :
4010 PRINT "OVERLOAD"
4020 FOR W = 1 TO 1000 : NEXT W
4030 POKE 87,12 : POKE 88,17 : SYS 2054 :
4040 PRINT " "
4050 RETURN
5000 GET R$
5010 IF R$ <> " " THEN R = ASC (R$)
5020 IF R > 132 AND R < 136 THEN RA = R - 132
5030 IF RA = 1 THEN V = FNV (0)/10
5040 IF RA = 2 THEN V = FNV (0)
5050 IF RA = 3 THEN V = FNV (0)/100
5060 GOSUB 6000
5070 RETURN
6000 POKE 87,5 : POKE 88,22 : SYS 2054 : PRINT RA
6010 POKE 87,12 : POKE 88,26 : SYS 2054
6020 IF RA = 1 THEN PRINT " "
6030 IF RA = 2 THEN PRINT " "
6040 IF RA = 3 THEN PRINT "K"
6050 POKE 87,12 : POKE 88,17 : SYS 2054
6060 PRINT " "
6070 POKE 87,12 : POKE 88,17 : SYS 2054
6080 PRINT V
6090 RETURN
    
```

```

1 REM #####
5 REM VIC FREQUENCY
7 REM METER 2/84
10 POKE 37147, 224
20 POKE 37140, 75
30 POKE 37141, 44
40 POKE 37138, 128
55 DEF FNV (C) = 65535 - (PEEK (37144) + 256 * PEEK
    (37145))
60 GOSUB 1000
70 GOSUB 2000
75 R = 133
80 GOSUB 3000
90 GOTO 80
100 END
1000 FOR BYTE = 4102 TO 4110
1010 READ D
1020 POKE BYTE, D
1030 NEXT BYTE
1040 RETURN
1050 DATA 166, 87, 164, 88, 24, 32, 240, 255, 96
2000 PRINT " ": REM SHIFT/CLR
2010 POKE 87,2 : POKE 88,4 : SYS 4102 : PRINT "FREQUENCY
    METER"
2020 POKE 87,4 : POKE 88,5 : SYS 4102 : PRINT "RANGE"
2030 POKE 87,11 : POKE 88,17 : SYS 4102 : PRINT "HZ"
2040 POKE 87,20 : POKE 88,2 : SYS 4102 : PRINT "CHANGE
    RANGE WITH"
2050 PRINTAB (2) "FUNCTION KEYS"
2060 RETURN
3000 IF (PEEK (37136) AND 1) = 1 THEN 3000
3005 POKE 37144, 255
3010 POKE 37145, 255
3020 IF (PEEK (37136) AND 1) = 0 THEN 3020
3030 IF (PEEK (37136) AND 1) = 1 THEN 3030
3040 IF (PEEK (37149) AND 32) = 32 THEN GOSUB 4000 :
    RETURN
3050 GOSUB 5000
3060 RETURN
4000 POKE 87,11 : POKE 88,7 : SYS 4102
4010 PRINT "OVERLOAD"
4020 FOR D = 1 TO 1000 : NEXT D
4030 POKE 87,11 : POKE 88,7 : SYS 4102
4040 PRINT " "
4050 RETURN
5000 GET R$
5010 IF R$ <> " " THEN R = ASC (R$)
5020 IF R > 132 AND R < 136 THEN RA = R - 132
5030 IF RA = 1 THEN V = FNV (0)/10
5040 IF RA = 2 THEN V = FNV (0)
5050 IF RA = 3 THEN V = FNV (0)/100
5080 GOSUB 6000
5090 RETURN
6000 POKE 87,4 : POKE 88,12 : SYS 4102 : PRINT RA
6010 POKE 87,11 : POKE 88,16 : SYS 4102
6015 IF RA = 1 THEN PRINT " "
6020 IF RA = 2 THEN PRINT " "
6030 IF RA = 3 THEN PRINT "K"
6040 POKE 87,11 : POKE 88,7 : SYS 4102
6050 PRINT " "
6060 POKE 87,11 : POKE 88,7 : SYS 4102
6070 PRINT V
6080 RETURN
    
```


della riga 1 dei listati. Questa istruzione viene usata per contenere una breve routine in linguaggio macchina atta a scrivere le frequenze lette in un punto fisso dello schermo.


Il modo in cui vengono usati i contatori/temporizzatori è semplice. Si consideri per primo il Vic 20, che impiega per la porta d'utente un adattatore versatile d'interfaccia (VIA) tipo 6522. I temporizzatori/contatori sono controllati dal registro di controllo ausiliario, che si trova all'indirizzo 37147. Il temporizzatore 1 è controllato dai bit 6 e 7 di questo registro, ed è proprio tale temporizzatore quello usato per fornire il segnale di clock a 50 Hz. Esso può funzionare in modo monostabile o astabile, in quest'ultimo caso, il bit 6 è portato a livello alto. Il bit 7 va alto, per fornire il segnale d'uscita su PB7 della porta d'utente, e anche questa possibilità viene opportunamente sfruttata. Il temporizzatore viene caricato con due byte da 8 bit, che sono inseriti, con POKE, negli indirizzi 37140, meno significativo, e 37141, più significativo.

Il secondo temporizzatore viene usato come contatore a 16 bit, e viene controllato dal bit 5 del registro ausiliario di controllo. Questo contatore è predisposto per effettuare il conteggio degli impulsi non appena il bit 5 del registro ausiliario di controllo va a livello alto.

Quindi si procede al conteggio degli impulsi ricevuti sulla linea PB6 della user port per mezzo dei bit da 5 a 7 del registro che vanno a livello alto.

Nel registro di controllo il numero da scrivere è 224 (128 + 64 + 32). Il temporizzatore 2 viene portato a 65535 scrivendo il numero 255 in entrambi i registri da 8 bit che lo compongono, e questi saranno allocati in corrispondenza degli indirizzi 37144, byte basso, e 37145, byte alto.

Quando il temporizzatore 2 raggiunge lo

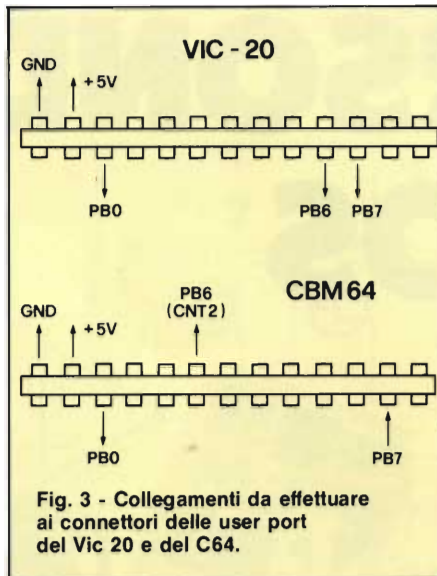

zero, commuterà il bit 5 del registro dei flag di interruzione in corrispondenza all'indirizzo 37149, permettendo il rilievo dell'overflow.

Il flag viene automaticamente resettato quando viene ricaricato il temporizzatore 2.

Nel C64 viene usato un chip leggermente diverso, cioè un 6526. Si tratta di un 6522 in versione migliorata, che offre la possibilità di visualizzare tramite il clock l'ora esatta. Dispone pure di due temporizzatori/contatori da 16 bit, che però sono controllati e usati in maniera leggermente diversa da quella vista.

Il temporizzatore B è utilizzato per fornire il segnale di clock, mentre le cifre necessarie per il rapporto di divisione sono memorizzate, con POKE, nelle locazioni 56582, byte

basso, e 56583, byte alto. Il registro di controllo per il temporizzatore B è situato all'indirizzo 56591, ed il modo operativo è controllato dai bit 5 e 6. In questo caso, entrambi vengono portati a livello basso, cosicché il contatore impiega il clock di sistema come segnale d'ingresso.

I bit da 0 a 4 di questo registro controllano anche l'azione del temporizzatore, e il bit 4 viene portato a livello alto per forzare il caricamento del numero precedentemente scritto nel contatore. Il bit 3 è portato a livello basso per far funzionare il contatore come astabile anziché come monostabile; il bit 2 è portato a livello alto per erogare verso PB7 un segnale d'uscita ad onda rettangolare anziché a impulsi; il bit 1 viene portato a livello alto per abilitare l'uscita da PB7; infine, il bit 0 viene portato a livello alto per far partire il contatore. In questo modo, nel registro di controllo B dovrà essere scritto il numero 23.

Il temporizzatore A viene usato come contatore a 16 bit ed è controllato in modo analogo al temporizzatore B. Il bit 5 va a livello alto, per permettere il conteggio degli impulsi d'ingresso sulla linea CNT.

Anche il bit 4 viene mandato a livello alto per caricare il numero scritto nel contatore, in corrispondenza agli indirizzi 56580, byte basso, e 56581, byte alto. Il bit 3 è mandato a livello basso per dar luogo a un funzionamento continuo anziché impulsivo, mentre i bit 2 ed 1 sono portati a livello basso per impedire l'uscita da PB6. Per finire, il bit 0 viene portato a livello alto per avviare il temporizzatore, e l'azione di avviamento e arresto del contatore sarà così efficacemente controllata dal circuito esterno di porta. Il flag di interruzione del temporizzatore A corrisponde al bit 0 dell'indirizzo 56589.

Alberto Monti


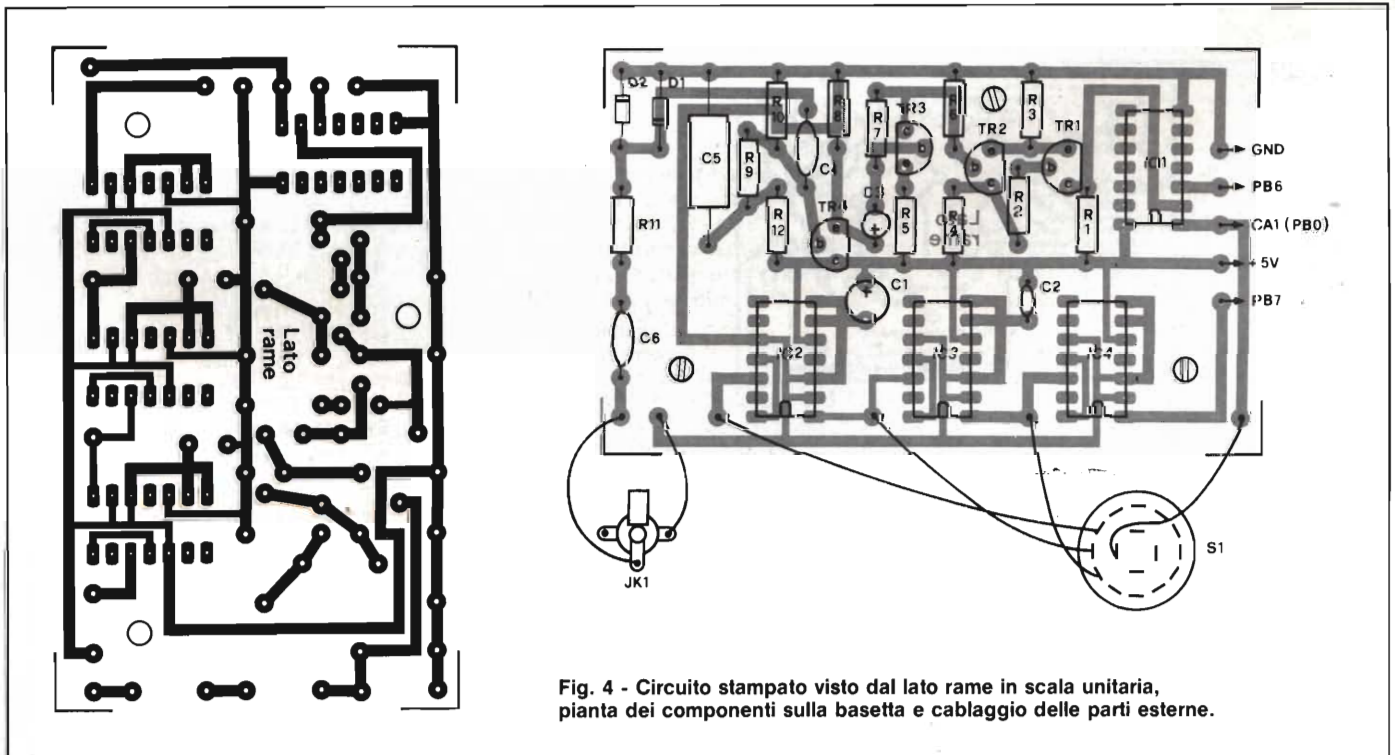
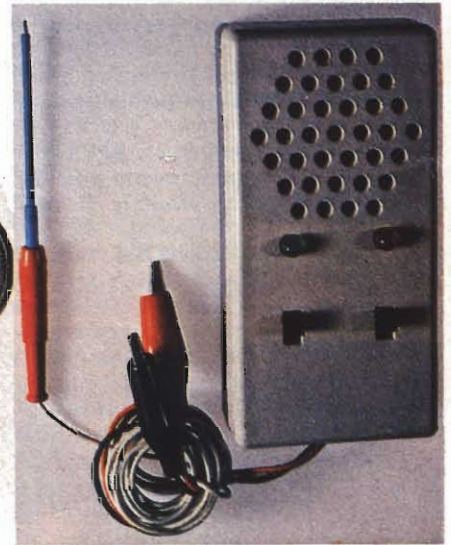


Fig. 4 - Circuito stampato visto dal lato rame in scala unitaria, pianta dei componenti sulla basetta e cablaggio delle parti esterne.

SUPERSONDA TTL & CMOS

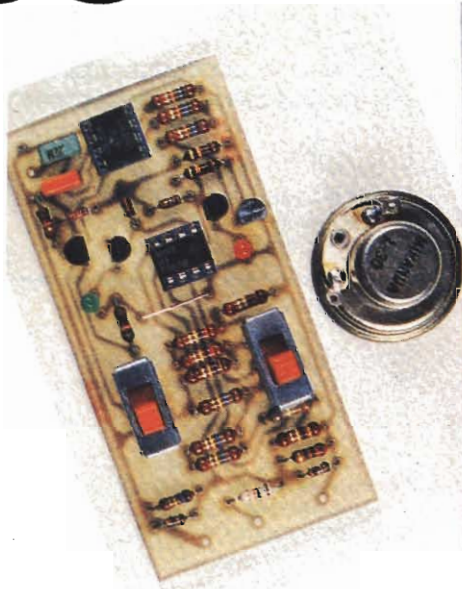L'integrato fa i capricci e l'oscilloscopio non c'è? Poco male: con questo piccolo ma completo analizzatore di stati logici, la salute dei tuoi circuiti non avrà più misteri ...



Qualche anno fa, il tester era il principale e spesso l'unico strumento sul banco di lavoro dello sperimentatore.

Oggi, il glorioso analizzatore universale non basta più: la tecnologia dei transistori e dei circuiti integrati lo ha almeno in parte detronizzato da reuccio del laboratorio.

Per affiancargli validi strumenti ausiliari, non c'è bisogno di spendere patrimoni in oscilloscopi o altro.

Per esempio, quando ci si trova davanti a un circuito sconosciuto, oppure debba rintracciare un guasto in un qualsiasi apparecchio che contenga integrati digitali, si potrà utilizzare vantaggiosamente questo piccolo

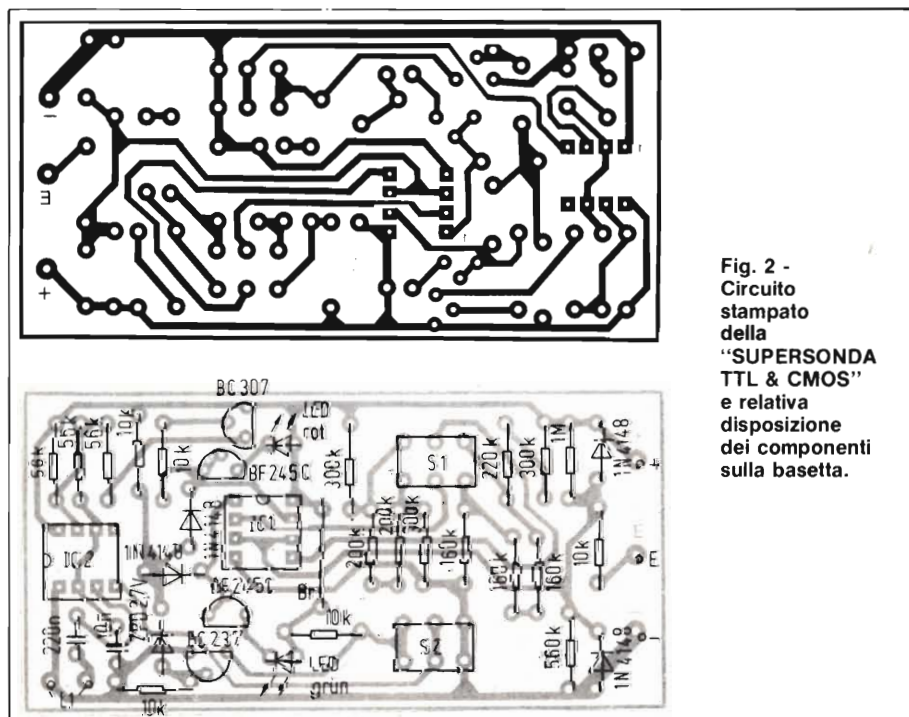


Fig. 2 - Circuito stampato della "SUPERSONDA TTL & CMOS" e relativa disposizione dei componenti sulla basetta.

ELENCO COMPONENTI

- R1 = 10 kΩ
- R2 = 560 kΩ
- R3 = 160 kΩ, 1%
- R4 = 300 kΩ, 1%
- R5 = 160 kΩ, 1%
- R6 = 200 kΩ, 1%
- R7 = 160 kΩ, 1%
- R8 = 200 kΩ, 1%
- R9 = 1 MΩ
- R10 = 300 kΩ, 1%
- R11 = 300 kΩ, 1%
- R12 = 220 kΩ, 1%
- R13 = 10 kΩ
- R14 = 10 kΩ
- R15 = 56 kΩ
- R16 = 56 kΩ
- R17 = 56 kΩ
- R18 = 10 kΩ
- R19 = 10 kΩ
- D1 = 1N4148
- D2 = 1N4148
- D3 = LED rosso
- D4 = LED verde
- D5 = 2V7
- D6 = 1N4148
- D7 = 1N4148
- T1 = BC 307B
- T2 = BC 237B
- T3 = BF 245C
- T4 = BF 245C
- IC1 = LM393
- IC2 = NE555
- C1 = 10 nF
- C2 = 220 nF
- L1 = altoparlante da 8 Ω (subminiatura)
- S1 = doppio deviatore a slitta
- S2 = deviatore a slitta

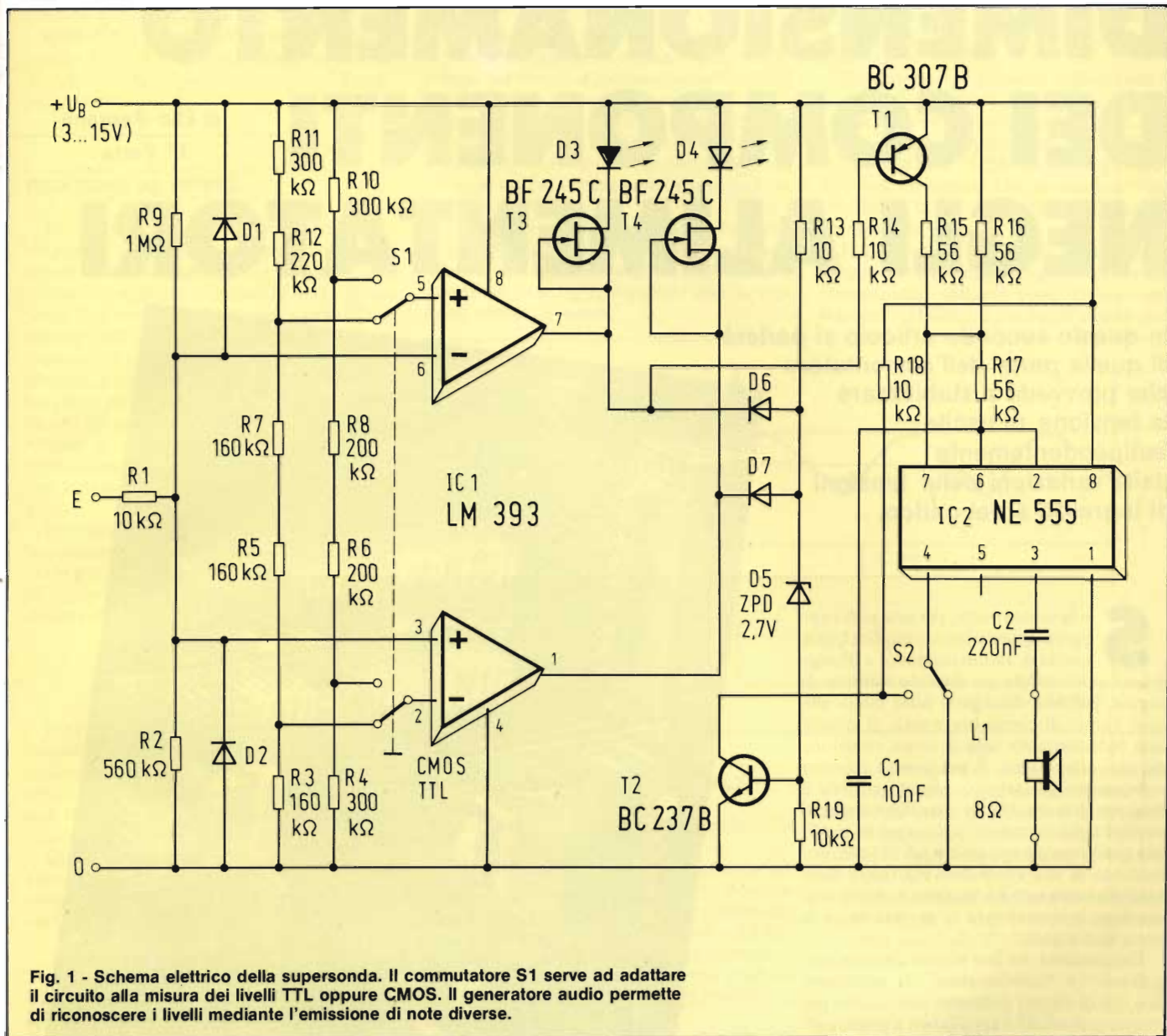


Fig. 1 - Schema elettrico della supersonda. Il commutatore S1 serve ad adattare il circuito alla misura dei livelli TTL oppure CMOS. Il generatore audio permette di riconoscere i livelli mediante l'emissione di note diverse.

strumento, che è in grado di adattare la risposta ai livelli logici che può assumere un circuito integrato CMOS a seconda della tensione di alimentazione che, come è noto, può variare entro ampi limiti, e può anche rivelare segnali impulsivi a bassa frequenza. Il responso verrà visualizzato sia otticamente, con un LED, che mediante un segnale acustico: quest'ultima possibilità permette di tenere costantemente d'occhio il puntale, in modo che, come avviene spesso quando si deve distogliere lo sguardo, questo non possa scivolare dal suo punto di contatto fornendo un'indicazione errata o magari provocando un cortocircuito.

La supersonda è in realtà costituita da due circuiti, uno dei quali è riservato alle misure sui TTL e l'altro a quelle sui CMOS; ciascuno dei due adatta le tensioni corrispondenti ai diversi livelli logici in modo da renderle idonee al pilotaggio del LED verde per i livelli bassi e del LED rosso per i livelli alti.

L'impiego di questo strumento non presenta difficoltà di rilievo: è sufficiente collegare la pinza a coccodrillo rossa alla tensio-

ne di alimentazione e quella nera a massa. La segnalazione acustica potrà essere inserita o eliminata a piacere, e un altro commutatore servirà a scegliere tra TTL e CMOS.

Il segnale acustico avrà una tonalità diversa, a seconda che il puntale di misura sia collegato a massa oppure alla tensione di alimentazione.

Per la misura è previsto un solo ingresso (E), che è protetto mediante R1 e i due diodi D1 e D2. A seconda della posizione del commutatore, vengono ottenute la compatibilità col livello TTL tramite le resistenze R3, R5, R7, R11 e R12, oppure tramite R4, R6, R8 ed R10 quella coi livelli CMOS.

Le resistenze R9 ed R2 mantengono gli ingressi dei comparatori a un livello di circa 1,8 V quando il puntale non è collegato, e pertanto risulta a un livello indefinito, che non determina nessuna indicazione.

Il comparatore che avrà l'uscita a livello basso piloterà il corrispondente LED: i due FET formano altrettanti generatori di corrente costante, in modo che i LED possano emettere una luce della stessa intensità an-

che se le tensioni di pilotaggio variano.

Il temporizzatore 555, che pilota la sezione generatrice del segnale acustico, è collegato come multivibratore astabile; vale a dire che dal piedino 3 potranno essere prelevati segnali audio con frequenze diverse a seconda del livello del segnale d'ingresso. Questi segnali verranno resi udibili mediante un piccolo altoparlante.

Quando l'ingresso è aperto, le uscite di entrambi i comparatori sono a livello alto, e perciò non passa corrente attraverso i diodi D6 e D7; il transistor T2, pilotato tramite D5, provvede a resettare IC2. Per questo motivo, l'emissione del segnale viene interrotta quando l'ingresso è aperto. Quando il comparatore relativo al livello alto ha l'uscita bassa, T1 passa in conduzione, fornisce all'ingresso del multivibratore, attraverso le due resistenze in parallelo R15 e R16 una tensione più elevata e pertanto l'altoparlante emette una nota di tonalità più alta.

Alberto Monti

DIMENSIONAMENTO DEI COMPONENTI NEGLI ALIMENTATORI

di Elio Pedranti

II° Parte

In questo secondo articolo si parlerà di quella parte dell'alimentatore che provvede a stabilizzare la tensione di uscita indipendentemente dalle variazioni delle tensioni di ingresso e del carico.

Se la scorsa volta, per una parte apparentemente tanto semplice quale quella di raddrizzamento e filtraggio, ci sono volute un discreto numero di pagine, per non dilungarsi oltre quelli che sono i limiti di questa breve serie di articoli sarà indispensabile una drastica riduzione dei casi esaminabili. È per questo che visti velocemente gli stabilizzatori di tensione a tensione fissa e variabile e qualche esempio su altri a più terminali, si tratterà in modo più approfondito soltanto il $\mu A723$ che, nonostante la sua venerabile età (oltre dieci anni) è ancora uno dei migliori dispositivi in commercio considerate le prestazioni e la versatilità d'uso.


Cominciamo col fare notare che con "regolatore" e "stabilizzatore" si intendono due tipi di circuiti differenti soprattutto per motivi concettuali e applicativi: il primo permette una variazione della tensione d'uscita (sono quelli che costituiscono i soliti alimentatori variabili), i secondi, una volta che questa è stata impostata e "si è chiusa la scatola", non permettono una modifica. Naturalmente a questa categoria appartengono pure gli stabilizzatori della famiglia $\mu A78XX$ e $\mu A79XX$ che andremo tra poco ad esaminare.

I parametri che caratterizzano sia i regolatori che gli stabilizzatori sono:

- massima e minima tensione d'ingresso;
- massima corrente d'uscita;
- reiezione al ripple;
- tolleranze nella tensione d'uscita;
- deriva nella tensione d'uscita;
- massima potenza dissipabile.

A seconda della particolare applicazione questi parametri assumono un'importanza diversa e sta a chi esegue il progetto tenerne in debito conto, ma vediamo prima di tutto di capire cosa indicano.

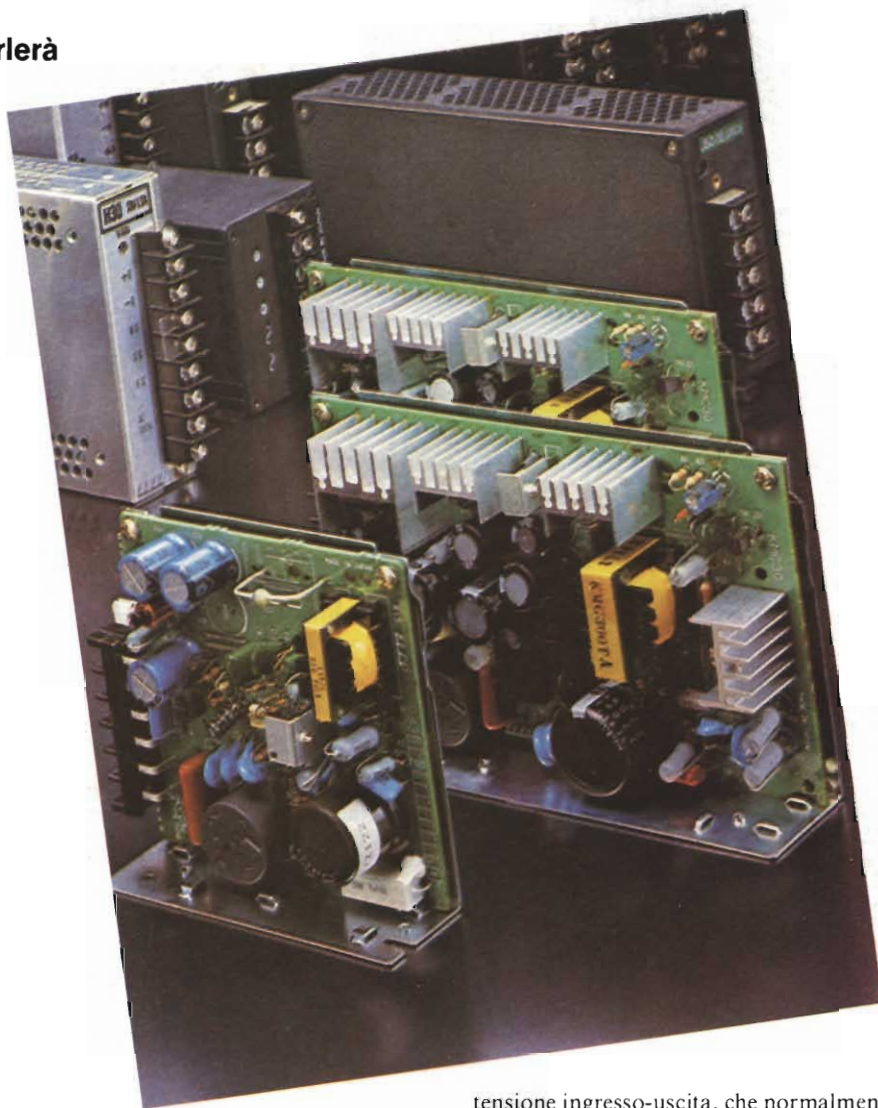In seguito si parlerà solo di dispositivi per tensioni positive a meno che i corrispondenti



tensione ingresso-uscita, che normalmente è di 2 V.

per tensioni negative presentino notevoli differenze, cosa che in genere non avviene.

MASSIMA E MINIMA TENSIONE D'INGRESSO

Sono rispettivamente la massima tensione applicabile tra i terminali di massa e di ingresso (varia da un minimo di 30 V ad un massimo di 40 V), e la minima tensione con cui si garantisce ancora la stabilità della tensione d'uscita. In genere però nei dati tecnici forniti dai costruttori viene data la minima

MASSIMA CORRENTE D'USCITA

È la massima corrente che può venir fornita senza che la tensione d'uscita subisca cedimenti o l'integrato si danneggi. Va però rilevato che per gli stabilizzatori la corrente massima erogabile diminuisce all'aumentare della tensione di alimentazione, questo per limitare automaticamente ad un valore pressoché costante la massima potenza dissipata.

I limiti dipendentemente dal dispositivo, variano da 100 mA, a $0,5 \div 0,6$ A per quelli a

basse correnti, da 1 A a 1,5 A per i più comuni quali quelli della serie μ A78XX e LM340-XX, o altri equivalenti, sino a giungere a 3 A e 5 A per regolatori ad elevate correnti, anche se recentemente ne sono apparsi addirittura da 7 A.

REIEZIONE AL RIPPLE

Per ripple si intende nell'ondulazione sovrapposta alla tensione continua presente soprattutto sul condensatore di filtro e che abbiamo imparato a calcolare nella prima parte. Per reiezione si intende la capacità di ridurre l'influenza che tale fluttuazione della tensione di alimentazione induce su quella d'uscita; è espressa in dB e va da 40 dB per le maggiori tensioni (30 nei casi più sfavorevoli) a 65 dB per le più basse come 5 e 6 V sino a toccare gli 80 dB e oltre nei regolatori di classe. Il motivo del diverso comportamento con la tensione d'uscita sarà spiegato in seguito.

Per tradurre in valori più comprensibili tale parametro non si deve far altro che dividerlo per 20 e il risultato porlo ad esponente di 10, ovvero, indicando con dB il valore in decibel della reiezione:

$$10 \frac{\text{dB}}{20}$$

Maggiore è il risultato e maggiore è l'attenuazione dell'ondulazione d'ingresso, o equivalentemente minore è l'ondulazione residua in uscita. Tanto per dare un esempio una reiezione di 50 dB comporta una riduzione del ripple in ingresso di circa 316 volte.

Quanto è stato detto vale in egual misura anche per variazioni lente o salti nella tensione di alimentazione, come quelli dovuti a variazioni nella tensione di rete.

TOLLERANZE NELLA TENSIONE D'USCITA

Qualche volta viene utile sapere quali sono le tolleranze nei valori nominali delle tensioni d'uscita negli stabilizzatori a tre terminali. In genere però vengono date la minima e la massima tensione che, dovendo qui dare un'informazione di carattere generale, riferirò in valore percentuale essendo questo pressoché indipendente dalla tensione d'uscita e compresi, a seconda della famiglia di dispositivi, tra il $\pm 2\%$ e il $\pm 5\%$; (qualche volta il $\pm 10\%$).

DERIVA DELLA TENSIONE D'USCITA

Per deriva si intende la variazione che la tensione di uscita subisce sostanzialmente per effetto di due cause: la temperatura e l'invecchiamento o assestamento naturale che avviene anche per i dispositivi elettronici. La prima causa contribuisce per circa $0,01\%/^{\circ}\text{C}$, ovvero per ogni grado di incremento di temperatura del circuito integrato

si ha un aumento dello $0,01\%$ della tensione d'uscita.


Come si vede di per sé la deriva è fortunatamente alquanto contenuta percentualmente, ma non va dimenticato che durante il funzionamento si può passare da dissipazioni pressoché nulle a picchi considerevoli, relativamente al dispositivo, con conseguenti sbalzi termici di parecchie decine di gradi: vi lascio quindi immaginare quanto può comunque succedere.

La seconda causa di deriva è funzione della tensione nominale d'uscita e numericamente è contenuta tra 20 mV e 100 mV aumentando progressivamente con la tensione nominale stessa.

date assieme alle definizioni); per quanto concerne la tensione negativa non v'è alcun problema perché semplicemente non esiste una serie μ A79LXX.

Essenzialmente in queste applicazioni è la bassa ondulazione il parametro critico perché deve venir contenuta in $1 \div 2$ mV. Risultando dai dati tecnici una reiezione, sia per i +15 V che per i -15 V, di 50 dB, pari a 316, si trova facilmente che il massimo ripple dev'essere di $2 \cdot 10^{-3} \cdot 316 = 632$ mV per entrambe le polarità.

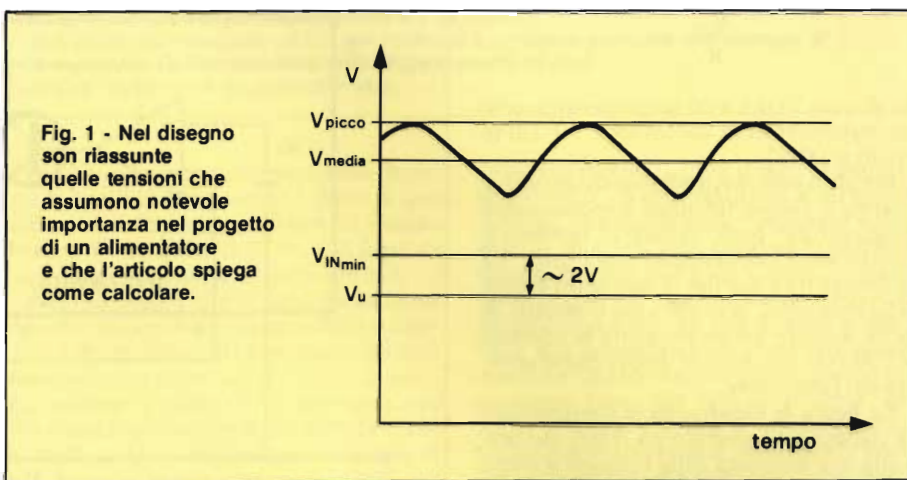Mutamenti nella tensione di alimentazione non sono di alcuna importanza perché si ripercuotono soltanto come un salto nelle tensioni stabilizzate, ma senza alcuna ondu-



MASSIMA POTENZA DISSIPABILE

È un altro dei parametri da tenere in debito conto nella progettazione.

Ciò che viene fornito dai costruttori sono dei grafici che indicano la massima potenza dissipabile in funzione della temperatura del dispositivo e della resistenza termica del dissipatore, ammesso che il contenitore ne preveda il montaggio, sia la massima potenza assoluta a temperatura ambiente con e senza dissipatore.

Indicativamente si va da $0,5 \div 0,6$ W degli stabilizzatori nei contenitori plastici TO-92, a 2 W per quelli tipo μ A78XX e a 3 W per i contenitori TO-3 in assenza di alette di raffreddamento. Con dissipatori si arriva a 15 W per i TO-220 e a 25 W per i TO-3.

Naturalmente sta al progettista scegliere, ove necessario, l'aletta adatta facendo un compromesso tra costi, ingombri, stabilità della tensione e massima temperatura del dispositivo che è bene non superi i 120°C .

ESEMPIO 1

Iniziamo col considerare un tipico esempio di alimentatore duale per un preamplificatore Hi-Fi con VU-METER utilizzando sia amplificatori operazionali che transistors. Le tensioni richieste sono ± 15 V e le correnti +25 mA e -80 mA.

Con questi dati scegliamo subito degli stabilizzatori della serie μ A78XX e μ A79XX. Non è possibile utilizzare la serie μ A78LXX perché presenta dei limiti in corrente e in potenza, come vedremo, troppo bassi per il nostro caso (vedi le informazioni generali

lazione a frequenza audio a 50 o 100 Hz.

Considerando una tensione minima tra ingresso e uscita di 2 V, come tipicamente si ha, e sommando l'ondulazione di 0,63 V che si è sopra calcolata, otteniamo $15 + 2 + 0,63 = 17,63$ V.

Supponendo delle tolleranze nella tensione di rete di -15% e $+5\%$, ecco che la tensione nominale di alimentazione a carico diventa:

$$\frac{17,63}{0,85} = 21 \text{ V}$$

e quella massima $21 \cdot 1,05 = 22$ V. Questi valori devono essere garantiti dal circuito di raddrizzamento. Si tratta naturalmente di tensioni di picco perché per avere quelle medie è necessario togliere metà del ripple, come abbiamo imparato a fare nello scorso articolo. Ciò che ovviamente interessa è la massima delle tensioni medie, ossia:

$$22 - \frac{0,63}{2} = 21,7 \text{ V,}$$

così da calcolare la massima potenza dissipata che per lo stabilizzatore positivo vale $(21,7 - 15) \cdot 0,25 = 1,7$ W e per il negativo $(21,7 - 15) \cdot 0,08 = 0,54$ W. È chiaro che solo il primo necessita di un'aletta di raffreddamento, anche se piccola, giusto per non far salire la temperatura di funzionamento oltre l'ammissibile. Gli altri parametri non raggiungono i limiti operativi o non sono importanti: massima tensione di alimentazione, deriva di quelle d'uscita, massima corrente erogabile.

Con lo schema di principio di figura 2, utilizzando un classico stabilizzatore a tensione fissa, si ottengono tensioni variabili regolate dall'equazione qui di seguito scritta:

$$V_u = V_{out} \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_1} + R_2 \cdot I_Q$$

dove I_Q è la corrente che esce dal terminale GND. Questa corrente è però variabile e dipende da quella d'uscita, ragione per cui, al fine di evitare troppo elevate variazioni di V_u in dipendenza del carico, si deve scegliere R_1 in modo che

$$\frac{V_{out}}{R_1}$$

sia di circa 30 mA e 20 mA rispettivamente per stabilizzatori in contenitore TO-220 (e simili) e TO-92.

Per altro esistono regolatori di tensione a quattro e cinque terminali appositamente progettati per poter variare la tensione a piacere senza inconvenienti sopra detto. La differenza tra i due tipi di regolatori risiede nella possibilità, in quelli a più terminali, di poter stabilire autonomamente la corrente di corto circuito anziché questa essere stabilita dal fabbricante.

La figura 3a rappresenta la configurazione classica dell'integrato $\mu A78MG$ che permette una dinamica della tensione d'uscita di 25 V essendo questa regolabile tra 5 V e 30 V, avendo come massima tensione di alimentazione 40 V e come minima 7,5 V. La formula che permette di determinare la tensione di uscita è analoga a quella già vista per la figura 2:

$$V_u = 5 \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_2}$$

La corrente che attraversa le due resistenze dev'essere compresa tra 0,5 e 2 mA.

I punti di forza di simili circuiti sono l'esiguo numero di componenti utilizzati, le ottime prestazioni e la semplicità d'uso. Non scordiamoci però che questo, come altri, è solo uno schema di principio dato che nella realtà la R_1 potrà essere composta da una resistenza in serie ad un potenziometro o un trimmer e che inoltre in parallelo all'uscita si dovranno porre un condensatore di 1 ÷ 4,7 μF possibilmente al tantalio, e uno da 100 nF a disco per limitare i disturbi a radiofrequenza e le autooscillazioni.

Un dispositivo più completo è l'L200 che offre una gamma di tensioni che va da 2,8 V a circa 35 V con una corrente regolabile sino al limite massimo di 2 A utilizzando la formula:

$$R_c = \frac{0,45}{I_{max}}$$

che permette, una volta deciso il valore della corrente massima o di corto circuito che dir si voglia, di ricavare R_c . Non più difficile è stabilire la tensione che si desidera mediante la forma simile a quella già vista in precedenza:

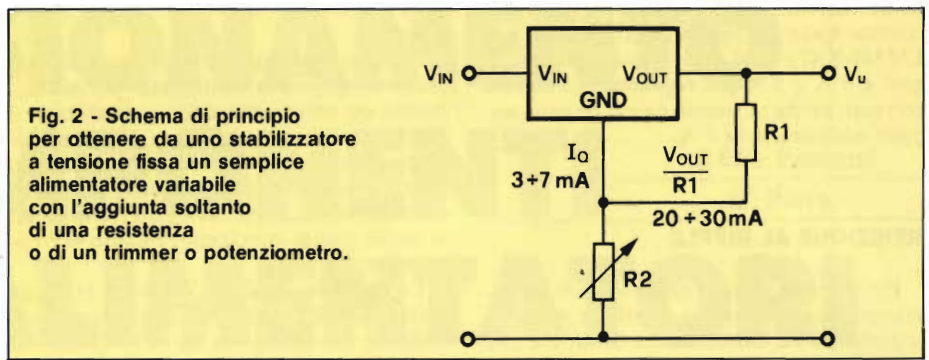


Fig. 2 - Schema di principio per ottenere da uno stabilizzatore a tensione fissa un semplice alimentatore variabile con l'aggiunta soltanto di una resistenza o di un trimmer o potenziometro.

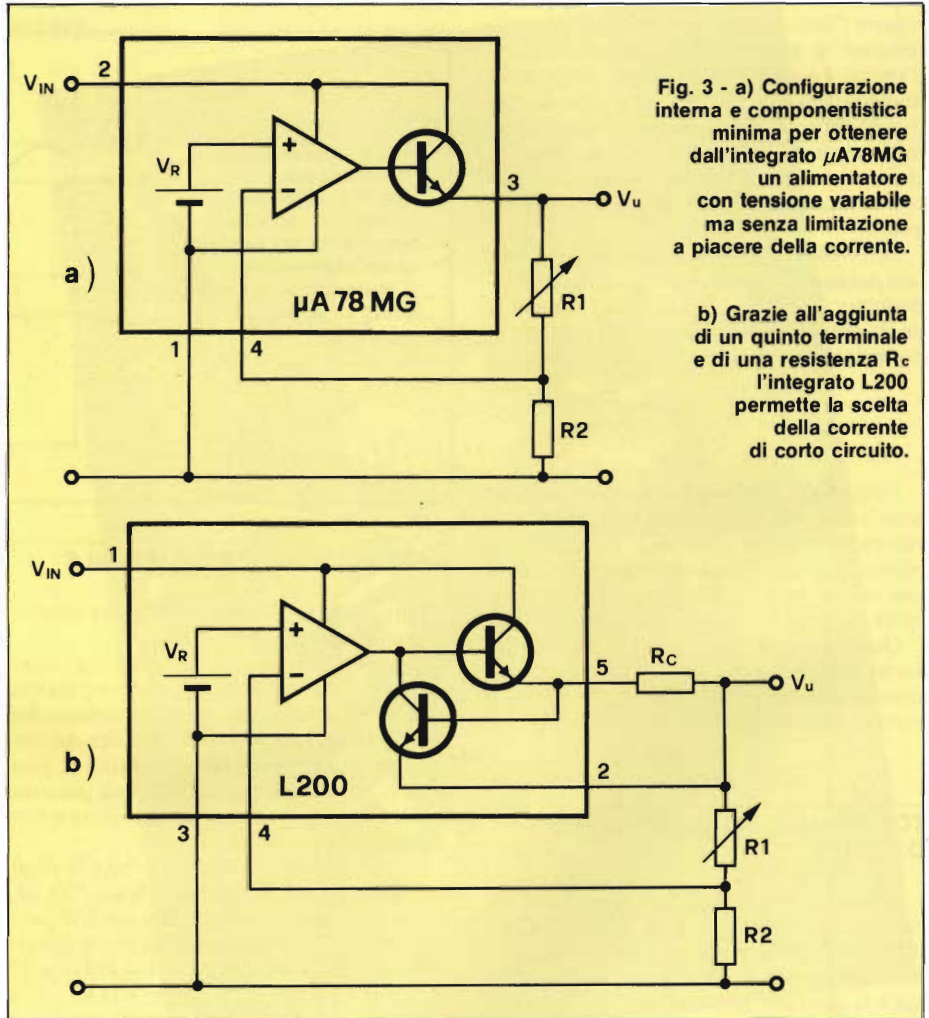


Fig. 3 - a) Configurazione interna e componentistica minima per ottenere dall'integrato $\mu A78MG$ un alimentatore con tensione variabile ma senza limitazione a piacere della corrente.

b) Grazie all'aggiunta di un quinto terminale e di una resistenza R_c l'integrato L200 permette la scelta della corrente di corto circuito.

$$V_u = 2,77 \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_2}$$

In genere però l'operazione che serve è esattamente l'inversa, ossia sappiamo che tensione d'uscita vogliamo o quale è la sua escursione e desideriamo determinare i valori di R_1 e R_2 . Un sistema molto comodo e pratico per far ciò è scegliere R_2 (che rimane fissa) in modo che in essa venga a circolare una corrente di circa un milliamper, così che la tensione d'uscita sia approssimativamente pari alla somma $R_1 + R_2$ espressa in migliaia di ohm; tale metodo permette una verifica intuitiva del risultato matematico. Per il regolatore $\mu A78MG$ R_2 può venir scelta da 4700 Ω mentre per l'L200 da 2700 Ω , questo perché le tensioni di riferimento sono

rispettivamente 5 V e 2,77 V (basta infatti porre nelle formule di $V_u R_1 = 0$ per ricavare quanto voluto), che sono pure le minime tensioni di uscita possibili.

Consideriamo un esempio che risolveremo per entrambi gli integrati e che ci permetterà di cominciare a capire come procedere nel risolvere il problema.

ESEMPIO 2

Si vuole una tensione d'uscita variabile tra 7 V e 25 V con una corrente limitata a 420 mA circa.

Essendo la tensione minima richiesta superiore alle tensioni di riferimento di entrambi gli integrati e quella massima anch'essa raggiungibile da entrambi, il proble-

ma può venir risolto utilizzando sia l'L200 che il $\mu A 78MG$. L'unica differenza riguarda la limitazione di corrente che è attuabile soltanto con l'L200 perché nell'altro caso questa è imposta dal costruttore a 600 mA.

Cominciamo col notare che se V_u la conosciamo perché è un dato del problema, V_r (ovvero la tensione di riferimento) ci è pure nota e R_2 ce la siamo scelta come ci era più comodo (entro certi limiti), l'unica incognita rimane R_1 , che viene ricavata dalle equazioni viste sopra relative alla V_u dandoci:

$$R_1 = \frac{V_u}{V_r} \cdot R_2 - R_2$$

Detto ciò iniziamo con il $\mu A 78MG$.
Ponendo $V_u = 7 V$ si ottiene:

$$R_{1 \min} = \frac{7}{5} \cdot 4700 - 4700 = 6580 - 4700 = 1880 \Omega$$

mentre per $V_u = 25 V$ si ha:

$$R_{1 \max} = \frac{25}{5} \cdot 4700 - 4700 = 23500 - 4700 = 18800 \Omega$$

Ciò significa che per passare da 7 V a 25 V la resistenza R_1 deve poter andare da 1880 Ω a 18800 Ω ossia variare di circa 17000 Ω . Non essendoci in commercio potenziometri da 17000 Ω è necessario scomporre R_1 secondo quanto disegnato in figura 4a; con i valori lì indicati si trova che le reali tensioni minima e massima ottenibili sono:

$$V_{u \min} = 5 \cdot \frac{1800 + 4700}{4700} = 6,9 V e$$

$$V_{u \max} = 5 \cdot \frac{22000/82000 + 1800 + 4700}{4700} = 25,37 V.$$

Come si può riscontrare si è riusciti ad ottenere ciò che era stato chiesto, almeno in questo caso; vediamo ora cosa si ottiene con l'L200.

Poniamo ancora $V_u = 7 V$ per avere

$$R_{1 \min} = \frac{7}{2,77} \cdot 2700 - 2700 = 6823 - 2700 = 4123 \Omega$$

che in pratica dovrà essere di 3900 Ω .


Con $V_u = 25 V$ si trova

$$R_{1 \max} = \frac{25}{2,77} \cdot 2700 - 2700 = 24368 - 2700 = 21668 \Omega$$

Anche qui diventa indispensabile scomporre la resistenza R_1 nello stesso modo visto prima anche se con valori diversi (vedi figura 4b). Andando a controllare nuovamente i reali valori della tensione d'uscita ecco che si hanno i seguenti risultati:

$$V_{u \min} = 2,77 \cdot \frac{3900 + 2700}{2700} = 6,77 V e$$
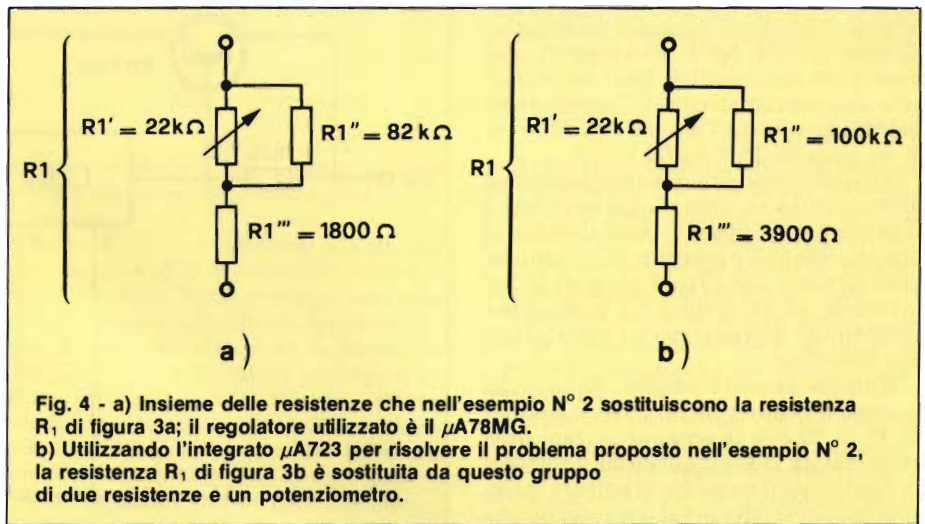
$$V_{u \max} = 2,77 \cdot \frac{22000/100000 + 3900 + 2700}{2700} = 25,27 V.$$




Dunque pure in questo caso si sono rispettate le specifiche riguardanti i limiti di tensione, come altrettanto è rispettato il limite di corrente scegliendo $R_c = 1 \Omega$, così da avere una corrente massima di 450 mA.

Ricordo inoltre che la potenza massima che i due dispositivi devono smaltire si aggira su 9 W: infatti mentre la tensione media di ingresso dovrà essere di $28 \div 30 V$, la minima tensione d'uscita (7 V) determina una differenza di potenziale di ben $21 \div 23 V$, che moltiplicati per una corrente massima di 0,45 A danno appunto poco più di 9 W, che non sono pochi.

In verità le cose non sono tanto semplici

come esposto perché non si sono considerate le tolleranze sia delle resistenze e dei potenziometri che quelle delle tensioni di riferimento. Siccome una rigorosa trattazione complicherebbe non poco i calcoli, volendo tenerne conto si deve procedere empiricamente diminuendo del 10% il valore minimo della V_u e aumentando di altrettanto quello massimo. Queste maggiorazioni servono per garantire, tanto per fare un esempio, che anche con una V_r e una R_{11} maggiori del valore nominale si abbia comunque la minima tensione richiesta dalle specifiche. Naturalmente il medesimo discorso vale per la massima tensione.

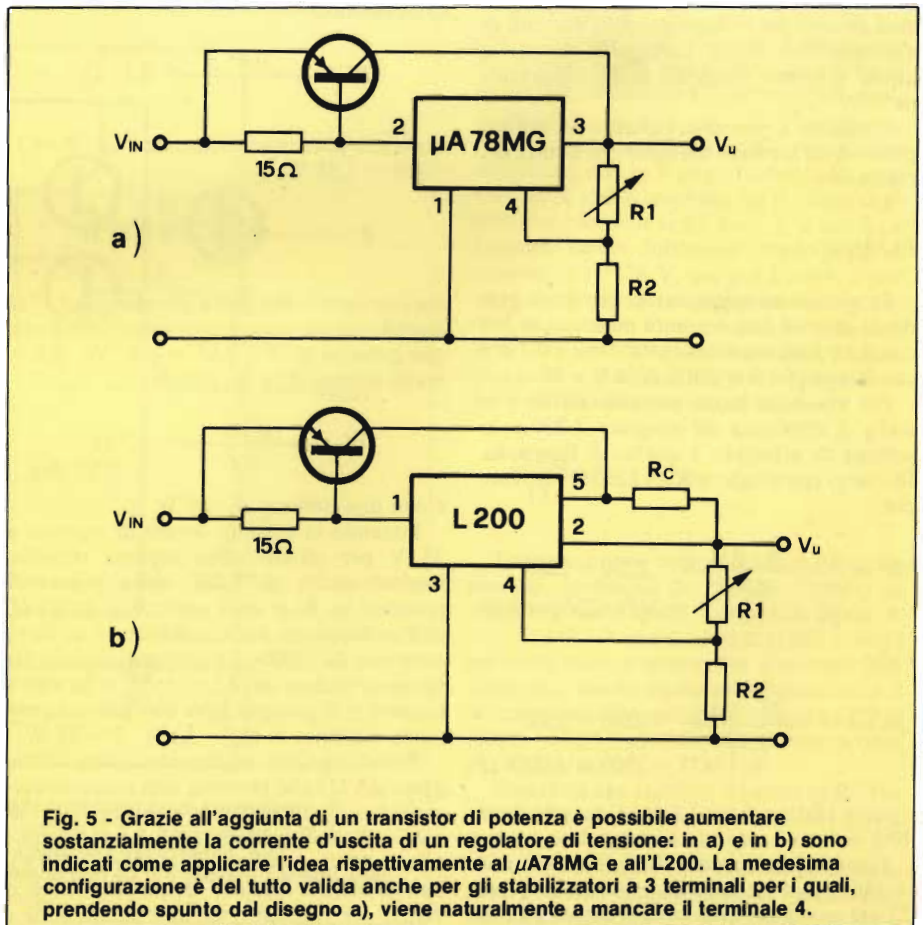

In questo modo $V_{u\min}$ e $V_{u\max}$ non sono più le tensioni desiderate ma quelle già opportunamente alterate; per dare un supporto numerico più comprensibile basti dire che la vera $V_{u\min}$ da considerare, nell'esempio precedente, diventa 6,3 V anziché 7 V, mentre la $V_{u\max}$ passa da 25 V a 27,5 V.

Abbandoniamo ora questo argomento e affrontiamone un altro, la cui soluzione è rappresentata in **figura 5**: come disporre di una corrente molto maggiore di quanto possano fornire i due circuiti integrati (e per induzione anche quelli a tre piedini) pur mantenendo le prestazioni e i vantaggi che essi forniscono.

Il funzionamento è semplice: fin tanto che le correnti richieste del carico sono inferiori ai 45 ÷ 50 mA la tensione ai capi della resistenza da 15 Ω è insufficiente a mandare in conduzione il transistor di potenza. Superato tale limite inferiore al transistor inizia a condurre e ad assorbire la corrente in eccesso che viene convogliata, unitamente a quella passata attraverso il regolatore, nella resistenza R_c se si adopera l'L200, o direttamente all'uscita nell'altro caso. La resistenza di limitazione R_c si calcola sempre con la formula:

$$R_c = \frac{0,45}{I_{\max}}$$

ma dovrà essere di adeguata potenza per poter sopportare delle correnti che possono arrivare sino alla decina di Ampere.

È ovvio che con un commutatore si inseriscono delle resistenze di diverso valore si ottengono altrettante limitazioni a varie correnti e questo può essere utile per proteggere quei circuiti che richiedono delle correnti di alimentazione molto contenute rispetto a quelle massime erogabili dall'alimentazione.

Proviamo a riassumere quanto sin'ora appreso in un secondo esempio che sfrutta dei regolatori.

ESEMPIO 3

Progettare un alimentatore che sia in grado di erogare una corrente massima di 3 A con delle limitazioni anche a 1 A e a 0,1 A e con la tensione variabile da 4 V a 20 V.

Per via della bassa tensione minima la scelta è obbligata all'integrato L200 e lo schema di principio è quello di **figura 5b**. Iniziamo con scegliere $R_2 = 2200 \Omega$ e trovare che:

$$R_{1\min} = \frac{4 \cdot 0,9}{2,77} \cdot 2200 - 2200 = 2860 - 2200 = 660 \Omega$$

e che

$$R_{1\max} = \frac{20 \cdot 1,1}{2,77} \cdot 2200 - 2200 = 17473 - 2200 = 15273 \Omega$$

dove i fattori 0,9 e 1,1 sono dovuti a quel 10% delle tolleranze di cui si è parlato prima.

Essendo la variazione di R_1 di 15273 - 660 = 14613 Ω si richiede un potenziometro di 22 kΩ con in parallelo una resistenza da 47

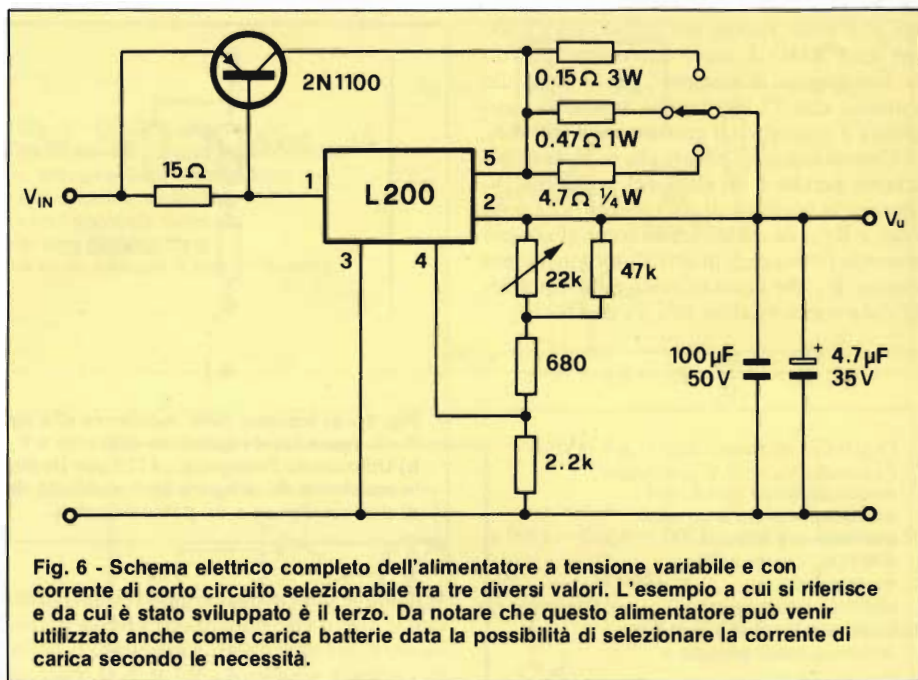


Fig. 6 - Schema elettrico completo dell'alimentatore a tensione variabile e con corrente di corto circuito selezionabile fra tre diversi valori. L'esempio a cui si riferisce e da cui è stato sviluppato il terzo. Da notare che questo alimentatore può venir utilizzato anche come carica batterie data la possibilità di selezionare la corrente di carica secondo le necessità.

kΩ. Con i valori di **figura 6** si verifica facilmente che la tensione d'uscita va da

$$V_{u\min} = 2,77 \cdot \frac{680 + 2200}{2200} = 3,63 \text{ V a}$$

$$V_{u\max} = 2,77 \cdot \frac{22000/47000 + 680 + 2200}{2200} = 22,5 \text{ V.}$$

Le tre resistenze R_c si trovano senza difficoltà facendo

$$R'_c = \frac{0,45}{3} = 0,15 \Omega$$

e con una potenza da dissipare $I^2_{\max} \cdot R_c = 3^2 \cdot 0,15 = 1,35 \text{ W}$;

$$R''_c = \frac{0,45}{1} = 0,45 \Omega$$

ma che siamo obbligati a prendere da 0,47 Ω essendo questo un valore commerciale e con una potenza di $I^2 \cdot 0,47 = 0,47 \text{ W}$, che in realtà diverrà di 1 W; infine:

$$R'''_c = \frac{0,45}{0,1} = 4,7 \Omega$$

e con una potenza di 1/4 W.

Ponendo la tensione media di ingresso a 33 V per effetto della minima tensione ingresso-uscita dell'L200, della caduta di tensione su R_c e sulla resistenza da 15 Ω, dell'ondulazione sul condensatore di filtro supposto da 10000 μF e delle variazioni della tensione di rete del 12 ÷ 15%, si ha che il transistor di potenza deve dissipare una potenza massima di $(33 - 3,63) \cdot 3 = 88 \text{ W}$.

Prendiamo ora in considerazione l'integrato μA723 che presenta una notevole versatilità essendo utilizzabile in regolatori di tensione positivi e negativi, a bassa tensione (sino a 37 V) e ad alta tensione (sino a 250 V), con transistor esterno di potenza PNP o NPN, per regolatori di tipo shunt, serie e

switching sia negative che positive. Naturalmente per esaminare uno ad uno tutti questi possibili casi con le relative varianti non basterebbe l'intero numero della rivista, ragione per cui è giocoforza indispensabile anche in questo frangente un'analisi veloce e relativa soltanto alla configurazione circuitale maggiormente usata.

Al suo interno questo integrato ha una tensione di riferimento molto stabile di circa 7,15 V ± 5%, un amplificatore operazionale, un transistor di "potenza" d'uscita e un transistor per la limitazione della corrente. La reazione ai disturbi è estremamente buona (senza C_2 è normalmente di 74 dB, ma con esso può giungere sino a 86 dB, pari a circa 20000) mentre la massima corrente che è in grado di fornire è di soli 150 mA: ciò spiega perché lo si trova quasi sempre abbinato ad un transistor di potenza così ad aumentare la sua possibilità di erogazione, ed è in questa versione che noi lo tratteremo.

La **figura 7** rappresenta lo schema di principio che permette di ottenere l'intera gamma di tensioni che l'integrato può fornire. Prima di proseguire e vedere come, è bene fare una premessa per far capire ciò che sarà spiegato in seguito: abbiamo notato negli esempi precedenti che la minima tensione di uscita possibile era pari alla tensione di riferimento (2,77 V e 5 V) che però non era accessibile all'esterno degli integrati; al contrario tensioni superiori a quella di riferimento abbiamo veduto come possono essere facilmente ottenute. Se in qualche modo si riuscisse ad avere una tensione di riferimento bassa a piacere (entro certi limiti si intende) potremmo scendere a livelli d'uscita inferiori a quelli sin'ora ottenuti. Disponendo della tensione di riferimento ed abbassandola tramite un partitore di tensione ecco che si perviene a quanto desiderato. Il partitore è ovviamente costituito dalle resistenze R_4 e R_5 ; il condensatore C_2 ha la funzione di filtrare i residui del ripple presente sull'alimentazione ed è grazie ad esso che è permesso raggiungere gli 86 dB cui si è prima fatto accenno. Il suo valore va da 4,7 μF a 10 μF

umentando col diminuire di R_5 attraverso cui (e anche attraverso R_4) deve scorrere una corrente compresa approssimativamente tra 0,3 mA e 2 mA.

Un'obiezione può essere questa: ma perché non dispone già di una tensione di riferimento bassa, ad esempio di 2 V (che costituisce il limite inferiore oltre il quale l'integrato non funziona più correttamente). La risposta a tale domanda chiarisce anche l'affermazione fatta nella definizione di reiezione al ripple data all'inizio di queste pagine.

Affinché vi sia equilibrio nel sistema le tensioni V_r e V_u (vedi figura 7) devono essere uguali, ma V_u corrisponde, per alte tensioni di uscita, ad una frazione minima della V_u o, viceversa, questa è alquanto più elevata della V_r . Se quindi sovrapposto a V_r vi è del rumore, dell'ondulazione residua, per l'equilibrio la si deve ritrovare anche su V_u , ossia su V_u amplificata dal rapporto

$$\frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_3}$$

e poiché tale rapporto è tanto più elevato quanto minore è V_r , ecco motivato perché a parità di V_r si ha una peggior reiezione ai disturbi sulle alte tensioni che sulle basse, o analogamente per avere la massima reiezione possibile bisogna disporre della più alta V_r , compatibile con la minima tensione richiesta in uscita, visto che V_r non può in ogni caso essere superiore ad essa.

V_r ce la scegliamo quindi noi come vogliamo; se per comodità ammettiamo che attraverso R_4 e R_5 passi una corrente di circa un milliampere, si ha che V_r è grossolana-

mente espressa, in migliaia di ohm, dal valore di R_5 . La formula esatta è

$$V_r = V_r \cdot \frac{R_5}{R_4 + R_5}$$

anche se in genere viene aggiunto un trimmer per aggiustare al preciso valore voluto la tensione al nodo.

Nel caso che V_r corrisponda alla minima tensione d'uscita la resistenza R_1 assume il valore zero cosicché se anche R_2 è nulla si ha $V_u = V_r$. Se invece la minima tensione d'uscita è superiore a V_r si ha la medesima situazione vista negli esempi precedenti. In questa ipotesi R_5 viene eliminata e rimane solo R_4 che unitamente a C_2 realizza un filtro passabasso. I valori potrebbero essere rispettivamente $2200 \div 4700 \Omega$ e $4,7 \mu F$.

Il condensatore C_1 serve ad evitare auto-oscillazioni del sistema e in genere il suo valore è compreso tra 470 pF e 680 pF se collegato nella configurazione a tratto continuo, quando cioè R_1 è diversa da zero; è di $1 \div 2,2$ nF se è collegato verso massa e la $V_{u, \min}$ è inferiore a 7,15 V.

La determinazione di R_c è sempre la stessa; anche se con una piccola modifica numerica nei confronti dell'L200, infatti si ricava così:

$$R_c = \frac{0,65}{I_{\max}}$$

Siamo ora pronti ad affrontare qualche problema così da vedere praticamente le nozioni imparate, ma questa volta terremo conto di tutto: delle tolleranze dei compo-

nenti e delle tensioni di riferimento e di ingresso, della reiezione e delle potenze dissipate.

ESEMPIO 4

Progettare un alimentatore la cui tensione sia variabile da 2 V a 28 V, con un ripple massimo di 2 mV, con una corrente di corto circuito di 3,5 A. La tensione di rete varia tra il -10% e il +5% e per effetto di ciò la V_u non deve modificarsi per più di 3 mV.

I requisiti di reiezione sono molto stringenti e pongono limiti severi al ripple di ingresso e alla capacità di reiezione dell'integrato stesso.

Cominciamo col notare che per avere la miglior reiezione possibile R_4 , R_5 e C_2 devono formare un filtro passa-basso molto buono, da cui deriva che sia le resistenze che il condensatore devono assumere i più alti valori consentiti.

Posta una corrente di circa un terzo di milliampere si ha che R_5 (ai capi della quale si devono ottenere 2 V) può essere di 5600 Ω ; dato che la V_r , per effetto delle tolleranze del $\pm 5\%$, va da 6,8 V a 7,5 V è necessario un trimmer per compensare tale indeterminazione. Per 6,8 V serve una R_4 di 13440 Ω ; per 7,5 V la R_4 diventa di 15400 Ω . Poniamo una R_4 di 12000 Ω e una R_4' (il trimmer) di 4700 Ω . Siccome il condensatore C_2 "vede" ai suoi capi una resistenza minima di $5600/13440 = 3953 \Omega$, scegliendo di 10 μF si ha una banda passante di

$$\frac{1}{6,28 \cdot 3953 \cdot 10 \cdot 10^{-6}} = 4 \text{ Hz}$$

che è più che sufficiente per togliere l'influenza del ripple d'ingresso e garantirci gli 86 dB che i dati tecnici ci danno in tali condizioni.

Per determinare R_2 , R_3 e R_3' procediamo intuitivamente: se il potenziometro R_2 assume valore nullo, qualsiasi sia il valore degli altri due elementi si ha $V_u = V_r$; con R_2 al massimo valore dobbiamo fare in modo di ottenere $V_u = 28$ V, ma per questo si può agire anche su R_3 scomponendola in una resistenza fissa e in una variabile. Alla massima V_u ai capi di R_2 c'è una tensione 13 volte superiore a quella di $R_3' + R_3'$; prendendo $R_2 = 22 \text{ K}\Omega$ tale somma deve valere:

$$\frac{22000}{13} = 1692 \Omega$$

Tenendo conto delle tolleranze dei componenti, ipotizzate del $\pm 10\%$, i valori da attribuire sono quelli indicati in figura 8. Infatti se R_3' fosse di 1650 Ω ($1500 + 10\%$) potrebbe ancora intervenire il trimmer; nel medesimo modo anche se la resistenza e il trimmer avessero complessivamente 1773 Ω ($1970 - 10\%$) si avrebbe un valore superiore al necessario.

Non resta che stabilire il valore di R_c , che vale $0,18 \Omega$ con una potenza non inferiore a $3,5^2 \cdot 0,18 = 2,2$ W.

Ora che abbiamo tutti i valori dei componenti vediamo come soddisfare i requisiti di stabilità e reiezione. Se vi ricordate era stato

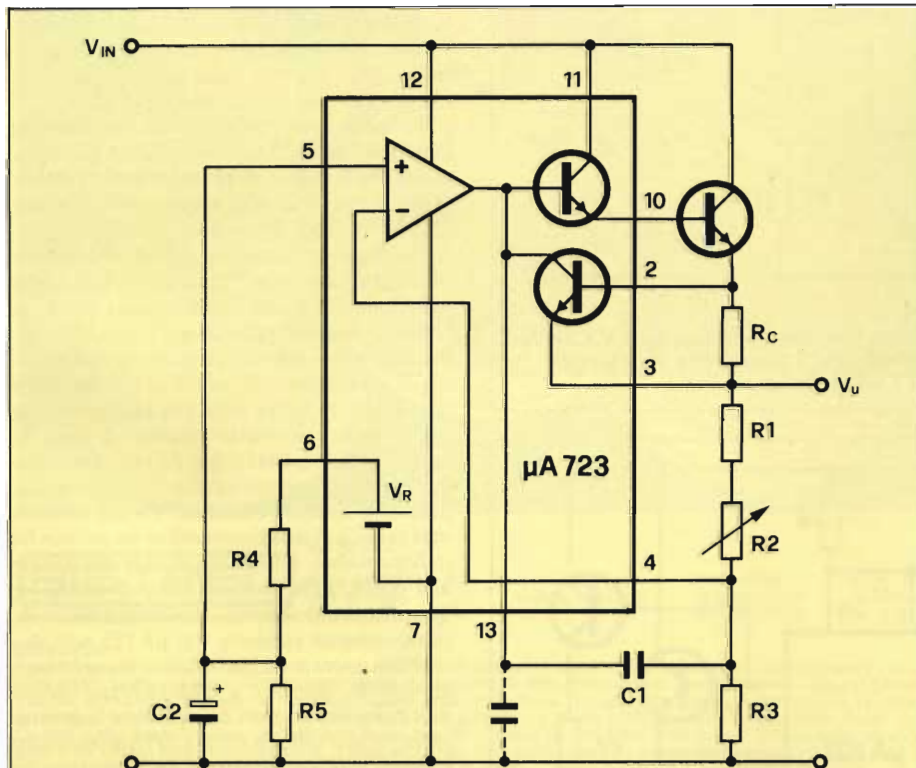


Fig. 7 - Schema elettrico di base da cui partire per realizzare degli alimentatori di buone prestazioni e con tensioni variabili da un minimo di 2 V a un massimo di 37 V. L'integrato $\mu A723$, la cui configurazione interna è illustrata nel disegno, può sopportare una tensione di alimentazione massima di ben 40 V e pilotare correnti sino ad oltre 10 A grazie ai transistor esterno di potenza.

detto che su V_u vi è un'ondulazione

$$\frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_3}$$

volte maggiore che su V_u . Nel nostro caso questo rapporto assume un massimo di

$$\frac{22000 + 1692}{1692} = 14$$

Procedendo all'inverso ne deriva che il ripple su V_r non deve superare i:

$$\frac{2 \cdot 10^{-3}}{14} = 0,143 \text{ mV}$$

e di conseguenza quello di ingresso non deve superare di 86 dB questo, ossia di 20000 volte. Facendo i conti ne esce un'ondulazione massima consentita di $143 \cdot 10^{-6} \cdot 20000 = 2,86 \text{ V}$. Parimenti a causa della tensione di rete la variazione della $V_{in \text{ media}}$ non deve andare oltre i:

$$\frac{3 \cdot 10^{-3}}{14} \cdot 20000 = 4,29 \text{ V.}$$

La prima impostazione non dà problemi perché abbiamo ancora da scegliere il condensatore di filtro del ponte raddrizzatore e se questo è almeno $12240 \mu\text{F}$ (vedi l'articolo apparso sullo scorso numero della rivista per calcolarlo) siamo a posto. La seconda

restrizione non ci permette di stabilire nulla perché la variazione nella tensione di rete è già stabilita nei dati del problema: non ci rimane altro da fare che verificare se le due cose sono compatibili. In verità se ciò non fosse esistesse la soluzione accennata in figura 9, ma della quale non discorreremo per mancanza di spazio. Basti dire che essa agevolerebbe alquanto la risoluzione anche dell'ondulazione sul condensatore di filtro rendendo molto meno restrittive le condizioni imposte.

Considerando i 0,65 V di caduta su R_c e non meno di 2,5 V tra i piedini 2 e 11-12, (con una ondulazione di 2,86 V) si ha la tensione minima di picco di alimentazione che vale circa 34 V, corrispondenti al 90% della tensione di rete nominale; si arriva così al valore nominale di picco con:

$$\frac{34}{0,9} = 37,8 \text{ V.}$$

La tensione massima di picco vale $37,8 \cdot 1,05 = 39,7 \text{ V}$ e la massima tensione media, che ci serve per avere la massima potenza dissipata dal transistor di potenza, vale

$$39,7 - \frac{2,86}{2} = 38,3 \text{ V.}$$



La massima tensione media che si viene quindi a localizzare ai capi del transistor di potenza è $38,3 - 2 = 36,3 \text{ V}$, che danno luogo ad una potenza massima da smaltire di ben $36,3 \cdot 3,5 = 127 \text{ W}$.

Essendo una simile potenza troppo elevata per un unico transistor si rende necessario usarne due, come già indicato in figura 8 e poi nella 9, e scegliere le resistenze di limitazione in modo che se "n" sono i transistor il loro valore sia "n" volte quello calcolato: nel nostro caso $0,36 \Omega$ ciascuna.

Tornando per l'ultima volta al problema della reiezione si trova da quanto calcolato sopra che la variazione teorica della tensione media rispetto al valore nominale è al più di $37,8 - 34 = 3,8 \text{ V}$.

Per finire notiamo che dalla tensione nominale di picco, con l'aggiunta della caduta sui diodi del ponte raddrizzatore si ha la tensione nominale di picco in uscita del trasformatore, ammesso questo sotto carico, visto che abbiamo imparato la scorsa volta che a vuoto questa è ancora maggiore. Da ciò dipende che effettivamente tra vuoto e carico e per le tolleranze della rete, la tensione media di ingresso subirà fluttuazioni superiori a quanto calcolato e l'aggiunta di uno zener e di una resistenza sono pressoché indispensabili. Dicendovi di fare attenzione alla potenza che lo zener deve dissipare (se quindi uno solo basta) e che la corrente complessivamente richieste dal $\mu\text{A}723$ non dovrebbe superare i 25 mA, lascio a voi lettori, se vorrete, provare a dimensionare questi due componenti così da riportare le prestazioni fornite dal regolatore di tensione entro le specifiche; se vorrete poi anche realizzarlo fate attenzione che il $\mu\text{A}723$ non sopporta più di 40 V.

Tanti auguri e buon "divertimento".

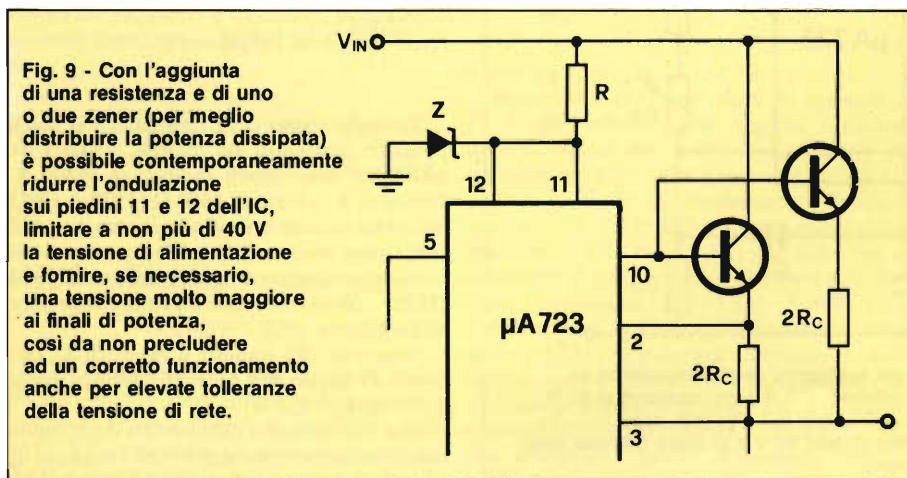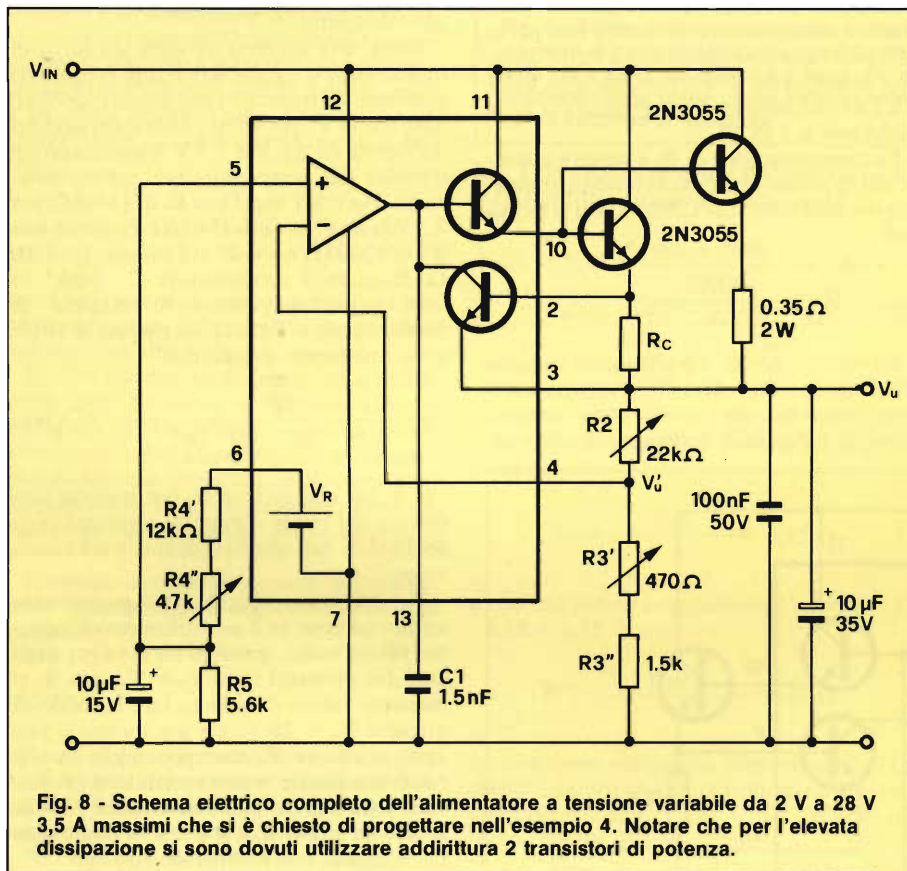

Elio Pedranti



Porta a casa un campione mondiale.

La Serie 70 Fluke. Vincitrice della battaglia analogico/digitale

Già dal suo debutto, la Serie 70 è diventata campione mondiale dell'industria.

Mai prima d'ora robusti multimetri di produzione americana hanno offerto così tante caratteristiche professionali ad un prezzo così imbattibile.

Ogni apparecchio ha garanzia di 3 anni, durata di batterie superiore a 2000 ore ed autoranging istantaneo.

Puoi avere inoltre una risoluzione extra di un display LCD da 3200-count più un sensibile "bar graph" analogico per rapidi controlli visivi di continuità, picchi, annullamento e tendenze.

Scegli tra i modelli 73, di notevole semplicità, 75, che riunisce in sé più caratteristiche. O il mod. deluxe 77 Fluke con custodia protettiva e l'eccezionale funzione "Touch-Hold" (*) che rileva e memorizza le cifre avvertendoti in seguito tramite segnale acustico.

Allora, non accettare un concorrente. Porta a casa un campione mondiale. Per ulteriori informazioni rivolgiti alla SISTREL S.p.A.

(*) Brevetto in corso.

Fluke 73	Fluke 75	Fluke 77
Lire 209.000*	Lire 263.000*	Lire 349.000*
display analogico/digitale	display analogico/digitale	display analogico/digitale
Volt, ohm, 10A, prova diodi	Volt, ohm, 10A, mA, prova diodi	Volt, ohm, 10A, mA, prova diodi
Selezione automatica della gamma	Segnale acustico di continuità	Segnale acustico di continuità
precisione di base in dc del 0,7%	Selezione automatica e bloccaggio della gamma	Funzione "Touch-Hold"
Più di 2000 ore di durata della batteria	precisione di base in dc dello 0,5%	Selezione automatica e bloccaggio della gamma
Garanzia di 3 anni	Più di 2000 ore di durata della batteria	Garanzia di 3 anni
	Garanzia di 3 anni	Garanzia di 3 anni
		Astuzie al consumo degli

SISTREL S.p.A.:

SISTREL

20092 - CINISELLO B. (MI)
Via P. Da Volpedo 59
Tel.: (02) 6181893

10148 - TORINO
Via Beato Angelico 20
Tel.: (011) 2164378

00143 - ROMA
Via G. Armellini 39
Tel.: (06) 5915551

37100 - VERONA
Via Pallone 8
Tel.: (045) 595338

19100 - LA SPEZIA
Via Crispi 18/3
Tel.: (0187) 20743

65016 - MONTESILVANO SPIAGGIA (PE)
Via Secchia 4
Tel.: (085) 837593

DISTRIBUTORI:

Agrate Brianza (MI), SO.CO. Tel. (039) 650959; Barzano (CO), Sacchi Elettronica, Tel. (039) 956258; Busto Arsizio (VA), Mariel Ricambi S.n.c., Tel. (0331) 625350; Cagliari, F.lli Fusaro, Tel. (070) 44272; Catania, Importex S.r.l., Tel. (095) 437086; Cinisello Balsamo (MI), CKE - Centro Kit Elettronica S.n.c., Tel. (02) 6174981; GBC Italiana, Tel. (02) 6181801; Cogno (MO), Lart Elettronica, Tel. (059) 341134; Cosenza, Angotti Francesco, Tel. (0984) 34192; Cuneo, C.I.P.I. Elettronica, Tel. (0171) 56555; Desio (MI), BFD, Tel. (0362) 622106; Firenze, DIS.CO Elettronica, Tel. (055) 486895; Paoletti Ferrero, Tel. (055) 294974; Foggia, Transistor, Tel. (0881) 20152; Genova, Gardella Elettronica, Tel. (010) 873487; Gorizia, B & S Elettronica Professionale, Tel. (0481) 32193; L'Aquila, Seti Elettronica; La Spezia, La Radioparti G.P., Tel. (0187) 511291; Lecco (CO), Incomin, Tel. (0341) 361245; Legnano (MI), E.L.E. Tel. (0331) 540598; Magenta (MI), ERRE DI, Tel. (02) 9794490; Milano, Cassinelli & C. Tel. (02) 305241; Mecc Elettronica, Tel. (02) 603081; Montorio al Vomano (TE), Sport Idea, Tel. (0861) 592079; Monza (MI), ELETTRONICA MONZESE, Tel. (039) 323153; Napoli, Antonio Abbate, Tel. (081) 333552; VDB Elettronica S.r.l., Tel. (081) 287233; Novara, C.E.E.M.I., Tel. (0321) 35781; Padova, ECO, Tel. (049) 757302; Palermo, Elettronica Agrò, Tel. (091) 250705; Pescara, Ferri Elettroforniture, Tel. (085) 52441; Gigli Venanzo, Tel. (085) 60395; Pan Didattica, Tel. (085) 64908; Piacenza, ERC, Tel. (0523) 24346; Prato (FI), L'Elettronica, Tel. (0574) 596468; Rho (MI), Centro Componenti TV S.r.l., Tel. (02) 9307727; SAR Elettronica S.a.s., Tel. (02) 9305225; Rivarolo Canavese (TO), Ottino Franco, Tel. (0124) 29897; Roma, AEMME, Tel. (06) 432820; GB Elettronica S.n.c., Tel. (06) 273349; Giupar, Tel. (06) 5758734; NTS S.a.s., Tel. (06) 6143407; Videomatic; Scandicci (FI), ECR Elettronica, Tel. (055) 2590032; Sesto San Giovanni (MI), VART, Tel. (02) 2479605; Taranto, EUROTECNICA, Tel. (099) 339875; Terni, Eldi, Tel. (0744) 56635; Torino, Pinto F.lli, Tel. (011) 541564; Reis Elettronica, Tel. (011) 617362; Tortona (AL), Elettronica di Marciano G & G, Tel. (0131) 811292; Trento, Elettronica Tauti, Tel. (0461) 21255; Trezzano S/N (MI), CDR, Tel. (02) 4454183; Venezia Mestre, Marter Elettronica S.n.c., Tel. (041) 971499; Venezia Mestre, RO Elettronica, Tel. (041) 951898; Vicenza, Elettronica Bisello, Tel. (0444) 512985

80126 - NAPOLI
Via Cintia al Parco San Paolo 35
Tel.: (081) 7679700

FLUKE®



GENERATORE DI OTTAVE VOBULATO

e misuratore di livello acustico

**Il sound del tuo stereo è un po' spento?
Forse non occorre salassarsi per acquistare
un equalizzatore: con questi due moduli, infatti,
si potrà agire sui controlli di tono in modo che ...**

— a cura della Redazione —

Avete l'impressione che nel vostro impianto stereo i bassi rimbombino, mentre i toni alti hanno poco fiato? Probabilmente è soltanto questione di adattare il vostro impianto all'acustica dell'ambiente nel quale è installato. Con questo semplice modulo, tutto sarà facilissimo. E non ci sarà più passaggio che non venga riprodotto da 30 e lode ...

VOBULAZIONE & HI-FI

**Ma che cosa significa
quella strana parola, "vobulato"?**

Vobulare vuol dire far variare periodicamente una frequenza, in modo simmetrico rispetto a una frequenza centrale; si tratta, in definitiva, di una specie di modulazione di frequenza. Con un sistema a vobulazione, si potrà ottenere il medesimo risultato che si

conseguirà utilizzando il rumore rosa, cioè l'esplorazione di una banda di frequenza pari a un'ottava, per verificare se nel locale in cui avviene l'ascolto si formano onde stazionarie.

Sarà sufficiente un semplice esperimento per rendersi conto della situazione; provate ad applicare una nota bassa qualsiasi alle vostre casse acustiche e camminate qua e là per la stanza: vi meraviglierete di quante differenze di volume acustico potrete notare. Alla frequenza di 100 Hz, la lunghezza d'onda è di 3,34 m, mentre a 10 Hz essa è superiore a 10 metri: nessuna meraviglia perciò se si formano onde stazionarie.

Per ottenere i migliori risultati occorrerebbe un equalizzatore con almeno una regolazione per ottava. In pratica, però, se ne può anche fare a meno. È stato infatti dimostrato che le correzioni debbono essere principalmente effettuate molto in alto e molto


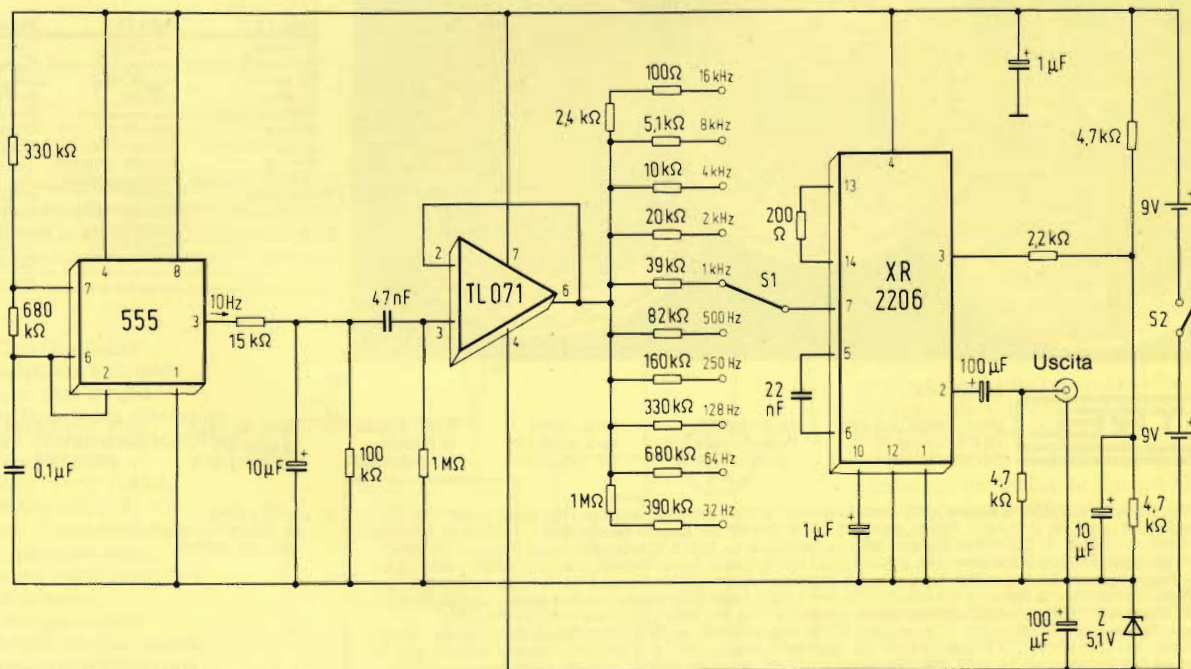


Fig. 1 - Schema elettrico del vobulatore.

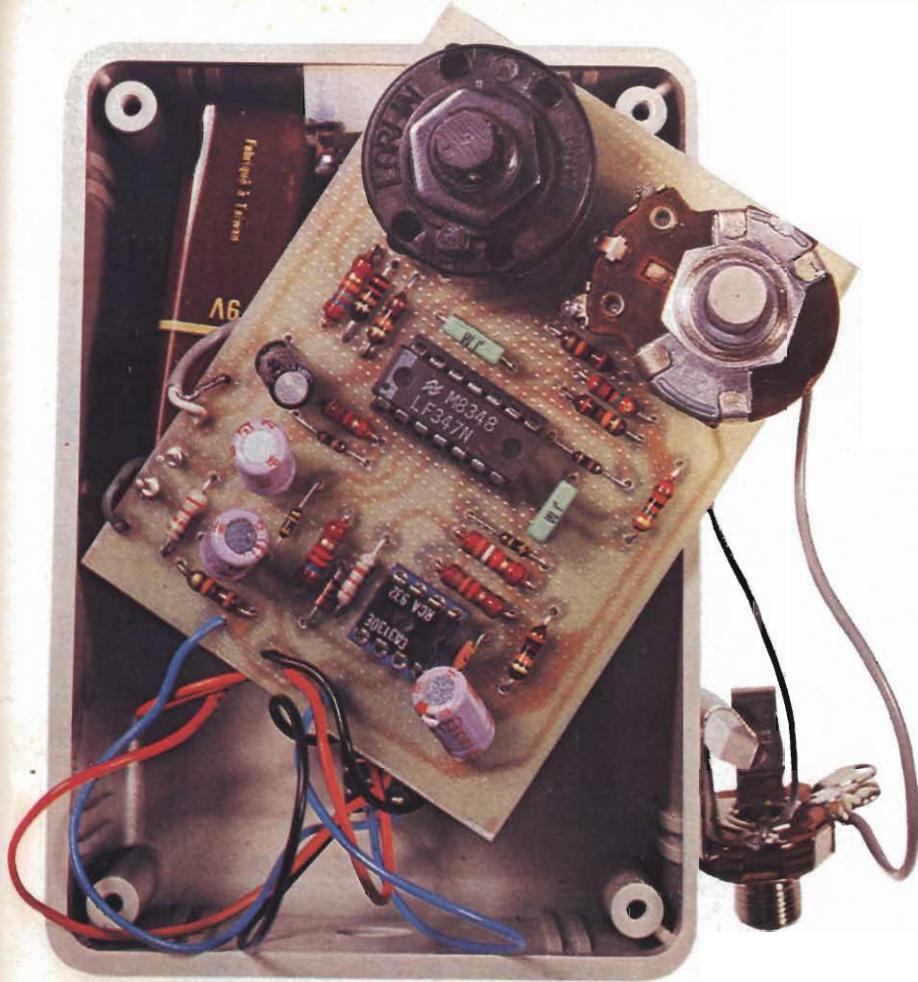

in basso lungo lo spettro delle frequenze, e a questo scopo saranno già sufficienti i normalissimi regolatori dei toni alti e bassi. La cosa potrebbe sembrare un tantino rudi-

mentale, ma è già in grado di migliorare in modo sorprendente la qualità acustica della riproduzione. Non c'è da meravigliarsi se il risultato della misura sarà leggermente di-

verso cambiando la posizione del microfono: il fenomeno è naturale, anzi, nelle misure effettuate mediante il rumore rosa, le cose vanno ancora peggio a causa della suddivisione statistica rispetto al tempo.

IL PROGETTO IN TEORIA

Lo schema del generatore vobulato è visibile in **figura 1**, assieme a quello del misuratore di livello acustico che lo completa (**figura 2**).

Come generatore di audiofrequenza viene usato il noto circuito integrato generatore di funzioni XR2206, che contiene anche un VCO, oscillatore pilotato in tensione. Il segnale d'uscita originale, triangolare, viene trasformato in un'onda sinusoidale mediante la resistenza collegata tra i piedini 13 e 14; la tensione d'uscita al piedino 2 viene regolata a 100 mV con la resistenza da 2,2 kohm collegata al piedino 3. La frequenza viene determinata dal condensatore collegato tra i piedini 5 e 6, nonché dalle resistenze commutabili collegate al piedino 7.

La frequenza centrale sarà semplicemente:

$$f_m = 1/RC$$

Con una variazione della tensione di ± 800 mV all'uscita dell'oscillatore pilota di cui si parlerà tra poco, viene ottenuta una variazione di frequenza pari a un'ottava esatta. Per esempio, con $f_m = 32$ Hz, le frequenze limite sono circa 24 Hz e 40 Hz.

La frequenza di vobulazione, che è di circa 10 Hz, ottenuta con un 555, viene trasformata in un segnale a denti di sega mediante

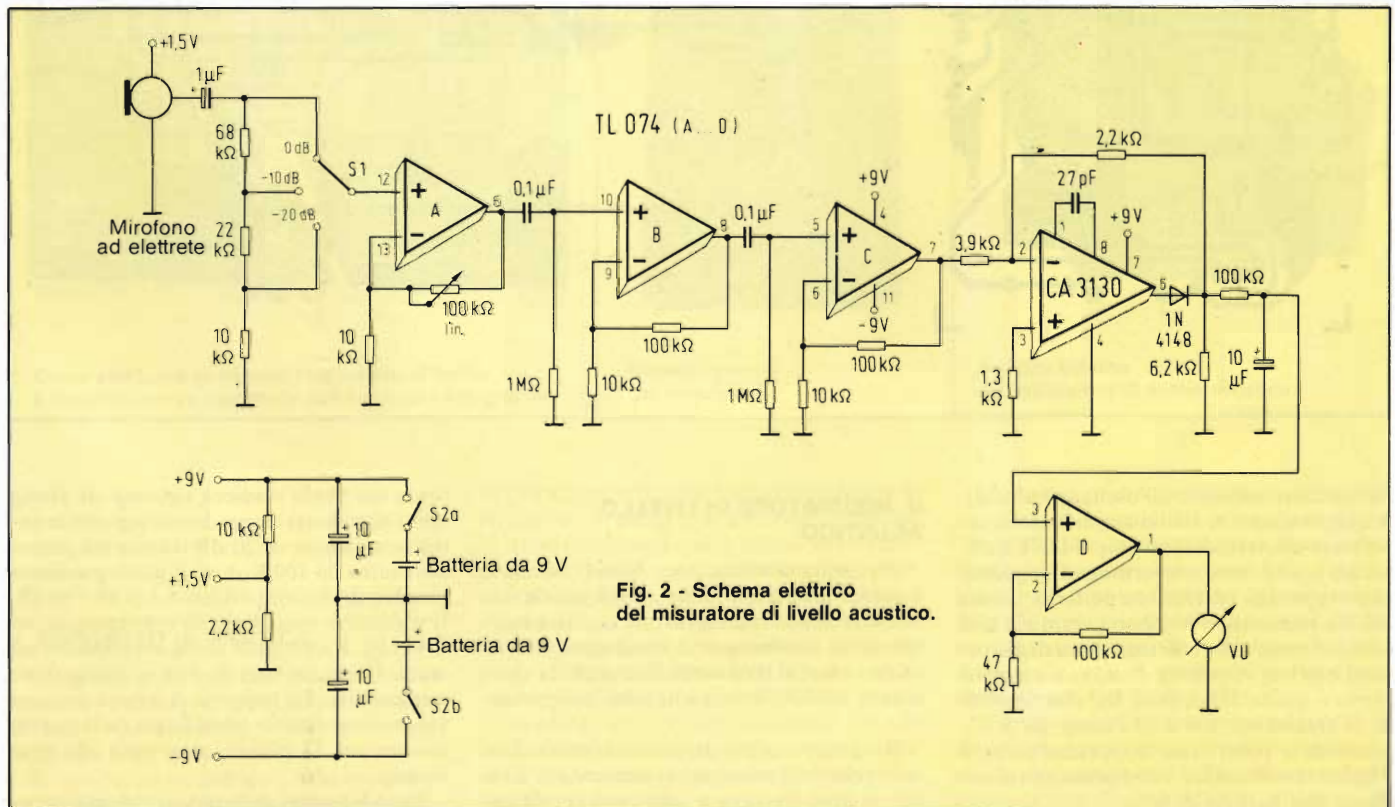


Fig. 2 - Schema elettrico del misuratore di livello acustico.

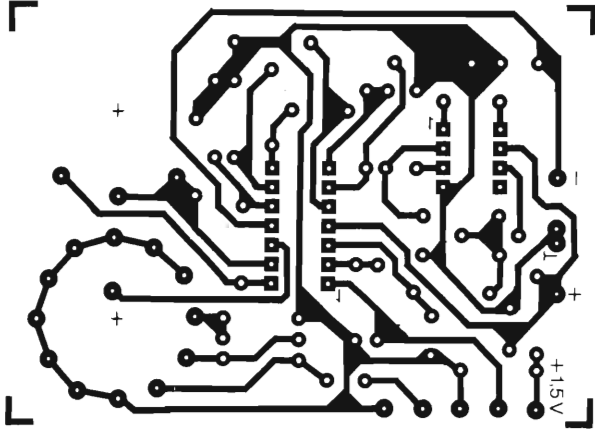


Fig. 3 - Circuito stampato dal vobulatore e relativa disposizione dei componenti.


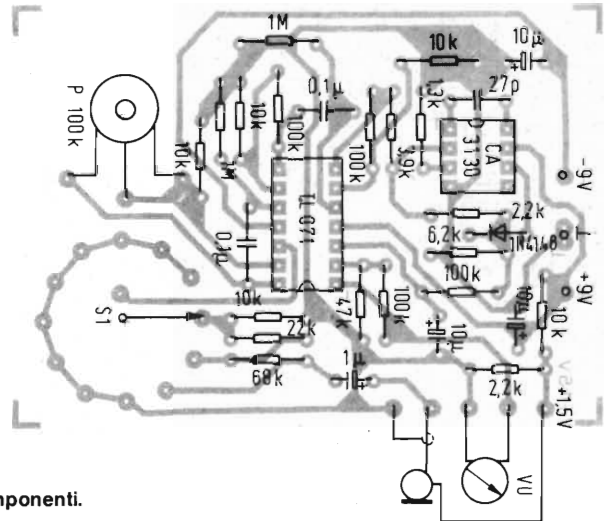
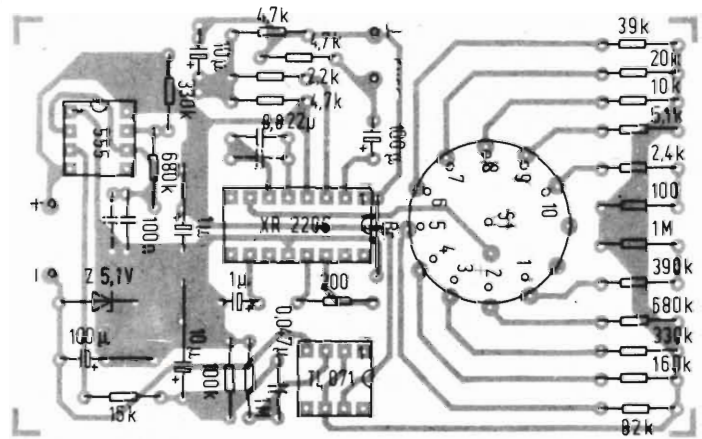


Fig. 4 - Circuito stampato del misuratore di livello sonoro.

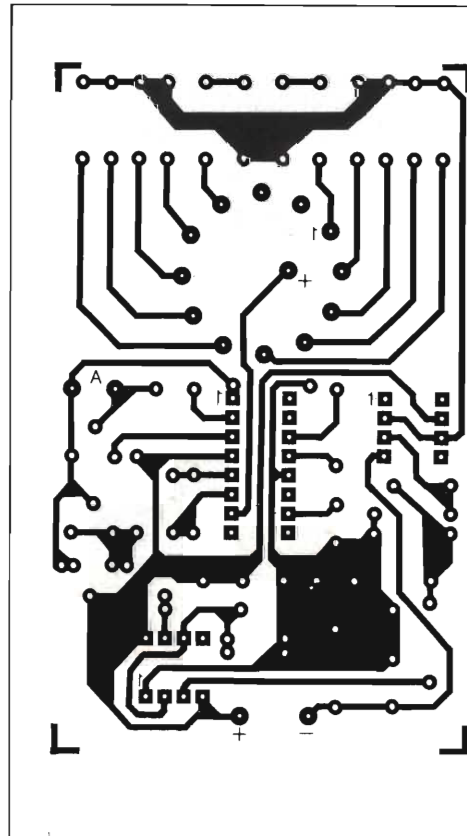

l'integratore collegato all'uscita (piedino 3). A questo scopo, lo stadio amplificatore/separatore pilotato dall'op-amp TL071 è utilizzato anche come convertitore d'impedenza con guadagno di tensione unitario. La sua elevata resistenza d'ingresso garantisce una forma d'onda a denti di sega priva di distorsioni e la sua resistenza d'uscita è bassa rispetto a quella del circuito RC che determina la frequenza. Un diodo zener da 5,1 V provvede a polarizzare opportunamente il TL071. Il vobulatore viene alimentato mediante due batterie da 9 V.


IL MISURATORE DI LIVELLO ACUSTICO

Per tarare un misuratore di livello sonoro, è questo il nocciolo della questione, risulta assolutamente necessario un costoso strumento di misura per il confronto. Ma in questo caso, si tratta semplicemente di spianare la risposta in frequenza dell'altoparlante.

Il segnale captato da un microfono a elettretre (electret) viene dapprima avviato a un attenuatore resistivo a scatti, poi amplifica-

to da un triplo stadio a op-amp. Il primo operativo tra il guadagno regolabile entro una gamma di 20 dB tramite un potenziometro da 100 Kohm. Il guadagno complessivo dei tre amplificatori è di 40 ÷ 60 dB. Il successivo amplificatore operativo, un CA3130, è collegato come rettificatore ad onda intera: si noti la sua alimentazione asimmetrica. La tensione di misura positiva viene ulteriormente amplificata dalla quarta sezione del TL074, e poi avviata allo strumento.

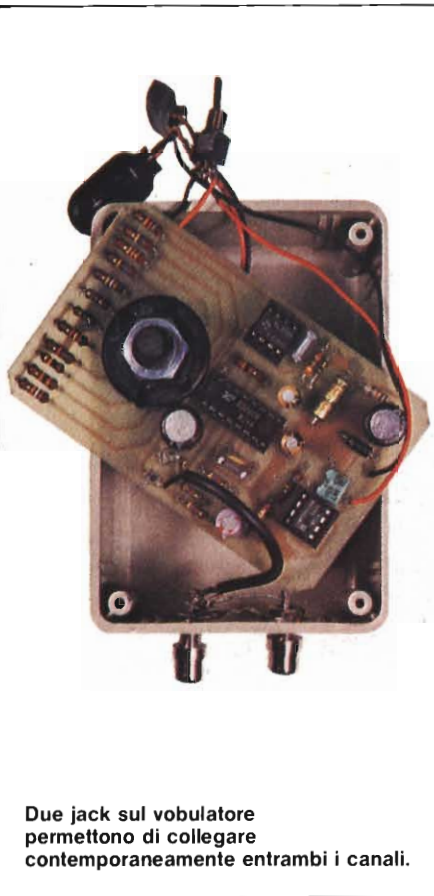I condensatori elettrolitici, collegati in pa-




Due jack sul vobolatore permettono di collegare contemporaneamente entrambi i canali.



Il misuratore di livello acustico e il vobolatore nei loro contenitori.



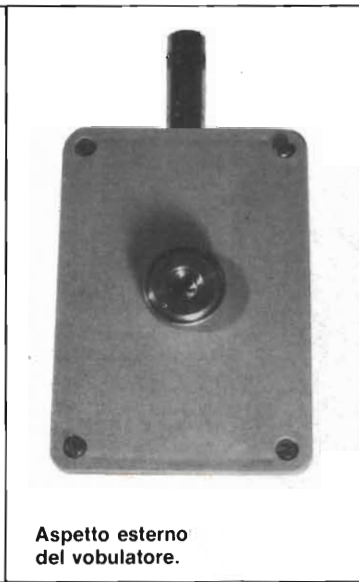Come effettuare le misure: l'indicatore di livello è installato su un treppiede per macchina fotografica.



Aspetto esterno del vobolatore.



Aspetto esterno del misuratore di livello acustico.

rallato alle batterie, fanno sì che la loro resistenza interna, che aumenta con l'invecchiamento, non possa influenzare il risultato delle misure.

IL PROGETTO IN PRATICA

Per prima cosa, sarà necessario incidere e montare i circuiti stampati, illustrati in figura 3. Le foto mostrano come inserire gli strumenti finiti nei contenitori.


Il vobolatore ha due uscite che permettono di pilotare contemporaneamente entram-

bi i canali stereo, sarà opportuno dotare il microfono di presa jack. Durante le misure, lo strumento dovrà essere fissato su un treppiede per macchina fotografica, mediante una ghiera a vite applicata sul contenitore (figura 4). Lo strumento dovrà essere posizionato, rispetto al microfono, in modo da poter effettuare la lettura stando a una distanza di almeno un metro: infatti, tutti i corpi che si trovano nelle vicinanze del microfono modificano la configurazione delle onde stazionarie e, in generale, la risposta acustica del sistema.

L'impiego pratico dei due circuiti è molto semplice: il segnale del vobolatore pilota l'amplificatore tramite la presa Aux; il suo livello dovrà essere aumentato fino al punto in cui, con il potenziometro del misuratore di livello sonoro in posizione centrale, l'indice dello strumento devierà circa al centro della scala, con il comando di frequenza regolato per una f_m di 1 kHz.

Il resto è semplice: basterà regolare con la dovuta pazienza il controllo di tono in modo che la deviazione dell'indice rimanga il più possibile costante per tutte le ottave. ■

I DISTANZIATORI

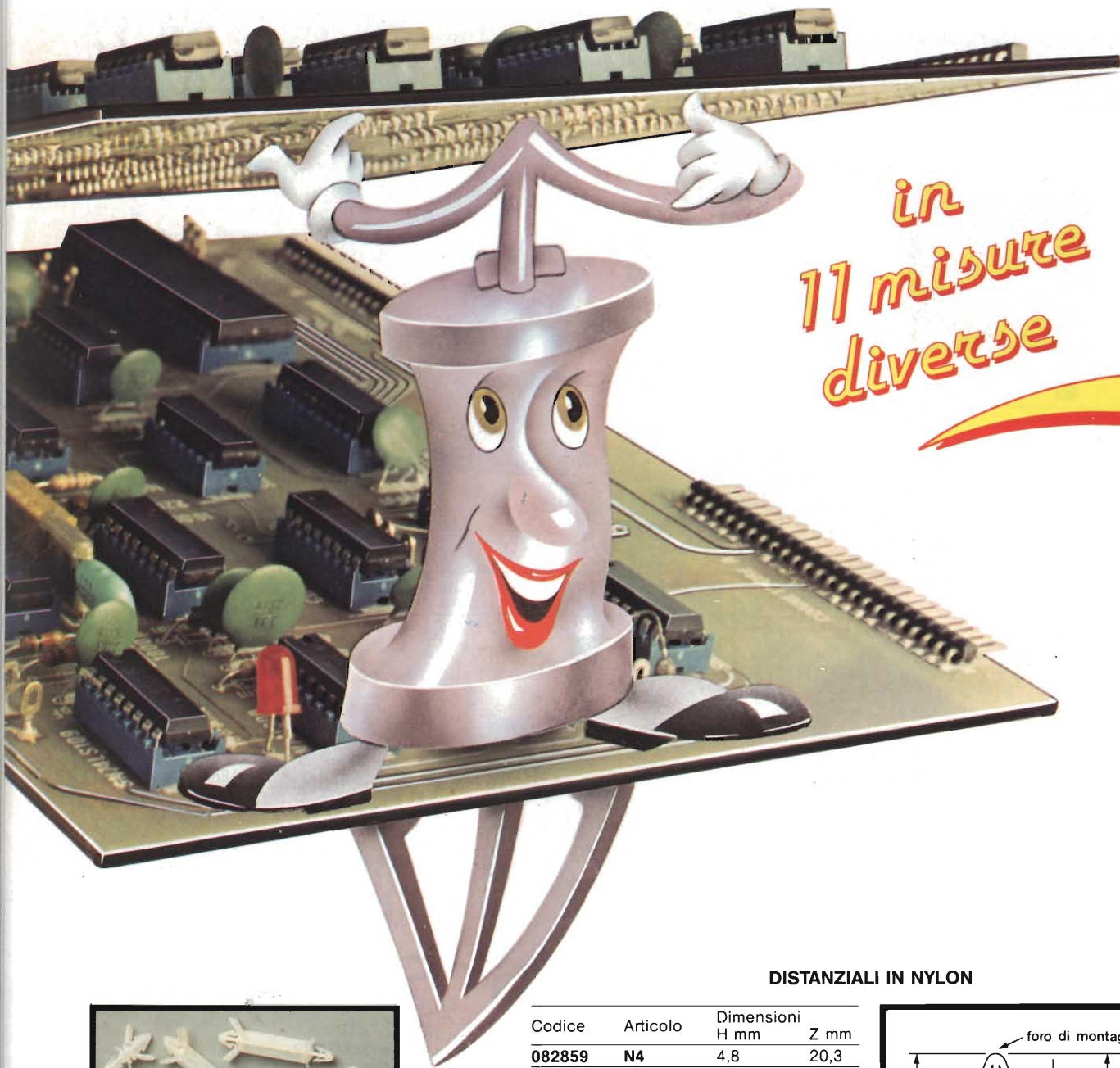


*in
11 misure
diverse*



DISTANZIALI IN NYLON



Codice	Articolo	Dimensioni	
		H mm	Z mm
082859	N4	4,8	20,3
082868	N6	6,4	21,9
082869	N9	9,5	25,0
082855	N12	12,7	28,2
082870	N15	15,9	31,4
082871	N19	19,0	34,5
082872	N22	22,2	37,7
082873	N25	25,4	40,9
082874	N28	28,5	44,0
082875	N31	31,7	47,2
082876	N34	34,9	50,4

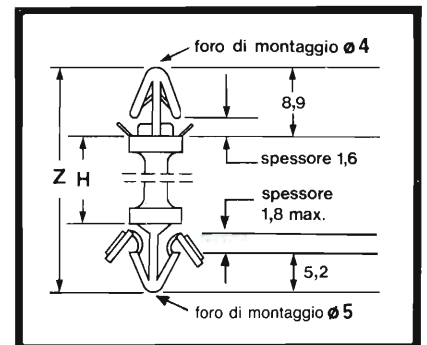

Materiale: Nylon 6/6.
Colore: naturale.
A richiesta possono essere forniti con
altezze fuori standard.



Via Cislaghi, 17 - 20128 Milano

Tel. 2552141

Telex 313045 ELMIL-I



Avere un'idea di progetto, e saperla esporre, è una soddisfazione. Poi viene il momento di farla conoscere agli altri. Come è possibile? Semplice, si manda il progetto a "Sperimentare" che lo pubblicherà. Lettori, se avete delle idee inviatecele. Tenete presente queste raccomandazioni:

- Disegnate lo schema molto chiaramente, se possibile facendo uso dei trasferibili che ormai si trovano ovunque
- Fate una breve descrizione del circuito elettrico
- Fate l'elenco dei componenti
- Compilate il modulo qui unito e ritagliatelo
- Spediteci il tutto: schema, elenco dei componenti e modulo.


Ultima raccomandazione: unite il tagliando che segue, del quale è accettabile la fotocopia se non volete mutilare la rivista.

IL CERCAFILI

Per necessità personali sono stato costretto ad autoconstruirmi un rivelatore di cavi recanti la rete luce; il circuito che mi accingo a descrivere è semplicissimo e nello stesso tempo sensibile quanto basta per denunciare la presenza di conduttori all'interno di un muro di medio spessore. Il principio di funzionamento è lo stesso di quello dei trasformatori, vale a dire basato sul fenomeno dell'induzione di una certa corrente in un conduttore (secondario) posto nelle immediate vicinanze di un altro conduttore (primario) attraversato da una corrente alternata. Nel nostro caso, il secondario è formato, come potete vedere in figura, da

una placchetta in rame collegata direttamente al gate di un fet il quale assicura una altissima impedenza d'ingresso permettendo il concatenamento del flusso al-

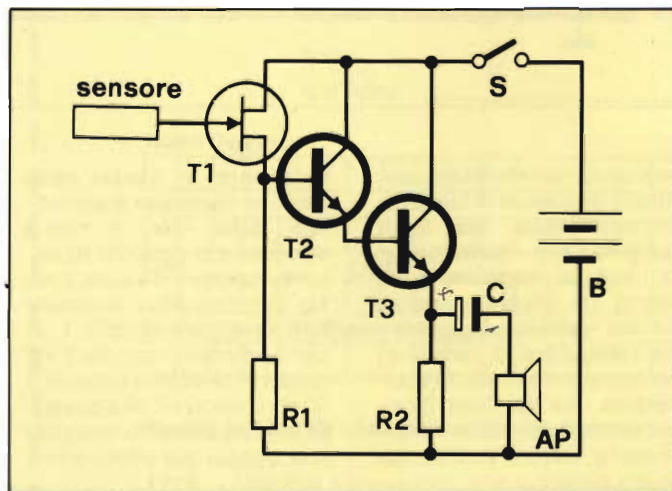ternato. Già il fet provvede ad una elevata amplificazione, che però, vista l'esiguità del segnale, non è sufficiente; ecco allora la coppia di transistori montati in Darlington



che trasferiscono il segnale, adeguatamente irrobustito, all'altoparlante da 8 Ω per mezzo di un condensatore elettrolitico da 47 μF che lo disaccoppia dalla componente continua. Il segnale emesso dall'altoparlante non è altro che quello adeguatamente amplificato presente sul gate del fet d'ingresso. La realizzazione pratica del prototipo non richiede, dal punto di vista dell'elettronica, alcuno sforzo: sia i tre transistori che i due resistori ed anche l'elettrolitico, trovano comodamente posto su di una piastrina millefori la quale deve poi essere fissata entro un contenitore plastico di dimensioni tali da poter essere comodo alla presa. Io ho usato una scatola in plastica lunga 12 cm, larga 6 cm e spessa 3cm.

Ad una delle pareti più grosse va fissato l'altoparlante e l'interruttore on-off che, per ragioni di comodità, è bene scegliersi del tipo a slitta, sull'altra trova posto la batteria a 9 Volt quadra mantenuta in loco con del nastro isolante o per mezzo di una clip a molla. La parte più importante è, senza dubbio, il sensore che va fissato all'esterno su uno dei due bordi più lunghi. Allo scopo ben si prestano le strisce di rame autoadesive, ma in loro mancanza si può anche montare (come ho fatto io) un rettangolo da piastra ramata per circuiti stampati; inutile sottolineare che più l'area del sensore è grande, maggiore è la sensibilità del cercafil.


Il progetto "Cercafil" è stato presentato dal sig. Genovese C. - Avellino.

ELENCO COMPONENTI

R1	= resistore da 1 k Ω 1/4 W 5%
R2	= resistore da 10 k Ω 1/4 W 5%
C	= cond. elettr. da 47 μF 12 VL
T1	= transistor fet 2N3819
T2-T3	= transistori BC109C
AP	= altoparlante da 8 Ω
S	= interruttore a slitta
B	= batteria quadra da 9 Volt
1	= piastra sensore
1	= circuito stampato millefori

SEGNALATORE DI RETE

Di questi dispositivi ne sono già stati presentati parecchi, ma quello da me proposto è alimentato da una comune batteria da 1,5 Volt per orologio. Il circuitino, di cui potete vedere lo schema in **figura 1**, si mette a fischiare non appena venga a mancare per una ragione qualsiasi la tensione di rete. In molti casi la segnalazione tempestiva di tale evento risulta quantomeno utile, si pensi al deterioramento che subirebbero le vivande lasciate, anche per tempi non necessariamente lunghi, entro il frigorifero spento. Lo

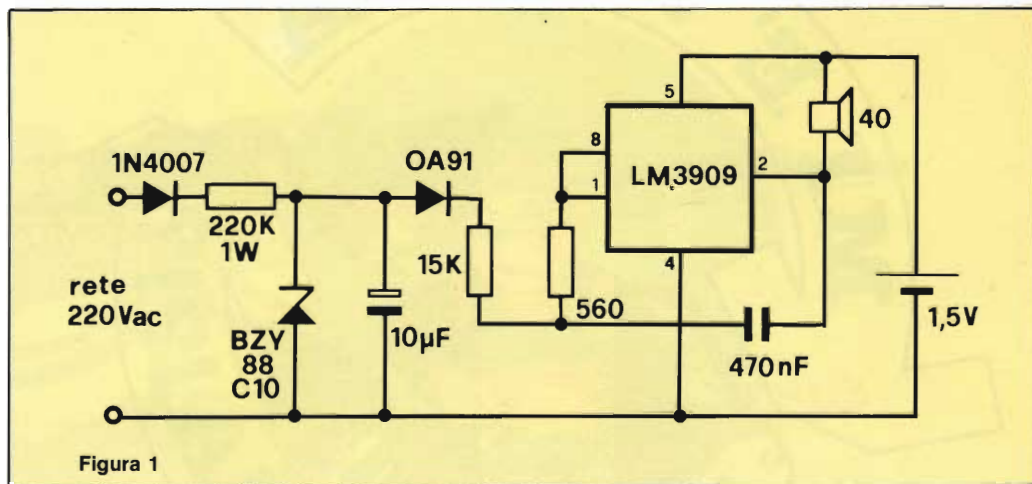

schema è semplicissimo in quanto basato su di un unico circuito integrato e pochi altri componenti. L'LM3909

forma un oscillatore il quale pilota un piccolo altoparlantino la cui impedenza non deve essere inferiore a 40 Ω.

Quando la tensione di rete a 220 Vac è presente, l'oscillatore rimane inattivo a causa della debole corrente che at-


MODIFICATORE AUDIO

Ho realizzato questo particolare circuito per aumentare il contenuto di toni bassi di un segnale audio, quando si ascolti in una cuffia a basso rendimento come lo sono, in generale, tutte quelle acquistate a basso prezzo "tanto per sentire qualcosa".

È uno schema molto versatile, sfruttabile anche per dare un effetto woofer a piccole casse acustiche del tipo da libreria.

La sezione di magnificazione del circuito è composta da uno dei quattro operazionali insiti nel TL084, che funziona come semplice amplificatore a guadagno variabile. Il guadagno dell'amplificatore operazionale, e di conseguenza l'ammontare dell'esaltazione dei toni bassi, viene infatti controllato mediante un doppio potenziometro da 470 kΩ. Il commutatore rotativo permette di scegliere tra un certo numero di condensatori, da collegare in parallelo alla 270 kΩ.

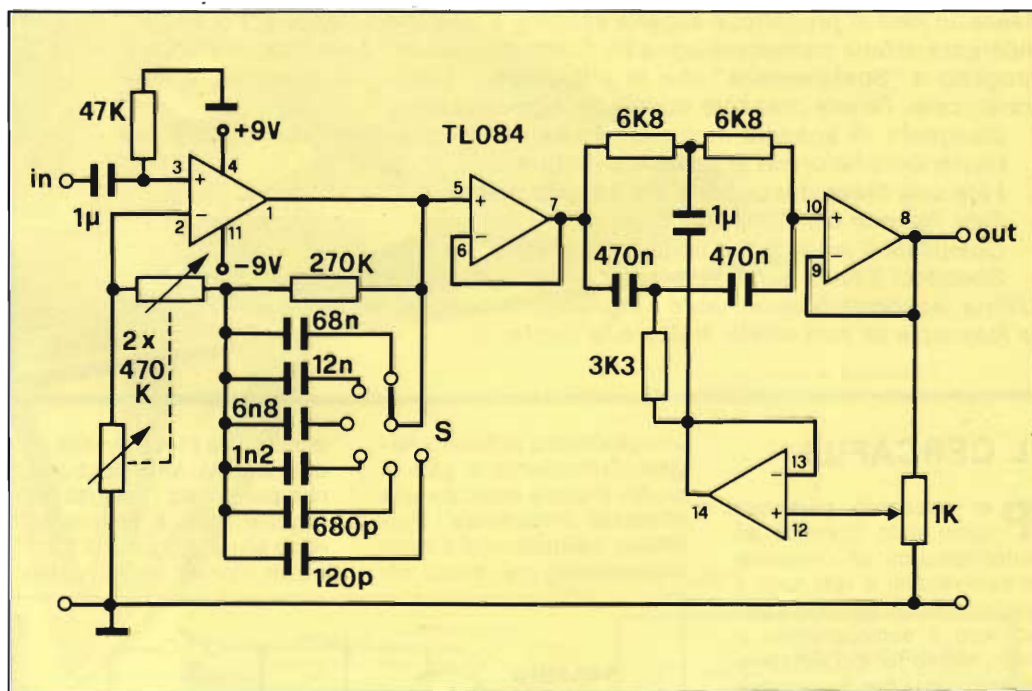La combinazione RC è tale da variare l'impedenza effettiva ai segnali c.a. e, di con-



sequenza, da ottenere determinate frequenze di taglio, in corrispondenza alle quali l'amplificatore operazionale fornisce un maggiore guadagno. Un secondo operazionale viene impiegato come inseguitore di tensione, per alimentare lo stadio successivo, ma se l'amplificazione non è strettamente necessaria, esso si può anche

tralasciare. In questo caso però, se il circuito è alimentato dalla rete, il ripple aumenta col pericolo di falsare il segnale d'uscita. Il resto è un filtro attivo di arresto di frequenza a doppia T, in cui il potenziometro da 1 kΩ regola la reiezione ottimale a 50 Hz o valori vicini a questo. Di tali circuiti ne ho realizzati una coppia per pilotare una

cuffia stereo e tutti e due funzionano in modo eccellente. La realizzazione la potete effettuare comodamente su una piccola piastra da collocare tra il preamplificatore, se c'è, e l'amplificatore finale di potenza.

Il progetto "Magnificatore audio" è stato presentato dal sig. Miglio P. - Milano.

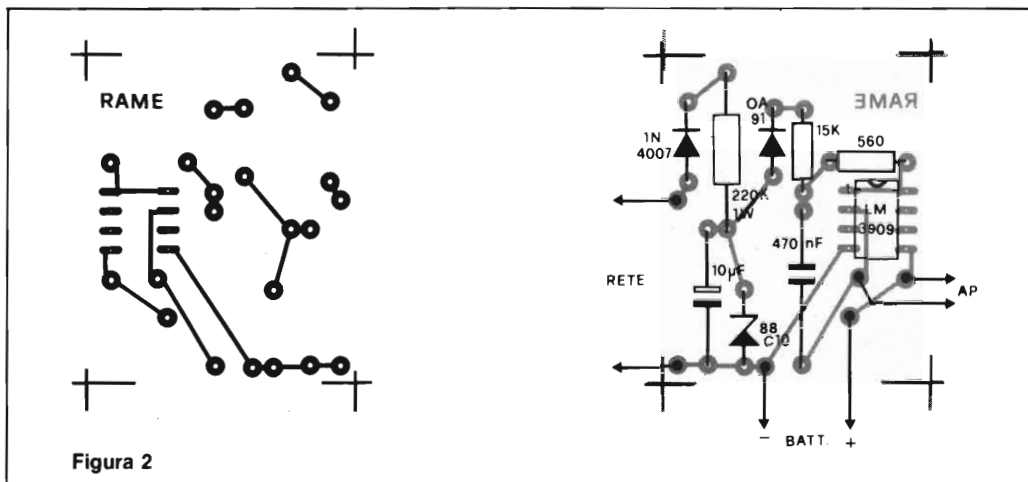


Figura 2

traversa il condensatore da 470 nF. In simili condizioni infatti, il circuito di rettifica fornisce il potenziale di so-

glia che impedisce l'innesco dell'IC. Non appena la rete viene a mancare, il condensatore elettrolitico si scarica

annullando la soglia e permettendo l'oscillazione che si rende udibile in altoparlante. Nelle condizioni di ri-

poso, l'assorbimento richiesto alla batteria è praticamente nullo il che assicura all'avvisatore una lunga autonomia. Ho assemblato i componenti sulla basetta di figura 2 che per le sue ristrette dimensioni, può trovare benissimo posto in qualsiasi strumento o apparecchiatura. Problemi di realizzazione non ve ne sono: si tenga presente solamente che il resistore da 220 kΩ collegato alla rete deve avere una potenza di almeno 1 W per non riscaldare eccessivamente.

Il progetto "Segnalatore di rete" è stato presentato dal sig. Tabanelli G. Lugo - RA.

VARIATORE DI LUCE CAPACITIVO DA 25 W


Quello che segue è un interessante progetto di un regolatore di tensioni alternate a bassa potenza impiegante esclusivamente condensatori. Questa particolarità permette, vista l'assenza dei classici triac, di effettuare la variazione della tensione senza introdurre

re nell'impianto di rete fastidiosi parassiti ad alta frequenza. Il principio di funzionamento è semplicissimo in quanto basato sulla caduta di tensione provocata da una capacità posta in serie alla lampada come si può notare dal circuitino disegnato nella parte superiore della figura. Il condensatore C lascia passare più o meno corrente in funzione della sua impedenza $Z = 1/\omega C$ dove $\omega = 2\pi F$ ed $F = 50$ Hz. Da questa relazione si deduce come un condensatore da $1\mu F$ presenti una impedenza pari a 3184Ω ; raddoppiando la capacità, l'impedenza si dimezza per cui un elemento da $2\mu F$ introduce un carico di 1592Ω . Commutando pertanto diversi

valori di C otterremo una regolazione progressiva della lampada mantenendo la forma d'onda sinusoidale senza alcuna distorsione fonte di parassiti. Il commutatore permette di selezionare gruppi di condensatori di valore progressivo e più precisamente: in posizione 1, il circuito è aperto e la lampada spenta; in posizione 2, il C12 risulta in serie e la lampada si illumina fiocamente; in posizione 6 si ottiene la massima luce per effetto del parallelo tra C1-C2-C3. Eventuali cortocircuiti del carico non hanno alcuna influenza sul nostro circuito perché l'impedenza dei condensatori limita la corrente al valore trascurabile di 200 mA. Il va-

riatore prevede lampade di potenza non superiore a 25 W, per potenze superiori il circuito non agisce linearmente ma solo parzialmente. Vista la semplicità del circuito, è possibile assemblare sia il commutatore che i condensatori su una basetta preforata curando in modo particolare l'isolamento dei vari terminali. Consiglio di racchiudere il montaggio entro un contenitore plastico dal quale far fuoriuscire solamente i fili d'ingresso del 220 Vac e quelli d'uscita per la lampadina.

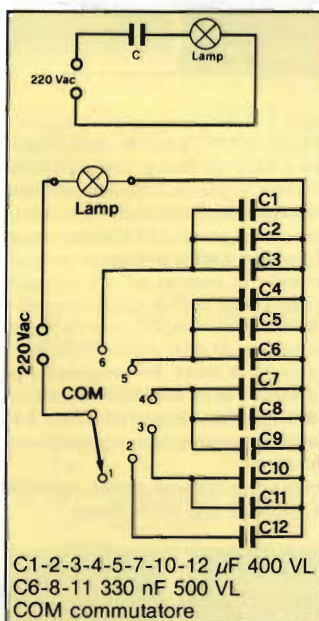Il progetto "Variatore di luce capacitivo da 25 W" è stato presentato dal Sig. Ramella L. - Biella (VC)



Titolo dell'idea _____

Nome Cognome _____

Indirizzo _____

Cap. _____ Città _____

Codice Fiscale (indispensabile per le aziende) _____

Inviare la Vostra idea corredata da questo tagliando (o fotocopia) a:

J.C.E. - Via Dei Lavoratori, 124 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Si prega di scrivere in stampatello

AUDIO...COSTRUIRE

è facile
se i progetti sono validi



SU AUDIOREVIEW di aprile:

the audio sat

minidiffusore di alte prestazioni
con woofer a doppia bobina



1 SUPEROSCILLATORE - progetto: AUDIOREVIEW numero 6 e 7; note di aggiornamento ed errata corrige: AUDIOREVIEW numero 9. **2 AIP AUDIO IMAGE PROCESSOR** elaboratore di immagine sonora - progetto: AUDIOREVIEW numero 8. **3 the audio preamp** preamplificatore stereofonico a struttura lineare - progetto: AUDIOREVIEW numero 14 e 15; prova: AUDIOREVIEW numero 16; note di aggiornamento: AUDIOREVIEW numero 16 e 22; errata corrige: AUDIOREVIEW numero 18 e 22. **4 SCHEDA MOVING COIL per the audio preamp** - progetto e prova: AUDIOREVIEW numero 17. **5 SCHEDA INTERFACCIA MOVING MAGNET per the audio preamp** - progetto: AUDIOREVIEW numero 23. **6 the audio amp** finale stereofonico di potenza ad alta dinamica - progetto: AUDIOREVIEW numero 20 e 21; prova: AUDIOREVIEW numero 22; note di aggiornamento ed errata corrige: AUDIOREVIEW numero 22 e 23. **7 the audio bass** subwoofer amplificato e dequalizzato completo di crossover elettronico - progetto: AUDIOREVIEW numero 33 e 34; prova: AUDIOREVIEW numero 34; installazione, uso e ascolto: AUDIOREVIEW numero 35. **8 bass 64** programma per rilevamento parametri caratteristici di un altoparlante e progettazione di un sistema in cassa chiusa assistiti da computer Commodore 64 (su cassetta o disco): AUDIOREVIEW numero 33 e 35. - **bass spectrum** programma per rilevamento parametri caratteristici di un altoparlante e progettazione di un sistema di cassa chiusa assistiti da computer Sinclair Spectrum.

I numeri arretrati di AUDIOREVIEW costano 5000 lire l'uno comprese le spese postali, e possono essere ordinati a: TECHNIMEDIA ufficio diffusione - Via Valsolda 135, 00141 Roma.

Se sei un vero appassionato di alta fedeltà leggi ogni mese su AUDIOREVIEW i più qualificati articoli di teoria, prove, ascolto, progetto, autocostruzione di: audio domestico, audio professionale, audio digitale, cavi stereo, musica elettronica, dischi analogici e "compact".

TUTTI I MESI SU AUDIOREVIEW I SEGRETI DELL'ALTA FEDELTA'

AUDIOREVIEW e MCmicrocomputer sono pubblicazioni Technimedia
via Valsolda 135, 00141 Roma - tel. (06) 89.8654/899.526

QUANDO LO SPECTRUM SI GUASTA

La mia richiesta penso possa interessare molti altri lettori che, come me, sono in possesso del formidabile Spectrum. È da circa un anno che lo uso senza che si sia mai guastato e mi auguro che possa continuare così per ancora molto tempo. Tuttavia, come tutte le macchine, prima o poi, questo dovrà succedere e spero che, quando sarà il momento, io possa porre rimedio senza ricorrere, nei limiti del possibile, ad alcun centro di assistenza.

A tale scopo desidererei veder pubblicata in "Filo diretto" una diagnosi dei guasti più ricorrenti che siano però alla portata, di tutte quelle persone che di elettronica pratica abbiano solo le nozioni di base. Sicuro di un vostro interessamento, vi saluto.

**Sig. Davini P. - Pisa
e molti altri**

Di richieste analoghe alla sua, in Redazione ne sono pervenute tante e quindi eccomi qua a trattare l'argomento. È chiaro che mi manterrò sui guasti più comuni, su quelli ai quali alcune volte non si pensa neppure tanto sono ovvii, per esempio collegamenti allineati, cattiva sintonia oppure fusibili bruciati.

Per riparazioni di carattere più complesso, come sostituzione di chip o di altri componenti, resta inteso che il computer deve essere inviato direttamente ad un centro di assistenza qualificato. Vediamo quindi di procedere per linee come appunto fa il computer.

SINTOMO: Non appare nessuna immagine.

Seguire, nell'ordine, i passi che seguono:

- controllare che il cavo video proveniente dallo Spectrum sia allacciato al TV.
- Controllare che il televisore sia acceso regolarmente.
- Controllare che l'alimentatore dello Spectrum sia connesso alla rete.
- Controllare che il cavo di alimentazione sia con-

filo diretto con Angelo



nesso allo Spectrum.

- Premere il tasto ENTER e tenerlo premuto.

Udite il debole ticchettio proveniente dal cicalino? Se non lo sentite, andate al punto "g".

- Giunti a questo punto, significa che il vostro Spectrum è praticamente funzionante. Provate a sintonizzare il vostro televisore, cercando il canale di trasmissione dello Spectrum. Se ancora non riuscite ad ottenere un'immagine sul televisore, andate al punto "j".

- Controllare che il cavo dell'alimentatore sia correttamente collegato allo Spectrum.

- Controllate l'integrità del fusibile montato nella spina di rete dell'alimentatore.

- Se disponete di un tester, controllate che siano presenti i +9V tra i terminali 0 e +9 del connettore a pettine. Se la tensione manca controllate attentamente l'alimentatore il quale molto probabilmente risulta interrotto.

- Se lo Spectrum non dovesse ancora funzionare, rivolgetevi ad un centro specializzato.

SINTOMO: Assenza di colori.

Seguire, nell'ordine i passi che seguono:

- il programma di pagina

109 del manuale BASIC invia allo schermo tutti i colori disponibili.

- Portate il controllo di colore del TV a circa metà corsa.

- Controllate che il canale TV che state usando sia esattamente sintonizzato col segnale emesso dallo Spectrum. Se ciò non fosse, otterreste un'immagine di scarsa qualità, poco o niente colorata.

- Giunti a questo punto senza alcun risultato, è probabile che il quarzo insito nello Spectrum abbia una tolleranza diversa da quello del televisore.

In questo caso, dovrete sintonizzarlo. Svitare le cinque viti sul fondello del computer, in modo da poter staccare la tastiera. Il componente da tarare è il trimmer capacitivo VC2. Ruotarlo lentamente usando un piccolo cacciavite plastico, fino a trovare il punto in cui torna il colore.

Se, dopo una rotazione completa l'immagine resta in bianco e nero, portate lo Spectrum al centro.

SINTOMO: Segni grafici casuali sullo schermo.

Se una volta collegata l'alimentazione, appare un'immagine formata da segni grafici casuali a colori senza messaggio di copyright, far eseguire la riparazione all'assistenza in quanto, in

questi casi, il guasto è di solito causato da una scarsa stabilizzazione della tensione di alimentazione, oppure da un chip avariato.

Problemi di questo genere possono però sorgere anche per il peggioramento della stabilizzazione nell'alimentatore, causata da circuiti aggiunti. Dovrete di conseguenza scollegare qualsiasi circuito esterno e dotarlo di alimentazione separata.

AMPLI VALVOLARE

Frugando in uno scatolone di vecchi componenti dimenticato da tempo in cantina, mi è venuto tra le mani un trasformatore d'uscita di un amplificatore a valvole. Ben ricordando che la criticità della realizzazione di un tale apparecchio, era dovuta proprio a questo trasformatore, pensavo di poterlo sfruttare adeguatamente autocostruendomi un valvolare. Le sue caratteristiche non le saprei citare, però su una etichetta semidistrutta è possibile leggere "ACRO-SOUND" - EL 34 e i terminali d'uscita sono tre fili da un lato e due dal lato opposto.

Visto che le mie ricerche di uno schema idoneo non sono approdate a nulla, vi sarei grato se potreste inviarmene o pubblicarne uno voi.

Sig. Pignati G. - San Benedetto del Tronto (AP)

Quella dell'amplificatore valvolare è sempre stata l'ambizione segreta di ogni audiofilo, vuoi perché il fascino delle valvole non è mai tramontato, vuoi anche perché sembra che il sound reso dai "tubes" sia più morbido che non quello reso dai semiconduttori. In effetti il pezzo raro degli amplificatori a valvole è, come giustamente lei dice, il trasformatore finale di potenza che deve essere in grado di trasferire il segnale dal push-pull, che ha una impedenza relativamente alta, all'altoparlante, notoriamente a bassa impedenza. Il suo, tra l'altro, è di ottima qualità in quanto a bassa perdita e a larga banda passante.

E veniamo allo schema di

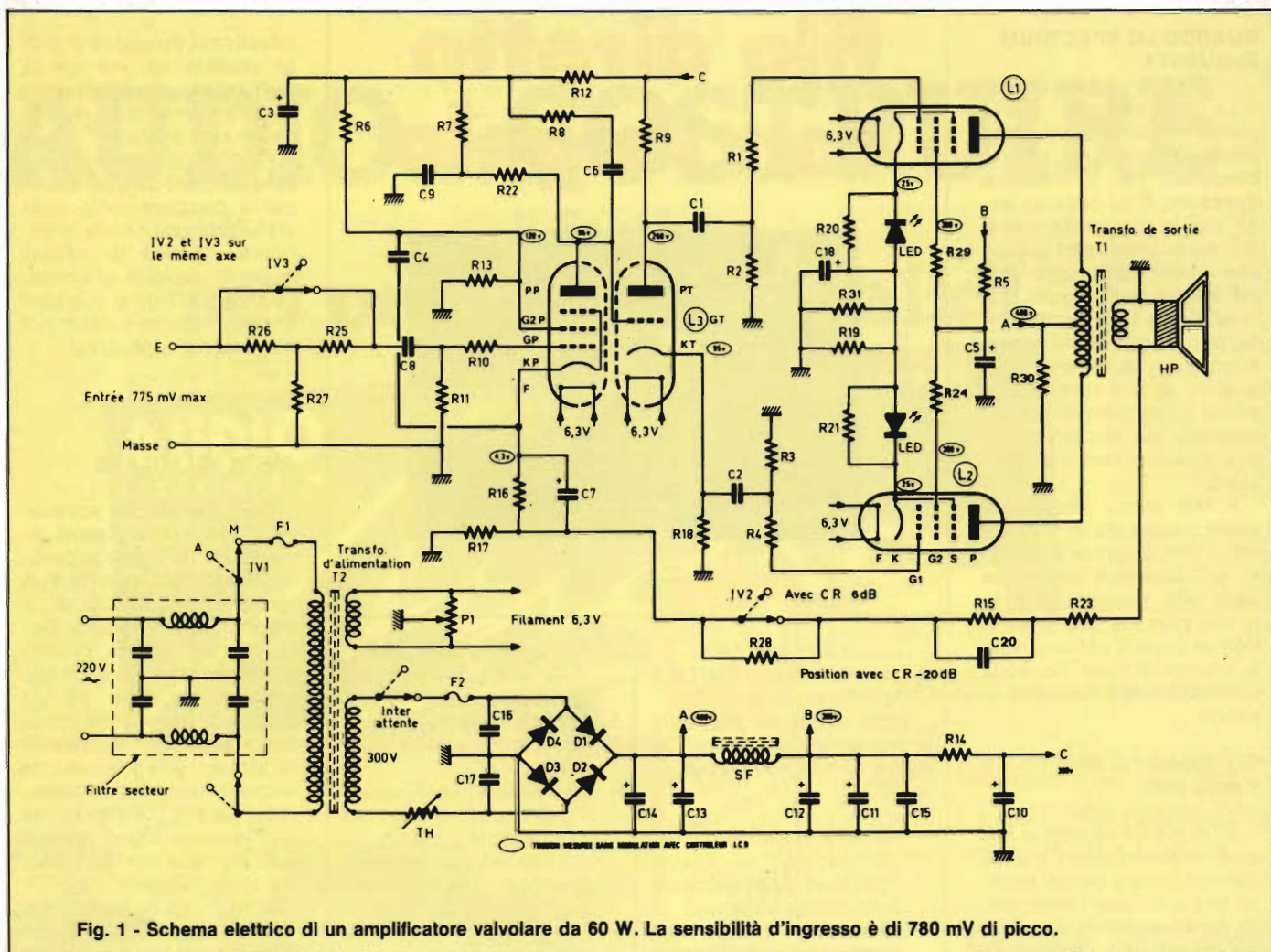


Fig. 1 - Schema elettrico di un amplificatore valvolare da 60 W. La sensibilità d'ingresso è di 780 mV di picco.

figura 1, lo abbiamo tratto pari pari dal numero 7/8 della rivista francese "Electronique Pratique" ed è un classico finale di potenza da 60 W musicali (su 8 oppure 16 Ω) prodotto dalla ditta TSM. Altre sue caratteristiche sono: sensibilità d'ingresso di 780 mV, impedenza d'ingresso di 47 KΩ, raddrizzatore a semi-conduttori, alimentazioni filtrate con ripple trascurabile, visualizzazione tramite led della corrente di catodo dei finali, possibilità di inserire una controeazione e possibilità di togliere l'anodica lasciando accesi i filamenti. L'amplificatore prevede tre sole valvole: un triodopendolo ECF 82 e appunto due EL 34. La sezione pendolo della ECF 82 si interessa dello stadio di ingresso il quale provvede, con R8 - C6, ad smorzare eventuali instabilità alle frequenze più alte. Il tasso di controeazione in arrivo dal trasformatore d'uscita tramite R23 - R15 - C20 - R28 - R16 - R17 - C7 può venire selezionato tra i valori

di 6 e 20 dB per mezzo del doppio interruttore IV3-IV4. La sezione triodo della ECF 82 introduce, con uno schema classico, lo sfasamento necessario al segnale per affrontare i due finali di potenza. I due led, come già accennato, si illuminano pro-

porzionalmente all'intensità della corrente di catodo e quindi del segnale rivelando i picchi di potenza irradiati dall'altoparlante. Del T1 abbiamo già detto: deve essere un trasformatore d'uscita per push-pull ad alto rendimento, a minima capacità e ultra-

lineare. Il trasformatore di alimentazione ha valori classici del suo genere in quanto, oltre ai 6,3 V per i filamenti dei tubi deve erogare anche i 330 V per l'anodica: entrambi i secondari vanno dimensionati con 300 mA di corrente.

Il filtro rete posto ai capi del primario non è indispensabile e può essere omesso, così non è per i filtri sul ramo della raddrizzata.

Rispetti scrupolosamente le tensioni di lavoro dei condensatori collegati all'alta tensione, e come SF, impieghi una comune induttanza di filtro montato su lamierini magnetici tipo trasformatore. Se ha molta pazienza, studi un adeguato circuito stampato, viceversa monti il tutto su un pannello in ferro eseguendo il cablaggio volante fra i vari terminali e isolando i conduttori che potrebbero entrare accidentalmente in contatto con il telaio che è poi la massa dell'intero circuito.

ELENCO COMPONENTI

R1-R4-R8	= 11 kΩ 1/2 W	C7-C18	= 100/150 μF, 25 V
R10-R28-R2		C11-C12	
R3-R6-R22	= 200 kΩ 1/2 W	C13-C14	= 220 μF, 385 V/400 V
R5	= 620 Ω 3 W	C15-C16-	
R7-R9-R18	= 39 kΩ 2 W	C17	= 1 ÷ 2,2 nF, 1,3 kV
R11	= 43,2 kΩ 1/2 W	C20	= 1 nF
R12	= 3,3 kΩ 1/2 W	D1-D2-	
R13	= 174 kΩ 1/2 W	D3-D4	= 1N 4007
R14	= 8,2 kΩ 2 W	1	= presa RCA
R15-R23	= 1,1 kΩ 1/4 W	1	= interruttore semplice
R16	= 2,87 kΩ 1/2 W	2	= interruttori doppi
R17	= 82 Ω 1/2 W	1	= circuito stampato
R19-R31	= 270 Ω 7 W	1	= fusibile rete da 1,5 A
R20-R21	= 8,2 kΩ 1/2 W	1	= transfo di uscita T1
R24-R29	= 107 Ω 1/2 W	1	= transfo di alimentazione T2
R25-R26-		1	= induttanza di filtro
R27	= 33,2 kΩ 1/4 W	1	= zoccoli octal
R30	= 470 kΩ 2 W	2	= zoccolo noval
P1	= pot. da 100 kΩ	1	= led a 55 mm
C1-C2-C8	= 270 nF, 400 V	2	= valvole EL 84
C4-C9	= 270 nF, 250 V	L1-L2	= valvola ECF 82
C3-C10	= 47 μF, 400 V	L3	= oppure 6U8
C5	= 8/10 μF, 950 V		
C6	= 150 pF		

AUDIO SWITCH

Sono alle prese con la costruzione dell'amplificatore audio presentato sul numero 1 di Selezione '76 e del relativo preamplificatore apparso sul 10 dello stesso anno. Per la selezione del canale, detto preamplificatore prevede un commutatore rotativo che io vorrei sostituire con un equivalente elettronico onde evitare di tirare fili di lunghezza esagerata che, come prima caratteristica, hanno quella di captare ogni genere di disturbo. Avete sottomano un circuito che faccia per me? Se sì, vi pregherei di inviarmelo a stretto giro di posta. Saluto e ringraziamento.

Sig. Natella V. - Salerno

Oltre ad inviargli privatamente il circuito, provvedo alla sua pubblicazione essendo uno schema classico di interesse generale: consultate la figura 2. Viene impiegato il quadruplo amplificatore operazionale a jfet LF347 il quale accetta gli ingressi e, dopo averli amplificati, li rende, attraverso i

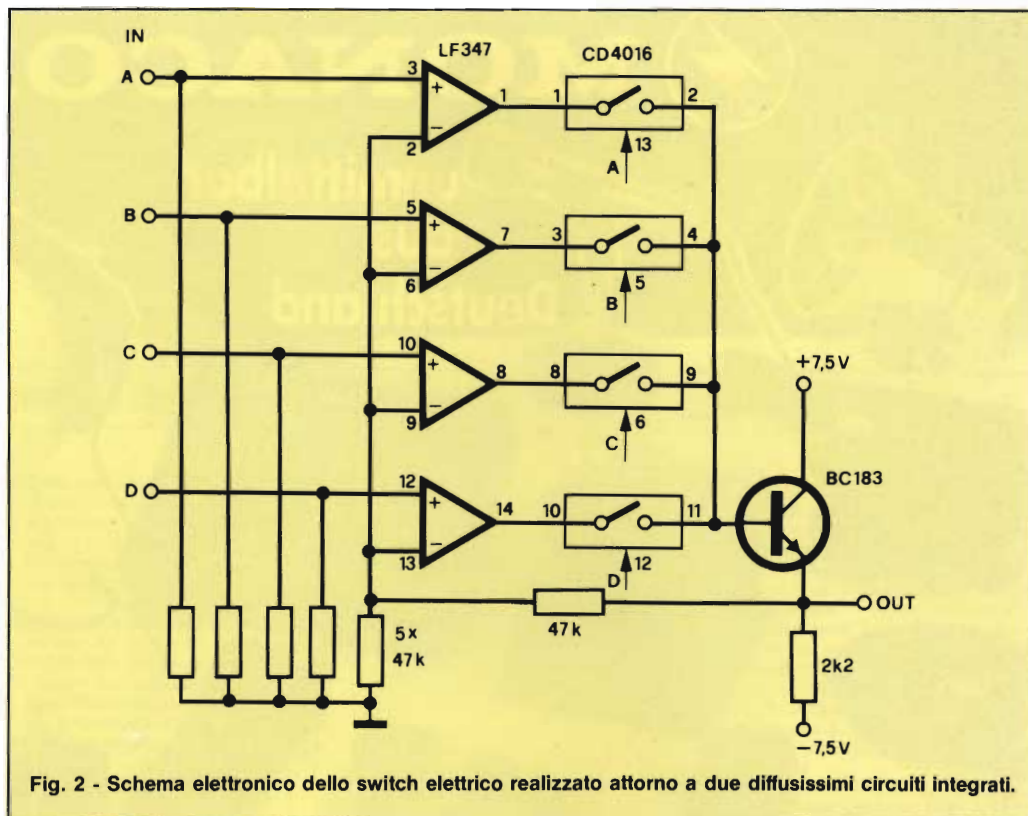


Fig. 2 - Schema elettronico dello switch elettrico realizzato attorno a due diffusissimi circuiti integrati.

quattro commutatori elettronici su di una stessa linea collegata alla base del BC183 che funge da adattatore d'impedenza. Il guadagno complessivo è di due,

ma può essere aumentato a piacere agendo sul valore del resistore di controreazione R_c . Pregi di questo circuit

to sono la bassa impedenza di pilotaggio degli switch bilaterali e la trascurabile distorsione ottenuta appunto dal loop di feedback.

Go to BASF FlexyDisk®


La nuova linea di dischetti BASF.

Sicurezza dei dati grazie ad una tecnologia d'élite.



BASF

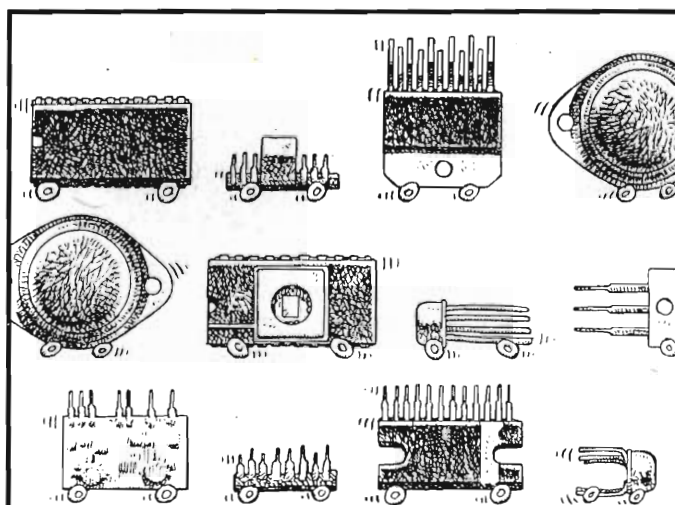DATA BASE S.p.A.
V.le Legioni Romane, 5
20147 MILANO
Tel. (02) 40 303
Telex 31 52 06



.... NOI POSSIAMO ARRIVARE DOVUNQUE....

...CERTO! BRUCIA I TEMPI TELEFONANDO
AL N. 081/657365.

EVADEREMO I VOSTRI ORDINI IN 24 ORE.
SPEDIZIONI TUTTI I GIORNI IN TUTTA ITALIA ED ISOLE,
DI COMPONENTI ELETTRONICI E RICAMBI.
FORNITRICE ENTI E SCUOLE
RICHIEDETE CATALOGHI E DOCUMENTAZIONI GRATIS,
SPECIFICANDO LA VS. ATTIVITA'

LAMPITELLI
COMPONENTI ELETTRONICI

VICO ACITILLO, 69-71/85
80128 NAPOLI
TEL. 081/657365



MONACOR

unmittelbar
aus
Deutschland

ALAS 1853



C.P. 3136 - 40131 BOLOGNA
Tel. 051/37.06.87 - TLX 511375 GVH I



Oltre 1000 articoli per:
LABORATORIO • STRUMENTAZIONE • SICUREZZA • NAUTICA • CB • OM
• HI-FI CAR • ACCESSORI HI-FI • AMPLIFICAZIONE P.A. • SONORIZZAZIONI

distribuiti da:

Committeri Leopoldo

Via Appia Nuova, 614 - Tel. 06/7811924 - 00179 ROMA

Distributore dei cercametalli: WHITE'S - GARRET - SCOPE.

Disponiamo inoltre di svariate marche di speakers: CIARE - SIPE - PHILIPS - PEERLESS - RCF - MOTOROLA - ITT - CEMARK - WHARFEDALE - AUDAX - VISATON.

Vendita anche per corrispondenza: per l'invio di cataloghi e listini prezzi, inviare L. 3.000 che saranno rimborsate da noi al primo acquisto.

N. B. : Le fatture della merce venduta vanno richieste quando si effettua l'ordine e non oltre e vengono fatte soltanto a chi spedisce su carta intestata la propria ragione sociale.

Mercatino

RUBRICA DI COMPRO — VENDO — SCAMBIO

INTERESSATO avere contatto con possessori di QL per scambio programmi. Chierregatti Flavio - 22050 Calco Superiore (CO)

SCAMBIO software x Spectrum solo su cassetta. Inviatemi la vostra lista e io vi invierò la mia. Ho a disposizione oltre 200 titoli. Preferenza x 48 K. Ghini Riccardo - Via Ferrari, 181/4 - 17011 Albisola Capo (SV) - Tel. 019/40448

VENDO/SCAMBIO programmi Commodore 64. In linguaggio macchina su cassetta. Inviare propria lista giochi invierò mia. Barcellona Massimiliano - Via Michele Titone, 4 - 90100 Palermo - Tel. 091/598982

VENDO traduzioni dattiloscritte manuale programma masterfile L. 10.000 contrassegno. Enciclopedia di elettronica e informatica Jackson L. 180.000 (val. commerciale L. 350.000). Natale Giovanni - V.le Trieste, 36 - 93100 Caltanissetta - Tel. 0934/22775 ore pasti

VENDO/SCAMBIO il meglio software per ZX Spectrum (con le ultime novità inglesi). Richiedete la lista inviando L. 500 in francobolli a: Bianco Martino - Via Rossignolo, 87 - 30038 Spinea (VE) - Tel. 041/999436

17 enne cerca ragazzi/e in tutta Italia per formare un Sinclair Club giovanile. Aspetto vostre risposte. Congin Paolo - Via Napoli (Villaggio CUI), 11 - 09016 Iglesias (CA) - Tel. 0781/42532

SCAMBIO/COMPRO/VENDO programmi su nastro per CBM 64. Dispongo di molti titoli, specie giochi super. Scanu Michele - Via A. Volta - 09170 Oristano - Tel. 0783/74058

TASTIERA a basso profilo, corsa breve, con e senza barra, vendo a L. 49.000. Invia il bollo riceverai ampia documentazione. Severi Marino - P.za Isele, 28 - 47023 Cesena - Tel. 0547/20890

VENDO corso radio stereo valv. e trans. elettra a L. 100.000. oscill. mod. e provavalvole a L. 100.000 cad. 40 valvole. 2 bobine nastro scotch Ø 27 cm. Metallo vari trasf. Marossa Maurizio - Via Burlando, 22C/4 - 16137 Genova - Tel. 010/889926

SCAMBIO programmi per Commodore 64 su nastro o disco e per ZX Spectrum su nastro. Se interessati telefonare o scrivere a: Lattuada Maurizio - Via A. Panizzi, 13 - 20146 Milano - Tel. 02/427890

E' NATO Sinclair Club per Spectrum con quota di iscrizione L. 10.000 prezzi bassissimi sui programmi oltre 700 titoli. Faberi Luigi - Via Campagnola, 3 - 25079 Vobarno (BS) - Tel. 0365/618388

VENDO Intellivision con 21 cartucce (le migliori tra cui Soccer, Q bert Atlantis Advances Dung and Dragons Tennis ecc.) a L. 450.000 (zona Palermo). De Rosa Paolo - Via Montepellegrino, 144 - 90142 Palermo - Tel. 545384

VENDO cassetta da 60 con 20 programmi per ZX Spectrum 16/48 K A L. 25.000 tutto compreso. Dispongo dei migliori titoli orig. inglesi (Decathlon Pogo Mugsy ecc.) oppure cambio alla pari. Scrivetemi e manderò la mia lista. De Rosa Paolo - Via Montepellegrino, 144 - 90142 Palermo - Tel. 091/545384

VENDO oltre 500 programmi per ZX Spectrum (giochi, utility, ultime novità) solo L. 1000 cad + spesa cassetta/scrivete o telefonate: Colombo Giorgio - Via San Carlo, 13 - 20035 Lissone - Tel. 481308

CERCO possessori di ZX Spectrum per scambio programmi zona Magenta telefonare ore pomeridiane a: Buson Aldo - Via Antonio Gramsci, 40 - 20013 Magenta (MI) - Tel. 02/9799376

VENDO i più bei giochi per l'Atari VCS 2600 (Pole Position, Centipede ecc.) a sole L. 35.000. Vendo inoltre numerosi programmi per Spectrum a L. 5000. Mancuso Marco - Via Putti, 26 - 40136 Bologna - Tel. 051/333424

VENDO stampante termica T.I. 700 silent con tastiera interfaccia seriale RS232C 110/150/300 baud 80 caratteri per linea manuale italiano programma L.M. per C64 non grafica L. 150.000. Vicenza Dino - Via Salvemini, 34/1 - 10078 Veneria (TO) - Tel. 011/4241652 ore serali

VENDO Sinclair Spectrum 48K, Issue 3, come nuovo nel suo imballo originale a L. 380.000; completo di tastiera professionale sandy con PAD numerico a L. 400.000. Solo zona Siena. Santillo Michele - Via E.S. Piccolomini, 113 - 53100 Siena - Tel. 0577/42925

VENDO ZX Spectrum 48 K Issue 3 con manuale a L. 360.000 disponibili anche 150 programmi ad un prezzo stracciato. Bonelli Diego - Via Caduti di Piazza Loggia, 34 - 25082 Botticino Sera (BS) - Tel. 2693085

VENDO per TI99/4A volume contenente schemi di principio per periferiche (espansione) ecc. ecc. Tutti i segnali e pinnatura del connettore I/O e schema elettrico originale del TI99/4A leggibile L. 35.000. Capuano Vincenzo - P.za Gramsci, 1 - 80014 Giugliano (NA) - Tel. 8954355

VENDO/SCAMBIO programmi QL. Mercuri Gianluca - Via F.A. Pigafetta, 84 - 00154 Roma - Tel. 06/5740989

VENDO base Mattel Intellivision + 10 cassette tra cui: Il mistero di Fathom, Venture Swords, Serpents, tutto a L. 450.000 trattabili. Rinaudo Stefano - Via Valagussa, 51 - 00151 Roma - Tel. 5269907

CAMBIO programmi CBM 64 missione impossibile, Alice, Popeye, Arabian nights zaxxon H.E.R.O. e molti altri. Catalogo a richiesta. Nocilli Stefano - P.za di Ponte Lungo, 4 - 00181 Roma

COMMODORE VIC 20 completo di libro delle istruzioni + registratore C2N + 4 cartridge il tutto a L. 190.000. Prina Massimo - Via L. Chiarelli, 2 - Milano - Tel. 02/3082215 dalle 20,00 in poi

COMPRO programmi di utilità e ultime novità (videogiochi) per Commodore 64, su disco o su cassetta, inviare lista. Scambio programmi su disco per CBM 64, ultime novità, annuncio sempre valido, massima serietà. Sergio Poli - Via G. Modena, 35 - Padova - Tel. 049/850026 ore pasti

VENDO i più bei programmi per il CBM 64 su disco e cassetta. Dispongo delle ultime novità, sia videogames che utility che gestionali. Prezzi bassi. Danese Michele - Via G. Rossini, 3 - Cologna Veneta (VR) - Tel. 0442/85287 ore pasti

BASE Colecovision + 5 cartridge: Popeye, Zaxxon, Pitfall, Cosmic Avenger; Mouse trap. a L. 300.000. Beppe Bellino - Via Carducci, 14 - Settimo Torinese (TO) - Tel. 011/8008821 sera dalle 18 in poi

SCAMBIO/VENDO programmi per Apple (soprattutto giochi). Alessandro Pagliano - Via Ciccotti, 8 - Milano - Tel. 02/6457911

VENDESI ZX Spectrum Sinclair per passaggio a sistema superiore completo di registratore, 10 programmi, 4 libri, con supergaranzia a L. 400.000. Vendo inoltre le cassette Intellivision Pitfall e Soccer a L. 50.000. Primatesta Franco - Via De Pretis, 4 - Pavia - Tel. 0382/32593 dopo le ore 20

VENDO perfetto computer Atari 800XL, 64K RAM + 24K ROM, 256 colori, alta risoluzione grafica (320x192), 4 canali sonori indipendenti, registratore Atari 1010 dedicato, cartucce Pole Position e Pengo, cassetta Air Strike, 1 Joystick di precisione, valore del tutto L. 1.079.000, vendo in blocco a L. 700.000 (meno del valore del solo computer). Massimo Iacomelli - Via Piranesi, 26 - 20137 Milano - Tel. 02/7490510 - 0584/32090

VENDO giochi e utility per Commodore 64. Paolo Clery - Via Ponti Rossi, 37 - Napoli - Tel. 7413749 ore pasti

VENDO VIC 20 + registratore + cartuccia "Buck Rogers" (sega enterprisers) + cassetta "Multitron" (Sirius) + 14 cassette per un tot. di 99 games (tra cui: Siege, Snake Pit, Tutankam, Frogger, Scramble, Donkey Kong, Carnival, ecc..) + 5 cassette vergini + libro 33 Games + Joystick + tantissime riviste di computer/videogames + regalo 2 contenitori per cassette. Il tutto nuovissimo, 2 mesi di vita, con relativi imballaggi allo super incredibile prezzo di L. 1.345.000 non tratt. Telefonate e chiedete di Daniele al 071/42609

SCAMBIO per Quantum leap e Spectrum idee e programmi. Contatto anche futuri possessori di QL per fondare un user-club. Ghezzi Roberto - V. Volontari del Sangue, 202 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

VENDO fantastici giochi con grafica eccellente per Commodore VIC 20 prezzi bassissimi!!! - Piacentini Massimo - Via 11 Febbraio, 12 - Terni

VENDO tutti i numeri delle riviste su cassetta: Run Program; Load n Run; Special Program e Special Playgames. a sole L. 5000 l'uno trattabili. Mario di Loreto - Via Andreotto Saracino, 14 - Ostia Lido (Roma) - Tel. 06/5692106 dalle 14,00 in poi

VENDO/SCAMBIO cassette per VCS Atari possibilmente nuove. Amato Umberto - Via Arzaga, 11 - Milano - Tel. 02/4153555 ore pasti

POSSIEDI un ZX Spectrum 16 o 48 K? Ti interessano offerte favolose? Allora che aspetti a scrivermi! Gorin Marco - C.so Italia, 57 - 13100 Vercelli

COMPRO/CAMBIO/VENDO ho circa 200 stupendi programmi per C64 come: Decathlon, Pole pos, Simons Basic... cambio con tutti e vendo a prezzi lillipuziani.... scrivete mi e telefonate a: Maurizio Ferraro - C.so Aldo Moro, 201 - S. Maria C.V. (CE) - Tel. 0823/845131 ore 13,00 - 17,00

VENDO Casio PB700, pochi mesi, espandibile 16 K RAM, display grafico (32x160 punti), 4 righe x 20 col., libro Casio; interfaccia FA-4 per: registratore, stampante Centronics e altro computer: borse. L. 500.000. Robotti Emilio - Via Peschiera, 40 - 16122 Genova - Tel. 010/879313

CAMBIAMO/VENDIAMO software per Commodore 64. Bompiers Silvano - Via Baccaglioni, 8 - 46040 Monzambano (MN) - Tel. 0376/845372

CAMBIO/VENDO programmi per TI 99/4A soprattutto giochi, inviate la vostra lista a: Finauro Fabio - Via Silla, 2 - 06034 Foligno (PG) - Tel. 0742/51344

Mercatino

PER COMMODORE 64 e Sinclair Spectrum disponendo di un notevole archivio software vendo a L. 10.000 cassetta con 5 giochi a scelta. Annuncio sempre valido. Parbuono Ivano - Via A. di Cambio, 4 - 37138 Verona - Tel. 045/568649

VENDO centinaia di giochi da L. 1.500 a L. 5.000. Programmi Utility o gestionali da L. 3.000 a L. 10.000. Tutto per il Commodore 64. Per contatti. Corradini Claudio - Via Matteotti, 4 - 36042 Breganze (VI) - Tel. 0445/874943

VENDO ZX Spectrum 48 K con manuale in italiano con cassetta + 3 libri + 4 cassette gioco. Tutto a lire 460.000 tratt. Pallotta Massimiliano - Via Crimea, 23 - 20147 Milano - Tel. 02/4031701

CAUSA passaggio altro sistema vendo oltre 350 programmi per Spectrum a L. 120.000 + spese oppure singole C90 a L. 30.000 + spese. Inoltre compro scambio e vendo programmi per MSX. Cardito Giuseppe - Via Tiziano, 78 - 25124 Brescia - Tel. 030/3681434

VENDO modulo Extended BASIC per TI 99/4A incluso manuale in inglese L. 200.000 trattabili 039/388643 sera. Buogo Adriano - Via Donizetti, 71 - 20052 Monza (MI) - Tel. 039/388643

VENDO VIC 20 + registratore C2N + Joystick + penna ottica + espansione grafica da 3K Ram + molto software su cassetta. Il tutto corredato da manuali L. 400.000. Toschi Vladimiro - Via Bentivoglio, 32 - 40055 Castenaso (BO) - Tel. 051/784271

VENDO Spectrum 48K (Ram 80K) con accessori originali con numerosi eccezionali programmi giochi e utilità (ASM, DISASM, MON 3 D, Pascal, Forth ecc.) volume ROM disassembled. Borghetto Luigi, Via Stellone, 2 bis, 10126 Torino, Tel. 699511 ore cena

VENDO Spectrum 48K + manuale in italiano + 350 programmi (300 giochi + 50 utilities: tutti i principali) L. 660.000. Telefonare dopo le ore 20.00 per trattative. Appetiti Sandro, Via C. Perrier, 13, 00157 Roma, Tel. 06/4504095

VENDO Per spectrum 48K due eccezionali programmi: Airplane (simulazione di volo) e Frogger, il tutto a sole L. 15.000 s.p. comprese. Per ogni richiesta telefonare. Raggi Giuseppe, Via Bosco, 11, 55030 Villa Collemandina (LU), Tel. 0583/68390, dalle ore 18 alle 20.00

CONTATTO Utenti Spectrum per scambio idee, esperienze e software. Inoltre contatterei utenti dello stesso computer nella mia zona per eventuale fondazione club. Dilorenzo Antonio, Via degli Oleandri, 7, 71042 Cerignola (FG), Tel. 0885/28289

VENDO programmi per Spectrum e per Texas TI 99/4A chiedere elenco completo. Landi Giorgio - Via Racconigi, 25/9 - 10139 Torino - Tel. 4470505

VENDO eccezionali programmi per Spectrum 48 a L. 500 ciascuno. Caterino Alfonso - Via Luigi Caterino, 5 - 81036 San Cipriano (CE) - Tel. 081/8921054

VENDO interfaccia programmabile per joystick "Tenkolek" + joystick Spectravideo con 4 ventose e doppio pulsante di sparo + programma dimostrativo a L. 125.000. Urbini Stefano - Via dei Signori, 1 - 47038 Santarcangelo di R. - Tel. 0541/624178

CAMBIO/VENDO programmi, anche originali novità, per Commodore 64; più di un centinaio di utility e giochi su nastro. Scrivetemi presto!!! Neroni Stefano - Via F. Testi, 4 - 35100 Padova - Tel. 049/683317

VENDO VIC 20 L. 100.000 + accessori vari + libri + programmi (i più belli del VIC) espansi e copie cartridge vero affare. Scrivere o telefonare dopo le 20. Novelli Mario - Via Cavour, 15 - 21013 Gallarate (VA) - Tel. 0331/786474

CERCO/CAMBIO software adattato o compatibile con i ZX microdrive sono anche in possesso di Match point su cartridge MD. Piarotto Pietro - Via A. Fratte, 1 - 30035 Mirano (VE) - Tel. 041/430406 (ore 19)

CERCO software per Spectrum dotato di istruzioni originali e solo se per 48 K esclusivamente zone Roma, Latina, Viterbo. Del Medico Andrea - Via Imbrecciato, 124/B7A - 00149 Roma - Tel. 06/54900344 (9-13).

VENDO ZX Interface 2 mai usata, con imballo originale a L. 160.000. Canevari Claudio - Via Str. Valle, 89 - 27058 Voghera - Tel. 0383/34227 (ore pasti)

CERCO possessori computer Spectrum per scambio programmi. Scrivere o telefonare ore 13:30 oppure 20:30 a: Martano Fabrizio - via Don L. Sturzo, 7 - 58100 Grosseto - Tel. 0564/492806

CERCO possessori del computer Sinclair QL per scambio di opinioni e informazioni riguardanti la macchina. Possiedo inoltre molti programmi. Vergari Daniele - Via G. Segantini, 38 - 38068 Rovereto (TN) - Tel. 0464/36796

CERCO memorie RAM per espandere il mio Spectrum. Camilli Leonardo - P.za G. Matteotti, 13 - 06056 Massa Martana (PG) - Tel. 075/889180

VENDO corso teorico pratico radio TV b/n scuola radio elettra prezzo da convenire. Scagli Giancarlo - Via D. Bramante, 10/2 - 50142 Firenze - Tel. 055/7877298

GENERATORE DI MARCHIO permette di personalizzare i vostri programmi scrivendo e disegnando qualsiasi figura spostabile nei 4 angoli. Vendo L. 650.000. Caruso Maurizio - V.le Libertà, 85 - 95014 Giarre (CT) - Tel. 095/932723

VENDO programmi per ZX Spectrum a L. 2000 l'uno (16 o 48 K). Oltre 500 titoli. Pagamento in contrassegno. Scrivere o telefonare per ricevere lista gratis. Pisano Giampaolo - Via Michelangelo, 5 - 00034 Colleferro (Roma) - Tel. 06/973805

SE VOLETE scambiare programmi per il C64 inviatemi le vostre liste. Rispondo a tutti. Bellinghieri Giuseppe - Via S.S. 114 Km. 4,720 - 98100 Messina - Tel. 090/2712633

SCAMBIO gestionali e utility per C 64 inviare lista e indirizzo a Frattarelli Luciano Via Valente, 31 - 00177 Roma - Tel. 06/2571969

COMPUTER ZX81 usato pochissimo, con imballo originale + alimentatore, tastiera a pressione, cavi di collegamento manuale in italiano e inglese. Vendo a L. 150.000 trattabili. Riboni Giorgio - Via Gramsci, 8 - 20054 Nova Milanese (MI) - Tel. 0362/43969

SCAMBIO per CBM 64 ultime novità programmi turbo su nastro. Inviare lista. Rispondo a tutti con massima serietà e velocità. Concetti Daniele - Via IV Novembre c/o VVF, 37 - 86100 Campobasso - Tel. 0874/64801

POSSEGGIO 700 programmi per Commodore C64 da scambiare o vendere. Gozzi Mariangela - Via Volta, 16 - 46040 Monzambano

VENDO per passaggio a sistema superiore, stampante termica Alphacom 32 per Spectrum nuova in imballo originale + 5 rotoli carta a L. 230.000 + s.s. Di Giusto Bruno - Via G.B. Bassi, 18/2 - 33100 Udine - Tel. 0432/478501

VENDO/SCAMBIO programmi per CBM 64 sia su nastro che su disco. Inviare lista o richiedere la mia scrivendo a: Zanellato Alessandro - Condominio Ciclamino - 10090 Romano Canavese (TO)

ZX PRINTER vendesi, come nuova, più 13 rotoli carta termica, L. 180.000. Telefonare a Bruno dalle 20 alle 21 Varese 0332/264986. Riccardi Bruno - Via Mercantini, 11 - 21100 Varese - Tel. 0332/264986

SCAMBIO software ZX Printer Spectrum 16/48 K. 250 titoli tra games e utility. Inviare lista, risposta assicurata. Serena Luigi - Via Petti, 5 - 89100 Reggio Calabria

ZX SPECTRUM cambio oltre 500 programmi in continuo aggiornamento. Vendo anche. Risposta assicurata. In formazione un club a livello nazionale. Bernabucci Aldo - Via Silvio Pellico, 15 - 61030 Lucrezia (PS) - Tel. 0721/897465

VENDO driver per Apple L. 320.000; Interfaccia grafica Centronics L. 90.000 con cavo + spese postali. Longoni Luciano - Via Edison, 20 - 20035 Lissone (MI) - Tel. 039/463192

VENDO videopac + Philips + modulo Basic e 3 cassette giochi, tutto a L. 300.000 + Spese postali. Ruffin Giuliano - Via Premunera, 16 - 21023 Besozzo - Tel. 0332/772586

COMPRO espansione 16 K per ZX 81, possibilmente ad un prezzo inferiore alle 150.000 lire. Annoni Stefano - Via Giusti, 28 - 20021 Bollate (MI) - Tel. 02/3504848 dopo le 20

ANTENNA Caletti Modello Mercury banda 144 megahertz per auto con speciale cilindro protettivo radioamatore vende L. 40.000. Muzzolon Vincenzo - P.za Selinunte, 6 - 20148 Milano - Tel. 401948

PROGRAMMATORE di Eprom professionale EP 8000 ancora 10 mesi di garanzia Telav vendesi. Francisci Renato - Via dei Panfilii, 108 - 00121 Roma

SCAMBIO/VENDO software per Spectrum. Elenco di 600 titoli con possibilità di produzione su richiesta. Inviare o richiedere lista. Flocchi Gianfelice - Via Pecorini, 14 - 20138 Milano - Tel. 7422145

RICETRASMETTITORE CB Midland ALAN 69 pochi mesi di vita vendo a L. 200.000, alimentatore 13,8 Vdc 5 A a L. 30.000 oppure permutato il tutto con Spectrum 16K. Gugole Luigino - Via S. Bartolomeo (Vallegrande) - 19026 La Spezia

PER ZX SPECTRUM scambio software. Ho tutti i più nuovi programmi, garanzia massima serietà. Inviatemi la vostra lista o telefonate ore pasti. Andreoli Giorgio - Voc. S. Maria La Rocca, 7/A - 05100 Terni - Tel. 0744/88120

VORREI DIVENTARE socio di qualche club del C 64 inviatemi proposte. Esposti Mauro - Via Ponzano, 4 - 50047 Prato - Tel. 582683

VENDO Penna ottica per Spectrum pagata L. 65.000 a L. 40.000, compro software per Spectrum. Tuscano Francesco - Via Salici, 17 - 20025 Legnano - Tel. 0331/597054

VENDO computer G 7000 della Philips (Videopac G 7000). Nuovo con cassetta L. 250.000 trattabilissimi. Riselli Paolo - V.le della Libertà, 31 - 81016 Piemonte Motese (CE) - Tel. 811809

TITOLATRICE 4 pagine di memoria, 4 formati di caratteri, scorrimento verticale e orizzontale vendo a L. 1.850.000. Caruso Maurizio - V.le Libertà, 85 - 95014 Giarre (CT) - Tel. 095/932723

VENDO programmi CBM 64 fra cui Zepelin-toy Bizarre, River Raid, Aztec Challenge, Zaxxon; e altri catalogo su richiesta. Corsaro Angelo - V.le Appio Claudio, 298 - 00174 Roma

VENDO ZX Spectrum per passaggio sistema superiore completo di tutto + imballo e super garanzia vera offerta + 90 programmi dei migliori a L. 550.000. Landini Luca - Via Giuliani, 40 - 20025 Legnano - Tel. 0331/592507 ore pasti.

VENDO per Spectrum, interfaccia joystick programmabile completa di manuale + joystick a prezzo interessante, espansione da 16 K a 48 K adatta sia per 2 e 3 versione. Vian Mauro - Via Monte Rosa, 25 - 22070 Bregnano (CS) - Tel. 031/772202

E' NATO un super Sinclair Club con oltre 600 programmi novità. Per ZX Spectrum si cercano adesioni e collaborazione. Faberi Luigi - Via Campagnola, 3 - 25079 Vobarno (BS) - Tel. 0365/618388

VENDO per ZX Spectrum 16/48 K 180 programmi fra cui giochi (gli ultimi usciti), utility, per lire 1000 i 16 K e 2000 i 48 K. Telefonatemi. Tortoli Franco - Via Delle Romite, 8 - 50124 Galluzzo (FI) - Tel. 055/2048905

DISPONENDO di moltissimi programmi per C 64 ed Apple, cambio o cedo a modici prezzi: giochi, gestionali, didattici, musica. Domus Enrico - Via Crimea, 3 - 20100 Milano - Tel. 02/4049179

ATTENZIONE siamo due ragazzi di Gorizia e vendiamo programmi per Spectrum e VIC 20. Risposta assicurata! Chianese Flavio - Via Virgilio, 17 - 34170 Gorizia - Tel. 33183

VENDO per acquistare QL, ZX Spectrum 48 K + tastiera + interfaccia II + Joystick valore L. 760.000 al prezzo pazzo di L. 500.000 (condizioni ottime) regalo software. Guarino Antonello - Via Cerillo, 17 - 80070 Bacoli (NA) - Tel. 081/8679591

COMMODORE64 Vendo drive stampante 801 + 1000 programmi su disco i più belli e compreso utilità grosse e giochi. Borracci Giuseppe Via Mameli, 15 33100 Udine Tel. 0432/291665

CERCO Stampante x 2x Spectrum in buono stato. Cambio programmi con chiunque voglia scrivermi, mandatemi la vostra lista, vi manderò la mia. Targhini Roberto, Via Madonna dello Schioppo, 1029, 47023 Cesena FO, Tel. 0547/28498

VENDO/CAMBIO Programmi per CBM 64 ultime novità su cassetta e floppy non superiori alle lire 4.000. Saraz Valerio, piazza Mameli, 9, 00145 Roma, Tel. 5124007 Telefonare ore 17,30 / 19,30

CERCO Sinclairisti per scambio opinioni, suggerimenti e soprattutto programmi per spectrum! Segone Marco, Viale Suzzani, 12, 20162 Milano, Tel. 02/6424277

VENDO 300 programmi per spectrum a L. 65.000 (in blocco) L. 3000 per programma (sfusi) + 100 programmi per C 64 a L. 65.000; cassette già preparate. Palombo Marco, Via G.A. Pasquale, 00182 Roma, Tel. 8293163.

VENDO/SCAMBIO Programmi per ZX Spectrum 16/48K, possiedo circa 100 titoli (Match point, Donkey Kong, Atic Atac, Set Set Willi, etc.) rispondo a tutti!. Del Nero Claudio, Via Merizzi, 48, 23017 Morbegno (SO), Tel. 0342/601891.

VENDO Per ZX Spectrum 48K programma di grafica da me elaborato, veramente eccezionale, corredato di istruzioni. Paglione Sergio, Via Vico V Roma, 2, 66041 Atesa (CH), Tel. 0872/866387

VENDO Per Spectrum i seguenti programmi: Melbourne Draw, Master File, Sofkit 1, Vu-File, Vu-Calc, Vu-30, ZX ed Toolkit, Champ, fatturazione. Paglione Sergio, Via Vico V Roma, 2 - 66041 Atesa (CH) - Tel. 0872/866387

VENDO ZX Spectrum 48K (equipaggiato con 80K RAM), cavetti, alimentatore, manuale d'uso, cassetta istruzioni, numerosi e appassionanti giochi e programmi applicativi, testo ROM disassembled, ottimo stato. Dassano Gianfranco, Via C.so Fiume, 11, 10131 Torino, Tel. 011/680863

VENDO Tutti i programmi per il CBM 64 ultime novità per informazioni: Palma Franco, Via Caloprese, 56, 87100 Cosenza, Tel. 0984/38638 ore serali

VENDO Ti manca qualche arretrato delle riviste su cassetta più famose? E ti dà fastidio l'idea di pagare gli arretrati il doppio? Allora ti aspetto poiché le vendo a metà prezzo di copertina. Di Loreto Mario, Via Andreotto Saracino, 14, 00121 Ostia Lido (Roma), Tel. 06/5692106

VENDO Tastiere professionali, da L. 49.000. Ho ideato una originale interfaccia per Spectrum, ora-data-joystick. Allega il bollo. Severi Marino P.za Isei, 28 - 47023 Cesena - Tel. 0547/20890

COMPRO programmi su cassetta e su disco per CBM 64. Cerco giochi, utility e gestionali. Inviatemi la vostra lista e i relativi prezzi. Cantoni Guido V.le Dante, 55 - 16039 Sestri Levante

VENDO Causa doppio regalo per realizzo immediato spectrum 48K a L. 390.000 ed interface 1 + 1 microdrive a L. 240.000, vendibili anche separatamente. Villa Marco/Paolo, P.za S. Lorenzo, 2, 20059 Vimercate, Tel. 039/669623

SCAMBIO Programmi per CBM 64 su cassetta richiedere la lista (più di 100). Grieco Marco, Via Capuana, 7, 57025 Piombino (LI), Tel. 0565/38272

VENDO Vic 20 + interfaccia tenkolek (abilità qualsiasi registratore) + HO LT giochi tutto a L. 190.000. Vendo inoltre super expander a L. 40.000 joystick a L. 10.000 e Poket Computer Casio PB100 con manuale a L. 80.000. Salizzoni Marzio, Via De Gaspari, 82, 38100 Trento, Tel. 0461/910844

VENDO Consolle Intellivision nuovissima con 1 cartuccia (poker Black Jack) omaggio a sole L. 250.000. Zanuso Fulvio, Via G. di Vittorio, 1/2, 17048 Valleggia (SV), Tel. 019/882508, ore pasti

VENDO ZX Spectrum 48K + libri e vari programmi originali + micro bus 4 slot + interfaccia tastiera + interfaccia I/O. Scattolin Edoardo, Via Col di Lana, 11, 30170 Mestre (VE), Tel. 041/928588

VENDO Per commodore 64 giochi 50 in linguaggio macchina su cassetta tra cui: Popeye, Declathon, Pole Position, Q-Bert, Basket, ecc. tutto a L. 50.000. Anania Paolo, Via Capuana, 56, 00137 Roma, Tel. 06/823514

VENDO ZX Spectrum 48K Issue 3 (acquistato nel mese di luglio 84) + 100 programmi a L. 420.000 (con 50 programmi a L. 400.000) causa passaggio a sistema superiore. Maccarone Marco, Via Vittorio Berardi, 27, 66026 Ortona (CH), Tel. 085/9061464, ore pasti

CERCO Microdrive con interfaccia per ZX SP. Inoltre scambio/vendo i migliori programmi tra i quali il favoloso TLL. Ottone Daniele, Via della Magliana Nuova, 288, 00146 Roma, Tel. 06/5283605

AVVISO

La cartolina per l'abbonamento speciale a "Sperimentare", allegata alla prima edizione della Supergaranzia Spectrum, è scaduta. Invitiamo i nostri cortesi lettori e abbonati a prender visione delle nuove tariffe e delle interessanti e originali agevolazioni, concesse agli abbonati 1985.

VENDO CBM 64 perfettamente funzionante così come il registratore dedicato C2N; programmi di utilità TOOL 64 (originale in cartuccia) sinos's basic un archivio e un word processor (anch'essi originali, con manuale d'istruzioni), 2 giochi in cartuccia, 18 cassette di giochi (quasi tutte in L.M.) un libro per la programmazione la guida di riferimento del programmatore, riviste e molti listati (basic E.L.M.) 1 joystick il tutto a un prezzo da concordare. Sansò Pasquale, Via Giovanni Gentile, 55/C, 70126 Bari, Tel. 491345/080, ore pomeridiane.

VENDO Commodore Vic 20 nuovo + Joistik + registratori C2N + cartuccia omega race + listati, moltissimi giochi + ampio software + libri L. 300.000. Ciotti Claudio, Via S. Benco, 51, 00182 Roma, Tel. 2757022;

SCAMBIO Software per commodore 64 (450 programmi) e per ZX Spectrum (950) programmi. Moltissime novità. Risposta assicurata. Annuncio sempre valido, inviare lista. Mautone Bruno, Via Trentino, 74, 80145 Napoli, Tel. 081/7540707

VENDO Commodore VIC 20, joystick Spectravideo, registratore C2N, varie cartidge il tutto anche separatamente buono lo stato, buono il prezzo. Naldoni Fabrizio, Via Piazza Le Scallelle, 12, 50034 Narradi (FI), Tel. 804106 ore cena

VENDO Kit (auto-assiemato) per costruire una mini-roulette elettronica, a 10 numeri, con effetto rallentamento (rende più reale il gioco). Il kit + C.S. a L. 17.000, altre L. 5.000 per contenitore apposito. Parravicini Alberto, Via Monte Grappa, 23, 20038 Seregno (MI), Tel. 0362/237130, dopo le ore 18.00

VENDO Vic 20, nuovo imballato, + espansione di memoria originale 8K + numerosi giochi e utilità su cassette originali (non copiate) + manuali in italiano, il tutto a L. 150.000. Discacciati Pierangelo, Via Paganini, 28/B, 20052 Monza, Tel. 039/329412, ore pasti

VENDO Spectrum 48K. Offro in omaggio console in metallo appoggia Spectrum, manuale in italiano, i 50 migliori programmi del momento + 3 mesi di garanzia a mio carico tutto a sole L.480.000. Levantino Enrico, Via S. Giuseppe, 52, 21047 Saronno, Tel. 02/9626767

SCAMBIO programmi ZX Spectrum dispongo di 250 titoli (16/48 K). Langé Gianluigi - Via Copernico, 19 - 20094 Corsico (MI) - Tel. 02/4470196

COMPRO/CAMBIO/VENDO programmi per ZX Spectrum 16/48 K. Liguori Gaetano - Via G. Guerra (Parco primavera), 3 - 80046 S. Giorgio a Cremano - Tel. 081/274649

VENDO Per micro nuova elettronica ram statica 8K completa LX386 L. 70.000, ram 32K dinamica LX392 L. 90.000; ram 16K dinamica LX392 L. 60.000; alimentatore LX380 L. 50.000. Mascazzini Riccardo - Via Ranzoni, 46 - 28100 Novara, Tel. 0321/453074

SCAMBIO Programmi per Spectrum con altri programmi o con hardware vario. Mandatemi la vostra lista. Massima serietà. Dilorenzo Antonio, Viale degli Oleandri, 7, 71042 Cerignola (FG), Tel. 0885/28289

VENDO/COMPRO/SCAMBIO Software spectrum 48K prezzi bassissimi, 150 programmi tra cui, hulk lord of mid-night, tornado low level, mugsy, decathlon...Viscardi Alberto, Via Pedemonta, 6, 46035 Ostiglia (Mantova), Tel. 0386/31462

VENDO Nastri registrati in discoteca L. 5.000 buster Pioneer GM120 L. 200.000 casse Pioneer TS 16.00 L. 130.000 ecc. Filiaci Albano, Via B. Miriam, 61, 63035 Offida (A.P.), Tel. 0736/80144

VENDO Spectrum 48K L. 300.000 registratore Sony tcm 737 L. 60.000 anti-bleck out L. 30.000 - 130 programmi L. 150.000 - il tutto nuovissimo. Valvo Mario, Via Di Torre Gaia, 27, 00133 Roma, Tel. 547901 ore ufficio

VENDO Interfaccia per CBM64 e VIC 20 consente la duplicazione da un normale registratore al registratore commodore di qualsiasi programma registrato in cassetta prezzo L. 30.000. Pasta Maurizio, Via Polveriera, 30, 10042 Nichelino (Torino), Tel. 011/6068829

VENDO/SCAMBIO Programmi di tutti i tipi su disco o nastro per cpm 64, se richieste anche istruzioni per gestionali, e utility, spedisco listato. Gennari Marco, Via delle primule, 28/D, 10100 Torino, Tel. 7393821

SCAMBIO Fantastici programmi per Sinclair spectrum microdrive compatibili, in italiano ed originali inglesi, scrivete mi risposta assicurata. Emerilli Antonio Luis, Via Monfalcone, 41, 95033 Bianca Villa (CT).

CAMBIO Programmi per spectrum 16/48K. Dispongo delle ultimissime novità. Offro 5/10 programmi in cambio di uno nuovo. Inviare F. bollo L. 450 per ricevere lista. Cruciani Alberto, Piazza Vitt. Emanuele, 138, 00185 Roma, Tel. 06/737240

CERCO C64 o VIC 20 in cambio di n. 1 motoscafo con telecomando n. 2 servi 4 vie anche per altri usi eventualmente verso la differenza. Luciani Franco, Via Montenotte, 121, 17100 Savona, Tel. 019/21954

CAMBIO Programmi per Z per Spectrum compro software possibilmente recente. Risposta assicurata. Annuncio sempre valido. Scrivere o telefonare. Trifiletti Alfredo, Via Fiume, 20/A, 71100 Foggia, Tel. 0881/75385

VENDO/CAMBIO programmi per Spectrum 16/48. Chiedere listino inviando L. 500 in bolli. Ricco Vittorio - Via Cellini, 6 - 84090 Belvedere di Battipaglia

SCAMBIO programmi per ZX Spectrum 16/48 K invio lista gratuita. Risposta assicurata a tutti. Cantoni Davide - V.le Mentana, 19 - 43100 Parma - Tel. 0521/73988

COMPRO/VENDO/CAMBIO software Spectrum 16/48 K a prezzi bassissimi. Scrivere o telefonare per avere elenco gratuito. Orrù Giancarlo - Via Luigi Capuana, 135 - 00137 Roma - Tel. 06/824160

CONTATTEREI possessori Spectrum per scambio o vendita programmi. Inviare propria lista a: Martano Fabrizio - Via Don L. Sturzo, 7 - 58100 Grosseto - Tel. 0564/492806 ore pasti

VENDO/CAMBIO programmi CBM 64 su nastro o disco Raid over moscow, Poppey, River Raid, Hero, ecc. catalogo a richiesta. Nocilli Stefano - Via Tuscolana, 224 - 00181 Roma

VENDO orologio ON Screen (in sovrappressione) omino per emittenti TV, caratteristiche: base tempi quarzata (50 Hz), batteria tampone incorporata, 6 digit, conteggio su 24 ore, a L. 250.000. Generatore di barre colore a L. 150.000. Caratteristiche: 7 tipi di barre + 8 quadri colore. La Spina Angelo - Via S. Vincenzo, 62 - 95013 Fiumefreddo - Tel. 095/641006 (ore 20,30)

CERCO CB 23ch funzionante prezzo non superiore a L. 50.000. Borghi Roberto - Via G. Verdi, 10 - 46026 Quistello (MN) - Tel. 0376/618016

SCAMBIAMO programmi per Spectrum 16 e/o 48 K. Telefonare allo 081/272211 o scrivere a Viggiani Ivan - Via Rubinacci, 31 - 80147 Napoli - Tel. 272211

VENDO relè a più contatti L. 900 l'uno, alimentatore 3/28 V 5 A con voltmetro L. 50.000 LM 3900 L. 900 CD 4011 L. 400. Dalla Torre Renzo - Via Trento, 31 - 30175 Mestre (VE) - Tel. 041/977461

CERCO possessori di programmi MSX. Piepoli Giuseppe - Via Ancona, 302 - 74100 Taranto - Tel. 099/373502

COMPUTER CLUB JESOLO sono aperte le iscrizioni solo L. 10.000 con software per Sinclair e Commodore. Assistenza soft e hard per soci. Computer Club Jesolo - Via Levantina, 169 - 30017 Lido di Jesolo (VE) - Tel. 0421/93284

VENDO/SCAMBIO/COMPRO programmi per ZX Spectrum più di 600 titoli. Inviare lista risposta garantita. Tacchi Paolo - P.za Trieste, 5 - 56025 Pontedera (PI) - Tel. 56026

VENDO/SCAMBIO programmi per Spectrum 16/48 K ne ho oltre 500 tra cui ultimi successi inglesi offerte cumulative vantaggiose scrivete! Panucci Maurizio - Via Marconi, 32 - 56025 Pontedera (PI) - Tel. 0587/212367

COMPRO programmi di data base e word processing per CBM 64. Lallo Biagio - Presso Delegazione di Spaggiola - 87063 Cariati M. (CS) - Tel. 0983/91706

CERCO stampante Epson RX-80 F/T possibilmente interfaccia RS 232C o stampante dalle analoghe caratteristiche, eventualmente acquisto interfaccia RS 232C. Rossi Renzo - Via Bersaglio, 25 - 33100 Udine - Tel. 0432/207494

VENDO TI99/4A cassetta più guida utente con 3 prog. totocalcio 16K X sistemi ad alta probabilità di vincita, ridotti, statistici ecc. per 16 sofisticati giochi, tutto a L. 20.000. Spedire vaglia postale, assegno garanzia, soddisfatti o rimborsati!. Giorgio Ivano, Via Torre, 36, 25050 Piancamuno, Tel. 0364/55446

VENDO VCS Atari 2600 con 9 ottime cartucce al prezzo eccezionale di L. 400.000 anche trattabili. Cartucce singole al 50% del valore. Cerco paddle (anche una) per Atari. Rossi Renzo - Via Bersaglio, 25 - 33100 Udine - Tel. 0432/207494

OFFRESI programmatore di Eprom professionale ancora 10 mesi garanzia. De Carolis Patrizio - Via Panfili, 108 - 00121 Roma

VENDO/SCAMBIO programmi ZX Spectrum 16-48 K scrivere o telefonare ore pasti per lista con più di 600 titoli a prezzi competitivi (2.000 - 4.000 L.). Bergognini Gianluigi - Via Rovoglio, 8 - 25087 Salò (BS) - Tel. 0365/40958

VENDO mappa originale Infocom di Zork I (L. 5.000) o fotocopie delle soluzioni degli indizi delle 12 Scott Adams adventures (L. 3.000 l'una). Galluzzi Massimo - Via Arzani, 10 - 15057 Tortona (AL)

CAMBIO alla pari programmi per Spectrum sia 16 che 48 K. Sola zona Terni. Inviare vostra lista. (Telefonare ore pasti). Leonardi Marco - Via Del Casale, 13 - 05039 Stroncone (TR) - Tel. 607071

CERCO floppy per CBM 4032 modelli 2031, 3040, 4040. Scrivetemi. Zaglis Dimitris - Via S. Francesco, 128 (mt 13) - 35100 Padova

CERCO accessori Spectrum in cambio di molto software. Inoltrare 5 programmi L. 10.000; 12 L. 20.000. Solo programmi originali inglesi di alta qualità (circa 130)! Veggiotti Claudio - Via Dentici, 12 - 27038 Robbio (PV) - Tel. 0384/60169

DISPONGO per Commodore 64 di oltre 800 programmi di ogni genere: utility, word processor, gestionali, copiatori, ingegneria, radioamatori, giochi, ecc... Cantelli Massimo - Via Corso, 40 - 40051 Altedo (BO) - Tel. 051/871270

VENDO VIC 20 + registratore C2N + 8 K RAM + super Expander + 6 cassette con giochi e utility + vari libri. Tutto in perfette condizioni L. 380.000. Crotti Umberto - Via Lidice, 4 - 42015 Correggio (RE) - Tel. 0522/694144

SCAMBIO programmi ZX Spectrum oltre 500 programmi. Inviare propria lista risposta sicura. Baldinotti Luigi - Via Del Popolo, 54 - 56036 Palaia (PI)

VENDO enciclopedia di elettronica e informatica (gr. Jackson) in 8 volumi rilegati nuovissimi L. 300.000. Motta Luciano - Via Don Sordo, 7 - 38100 Trento - Tel. 0461/984644

SCAMBIO programmi per C 64 su cassetta come Decathlon, Indiana Jones ecc. Richiedere lista a: Romani Marco - Via G. Valli, 95 - 00149 Roma - Tel. 06/5265121

VENDO ZX Interface 1 + ZX Microdrive come nuovi, completi di manuali ed imballaggio originali a L. 275.000 non trattabili. Si assicura la massima serietà. Pavanello Stefano - Via Manin, 10 - 40026 Imola (BO) - Tel. 0542/32779

ATTENZIONE! scambio giochi e utility. Risposta assicurata. Chianese Fulvio - Via Virgilio, 17 - 34170 Gorizia - Tel. 33183

COMMODORE 64 scambio 1500 titoli di utilità e giochi con periferiche o radio-ricevitori e trasmettitori radioamatori e CB o televisori color. Borracci Giuseppe - Via Mameli, 15 - 33100 Udine - Tel. 0432/291665

ZX SPECTRUM scambio programmi cerco Armageddon. Contatterei users in zona. Cicalò Arnoldo - Via Pratale, 103 - 56100 Pisa - Tel. 570384 ore 21

VENDO Programmi Spectrum (da L. 2.000 a L. 3.000) inviare busta affrancata per lista. Ordine minimo 10, spese postali escluse. Marsico Massimo, Via Picazio, 22, 81100 Caserta, Tel. 0823/323822

VENDO Programmi nuovi più di 230 a partire da L. 2.000 fino a L. 5.000. Bellino Pierpaolo, Via P. dei Consoli, 11, 00175 Roma, Tel. 763318

VENDO ZX Spectrum 48K più interfaccia Joystick Programma più 150 programmi tutti su nastro a L. 460.000 tratt. inoltre vendo programmi per Apple II su dischi. Sparuoli Stefano, Via Passo Rolle, 53, 20134 Milano, Tel. 2151496

VENDO Le ultimissime novità per ZX Spectrum a L. 3.000 cad. arrivi settimanali dall'Inghilterra. Si effettuano anche collette comprendenti i migliori 20 programmi del mese a L. 30.000 tutto compreso. Ingargiola Massimiliano, Via F. Turati, 9, 55049 Viareggio (Lucca), Tel. 0584/391934

VENDO Per micro nuova elettronica le seguenti schede: LX 386 (ram statica 8K completa) a L. 50.000; LX 392 ram dinamica 16K L. 50.000; LX 392 ram dinamica 32K L. 80.000. Mascuzzini Riccardo, Via Ranzoni, 46, 28100 Novara, Tel. 0321/453074

VENDO Software per TI 99 anche in extended. Registrati con perfezione in blocco 200 programmi a L. 500 cad. Barca Giuseppe, Via Tre Re, 29, 20047 Brugherio (MI), Tel. 039/879211

VENDO Spectrum 80K con tasto RESET, alimentatore modificato, cavetti di collegamento, manuali di istruzioni, ZX INTERFACE 1 + 2 MICRODRIVE e cartucce, i migliori programmi e libri. Siniscalco Matteo, Via Lario, 25, 20159 Milano, Tel. 60.83.120

VENDO Per Commodore 64 oltre 800 programmi di ogni genere: utility, radioamatori, gestionali, word processor, ingegneria, copiatori, bellissimi giochi per disco e nastro,.... Cantelli Massimo, Via Corso, 40, 40051 Altedo (BO), Tel. 051/871270

CERCO Possessori di Q.L. per scambio programmi, libri, hardware. Cerco tutte le sue novità Q.L. isti uniamoci. Ciao! Zammarchi Luca, Via Massetana, 13, 58022 Follonica (GR), Tel. 0566/51511

VENDO Ti/99-4a completa di sistema di espansione per drive più 32 K di memoria più drive più ti extended Basic più speech sintetiser più terminal emulator più cavo per registratore più 2 joystick più disk manager più ti invader. Palisi Luigi, Via Morena, 49, 00043 Ciampino (Roma), Tel. 6113100

VENDO/CAMBIO una marea di programmi di ogni tipo per il C64, ma soprattutto videogames. Prezzi bassissimi. Vendo cambio anche programmi per MSX. Calcaterra Stefano - Via Marconi, 34/2 - 40122 Bologna - Tel. 051/521063

CERCO hardware in cambio di software. Vendo programmi a meno di L. 1000 (mille) cadauno. Scelta tra oltre 400. Ultime novità inglesi. Invio lista gratis. Di Dio Davide - Via Carlo Alberto, 46 - 80045 Pompei (NA) - Tel. 081/8635055

CERCO possessori di Triumph-Adler Alphatronic PC per scambio o compravendita software di qualsiasi tipo, anche giochi, comprese informazioni, esperienze e curiosità. Petitto Antonio - Via S. Giovanni dei Gelsi, 262 - 86100 Campobasso - Tel. 0874/63556

VENDO Atari 800 XL registratore Atari 1010 + tavoletta grafica + testo sul ATARI + testo sul 6502 (regalo inoltre discreti manuali). Tutto a L. 750.000 non trattabili. Giannini Nunzio - Via Algis, 15 - 81100 Caserta - Tel. 0823/328058 (ore 20 - 22)

VENDO per ZX Spectrum eccezionale programma per l'elaborazione di sistemi ridotti, in L/M contiene dettagliate istruzioni ed il 13 sicuro. Telefonare allo 0965/20105 - 20314. Vitrioli Pasquale - C.so Garibaldi, - 89100 Reggio Calabria - Tel. 0965/20105 - 20314

Inviare questo tagliando a: Sperimentare, Via Dei Lavoratori, 124 - 20092 Cinisello B. (MI)

Cognome _____ Nome _____

Via _____ N. _____ C.A.P. _____

Città _____ Tel. _____

Firma _____ Data _____

TEAC

NASTRI A CASSETTA

STUDIO/COBALT/SOUND ■ mdx/hdx



A DIVISION OF **GBC**

Anche in leasing con Olivetti Leasing



FRIENDLY & COMPATIBLE

Questa famiglia di personal compatibili tra loro e con i più diffusi standard internazionali, non ha rivali per espandibilità e flessibilità. Prestazioni che su altri diventano opzionali, sui personal computer Olivetti sono di serie. Per esempio M24 offre uno schermo ad alta definizione grafica, ricco di 16 toni o di 16 colori e con una risoluzione di 600x400 pixel; mentre la sua unità base dispone di 7 slots di espansione, fatto questo che gli consente di accettare schede di espansione standard anche se utilizza un microprocessore a 16 bit reali (INTEL 8086). Ma ricchi vantaggi offrono anche tutti gli altri modelli.

Basti pensare che tutte le unità base includono sia l'interfaccia seriale che quella parallela. Oppure basti pensare all'ampia gamma di supporti magnetici: floppy da 360 a 720 KB o un'unità hard disk (incorporata o esterna) da 10 MB. La loro compatibilità, inoltre, fa sì che si possa far uso di una grande varietà di software disponibile sul mercato. Come, ad esempio, la libreria PCOS utilizzabile anche su M24. Come le librerie MS-DOS®, CP/M-86® e UCSD-P System®, utilizzabili sia da M20 che da M21 e M24.

MS-DOS è un marchio Microsoft Corporation
 CP/M-86 è un marchio Digital Research Inc.
 UCSD-P System è un marchio
 Regents of the University of California

olivetti

Per maggiori informazioni inviare il coupon a Olivetti,
 Divisione Personal Computer, Via Meravigli 12, 20123 Milano

NOME
 INDIRIZZO
 CITTÀ TELEFONO